

621.3/07  
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM  
VAZIRLIGI

S.F. AMIROV, M.S. YOQUBOV, N.G'. JABBOROV

## ELEKTR O'LCHASHLAR

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi ilmiy – uslubiy birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash 5520200, 5521300, 5521400, 5521500, 5521600, 5521700, 5521800, 5522000, 5522800, 5630200 bakalavr ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etgan

621.317(075)

A-60


O'quv qo'llanmada o'lchovshunoslik va elektr o'lchashlar sohasiga oid asosiy ta'riflar, tushunchalar, o'lchash usullari va turlari hamda turli elektr o'lchash asboblari va vositalari, shu jumladan, zamonaviy mikroprotessorli o'lchash vositalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, undagi har bir bob tegishli masalalar, mustaqil tayyorlanishga doir referat mavzulari va o'z – o'zini sinash cavollari bilan to'dirilgan.

O'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi uzlusiz ta'lim Davlat standartlari va fan dasturiga moslashtirilgan holda yozilgan bo'lib, u energetika, elektrotehnika, avtomatika, radiotexnika va elektr aloqa sohalariga oid ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun mo'ljallangan. Undan ishlab chiqarish sohalarining mutaxassislari, muhandislar, magistrantlar va ilmiy-texnik xodimlar ham foydalanishlari mumkin.

Mas'ul muharrir: texnika fanlari nomzodi, dotsent Ahrorov N.A.

**Taqrizchilar:** Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, etandartlash va sertifikatlash" kafedrasi mudiri t.f.d. prof. Ismatullayev P.R., shu kafedra professori t.f.d. Azimov R.K., Toshkent temir yo'l muhandislari instituti "Elektr aloqa va radio" kafedrasi mudiri t.f.d. prof. Xoliqov A.A.

637577

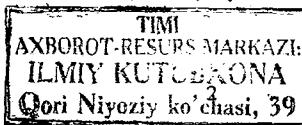

## **So'z boshi**

So'nggi yillarda Oliy o'quv yurtlari dasturlariga jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida elektrotexnika fanlarini, xususan, elektr o'lhashlar fanini o'qitish va uning uslubiyatiga yangi pedagogik texnologiyalar joriy etildi.

Ishlab chiqarishning texnik darajasi o'sishi natijasida, texnologik jarayonlarni samarali boshqarishda yangi turdag'i mashinalar, apparatlar va o'lhash vositalardan foydalanilmoqda.

O'quv qo'llanma 5 bobdan iborat bo'lib, har bir bobda mavzuga tegishli o'lhash asboblari va vositalarining tuzilishi hamda ishslash asoslari bayon etilgan.

Ushbu o'quv qo'llanmada metrologiya asoslari, elektrik, noelektrik kattaliklarni o'lhash usullari, texnik vositalarning tuzilishi, ishslash asosi, asosiy metrologik xossalari, afzallikkleri hamda ularning kamchiliklarini bartaraf etish yo'llari batafsil yoritilgan.

Mazkur qo'llanmadagi ma'lumotlar hozirgi zamon metrologiyasi hamda elektr o'lhashlariga doir bo'lib, ularning texnik yechimlari xalq xo'jaligida keng qo'llanilayotgan axborot-o'lhash tizimlari va majmualaridagi elektrik va noelektrik kattaliklarni o'lhashda ishlatilayotgan birlamchi o'lhash o'zgartirkichlari – datchiklarning xossalari, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Amaliy va laboratoriya ishlari nazariy bilimlarning mazmun-mohiyatini yanada chuqurroq tushunishga hamda mustahkamlashga imkon beradi. O'z-o'zini sinash savollari, masalalar, referativ mavzular talabalarning mustaqil ta'lim olishi va fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Talabalarni O'zbekistonda elektr o'lhashlar yo'nalishida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlaridan ma'lum darajada xabardor qilish maqsadida mavzuga tegishli fan dasturi doirasidagi umumiylar ma'lumotlardan tashqari o'zbekistonlik olimlar yaratgan o'lhash o'zgartirkichlari va asboblarining konstruksiyalaridan namunalar berib borilgan. Bundan tashqari, qo'llanmaning so'nggida O'zbekistonda elektr o'lhashlar sohasini rivojlanishiga ma'lum darajada hissa qo'shgan olimlar to'g'risida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Bu ma'lumotlar talabalarimiz ongida milliy iftixor tuyg'usini shakllanishiga ko'maklashadi, degan umiddamiz.

Mualliflar o'quv qo'llanmaning dastlabki nusxasini o'qib chiqib, uning sifatini yaxshilash bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirgan Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, standartlash va sertifikatlash" kafedrasini mudiri t.f.d., professor Ismatullayev P.R.ga, shu kafedra professori, t.f.d. Azimov R.K.ga, Toshkent temir yo'l muhandislari instituti "Elektr aloqa va radio" kafedrasini mudiri, t.f.d., professor A.A. Xoliqovga va texnika fanlari nomzodi, dotsent Ahrorov

N.A.ga hamda qo'l yozma materialni kompyuterda terishda yaqindan yordam bergen aspirant N.E. Balgayevga samimiy minnatdorchilik bildiradilar.

O'quv qo'llanma tasdiqlangan fan dasturi doirasida yozilganligi bois ko'p mavzular hajmi chegaralangan va elektr o'lchashlar fanidan davlat tilida, lotin alifbosida yozilgan dastlabki qo'llanmalardan biri bo'lganligi sababli kamchiliklardan holi emas. Soha mutaxassislari, talabalar va umuman o'quvchilar fikr – mulohazalari asosida qo'llanmaning keyingi nashrlari mukammalroq bo'ladi, – degan umiddamiz.

## **Elektr o'lishashlar fanining maqsad va vazifalari**

Sanoat, transport, qishloq va suv xo'jaligi, kimyoviy texnologiya va boshqa sohalaridagi ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida texnologik, agrokimyoviy va biologik nazorat bilan birga turli o'lishash ishlari ham olib boriladi. Shuning uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati boshqarishda qo'llanilayotgan nazorat va o'lishash vositalariga bevosita bog'liq. Har bir yetuk mutaxassis o'z ish joyida texnologik jarayon parametrlarini, ularning o'lishash usullarini, o'lishash asboblari va qurilmalarining texnik xarakteristikalarini bilishi kerak. Bakalavriatni tugatgan har bir kishi o'lishash asboblari bilan ishslashda o'lishash sxemalari va asboblarini ishlatish bilan bog'liq bo'lgan bilim va malakaga ega bo'lishi, elektr, magnit, noelektrik kattaliklarni bilishi, ularni o'lishashi, nazorat qilishi, o'lishash asboblarini to'g'ri tanlay olishi, xatoliklarning sababini aniqlashi lozim.

Transport, issiqlik texnikasi, elektroenergetika, qishloq va suv xo'jaligi, geologiya va geofizika, tibbiyat, biologiya, atrof-muhit ekologiyasi sohalarida yuzaga keladigan muammolarni yechishda turli parametrlarni o'lishash va axborot olish sezilarli darajada murakkablashib bormoqda. Bu holat yangi o'lishash usullari va vositalarini yaratishni va birlamchi o'lishash o'zgartirkichlari – datchiklarga, umuman olganda, o'lishash texnikasiga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda. Shuning uchun o'lishash asboblarining texnik imkoniyatlarini hisoblash, texnika vositalari yordamida kengaytirish va turli sharoitlarga moslashtirish hozirgi o'lishash texnikasining dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda.

«Elektr o'lishashlar» fani talabalarga elektromagnit hodisasi va jarayonlarini, elektr, magnit kattaliklar va parametrlarini hamda texnologik jarayonlarni boshqarishda yuzaga keladigan muammolarni hal etishga imkon beradi.

Metrologiya va elektr o'lishashlardan olingan bilim va ko'nikmalar kasb-hunar kollejlarining elektrotexnik yo'nalishdagi talabalariga «Sanoat korxonalarining elektr jihozlari va qurilmalari», «Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish», «Elektrotexnologiya» va boshqa fanlarni o'zlashtirishlarida yordam beradi. «Elektr o'lishashlar» sanoat, qishloq va suv xo'jaligi hamda boshqa sohalar yo'nalishida bakalavr va mutaxassislar tayyorlashda o'qitilishi lozim bo'lgan fandir. Davlat ta'lif standartlari, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» talablaridan kelib chiqqan holda, bu fan kollej talabalarida metrologiya va elektr o'lishashlar bo'yicha zarur va yetarli bo'lgan bilim hamda ko'nikmalarini shakllantiradi.

O'quv qo'llanmaning maqsadi elektrotexnika, elektroenergetika, radiotexnika va avtomatika cohalariga oid ta'lif yo'nalishida elektrik bakalavrлarni tayyorlashga ko'maklashishdir. Talabalar fanni o'qish jarayonida elektr o'chovlar, o'lishash asboblarining tuzilishi, ularning ishlatilishi va ta'mirlashning asosiy masalalarini o'rganadilar. Asboblarning texnik

xarakteristikalari va xususiyatlari, ularning qiyoslash usullari hamda qoidalari bilan tanishadilar.

«Elektr o'lchashlar» fanini o'rganish natijasida talabalar olgan bilimlari hamda tajribalarini ishlab chiqarishda qo'llashlari lozim bo'ladi.

Har bir talaba bilimlarini respublikamiz oldida turgan o'ta muhim masalalarni yechishga, jahon andozalariga mos keluvchi texnologik jarayonlarni samarali boshqarish hamda mahsulotlarni ishlab chiqarishga safarbar etishi kerak.

### **Elektr o'lchashlarning fan va texnikadagi ahamiyati**

Moddiy dunyoni bilish usullaridan biri – o'lchashdir. «Har qanday fan o'lchashdan boshlanadi», – degan edi buyuk rus olimi D.I.Mendeleyev. Bizga ma'lum bo'lgan tabiiy fanlardagi barcha qonunlar zamirida o'lhash yotadi.

Elektrik va noelektrik kattaliklarni elektrik usul bilan o'lchashlar katta ahamiyatga ega. Elektr o'lhash usullari boshqa o'lhash turlaridan soddaligi, ishonchliligi, aniqligi, sezgirligi, qayta o'zgartirish va uzoq masofaga uzatish imkonini bilan ajralib turadi.

Elektr o'lchashlar yer qatlamining namligi, sho'rланishi, zichligini aniqlashda, shuningdek, yer osti ruda konlarini samolyotdan turib magnit usullar bilan razvedka qilishda qo'llaniladi. Hattoki sayyoralar va yulduzlar sirtidagi harorat ham fotoelementlar yordamida elektrik usul bilan aniqlanadi.

Murakkab ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish ko'p jihatdan elektr o'lchashlarga tayanadi, chunki ular o'lhash qurilmasi bilan bevosita ishlab chiqarish obyektlariga avtomatik ravishda ta'sir etish, o'lchanigan kattaliklar ustida bajariladigan har bir amallarni avtomatik bajarish imkonini beradi.

Ishlab chiqarishning barcha sohalarida mexanizatsiyalashtirish, elektrlashtirish va avtomatlashtirishni yuqori darajaga ko'tarish uchun hozirgi zamон talablariga javob beradigan sodda, puxta, mukammal, arzon, yuqori aniqlik va sezgirlikka ega, har qanday sharoitda o'z ish qobiliyatini saqlab turadigan o'lchov asboblarini loyihalashtirish, ishlab chiqarish va ulardan to'g'ri foydalanish zarur. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni jadallashtirish, mahsulotlarni ko'paytirish va sifatini oshirish uchun davlat tizimiga tegishli metrologik birlik va metrologik ta'minot tizimini qonun talablari darajasida ishlab chiqish zarur.

### **O'lchashlar fanining rivojlanish tarixidan qisqacha ma'lumotlar**

O'lchovshunoslik fani ming yillik tarixga ega, chunki ibridoiy odamlar ham o'z ehtiyojlariga ko'ra masofa, yer maydoni, ishlatgan uy-ro'zg'or asbob-

uskunalarining o'lchamlarini antropometrik, ya'ni o'zining muayyan a'zolari yoki tabiiy o'lchovlarni qo'llagan holda o'lchay boshlaganlar. Misol uchun: qarich, quloch, qadam va hokazo tarzda.

Tabiiy o'lchovlardan qimmatbaho toshlarning o'lchov birligi sifatida «no'xatcha» ma'nosini anglatuvchi «karat», «bug'doy doni» ma'nosini anglatuvchi «gran» yuzaga kelgan. Astronomlarning Quyosh, Yer va Oyni ko'p yillik kuzatishlari natijasida vaqt birligi sifatida yil, oy, soat, minut va sekund birliklari shakllangan.

Sanoat, qishloq xo'jaligi, ilm-fanning rivojlanishi ularga bog'liq bo'lgan maxsus texnika, o'lchash usullari va vositalarini ham kashf etishga sabab bo'ldi.

Metrologiya xizmati va metrologik ta'minotning dastlabki shakllari turli tarzda vujudga kela boshlagan. Masalan, rus knyazi Svyatoslav Yaroslavichning oltin kamaridan uzunlikni namunaviy o'lchashda foydalanilgan. O'rta asrlarda Italiyada mamlakat cherkov va butxonalarida saqlanadigan marvarid donalaridan sochiluvchan moddalarning hajmi va massa birliklari o'lchangani.

Ishlab chiqarish, tovar ayirboshlash, tabiat va koinot hodisalarini kuzatish hamda tahlil qilish sohalari zamirida o'lchovshunoslik, o'lchov vositalari va usullarini yaratish, taklif etish, ularni takomillashtirish borasida Sharq, xususan, Markaziy Osiyo olimlarining hissasi ulkan.

VIII-XI asrlarda yashab ijod qilgan al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy kabi buyuk vatandoshlarimiz o'lchovshunoslik va o'lchash birliklariga oid asarlar yozib qoldirganlar. Al-Xorazmiy «O'lchashlar haqida»gi risolasida uzunlik, yuza, hajmlarni hisoblash va o'lchash usullarini amalda qanday qo'llashni bayon etgan. Buyuk alloma «Quyosh to'g'risida»gi risolasida vaqtini aniq o'lchashga katta ahamiyat bergen. Hamyurtimiz Ahmad Farg'oniy dunyoda birinchi bo'lib 861-yilda Nil daryosi sathini o'lchaydigan asbobni kashf qilgan va daryo suvi sathini o'lchash natijalariga ko'ra qishloq xo'jalik ekinlarining u yoki bu turini ekish bo'yicha tavsiyalar bergen, ya'ni suv sathi maxsus belgidan past bo'lganda kam suv talab qiladigan ekinlar, belgi ichida bo'lganda o'rtacha suv talab qiladigan o'simliklar va belgidan yuqori bo'lganda ko'p suv talab qiladigan ekinlar ekish tavsiya qilingan. Davlat tomonidan dehqonlarga soliq belgilashda ham ushbu asbob ko'rsatkichlariga asoslanishgan. Bu asbob puxtaligi va aniqligi jihatidan hozirgi zamon asboblaridan sira qolishmaydi.

Bundan tashqari, Ahmad Fargoniy «Quyosh soatini yasash haqida kitob» asarida o'lchovshunoslikka oid muhim ma'lumotlar bergen. Uning astronomik kuzatishlar uchun mo'ljallangan o'lchash asbobi – usturlob yasash va undan foydalanish, quyosh tutilishini oldindan bashorat qilish va boshqa muhim kashfiyotlari o'z davrida o'lchovshunoslik fanini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Alloma Abu Rayhon Beruniy birinchi bo'lib tajribalar asosida Yer sharining radiusini o'lchagan.

Buyuk faylasuf va tabib Abu Ali ibn Sinoning «Tib qonunlari» asarida dori-darmon tayyorlash uchun tavsiya etilgan miqdor va hajm birliklaridan Sharq va G'arb davlatlarida XVII-XVIII asrlargacha foydalanib kelingan. Yusuf Xos Xojib 1069- yilda o'z asarlarining birida metrologiya sohasi haqida fikr yuritib, qimmatbaho metall sofligini sinash, bozordagi tosh va tarozilarining to'g'riligini, muomaladagi pullarning sofligi va og'irligini kuzatib turish kerakligini qayd etgan.

Falakiyot qonunlarini o'rganishda, unga tegishli o'lchashlarni takomillashtirishda Mirzo Ulugbekning hissasi nihoyatda ulkandir. Uning astrolyabiya yordamida o'z rasadxonasida amalga oshirgan astronomik o'lchashlari natijasida tuzgan «Ziji jadidi Ko'ragoniy» asaridagi ma'lumotlar hozirgi zamonda qo'llanilayotgan ma'lumotlardan juda kam farq qiladi.

O'lhash texnikasining asosiy tarkibiy qismlaridan bo'lgan elektr o'lhash usullari va asboblarini yaratishda G'arb olimlarining hissalarini kattadir. 1745-yilda M.V.Lomonosovning safdoshi, akademik G.R.Rixman atmosfera elektrlanishini tatbiq qilish uchun birinchi bo'lib potensiallar farqini o'lchovchi elektrometr yasadi.

XVIII asrning oxirida A.Volta va L.Galvani tomonidan elektr toki kashf etilganidan so'ng tok kuchini o'lhash zarurati paydo bo'ldi. X.Ersted kashf etgan elektr tokining magnit ta'siridan foydalanan, nemis fizigi G.Om 1826-yilda o'tkazgichdan o'tadigan tok kuchi va magnit maydoni ta'sirida turgan strelkaning og'ishi orasidagi bog'lanishni e'tirof etdi va shu prinsip asosida asbob yaratib, o'z nomiga qo'yilgan qonunga ta'rif berdi.

XIX asrning ikkinchi yarmida elektr mashinalari yaratildi. Ularning elektr o'lhash asboblarisiz amaliyotga tatbiq etilishi mumkin emas edi. Bunday asboblar (elektromagnit ampermetrlar va voltmetrlar, vattmetrlar va fazometrlar) yaratilishida ayniqsa rus muhandisi O.M.Dolivo-Dobrovolskiyning hissasi katta. 1872- yilda magnit maydon kuchlanganligi va materialni magnit singdiruvchanligi orasidagi bog'lanishni kashf etgan rus fizigi A.G.Stoletov magnit kattaliklarini o'lchovchi asboblarni yaratdi va takomillashtirdi.

Rus olimi, akademik B.S.Yakobi elektr zanjirning parametrlarini o'lchaydigan qator usullar va asboblar kashf etdi hamda elektrik kattaliklarni o'lhashda o'lhash birligi tizimini ta'minlash kerakligini asoslab berdi. Bunday tizim 1881- yili Parijda o'tkazilgan birinchi xalqaro elektrotexnik kongressda tasdiqlandi.

Rus olimi D.I.Mendeleyev o'lchov va vaznlar sohasida 1892- yilda fundamental ishlarni amalga oshirdi, uning tashabbusi bilan Rossiyyada metrik tizimni tadbiq etish olg'a surildi.

Elektr o'lchov texnikasi elektronikaning element bazasi hamda avtomatika va hisoblash texnikasiga asoslangan holda qator texnologik masalalarni muvaffaqiyatli yechish zamirida tez sur'atlar bilan rivojlandi va takomillashtirildi. Misol uchun, o'lhash asboblari (ampermetr, voltmetr va hokazolar)ning harakatlanuvchi qismini kernlarda mahkamlash o'miga tortkich

(rastyajka)dan foydalanish ularning sezgirligi va aniqligini sezilarli darajada oshirdi.

Mikroelektronikaning element bazasidan foydalanish analogli harakatlanuvchi qismi bo'lmanan elektr o'lhash asboblarini ishlab chiqarish imkonini berdi.

O'tgan asrning 50- yillarda o'lchov asboblari yaratilishida keskin burilish yasaldi – hisoblash texnikasi asosida raqamli o'lhash asboblari ishlab chiqildi. Ular yuqori aniqligi, tezkor ishlashi, o'lchanayotgan obyektdan kam quvvat olishi va avtomatlashtirilgan tarmoqlarga bevosita ularishi bilan ajralib turadi.

O'lhash asboblarining keyingi yillardagi takomillashishi mikroprotsessorni qo'llash bilan bog'liqdir.

XX asrning 70- yillarda sobiq Ittifoqda ko'zga ko'ringan olimlardan B.N.Sotskov, K.B.Karandeyev, L.F.Kulikovskiy, D.I.Ageykin, F.B.Grinevich, V.Yu.Kneller, N.Ye.Konyuxov, M.A.O'rakseev va boshqalar elektrik va noelektrik kattaliklarning avtomatik o'lhash nazariyasiga asos soldilar va analog hamda raqamli o'lhash vositalarini ommaviy (seriyaviy) ravishda ishlab chiqarishga ko'maklashdilar. Bu asboblar ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqotlar o'tkazishda keng ishlatiladi.

O'zbekistonda ham bu sohada keng ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Ayniqsa, elektroenergetik tizimlar ish faoliyatlarini tavsiflovchi kattaliklarni shakllantirish va o'lhash bo'yicha akademiklar H.F.Fozilov va J.A.Abdullayevlarning ishlari diqqatga sazovordir. Shu bilan birga, respublikamizda parametrlari tarqoq bo'lgan tizimlarning nazariyasi, uning bazasida elektr va magnit kattaliklarni o'lhash usullari hamda birlamchi o'zgartirkichlarni yaratish bo'yicha ilmiy maktab asoschisi professor M.F.Zaripov, standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish hamda fizik-kimyoiy jarayonlar parametrlarini va gidravlik kattaliklarni o'lhashda, o'lhash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda faol qatnashgan akademik N.R.Yusupbekov, professorlar P.R.Ismatullayev, R.K.Azimov, A.A. Azimov, dotsent A.A.A'zamovning tadqiqotlari, elektrik va noelektrik kattaliklarning chastotasi avtomatik ravishda o'zgaradigan o'ta sezgir muvozanatlanuvchi ko'priq sxemalarini taklif etgan Sh.Sh.Zohidovlarning ishlari, O'lchovshunoslik va eliktr o'lhashlarga oid o'zbek tilida o'quv adabiyotlar yaratgan dotsent N.A.Ahrorov ishlari e'tiborga loyiqidir.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillikning dastlabki yillaridayoq korxonalarining metrologik ta'minoti, ularni standartlashtirish, sertifikatlashtirishga doir huquqiy va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Mamlakatimizda xalqaro hujjatlar bilan uyg'unlashtirilgan 50 dan ortiq asosiy hujjatlar, 85 dan ortiq mahsulotlarni sertifikatlashtirish bo'yicha tashkilot va idoralar, 250 dan ziyod laboratoriylar ishlamoqda.

Hozirgi vaqtida mamlakatimizda bir necha million o'lhash asboblaridan foydalaniylmoqda. Ularning har biri bilan har kuni ko'plab o'lhash ishlari bajariladi. Bunday sharoitda o'lhash birligini ta'minlash katta iqtisodiy

ahamiyatga ega. Bu masalalar bilan O'zbekiston Respublikasi Davlat standartlashtirish idorasi va uning tizimlari shug'ullanadi. 1993- yilning 28-dekabrida O'zbekiston Respublikasida «Standartlashtirish to'g'risida», «Mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatsiyalashtirish to'g'risida» hamda «Metrologiya to'g'risida» Qonunlar qabul qilindi. Natijada barcha o'lchovlar va o'lhash asboblari ustidan davlat nazorati o'rnatildi, o'lchovlarning kerakli darajada, aniq va sifatli o'lchanishiga kafolat berildi.

1996–2003- yillar davomida 24 ta davlat etalonni, 85 ta yuqori aniqlikka ega bo'lgan I va II darajali o'lhash vositalari, 46 ta namunaviy o'lchovlar va uskunalar o'rnatilib, xalq xo'jaligida foydalaniladigan o'lhash asboblarining davlat metrologik xizmati bilan ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi Milliy etalon bazasi yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi 1994- yil 1-yanvardan Xalqaro standartlashtirish tashkilotiga a'zodir. Bu faoliyat respublikaning xalqaro miqyoslarda tovar ayirboshlashini ta'minlab, mamlakatni dunyo ko'lamida standartlashtirishni rivojlantiradi.

## *I bob. METROLOGIYA ASOSLARI*

### **1.1. Metrologiyadagi asosiy ta’riflar va atamalar**

**Metrologiya** – yunoncha so‘z bo‘lib, «metron» – o‘lchash va «logos» – mantiq, fan, ta’limot ma’nosini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi standartlarining asosiy birliklarida quyidagi ta’rif keltirilgan:

*Metrologiya – o‘lchashlar, ularning birligini ta’minalash usullari va vositalari hamda kerakli, talab etilgan aniqlikka erishish yo’llari haqidagi fan hisoblanadi.*

Bu fan quyidagi masalalar bilan shug‘ullanadi:

- o‘lchashlarning umumiy nazariysi;
- kattaliklar birliklari va ularning tizimlari;
- o‘lchash usullari va vositalari;
- o‘lchashlar aniqligini topish usullari;

– o‘lchashlar birligi va o‘lchash vositalarining bir xillagini ta’minalash asoslari;

– etalon yoki namunaviy o‘lchash vositalari yordamida ishchi vositalarga birliklar o‘chamlarining uzatish usullari.

Mazkur standartga ko‘ra **o‘lchash** – maxsus texnik vositalar yordamida tajriba yo‘li bilan fizik kattalikning qiymatini aniqlash.

Fizik kattalikni esa quyidagicha ta’riflash mumkin:

**Kattalik** – sifat tomonidan ko‘pgina fizikaviy obyektlarga nisbatan umumiy bo‘lib, miqdor tomonidan har bir obyekt uchun xususiy bo‘lgan xossadir.

Barcha o‘lchashlar ularni joyi va vaqtidan qat’iy nazar, o‘lchash birligini ta’minalashi lozim. *O‘lchash yagonaligi* – qonunlashtirilgan birliklar asosida ifodalangan va o‘lchash xatoliklari belgilangan ehtimol bilan aniqlangan o‘lchash holatidir.

*Fizik kattalikning asosiy xossasi uning o‘chamligidir. Kattalikning o‘chamligi deb, shu kattalikning tizimidagi asosiy kattaliklar bilan bog‘ligligini ko‘rsatadigan va proporsionallik koeffitsiyenti 1 ga teng bo‘lgan ifodaga aytildi.*

*Fizik kattalikning birligi deb, ta’rif bo‘yicha son qiymati 1 ga teng qilib olingan kattalik tushuniladi. Ma‘lum bir fizik kattalikning birliklari o‘zaro o‘chamlari bilan farqlanishi mumkin. Misol tariqasida km/soat, m/s tezlikning birligi bo‘lib, quyidagi har xil o‘chamga ega:*

$$1 \text{ km/soat} = \frac{1000}{3600} = 0,278 \text{ m/s}$$

*O‘lchashning texnik vositasi deb, o‘lchashda qo’llaniladigan va me’yorlangan metrologik xossaga ega bo‘lgan vositaga aytildi. Qo’llanishiga qarab o‘lchash vositalari turlicha bo‘ladi. O‘lchash vositalariga quyidagilar*

kirishi mumkin: o'lchovlar, o'lhash asboblari, o'lhash o'zgartikichlari, o'lhash qurilmalari, o'lhash tizimlari.

**Standart namunalar va namunaviy moddalar** ham o'lchovlar turkumiga kiradi.

O'lchovlar *bir qiyamatli* (normal element, tarozi toshi va hokazo) va *ko'p qiyamatli* (o'zgaruvchan qarshilik, sig'im va hokazo) turlarga bo'linadi.

O'lchovlarning bir turiga *namunaviy o'lhash vositasi* kiradi. U namunaviy o'lhash asbobi yoki o'lhash uzatkichi ko'rinishida tasdiqlanadi, boshqa o'lchov vositalari u bilan qiyoslanadi.

Fizik kattaliklarni o'lhash uchun o'lhash asboblaridan foydalaniladi. O'lhash asbobi *deb*, o'lhash ma'lumoti *signalini kuzatuvchi uchun qulay ko'rinishda ishlab chiqarilgan o'lhash vositasiga aytildi*. O'lhash asboblari prinsipiqa qo'yilgan fizik hodisalariga ko'ra turlicha bo'ladi.

*O'lhash axborot signalini uzatish, o'zgartirish, ishlov berish va saqlash uchun qulay, lekin kuzatuvchini bevosita qabul qilishga noqulay bo'lgan ko'rinishda ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'lhash vositasi o'lhash o'zgartikichi deb ataladi.* Vazifasiga ko'ra o'lhash o'zgartikichlari birlamchi, oraliq, uzatish va mashtab o'zgartikichlariga bo'linadi.

O'lhashlarda turli yordamchi vositalardan foydalaniladi. Ular asosiy o'lhash vositalarining metrologik xossalariiga ta'sir etadi. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlar taraqqiyoti o'lhash-axborot tizimlariga bog'liq. O'lhash-axborot tizimi – ishlov berishga qulay bo'lgan o'lhash axborotini avtomatik ravishda hosil qilishga mo'ljallangan o'lhash vositalari (o'lchovlar, o'lhash asboblari va o'lhash o'zgartikichlari) va yordamchi qurilmalarining bir-biriga kanallar yordamida bog'langan tizimidir.

Turli sohalarda foydalanimagan barcha o'lhash vositalari belgilangan talablarga javob berishi kerak. Bu holat o'lhash vositalarining bir xilligi bilan ta'minlanadi, ya'ni o'lhash vositalari shkalasi tasdiqlangan birliklarda darajalangan va ularning metrologik xossalari me'yorlarga mos kelgan bo'ladi.

*O'lhash vositalari yordamida olingan o'lchanayotgan fizik kattaliklar to'g'risidagi axborot o'lhash axborotini deb ataladi.*

## **1.2. Elektr va magnit kattaliklar birliklarining o'lchovlari**

Qabul qilingan birliklar tizimiga muvofiq o'lhashning texnik ta'minoti sifatida o'lchovlardan foydalaniladi. Aniqligiga, ishlatilishiga ko'ra o'lchovlar *etalon, namunaviy va ishchi o'lchovlarga bo'linadi*.

Fizik kattalik birligini yuqori aniqlik bilan qaytara oladigan va uni saqlash uchun mo'ljallangan o'lhash vositasi **birlik etalon** deyiladi.

Vakolat berilgan milliy organning qarori bilan u yoki bu davlat hududiga o'lchov birligining o'lchami sifatida e'tirof etilgan etalon **davlat etaloni** deb ataladi.

Namunaviy o'lchovlar ishchi o'lchovlarini va o'lchash asboblarini qiyoslash (ishonchlash) uchun ishlatalidi. Ba'zi bir o'lchashlarda namunaviy o'lchovlar bevosita qo'llaniladi.

Ishchi o'lchovlar bir xil kattaliklardagi qator o'lchamlarni takror ko'rsatish uchun ko'p hollarda ko'p qiymatlari qilib yasaladi.

Elektr kattaliklarning o'lchovi sifatida elektr yurituvchi kuch (e.yu.k.) elektr qarshiligi, induktivligi va o'zaro induktivligi hamda sig'im o'lchovi qo'llaniladi.


Magnit kattaliklarning o'lchovi sifatida esa magnit oqimi, magnit maydon kuchlanganligi va magnit induksiya o'lchovlaridan foydalaniladi.

E.yu.k.ning namunaviy va ishchi o'lchovlari sifatida normal elementlar xizmat qiladi, u juda barqaror qiymatlari e.yu.k. hosil qiluvchi galvanik elementdan iborat. Normal elementlar to'yingan va to'yinmagan holda yasaladi, ular bir-biridan konstruksiyasi va hosil qiluvchi e.yu.k.ning barqarorligi darajasi bilan farq qiladi. To'yingan normal element (1.1- rasm) H simon idishning bitta shisha nayiga musbat elektrod vazifasini o'tovchi simob 2 quyilgan. Ikkinci trubkaning tagida manfiy elektrod 3 vazifasini o'tovchi kadmiyning simobbdagi eritmasi bor. Simob ustiga simob sulfat oksidi va kadmiy sulfat aralashmasidan iborat pasta 1 qatlami joylashtirilgan. Simob 2 sulfat oksidi depolyarizator, ya'ni qutblanish hodisasini qaytarish vazifasini o'taydi. Idishning yuqori qismiga kadmiy sulfatning to'yingan eritmasi 5 quyiladi. Eritmaning to'yinshini ta'minlash uchun elektrodlar ustidan kadmiy sulfatning kristallari 4

joylashtirilgan. Bu

tirsaklarning pastki qismini normal elementni o'lchash zanjiriga ulash uchun plastinadan yasalgan elektrodlar kavsharlangan. Shisha idish yaxshi izolyatsiyalangan quti ichiga joylashtiriladi, unda termometr uchun teshik bor (rasmida ko'rsatilmagan).

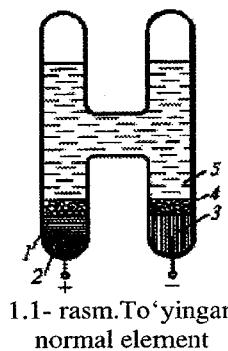To'yingan normal elementning harorati  $20^{\circ}\text{C}$  bo'lganda, e.yu.k. ( $1,0185 - 1,087 \text{ V}$ ) oraliqda bo'lishi va bir yil vaqt ichida  $5 \text{ mV}$  dan o'zgarmasligi lozim. Bu elementlar  $0,0005$ ,  $0,0012$ ,  $0,002$  va  $0,005$  aniqlik klasslari bo'yicha ishlab chiqariladi. To'yingan normal elementlarning ichki qarshiligi  $500 - 1000 \text{ Om}$  ni tashkil etadi.



1.1-rasm. To'yingan  
normal element

To'yinmagan elementlarning aniqlik klassi  $0,002$  dan oshmaydi,  $20^{\circ}\text{C}$  haroratdagi e.yu.k.  $1,0186 - 1,0194 \text{ V}$  oralig'ida ichki qarshiligi  $600 \text{ Om}$  gacha bo'ladi. Bir yil vaqt mobaynida elementning e.yu.k.i  $20 \text{ mV}$  gacha o'zgarishi mumkin. To'yinmagan elementlarning aniqlik klassi


yuqori bo'lmasa-da, ularda e.yu.k.ning haroratga bog'liqligi juda kam. Bu turdag'i normal elementlar ko'chma o'lhash qurilmalarida ishlataladi.

Elementlarni silkinish, to'ntarilish, quyosh nuri, isituvchi va boshqa qurilmalar ta'siridan saqlash lozim. Ulardan o'tayotgan ishchi tok miqdori 1  $mA$  dan ortmasligi kerak. Bu kabi omillar elementning e.yu.k.ini o'zgartirishi yoki uni ishdan chiqarishi mumkin.

So'nggi yillarda e.yu.k.ning ishchi o'lchovlari sifatida o'zgarmas kuchlanish kompensatsion mo'tadillagichlari keng ishlatalmoqda. Bu qurilmalarda mo'tadillovchi element sifatida kremniy stabilitron – diod qo'llaniladi. Kompensatsion mo'tadillagichlar 0,001% °C ga teng bo'lgan harorat koeffitsiyenti bilan katta yuklama toklarida ham kuchlanish mo'tadilligini ta'minlash imkonini beradi.

**Elektr tokining o'lchovi** bo'lib, massa o'lchovi bilan tokli o'tkazgichlarning o'zaro ta'sir kuchi muvozanatlashadigan tokli tarozi xizmat qiladi. Ma'lumki, tok kuchining birligi amper bo'lib, bu tok vakuumda joylashgan va cheksiz uzunlikka ega hamda bir-biridan o'zaro 1 metr masofada bo'lgan ikkita ingichka o'tkazgichdan o'tganda, ular o'rtaida har metr uzunlikda  $2 \cdot 10^{-7} H$  kuch hosil bo'ladi. Elektr qarshiligining namunaviy va ishchi o'lchovlari g'altaklar ko'rinishida yasaladi. Ko'p qiymatli o'lchovlarda bir necha g'altaklar birgalikda qarshiliklar magazinini hosil qiladi. G'altaklar, asosan, manganin (mis, marganes, nikel, aluminiy va teller qorishmasi simi yoki tasmasidan o'ralgan) bo'lib, u katta solishtirma qarshilikka ( $0,45 \text{ Om mm}^2/\text{m}$ ), kichik harorat koeffitsiyentiga ( $10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ega va mis bilan birikkanda juda oz ( $1^{\circ}\text{C}$  da  $2 \text{ mK}$ ) termo e.yu.k. yuzaga keladi.

**Qarshilikning o'lchovlari** O'zRSTga ko'ra  $R = 10^n \text{ Om}$  ga teng qiymatida yasaladi, bunda  $n=5$  dan +10 gacha bo'lgan butun son. Atrofdagi havo harorati  $20^{\circ}\text{C}$  bo'lganda, g'altak qarshiligining haqiqiy qiymati uning nominal qiymatidan eng ko'p yo'l qo'yiladigan o'zgarishga qarab o'lhash g'altaklari 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 va 0,2 aniqlik klassiga bo'linadi.

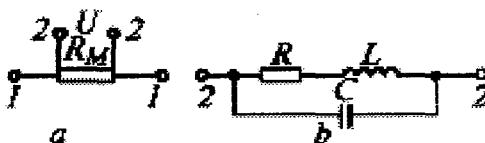

1.2- rasm. Qarshilikning o'lchovlari

Qarshilikli g'altakning shartli belgisi va ekvivalent sxemasi 1.2- rasmida keltirilgan. O'tish qarshiliklarining ta'sirini kamaytirish maqsadida qiymati  $10^4 \text{ Om}$  dan kichik bo'lgan o'lchovlar to'rt qisqichli qilib yasaladi. Ikkita 1-1 qisqich g'altakning tok zanjiriga ulash uchun (1.2- a rasm) xizmat qiladi va tok qisqichlar deb ataladi, boshqa ikkitasi (2-2 qisqichlar) esa g'altakdagi

kuchlanish pasayishini o'Ichash uchun (1.2- b rasm) xizmat qiladi va *potensial qisqichlar* deb ataladi. O'lchovning ekvivalent sxemasidan ko'rinish turibdiki, g'altak chulg'ami faqat aktiv qarshilik  $R$  ga ega bo'lmay, balki induktivlik  $L$  va o'ram orasida shuntlovchi sig'im  $C$  ga ham ega. O'zgaruvchan tok zanjirida g'altak reaktiv elementlarining tok qiymatiga ta'siri vaqt doimiysi bilan tavsiflanadi. Bu doimiy  $\tau = (L/R) - CR$  ifoda bilan aniqlanadi. Vaqt doimiysi qancha kichik bo'lsa, g'altakning sifati shuncha yuqori bo'ladi. Shu maqsadda g'altak chulg'amlari sodda bifilyar, ya'ni simmi ikki buklab o'rash, ikki qavatli ketma-ket – bifilyar o'ramli (qarshiliqi 100-300  $Om$  gacha bo'lgan o'lchovlarda) va parallel – bifilyar o'ramli (yuqori  $Om$  li o'lchovlarda) usulda yasaladi.

**Induktivlik va o'zaro induktivlikning namunaviy hamda ishchi o'lchovlari** xuddi qarshilik o'lchovlari kabi ayrim g'altaklar ko'rinishida yoki magazinlar ko'rinishida yasalishi mumkin. Ularga qo'yiladigan asosiy talablar – induktivlikning vaqt o'tishi bilan o'zgarmasligi, aktiv qarshiligining kichik bo'lishi hamda induktivlik qiymatining undan o'tayotgan tok qiymatiga va atrof-muhit haroratiga bog'liq emasligidir. Shuning uchun ham chulg'am izolyatsion materialdan (odatda, chinnidan) yasalgan asosga o'raladi. Induktivlik va o'zaro induktivlik o'lchovlarining sifati g'altakning aslligi  $Q$  ga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi ( $Q = \omega L/R$ ).

Induktivlik o'lchovlari 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1 va 1,0  $Gn$  ga teng bo'lgan nominal qiymatlarda ishlab chiqariladi.

O'zaro induktivlikning namunaviy o'lchovlari bitta umumiy asosda joylashtirilgan ikkita chulg'amdan iborat bo'lib, ikkita juft qismaga ega.

*O'zgaruvchan induktivlik va o'zaro induktivlikning namunaviy hamda ishchi o'lchovlari sifatida variometrlar qo'llaniladi.* Variometrlar – har biri o'zgarmas qiymatli induktivlikka ega va biri ikkinchisiga nisbatan qo'zg'aluvchan bo'lgan ikkita g'altak ko'rinishidagi qurilmadir. O'zgaruvchan induktivlik – g'altaklarning to'plami ko'rinishida, shuningdek, induktivlik magazinlar ko'rinishida yasalishi ham mumkin.

Induktivlik va o'zaro induktiv g'altaklar chastotasi 10  $kGs$  gacha bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjirlarida ishlatish uchun mo'ljallangan.

**Sig'imning namunaviy va ishchi o'lchovlari sifatida o'zgarmas va o'zgaruvchan sig'imli havo yoki boshqa turdag'i dielektrikli (slyuda) kondensatorlar xizmat qiladi. Sig'im o'lchovlariga qo'yiladigan asosiy talablar – chastota va haroratning o'zgarishi hamda vaqt o'tishi natijasida sig'imning kam o'zgarishi, dielektrik isrofni tavsiflovchi isrof burchagi tangensining kichikligi, izolyatsiya qarshiligining kattaligi va bardoshliligidir.** Bu talablarga ko'p jihatdan havo dielektrikli kondensatorlar javob bersa-da, sig'im qiymatining kichikligi tufayli geometrik o'chamlari nisbatan katta bo'ladi. Slyuda dielektrikli kondensatorlarda sig'im qiymati nisbatan katta ( $1 \text{ mkgacha}$ ) bo'lsada, uning mo'tadilligi ancha past bo'ladi. Alohida sig'im o'lchovlari bilan bir

qatorda sig‘im magazinlari ham ishlatiladi. Bu magazinlar yordamida 0,0001...1000  $mkF$  oralig‘idagi sig‘imlarni olish mumkin.

**Magnit oqimining ishchi o‘lchovlari sifatida** aktiv qarshiligi, induktivligi va o‘ramilararo sig‘imi kichik bo‘lgan o‘zaro induktiv g‘altaklar ishlatiladi. O‘zRST 8.030-92 ga muvofiq bu o‘lchovning qiymati 0,01 Vb qilib belgilangan.

**Magnit maydon kuchlanganligining namunaviy va ishchi o‘lchovlari** tokli induktiv g‘altaklar ko‘rinishida yasaladi. O‘zRST 8.097-73 ga ko‘ra ushbu o‘lchamlarning nominal qiymatlari 0,01...30 MGs chastota kengligida  $2\cdot10^{-3}$  dan  $0,5\cdot10^{-5} A/m$  gacha qilib belgilangan.

**Magnit induksiyasining namunaviy va ishchi o‘lchovlari** kvars asosga o‘ralgan induktiv g‘altak bo‘lib, u toki 1 A bo‘lgan zanjirga ularadi. Bu o‘lchovlar  $10^{-10}$  dan  $5\cdot10^{-2} Tl$  gacha bo‘lgan magnit induksiyasini 0,0005 foizgacha bo‘lgan xatolik bilan hosil qilish uchun qo‘llaniladi.

Elektr va magnit kattaliklari o‘lchovlarining asosiy parametri bo‘lib ularning nominal va haqiqiy qiymatlari xizmat qiladi. O‘lchovning pasportida keltirilgan qiymati *nominal*, aniq o‘lhash sharoitidagi qiymati esa uning *haqiqiy qiymatlari* deb ataladi. Xatoliklarining qiymatlariga qarab o‘lchovlar *aniqlik klasslariga* bo‘linadi. O‘lchovlarning aniqlik klasslari ularning umumlashgan tavsifi hisoblanadi.

### 1.3. O‘lhash turlari va usullari

Har qanday kattalikning sonli qiymatini o‘lhash amali bilan topish, ya’ni ushbu kattalikni birga teng deb olingan shu xildagi kattalikdan necha marta katta yoki kichik ekanligini aniqlash mumkin.

*O‘lhash deb, o‘lchanadigan kattalikni fizikaviy kattalik yordamida xuddi shu turdagи birlik sifatida qabul qilingan miqdor bilan taqqoslash natijasiga aytildi. Har qanday o‘lhash o‘lchanayotgan kattalikning ishlatish, o‘zgartirish, uzatish yoki qayta ishlashlar uchun qulay shakldagi ifodasini aniqlashdir.*

**O‘lhash turlari.** O‘lhash natijasini hosil qilish usuliga ko‘ra *bevosita, bilvosita, jamlangan va birgalikda o‘lhash turlari* mavjud. *Bevosita* o‘lhash turida o‘lchanayotgan kattalikning qiymati bevosita tajriba natijasida topiladi. Masalan, tokni ampermetr, quvvatni vattmetr, haroratni termometr yordamida o‘lhash. Taqqoslash asboblari yordamida noma’lum kattalik qiymatini o‘lhash ham bevosita o‘lhash turiga kiradi. *Bilvosita* o‘lhashda o‘lchanayotgan kattalikning qiymati u bilan ma’lum bir bog‘lanishda bo‘lgan boshqa bir kattaliklarni bevosita o‘lhash natijasiga ko‘ra aniqlanadi. Bu o‘lhash turida o‘lchanayotgan kattalikning qiymati quyidagi ifoda yordamida topiladi:

$$Y = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

bu yerda:  $Y$  – o'lchanayotgan kattalikning qiymati,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  – asboblar yordamida bevosita o'lchanan kattaliklar qiymatlari.

O'zgarmas tok zanjirining quvvati  $P$  ni ampermetr va voltmetr yordamida o'lchanan tok  $I$  va kuchlanish  $U$  qiymatlariga ko'ra  $P = U I$  ifoda yordamida topish yoki o'tkazgichning solishtirma elektr qarshiligini uning asboblar yordamida o'lchanan qarshiligi, uzunligi va ko'ndalang kesimi yuzasi asosida aniqlash bilvosita o'lhash turiga misol bo'la oladi.

**O'lhash usullari:** o'lhash usullari ikki guruhga bo'linadi: *bevosita baholash usuli* va *taqqoslash usuli*.

**Bevosita baholash** usulining mohiyati shundan iboratki, o'lchanayotgan kattalikning qiymati bitta yoki bir nechta asbobning ko'rsatishi bo'yicha bevosita aniqlanadi. Bunda ishlatalayotgan asbobning darajasi o'lchanayotgan kattalik yoki unga bog'liq bo'lgan boshqa bir kattalik o'lchov birligi bo'yicha darajalangan bo'ladi. Bu usulga zanjirdagi tokni ampermetr, kuchlanishni voltmetr bilan o'lhash misol bo'la oladi.

**Taqqoslash usulida** o'lchanayotgan kattalik qiymati avvaldan ma'lum bo'lgan o'lchov bilan taqqoslanadi. Bu usulning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, o'lhash jarayonida o'lchov bevosita ishtirot etadi.

*Taqqoslash usuli nol, differentzial, qarama-qarshi qo'yish, almashlash va mos tushish usullariga* bo'linadi.

**Nol usuli** o'lchanayotgan kattalikni o'lchov bilan bir vaqtida yoki davriy ravishda taqqoslovchi usul bo'lib, unga ko'ra muvozanat ko'rsatkichi (nol-indikator)ga ta'sir etuvchi natijaviy taqqoslanish samarasini nolgacha kamaytiriladi. Bu usulga elektr qarshiligining to'la muvozanatlanishiga asoslangan ko'priq sxemasi bilan o'lhash misol bo'lishi mumkin. Ko'priq sxemasidagi o'lchovning aniqligi juda yuqori va nol-indikatorning sezgirligi katta bo'lganligi sababli o'lhash aniqligi yuqori bo'ladi.

**Differensial usulda** asbob o'lchanayotgan kattalik bilan o'lchov qiymatlari farqini ko'rsatadi. Bu usulning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, o'lhash jarayoni mobaynida o'lchanayotgan kattalikning qiymati o'lchov qiymati bilan qisman muvozanatlashadi. Qarshilikni muvozanatlashmagan ko'priq sxemasi yordamida o'lhash differentzial usulga misol bo'la oladi. Bu usulning aniqligi o'lchanayotgan kattalik va o'lchovning bir-biridan qancha farq qilishiga bog'liq. Ushbu farq qancha kam bo'lsa, qaralayotgan usulning aniqligi shuncha yuqori bo'ladi.

**Qarama-qarshi qo'yish usulida** o'lchanayotgan kattalik va o'lchov qiymatlari bir vaqtida taqqoslash qurilmasiga ta'sir etadi. Agar aniqligi yuqori bo'lgan ko'p qiymatlari o'lchov va soddaroq tuzilishga ega bo'lgan taqqoslash qurilmasi bo'lsa, bu usul qulay hisoblanadi.

**Almashlash usulida** o'lchanayotgan kattalik va o'lchov qiymatlari ketma-ket bitta asbob bilan o'lchanadi. Ikkita o'lhash natijasi bo'yicha hisoblash yo'lli bilan o'lchanayotgan kattalikning izlanayotgan qiymati topiladi. Qarshilikning qiymatini rostlanuvchi o'lchov (qarshiliklar magazini) va o'zgarmas tok ko'prigi

yordamida o'lhash bu usulga misol bo'lishi mumkin. Bunda avval qiymati o'lchanayotgan qarshilik ko'priq yelkasiga ulanib, muvozanat holatiga keltiriladi. Keyin qarshilik o'rniga rostlanuvchi o'lchov ulanadi va uning qiymatini rostlab, ko'priq yana muvozanatga keltiriladi. Rostlanuvchi o'lchov qiymati nomalum qarshilikning qiymatiga teng bo'ladi.

**Mos tushish usuliga** ko'ra o'lchanayotgan kattalik va o'lchov qiymatlarining farqi asbob darajasidagi yoki davriy signalidagi belgiga mos kelishi asosida o'lchanadi. Bu usul noelektrik kattaliklarni o'lhashda keng qo'llaniladi. Bunga uzunlikni noniusli shtangensirkul, jism aylanish chastotasini stroboskop yordamida o'lhash misol bo'la oladi.

O'lchanayotgan kattalikning o'lhash jarayonida o'zgarish xususiyatiga ko'ra *statik* va *dinamik* o'lhashlarga ajratiladi.

**Statik o'lhashlarga** qiymati o'lhash jarayoni mobaynida o'zgarmaydigan kattaliklarni o'lhashlar kiradi. Bunga o'zgarmas kattaliklarni o'lhashdan tashqari, davriy o'zgaruvchan kattaliklarning turg'un holatidagi o'lhashlar ham kiradi. Masalan, o'zgaruvchan kattalikning amplituda, effektiv va boshqa qiymatlarini turg'un holatida o'lhash.

**Dinamik o'lhashlarga** qiymatlari o'lhash jarayonida o'zgarib turadigan kattaliklarni o'lhashlar kiradi. Masalan, vaqt bo'yicha o'zgaradigan kattalikning oniy qiymatini o'lhash dinamik o'lhashga kiradi.

#### **1.4. O'lhash vositalari, ularning turlari va asosiy metrologik xarakteristikalar**

*O'lhash vositalari standartlashtirilmagan, standartlashtirilgan, avtomatik, avtomatlashtirilgan va intellektual o'lhash vositalariga bo'linadi.*

**Standartlashtirilmagan** o'lhash vositasiga texnikaviy yoki metrologik xossalari davlat standarti talablariga muvofiq bo'lmanan o'lhash vositalari kiradi. Bunday vositalar ishlab chiqarishning ichki ehtiyojlarida qo'llanilishi mumkin.

Standartlashtirilgan vositalar Davlat standart talablariga muvofiq bo'ladi.

**Avtomatik o'lhash** vositasi bevosita o'lhash hamda o'lhash natijalarini hisoblash, qayd qilish, uzatish va boshqaruvchi signallarini ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha ishlarni avtomatik tarzda o'zi bajaradigan intellektual o'lhash vositasi bo'lib, xotiraga ega bo'ladi va o'lhash vaqtida berilgan dastur bo'yicha tanlashni, o'lhash natijalariga ishlov berishni, ularni baholashni, shuningdek, boshqa vazifalarni mustaqil ravishda avtomatik tarzda bajaradi.

Ma'lumotlar belgilanishiga ko'ra o'lhash vositalari quyidagicha klassifikatsiyalanishi mumkin:

- 1) *shkalali o'lhash vositalari;*
- 2) *raqamli o'lhash vositalari;*
- 3) *o'ziyozar o'lhash vositalari.*

O'ichash vositalarining metrologik xarakteristikalari O'zRST 8.009-94 da keltirilgan bo'lib, o'ichash vositalarini tanlashda o'ta zarur omillardan hisoblanadi. Shuning uchun ham quyida amalda keng qo'llanuvchi boshqa metrologik xarakteristikalarini ko'tib chiqamiz.

**Xatolik.** Xatolik o'ichashning asosiy xarakteristikalaridan hisoblanadi. FOCT (Davlat standarti) 1626-3-70 ga ko'ra o'ichash xatoligi o'ichash natijalarining o'ichanayotgan kattaliklarining haqiqiy qiymatlaridan og'ishidir. O'ichanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati uchun namunaviy o'ichash vositalari yordamida aniqlash mumkin bo'lgan qiymat qabul qilinadi. Ba'zan o'ichash vositalari xatoliklarini nolga yaqin ekanligini ko'rsatuvchi va ularning sifatini aks ettiruvchi o'ichash vositalarining aniqligi tushunchasi qo'llaniladi.

**O'ichash vositalarining xatoligi** ifodalanish usuliga ko'ra *absolut, nisbiy va keltirilgan xatoliklarga* bo'linadi.

O'ichanayotgan kattalikning o'ichash asbobida o'ichangan qiymati  $x_{o'l}$  bilan shu kattalikning namuna asbob yordamida aniqlangan haqiqiy qiymati  $x_h$  orasidagi farq o'ichash asbobining absolut xatoligi deb ataladi va quyidagicha hisoblanadi:

$$\Delta = x_{o'l} - x_h.$$

**O'ichash asbobining absolut xatoligi** o'ichanayotgan kattalik birligida ifodalanadi. Absolut xatolikning teskari ishorasi bilan olingen qiymati tuzatma deb ataladi. Absolut xatolik o'ichash aniqligini yetarli darajada baholay olmaydi. Haqiqatan ham absolut xatolikka ega bo'lgan 5 A va 1 A li ampermetrlar har xil aniqliklarga ega. O'ichash aniqligi to'g'risida to'laroq ma'lumotni nisbiy xatolik tushunchasi beradi.

Absolut xatolikni o'ichanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati  $X_h$  ga nisbati nisbiy xatolik deb ataladi va  $\delta$  harfi bilan belgilanadi:

$$\delta = \frac{\Delta}{x_h} \cdot 100\% = \frac{x_{o'l} - x_h}{x_h} \cdot 100\%.$$

Ammo nisbiy xatolik o'ichash asboblari aniqligini o'ichash diapazonining faqat berilgan nuqtasidagina baholaydi. O'ichash asbobining butun ishchi doirasini bo'yicha aniqligini baholash uchun esa keltirilgan xatolik tushunchasidan foydalilanadi. Keltirilgan xatolik γ harfi bilan belgilanadi va absolut xatolikni o'ichanayotgan kattalikning normallashtirilgan qiymati  $x_n$  ga nisbati bilan aniqlanadi:

$$\gamma = \frac{\Delta}{x_n} \cdot 100\% = \frac{x_{o'l} - x_h}{x_n} \cdot 100\%.$$

**O'ichash asbobining normallashtirilgan qiymati** deganda uning ishchi doirasidagi yoki shkalasidagi eng katta qiymati tushuniladi. Masalan, voltmetrlarning o'ichash chegarasi 0 – 50 V bo'lsa, bunday voltmetr uchun  $x_n =$

50 V ga teng, bordiyu boshqa bir voltmetrning o'lhash chegarasi –3 V dan +3 V gacha bo'lsa, bunday voltmetr uchun  $x_n = 6$  V ga teng bo'ladi.

Keltirilgan xatolikning ruxsat etilgan qiymati bo'yicha barcha o'Ichovlar va o'lhash asboblari aniqlik klassiga bo'linadi. *Aniqlik klassi esa o'z navbatida son bilan belgilanib, bu son keltirilgan xatolikning eng katta ruxsat etilgan qiymatini ifodalaydi.* Keltirilgan xatolikning yana bir qulayligi shundan iboratki, u ko'p chegarali o'lhash vositalari uchun ham bir xil qiymatga egadir. Shuning uchun ham bu xatolik o'lhash vositalari xossalalarini normallashtirishda qulay hisoblanadi.

O'lhash vositalarining xatoligi o'lchanayotgan kattalikning vaqt bo'yicha o'zgarish qonuniyatiga qarab *statik* va *dinamik xatoliklarga* bo'linadi. Vaqt bo'yicha o'zgarmaydigan kattaliklarni o'lhashda yuzaga keladigan xatolik *statik xatolik* deb ataladi. Dinamik holatdagi xatolik bilan o'lchanayotgan kattalikni berilgan vaqt paytidagi o'lhash statik xatoligi orasidagi farq *dinamik xatolik* deb ataladi.

**O'lhash vositalari xatoliklarning o'zgarish xususiyatiga** ko'ra *muntazam* va *tasodifiy xatoliklarga* ajratiladi. O'zgarmaydigan yoki ma'lum qonuniyat bilan o'zgaradigan xatoliklar *muntazam*, tasodifiy qonuniyat bilan o'zgaradigani esa *tasodifiy xatoliklar* deb ataladi.

Yuzaga kelish sharoitlariga ko'ra xatoliklar *asosiy* va *qo'shimcha xatoliklarga* ajratiladi. Normal sharoitlarda foydalanilayotgan o'lhash vositalarining xatoligi *asosiy*, o'lhash vositasi ish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning birontasining normal qiymatidan og'ishi natijasida yuzaga keladigan xatoligi esa *qo'shimcha xatolik* deb ataladi.

**O'lhash vositalari xatoliklari** o'lchanayotgan kattalikka bog'liqligiga qarab *additiv* va *multiplikativ* xatoliklarga bo'linadi. O'lchanayotgan kattalikning o'zgarishiga bog'liq bo'limgan o'lhash vositasining xatoligi *additiv* (lotincha additio – yig'indi) yoki *nol xatolik*, o'lchanayotgan kattalikning o'zgarishiga mutanosib o'zgaradigan xatolik *multiplikativ* (lotincha multiplicatio – ko'paytma) *xatolik* yoki *sezuvchanlik xatoligi* deb ataladi.

Bundan tashqari xatoliklar *instrumental* – qo'llanilayotgan o'lhash vositasi xatoligiga bog'liq bo'lgan va *metodik* (usul) – qo'llanilayotgan o'lhash usulining takomillashmaganligi tufayli yuzaga keladigan xatoliklarga bo'linadi.

Asosiy xatolik umumiyl holda berilgan turdag'i o'lhash vositalarining metrologik xarakteristikalarini aks ettirish kerak. Mayjud o'lhash asbobi asosiy xatoligini aniqlashda xatolik modelidan foydalaniladi.

Model sifatida ko'pincha quyidagi ifoda qo'llaniladi:

$$\Delta_{a.x}(t) = \Delta_{M.x}(t) + \Delta_{t.s.j.}(t) + \Delta_{t.k.},$$

bunda  $\Delta_{a.x}(t)$  - asosiy xatolik;  $\Delta_{M.x}(t)$  - o'lhash vositasining muntazam xatoligi;  $\Delta_{t.s.j.}(t) = \Delta_{k.t.e}(t) + \Delta_{k.p.t.e}(t)$  - keng spektrli tasodifiy turg'un jarayon

xatoligi;  $\Delta_{k.t.e}(t)$  - xatolikni korrelyasiyalanmagan yuqori chastotali tashkil etuvchisi;  $\Delta_{k.p.t.e}(t)$  - xatolikni korrelyasiyalangan past chastotali tashkil etuvchisi;  $\Delta_{t.k.}$  - gisterezis hodisasini hisobga oladigan tasodifiy kattalik.

Ketma-ket ulangan  $n$  ta o'zgartichlardan iborat murakkab o'lhash vositasining asosiy xatoligini hisoblash uchun, ularning mos ravishda bir xil sharoitlardagi  $f_r(x)$  haqiqiy o'lhash o'zgartirish xarakteristikasidan  $f_i(x)$  ideal xarakteristikasi ayiriladi (agar asbobning chiqishiga keltirilgan xatolikni aniqlash kerak bo'lsa):

$$\Delta_0 = f_r(x) - f_i(x).$$

*Qo'shimcha xatolikni* o'lhash shartlariga va qo'llanilyotgan vositalariga ko'ra analitik yoki tajriba yordamida aniqlash mumkin. Xatolikning bu tashkil etuvchisi tashqi omillar va o'lhash axborotiga ega bo'lman parametrlar o'zgarishini aks ettirganligi sababli, har bir omilni normal sharoitdagi qiymatidan og'ishi natijasida yuzaga keladigan qo'shimcha xatolikning mumkin bo'lgan eng katta qiymati  $\Delta_q(x, \zeta)$  ta'sir funksiya deb ataluvchi  $\psi(x, \zeta)$  funksianing maksimumi ko'rinishida aniqlanadi, ya'ni

$$\Delta_q(x, \zeta) = \max \psi(x, \zeta),$$

bunda  $x$  - o'lchanayotgan kattalikning qiymati;  $\zeta$  - ta'sir etuvchi omil.

*Dinamik xatolikni* umumiy holda quyidagi ifoda yordamida aniqlash mumkin:

$$\Delta_{din}(t) = y_r(t) - y_i(t),$$

bunda  $y_r(t)$ ,  $y_i(t)$  - haqiqiy va ideal o'lhash vositalarining signallari.

Dinamik xatolik natijalariga o'lhash vositasining kirish va chiqish signallari orasidagi vaqt siljishi keskin ta'sir etadi. Agar bu siljish e'tiborga olinmasa, u holda dinamik xatolik quyidagi ifoda yordamida hisoblanishi mumkin:

$$\Delta_{din}(t) = y_r(t + t_k) - y_i(t),$$

bunda  $t_k$  - avvaldan ma'lum kechikish vaqt.

O'zaro ta'sir xatoligini aniqlash uchun o'lhash asbobi yoki o'zgartichining kirishidagi  $x(t)$  signal ifodasi quyidagi ko'rinishga keltiriladi:

$$X^*(j\omega) = X(j\omega) \frac{Z_{kir}(j\omega)}{Z_{kir}(j\omega) + Z_{chiq}(j\omega)},$$

bunda  $X(j\omega)$  - o'lchanayotgan kattalik;  $Z_{kir}(j\omega)$  - asbob (o'zgartich)ning kirish qarshiligi;  $Z_{chiq}(j\omega)$  - axborot manbaining chiqish qarshiligi. Bunda o'zaro ta'sir xatoligi

$$\Delta_{o'z} = X^*(j\omega) - X(j\omega).$$

O'lchash vositasining ishslash asosida yotgan fizik hodisaning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, uning o'zgartirish funksiyasi nochiziq bo'lishi mumkin, bu esa nochiziqlik tufayli yuzaga keladigan xatolikka olib keladi. Agar o'lchash vositasining haqiqiy xarakteristikasi

$$f_r(x) = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1},$$

bo'lib va uni approksimatsiyalash natijasida olingan ideal xarakteristikasi  $f_i(x) = ax$  ma'lum bo'lsa, u holda nochiziq xatolik quyidagi ifoda yordamida aniqlanishi mumkin:

$$\Delta_N = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1} - ax.$$

Davlat standarti (GOST) bo'yicha me'yorlangan metrologik xarakteristikalariga ko'ra aniq ishlatish (ekspluatatsiya) sharoitlaridagi o'lchash vositasining xatoligi ikki bosqich (etap) da aniqlanadi. Birinchi bosqichda asosiy xatolikning matematik kutilishi  $m[\Delta_K]$  va dispersiyasi (sochilishi)  $D[\Delta_K]$  aniqlanadi:

$$m[\Delta_K] = M[\Delta_{K.C.}];$$

$$D[\Delta_K] = D[\Delta_{K.C.}] + D[\Delta_V] + D[\Delta_{dr}],$$

bunda  $D[\Delta_V]$  va  $D[\Delta_{dr}]$  - mos ravishda variatsiya va parametrler barqarorsizligi (dreyfi) xatoliklarining dispersiyalari.

Ikkinci bosqichda qo'shimcha xatolikning matematik kutilishi va dispersiyasi hisoblanadi:

$$m[\Delta_d] = \sum_{j=1}^n M[f(\xi_j)];$$

$$\sigma^2[\Delta_d] = \sum_{j=1}^n D[f(\xi_j)],$$

bunda  $n$  - ta'sir etadigan omillar soni.

*Natijaviy xatolikni* aniqlash uchun yuqoridaagi formulalar asosida hisoblangan xatoliklar tashkil etuvchilarini qo'shish lozim. Bu muammo barcha omillar ta'sirini yoki bilvosita o'lchash xatoliklarini baholashda paydo bo'ladi. Xatoliklarni qo'shganda matematik kutilishlar algebraik qo'shiladi, dispersiyalar esa tashkil etuvchi(asosiy va qo'shimcha)larning korrelyasiyalanganligini hisobga olgan holda qo'shiladi. Keyin umumiylar xatolikning boshqa tashkil etuvchilarining matematik kutilishlari va dispersiyalari aniqlanadi va niyoyat, natijaviy xatolikning matematik kutilishi va dispersiyasi qo'shiladi. Bunda barcha o'zgartirkich (o'lchash asbob)lar ketma-ket ulangan deb olinadi. O'zgartirkichlarni o'zaro boshqacha ularning ulanishida sxemasi e'tiborga olinadi.

O'lhash vositalarining aniqlik klasslari bitta son yoki kasr ko'rinishida ifodalanishi mumkin. Additiv xatoligi multiplikativ xatoligidan sezilarli darajada ortiq bo'lgan o'lhash vositalarining aniqlik klasslari  $1 \cdot 10^n$ ,  $1,5 \cdot 10^n$ ,  $2 \cdot 10^n$ ,  $2,5 \cdot 10^n$ ,  $4 \cdot 10^n$ ,  $5 \cdot 10^n$ ,  $6 \cdot 10^n$  sonlar qatoridan biri ko'rinishida ifodala-nishi mumkin. Bu asboblarda o'lhash doirasidagi foizlarda ifodalangan asosiy keltirilgan xatolik uning aniqlik klassiga mos keladigan qiymatdan oshmasligi kerak. Bu asboblarga ko'pgina qayd etuvchi va analogli asboblar kiradi.

Additiv va multiplikativ xatoliklari bir-biriga yaqin bo'lgan o'lhash vositalarining aniqlik klasslari egor chiziq bilan ajratilgan ikkita son ko'rinishida ifodalanadi. Bunda o'lhash vositasining asosiy keltirilgan xatoligining chegaraviy qiymati O'zRST 8.401-80 ga ko'ra quyidagi ifoda yordamida hisoblanishi mumkin:

$$\delta_{\max} = \pm [c + d(|x_k/x_y| - 1)],$$

bu yerda:  $x_k$  – o'lhash doirasining oxirgi qiymati,  $c$  va  $d$  – nisbiy xatolik qiymatlariga proporsional bo'lgan o'zgarmas musbat sonlar.  $c/d$  nisbat o'lhash vositasi aniqlik klassini ifodalaydi.

Bitta kattalikni o'lchayotgan ko'p doirali o'lhash vositasi bir nechta aniqlik klassiga, masalan: 0–10, 0–20 va 0–50 A doirali ampermetr har bir o'lhash doirasi uchun alohida aniqlik klassiga ega bo'lishi mumkin.

**O'lhash vositasining o'zgartirish funksiyasi yoki statik xarakteristikasi.** O'lhash vositasining o'lhash ma'lumotini beruvchi kirish va chiqish kattaliklari orasidagi funksional bog'lanish uning *o'zgartirish funksiyasi* yoki *statik xarakteristikasi* deb ataladi.

**O'lhash vositalarining kirish va chiqish to'la qarshiliklari** ham uning metrologik xarakteristikasi turkumiga kiradi. Kichik quvvatli zanjirlarda o'lhash vositasi zanjirining ish rejimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va qo'shimcha xatoliklarni yuzaga keltiradi. O'lhash vositasining chiqish to'la qarshiligining qiymatiga qarab unga ulanish mumkin bo'lgan yuklama qiymati belgilanadi.

**O'lhash vositasi chiqish signali (ko'rsatishi)ning variatsiyasi(ko'rfasi)** uning muhim xarakteristikasi hisoblanadi. Tashqi sharoit o'zgarmagan holda o'lchanayotgan kattalikning bitta *qiymatini qayta o'lhashda yuzaga keladigan farq o'lhash vositasi ko'rsatishining variatsiyasi* deb ataladi. Amalda variatsiya tekshirilayotgan asbob darajasining bir belgisiga to'g'ri keladigan, o'lchanayotgan kattalikning ortuvchi va kamayuvchi tomonlari bo'yicha o'lchab aniqlangan haqiqiy qiymatlari farqi bilan aniqlanadi.

**O'lhash vositalarining dinamik xarakteristikalari** ham uning metrologik xarakteristikalari turkumiga kiradi. Dinamik xarakteristika o'lhash vositasi energetik xossalalarini ifodalaydi va o'lhash vositasi chiqish signalini vaqt bo'yicha o'zgarayotgan kirish signali parametrlari, tashqi ta'sir kattaligi va yuklama bilan bog'liqligini aniqlaydi. O'lhash vositasining dinamik xarakteristikalari uning dinamik xatoligini aniqlashga yordam beradi. O'lhash vositasi dinamik xossalarning berilishiga qarab *to'liq* va *qismiy* dinamik

xarakteristikalarga bo'linadi. To'liq dinamik xarakteristikalarga: *differensial tenglamalar, impuls xarakteristika, o'tkinchi xarakteristika, uzatish funksiyasi, amplituda va faza chastota xarakteristikaları* majmuasi kiradi. Qismiy dinamik xarakteristikalarga to'liq dinamik xarakteristikalarıning ayrimlari kiradi. Masalan, o'lhash vositasi ko'rsatishining *tinchlanish vaqtı*.

**O'lhash vositasining sezgirligi.** O'lhash vositasining chiqish kattaligi orttirmasining *shu ortirmanı hosil qilgan kirish kattaligining o'zgarishiga nisbati o'lhash vositasining sezgirligi deb* ataladi. Sezgirlik *S* harfi bilan belgilanadi va quyidagicha ifodalanadi:

$$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

Statik xarakteristikasi chiziqli bo'lgan o'lhash vositasining sezgirligi o'zgarmas, nochiziq statik xarakteristikasiga ega o'lhash vositasining sezgirligi esa o'zgaruvchan bo'лади.

**O'lhash vositasining doimiysi.** *Sezgirlikka teskari bo'lgan miqdor – daraja bir bo'lagining qiymati yoki o'lhash vositasining doimiysi deb* ataladi:  
 $C = 1/S$ .

**O'lhash vositasining boshlang'ich sezgirligi.** O'lchanayotgan kattalikning o'lhash vositasi yordamida o'lhash mumkin bo'lgan eng kichik o'zgarishi *o'lhash vositasining boshlang'ich sezgirligi yoki sezgirlik ostonasi* deb ataladi.

**O'lhash vositasining o'lhash doirasi.** O'lchanayotgan kattalikning yo'л qo'yilgan xatoligi normallashtirilgan qiymatlari sohasi o'lhash vositasining o'lhash doirasi deyiladi.

O'lhash vositasi metrologik xossalaringin vaqt o'tishi bilan o'zgarmaslik xususiyati uning *mo'tadilligidir*.

Zanjirga ulangan o'lhash asbobi ma'lum miqdorda quvvat iste'mol qiladi va kichik quvvatlari zanjirlarda uning ish holatini o'zgartiradi hamda qo'shimcha xatolikni yuzaga keltiradi. O'lhash asbobi iste'mol qilayotgan quvvat uning kirish qarshiligining qiymati bo'yicha belgilanadi.

**O'lhash vositasining ishonchiligi** uning asosiy xarakteristikaları normallashtirilgan qiymatlarining belgilangan vaqt oralig'iida ishlash mobaynida saqlanishi bilan belgilanadi. Ishonchilik son jihatdan belgilangan tashqi sharoit va vaqt oralig'i mobaynida o'lhash vositasining normal ishslash ehtimoli bilan tavsiflanadi.

## 1.5. Amplituda-chastotaviy xarakteristika parametrlarini o'lhash usullari

To'rtqutbliklarning amplituda-chastotaviy xarakteristika(AChX)lari parametrlarini ikkita usul yordamida o'lhash mumkin: 1) uzatish koefitsiyenti modulini chastotaga bog'lanishini nuqtalab olish va keyin AChX egri chizig'ini

interpolyasiya qilish; 2) chastotasi o'zgaruvchi generator(ChO'G) va indikatorli qurilma(IQ) yordamida AChXning panoramalı tasvirini hosil qilish.


Birinchi usul sinusoidal signal generatori, voltmetr yoki quvvat o'lchagichdan foydalanishga asoslangan. Tadqiq qilinadigan to'rtqutblik kirishiha generatordan ma'lum chastotali signal uzatiladi. Bunda to'rtqutblikning kirishi va chiqishidagi signal o'lchanadi (1.3 - rasm). Uzatish koefitsiyenti quydag'i ifoda bilan aniqlanadi:

$$A = U_2 / U_1; \quad U_3 = 0.$$

Bu usul bir qator kamchiliklarga ega:

AChXni nuqtalab olish ko'p vaqtini talab etadi;

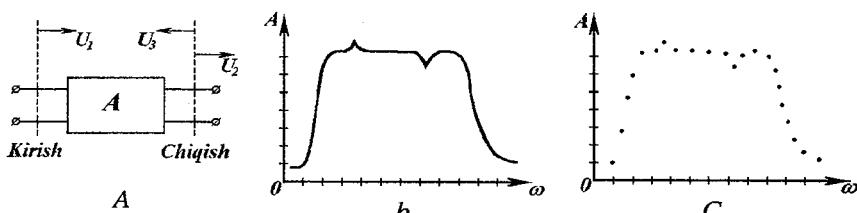AChXning diskret qiymatlari olinganligi cababli o'lhash oraliqlaridagi egri chiziqning keskin o'zgarishlari tushib qolishi mumkin (1.3 - rasm, a va b)



1.3 - rasm. a - To'rtqutblik sxemasi; b - AChX ning haqiqiy egri chizig'i; c - AchXning nuqtalab olingan qiymatlari.

O'lhash natijalariga AChX haqiqiy egri chiziqning buzilishiga tashqi muhit harorati va manba kuchlanishining o'zgarishi ta'sir qilishi mumkin.


AChX parametrlarini o'lhashning ikkinchi usuli yuqorida ta'kidlangan kamchiliklardan holi. Lekin bu usulda AChXning har bir nuqtasida o'lhash jarayoniga ketadigan vaqt qisqa bo'lganligi sababli o'lhash aniqligi nisbatan past. Ikkinchi usulni qo'lllashda ma'lum diapazonda chastotasi bir tekis o'zgaradigan generator va AChX egri chizig'ini tiklaydigan indikator kerak bo'ladi. Bu indikator sifatida ossillografik qurilmadan yoki ikki koordinatali o'ziyozar asbobdan foydalanish mumkin.

AChX avtomatik o'lchagichning funksional sxemasi (1.4 - rasmda keltirilgan).

ChO'Gdan olinadigan signal tadqiq qiladigan to'rtqutblikka uzatiladi. To'rtqutblikning uzatish koefitsiyentining modulli chastotaga bog'liq bo'lganligi sababli uning chiqishidagi signal modulyasiyalangan bo'ladi.

ChO'G chastotasini va indikator nurinining gorizontal og'ishini sinxron boshqarish vazifasini modulyasiyalangan kuchlanish bloki bajaradi.

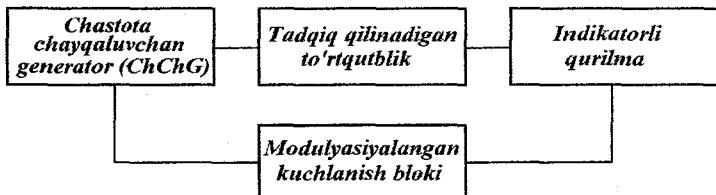Bu sxema asosida ishlaydigan AChX parametrlarini o'lchagichda indikator ekranidagi nurning gorizontal holati tadqiq qilinadigan to'rtqutblik kirishiha chastotaga mos, vertikal holati esa – shu chastotadagi uzatish koefitsiyenti



1.4 – rasm. AChX avtomatik o'lchagichning funksional sxemasi

modul qiymatiga mos. Shunday qilib, indikator ekranida avtomatik ravishda tadqiq etilayotgan to'rtqutblik AChX egri chizig'i chiziladi.

Modulyasiyalangan kuchlanishni shakli ixtiyoriy (arrasimon, uchburchakli, sinusoidal va sinusoidal) bo'lishi mumkin. Lekin muhimi shuki, chastotaning o'zgarish qonuniyati indikator nurining gorizontal chiziq bo'yicha o'zgarish qonuniyatiga mos kelishi lozim. Chastota qiymatini sanab olish uchun ko'p hollarda ChO'G signalini kvars generator signalini bilan qo'shib beriladi. Uzatish koeffitsiyenti modulini o'lchash uchun indikatorning vertikal og'ishini qiymati avvaldan o'lchangan kuchlanish yordamida darajalanadi. ChO'G chastotasi o'zgarishining butun diapazonida signal amplitudasini o'zgarmas qiymatda ushlab turish uchun amplitudani avtomatik rostlash bloki xizmat qiladi.


## 1.6. O'lchash xatoliklarini kamaytirish usullari

Analog o'lchash vositalari xatoliklarini kamaytirish usullariga asosan quyidagilar kiradi: *haqiqiy o'zgartirish xarakteristikasini mo'tadillash; xatoliklarni kompensatsiyalash va korreksiyalash; xatoliklarni filtrlash; konstruktiv usullar*.

**Real o'zgartirish xarakteristikasini mo'tadillash.** Bu usulga muvofiq o'lchash vositasida manfiy teskari bog'lanish qo'llaniladi (1.5 - rasm).

Bu sxemada ikkita o'zgartirkich ishlataladi –  $To'g'ri$  yo'nalishdagi ( $To'g'O'$ ) va teskari yo'nalishdagi ( $TesO'$ ) o'zgartirkichlar. Bu universal usul bo'lib, teskari bog'lanish yordamida har xil tashqi omillarning o'lchash

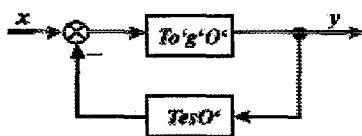vositasi ish rejimiga ta'siri kamayadi. Teskari bog'lanishli o'lchash vositasi chiqishidagi signalini quyidagicha aniqlanadi:



1.5 – rasm. Mafiy teskari bog'lanishli o'lchash vositasi

$$y = \frac{x}{S_{tes}},$$

bu yerda:  $S_{tes}$  – teskari bog'lanish zanjirining sezgirligi.

**Xatoliklarni kompensatsiyalash.** Elektr o'lhash asboblarida xatolikni kompensatsiyalash maqsadida xatoligi o'lhash asbobi xatoligi bilan korrelyatsiyalangan qo'shimcha qism kiritiladi. Natijaviy xatolik quyidagicha topiladi:

$$\Delta_{a \cdot H}(\xi) = \Delta_a(\xi) - \Delta_k(\xi),$$

bu yerda:  $\Delta_{a \cdot H}(\xi)$  – tashqi omillar ta'siridagi natijaviy asosiy xatolik;  $\Delta_a(\xi)$  – o'lhash asbobining asosiy xatoligi;  $\Delta_k(\xi)$  – o'lhash asbobi xatoligi bilan korrelyatsiyalangan tashqi omillar xatoligi.

Xatoliklarni kompensatsiyalash usulining kamchiligi xatolikni kompensatsiyalovchi qo'shimcha qism parametrlarini tanlashning murakkabligidir.

**Xatoliklarni korrektsiyalash(tuzatish).** O'lhash vositalari xatoliklarini kamaytirish maqsadida oddiy va avtomatik korrektsiyadan keng foydalaniladi. Bular: *kalibrovka, tuzatma kiritish, o'z-o'zini rostlash, iteratsiya, adaptatsiya, namuna signallari yordamida kamaytirish va boshqalar*.

O'lhash vositasi kalibrovkasining nisbiy xatoligi umumiy holda quyidagi tashkil etuvchilardan iborat:

$$\delta_{\Sigma} = \delta_0 + \delta_x + \delta_{y0} + \delta_y + \delta'_0$$

bu yerda:  $\delta_0$  va  $\delta_x$  – mos ravishda nolni o'rnatish va namuna signali manbai chiqish signalining xatoliklari;  $\delta_{y0}$  va  $\delta_y$  – mos ravishda nolni o'rnatish va sezgirlik xatoliklari;  $\delta'_0$  – additiv xatolikni to'la yo'qotilmaganligi tufayli yuzaga kelgan o'lhash asbobining qo'shimcha xatoligi.

*O'lhash vositasining xatoligini tuzatma kiritish usuli* bilan korrektsiyalashda uning o'zgartirish funksiyasini siljitim bilan amalga oshirish mumkin. Buning uchun ko'pincha teskari o'zgartirkichdan foydalaniladi. Kirish va teskari o'zgartirkich signallarining farqi o'lhash vositasiga tuzatma kiritish uchun ishlataladi.

*O'lhash vositasining xatoligini korrektsiyalashda* iteratsiya usulini qo'llash sxemada qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi hamda tezkorlik yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Buning uchun o'lhash vositasida vaqt va fazaviy kanallar ajratiladi. Kanallari vaqt bo'yicha ajratilgan o'lhash vositasining to'g'ri yo'nalishdagi o'zgartirkich chiqishiga hisoblash qurilmasi ulanadi. Bu qurilmaning kirish qismiga teskari yo'nalishdagi o'zgartirkich signali ham beriladi. To'g'ri va teskari yo'nalishdagi signallar farqi hisoblangandan keyin o'lhash natijasiga birinchi tuzatma (birinchi korrektsiya) kiritiladi. Keyin xuddi shunday usul bilan ikkinchi tuzatma kiritiladi va hokazo.

*Tuzatma kiritish (iteratsiya)* jarayoni tugagandan keyin, o'lhash xatoligi ancha kamayadi. Kanallari fazaviy ajratilgan o'lhash vositalarida xatolikni korrektirovka(to'g'rilib turishni tashkil) qilish uchun to'g'ri va teskari

yo‘nalishdagi o‘zgartkichlardan foydalaniladi. Bunda barcha teskari yo‘nalishdagi o‘zgartkichlar namuna o‘zgartkichlar bo‘lishi kerak. Bunday hollarda o‘lhash vositasining xatoligi asosan oxirgi o‘zgartichning additiv xatoligi bilan aniqlanadi.

Namuna signallari yordamida xatolikni korreksiyalashda o‘lhash vositasi yuqori tezkorlikka ega bo‘lishi kerak. O‘lhash vositasi struktura sxemasiga namuna elementlar to‘plami va o‘lchanayotgan hamda namuna signallarini navbatma-navbat ularash uchun tezkor uzgich-ulagich kiritiladi. O‘lchanayotgan va namuna signallar ayirmasi hisoblash qurilmasi yordamida har bir o‘lhash natijasiga ko‘ra aniqlanadi. Bu additiv va multiplikativ xatoliklarni kamaytirish imkonini beradi. Bunday tashqari, korreksiyalashning bu usuli nochiziq xarakteristikali o‘lhash vositalari xatoliklarni kamaytirish imkonini ham beradi. Shunday hollarda hisoblash qurilmasi nochiziq tenglamalar tizimini yechishga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak.

**Dinamik o‘lhashlarda** xatolikni korreksiyalash usullaridan biri – o‘lhash vositasi chiqish signaliga ko‘ra uning kirish signalini tiklashdir.

Xatolikni korreksiyalashning ilg‘or usullaridan biri – o‘lhash vositasi strukturasinga hisoblash qurilmalarini, ya’ni mikroprotsessorrarlarni kiri-tishdir. Bunda korreksiyalash jarayoni avvaldan ko‘zda tutilgan dastur asosida bajariladi.

Xatoliklarni korreksiyalash usullarini qo‘llashning murakkabligi, asosan, o‘lhash vositasining turg‘un ishlashini ta’minlashga bog‘liq.

O‘lhash amaliyotida xatolikni kamaytirish uchun signalni *filtrlash* va *konstruktiv* (ekran, yerga ularash, izolyatsiya va hokazo) usullaridan ham keng foydalaniladi.


## 1.7. O‘lhash asboblarining klassifikatsiyasi

O‘lhash asboblari asosiy qismi, qayd etish shakli, o‘zgartirish shakli va vazifasiga ko‘ra klassifikatsiyalanadi (1.6- rasm).

Tarkibida *elektron* (*elektrovakuum, ion va yarim o‘tkazgichli*) qismlar bo‘lmasan o‘lhash asboblari *elektromexanik asboblar*, tarkibida elektronqismlari bo‘lgan o‘lhash asboblari esa elektron o‘lhash asboblari deb ataladi. Ko‘rsatuvchi o‘lhash asboblar o‘lhash natijasini qayd etadi. Bevosita baholaydigan asboblarda o‘lchanayotgan kattalik boshqa kattalikka bir yo‘nalishda o‘zgartiriladi. Kompensatsion asboblarda o‘lchanayotgan kattalik qiymati uning o‘lchovi bilan taqqoslanadi.

Bu asboblarda o‘lhash zanjiri butunlay teskari bog‘lanish zanjiri ta’sirida bo‘ladi. Aralash o‘zgartirish usuliga asoslangan asboblarning o‘lhash zanjirining bir qismi teskari bog‘lanish zanjiri ta’sirida bo‘ladi. Vazifasiga ko‘ra o‘lhash asboblari *elektrik* (*tok, kuchlanish, quvvat, chastota va boshqalar*) va

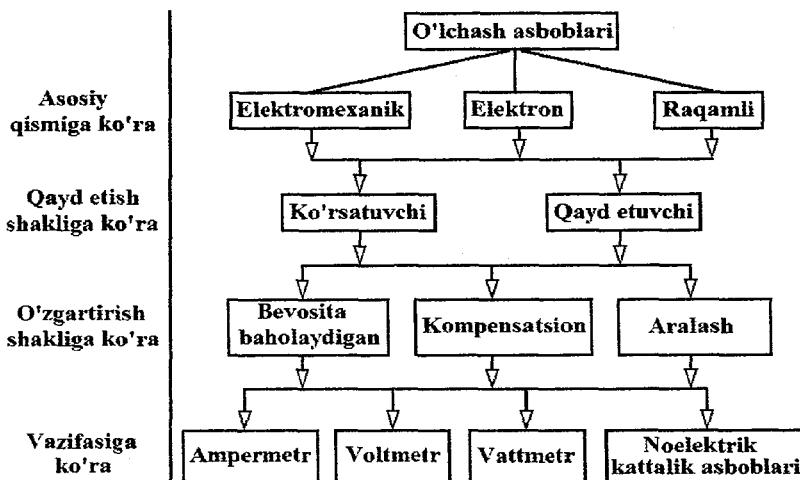*noelektrik (mexanik, gidravlik, issiqlik, optik va boshqalar) kattaliklarni o'chovchi asboblarga bo'linadi.*



1.6 – rasm. O'lhash asboblarining klassifikatsiyasi

**Masala.** Yuqori o'lhash chegarasi 10 A bo'lgan ampermetr shkalasining 2, 4, 6, 8, 10 A nuqtalariga mos ravishda 2,041; 3,973; 6,015; 8,026; 9,976 A to'g'ri kelsa, asbobning aniqlik klassini toping.

**Yechish.** O'lhash asbobining asosiy o'lchamlari 2, 4, 6, 8, 10 A lardagi o'lhashning absolut xatoligini  $\Delta x_i = x_k - x_x$  hisoblaymiz:

$$\Delta x_2 = 2 - 2,041 = -0,041 \text{ A}; \quad \Delta x_4 = 4 - 3,973 = 0,027 \text{ A};$$

$$\Delta x_6 = 6 - 6,015 = -0,015 \text{ A}; \quad \Delta x_8 = 8 - 8,026 = -0,026 \text{ A};$$

$$\Delta x_{10} = 10 - 9,976 = 0,024 \text{ A}.$$

Nisbiy xatoliklarni hisoblaymiz:

$$\delta_2 = \frac{-0,041}{2,041} \cdot 100\% = -2,05\%; \quad \delta_4 = \frac{0,027}{3,973} \cdot 100\% = 0,63\%;$$

$$\delta_6 = \frac{-0,015}{6,015} \cdot 100\% = -0,25\%; \quad \delta_8 = \frac{-0,026}{8,026} \cdot 100\% = -0,326\%;$$

$$\delta_{10} = \frac{0,024}{9,976} \cdot 100\% = 0,24\%.$$

Keltirilgan xatoliklar:  $\gamma = (\Delta x_i / x_x) \cdot 100\%$

$$\gamma_2 = \frac{-0,041}{10} \cdot 100\% = -0,41\%; \quad \gamma_4 = \frac{0,027}{10} \cdot 100\% = 0,27\%;$$

$$\gamma_6 = \frac{-0,015}{10} \cdot 100\% = -0,15\%; \quad \gamma_8 = \frac{-0,026}{10} \cdot 100\% = -0,26\%;$$

$$\gamma_{10} = \frac{0,024}{10} \cdot 100\% = 0,24\%.$$

O'lhash asbobining aniqlik klassi keltirilgan xatolikning eng katta qiymatining katta tomonga yaxlitlangan qiymatiga teng, ya'ni 0,5.

### **1- amaliy ish**

Absolut, nisbiy va keltirilgan xatoliklarni aniqlashga doir masala.

#### **Referat mavzulari**

1. Metrologiya hamda elektr o'lhashlarning fan va texnikadagi ahamiyati.
2. O'zbekistonda metrologik ta'minot.
3. Elektr o'lhashlarning xususiyatlari va afzalliklari.
4. O'lhash xatoliklari, ularning klassifikatsiyasi va kamaytirish usullari.
5. O'lhash asboblarining asosiy xarakteristikalarini va parametrlari.

#### **O'z-o'zini sinash savollari**

1. Elektr o'lhashlar fani nimalarni o'rganadi, uning mazmuni va vazifalari nimalardan iborat?
2. Elektr o'lhashlarning fan va texnikadagi ahamiyatini gapirib bering.
3. O'rta asrlarda Sharqda dastavval o'lhashlarga doir qanday ishlar bajarilgan?
4. O'lhash, o'lhash asbobi, o'lchov, o'lhash o'zgartkichi, o'lhash tizimi deb nimalarga aytildi?
5. O'lhash umumbirligi qanday bajariladi?
6. SI tizimining asosiy birliklari qaysilar?
7. O'lhash xatoliklari to'g'risida nimalarni bilasiz?
8. O'lhash xatoliklarini qanday kamaytirish usullarini bilasiz?
9. E.yu.k. elektr qarshilik, sig'im va induktivlik o'lchovlari qanday tuzilgan?
10. Aniqlik klassi ta'rifini bering. U qanday aniqlanadi?

## **II bob. ELEKTR KATTALIKLARNI O'LCHOVCHI ASBOBLAR**

### **2.1. Analog elektromexanik asboblar**

#### **2.1.1. Analog o'lchash asboblarining turlari, tuzilishi, xossalari va qismlari**

Bevosita o'lchovchi elektromexanik asbob analog asbob bo'lib, undagi qo'zg'aluvchan qismning holati o'lchanayotgan kattalikning qiymatiga bog'liq. Vazifasi va ishlash asosidan qat'iy nazar *elektromexanik asboblar o'lchash zanjiri (O'Z)*, *o'lchash mexanizmi (O'M)* va *qayd qilish qurilmasi (QQQ)* dan tashkil topgan bo'ladi. 2.1- rasmida bevosita o'lchovchi elektromexanik asboblarning umumlashgan blok-sxemasi keltirilgan.

**O'lchash zanjiri (O'Z)** – asbobning bir necha qismidan iborat bo'lib, o'lchanayotgan kattalik  $x$  ni o'lchash mexanizmiga bevosita ta'sir etuvchi elektrik kattalik y ga o'zgartirish uchun xizmat qiladi.

**O'lchash mexanizmi (O'M)** – asbobning bir qismidan iborat bo'lib, u elektr (magnit) energiya qo'zg'aluvchan qismni siljutuvchi mexanik energiyasiga o'zgartiradi. Aksariyat o'lchash mexanizmlarida qo'zg'aluvchan qismning siljishi ma'lum o'q atrofida  $\alpha$  burchakka burilishdan iborat bo'ladi.

**Hisoblash yoki qayd qilish qurilmasi (QQQ)** – asbob konstruksiyasining bir qismi bo'lib, ko'rsatkich va shkaladan tuzilgan. U qo'zg'aluvchan qism-ning burchak siljishini ko'rsatkich siljishiga o'zgartirib beradi.



2.1- rasm. Elektromexanik asboblarning umumlashgan blok-sxemasi.

Elektr o'lchash asboblarining sezgirligi

$$S = S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d\alpha}{dy} \cdot \frac{dl}{d\alpha} = \frac{dl}{dx}$$

bo'lib, bu yerda:  $S_1 = \frac{dy}{dx}$ ,  $S_2 = \frac{d\alpha}{dy}$ ,  $S_3 = \frac{dl}{d\alpha}$  – mos ravishda o'lchash zanjiri, o'lchash mexanizmi va qayd etish qurilmasining sezgirliklari. Analog o'lchash asboblari bajaradigan funksiyasi bo'yicha ikki guruhga bo'linadi: o'lchash axborotini olish, qayta ishlash va foydalanishda qulay shaklga keltirish hamda o'lchash apparaturasini shahodatlash (attestatsiyalash) va qiyoslash (poverka). Natijalarni taqdim qilish bo'yicha o'lchash asboblari ko'rsatuvchilarga va ro'yxtarovchi (qaydlovchi)lar; o'lchash usuli bo'yicha bevosita baholovchi va solishtiruvchi; qo'llash usuli va konstruksiysi bo'yicha shiti, ko'chiriladigan va ko'chmaydigan (statsionar); aniqlik bo'yicha xatoliklari me'yorlangan asboblarga va indikatorlar (xatoligi me'yoranmaydi)

ga bo'linadi. *Ishlash asosiga ko'ra asboblarni elektromexanik, issiqlik va boshqalarga bo'lish mumkin. Vazifasi bo'yicha o'lchash asboblari elektr, magnit, issiqlik, kimyoviy va boshqa (noelektrik) kattaliklarni o'lchovchi asboblarga bo'linadi.* Tashqi sharoit ta'sirdan himoyalanishi bo'yicha asboblarni oddiy va namlik, gaz hamda *changdan himoyalanganlarga* bo'linadi.

Barcha elektr o'lchov asboblarning umumiy texnik talablariga javob berishi *ГОСТ 22261-82* bilan me'yorlangan. Elektr o'lchov asboblari qo'yiladigan shartli belgilari *ГОСТ 23217-78* bilan aniqlangan.

*Elektromexanik analog asboblarning umumiy qismlariga qutti, qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan qismalar, teskari ta'sir etuvchi moment hosil qiluvchi qurilma, tinchlantirgich, qayd etuvchi qurilma va boshqalar kiradi.*

*Asbobning qutisi uning barcha qismlarini mahkamlash va tashqi ta'sirdan saqlash uchun xizmat qiladi.* Quti metall yoki plastmassadan har xil shaklda yasaladi.


*Qo'zg'almas qism* ko'pgina asboblarda magnit o'zakka o'ralgan yoki o'zaksiz g'altakdan iborat bo'ladi. Ayrim asboblarda qo'zg'almas qism doimiy magnit yoki elektr o'tkazuvchi plastinka ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Asboblarning *qo'zg'aluvchan* qismi doimiy magnit, g'altak, elektr o'tkazuvchi disk, ferromagnit o'zak yoki elektromagnit ekran(to)siq vazifasini bajaruvchi qisqa tutashirilgan bir o'ramli g'altak ko'rinishida bo'ladi. Qo'zg'aluvchan qism o'z o'qi atrofida burilishi uchun *u tayanch, tortqi* yoki *osmalarga* o'rnatiladi.

*Teskari ta'sir etuvchi moment hosil qilish uchun spiral yoki tasmasimon prujinalardan foydalilanadi.*

Tinchlantirgich asbob zanjirga ulanganda yoki o'lchanayotgan kattalikning qiymati o'zgarganda, qo'zg'aluvchan qismni tezroq tinchlantirish uchun xizmat qiladi. Elektromexanik asboblarda *havoli, magnitoinduksiyali* va *suyuqlikli tinchlantirgichlar* ishlataladi.

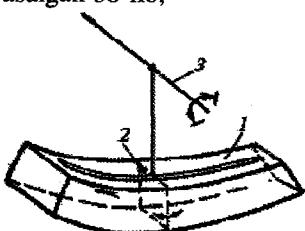**Havoli tinchlantirgich** (2.2- rasm) yopiq bo'lma (kamera) I shaklida yasalgan bo'lib,




2.2- rasm. Havoli tinchlantirgich

uning ichiga aluminiyidan yasalgan yengil qanot 2 joylashtirilgan. Bu qanot qo'zg'aluvchan qism o'qi 3 bilan tutashirilgan. Qo'zg'aluvchan qismning tinchlanish samarasini qanot harakatlanganda hosil bo'luvchi bosimlar farqi hisobiga bo'ladi.


**Magnitoinduksiyali tinchlantirgich** (2.3- rasm) doimiy magnit 1, uning qutblari orasiga joylashtirilgan va asbob qo'zg'aluvchan qismiga mahkamlangan elektr o'tkazuvchi nomagnit plastinka 2 hamda o'q 3 dan iborat. Bu tinchlantirgichning ishlashi tebranayotgan plastinkada doimiy magnit maydoni hosil qilgan uyurmaviy toklar maydonini o'zini yuzaga keltirgan maydonga

tortilishiga asoslangan. Bunday tinchlantirgichlar oddiy va ishonchli, lekin ular doimiy magnit maydoni asbobning asosiy ishchi maydoniga ta'sir ko'rsatmaydigan hollarda qo'llaniladi.

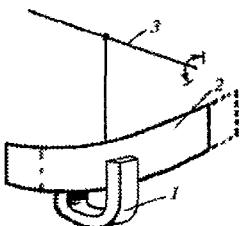*Suyuqlikli tinchlantirgichlarning ishlashi suyuqliklarni qovushqoqlik xususiyatlariiga asoslangan (2.4- rasm).*



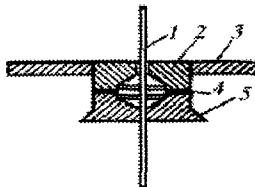2. 3- rasm. Magnitoinduksiyali tinchlantirgich



2.4- rasm. Suyuqlikli tinchlantirgich

Bunday tinchlantirgichlar ikkita disk(lappak) 2, 5 dan iborat bo'lib, ulardan biri 5 asbobning qo'zg'aluvchan qismi 1 o'qqa, ikkinchisi 2 esa uning qo'zg'almas qismi panel 3 ga mahkamlanadi. Bu disklar oralig'i millimetrlaring bir necha ulushiga teng bo'lib, u polimetilsilosan suyuqlik 4 bilan to'ldirilgan. Suyuqlikli tinchlantirgichlar yengil va o'lchanmlari kichik bo'lganligi sababli amaliyotda keng qo'llaniladi.

Elektromexanik asbobning qayd qilish qurilmasi bir yoki bir nechta daraja va ko'rsatkich (mil)dan iborat. O'lchan asbobining vazifasi, ishlash prinsipi va konstruksiyasiga ko'ra har xil darajalar va ko'rsatkichlar bo'ladi. Darajalar nomlangan, ya'ni, o'lchanuvchi kattaliklar birliklarida darajalangan yoki shartli nomlangan; shakliga qarab: *to'g'ri chiziqli – horizontal* yoki *vertikal*; *yoysimon* (yoy burchagi 180° gacha bo'lganda) – *horizontal, vertikal* yoki *qiya*; *aylanma* (yoy burchagi 180° dan ko'proq bo'lganda) bo'ladi.

Belgilarning shkalada joylashish xususiyatiga qarab: *tekis* – (aylantiruvchi momentning o'lchanayotgan kattalikka bog'liqligi chiziqli bo'lganda), *notekis* – (yuqoridaqgi bog'liqlik nochiziq bo'lganda) bo'ladi. Nolning joylashish o'rniغا qarab: *bir tomonli* (nol darajaning boshlanishida joylashgan), *ikki tomonli* (nol darajaning o'rtaida joylashgan) darajalar farqlanadi.

Qayd qilish qurilmasiga nisbatan kuzatuvchi kishi ko'zining noto'g'ri holati hisobiga hosil bo'ladigan, ya'ni parallaks xatolikni kamaytirish maqsadida, o'lchan asboblarining darajasi ko'zguli qilinadi. Bunda qayd qilish qurilmasiga shunday qarash kerakki, ko'rsatkich ko'zguda o'z aksini berkitsin.

Ko'rsatkichlar turli shakkarda yasalishi mumkin: *yoysimon, nurli* va *raqamli*.

Elektromexanik asboblarning qo'zg'aluvchan qismlariga har xil momentlar ta'sir qiladi. O'lchan asbobida o'lchanayotgan kattalik ta'sirida hosil

bo'ladigan va qo'zg'aluvchan qismni ma'lum burchakka buradigan moment *aylantiruvchi moment* deb ataladi. Bu moment umumiyl holda o'lchanayotgan kattalik  $x$  va qo'zg'aluvchan qism burilish burchagi  $\alpha$  ning funksiyasi bo'lib, o'lchash mexanizmida to'plangan elektromagnit energiyaning  $\alpha$  burchak bo'yicha o'zgarishi bilan tavsiflanadi:

$$M_{ayl} = F(x, \alpha) = \frac{dW_{EM}}{d\alpha}, \quad (2.1)$$

bu yerda:  $M_{ayl}$  va  $W_{EM}$  aylantiruvchi momemt va elektromagnit energiya.

Aylantiruvchi momentni hosil qilish usuliga ko'ra elektromexanik asboblar *magnitoelektrik, elektromagnit, elektrodinamik, ferrodinamik, elektrostatik* va *induksion* guruhlarga bo'linadi.

Agar asbobning qo'zg'aluvchan qismiga faqat aylantiruvchi moment ta'sir qilsa, asbob ko'rsatkichi o'zining maksimal qiymatigacha burilib, u o'lchanayotgan kattalik qiymatiga proporsional bo'lmaydi. Qo'zg'aluvchan qismning burilishi o'lchanayotgan kattalik qiymatiga proporsional bo'lishi uchun teskari ta'sir etuvchi moment mayjud bo'lishi va uning qiymati  $\alpha$  burchakka bog'liq ravishda o'zgarishi lozim.

Elektromexanik asboblarda teskari ta'sir etuvchi moment ikki xil usulda hosil qilinadi.

1. Mexanik usul – spiral prujina tortqi yoki osma shaklda bo'lib, uning bir uchi asbob qo'zg'aluvchan qismiga, ikkinchi uchi esa qo'zg'almas qismga mahkamlanadi. Bunda teskari ta'sir etuvchi moment quyidagicha aniqlanadi:

$$M_T = \alpha W,$$

bu yerda:  $W$  – prujinaning solishtirma teskari ta'sir etuvchi momenti bo'lib, qiymati prujinaning o'lchamlari va materialiga bog'liq.

2. G'altaklar magnit maydonlarining o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladigan moment (logometrlarda).

Asbob ko'rsatkichining turg'un holatida aylantiruvchi va teskari ta'sir etuvchi momentlar tenglashadi, ya'ni:

$$M_{ayl} = M_T \quad (2.2)$$

bo'ldi.

O'lchash asbobining dinamik ish holatida, ya'ni qo'zg'aluvchan qismning harakati paytida unga  $M_{ayl}$  va  $M_T$  momentlardan tashqari boshqa momentlar ham ta'sir qiladi. Bu momentlar qo'zg'aluvchan qismning havoga ishqalanishi, tayanchlardagi ishqalanishlar va inersiya momentlari tufayli yuzaga keladi hamda asbob xatoligini oshiradi.

Elektromexanik asboblar qo'zg'aluvchan qismli o'lchash mexanizmining sifatini baholashda asllik koefitsiyenti tushunchasidan keng foydalilanadi. Bu koefitsiyent ishqalanishdan yuzaga keladigan keltirilgan xatolikka teskari proporsionaldir. Asllik koefitsiyenti ko'pchilik mexanizmlar uchun quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:


$$A = \frac{M_{(90^\circ)}}{G^{1.5}},$$

bu yerda  $G$  - qo'zg'aluvchan qism massasi, kg;

$M_{(90^\circ)}$  -  $90^\circ$  burchakka keltirilgan aylantiruvchi moment, N·m.
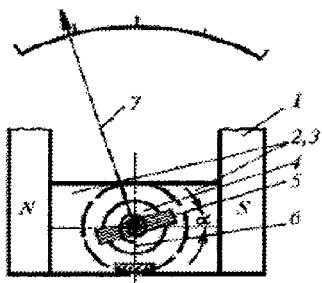
## 2.1.2. Magnitoelektrik asboblar

Qo'zg'aluvchan g'altakli magnitoelektrik asboblar yuqori aniqlikka va sezgirlikka ega bo'lganligi sababli juda keng tarqalgan. Bunday asboblarning o'lhash mexanizmi (2.5- rasm) *doimiy magnit* 1, *uning qutb boshmoqlari* 2, 3 orasiga ma'lum masofada joylashtirilgan *ferromagnit silindrsimon o'zak* 4, uni o'rabi turuvchi *qo'zg'aluvchan g'altak - ramka* 5, bir uchi ramkaga mahkamlangan *spiral prujina* 6 hamda ko'rsatkichi 7 dan tashkil topgan.



2.5- rasm. Magnitoelektrik asbob o'lhash mexanizmi  
ramkaning radiusi;  $l$  – ramkaning uzunligi;  $w$  – ramkadagi chulg'amning o'ramlar soni;  $I$  – ramka chulg'amidagi tok;  $s = 2rl$  – ramka chulg'amining aktiv yuzi.

Magnitoelektrik asbobning statik xarakteristikasi

$$\alpha = \frac{Bsw}{W} I$$

bo'lib, bu yerda: – ramkaning burilish burchagi. Magnitoelektrik asboblar faqat o'zgarmas tokda ishlaydi. Demak, asbob ko'rsatkichi kerakli tomonga burilishi uchun uni zanjirga ulashda o'lchanayotgan kattalik (tok, kuchlanish) ning ishorasi (+, -) ga e'tibor berish kerak.

Asbobning sezgirligi

$$S = \frac{Bsw}{W}$$

burilish burchagiga bog'liq emas, shuning uchun ham bunday asboblarning darajasi tekis.

Toshkent politexnika institutida professor Zaripov M.F. tomonidan tavsiya etilgan qo'zg'aluvchan qismining burilish burchagi katta va o'lchash doirasida sezgirligi doimiy bo'lgan magnitoelektrik o'lchash asbobining konstruktiv sxemasi 2.6-rasmida keltirilgan.

O'roqsimon o'zaklarning solishtirma magnit qarshiliklarini o'zaklar uzunliklari bo'yicha o'zgarishlari quyidagi tenglamalar yordamida aniqlanadi:

$$r_{\mu i} = \frac{\rho_\mu}{h_i b} = \frac{\rho_\mu l_m}{h_m b l},$$

$$r_{\mu T} = \frac{\rho_\mu}{h_T b} = \frac{\rho_\mu l_m}{h_m b (l_m - l)},$$

bu yerda  $\rho_\mu$  - o'zaklar materialining solishtirma magnit qarshiligi;  $h_i = \frac{h_m}{l_m} l$ ,

$h_i = \frac{h_m}{l_m} (l_m - l)$  - ichki va tashqi o'zaklarning qalinliklari;  $l_m$  - o'zakning maksimal uzunligi;  $h_m, b$  - mos ravishda o'zakning maksimal qalinligi va eni.

Bu asbobda qo'zg'aluvchan qismning burilish burchagi  $330^\circ$  gacha yetishi mumkin. Bu o'lchash doirasida magnit oqimlari yo'lidagi magnit qarshilik bir xil bo'lganligi sababli ishchi havo oralig'idagi magnit maydonining induksiyasi bir xil qiyatga ega, qutb boshmoqlardagi oqimlarning asbob qo'zg'aluvchan qismi burilish burchagi  $\alpha$  bo'yicha taqsimlanish qonuniyati esa chiziqli bo'lganligi sababli asbobning sezgirligi butun o'lchash doirasida o'zgarmasdir.

Magnitoelektrik asboblar o'lchash aniqligi yuqori bo'lgan asboblar turkumiga kiradi. Ular 0,1 aniqlik klassigacha yasalishi mumkin. Ishchi havo tirkishida magnit maydonining bir tekis taqsimlanganligi darajalash (graduirovka) xatoligini kamaytiradi. O'zining magnit maydoni kuchli bo'lganidan tashqi maydonlarning ta'siri sezilarsiz. Haroratning o'zgarishi tufayli yuzaga keladigan xatolik maxsus sxemalar yordamida kompensatsiyalanishi mumkin.


Magnitoelektrik asboblarning afzalliklaridan yana biri ularning yuqori sezgirligidir. Sezgirligi bo'yicha ular boshqa asboblardan ustun turadi, misol uchun 0,1  $mA$  gacha to'la og'ishli magnitoelektrik mikroampermetr mavjud (M 95 rusumli, aniqlik klassi 1,0). Quvvat iste'moli juda kam, yuqori o'lchash chegarasi 5  $A$  bo'lgan ampermetr 0,3  $Vt$  ga yaqin quvvat iste'mol qiladi.

Yuqorida qayd etilgan afzalliklarga ko'ra, magnitoelektrik asboblar to'g'rilagich sxemalari bilan birga o'zgaruvchan tok zanjirlarida ham ishlatalidi.

Magnitoelektrik o'lchash asboblarining **kamchiliklariga**:

- konstruktiv tuzilishining nisbatan murakkabligi; narxining qimmatligi;

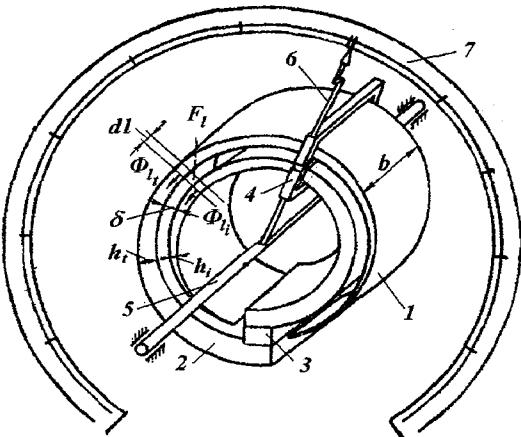- o'ta yuklanishga chidamsizligi (odatda tok o'tadigan prujinalar yoki teskari ta'sir etuvchi moment hosil qi-luvchi tortqilar kuyadi);
- qo'shimcha o'zgartikchalarsiz o'zgaruvchan tok zanjirlarida qo'llab bo'lmasligi kiradi.




2.6-rasm. Qo'zg'aluvchan qismining burilish burchagi katta va sezgirligi doimiy bo'lgan magnitoelektrik asbob: 1, 2 - o'roqsimon qutb boshmoqlari, 3 - doimiy magnit, 4 qo'zg'aluvchan chulg'am, 5 - spiral prujina, 6 - ko'rsatkich, 7 - daraja

Magnitoelektrik asboblar ampermetrlar, voltmetrlar, ommetrlar va logometrlar sifatida ishlatalidi.

**Magnitoelektrik logometrlarda** qo'zg'aluvchan qismning turg'un – muvozanat holati chulg'amlardan o'tuvchi toklarning nisbatiga bog'liq bo'lib, teskari ta'sir etuvchi moment mexanik usulda emas, balki elektrik usulda hosil qilinadi. Logometrning qo'zg'almas qismi bo'lib, qutb boshmoqlari bo'lgan doimiy magnit 1 va ellipssimon shaklda yasalgan ferromagnit o'zak xizmat qiladi (2.7- rasm).

Qo'zg'aluvchan qism umumiy o'qqa burchak ostida mahkamlab joylashtirilgan ikkita g'altak – 2 ramkadan iborat. Ramkalarning chulg'amlariga tok moment hosil qilmaydigan o'tkazgichlar orqali o'tadi. Ramkalardagi chulg'amlar shunday o'ralganki, ulardan tok o'tishi natijasida hosil bo'ladigan aylantiruvchi momentlar ( $M_1 = B_1 s_1 w_1 I_1$  va  $M_2 = B_2 s_2 w_2 I_2$ ) yo'nalishlari o'zarlo qaramaqarshi bo'ladi. Doimiy magnit qutblari va ferromagnit o'zak o'rtasidagi ishchi havo tirqishining tekismasligi tufayli aylantiruvchi moment qo'zg'aluvchan qism holatiga bog'liq bo'lib qoladi.

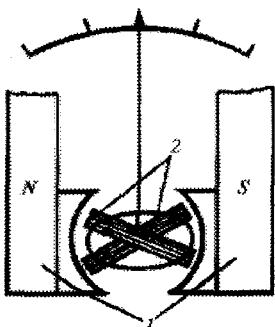Bu qarama-qarshi yo'nalgan momentlar ta'siridagi qo'zg'aluvchan qism katta moment yo'nalishi bo'yicha  $M_1 = M_2$  bo'lguncha buriladi.



2.7- rasm. Magnitoelektrik logometrning tuzilishi

Magnitoelektrik logometrlar ko‘pincha qarshiliklarni bevosita o‘lchash uchun *ommestr* va *megaommestr* sifatida ishlataladi. Bundan tashqari ular harorat, namlik, suyuqlik bosimi va sarfi, shuningdek, boshqa noelektrik kattaliklarni o‘lchash hamda qayd etishda qo‘llaniladi.

### 2.1.3. Magnitoelektrik galvanometrlar

Amaliy elektr o‘lchashlarda juda kichik tok va kuchlanishlarni o‘lchashga to‘g‘ri keladi. Ko‘pincha ko‘prik yoki kompensatsiyali sxemalarda tok yoki kuchlanishning nolgacha kamayishini qayd etish kerak bo‘ladi. Buning


uchun, bevosita baholaydigan shartli darajaga ega va sezgirligi yuqori bo‘lgan galvanometrlar xizmat qiladi. Yuqori sezgirlik galvanometrlarda o‘zgaruvchan qismni tortqilar yoki osmalarga o‘rnatish va yorug‘likni qayd etish qurilmasidan foydalanan hisobiga erishiladi.

Galvanometrning *qo‘zg‘aluvchan qismi* ramka 1 va oyna 2 dan tashkil topgan (2.8-rasm). *Qo‘zg‘aluvchan qism tortqilar* (yoki osma) 3 ga mahkamlangan. Oynaga yorug‘lik manbai 4 dan yorug‘lik yuboriladi va qaytgan nur daraja 5 ga tushadi. Galvanometr shkalasi ko‘pincha shartli ravishda millimetrlarda yoki graduslarda darajalanadi. 6 – doimiy magnit, 7 – ballast yuk – *qo‘zg‘aluvchan qism* inersiya momentini oshirish uchun xizmat qiladi..

*Galvanometrlar asosan kichik tok va kuchlanishlarni o‘lchash uchun xizmat qiladi hamda nol asboblar deb ataluvchi asboblar sifatida tokning boryo‘qligini belgilash uchun ishlataladi*, bunda ularga qo‘yiladigan asosiy talab – yuqori sezgirlik hisoblanadi.

Galvanometrning asosiy parametrlari va xarakteristikalari u zanjirga ulagan yoki uzilganda mexanizmda yuzaga keladigan o‘tkinchi jarayonlarni tahlil qilish asosida aniqlanadi.

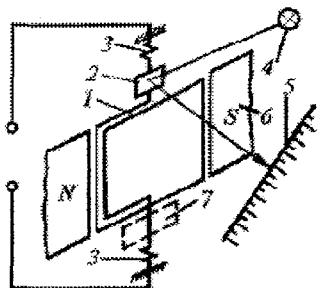
Nazariy mexanika fanidan bizga ma‘lumki, jismning tebranish jarayoni ikkinchi tartibli bir jinsli bo‘lmagan differensial tenglama bilan tavsiflanadi. Bu tenglamaning chap tomoni – tebranayotgan jism harakat miqdori momenti, o‘ng tomoni esa unga ta’sir etayotgan momentlar yig‘indisidan iborat. Differensial tenglamaning xususiy yechimi



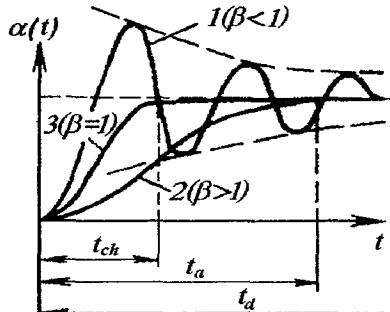2.8- rasm. Galvanometrning tuzilishi

galvanometr qo'zg'aluvchan qismi siljishining turg'un qiymatini aniqlash imkoniyatini beradi. Differensial tenglamanning umumiyyetli yechimi  $\alpha = F(t)$  bog'lanishni quyidagi uch xil ko'rinishini berish mumkin:

*davriy* - qo'zg'aluvchan qism  $t_d$  vaqt mobaynida o'zining turg'un holati atrofida so'nuvchi tebranma harakat qilishi mumkin (2.9 - rasm, 1- egri chiziq);




2.9 – rasm. Galvanometr qo'zg'aluvchan qismi harakati egri chiziqlari

darajasi uning harakat holatiga ta'sir qiladi va quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:

$$\beta = \frac{R_G + R_{T,kr}}{R_G + R_T},$$

bu yerda  $R_G$  - galvanometr g'altagi(ramka)ning qarshiligi;  $R_{T,kr}$  - tashqi zanjirning kritik qarshiligi;  $R_T$  - tashqi zanjirning qarshiligi.

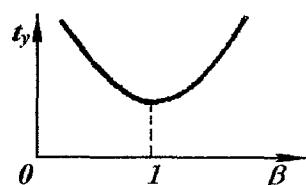Tashqi zanjirning kritik qarshiligi deb uning shunday qiymatiga aytildiki, bunda galvanometr qo'zg'aluvchan qismi o'lchanayotgan kattalikka teng bo'lgan turg'un qiymatiga qisqa vaqt ichida aperiodik harakat qilib erishadi. Amalda magnitoelektrik galvanometrlar  $R_{T,kr} = R_T$  va qo'zg'aluvchan qism tinchlanish



2.10 – rasm. Galvanometr qo'zg'aluvchan qismi tinchlanish vaqtini uning tinchlanish darajasiga bog'liqligi

39

*aperiodik* - qo'zg'aluvchan qism turg'un holatiga tebranma harakatsiz  $t_a$  vaqt ichida erishadi (2.9 - rasm, 2- egri chiziq); (bu holatda  $t_a$  nazariy jihatdan cheksizga teng bo'ladi);

*chegaraviy* - qo'zg'aluvchan qism turg'un holatiga  $t_{ch}$  minimal vaqt mobaynida tebranma harakatsiz erishadi (2.9 - rasm, 3-egri chiziq).

Galvanometrning muhim parametrlariga - tinchlanish darajasi, kritik (chegaraviy) qarshilik va sezgirlik kiradi.

Qo'zg'aluvchan qismning tinchlanish

darajasi uning harakat holatiga ta'sir qiladi va quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:

vaqtli  $t_T = t_{ch}$  ga teng bo'lgan holatda ishlatalidi (2.10 -rasm). Agar galvanometr tashqi zanjiri uzuq bo'lsa ( $R_T = \infty; \beta = 0$ ), u holda uning qo'zg'aluvchan qismi chastotasi  $\omega_0$  va davri  $T_0$  bo'lgan erkin tebranma harakat qiladi.

Zanjirdagi tokni o'lchashdaggi galvanometr sezgirligi

$$S_I = \alpha/I.$$

Kuchlanishni o'lchashdaggi sezgirligi esa

$$S_U = \alpha/U.$$

Bu sezgirlik ifodalari o'zaro quyidagicha bog'langan:

$$S_U = S_I / R_G.$$

Shkalasining uzunligi 20 mm bo'lgan M 118 rusumli galvanometr tok bo'yicha  $0,18 \text{ mm/mA}$  ga, kuchlanish bo'yicha  $0,14 \text{ mm/mV}$  sezgirlikka ega, tinchlanish vaqtiga  $5 \text{ s}$  ga teng. Bu galvanometrlar ko'pincha o'zgarmas tok ko'priklari va kompensatorlarida muvozanat holatni ko'rsatuvchi asbob sifatida qo'llaniladi.

Ko'pchilik elektr kattaliklarni o'lchash qisqa vaqtli tok impulsining elektr miqdorini aniqlash orqali amalga oshiriladi. Bunday hollarda ballistik galvanometrlar qo'llaniladi. *Qo'zg'aluvchan qismining inersiya momenti orttirilgan galvanometrlar ballistik galvanometrlar* deb ataladi. Bunday galvanometrlar tok integratorlari hisoblanadi. Ballistik galvanometrlarda unga berilayotgan tok impulsining davomiyligi  $t_d$  asbob qo'zg'aluvchan qismi erkin tebranishlari davridan ko'p marta kichik bo'lishi shart, ya'ni  $t_d \ll T_0$ . Ko'pincha  $t_d < 0,1T_0$  bo'lishi yetarli bo'ladi.  $T_0$  ni oshirishning eng qulay usuli asbob qo'zg'aluvchan qismi inersiya momentini oshirishdir. Bunga ko'pincha qo'zg'aluvchan qism o'qiga qo'shimcha yuk mahkamlash orqali erishiladi (2.8 - rasmida 7-ballast yuk).

Ballistik galvanometrga tok impulsi berilganda asbob qo'zg'aluvchan qismini buruvchi qisqa vaqtli aylantiruvchi moment impul si paydo bo'ladi. Ushbu qisqa muddatli burlish zanjirdan o'tadigan elektr miqdoriga proporsional bo'lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$\alpha_b = 2\pi \frac{S_I}{T_0} Q,$$

bu yerda  $Q = it_d$  - elektr miqdori (tok impulsi).


Agar galvanometr ramkasidan juda qisqa vaqt ichida tok o'tkazilsa, u olingen impuls ta'sirida nol holatidan og'adi. Ramkaning birinchi maksimal og'ishi impuls vaqtiga ichida undan o'tgan elektr miqdoriga proporsionaldir.

Yorug'lik ko'rsatkichli galvanometr shkalasi bo'yicha surilish miqdorining ramkadan o'tayotgan elektr miqdoriga bo'lgan nisbati galvanometrning ballistik sezgirligi ( $S_b$ ) deb ataladi va ko'zgu bilan shkala orasidagi masofa bir metr bo'lganda, millimetri mikrokulonga nisbati bilan ifodalanadi. Ballistik galvanometrning sezgirligi  $\beta$  ning qiyomatiga bog'liq bo'lib, uning turli qiyatlari uchun quyidagicha aniqlanadi:

$$\beta < 1 \text{ da } S_b = S_I \omega_0 e^{\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{\beta}} ; \quad \beta = 1 \text{ da } S_b = S_I \frac{\omega_0}{e} ;$$

$$\beta > 1 \text{ da } S_b = S_I \omega_0 e^{\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{\beta^2-1}}{\beta}} ;$$

Yuqorida keltirilgan ifodalardan ko'riniб turibdiki, ballistik galvanometrning sezgirlingi $S_b$  [ $\text{mm}/(\text{K} \cdot \text{m})$ ] shu galvanometrning tok bo'yicha sezgirlingidan farqli o'laroq, qo'zg'aluvchan qismning tinchlanish darajasi  $\beta$  ning qiymatiga bog'liq bo'ladi (2.11 - rasm).  $\beta = 0$  da  $S_b = S_{b\max} = S_1\varpi_0$ ,  $\beta = 1$  da  $S_b$  maksimum qiymatidan e marta kichik bo'ladi.

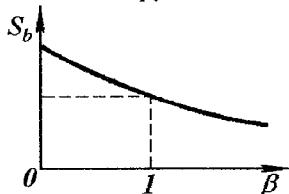

2.11 – rasm.

Galvanometr ballistik sezgirlingini uning tinchlanish darajasiga bog'liqligi

vibratsiyali galvanometrlardan foydalaniladi. Ularda magnit maydoni qo'zg'almas elektromagnit va qo'zg'aluvchan doimiy magnit yordamida hosil qilinadi. Qo'zg'almas elektromagnit magnit maydonida osmaga mahkamlangan doimiy magnit joylashtirilgan. Doimiy magnitga oyna o'rnatilgan. Galvanometr o'zgaruvchan tok zanjiriga ulanganda elektromagnit va doimiy magnit maydonlarining o'zaro ta'siri natijasida osmaga mahkamlangan doimiy magnitda titrash (vibratsiya) paydo bo'ladi. Teskari ta'sir etuvchi moment osma yordamida hosil qilinadi.

Galvanometr yordamida amalga oshiriladigan o'lchashlarni uning xarakteristikalarini tekshirilayotgan zanjir parametrlariga va o'lhash vazifalariga mos kelgandagina yuqori aniqlik va tezkorlik bilan bajarish mumkin bo'ladi. Shuning uchun galvanometrlarni tanlashda aniq o'lhash sharoitidan kelib chiqib quyidagi parametrlarga e'tibor berish lozim bo'ladi:

- galvanometr sezgirlingi talab qilingan qiymatdan ortiq bo'lmasligi, chunki o'ta yuqori sezgirlik o'lhash jarayonini qiyinlashtiradi;

- oddiy galvanometrlarda qo'zg'aluvchan qism xususiy tebranish davri minimal, ballistik galvanometrlarda esa maksimal qiymatlarga ega bo'lishi lozim;

- galvanometr kritik ( chegaraviy ) qarshiligi tashqi zanjir qarshiligining 10...20 % idan oshmasligi lozim.

Magnitoelektrik o'lhash asboblarining aniqligi o'ta yuqori bo'lganligi sababli, ular o'zgaruvchan tok zanjirlaridagi o'lchashlarni amalga oshirish uchun to'g'rilagich sxemalari bilan birga qo'llaniladi.

**Masala.** Magnitoelektrik o'lhash mexanizmli galvanometr quyidagi konstruktiv parametrlarga ega: doimiy magnit havo oralig'idagi magnit

tinchanish darajasiga bog'liqligi ayrim noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Masalan, galvanometri qo'llashdan avval ulanadigan zanjirning qarshiligiga mos keluvchi ballistik sezgirlik qiymatini tajriba yordamida aniqlash lozim bo'ladi.

*Ballistik galvanometrning sezgirlingini o'lhashdan tashqari sig'im va magnit oqimini o'lhashda ham foydalaniladi.*

O'zgaruvchan tok ko'priklari va kompensatorlarida nol – indikator sifatida

vibratsiyali galvanometrlardan foydalaniladi. Ularda magnit maydoni

qo'zg'almas elektromagnit va qo'zg'aluvchan doimiy magnit yordamida hosil

qilinadi. Qo'zg'almas elektromagnit magnit maydonida osmaga mahkamlangan

doimiy magnit joylashtirilgan. Doimiy magnitga oyna o'rnatilgan. Galvanometr

o'zgaruvchan tok zanjiriga ulanganda elektromagnit va doimiy magnit

maydonlarining o'zaro ta'siri natijasida osmaga mahkamlangan doimiy magnitda

titrash (vibratsiya) paydo bo'ladi. Teskari ta'sir etuvchi moment osma yordamida

hosil qilinadi.

Galvanometr yordamida amalga oshiriladigan o'lchashlarni uning

xarakteristikalarini tekshirilayotgan zanjir parametrlariga va o'lhash vazifalariga

mos kelgandagina yuqori aniqlik va tezkorlik bilan bajarish mumkin bo'ladi.

Shuning uchun galvanometrlarni tanlashda aniq o'lhash sharoitidan kelib chiqib

quyidagi parametrlarga e'tibor berish lozim bo'ladi:

- galvanometr sezgirlingi talab qilingan qiymatdan ortiq bo'lmasligi, chunki

- o'ta yuqori sezgirlik o'lhash jarayonini qiyinlashtiradi;

- oddiy galvanometrlarda qo'zg'aluvchan qism xususiy tebranish davri

- minimal, ballistik galvanometrlarda esa maksimal qiymatlarga ega bo'lishi

- lozim;

- galvanometr kritik ( chegaraviy ) qarshiligi tashqi zanjir qarshiligining

- 10...20 % idan oshmasligi lozim.

Magnitoelektrik o'lhash asboblarining aniqligi o'ta yuqori bo'lganligi

sababli, ular o'zgaruvchan tok zanjirlaridagi o'lchashlarni amalga oshirish uchun

to'g'rilagich sxemalari bilan birga qo'llaniladi.

**Masala.** Magnitoelektrik o'lhash mexanizmli galvanometr quyidagi

konstruktiv parametrlarga ega: doimiy magnit havo oralig'idagi magnit

maydonining induksiyasi  $B = 0,25 \text{ Tl}$ , ramkaning aktiv yuzasi  $S = 1,66 \text{ sm}^2$ , teskari ta'sir etuvchi momentning solishtirma qiymati  $W = 5,5 \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ , ramka simlarining o'rtacha uzunligi  $l = 5,4 \text{ sm}$ , diametri (ПЭЛ markali sim)  $d = 0,03 \text{ mm}$ , o'ramlar soni  $w = 1500,5$ , qo'zg'aluvchan qism inersiya momenti  $J = 0,45 \cdot 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ , milning maksimal og'ish burchagi  $\alpha_N = 13^\circ$ , bu og'ishga mos keluvchi shkala bo'lakchalarining soni 20. Quyidagilarni aniqlash lozim: o'lhash mehanizmining tok bo'yicha sezgirligi  $S_I$  ning rad/A, bo'lakcha/A, grad/A birliklardiqi qiymatlari; mil maksimal og'ishiga mos keluvchi tok  $I_N$ ; ramka chulg'aming qarshiligi; kritik qarshilik  $R_{kr}$ ; o'lhash mehanizmining kuchlanish bo'yicha doimiysi  $C_U$ ; qo'zg'aluvchan qism xususiy tebranishining davri  $T_0$ .

**Echish.** O'lhash mehanizmining tok bo'yicha sezgirligi quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$S_I = \frac{\alpha}{I} = \frac{BSw}{W} = \frac{0,25 \cdot 1,66 \cdot 10^{-4} \cdot 1500,5}{5,5 \cdot 10^{-7}} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ rad/A}.$$

$S_I$  ning grad/A birlikdagi qiymatini topish uchun teskari ta'sir etuvchi moment solishtirma qiymatini N·m/grad birlikka o'tkazib yuqoridagi ifodaga qo'yish lozim bo'ladi, ya'ni:

$$W = \frac{5,5 \cdot 10^{-7} \cdot 3,14}{180} = 0,096 \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{grad},$$

$$S_I = \frac{0,25 \cdot 1,66 \cdot 10^{-4} \cdot 1500,5}{0,096 \cdot 10^{-7}} = 6,5 \cdot 10^6 \text{ grad/A}.$$

Milning maksimal og'ishiga mos keluvchi tok:

$$I_N = \frac{W\alpha_N}{Bsw} = \frac{5,5 \cdot 10^{-7} \cdot 13 \cdot 3,14 / 180}{0,25 \cdot 1,66 \cdot 10^{-4} \cdot 1500,5} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ A}.$$

Tok bo'yicha sezgirlikning bo'lakcha/A birlikdagi qiymati:

$$S_I = \frac{\alpha_N}{I_N} = \frac{20}{2 \cdot 10^{-6}} = 10^7 \text{ bo'lakcha/A}.$$

Ramka chulg'aming qarshiligi:

$$R = wlr = 1500,5 \cdot 0,054 \cdot 24,6 \approx 2 \text{ kOm},$$

bu yerda  $r = 24,6 \text{ Om/m}$  - bir metr uzunlikdagi ПЭЛ markali simning qarshiligi (ma'lumotnomada kitoblarida keltiriladi).

Kritik qarshilik quyidagi ifoda asosida hisoblanadi:

$$R_{kr} = \frac{(Bsw)^2}{2\sqrt{JW}} = \frac{(0,25 \cdot 1,66 \cdot 10^{-4} \cdot 1500,5)^2}{2\sqrt{0,45 \cdot 10^{-7} \cdot 5,5 \cdot 10^{-7}}} = 12,3 \text{ kOm}.$$

O'lhash mexanizmining kuchlanish bo'yicha sezgirligi va doimiysi quyidagi ifodalar yordamida aniqlanadi:

$$S_U = S_I / R_{kr} = 10^7 / 12,3 \cdot 10^3 = 0,8 \cdot 10^3 \text{ bo'lakcha/V},$$


$$C_U = 1/S_U = 1/0,8 \cdot 10^3 \text{ V/bo'lakcha}.$$

Qo'zg'aluvchan qism xususiy tebranishlarining davri:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J}{W}} = 2 \cdot 3,14 \sqrt{\frac{0,45 \cdot 10^{-7}}{5,5 \cdot 10^{-7}}} = 1,8 \text{ s}.$$
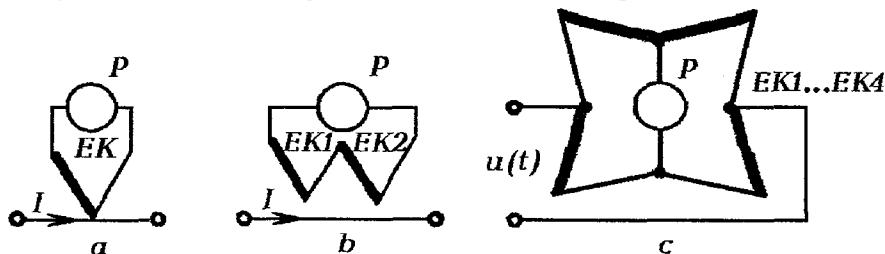
## 2.1.4. Termoelektrik o'lhash asboblari

Bu asboblar termoelektrik o'zgartkich va magnitoelektrik o'lhash mexanizmidan tashkil topgan bo'lib, termoelektrik o'zgartkich sifatida termojuftliklardan foydalilanadi. Termojuftlik - ikkita turli xil metall yoki yarim o'tkazgich materiallardan tayyorlangan simdan tashkil topgan bo'lib, ularning bittadan uchlari o'zaro kavsharlangan, qolgan ikkita uchlari esa o'lhash asbobiga ulangan bo'ladi (2.12 - rasm, a). Termojuftlikning kavsharlangan joyida haroratning o'zgarishi (masalan, tok o'tishi natijasida harorati o'zgargan o'tkazgich termojuftlikning kavsharlangan joyiga tekka zilganda), uning bo'sh uchlarda potensiallar farqi – termo EYuK hosil bo'ladi. Bu EYuK ning qiymati termojuftlikning kavsharlangan va bo'sh uchlari orasidagi harorat



2.12 – rasm. Termojuftliklarni ulanish usullari

farqiga proporsional bo'lib, o'zgartkich magnitoelektrik o'lhash mexanizmiga ulanganda qo'zg'aluvchan qismning burilish burchagi o'lchanayotgan tokning kvadratiga proporsional bo'ladi, ya'ni:

$$\alpha = k I^2,$$

bu yerda  $k$  - termojuftlik va o'lhash mexanizmi xossalariiga bog'liq bo'lgan koefitsiyent.

Termoelektrik o'zgartkichlar kontaktli va kontakttsiz ko'rinishlarda yasaladi. Kontaktli termojuftlik termo EYuK qiymatini oshirish maqsadida ularni ketma-ket ulash imkonini bermaydi. Termo EYuK ni oshirish uchun termojuftliklar kontakttsiz o'zaro ketma-ket ulanadi (2.12 - rasm, b). Asbob

sezgirligini oshirish uchun termojuftliklar o'zaro ko'priq sxemasida ulanadi (2.12 - rasm, c).

Atrof-muhit haroratini termojuftlik ish faoliyatiga ta'sirini kamaytirish maqsadida har bir termojuftlik vakuumli shisha ballon ichiga joylashtiriladi.

Termoelektrik lchash asboblarining afzalliklari:

- keng chastota oralig'ida yuqori aniqlikka ega;
- ko'rsatkichi o'lchanayotgan tok shakliga bog'liq emas; kamchiliklari:
- sezgirligi va tezkorligi past;
- o'ta yuklanishga chidamsiz.

Bu asboblar asosan ampermetrlar sifatida nosinusoidal tok zanjirlarida qo'llaniladi. Masalan, T210-M1 rusumli ampermetr 50Gs...30 MGs chastota oralig'ida ishlaydi, aniqlik klassi 2,5 va massasi 0,15 kg.

### 2.1.5. Elektromagnit asboblar

Elektromagnit asboblarda aylantiruvchi moment o'lchanayotgan tok o'tayotgan g'altak magnit maydonining bir yoki bir nechta ferromagnit o'zak bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi.

2.13 - rasmda elektromagnit o'lchash mexanizmining sxematik tuzilishi ko'rsatilgan. Mis simdan o'ralgan yassi yoki dumaloq g'altak 1 havo tirqishiga o'q 2 qa eksentrik mahkamlangan ferromagnit o'zak 3 kirish imkoniyatiga ega. O'zak magnit singdi-ruvchanligi juda yuqori (aylantiruvchi momentni oshirish uchun) va koersitiv kuchi kichik (gisterezis tufayli yuzaga keladigan xatolikni kamaytirish uchun) bo'lgan materiallardan tayyorlanadi. Elektromagnit o'lchash mexanizmlarida ko'pincha havoli yoki suyuqlikli tinchlantirgichlar qo'llaniladi.


O'lchash mexanizmining g'altagidan tok o'tganda, uning atrofida magnit maydoni hosil bo'ladi. Bu maydonning kuch chiziqlari qo'zg'aluvchan ferromagnit o'zakni kesib o'tadi va uni g'altak ichiga tortadi. Tokli g'altak magnit maydonining energiyasi quyidagi teng:

$$W_{EM} = \frac{1}{2} LI^2,$$

bu yerda:  $L$  – g'altak induktivligi;  $I$  – g'altakdagи tok.

Qo'zg'aluvchan qism siljiganda g'altak induktivligi o'zgaradi, ya'ni (2.1) ga ko'ra:
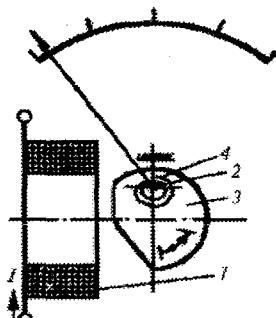
$$M_{ayl} = \frac{dW_{EM}}{d\alpha} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\alpha}.$$



2.13 – rasm.

Elektromagnit o'lchash mexanizmining sxematik tuzilishi

Statik muvozanat (2.2) shartiga ko'ra, asbob harakatlanuvchi qismining burchak siljishi aylantiruvchi va teskari ta'sir etuvchi momentlarning tenglik shartidan aniqlanadi:

$$\frac{1}{2} \frac{dL}{d\alpha} I^2 = \alpha W,$$

yoki

$$\alpha = \frac{1}{2W} \frac{dL}{d\alpha} I^2. \quad (2.3)$$

(2.3) ifodadan ko'rniib turibdiki, elektromagnit asbob darajasi notejis, ya'ni o'lchanayotgan kattalik bilan ko'rsatkich og'ish burchagi o'rtasidagi bog'lanish chiziqli emas. Qo'zg'aluvchan o'zak shaklini tanlab, asbob darajasini uning yuqori chegara qiymatining 15-20 foizidan boshlab tekisligini ta'minlash mumkin.

Elektromagnit asbob o'zgaruvchan tok zanjirlarida qo'llanilganda, asbobning metall qismlarida uyurmaviy toklar hosil bo'ladi va ularning maydoni g'altak magnit maydonini birmuncha kamaytirishi natijasida xatolik yuzaga keladi.

*Elektromagnit asboblar sezgirlingi magnitoelektrik asboblar sezgirlingidan ko'p marta past, quvvat iste'moli esa juda katta.*

Elektromagnit asboblarda tashqi harorat o'zgarishining ta'siri ham magnitoelektrik asboblarga nisbatan juda katta.

Tashqi maydonning ta'siri astatik usul yordamida keskin kamaytirilishi mumkin. Bu usulga ko'ra bitta o'qqa ikkita ferromagnit o'zak mahkamlangan bo'lib, ularning har biri o'zining g'altagiga maydon ta'sirida tortilish imkoniyatiga ega. G'altaklar bir xil bo'lib, o'zaro ketma-ket va induktiv jihatdan qarama-qarshi ulangan. Buning natijasida bitta g'altakda uning xususiy maydoni bilan tashqi magnit maydon qo'shilsa, ikkinchi g'altakda ular ayrıldi. Natijada qo'zg'aluvchan o'qqa ta'sir etayotgan moment qiymatiga tashqi maydon ta'sir ko'rsatmaydi.

Berk magnit o'tkazgichli elektromagnit asboblarning xususiy magnit maydoni kuchli bo'lganligi sababli ularni o'lchashiga tashqi maydonlarning ta'siri uncha sezilmaydi.

**Elektromagnit asboblarning afzalliklari:** o'zgarmas va o'zgaruvchan tok zanjirlarida ishlatilishi, o'ta yuklamaga bardoshliligi, konstruksiyasining soddaligi, ishlashda ishonchliligi, katta tok (bir necha yuz ampergacha), yuqori kuchlanishlarni bevosita o'lchay olishi hamda narxining nisbatan arzonligi.

**Elektromagnit asboblarning kamchiliklari:** darajasining notejisligi, tok chastotasi va haroratni o'zgarishiga, tashqi maydon ta'siriga sezgirlingi, quvvat iste'molining kattaligi, sezgirlingining nisbatan pastligi (ayniqsa, o'lchash doirasining boshlanish qismida) kiradi.

Elektromagnit asboblar asosan o'lhash stendlari uchun ampermetrlar va voltmetrlar sifatida ishlataladi. Bu asboblar sinusoidal tok zanjirlarida o'lchanayotgan kattalikning ta'sir etuvchi qiymatini ko'rsatadi.

*Sanoat, transport va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida asosan E365 rusumli ampermetr va voltmetrlar qo'llaniladi. O'lhash doiralari: ampermetrlarda 0,01...300 A; voltmetrlarda 0,5...600 V, chastota diapazoni 50, 60, 200, 500 va 1000 Gs. Aniqlik klasslari 1,0 va 1,5. Ampermetrlarning gabarit o'lchamlari 120×120×116 mm. Massasi 1 kg.*


## 2.1.6. Elektrostatik asboblar

Elektrostatik o'lhash asboblari qo'zg'aluvchan qismining siljishi bevosita kuchlanish ta'sirida yuzaga keladi. Shuning uchun elektrostatik asboblar, asosan, voltmetrlar sifatida ishlataladi.

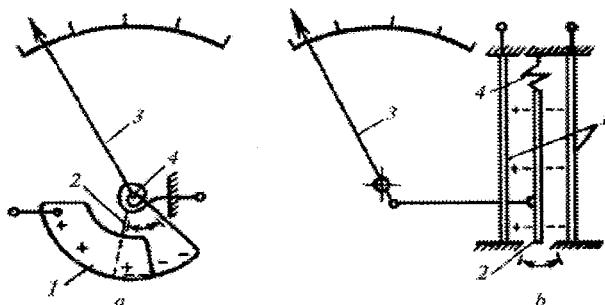2.14. *a, b* rasmida elektrostatik asbobning sxematik tuzilishi ko'rsatilgan. Qo'zg'almas qism (elektrod) o'zaro ulangan ikkita metall plastinkadan 1 iborat bo'lib, ularning orasiga sektorsimon qo'zg'aluvchan elektrod 2 joylashtirilgan. Berilgan kuchlanish ta'sirida plastinkalar orasida elektr maydoni hosil bo'ladi. Bu maydon ta'sirida qo'zg'aluvchan elektrotdoga ta'sir qiluvchi kuch maydon

$$W_E = \frac{1}{2} CU^2$$

energiyasi , (bu yerda: C qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan elektrodlar orasidagi sig'im)ni oshirishga harakat qiladi va qo'zg'aluvchan elektrod qo'zg'almas elektrodlar oralig'i tomon tortiladi. Qo'zg'aluvchan elektrod o'qiga ko'rsatgich 3 mahkamlanadi. Asbobning



2.14 – rasm. Elektrostatik asbobning sxematik tuzilishi

qo'zg'aluvchan qismi tayanch tortqi (4) va posangilarga mahkamlanishi mumkin. Elektrodlar aluminiydan yasaladi.

Elektrostatik o'lhash mexanizmining aylantiruvchi momenti:

$$M_{ayl} = \frac{dW_E}{d\alpha} = \frac{1}{2} U^2 \cdot \frac{dC}{d\alpha}.$$

Elektrodlar shakli, ularning o'lgchamlari va o'zaro joylashishini tanlash asosida  $dC/d\alpha$  bog'lanish shunday tanlanadiki, natijada asbob yuqori o'lgchash chegarasining 15 foizidan boshlab darajasining bir tekis bo'lishi ta'minlanadi.


**Elektrostatik asboblarning afzalliliklari:** o'zgarmas va o'zgaruvchan tok (chastota oralig'i 20 Gs dan 35 MGs gacha) zanjirlarida foydalanish mumkinligi, quvvat iste'molining kamligi (o'zgarmas tok zanjirlarida nolga teng), chastota, harorat va kuchlanish shaklining o'zgarishi hamda tashqi maydonga sezgirligining juda pastligi.

**Kamchiliklari:** sezgirligining pastligi, darajasining notejisligi va namlikka juda sezgirligi.

C 75 rusumli elektrostatik voltmetr o'zgarmas va o'zgaruvchan kuchlanishlarni o'lgashga mo'ljalangan bo'lib, o'lgash doirasi (20...3000) V chastota oralig'i 20 Gs dan 3 MGs gacha.
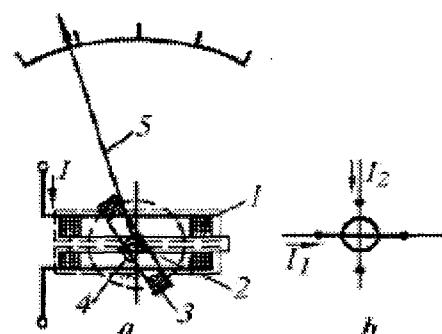
### 2.1.7. Elektrodinamik va ferrodinamik asboblar

Elektrodinamik o'lgash mexanizmlarida aylantiruvchi moment qo'zg'almas g'altak 1 magnit maydoni bilan o'qqa 2 o'rnatilgan qo'zg'aluvchan g'altakdagi 3 tokning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi (2.15- rasm). Qo'zg'aluvchan g'altak o'qqa 2 yoki tortqilarga mahkamlangan bo'ladi. O'qqa ko'rsatkich 5 va aksmoment hosil qiluvchi spiral prujinaning 4 bir uchi mahkamlangan. G'altaklardan mos ravishda  $I_1$  va  $I_2$  toklar o'tganda, ular atrofida  $B_1$  va  $B_2$  induksiysiali magnit maydonlari hosil bo'ladi. Qo'zg'aluvchan qismida harakatlantiruvchi kuch yuzaga keladi. Bunda natijaviy maydon, asosan,



2.15- rasm. Elektrodinamik

asbobning konstruktiv tuzilishi (a)  
va shartli belgisi (b).

qo'zg'almas g'altak maydoni ulushiga to'g'ri keladi, chunki undagi chulg'am o'ramlar soni qo'zg'aluvchan g'altak chulg'amidagi o'ramlar sonidan 50 martacha ortiq qilib yasaladi. G'altaklarga toklar spiral prujinalar yoki tortqilar orqali beriladi.

Qo'zg'aluvchan qismni tinchlantirishda havoli yoki magnitoinduksiysiali tinchlantirgichdan foydalaniлади.

Elektrodinamik o'lgash mexanizmida hosil bo'ladigan aylantiruvchi momentni aniqlaymiz.

Ikkita o'zgarmas tokli g'altaklar elektromagnit energiyasi quyidagiga teng:

$$W_{EM} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + I_1 I_2 M_{12},$$

bu yerda:  $L_1$  va  $L_2$  – qo‘zg‘almas va qo‘zg‘aluvchan g‘altaklar induktivliklari;  $M_{12}$  – g‘altaklar o‘rtasidagi o‘zaro induktivlik.

G‘altaklar induktivligi qo‘zg‘aluvchan qism burilish burchagiga bog‘liq emas. Shuning uchun:

$$M_{ayl} = \frac{dW_{EM}}{d\alpha} = I_1 I_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha}.$$

Agar teskari ta’sir etuvchi moment elastik materialdan yasalsa, u holda qo‘zg‘aluvchan qism burilishining turg‘un holati uchun

$$I_1 I_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha} = W\alpha \quad (2.4)$$

bo‘ladi va bundan  $\alpha$  ni topish mumkin.

Elektrodinamik asbobning statik xarakteristikasi (2.4) dan ko‘rinib turibdiki, g‘altaklardagi toklar yo‘nalishlarining bir paytda o‘zgarishi ko‘rsatkich og‘ish burchagi ishorasini o‘zgartirmaydi. Shuning uchun ham elektrodinamik asboblar o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok zanjirlaridagi o‘lchashlarda qo‘llanishi mumkin.

Elektrodinamik asbob o‘zgaruvchan tok zanjiriga ulanganda uning g‘altaklaridan o‘zgaruvchan toklar o‘tadi. G‘altaklardan bir-biridan  $\varphi$  burchakka siljigan  $i_1 = I_{1m} \sin(\omega t - \varphi)$  va  $i_2 = I_{2m} \sin(\omega t - \varphi)$  toklar o‘tayotgan bo‘lsin. Bunda qo‘zg‘aluvchan qism ma‘lum inersiyaga ega bo‘lganligi tufayli u momentning oniy qiymati ta’sirida harakat qilishga ulgurmaydi va momentning bir davr mobaynida o‘rtacha qiymatiga proporsional bo‘lgan burchakka buriladi. Aylantiruvchi momentning o‘rtacha qiymati

$$M_{or} = I_1 I_2 \cos \varphi \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$

ifoda yordamida topiladi.

Elektrodinamik mexanizmlar nafaqat ampermetr va voltmetrlarda, balki aktiv quvvatni o‘lchaydigan vattmetrlarda ham foydalaniлади.

Elektrodinamik asboblarning **afzalliklari** – o‘zgarmas va o‘zgaruvchan toklarda ko‘rsatishining bir xilligi (g‘altaklar ketma-ket ulanganda) va ko‘rsatishning vaqt bo‘yicha mo‘tadilligidir.

Elektrodinamik asboblarning **kamchiliklari** – sezgirligining pastligi, quvvat iste’molining kattaligi, asbob ko‘rsatishiga tashqi magnit maydon, harorat, chastota o‘zgarishlari hamda mexanik zarba va vibratsiyaning ta’sirlari sezilarliligidir.

Yuqorida keltirilgan afzalliklarga ko‘ra, elektrodinamik o‘lchash mexanizmlari asosida aniqlik klasslari 0,5; 0,2; 0,1 bo‘lgan ko‘p chegarali ko‘chma asboblar ishlab chiqarilgan.

**Masala.** Aylanasimon g'altakli elektrodinamik o'lchash mexanizmi berilgan (2.15-rasm). Qo'zg'almas g'altaklarning o'rtacha diametri  $D_1 = 4,4$  sm, uzunligi  $l_1 = 3,3$  sm, qalinligi  $b_1 = 0,8$  sm, qo'zg'aluvchan g'altakning o'rtacha diarnetri  $D_2 = 4,4$  sm, uzunligi  $l_2 = 0,65$  sm, qalinligi  $b_2 = 0,2$  sm, teskari ta'sir etuvchi momentning solishtirma qiymati  $W = 117 \cdot 10^{-7} N \cdot m / rad$ , qo'zg'aluvchan g'altak boshlang'ich holati uchun g'altaklar tekisliklari orasidagi burchak  $\psi_0 = 45^\circ$ , mexanizm milining maksimal og'ish burchagi  $\alpha_N = 90^\circ$ , g'altaklar o'ramlar sonlarining nisbati  $w_1/w_2 = 8$ .

Quyidagilar aniqlansin: 1) g'altaklardagi toklar  $I_1 = I_2 = 30$  mA (g'altaklar o'zaro ketma-ket ulangan) bo'lganda qo'zg'aluvchan qism  $\alpha_N = 90^\circ$  burchakka og'ishini hisobga olib g'altaklar o'ramlar soni; 2) chulg'amlar qarshiliklari  $R_1$  va  $R_2$ ; 3) har bir g'altak iste'mol qilayotgan aktiv quvvatlar  $P_1$  va  $P_2$ . Bunda qo'zg'almas g'altak ichidagi maydon bir tekis taqsimlangan, g'altaklar tekisliklari orasidagi burchak  $\alpha$  ga teng bo'lganda o'zaro induktivlik shu  $\alpha$  burchak kosinusiga proporsional deb, hisoblansin.

**Echish.** Qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan g'altaklar o'rtasidagi o'zaro induktivlik

$$M_{12m} = \frac{\pi}{8} \mu_0 \frac{D_2^2}{0,5\sqrt{D_1^2 + l_1^2}} w_1 w_2 \text{ ifoda yordamida aniqlanishini hisobga olib } M_{12m} = K w_1 w_2 \text{ tenglikdan foydalangan holda g'altaklar o'zaro induktiv bog'lanish koeffitsiyentini topamiz:}$$

$$K = \frac{M_{12m}}{w_1 w_2} = \frac{\pi}{8} \mu_0 \frac{D_2^2}{0,5\sqrt{D_1^2 + l_1^2}} = \frac{3,14^2 \cdot 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3,3^2 \cdot 10^{-4}}{8 \cdot 10^{-2} \cdot 0,5\sqrt{4,4^2 + 3,3^2}} = 19,5 \cdot 10^{-9} Gn,$$

bu yerda  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} Gn/m$  - magnit doimiysi.

G'altaklar tekisliklari orasidagi burchak ( $\psi_0 + \alpha$ ) bo'lganda o'zaro induktivlik:

$$M_{12} = M_{12m} \cos(\psi_0 + \alpha).$$

$I_1 = I_2 = 30$  mA va  $\alpha = 90^\circ$  bo'lganda aylantiruvchi moment quyidagi giga teng bo'ladi:

$$M_{ay} = I_1 I_2 M_{12m} \sin(\psi_0 + 90^\circ) = W \alpha_N.$$

So'nggi ifodadan o'zaro induktivlikning maksimal qiymatini aniqlaymiz:

$$M_{12m} = \frac{W \alpha_N}{I_1 I_2 \sin(\psi_0 + 90^\circ)} = \frac{117 \cdot 10^{-7} \cdot 1,57}{0,03^2 \cdot \sin \frac{3\pi}{4}} = 29 \cdot 10^{-3} Gn.$$

G'altaklar o'ramlar sonlarining ko'paytmasi:

$$w_1 w_2 = \frac{M_{12m}}{K} = \frac{29 \cdot 10^{-3}}{19,5 \cdot 10^{-9}} = 1,5 \cdot 10^6.$$

$w_1 = 8w_2$  ekanligini hisobga olib:

$$w_2 = \sqrt{\frac{1,5 \cdot 10^6}{8}} = 433,$$

$$w_1 = 8w_2 = 8 \cdot 433 = 3464.$$

Qo'zg'almas g'altak o'ramlarining har 1 sm<sup>2</sup> yuzasiga to'g'ri keluvchi o'ramlar sonini topamiz:

$$w'_1 = \frac{w_1}{S_1} = \frac{3464}{2,24} = 1546 \text{ o'ram/ sm}^2,$$

bu yerda  $S_1 = b_1(l_1 - \delta) = 0,8(3,3 - 0,5) = 2,24 \text{ sm}^2$ .

Qo'zg'almas g'altak cho'lg'amining aktiv g'arshiligi:

$$R_1 = w_1 r_1 L_1 = 3464 \cdot 0,557 \cdot 3,14 \cdot 0,044 = 265 \text{ Om},$$

bu yerda  $r_1 = 0,557 \text{ Om/m}$  - 1 metr uzunlikdagi ПЭВ-1 markali 0,2 mm diametrlı simning qarshiligi (ma'lumotnomha kitoblaridan olingan);  $L_1 = \pi D_1$  - bir o'ram simning o'rtacha uzunligi.

Qo'zg'aluvchan g'altak uchun ham yuqoridagi parametrlar qiymatlarini topamiz:

$$w'_2 = \frac{w_2}{S_2} = \frac{433}{0,13} = 3331 \text{ o'ram/ sm}^2,$$

$$R_2 = w_2 r_2 L_2 = 433 \cdot 3,57 \cdot 3,14 \cdot 0,033 = 160 \text{ Om},$$


bunda  $S_2 = b_2 l_2 = 0,2 \cdot 0,65 = 0,13 \text{ sm}^2$ ;  $r_2 = 3,57 \text{ Om/m}$  ( $d = 0,1 \text{ mm}$  bo'lgan alyuminiy sim uchun).

G'altaklar iste'mol qilayotgan quvvatlar:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = 0,03^2 \cdot 265 = 0,24 \text{ Vt}; P_2 = I_2^2 R_2 = 0,03^2 \cdot 160 = 0,144 \text{ Vt}.$$

**Ferrodinamik asboblar.** Ferrodinamik asboblar elektrodinamik asboblarning bir turi bo'lib, ularda magnit maydonini kuchaytirish uchun qo'zg'almas g'altak chulg'amlari elektrotexnik po'lat plastinkalar tarzida yig'ilgan magnit o'tkazgichda joylashtirilgan (2.15- rasm). Magnit o'tkazgich punktir bilan ko'rsatilgan.

Ferrodinamik o'lchash mexanizmlarining klassik o'quv adabiyotlarida keltirilgan konstruksiyalari aylantiruvchi moment qiymatining nisbatan kichikligi va qo'zg'aluvchan qism burilish burchagining kichikligi kabi kamchiliklarga ega. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Toshkent politexnika institutida prof. Zaripov M.F., dots. Tarxanov O.V. va dots. Qodirova Sh.A. lar tomonidan ferromagnit o'lchash mexanizmining yangi konstruksiyasi taklif etilgan (2.16 -rasm).

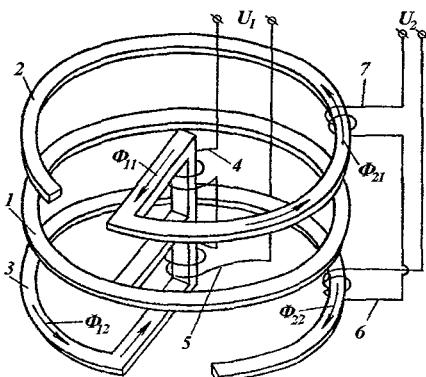

2.16 – rasm. Ferrodinamik o'lchash mexanizmining tuzilishi

O'lchash mexanizmining magnit o'tkazgichi o'zaro ustma-ust joylashtirilgan 1, 2, 3 halqalar ko'rinishida yasalgan bo'lib, ular o'zaro bitta vertikal va 3 ta radial magnit ulagichlar yordamida ulangan. 2 va 3 halqalarning vertikal o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan qismlari uzilgan. Birinchi chulg'amning ikkita - 4, 5 qismlari vertikal magnit ulagichga erkin o'ralgan. Chulg'amning ikkita - 6, 7 qismlari ikkala chetdagi halqalarga erkin ravishda o'ralgan. Bunda birinchi va ikkinchi chulg'amlarning qismlari o'zaro shunday ulanganki, ikkala chulg'amga o'zgarmas yoki

o'zgaruvchan tok berilganda  $\Phi_{11}$  va  $\Phi_{21}$  magnit oqimlari o'zaro mos,  $\Phi_{12}$  va  $\Phi_{22}$  magnit oqimlari esa o'zaro qarama-qarshi yo'nalgan. Buning natijasida qo'zg'alish imkoniyatiga ega bo'lgan magnit o'tkazgichni uning vertikal magnit ulagich o'qi atrofida aylantiruvchi moment hosil bo'ladi. Ikkinci chulg'am 6 va 7 qismalarining balandligi o'rtadagi halqa 1 dan mos ravishda 2 va 3 halqalargacha bo'lgan oraliqqa teng qilib olimishi mumkin bo'lganligi sababli, aylantiruvchi moment qiymati ancha katta bo'ladi. Teskari ta'sir etuvchi moment hosil qiluvchi prujinalar magnit o'tkazgich o'rnatilgan o'qda joylashtiriladi (rasmida keltirilmagan). Bu ferromagnit o'lchash mexanizmi qo'zg'aluvchan qismining burlish burchagi 0 dan  $330^\circ$  gacha yetishi mumkin. Mexanizm tokli chulg'amlarining qo'zg'almas qilib yasalganligi uning ishslashda ishchiligidini oshiradi.

Ferrodinamik asboblarning **afzalliklari** – aylantiruvchi momentning kattaligi, tashqi magnit maydoni ta'sirining va quvvat iste'molining kamligidir.

**Kamchiliklari** – magnit o'tkazgich mayjudligi tufayli aniqlik nisbatan past, chastota va harorat o'zgarishiga sezgirligi nisbatan yuqori.

Ferrodinamik asboblarning aylantiruvchi momenti katta bo'lganligi sababli ular o'ziyozar asboblarda keng qo'llaniladi. Chunki bunday asboblarda yozuvchi peroning qog'ozga ishqalanishini yengish uchun ancha katta moment talab qilinadi.


Ferrodinamik asboblar o'zgaruvchan tok zanjirlarida ko'chmas va ko'chma ampermetr, voltmetr va vattmetrlar sifatida ishlataladi.

Elektrodinamik va ferrodinamik logometrlar amaliyotda faza siljishi, chastota, sig'im, induktivlik va ko'pgina noelektrik kattaliklarni o'lchashda keng foydalaniлади.

**Elektrodinamik va ferrodinamik vattmetrlar.** O'zgarmas va o'zgaruvchan tok zanjirlarda quvvatni o'lhash uchun elektrodinamik va ferrodinamik vattmetrlar keng qo'llaniladi. Buning uchun asbobning qo'zg'almas g'altagi zanjirga ketma-ket, qo'zg'aluvchan g'altak esa unga ketma-ket ulangan qo'shimcha rezistor ( $R_q$ ) bilan birga zanjirga parallel ulanadi (2.17- rasm). Asbobning parallel zanjiridagi tok  $I_{pW}$  quyidagiga teng:

$$I_{pW} = \frac{U}{R_{pW} + R_q},$$

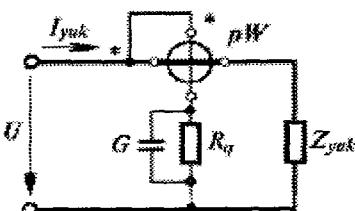bu yerda:  $R_{pW}$  – asbob parallel zanjiri-ning qarshiligi.



2.17- rasm. Elektrodinamik va ferrodinamik vattmetrlarning zanjirga ulanish sxemasi

bu yerda:  $S_{pW}$  – asbobning sezgirligi.

Vattmetr o'zgarmas va o'zgaruvchan tok zanjirlariga ulanganda, tok va kuchlanish g'altaklarining qutblariga e'tibor beriladi. Shu maqsadda g'altaklarining tegishli qismalari yulduzcha (\*) bilan belgilanadi. Bu qismalar asbobning generator qismalari deb ataladi va ular zanjir manbaiga ulanadi.

*Ferrodinamik vattmetrlar ham zanjirga xuddi elektrodinamik vattmetrlar singari ulanadi.* Ularda kuchli magnit maydoni hosil qilinganligi tufayli tashqi maydonning ta'siri deyarli sezilmaydi. Lekin gisterezis hodisalari asbobning metrologik xarakteristikalarining yomonlashishiga olib keladi.


## 2.1.8. Induksion asboblar

*Induksion o'lhash mexanizmlarining ishlash asosi bir, ikki yoki bir necha o'zgaruvchan magnit oqimlari mexanizmlarining qo'zg'aluvchan qismida hosil qilgan toklari bilan o'zaro ta'siri natijasida aylantiruvchi moment hosil bo'lishi hodisasiga asoslangan.* Ishlash asosiga ko'ra, induksion o'lhash mexanizmlari faqat o'zgaruvchan tok zanjirlarida ishlatalishi mumkin.

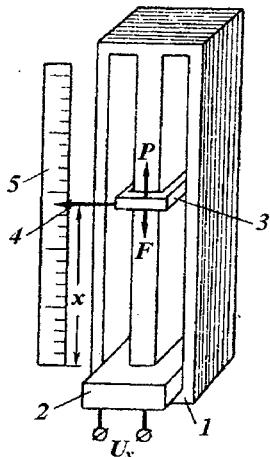2.18 - rasmida prof. Zaripov M.F. tomonidan taklif etilgan induksion voltmetrning konstruktiv sxemasi keltirilgan. Voltmetrning magnit o'tkazgichi III – simon po'lat tunukadan yig'ilgan va vertikal joylashgan o'zak ko'rinishida yasalgan bo'lib, uning quyi asosida chulg'am 2 joylashtirilgan. O'zakning o'tta

qismiga qisqa tutashtirilgan chulg'am vazifasini bajaruvchi mis halqa 3 kiydirligan. O'lchov asbobining mili 4 mis halqaga mahkamlangan va magnit o'tkazgichga parallel ravishda daraja 5 o'rnatilgan.

Induksion voltmetr quyidagicha ishlaydi. O'lchanayotgan o'zgaruvchan kuchlanish  $U_x$  chulg'am 2 ga berilganda unda o'zgaruvchan tok  $I_2$  va uning atrofida magnit o'tkazgich bo'ylab birlashuvchi o'zgaruvchan magnit oqimi hosil bo'ladi. Bu oqim qisqa tutushtirilgan chulg'am - mis xalqa 3 ni kesib o'tib, unda elektromagnit induksiya qonuniga binoan EYuK ni induksiyalaydi. EYuK o'z navbatida xalqada induksion tokni hosil qiladi. Chulg'am 2 tokidan hosil bo'lgan magnit oqimi bilan xalqa 3 dagi induksion tokning o'zaro ta'siri natijasida



2.18 - rasm. Induksion voltmetrning konstruktiv sxemasi

asbob darajasining bir tekisligi kabi afzalliklarga ega.

Induksion o'lchash mexanizmlari elektr energiyani hisoblagich asboblarida keng qo'llaniladi. Ularda qo'zg'almas ikkita elektromagnit 1 va 2 larning o'zgaruvchan magnit oqimlari o'q 4 qa o'rnatilgan aluminiy disk 3 da toklar induksiyalaydi, bu toklarning elektromagnitlar magnit oqimlari bilan o'zaro ta'siri natijasida aylantiruvchi moment hosil bo'ladi (2.19- rasm). Induksion asbob kichik o'zgaruvchan elektr motori hisoblanadi, unda ikkita o'zgaruvchan oqim aylanuvchi magnit maydoni hosil qiladi. Induksion asbobning elektromagnitlaridan biri ko'p o'ramli chulg'amga ega, unda induksion qarshilik katta bo'ladi va u zanjirga voltmetr kabi ulanadi. Shuning uchun elektromagnitlardan birining magnit oqimi kuchlanishga proporsionaldir. Asbobning ikkinchi elektromagnit chulg'ami kam o'ramlardan iborat. U zanjirga ampermetr kabi ketma-ket ulanadi. Undagi elektromagnitning magnit

qo'zg'aluvchan xalqani yuqoriga ko'taruvchi kuch paydo bo'ladi. Bu kuch to xalqa og'irlik kuchi bilan tenglashgunga qadar xalqa yuqoriga x masofaga siljiydi, ya'ni

$$F = P = \frac{1}{2} I_2 \frac{dL_2}{dx} = \frac{1}{2} I_2 w_2^2 = \text{const},$$

bu erda  $L_2 = w_2^2 gx$  - chulg'am 2 ning induktivligi,  $w_2$  - undagi o'ramlar soni,  $g$  – III – simon o'zak vertical qismlari orasidagi havo oralig'inining solishtirma magnit o'tkazuvchanligi.

Voltmetrning statik xarakteristikasi quyidagicha aniqlanadi:

$$x = \frac{U_x}{\omega w_2 \sqrt{2Pg}},$$

bunda  $\omega$  - kuchlanish chastotasi.

Yuqorida keltirilgan induksion voltmetr teskari ta'sir etuvchi moment hosil qiluvchi element – prujinaga ehtiyoj yo'qligi va o'lhash doirasida asbob darajasining bir tekisligi kabi afzalliklarga ega.


oqimi o'chanadigan tokka proporsional. Shunday qilib, *induksion asbobning bitta magnit oqimi kuchlanish*  $U$  ga, *ikkinchisi tok*  $I$  ga proporsionaldir. Bu oqimlarning diskka ta'siri natijasida hosil bo'ladigan aylantiruvchi moment *Mayl* o'zgaruvchan tokning quvvatiga proporsional bo'ladi:

$$M_{ayl} = k_{ayl} UI \cos \varphi,$$

bu yerda:  $k_{ayl}$  – proporsionallik koefitsiyenti.

Induksion asbobning aylanishlar soni uning mexanizmi orqali o'tadigan energiyaga proporsional bo'lishi uchun aylantiruvchi momentga qarshi, uni tormozlovchi, induksion asbobning qo'zg'aluvchan qismi bo'lmish diskning aylanishlar chastotasiga proporsional bo'lgan moment hosil qilish kerak. Bu moment induksion asbob diskiga o'zgarmas magnit  $\Phi$  maydonini ta'sir ettirib hosil qilinadi (2.19- rasm). Disk aylanganda o'zgarmas magnit maydonini kesib o'tadi va  $e = Blv$  ga teng e.yu.k. induksiyalanadi. Diskning chiziqli tezligi
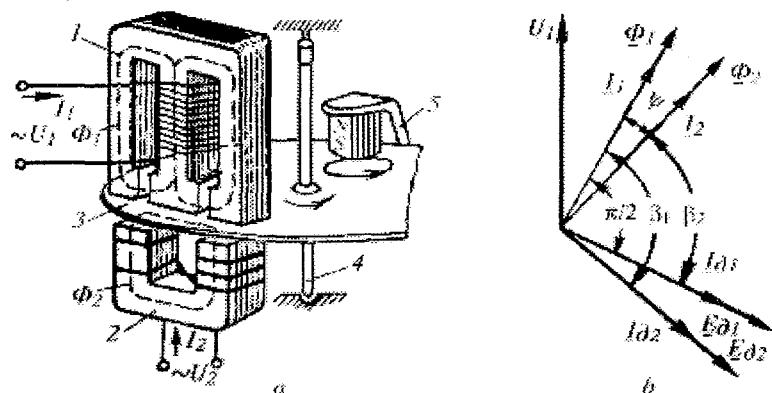
$$\nu = \frac{2\pi rn}{60}$$
 ifodalanadi, bu ifodada  $n$  – diskning bir daqiqadagi aylanishlari soni,  $r$  – diskning radiusi. Demak, o'zgarmas magnit maydoni aylanuvchi diskda



2.19- rasm. Induksion asbobning tuzilishi (a) va vektor diagrammasi (b)

induksiyalovchi e.yu.k.  $e_d = k_1 \Phi \frac{2\pi n}{60} = k_2 \Phi m$  ga teng, bu yerda:  $k_1$  va  $k_2$  – o'zgarmas koefitsiyentlar. E.yu.k. diskda aluminiyning solishtirma o'tkazuvchanligi  $\gamma$  ga proporsional tok hosil qiladi.

Oqim bilan diskdagи tokning o'zaro elektromagnit ta'sir kuchi

$$F = k_3 \Phi i_d = k_4 \gamma r^2 \Phi^2 n$$

bo'ladi.

Bunda hosil bo'ladigan tormozlovchi moment:

$$M_{tor} = FR = k_4 \gamma r^2 \Phi^2 n$$

Disk aylanishining barqarorlashgan chastotasida aylantiruvchi moment  $M_{ayl}$  tormozlovchi moment  $M_{tor}$  ga teng bo'ladi, ya'ni:

$$M_{ayl} = M_{tor}$$

yoki

$$k_{ayl} P = k_4 \gamma r^2 \Phi^2 n = k_{tor} n$$

Bu ifodada tormozlash koeffitsiyenti  $k_{tor} = k_4 \gamma r^2 \Phi^2$ . Uning asosida:

$$P = \frac{k_{tor}}{k_{ayl}} n = C_{his} n$$

Agar  $t$  vaqt oralig'ida quvvat  $P$  o'zgarmasa,

$$Pt = C_{his} nt$$

o'rini bo'ladi. Ma'lumki,  $Pt = W$  – tekshirilayotgan uskunaning  $t$  vaqt mobaynida *iste'mol qiladigan elektr energiyasi*,  $nt = N$  – esa bu vaqt orasida energiya hisoblagich diskining *aylanishlari soni*. Bular asosida:

$$W = C_{his} N.$$

Demak, *diskning aylanishlar sonini hisoblagichning o'zgarmas koeffitsiyenti*  $C_{his}$  *ga ko'paytmasi tekshirilayotgan uskunaning t vaqtida sarflagan energiyasini ifodalaydi*. Fizik jihatdan  $C_{his}$  kattalik uskunaning *disk bir marta aylanganda iste'mol qiladigan elektr energiyasi miqdoriga teng*.

Diskning aylanishi chervyakli uzatma va tishli g'ildiraklar tizimi orqali hisob mexanizmiga uzatiladi, bu mexanizmni tayyorlashda uzatish soni shunday tanlanadiki, hisob mexanizmi ko'rsatishiga qarab, *iste'mol qilinadigan elektr energiyasini bevosita kilovatt soatda aniqlash mumkin*.

Hisoblagichni rostlash uchun  $C_{his}$  ning  $r^2$  ga bog'liqligidan foydalaniadi: o'zgarmas magnitning diskka nisbatan holati o'zgartiriladi.

Uch fazali uskunalarda umumiyligi o'q orqali umumiyligi hisob mexanizmiga ta'sir etuvchi induksion hisoblagichlarning ikkita yoki uchta harakatlanadigan elementi ko'rinishida bo'lgan hisoblagichlar qo'llaniladi. *Uch simli, uch fazali tizimlarda hisoblagichlar uchun ikkita vattmetr usuliga mos keluv-chi sxemadan foydalaniadi*.

Induksion o'lhash mexanizmlarining asosiy **afzalliklari** – o'z maydonining kuchliligi sababli, tashqi magnit maydonlarining ta'siri sezilmasligi hamda ortiqcha yuklamaga bardosh bera olishining ancha yuqoriligidir.

Bu asboblarning **kamchiliklari** – faqat o'zgaruvchan tok zanjirlari uchun yaroqliligi, chastotaning o'zgarishiga sezgirligi va aniqligining ancha pastligidir.

## O‘z-o‘zini sinash savollari

1. Elektromexanik asboblar konstruksiyalarining asosiy qismlarini aylib bering.
2. Elektromexanik asboblarning qo‘zg‘aluvchan qismiga qanday momentlar ta’sir etadi va ular nima hisobiga yuzaga keladi?
3. Elektromexanik asboblarning o‘zgartirish funksiyasi qanday shart asosida topiladi?
4. Elektromexanik asboblarning asosiy xarakteristikalariga nimalar kiradi? Ularga ta’rif bering.
5. Elektromexanik asboblar turlarini sanab bering.
6. Magnitoelektrik, elektromagnit, elektrodinamik va ferrodinamik, elektrostatik hamda induksion asboblar o‘zgartirish funksiyasi ifodalarini keltirib chiqaring.
7. Galvanometrlar qanday parametrlerlarga ko‘ra tanlanadi?
8. Qanday elektromexanik asboblar faqat o‘zgarmas tok zanjirlarida ishlataladi va nima uchun?
9. Qanday elektromexanik asboblar faqat o‘zgaruvchan tok zanjirlarida ishlataladi va nima uchun?
10. Elektromexanik asboblarni afzalliliklari va kamchiliklariga ko‘ra o‘zaro taqqoslang.

## 2.2. Taqqoslovchi o‘lchash asboblari


### 2.2.1. Taqqoslovchi o‘lchash asboblarining umumiyligini va qismlari

Taqqoslovchi o‘lchash asbobi – o‘lchanayotgan kattalikning qiymati avvaldan ma’lum bo‘lgan kattalik bilan solishtirish uchun mo‘ljallangan asbobdir.

Bu asboblar bilan ikki xil usulda o‘lchash mumkin: 1) o‘lchanayotgan kattalik boshqa bir kattalik bilan tenglashganda asbobning ko‘rsatishi bo‘yicha; 2) ikkala kattalik farqining asbobga ta’siri bo‘yicha.

O‘lchash usuliga ko‘ra taqqoslovchi muvozanatlangan va muvozanatlanmagan holatlarda ishlataladi (2.20 - rasm).

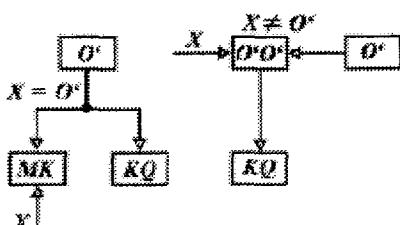O‘ – o‘lchov, MK – muvozanatlash ko‘rsatkichi, KQ –




2.20- rasm. Taqqoslash asbobining struktura sxemasi:  
a – muvozanatlangan,  
b – muvozanatlanmagan holat

ko'rsatkich qurilmasi, O'O' – o'lchash o'zgartkichi.

Taqqoslovchi asboblarga *ko'priklar* va *kompensatorlar* kiradi. Ular bevosita o'lchash asboblaridan yuqori aniqligi, shuningdek, foydalanishda murakkabligi bilan ajralib turadi.
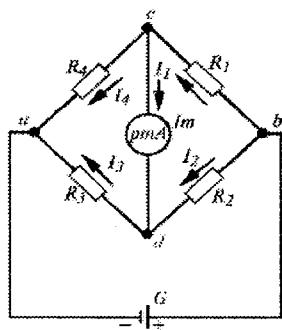
## 2.2.2. O'zgarmas tok ko'priklari

**O'zgarmas tok yakka ko'prik sxemasi.** *O'zgarmas tok yakka ko'prigi – to'rtta rezistordan tashkil topgan to'rtqutblikdir* (2.21- rasm). *ab* – shoxobcha manba ulanadigan diagonal, *cd* – shoxobcha esa o'lchash yoki muvozanat ko'rsatkichi *pma* ulanadigan diagonal deb ataladi.



2.21- rasm. O'zgarmas tok yakka ko'prik sxemasi

Agar  $U_{ac} = U_{ad}$  va  $U_{bc} = U_{bd}$  yoki  $I_4R_4 = I_3R_3$  va  $I_1R_1 = I_2R_2$  shart bajarilsa, Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra o'lchash diagonalidagi kuchlanish  $U_{cd} = 0$  bo'ladi.

Muvozanat ko'rsatkich *pma* dan o'tuvchi tok  $I_m = 0$  ga teng bo'lganda Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra:  $I_1 = I_4$  va  $I_2 = I_3$ , bundan  $I_2R_2 = I_1R_1$ , ya'ni ko'priknинг muvozanat sharti:  $(I_2R_2)/(I_2R_3) = (I_1R_1)/(I_1R_4)$  yoki  $R_2/R_3 = R_1/R_4$  bo'ladi. O'lchash yelkasi *cb* ga ulangan qarshilikning ifodasi:

$$R_1 = (R_2/R_3)R_4.$$

Shunday qilib, yakka ko'priknинг muvozanat shartiga ko'priknинг har bir qarshiliği bir xil ta'sir etadi. Manbaning ichki va muvozanat ko'rsatkichining qarshiliklari esa ta'sir etmaydi.

*O'zgarmas tok yakka ko'prik sxemalari qarshiliklarini va boshqa noelektrik kattaliklarni o'lchashda keng qo'llaniladi.*

Misol uchun,  $R = 369$  rusumli yakka ko'prik o'zgarmas tok zanjiridagi qarshiliklarni  $10^{-4}$  dan  $1, 1111 \cdot 10^{10} \text{ Om}$  gacha o'lchaydi. Aniqlik klassi – 1,0.

Yakka ko'prik sxemalari bilan kichik qarshiliklar o'lchanganda, qarshiliklarni ulovchi simlar hamda kontaktlarning o'tish qarshiliqi ta'sirida xatoliklar yuzaga keladi.

**O'zgarmas tok ikkilangan ko'prik sxemasi.** Ikkilangan ko'prik sxemasi 2.22 - rasmida keltirilgan. Ulangan simlar va kontaktlarning o'tish qarshiligini o'lchash natijalariga ta'sirini kamaytirish magsadida o'lchanayotgan qarshiliklar  $R_x$  to'rt qismalari bilan ulanadi. Ikkita tok qismalari bilan ko'priknинг manba zanjiriga, potensial qismalari bilan esa o'lchash zanjiriga

ulanadi. Shunday qilib, manba zanjiridan deyarli katta tok o'tishi sxemaning sezgirligini oshirishga olib keladi. Shu bilan birga, potensial qismalardan o'lhash zanjiriga nisbatan kichik toklar o'tadi. Bu esa o'lhash xatoligini yetarli darajada kamaytiradi.

Ko'priklar muvozanatlangunda, muvozanat ko'rsatkichi  $pmA$  dagi tok  $I_m = 0$ , bu holda 1- va 2 - tugunlarning potensiallari teng bo'ladi. Bunda quyidagi tenglamalar tizimini yozish mumkin (2.22 - rasm):

$$I_1 R_2 - I_2 R_4 - I_3 R_{nam} = 0;$$


$$I_1 R_1 - I_2 R_3 - I_3 R_x = 0.$$

Tahlilni soddalashtirish maqsadida  $R_1 = R_3$  va  $R_2 = R_4$  deb qabul qilamiz, bundan

$$R_x = R_{nam} \frac{R_1}{R_2} = R_{nam} \frac{R_3}{R_4},$$

bu yerda:  $R_x$  – noma'lum qarshilik;  $R_{nam}$  – namunaviy qarshilik,  $Om$ .

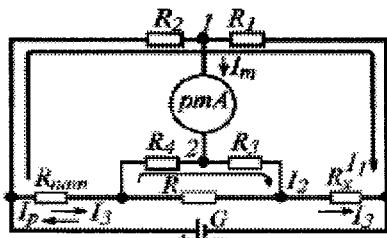2.22 - rasm. O'zgarmas tok ikkilangan ko'priklar sxemasi



Amalda yakka va ikkilangan o'zgarmas tok ko'priklari bitta kombinatsiyali ko'priklar ko'rinishida ishlab chiqarilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan R 39, R 329, MOD – 61 rusumli ko'priklar mavjud. Bunday ko'priklar bilan ham kichik, ham katta ( $10^{-8} \text{ Om}$  dan  $10^8 \text{ Om}$  gacha) qarshiliklarni o'lhash mumkin.

### 2.2.3. O'zgaruvchan tok ko'priklari

*Elektr zanjirining qarshiliqi, sig'imi, induktivligi, o'zaro induktivligi va isrof burchagi tangensini o'lhash uchun o'zgaruvchan tok ko'priklaridan foydalaniladi.*

O'zgaruvchan tok ko'priklarining juda ko'p turi ma'lum.


Sodda to'rt yelkali ko'priklar sxemalaridan tashqari, olti va yetti yelkali ko'priklar hamda induktiv bog'langan elementli ko'priklar sxemalari mayjud. Bu ko'priklar ketma-ket ekvivalent o'zgartirishlar yordamida sodda to'rt yelkali sxemaga keltirilishi mumkin (2.23 - a rasm).

*Yelka qarshiliklari umumiyligi holda kompleks qarshiliklar bo'lib, muvozanat tenglamasi qarama-qarshi yelkalar kompleks qarshiliklarining ko'paytmasiga teng, ya'ni  $Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$ .*

Agar bu ifodani haqiqiy va mavhum qismalarga ajratsak, ikki tenglamadan iborat muvozanat tenglamalar tizimini hosil qilamiz:

$$R_1 R_3 - X_1 X_3 = R_2 R_4 - X_2 X_4,$$
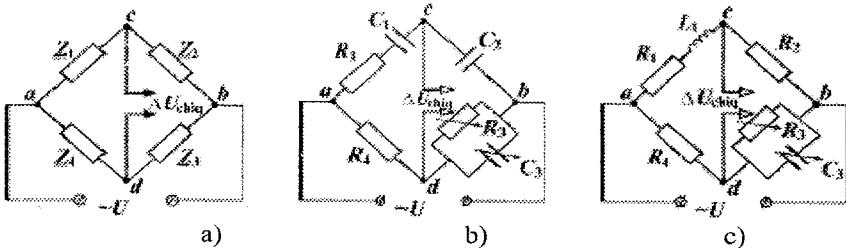
$$R_1 X_4 + R_3 X_1 = R_2 X_4 + X_2 R_4. \quad (2.5)$$



2.23 - rasm. O'zgaruvchan tok ko'priklar sxemalari

Demak, o'zgaruvchan tok ko'prigi muvozanatlanishi uchun kamida ikkita rostlanadigan element bo'lishi kerak, buning natijasida bir-biriga bog'lanmagan ikkita kattalikni aniqlash mumkin.

(2.5) ifodani ikkita skalyar tenglama ko'rinishida yozishimiz mumkin:

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4; \quad \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4, \quad (2.6)$$

ya'ni, qarama-qarshi yelkalar kompleks qarshiliklar modullarining ko'paytmasi o'zaro teng va ularning faza siljishlarining argument yig'indilari mos ravishda teng bo'lganda, ko'priklar muvozanatlanadi.

(2.6) shakldagi muvozanat tenglamasi ko'priklar yelkalaridagi qarshiliklar xususiyatini ham belgilab beradi: agar yonma-yon yelkalardagi qarshiliklar aktiv qarshilik (rezistor)lar bo'lsa, u holda boshqa yon yelkalardagi qarshiliklar, albatta, bir xil xususiyatlari, ya'ni induktiv g'altaklar yoki kondensatorlar bo'lishi kerak. Agar qarama-qarshi yelkalarga rezistorlar ulansa, u holda boshqa qarama-qarshi yelkalarga turli xususiyatdagi qarshiliklar: bir yelkaga induktivlik, boshqasiga sig'im ulanishi kerak.

2.23- b rasmida keltirilgan ko'priklarning muvozanat tenglamalaridan ularning ishchi ifodasini mos ravishda keltirib chiqarish mumkin:

$$\operatorname{tg} \delta_x = 1 / \omega C_x, \quad R_x = 1 / \omega R_3 C_3; \quad L_x = C_3 R_2 R_3 / R_x. \quad (2.7)$$

G'altakning aslligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$Q_x = \omega L_x / R_x = \omega R_3 C_3. \quad (2.8)$$

Ko'priklarini muvozanatga keltirish uchun, ya'ni c va d tugunlar orasidagi potensiallar ayirmasini nolga tenglashtirish uchun sxemada (2.23- b rasm) namunaviy qarshiliklar va sig'imlarni, 2.23- c rasmdagi sxemada – R3 va C3 larni bir tekis rostlash kerak. Bunda o'lchanayotgan parametrlar  $\operatorname{tg} \delta_x$ ,  $R_x$  yoki  $L_x$ ,  $R_x$  namunaviy qarshiliklar va kondensatorlar (2.7) hamda (2.8) ifodalar yordamida topiladi.

Agar o'lchanayotgan sig'im isrof burchagini tangensi  $\operatorname{tg} \delta_x$  katta bo'lsa, o'zgaruvchan namunaviy  $R_3$  va  $C_3$  lar parallel ulangan Sherring ko'prigidan

(2.23- b rasm), aslligi kichik ( $Q < 30$ ) g‘altak parametrlari o‘lchanganda  $R_3$  va  $C_3$  lari parallel ulangan Maksvell ko‘prigidan (2.23 - c rasm) foydalilanildi.

Keltirilgan ko‘prik yordamida ikkita g‘altak orasidagi o‘zaro induktivlikni ham o‘lhash mumkin. Buning uchun ular ketma-ket ulanib, o‘zaro induktivlik ikki marta ulanish usulida o‘lchanadi. **Birinchi o‘lhashda** g‘altaklar *ketma-ket* va o‘zaro mos ulanib, umumiy induktivlik o‘lchanadi:

$$L' = L_1 + L_2 + 2M,$$

bu yerda:  $L_1$  va  $L_2$  – g‘altaklar induksionligi,  $M$  – o‘zaro induktivlik.

**Ikkinchi o‘lhashda** g‘altaklar *ketma-ket*, o‘zaro qarama-qarshi ulanib, umumiy induktivlik o‘lchanadi:

$$L'' = L_1 + L_2 - 2M.$$

O‘zaro induktivlik esa:


$$M = (L' - L'')/4$$

bo‘ladi.
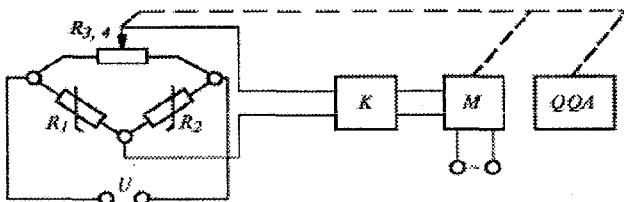
## 2.2.4. Avtomatik o‘lhash ko‘priklari

Zamonaviy sanoat, qishloq xo‘jaligi va kimyoviy texnologiya ishlab chiqarishda avtomatik nazorat, rostlash va boshqarish tizimlarida parametrlarni uzluksiz o‘lchaydigan analogli va raqamli avtomatik ko‘priklar qo‘llaniladi. Bunda ko‘prik zanjiri o‘zgaruvchan sinusoidal tokka ulanadi.

Uzluksiz o‘lchaydigan ko‘priknинг o‘lhash diagonaliga kirish qarshiligi katta bo‘lgan kuchlanish kuchaytirgichi ( $K$ ) qo‘llanilgan. Kuchaytirgichning yuklanishi sifatida reversiv motor ( $M$ ) ning boshqaruvchi chulg‘ami olingan. Motoring vali kinematik holda qayd qiluvchi asbobning ( $QQA$ ) ko‘rsatkichi va  $R_{3,4}$  rezistorning qo‘zg‘aluvchan kontaktlariga ulangan (2.24 - rasm).



2.24 - rasm. Avtomatik o‘lhash ko‘prik sxemasi

Dastlab ko‘prik muvozanat holatda turadi.  $R_1$  yoki  $R_2$  qarshiliklar qiymatlari o‘zgarganda, ko‘priknинг muvozanati buziladi va uning chiqish qismalarida o‘lchanayotgan kattalikka proporsional bo‘lgan kuchlanish paydo

bo'ladi. Bu kuchlanish kuchaytirgichdan keyin motorning boshqaruvchi chulg'amiga beriladi va motor vali o'zgaruvchan rezistorning qo'zg'aluvchan kontaktini to ko'priki muvozanat holatga qaytguncha mos tomonga siljitadi.

*O'zgaruvchan tok avtomatik ko'priklaridan R 5010 rusumdag'i asbob keng qo'llaniladi. Ular kondensator sig'imi va isrof burchagi tangensini, g'altaklar induktivligini va aslligini, rezistorlar qarshiligidini hamda vaqt doimiysini o'lchashda qo'llaniladi. Asbobning ish holati qo'l bilan, o'lchash doirasi esa avtomatik ravishda o'zgartiriladi. Asosiy xatoligi  $\pm 1\%$ .*

**O'zgaruvchan chastotali ko'priklar.** Fizik-kimyoviy texnologik jarayonlarda kompleks qarshiliklar parametrlari ( $R$ ,  $L$ ,  $C$ ,  $tg\delta_x$  va  $Q$ ) ni o'lchashda avtomatik ko'priklar ko'p yillardan beri qo'llanilishiga qaramay, o'lchash va nazorat qilish lozim bo'lgan jarayonlarning kengayishi va murakkablashishi bilan ularning dinamik, statik va funksional imkoniyatlariiga bo'lgan talablар ortib bormoqda. Bu talablarga javob beradigan yangi o'lchash ko'priki sxemalarini yaratish, ularni avtomatlashtirish borasida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish lozim. *Bu o'zgaruvchan ko'priklarni barcha turlarida paydo bo'ladigan qiyinchiliklar bir yo'la ikki parametri o'lchashda tashkil etiladigan ikkita muvozanatlovchi konturning ko'priki zanjiri orqali o'zaro bog'langanligi, asosan, ko'priki zanjiri chiqishidagi hamda sozlanayotgan parametrlar orasidagi bog'lanish murakkabligi bilan tu-shuntiriladi, natijada bu salbiy hodisalar avtomatik ko'priking muvozanatlash vaqtining cho'zilishi va aniqlikning kamayishiga olib keladi.*


*O'zbekiston Fanlar akademiyasi energetika va avtomatika instituti hamda Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash injenerlari instituti(hozirgi Toshkent irrigatsiya va melioratsiya)da Sh.Zohidov va M.Yoqubovlar tomonidan yaratilgan ko'priklar yuqorida qiyinchiliklarni bir yo'la bartaraf etadi (2.25 - rasm). Ular tomonidan ko'priklarning metrologik va boshqa barcha xarakteristikalarini keskin yakhshilovchi usul va texnik nuqtai nazardan mukammalroq to'rt yelkali, transformator o'lchash ko'priklari ishlab chiqilgan.*

*Bunday ko'priklarda muvozanatlash jarayonida unga berilayotgan sinusoidal tok chastotasini avtomatik ravishda o'zgartirib, ko'priking o'lchash zanjirida rezonans holat saqlab turiladi.*

Almashlash sxemasi ketma-ket bo'lgan sig'imli o'zgartikich parametrlarini uzuksiz o'lchaydigan mazkur avtomatik ko'priking ishlashini ko'rib chiqamiz.

Sig'imli o'zgartikich  $C_1$   $R_1$  ko'priki zanjirining o'lchash yelkasiga ulanadi.

O'lchash ko'priking chiqish kuchlanishini kirish qarshiligi katta bo'lgan emitter qaytargich ( $EQ$ ) yuqori chastotali kuchaytirgich ( $YuChK$ ) orqali faza sezgir detektorlar ( $FChD_1$  va  $FChD_2$ ) ga beriladi.  $FV - 90^\circ$  faza burgich zanjiri  $FChD$  lardan chiqqan signal quyisi chastotali kuchaytirgich  $QChKI$  va  $QChKII$  orqali reversiv motorlar ( $RD_I$ ) va ( $RD_{II}$ ) ga beriladi.  $RD$  lar esa bir yo'la

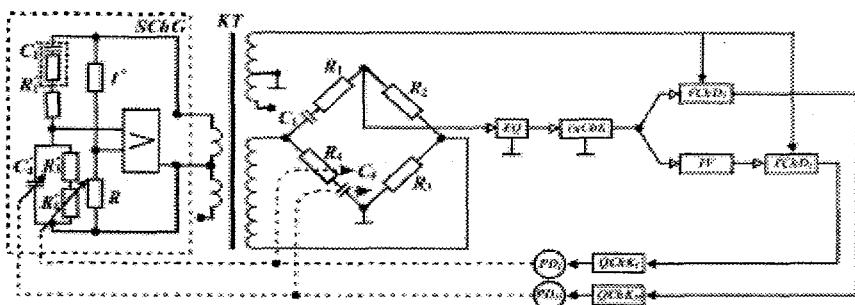

2.25 - rasm. O'zgaruvchan chastotali ko'prik sxemasi


muvozanatlovchi  $R_4$ ,  $C_4$ , hamda sinusoidal chastotali generator (*SChG*) chastotasini uning  $R_4$  va  $C_4$  elementlari orqali bir yo'la sozlaydi. Natijada ko'prik zanjirida o'lchashning butun doirasida rezonans holati saqlanadi. *Bu esa muvozanatlovchi konturlar ora-sidagi bog'lanishning butunlay yo'qolishiga hamda o'lchash sezgirligining bir necha baravar oshishiga olib keladi.*

Bunday avtomatik ko'priklar gidroelektrostansiyalarning yuqori va quyi suv sathini, yer osti suvlari sathini, neft mahsulotlari hamda texnik o'simliklar urug'ligining namligini aniq o'lchashda qo'llanilgan.
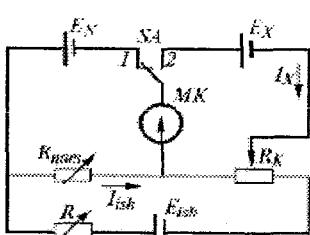
## 2.2.5. O'zgarmas tok kompensatorlari

Kompensatorlar taqqoslovchi o'lchash asboblar turiga mansub bo'slib, ishlash asosi e.yu.k. yoki kuchlanishni hamda ular bilan bog'liq kattaliklarni kompensatsiyalashga asoslangan.

O'zgarmas tok kompensatorlari kuchlanish, e.yu.k. va ular bilan bog'liq boshqa elektr kattaliklar: tok, qarshilik va quvvatni o'lchashda ishlatalidi. O'zgarmas tok kompensatorining sxemasi 2.26 - rasmda keltirilgan.



2.26- rasm. O'zgarmas tok kompensatorining sxemasi

kompensatsiyalanadi, ya'ni  $MK$  ko'rsatishi nolga keltiriladi. Keyin  $SA$  ulagich

Bu yerda:  $E_N$ ,  $E_{ish}$ ,  $E_x$  – namunaviy, ishchi tok va o'lchanayotgan e.yu.k. manbalari;  $R$ ,  $R_{num}$ ,  $R_K$  – rostlanuvchi, namuna va kompensatsiyalovchi rezistorlarning qarshiliklari;  $MK$  – muvozanat ko'rsatkichi, odatda magnitoelektrik galvanometr;  $SA$  – qayta ulagich.

Kompensatorning ishlash prinsipi quyidagicha:  $SA$  ulagich 1 – holatda turganda, namunaviy qarshilikdagi kuchlanish pasayishi namuna e.yu.k. manbai kuchlanishi bilan kompensatsiyalanadi, ya'ni  $MK$  ko'rsatishi nolga keltiriladi. Keyin  $SA$  ulagich

2-holatga o'tkaziladi va  $R_k$  qarshilik o'zgartirilib,  $I_{ish} R_K = E_x$  ga erishiladi. Namunaviy va kompensatsiyalovchi qarshiliklardagi kuchlanish pasayishlari tenglashtirilib, quyidagilar hosil qilinadi:

$$\frac{E_x}{E_N} = \frac{R_K}{R_{nam}}.$$

Bundan:

$$E_x = E_N \frac{R_K}{R_{nam}}.$$

Yuqoridaq ifoda  $I_{ish}$  mo'tadil bo'lgan hol uchun o'rini. Shu sababli  $E_{ish}$  manba mo'tadilligiga katta talab qo'yiladi.

$E_N$  va  $R_{nam}$  elementlar qiymati yuqori aniqlikda ma'lum bo'lganligi sababli,  $R$  qarshilik kuchlanish birliklarda darajalanadi.

Kompensatorning o'lchanash doirasasi 0...2 V oralig'ida bo'lganligi tufayli katta kuchlanishlar kuchlanish bo'lgichlari yordamida o'lchanadi.


## 2.2.6. O'zgaruvchan tok kompensatorlari

O'zgaruvchan tok kompensatorlari (O'TK) dekard yoki qutb koordinatalari tizimida ifodalanadigan sinusoidal kuchlanishini o'lchanash uchun xizmat qiladi.

Ularning ishlash asosi o'lchanayotgan kuchlanish va ma'lum e.yu.k. larning modullari va fazalar siljishlarining mos ravishda teng bo'lishiga asoslangan. Shu bilan birga, ularning chastotasi va egri shakli ham bir xil bo'lishi kerak.

Noma'lum o'zgaruvchan kattalikni kompensatsiyalash uchun avvalo uning o'zaro perpendikulyar bo'lgan o'qlardagi tashkil etuvchilari topiladi. O'zgaruvchan kuchlanishni bunday shaklga keltirib o'lchaydigan kompensatorlar to'g'ri burchakli koordinatlari kompensatorlar deb ataladi.

Kompensatorning birinchi konturi manbaga ulangan transformator ( $TV$ ) ning ikkilamchi chulg'ami,  $pA$  – ampermetr,  $R_{q1}$  – o'zgaruvchan qarshilik, g'altakning birinchi chulg'ami va reoxord tarzida yasalgan  $R_1$  – rezistordan iborat (2.27- rasm). Ikkinci kontur esa o'zaro induktiv bog'langan g'altakning ikkinchi chulg'ami, o'zgaruvchan qarshilik va reoxord tarzida yasalgan ( $R_2$ ) rezistordan iborat. Asbob o'zgaruvchan tok manbaga ulanib, uning toki ampermetr –  $pA$  bilan nazorat qilinadi. Bu holda ( $R_1$ ) rezistordagi kuchlanish pasayishining fazasi o'tayotgan tok bilan bir xil fazada bo'ladi.

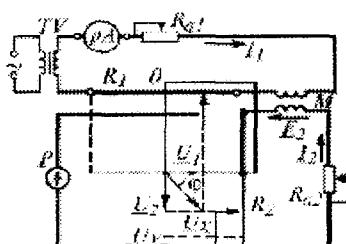

2.27 – rasm. O'zgaruvchan tok kompensatorining sxemasi

birinchi kontur reoxordidagi kuchlanishning fazasiga qaraganda orqada qoladi. Shunday qilib,  $R_2$  reoxorddan o'tadigan  $I_2$  tokning fazasi o'chanadigan  $U_x$  kuchlanishning fazasi bilan ustma-ust tushadi, ya'ni bir fazada bo'ladi. Shuning uchun  $I_2$  tokni o'lhash shart emas. Faqat  $R_2$  reoxord qarshiligini  $I_2$  tok chastotasiga mos bo'lgan proporsiyada o'zgartirish kerak. Buning uchun reoxord qo'zg'aluvchan kontaktining holati chastota qiymatida darajalanadi.

Misol uchun, agar reoxording qo'zg'aluvchan kontakti o'rtada tursa, undagi kuchlanish tushuvining fazasi  $180^\circ$  ga siljigan bo'ladi. Bu holda kompensatsiyalovchi kuchlanishni  $U_x = \sqrt{U_1^2 + U_2^2}$  dan va faza siljishini  $\varphi = \arctg U_1/U_2$  ifodadan foydalanib hisoblash mumkin.

Bu turdag'i kompensatorni o'lhash diapazoni 0 dan 1,6 mV gacha, chastota doirasi 40 dan 60 Gs gacha, aniqliq klassi 0,2.

O'zgarmas va o'zgaruvchan tok kompensatorining **asosiy afzalligi shundaki, o'lhash jarayonida o'lhash zanjirida quvvat isrof bo'lmaydi. Shuning uchun ularning xatoligi foizning mingdan bir ulushi atrofida bo'ladi.**

**Kamchiligi:** o'lhash jarayoni murakkab va ko'p vaqt talab qiladi.

P355 rusumdag'i kompensator 0,05-0,5 aniqlikdagi ampermestr va voltmetrlarni qiyoslash hamda darajalashda ishlataliladi. Asbobdan 0,6 dan 1500 mV gacha bo'lgan kuchlanishlarni o'lhashda foydalaniladi.

## 2- laboratoriya ishi

1. O'zgarmas va o'zgaruvchan tok ko'priklari bilan elektr parametrlarini o'lhash.

### Referat mavzulari

1. Taqqoslovchi o'lhash asboblarning struktura sxemalari, asosiy vazifalari, turlari va klassifikatsiyasi.
2. O'zgarmas tok yakka va ikkilangan ko'priklarining imkoniyatlari va afzalliklari.
3. O'zgaruvchan tok va transformatorli ko'priklarning tuzilishi, muvozanat shartlari, foydalanish sohalari.
4. O'zgarmas va o'zgaruvchan tok kompensatorlarining tuzilishi, ishlashi, afzallik va kamchiliklari.

### O'z-o'zini sinash savollari

1. Taqqoslash usuli mohiyatini uning struktura sxemasi orqali tushuntirib bering.
2. O'zgarmas va o'zgaruvchan tok oddiy ko'prik sxemalarining muvozanat sharti qanday ifodalanadi?
3. Oddiy ko'prik sxemasining sezgirligi qanday aniqlanadi?

- Ikkilangan o'zgarmas tok ko'priq sxemasi qanday hollarda qo'llaniladi?
- Nima sababdan oddiy va ikkilangan ko'priq sxemalarining o'lchash chegaralari har xil?
- Avtomatik ko'priq qanday ishlaydi?
- O'zgarmas tok kompensatori ishlashini uning soddalashtirilgan sxemasi orqali tushuntirib bering.
- O'zgaruvchan tok kompensatori qanday tuzilgan?

### 2.3. Masshtab o'lchash o'zgartkichlari

*O'lchash o'zgartkichlari – o'lchash ma'lumoti signalini ishlab chiqish, uzatish, keyinchalik o'zgartirish, ishlov berishga mo'ljallangan, lekin kuzatuv-chining ko'rishi uchun mo'ljallanmagan o'lchash vositasidir.*


#### 2.3.1. O'lchash zanjirlari parametrlarini rostlash vositalari

Tok va kuchlanishni talab qilingan martaga o'zgartiradigan o'lchash o'zgartkichlari masshtab o'zgartkichlari ( $MO'$ ) deb ataladi. Bu o'zgartkichlar o'lchash asbobi bo'lmasada, o'lchash natijalariga ta'sir ko'rsatadi.  $MO'$ -ga shuntlovchi va qo'shimcha qarshiliklar, o'lchash transformatorlari, o'lchash generatorlari va kuchaytirgichlar kiradi.


O'lchash zanjirlaridagi tok va kuchlanishni rostlash uchun o'zgaruvchan reostatlar qo'llaniladi.

Zanjirdagi tok qiymatini rostlash uchun o'zgaruvchan rezistorlar zanjirga ketma-ket ulanadi (2.28- rasm: a – zanjirdan uzilgan holda; b – zanjirni uzmasdan ulash).

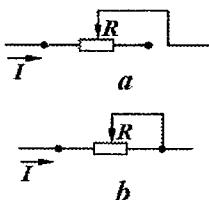Zanjirdagi kuchlanishni rostlash uchun potensiometrik sxemasi qo'llaniladi (2.29 - rasm).



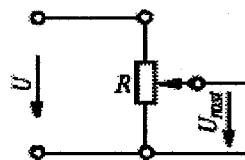2.28- rasm. O'zgaruvchan rezistorlarni zanjirga ulanishi




2.29- rasm.  
Potensiometr sxemasi

Zanjirdagi tok va kuchlanishlarni rostlash uchun qarshiliklar ruxsat etiladigan chegaraviy tok va nominal qarshilik bo'yicha tanlanadi. Tokni rostlash uchun rezistorning nominal qarshiliqi  $R_n \geq U/I_{\min}$  nominal toki

$I_n \geq I_{\max}$  shartlarni qanoatlantirish kerak, bu yerda:  $U$  – manba kuchlanishi,  $I_{\min}$  va  $I_{\max}$  – tokni rostlash doirasi.


Zanjirdagi kuchlanishni karrali rostlash uchun o'zaro ketma-ket ulangan qarshiliklar kuchlanish manbaiga parallel ulanadi (2.30 - rasm). Rezistorlarning umumiyligi  $I_p \geq U$  shartni qanoatlantirishi kerak, bu yerda:  $I_p$  – rezistorlar uchun ruxsat etilgan tok qiymati. Bunday kuchlanish bo'lgichlarida kuchlanish sakrab, ya'ni (diskret) o'zgaradi. Kuchlanish bo'lgichni xarakterlovchi *asosiy parametrleridan biri bo'lgich koefitsiyenti*  $k_b = U_{\text{kip}}/U_{\text{chi}}$  bo'ladi. U 10 ga karrali qilib olinadi.

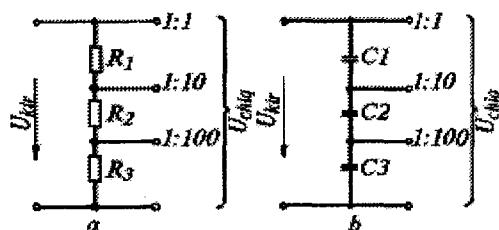

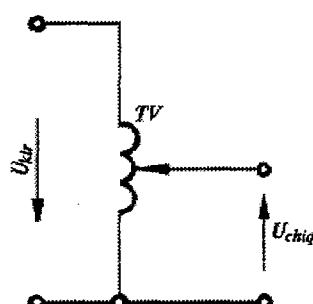2.30 - rasm. Kuchlanish bo'lgich sxemalari: a – o'zgarmas tokda; b – o'zgaruvchan tokda

Zanjirdagi o'zgaruvchan kuchlanishni bir tekis o'zgartirish uchun laboratoriya avtotransformatorlari (JATP)dan foydalilanadi (2.31- rasm). Ularni o'zgartirish doirasi 0...250 V.

O'zgaruvchan tok zanjirlarida faza siljish burchagini bir tekis rostlash uchun fazoregulyator (buriluvchi transformator) lardan foydalilanadi. Fazoregulyator tormozlangan faza rotorli uch fazali asinxron mashina bo'lib, rotorni statorga nisbatan holatini o'zgartirib, statordagi kuchlanish bilan rotorning e.yu.k. vektorlari orasidagi faza siljish burchagini  $0^\circ$  dan  $360^\circ$  gacha rostlash mumkin.



2.31- rasm. Laboratoriya avtotransformatorining sxemasi

### 2.3.2. Shuntlar va qo'shimcha rezistorlar

Asboblarning o'lchash doirasi chegaralangan bo'lgani uchun ularni har doim ham o'lchash zanjirlariga bevosita ulab bo'lmaydi. Ampermetr va voltmetrni o'lchash chegarasini kengaytirish uchun tok va kuchlanish o'lchash o'zgartikichlaridan foydalilanadi.

Ampermetr o'lchash doirasini kengaytirish uchun unga parallel holda shuni ovchi rezistor ulanadi (2.32- rasm). Rezistor qarshiligi  $I_{sh} R_{sh} = I_{pA} R_{pA}$  tengli dan topiladi, bu yerda:  $I_{sh}$ ,  $I_{pA}$  – shundan va ampermetrdan o'tadigan toklar,  $R_{sh}$ ,  $R_{pA}$  – shunt va ampermetr ichki qarshiliklari.

Yuqoridagi tenglikdan  $I = I_{sh} + I_{pA}$  ni hisobga olib, quyidagini keltirib chiqarish mumkin:

$$R_{sh} = I_{pA} \frac{R_{pA}}{I_{sh}} = \frac{R_{pA}}{(I/I_{pA}) - 1} = \frac{R_{pA}}{n - 1},$$

bu yerda:  $n = I/I_{pA}$  – shuntlash koefitsiyenti. Ampermetr yordamida o'lchana-digan tok undan o'tadigan tokning shuntlash koefitsiyenti ko'paytmasiga teng, ya'ni  $I = nI_{pA}$ .

Sanoatda ishlab chiqariladigan ampermetrlar qutisida bir necha o'n amper ga mo'ljallangan shuntlar joylashtirilgan bo'ladi.

O'lchash xatoligini kamaytirish maqsadida shuntlar haroratga mo'tadir bo'lgan qotishmadan (masalan, manganindan) yasaladi hamda potensial va tokli kontaktlari bilan ta'minlanadi.

Shuntlar, odatda, magnitoelektrik asboblar bilan birga qo'llaniladi. Boshqa turdag'i asboblarda iste'mol qilinadigan quvvat katta bo'lgani uchun shuntlarning qarshiliklarini katta qiymatlarga oshirishga to'g'ri keladi. Shuntlarning qarshiligi nominal qiymatiga nisbatan o'zgarishiga qarab 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 va 0,5 aniqlik klasslariga bo'linadi.

Voltmetrlar o'lchash doirasini kengaytirish uchun unga ketma-ket qo'shimcha qarshilik ulanadi (2.33- rasm). Qo'shimcha qarshiliklar qiymati quyidagi ifodadan topiladi:


$$I = \frac{U}{R_{pV} + R_q} = \frac{mU_{pV}}{R_{pV} + R_q}$$

yoki


$$R_q = \frac{U}{I} - R_{pV} = \frac{mU_{pV}}{I} - R_{pV} = R_{pV}(m - 1)$$

bu yerda:  $U_{pV}$  – qo'llaniladigan voltmetrning nominal qiymati;  $R_{pV}$  – voltmetrning ichki qarshiligi;  $R_q$  – qo'shimcha qarshilik,  $m = U/U_{pV}$  – bo'lish koefitsiyenti.

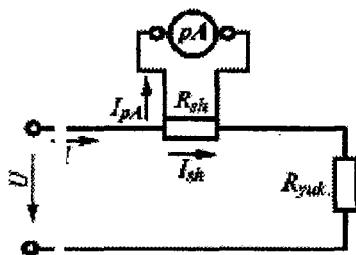O'zgarmas tok zanjirlari uchun qo'shimcha qarshiliklar yakka o'ramli g'altak ko'rinishida, o'zgaruvchan tok zanjirlarida esa bifilyar, ya'ni ikki buklanib o'ralgan bo'ladi. Aniqlik klasslari: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 va 1,0.



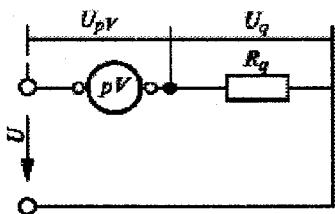2.32- rasm. Shuntlovchi rezistorning ulanish sxemasi




2.33- rasm

**1-masala.** Qarshiligi  $R_{pA} = 0,08 \text{ Om}$  bo'lgan ampermetrga uzunligi  $l = 0,01 \text{ m}$ , ko'ndalang kesim yuzi  $s = 0,05 \text{ mm}^2$  mis sim parallel, ya'ni shunt ko'tinishida ulangan (2.34- rasm). Agar ampermetr ( $I_{pA}$ )  $0,05 \text{ A}$  ni ko'rsatsa, zanjirdagi tok ( $I$ ) qancha bo'ladi? Misning solishtirma qarshiligi  $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m}$ .

**Yechish.** O'zaro parallel ulangan ampermetr va shuntlardan o'tayotgan toklarning nisbati  $R_{pA}$  va  $R_{sh}$  qarshiliklar nisbatiga teskari proporsionaldir, ya'ni:
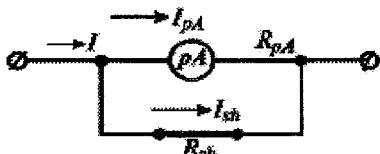
$$\frac{I_{pA}}{I_{sh}} = \frac{R_{sh}}{R_{pA}},$$



2.34 – rasm

bu yerda:  $R_{sh} = \rho \frac{l}{S}$  – shuntning qarshiligi;  $I_{sh} = (I - I_{pA})$  – shundan o'tuvchi tok;  $I$  – zanjirdagi tok. Binobarin:

$$\frac{I_{pA}}{I - I_{pA}} = \frac{\rho \frac{l}{S}}{R_{pA}},$$

bu ifodadan zanjirdan o'tuvchi  $I$  tokni topamiz:

$$I = I_{pA} \frac{R_{pA} - \rho \frac{l}{S}}{\rho \frac{l}{S}} = I_{pA} \frac{R_{pA} S - \rho l}{\rho l} = \\ = 0,5 \frac{0,08 \text{ Om} \cdot 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 - 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m} \cdot 0,1 \text{ m}}{1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m} \cdot 0,1 \text{ m}} = 6,75 \text{ A}$$

**2-masala.** Ichki qarshiligi  $R_{pV} = 2,5 \text{ kOm}$ , nominal kuchlanishi  $150 \text{ V}$  bo'lgan ACTB rusumdag'i voltmetrning o'chash chegarasini  $600 \text{ V}$  gacha kengaytirish uchun unga qanday kattalikdagi qo'shimcha qarshilik ulash kerak?

**Yechish.** O'chash chegarasining kengaytirish koeffitsiyenti  $n = 600/150 = 4$ .

Qo'shimcha qarshilik kattaligi:

$$R_q = R_{pV}(n - 1) = 2,5 \cdot (4 - 1) = 7,5 \text{ kOm}$$

**3-masala.** Nominal kuchlanishi  $150 \text{ V}$ , ramkasining qarshiligi  $20 \cdot 10^3 \text{ Om}$  li magnitoelektrik voltmetrning o'chash doirasi  $250 \text{ V}$  gacha kengaytirilganda ichki isrof quvvati qanchaga o'zgaradi?

**Yechish.** Nominal kuchlanishi  $150 \text{ V}$  da magnitoelektrik voltmetrning ichki isrof quvvati:

$$P_{pV_1} = \frac{U_1^2}{R_{pV_2}} = \frac{150^2}{20 \cdot 10^3} = 1,125 \text{ } Vt$$

Voltmetrning o'lhash chegarasini 250 V gacha kengaytirish uchun qo'shimcha ulanadigan qarshilik:

$$R_q = R_{pV_1}(n-1) = 20 \cdot 10^3 \cdot (1,66 - 1) = 13333,3 \text{ } Om$$

$$\text{bu yerda: } n = \frac{U_2}{U_1} = \frac{250}{150} = 1,66 \text{ bo'lish koeffitsiyenti.}$$

Hosil bo'lgan umumiy qarshilik:

$$R_{pV_2} = R_{pV_1} + R_q = 20000 + 13333,3 = 33333,3 \text{ } Om$$

O'lhash chegarasi kengaytirilgandan keyin ichki isrof:

$$P_{pV_2} = U_2^2 / R_{pV_2} = 250^2 / 33333,3 = 1,875 \text{ } Vt$$


bo'ladidi.

### 2.3.3. O'lhash transformatorlari


Shuntlovchi va qo'shimcha qarshiliklardan foydalanib, o'lhash diapazonini kengaytirish imkoniyati chegaralangan: ular yordamida 5 kA gacha tokni va 30 kV gacha kuchlanishi o'lhash mumkin. Bundan katta tok va yuqori kuchlanishlarни o'lhashda ularning massasi va o'lchamlari juda oshib ketadi hamda foydalanish xavfli bo'lib qoladi. Bunday hollarda tok va kuchlanish o'lhash transformatorlaridan foydalaniladi. Tok o'lhash transformatorlari (TA) katta toklarni, odatda, 0 – 5 A gacha bo'lgan doiraga kamaytirib berib, o'lhash xavfsizligini bemalol ta'minlaydi (2.35 - rasm). TA birlamchi chulg'amning o'ramlari soni ikkilamchi chulg'amnikiga qaraganda ancha kam bo'ladi. Simlarning qarshiliklari ancha kichik bo'lgani sababli TA qisqa tutashish holatiga yaqin holatda ishlaydi. Tok transformatori vektor diagrammasini qurishni  $I_2$  tok vektorini istalgan holatda joylashtirishdan boshlagan ma'qul (2.35 - rasm, b).  $I_2w_2$  magnitlovchi kuch vektori  $I_2$  vektor bilan ustama-ust joylashtiriladi.  $U_2$  kuchlanish vektori  $I_2R_2$  va  $I_2X_2$  vektorlar yig'indisidan iborat.  $E_2 = U_2 + I_2Z_2$  ifoda asosida ikkilamchi chulg'amdag'i  $E_2$  EYuK vektorini hosil qilamiz.  $E_2$  va  $I_2$  vektorlar orasidagi faza siljish burchagi  $\psi_2$  ni tashkil etadi.

Transformator o'zagidagi ( $\Phi$ ) magnit oqimi umumiy magnitlovchi kuch ( $Iw_1$ ) hisobidan hosil bo'lib, transformatorlarning birlamchi va ikkilamchi zanjirlarining magnitlovchi kuchlarining vektor yig'indisiga proporsionaldir. Umumiy magnitlovchi kuch quyidagicha topiladi:
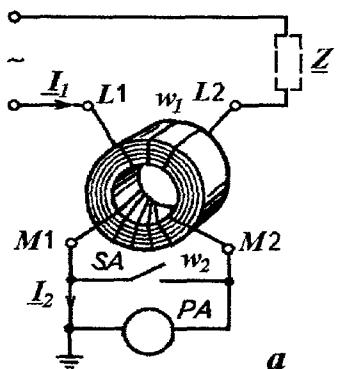
$$\underline{Iw}_1 = \underline{I}_1w_1 + \underline{I}_2w_2$$



**a**

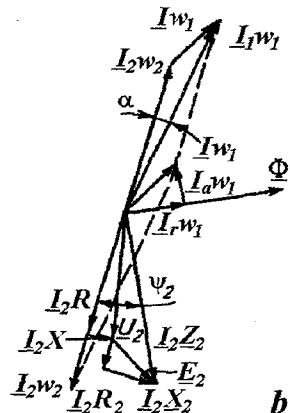

**b**

2.35 – rasm. Tok o'lhash transformatori:  
a - ulanish sxemasi; b - vektor diagrammasi

$Iw_1$  MYuK o'zakdag'i uyurmaviy toklar va gisteresisiga sarf bo'ladigan quvvat isrofini belgilovchi  $I_a w_1$  aktiv va magnitlanishga sarf bo'ladigan quvvatni belgilovchi  $I_p w_1$  reaktiv tashkil etuvchilarining yig'indisidan iborat.

$I_1 w_1$  va  $I_2 w_2$  magnit yurituvchi kuch (m.yu.k.) lar o'zaro teng bo'limganligi sababli, transformatorning haqiqiy transformatsiya koefitsiyentini o'rmlar sonining nisbati ifodasidan topib bo'lmaydi, ya'ni:

$$k_I = I_1 / I_2 = w_2 / w_1$$

Nominal transformatsiya koefitsiyenti:

$$k_{In} = I_{1n} / I_{2n} \approx w_2 / w_1 .$$

TA tok kattaligi bo'yicha xatoligi:


$$\delta_I = \frac{k_{In} - k_I}{k_I} \cdot 100\% .$$

Bu xatolikni kamaytirish maqsadida ferromagnit o'zak magnit singdiruvchanligi maksimal qiymatiga erishguncha qo'shimcha magnitlanadi. Bunday TA lar kompensatsiyalangan TA lar deb ataladi.

Vektor diagrammadan ko'rinish turibdiki TA burchak xatoligini belgilovchi  $\alpha$  burchak ham  $\delta_I$  xatolik bog'liq bo'lgan parametrlarning qiyatlariga qarab o'zgaradi.

TA o'ta yuklanib ishlaganda,  $Iw_1$  m.yu.k. oshib,  $I_1 w_1$  ga teng bo'lib qoladi va magnit oqimning yuz martalab oshishiga olib keladi. Bunday hoatda TA xatoligining ortishi kuzatiladi (2.36 - rasm). Magnit oqimning ortishi  $E_2$  EYuK ni ham keskin oshishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham TA ishlab turganda

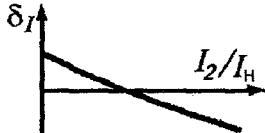uning ikkilamchi chulg'amini ajratish qat'iyan man qilinadi. Aks holda chiqish chulg'amidagi o'ta kuchlanish uning izolyatsiyasini ishdan chiqaradi.



2.36-rasm.TA xatoligini yuklamaga bog'likligi


O'lchanayotgan tok 50 A dan oshmasa, universal TA lar, 10 kV kuchla-nishli zanjirlarda ТОПОЛЬ 10 rusumli TA lari qo'llamiladi.

Katta toklarni o'lchash texnikasida magnit o'tkazgichi ombursimon ajraladigan va ikkilamchi zanjiri ampermetrga ulanadigan tok transformatori – o'lchash omburidan foydalaniлади (2.37 - rasm).


**Elektroenergiya sifatini tezkor nazorat qiluvchi ko'p funksiyali tok omburlari.** Rossiya Federatsiyasining «Diagnost» kichik korxonasida ishlab chiqilgan zamoniaviy tok omburlarining F23 va F27 modellari tezkor tashxis va elektr kattaliklarni o'lchash uchun mo'ljallangan (2.38- rasm). Ular tok, kuchlanish, chastota, aktiv, reaktiv va to'la quvvat; mavjud quvvat koeffitsiyenti  $\cos \varphi$ ; elektr kuchlanish sifatini belgilovchi amplituda koeffitsiyenti va garmonik buzilishlarni o'lchaydi. Misol uchun, tok omburining F27 modeli o'zgarmas tokni va o'zgaruvchan tokni 25-garmonikasigacha alohida o'lchaydi. O'lchangan kattaliklar display ekraniga o'rta kvadratik qiyatlarda chiqariladi. Bundan tashqari bu model RS-232 standartidagi interfeysga ega bo'lib, shaxsiy kompyuterga yoki printerga ulanishi mumkin. Modelning dasturiy ta'minoti WINDOWS operatsion tizimda ishlaydi va kattaliklarni yozish hamda xotirlashni ta'minlaydi. Tok omburining qo'l dastagiga o'lchash sxernasi, boshqarish qismlari va display joylashtirilgan. Manba sifatida  $4 \times 1,5 V$  ishqoriy elementlar yoki akkumulyatorдан foydalaniлади. Elektr batareyalari 40 soat ishlashi mumkin va uning ish holati to'g'risida axborot ekranga chiqariladi.

Tok omburlari simmetrik uch fazali tarmoq uchun uchta faza mavjudligini avtomatik ravishda aniqlaydi va natijani displayga beradi. Nosimmetrik uch fazali tarmoqda o'lchashlar har bir faza uchun alohida bajariladi. Barcha holatlarda faza ketma-ketligi ko'rsatiladi, bu yig'ish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklarni oldini oladi.

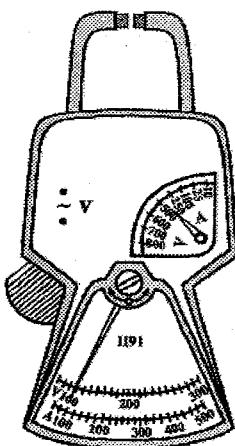Ichida raqamli soat borligi va quvvatni o'lchash imkonii bo'lgani uchun tok omburlari bilan energiya sarfini ham o'lchash mumkin.



2.37- rasm. Ombursimon tok o'chagich.

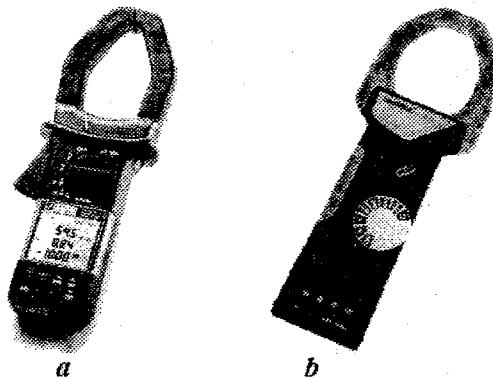

2.38- rasm. Tok omburlarining F23 (a) va F27 (b) modellari.

#### **Ko‘p funksiyali F27 tok omburining asosiy texnik xarakteristikalari:**

Tok o'chash doirasi, $A$	0,3 – 1000.
Kuchlanishni o'chash doirasi, $V$	0,05 – 600.
Amplituda koeffitsiyenti	1 – 10.
O'zgarmas tok kuchlanishining pulsatsiyasi	2 – 1000.
Chastota, $Gs$	0,5 – 20 000.
Aktiv quvvat, $Vt$	10 – 600 000.
Reaktiv quvvat, $var$	10 – 600 000.

To'la quvvat, VA	10 – 600 000.
Quvvat koeffitsiyenti, $\cos \varphi$	0 – 1.
Tok va kuchlanish fazalarining siljish burchagi ishorasi	– 1 — +1.
Koeffitsiyent, K(KF)	1 – 30.
Ayrim garmoniklarning 25-tartibgacha bo'lgan qiyatlari	Absolut (A yoki B) yoki nisbiylar (%) da.
Buzilish koeffitsiyenti, %	0,2 – 100.
Axborotlarni kompyuterga avtomatik ravishda uzatish, vaqt, min.	1 – 60.

Dasturlangan optik RS – 232 standartdagи interfeys mavjud.

O'lhash omburi yuklama tokini simni uzmasdan o'lhashga imkon beradi.

Sanoat miqyosida ishlab chiqarilayotgan tok transformatorlarining (TA) yuqori o'lhash chegarasi undagi po'lat o'zakni kuchli magnit maydonida to'yinib qolish xususiyati tufayli cheklangan bo'ladi. Bunday hollarda o'lhash chegarasini kengaytirish uchun po'lat o'zakdagи ishchi magnit oqimi qiyamatini kamaytirishga harakat qilinadi. Bunda po'lat o'zak magnit qarshiligini sun'iy oshirish, o'zakda ishchi magnit oqimiga qarama-qarshi magnit oqimini hosil qilish va boshqa usullardan foydalilanadi.

2.39 - rasmida (Toshkent temir yo'l muhandislari institutining "Elektr ta'minoti va mikroprocessorli boshqaruv" kafedrasida yaratilgan) ko'p o'lhash doirali TA ning konstruktiv sxemasi keltirilgan: a - aksonometrik tasviri; b - oldidan ko'rinishi; c - yuqorida ko'rinishi (shinalarsiz).


TA elektr o'tkazgich materialdan yasalgan xalqasimon elementlar 1 va 2, diametral ulamalar 3 va 4, dielektrik 5, yopiq ferromagnit o'zak 6 va unga o'ralgan o'lhash chulg'ami 7 hamda diametral joylashgan shina 8 dan tashkil topgan. 1 va 2 elementlarning o'zaro qarama-qarshi va aks tomonlari tirqish ga ega.

TA quyidagicha ishlaydi. TA shinasi 8 dan nazorat qilinayotgan tok o'tkaziladi. O'lhash chulg'ami 7 o'lhash asbobiga ulanadi. Nazorat qilinayotgan zanjirda o'lhash doirasining maksimal toki o'rnatiladi. Metall xalqani aylantirish yo'li bilan o'lhash asbobi darajasi chegarasida chiqish signalining zaruriy kattaligi o'rnatiladi va xalqaning holati qisqichlar orqali qayd qilinadi (chizmada ko'rsatilmagan).


Bu TA da diametral ulamalar 3 va 4 dagi tok yo'naliishi o'zaro qarama-qarshi yo'naligan. Xalqasimon elementlar sektorlarining uzunliklari har xil bo'lganligi sababli ulamalardagi toklar turlicha qiyatlarga ega bo'ladi. Shuning uchun yopiq ferromagnit o'zak 6 da magnit oqimi ulamalardan o'tayotgan toklar farqidan hosil bo'ladi.

Uncha katta bo'lмаган toklarni o'lhash uchun shinalar diametral ulamalar qisnalariga ulanadi. Bunda o'lchanayotgan tok diametral ulamalar orqali faqat bir tomonga o'tadi, chunki ikkala xalqalarning uchlarida  $\delta_1$  tirqishlar bor.

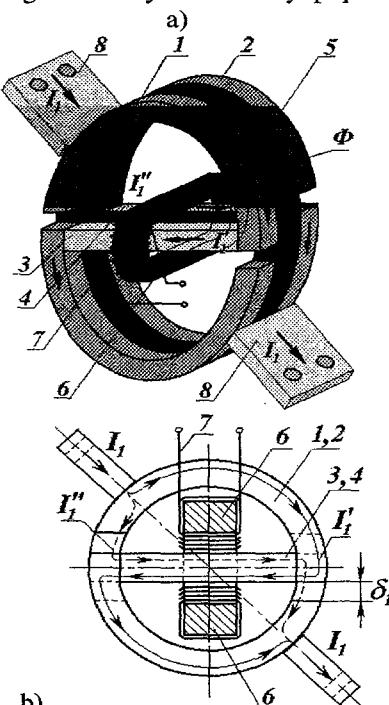Natijada, uncha katta bo'limgan toklarni o'lchashda ushbu TA ning o'lchash chegarasi oddiy bir shinali yopiq ferromagnit o'zakli TA niki kabi bo'ladi.



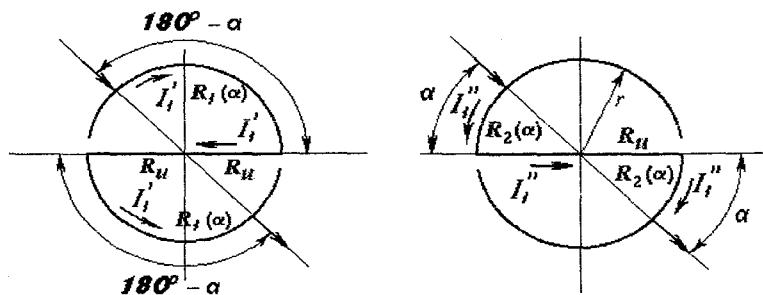2.39-rasm. Ko'p o'lchash doirali TA ning konstruktiv sxemasi: a - aksonometrik tasviri; b - oldidan ko'rinishi; c - yuqoridan ko'rinishi (shinalarsiz).



2.40 – rasm. Halqalardan  $I_1'$  va  $I_1''$  toklarni o'tish yo'llarini

$$R_2(\alpha) = \rho \frac{l_2(\alpha)}{S} = \rho \frac{\pi r \alpha}{180^0 S},$$


$$R_u(\alpha) = \rho \frac{2r}{S},$$

bu yerda  $\rho$ ,  $S$  - mos ravishda materialning solishtirma elektr qarshiligi va xalqa elementlarining ko'ndalang kesim yuzasi;  $l_1(\alpha)$ ,  $l_2(\alpha)$  - mos ravishda birinchi va ikkinchi xalqasimon elementlar sektorlarining uzunliklari;  $R_u$  - diametral ulama elektr qarshiligi.

Diametal ulamalardagi toklar farqi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta I_u = I'_1 - I''_1 = \frac{R_2(\alpha) - R_1(\alpha)}{R_1(\alpha) + R_2(\alpha) + R_u} \cdot I_1 = \frac{\frac{\pi \cdot r}{90^0} \alpha - \pi \cdot r}{r(2 + \pi)} \cdot I_1 = \frac{\frac{\pi}{90^0} \alpha - \pi}{2 + \pi} \cdot I_1.$$

$\Delta I_u = f(I_1)$  ifoda shuni ko'rsatadiki, toklar farqi xalqa elementlarining o'lchanayotgan tok o'tayotgan shinaga nisbatan burilish burchagiga bog'liq. 2.41 -rasmda  $\alpha$  burchakning har xil qiymatlarida  $\Delta I_u = f(I_1)$  funksiyaning grafigi keltirilgan. Bu grafikdan ko'rinish turbdiki,  $\alpha$  burchak  $90^\circ$  ga yaqinlashtirilganda toklar farqi  $\Delta I_u$  keskin kamayadi va natijada katta toklarni o'lchashda magnit o'tkazgich materiali to'yinishing oldi olinadi.

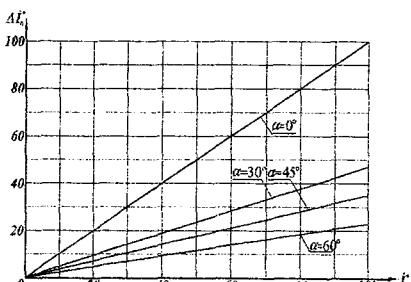

2.41 - rasm.  $\Delta I_u = f(I_1)$   
funksiyaning grafiglari

Shunday qilib, yuqorida bayon qilingan TT juda keng o'lchash doirasida toklarni o'lchash imkoniyatini beradi.

Sanoatda ommaviy ishlab chiqariladigan tok transformatorlarining aniqlik klassi: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 va 10,0.

O'lchash transformatorlarini o'lchash asboblariga to'g'ri ulash uchun transformator qismalarini mos holda belgilab qo'yish lozim bo'ladi.

Kuchlanish o'lchash transformatorlari (TV) tuzilishi va ishslash prinsipiغا ko'ra kuch transformatorlari bilan bir xil bo'lib birlamchi chulg'ami yuqori kuchlanish tarmog'iga, ikkilamchi chulg'ami esa ichki qarshiligi katta bo'lgan o'lchash asbobiga ularadi (2.42 - rasm. a). TV larda har doim  $w_1 > w_2$  shart bajariladi. TV birlamchi (yuqori kuchlanish) chulg'amidan o'tadigan o'zgaruvchan tok transformator berk magnit

o'tkazgich (ferromagnit o'zak) da o'zgaruvchan magnit oqimini hosil qiladi. Bu oqim esa o'z navbatida ikkala chulg'amni kesib o'tib ularda elektromagnit induksiya qonuniga binoan o'zgaruvchan E<sub>1</sub> va E<sub>2</sub> larni induksiyalaydi.



E<sub>2</sub> EYU<sub>K</sub> ta'siri ostida ikkilamchi (quyi kuchlanish) chulg'amiga ulangan o'lchash asbobidan TV ga berilgan kuchlanishga proporsional bo'lgan tok hosil bo'ladi.

*Kuchlanish transformatorlarining qismalari elektr ta'minot transformatorlaridagi o'xshash A-X, a-x va hokazo deb belgilanadi.*

TV larning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, uning ikkilamchi chulg'amiga ulangan o'lchash asbobining ichki qarshiligi juda katta bo'lib, TV salt ish holatga yaqin holatda ishlaydi. TV ning kuchlanish bo'yicha xatoligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\delta_U = \frac{K_{U_N} - K_U}{K_U} \cdot 100\%,$$

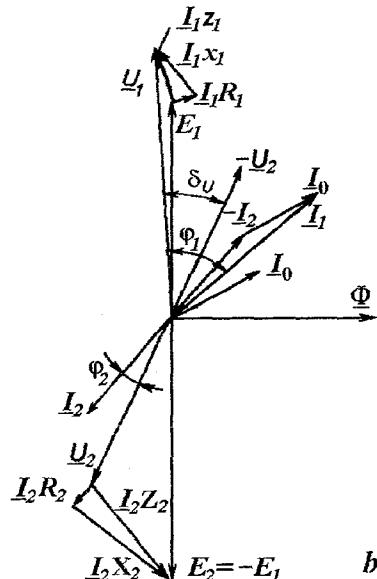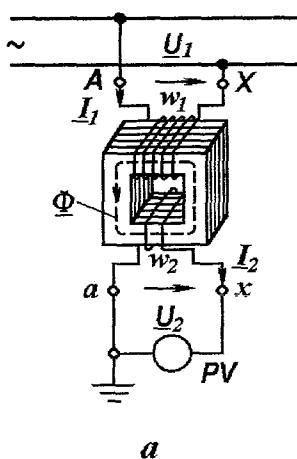bu yerda  $K_{U_H} = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} \approx \frac{w_1}{w_2}$ ,  $K_U = \frac{U_1}{U_2} \neq \frac{w_1}{w_2}$  - TV transformatsiya koeffitsiyentlarining mos ravishda nominal va haqiqiy qiymatlari.



2.42 - rasm. Kuchlanish o'lchash transformatori:  
a - ularish sxemasi; b - vektor diagrammasi

2.42 - rasm, b da  $TV$  ning soddalashtirilgan vektor diagrammasi keltirilgan. Uni qurish tartibi  $TA$  vektor diagrammasiga o'xshash. Diagrammadan ko'rinib turibdiki,  $\underline{U}_1 = -\underline{E}_1 + \underline{I}_1 z_1$  vector  $\underline{U}_2 = \underline{E}_2 - \underline{I}_2 z_2$  vektordan moduli va fazasi jihatdan farq qiladi. Buning oqibatida transformatsiya jarayoni natijasida burchak bo'yicha xatolik  $\delta_U$  yuzaga keladi. Agar birlamchi kuchlanish vektori ikkilamchi kuchlanish vektoridan orqada qolsa, u holda  $\delta_U$  xatolik musbat ishora bilan olinadi.


Kuchlanish o'lhash transformatori burchak xatoligini ikkilamchi chulg'amga ulangan o'lhash asbobi iste'mol qiladigan quvvatga bog'liklik grafigi 2.43 - rasmda keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, burchak xatolik zanjir quvvat koeffitsiyentining qiymatiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Asosiy xatolikning ruxsat etilgan qiymatlariga ko'ra  $TV$  lar 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 aniqlik sinflariga bo'linadi.

2.43 - rasm.  $TV$  burchak xatoligini ikkilamchi chulg'amga ulangan o'lhash asbobi iste'mol qiladigan quvvatga bog'likligi

kuchlanishiga, I-510 transformator esa 15 kV gacha bo'lgan kuchlanishni  $100/\sqrt{3}$  dan 150 V gacha bo'lgan kuchlanishga pasaytirib beradi.

Tok transformatori ( $TA$ ) ning birlamchi chulg'aming bosqlanishi va oxiri mos ravishda  $I1$  va  $I2$  liniya bilan, ikkilamchi chulg'aming bosqlanishi va oxiri  $I1$  va  $I2$  (o'lhash asbobi) bilan belgilanadi.

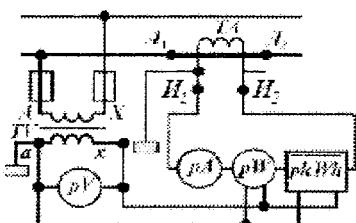Bir fazali zanjirga o'lhash asboblari komplektini kuchlanish va tok transformator orqali ulash sxemasi 2.44- rasmda ko'rsatilgan. Bu yerda ampermetr ( $pA$ ), vattmetr ( $pW$ ) va ener-giya hisoblagich ( $pkWh$ ) kuchlanish zanjiriga kuchlanish transformatori  $TV$  va  $TA$  orqali ulangan.



2.44- rasm. Bir fazali zanjirga o'lhash asboblari komplektini kuchlanish va tok transformator orqali ulash sxemasi

muvofig tutashtiriladi. Shunday qilib, kuchlanish transformatorlari ikkilamchi zanjirga birlamchi yuqori kuchlanishning

*proporsional tarzda o'zgargan qiymatini va uning fazasini uzatadi.* Bu esa past kuchlanish ( $U_2$ ) ni o'lchab, birlamchi yuqori kuchlanish ( $U_1$ ) ni aniqlash imkonini beradi. Fazasini to'g'ri uzatish voltmetr yoki chastotalar uchun emas, balki vattmetr va energiya hisoblagich (schetchik) uchun muhim.

*O'lhash transformatorlarining ma'lum transformatsiya koeffitsiyentlarida muntazam ishlashi uchun mo'ljallangan vattmetr va energiya hisoblagichlar mos ravishda koeffitsiyentlarni hisobga olgan holda darajalanadi.* Ko'p transformatorlarda ikkilamchi nominal kuchlanish bir xil standart qiymat – 100 V ga teng bo'ladi.

**O'lhash transformatorlari bilan ishlashda texnika xavfsizligi.** O'lhash transformatorlari elektr qurilmalarining o'lhash asboblari va releli himoyalash zanjirlarida qo'llaniladi. Ma'lumki, kuchlanish transformatorlari yuqori kuchlanishning o'lhash zanjiriga ulangan bo'ladi, ishlab turgan tok transformatorlarining ikkilamchi chulg'amlari uzilganda, ularning uchlarida o'ta kuchlanish paydo bo'ladi.

Shuning uchun iste'molchilar elektr qurilmalarining texnik ishlatish qoidalari va ulardan foydalanish texnika xavfsizligi qoidalari bo'yicha quyidagilarga rivoja qilishlari shart:


1. O'lhash asboblari va releli himoyalash zanjirlarida bajariladigan ishlarning xavfsizligini ta'minlash uchun *barcha tok* va *kuchlanish transformatorlarining ikkilamchi chulg'amlari doim yerga ulangan bo'lishi* shart.

2. O'lhash asboblari va relelarning tok zanjirlarini *uzish zarurati tug'ilsa, o'lhash tok transformatorlarining ikkilamchi chulg'amlari avval bunga maxsus mo'ljallangan qisqichlar bilan qisqa tutashtirilgan bo'lishi* shart.

3. Tok transformatorlari va ularning maxsus qisqa *tutashtiruvchilarini uzilishiga olib keluvchi ishlarni bajarish taqiqlanadi*.

4. Kuchlanish transformatorlarining zanjirlariga qo'shimcha manbadan kuchlanish berilayotganda, kuchlanishi yuqori va quyi tomonlaridagi uchta saqlagich olib tashlangan hamda *ikkilamchi chulg'amlardan avtomatlar ajratilgan bo'lishi* shart.

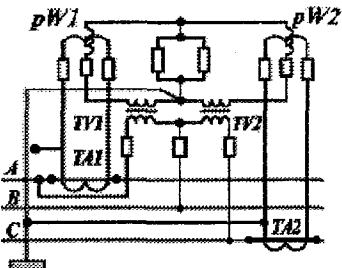5. Ko'chma asboblar va tok o'lchovchi ombur (kleshchi)lar bilan o'lhash ishlari ikki kishi tomonidan bajarilishi kerak bo'lib, ulardan bittasining *malakasi IV guruhdan kichik bo'imasligi* lozim. Qo'llaniladigan o'lhash *omburlarining*



2.4.5-rasm. Neytral simsiz uch fazali zanjirga o'lhash asboblari komplektini kuchlanish va tok transformator orqali ulash sxemasi

ampermetrlari ishchi joyiga o'rnatilgan bo'lishi kerak, boshqa ampermetrlarni qo'llash taqiqlanadi. O'lhash tik oyoqda, egilmasdan, omburni ushlab turgan holda olib boriladi, bunda dielektrik qo'lqoplar, ko'zoynak va rezina poyandozdan foydalaniladi. O'lchayotganda asbob qarshiliklari va ularning similari tegish taqiqlanadi.

6. Kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan shinalar toki maxsus belgilangan joylarda turib, tok omburlari bilan o'lchanadi.

7. Yer tutashtirgichlari bo'lgan havo liniyalarining tayanchlarida turib har qanday o'lhash ishlarini bajarish qat'yan man qilinadi.

**Masala.** 220 V kuchlanishga va 5 A tokka mo'ljallangan aktiv energiya hisoblagichi tok transformatori 50/5 va kuchlanish transformatori 3000/100 orqali tarmoqqa ulangan (2.31- rasmga qarang). Hisoblagich oyning boshida 1234,2  $kVt \cdot soatni$ , oxirida esa 1478,5  $kVt \cdot soatni$  ko'rsatdi. Bir oy ichida sarf qilingan energiyani aniqlang?

**Yechish.** Tok va kuchlanish transformatorlarining transformatsiya koeffitsiyentlari:

$$k_I = 50/5 = 10, \quad k_U = 3000/100 = 30.$$

Bir oy ichida hisoblagich ko'rsatgan aktiv energiyani aniqlaymiz:

$$W_h = 1478,5 - 1234,2 = 244,3 \text{ } kVt \cdot soat$$

Tarmoqdan qabul qilingan elektr energiya:

$$W_E = W_h k_I k_U = 244,3 \text{ } kVt \cdot soat \cdot 10 \cdot 30 = 73290 \text{ } kVt \cdot soat$$


ga teng bo'ldi.

**Masala.** 2.46 – rasmida keltirilgan sxema bo'yicha ulangan  $T_x$  va  $T_0$  tok transformatorining nominal transformatsiya koeffitsiyentlari  $K_{I_N} = 200/5$  ga, birlamchi tok esa  $I_1 = 100 \text{ A}$  ga teng.  $T_x$  transformatorning tok bo'yicha xatoligi  $f_{I_x} = 0,6 \%$ , burchak bo'yicha xatoligi  $\delta_{I_x} = 40'$ ,  $T_0$

transformatorniki mos ravishda  $f_{I_0} = -0,5 \%$ ,  $\delta_{I_0} = 5'$ .

Zanjirning qarshiligi  $\Delta R = 1 \text{ Om}$  bo'lgan

qismidagi kuchlanish topilsin.

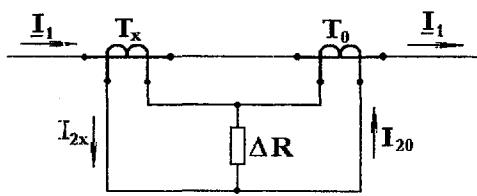

2.46-rasm

quyidagicha aniqlanadi:

**Echish.**  $\Delta R$  qarshilikdagi tok

$$\Delta I = I_{2x} - I_{20} = \frac{I_1}{K_{I_N}} (1 + \lambda_{I_x}) - \frac{I_1}{K_{I_N}} (1 + \lambda_{I_0}) = \frac{I_1}{K_{I_N}} (\lambda_{I_x} - \lambda_{I_0}) =$$

$$= \frac{100 \cdot 5}{200} (0,006 + j2,91 \cdot 10^{-4} \cdot 40 + 0,005 - j2,91 \cdot 10^{-4} \cdot 5) =$$

$$= (0,0163 + j0,0254) A,$$

bu yerda  $\lambda_{I_x} = f_{I_x} + j\delta_{I_x}$  va  $\lambda_{I_0} = f_{I_0} + j\delta_{I_0}$  -  $I_x$  va  $I_0$  tok transformatorlarining kompleks xatoliklari.

$\Delta R$  qarshilikdagi kuchlanish:

$$U_{\Delta R} = \Delta I \cdot \Delta R = (0,0163 + j0,0254) \cdot 1 = (16,3 + j25,4) \text{ mV}$$


yoki  $|U_{\Delta R}| = 39,2 \text{ mV}$ .

## 2.4. Qayd qiluvchi asboblar
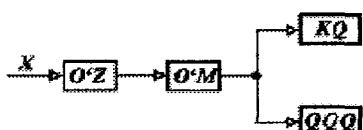
### 2.4.1. Qayd qiluvchi asboblarning umumiy xossalari va qismlari

Ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni kuzatishda ko‘pincha fizik kattaliklar qiymatlarini nafaqat o‘lchash, balki avtomatik qayd qilish ham talab qilinadi. Buning uchun qayd qiluvchi asboblar (*QQA*) qo‘llaniladi.

O‘lchanayotgan kattaliklarni o‘zgartirish usuliga ko‘ra *QQA bevosita o‘lchovchi va taqqoslovchi* *QQA* ga bo‘linadi. Sanoatda, kimyoviy texnologiya jarayonlarida, asosan, bevosita o‘lchovchi *QQA* qo‘llanilganligi sababli, shu xil asboblarni batafsil o‘rganamiz. *QQA* ning umumlashgan struktura sxemasi 2.47-rasmida keltirilgan. *O‘lhash zanjiri* (*O‘Z*) da o‘lchanayotgan kattalikning masshtabi tanlanadi va u proporsional ravishda elektr tokiga o‘zgartiriladi. O‘lhash mexanizmi (*O‘M*) ga ta’sir etadigan tok *ko‘rsatkich qurilma* (*KQ*) ni



2.47 – rasm. *QQA* ning umumlashgan struktura sxemasi  
bo‘linadi.

va u bilan mexanik ravishda bog‘langan *qayd qilish qurilmasi* (*QQQ*)ni proporsional ravishda ma’lum birlikka siljitaladi.


*QQQ* va axborot tashuvchi qism turi va chastota kengligiga ko‘ra *QQA* o‘ziyozar asboblar, yorug‘ nurli ossillograflar va magnitograflarga bo‘linadi.

### 2.4.2. O‘ziyozar asboblar

O‘ziyozar asboblar (*O‘YoA*) da o‘lchanayotgan kattaliklarni yozish shakli har xil bo‘lgan axborot tashuvchi diagramma ko‘rinishida yoziladi, axborot tashuvchi diagrammalar har xil bo‘lishiga qaramay, tuzilishi va ishslash asoslari

bir xil (2.48- rasm). *O'YoA* ning asosiy qismi katta aylantirish momentiga ega bo'lgan o'lchanayotgan kattalikni mexanik siljishga siljilib turish uchun lenta tortuvchi mexanizmdan foydalilanadi. Axborot maxsus uskuna yordamida qayd qilinadi. U mexanik ravishda hisoblash qurilmasi bilan bog'lanadi.

O'lchanayotgan mexanizmi o'lchanayotgan kattalikni mexanik siljishga o'zgartiradi va yozuvchi qism – tasmada iz qoldiradi. Katta aylantiruvchi moment hosil qilinishi kerak bo'lganligi sababli magnitoelektrik va ferrodinamik *O'M* lari ishlataladi. *O'YoA* chastota doirasini kengaytirish uchun xususiy tebranish chastotasi kattaroq *O'M* larni tanlash kerak bo'ladi. Bu talabga ikkita magnitli magnitoelektrik *O'M* javob beradi (2.49 - rasm).

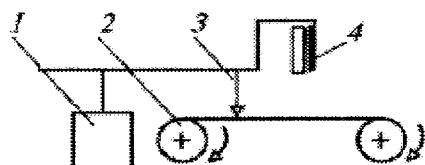


2.48 - rasm. O'ziyoar asbobning sxematik tuzilishi. 1-o'lchanayotgan mexanizmi; 2-axborot tashuvchi; 3-qayd qiluvchi qurilma; 4-ko'rsatkich

qatlamini ko'chirish, axborot tashuvchining qoplash va yuzadagi modda holatini o'zgartirish. Yuzaga material qatlamini

Zamonaviy *O'YoA* da *QQQ* ikki xil guruhga bo'linadi: 1. *O'M* qo'zg'aluvchan qismiga bevosita ulangan. 2. Xarakteristikani tekislovchi qurilma orqali ulanadigan *QQQ*.

Axborotni qayd qilish usullari turlicha: axborot tashuvchi yuzasidan material yuzasiga material qatlamini qoplash uchun qalamlar, maxsus siyohlar, nusxa ko'chiruvchi qog'ozlar va boshqalar ishlataladi. Yuzadan material qatlamini ko'chirishda ko'pincha igna ishlataladi. Ba'zi bir *O'YoA* da yorug'nuri ossillograflar ishlataladi.

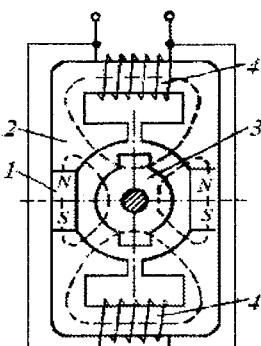*O'YoA* da axborot tashuvchilar diagrammali tasma va disklar ko'rinishida tayyorlanadi. Axborot tashuvchilar uch turga bo'linadi: nochiziq mashtab to'rli tasmalar (xarakteristikani tekislovchi qurilmasiz *O'YoAda*), to'g'ri burchakli koordinatalar tizimli tasmalar (xarakteristikani tekislovchi qurilmasi *O'YoAda*) va axborot tashuvchi *O'YoA* aylanadigan



2.49 - rasm. Elektromagnit qutblangan mexanizmning tuzilishi: 1-doimiy magnitlar; 2-magnit o'tkazgich; 3-qo'zg'aluvchan silindr; 4-boshqarish chulg'amlari

diagrammali disklar. *Diagrammali tasmalarning kengligi 40 mm. dan 400 mm. gacha bo‘ishi mumkin.*

*O‘YoA* ning aniqlik klassi axborot tashuvchi lenta kengligini hisobga olgan holda belgilanadi.

Zamonaviy *O‘YoA bir va ko‘p kanalli* (8 ta kanalgacha) ko‘rinishda ishlab chiqilmoqda.

Diagramma shaklida keng ishlatilayotgan H338 rusumli *O‘YoA* chastotasi 150 Gs gacha o‘zgaradigan jarayonlarni qayd qilish uchun ishlatiladi. Asbobning diagrammaga ko‘rsatishi siyoh bilan yoziladi. *Kanallar soni tuzilishi jihatdan 8 tagacha, tasmaning eni esa 380 mm bo‘ladi.*


#### 2.4.3. Yorug‘ nurli ossillograflar

Yorug‘ nurli ossillograflar (*YoNO*) konstruksiya jihatidan turlicha bo‘lishiga qaramay, o‘lchash mexanizmi (*O‘M*), optik va yoyuvchi qurilmalar, vaqtini belgilovchi hamda yordamchi qismlardan iborat bo‘ladi. *YoNO* ning *O‘M* magnitoelektrik ossillografik galvanometrдан iborat bo‘lib, uning qo‘zg‘aluvchan qismi ramka yoki simli sirtmoqdan tashkil topgan. Ramka yoki simli sirtmoq ossillograflarning doimiy magnit maydoni ichiga joylashtiriladi. Galvanometrning konstruktiv tuzilishi qo‘llanilayotgan tinchlantirgich turiga bog‘liq. Ko‘pincha magnitoinduksion va gidravlik tinchlantirgichlar ishlatiladi. *Galvanometrlarga qo‘yiladigan asosiy talablar: qo‘zg‘aluvchan qismning xususiy chastotasi ( $\omega_0$ ) imkonи boricha katta, sezgirligi yuqori va tashqi o‘lchamlari minimal bo‘lishi kerak.* Galvanometrlarning dinamik xarakteristikalari uning xususiy chastotasi va sezgirligi bilan aniqlanadi. Bu ikkala parametrning ko‘paytmasi doimiy bo‘lib, u galvanometr aslligini belgilaydi. Agar  $\omega_0 \leq \omega_x$  bo‘lsa, dinamik xatolar yuzaga keladi, bu yerda:  $\omega_x$  – qayd etilayotgan kattalik chastotasi. Shuning uchun  $\omega_x = (5 - 10)\omega_0$  bo‘lishi kerak.

*YoNO* ning optik yoki yoyuvchi qurilmasining sxematik tuzilishi 2.50-rasmida keltirilgan. Yorug‘lik manba 1 dan linzalar tizimi 2 orqali galvanometr oynasi 6 ga tushadi. Oynadan qaytgan nurning asosiy qismi yorug‘likni sezuvchi axborot tashuvchi kasseta 8 tomonga yo‘naladi. Nurning qolgan qismi oynali prizma 7 orqali qo‘zg‘aluvchan oynali baraban 5 ga, undan prizma 3 orqali ekran 4 ga tushadi. Optik qurilmaning bu qismi qayd etilayotgan jarayonni vaqt bo‘yicha yoyilgan tasvirini hosil qilish va kuzatish vazifasini bajaradi. Agar qayd etilayotgan jarayonning chastotasi va oynali barabanning aylanish chastotasi o‘zaro teng yoki karrali bo‘lsa, u holda ekranda tasvir harakatsiz ko‘rinadi.

Zamonaviy *YoNO* da ikki xil axborot tashuvchi fotoqog‘ozlar: kunduzgi yorug‘lik va ultrabinafsha nurlarni sezuvchi fotoqog‘ozlar ishlatiladi. Ular yordamida chastotasi 3 kGs gacha bo‘lgan jarayonlarni qayd etish mumkin.

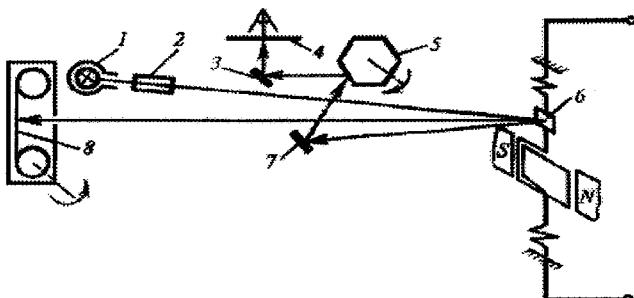*YoNO* mexanizmlarni tadqiq qilish, sinash va noelektrik kattaliklarni qayd etishda keng qo'llaniladi. Hozirgi vaqtida H145 rusumli *YoNO* ishlataladi. U bir vaqtning o'zida chastotasi 30 kGs bo'lgan 24 ta jarayonni qayd etishi mumkin. Axborot eni – 120 yoki 200 mm bo'lgan fotoqog' ozga yoziladi.



2.50 – rasm. YoNONing optik yoki yoyuvchi qurilmasining sxematik tuzilishi

#### 2.4.4. Magnitograflar

Zamonaviy o'lchashlarda nazorat qilinayotgan parametrlar magnit axborot tashuvchilar yordamida qayd etilmoqda. Bunday asboblar magnitograflar deb atalib, o'lchanayotgan kattalik kuchaytiriladi va kerakli shaklga aylantirilib, keyin yozuvchi qurilma yordamida magnit tasmasiga yoziladi.

Magnitograflarning qo'llanilishi axborotlarni bitta tasmaga qayta-qayta yozish imkonini beradi. Shu bilan birga, masalan, H048 rusumli magnitograf-lar (tasmasining eni 25,4 mm) bir payting o'zida 14 ta jarayonni qayd etish imkoniga ega. Chastota kengligi 0,3 – 16 kGs, sezgirligi  $\pm 1$  V, kirish qarshiligi 50 Om, chiqish kuchlanishi  $\pm 1$  V dan kam emas. Tashqi o'lchamlari  $630 \times 340 \times 465$  mm, og'irligi 80 kg.


Magnitograflar transportda elektr mashinalari va qishloq xo'jalik texnikalarini tadqiq qilish hamda sinashda keng qo'llaniladi.

**Masala.** Ossillogrammasi 2.51 -rasmida keltirilgan kuchlanish impulsining amplitudasi va uzunligini aniqlash lozim. Og'ish va yoyish koefitsiyentlari mos ravishda  $1 \text{ V/sm}$  va  $10 \text{ mks/sm}$  ga teng.

**Echish.** Davlat standartiga asosan impulsning amplitudasi va uzunligiga mos keluvchi  $h$  va  $l$  o'lchamlar 2.51 - rasmida ko'rsatilgan.  $y$  va  $x$  o'qlari bo'yicha masshtablarni hisobga olib, impuls amplitudasi  $4 \text{ V}$ , uzunligi esa  $40 \text{ mks}$  ga teng ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Impuls amplitudasini aniqlash xatoligini hisoblash uchun og'ish koefitsiyenti xatoligi  $\delta_{ok}$ , o'tkinchi jarayonni aks ettiruvchi egri chiziqning

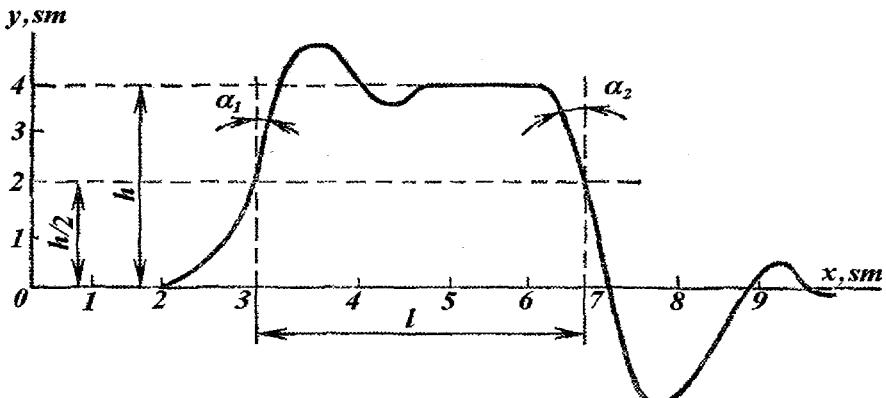notekisligi  $\delta_N$ , nur chizig'inining qaliligi  $b$  qiymatlarini bilish kerak bo'ladi. Aytaylik,  $\delta_{ok} = 5 \%$ ,  $\delta_N = 2 \%$  va



2.51 - rasm

$b = 0,6 \text{ mm}$ . Kuchlanishni vizual o'lchash xatoligi

$$\delta_{VU} = \frac{0,4b}{h} \cdot 100 \% = 0,5 \%.$$

Kuchlanish impulsi amplitudasini o'lchash xatoligi:

$$\delta_U = \sqrt{\delta_{ok}^2 + \delta_N^2 + \delta_{VU}^2} = 5,5 \%.$$

Ushbu holat uchun  $\delta_U$  xatolik asosan og'ish koeffitsiyenti xatoligi bilan aniqlanadi. Agar ossillograf ekranidagi tasvir vertikal o'q bo'yicha 10 marta kichraytirilsa, u holda  $\delta_{VU}$  qiymati 6 % ga,  $\delta_U$  esa 8 % ga yetar edi. Shuning uchun ham ossillograf ekranida iloji boricha kattaroq tasvir hosil qilish kerak bo'ladi.

Impuls uzunligi o'lchash xatoligini aniqlash uchun Davlat standarti bo'yicha yoyish koeffitsiyenti  $\delta_{yok}$ , uzunlikni vizual o'lchash xatoligi  $\delta_{VT}$  va impulsning 0,5 amplitudasi sathini topishdagi noaniqlik natijasida yuzaga keladigan xatolik  $\delta_{0,5U}$  larni bilish kerak bo'ladi.

Aytaylik,  $\delta_{yok} = 5 \%$  bo'lsin. Vizual xatolik:

$$\delta_{VT} = \frac{0,4b}{l} \cdot 100 \% = 0,5 \%.$$

$\delta_{0,5U}$  ni aniqlash uchun  $\alpha_1$  va  $\alpha_2$  burchaklar qiymatlarini bilish zarur bo'ladi (2.51 - rasm). Aytaylik,  $\alpha_1 = \alpha_2 = 10^\circ$  bo'lsin. U holda

$$\delta_{0,5U} = \frac{0,28b}{l} \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha_1 + \operatorname{tg}^2 \alpha_2} \cdot 100 \% = 0,1 \%.$$

Oxirgi tenglikdan ko'rinib turibdiki, impuls uzunligini o'lhash xatoligi asosan yoyish koeffitsiyentiga bog'liq.

### **O'z-o'zini sinash savollari**

1. Qayd qiluvchi asboblar qanday vazifalarni bajaradi?
2. Qayd qiluvchi asboblarda axborot tashuvchilarining turlarini ayting va ularga qisqacha baho bering.
3. Qanday qayd etish usullarini bilasiz?
4. O'ziyozar asboblarning tuzilishini va ishlatalishini tushuntirib bering.
5. Yorug' nurli ossillografning tuzilish sxemasini, uning ishlashini bayon qiling.
6. Nima sababdan o'ziyozar asboblar va yorug' nurli ossillograflarda o'lhash mexanizmi sifatida asosan magnitoelektrik mexanizmlar ishlataladi?
7. Magnitograf qanday o'lhashlarni bajarish uchun mo'ljallangan?

### **2.5. Elektron o'lhash asboblari**

#### **2.5.1. Elektron o'lhash asboblarining umumiy xususiyatlari va qismlari**

O'lhash texnikasini mukammallashtirish istiqboli – asboblarni hozirgi zamон elektronikasi va mikroprotessorlar asosida yaratilishidir. *Elektron o'zgartkichlar asosida tuzilgan o'lhash asboblari elektron o'lhash asboblari (EO'A) deb ataladi.* Chiqish o'zgartkichi sifatida ko'pincha magnitoelektrik asboblar, ossillograflarda elektron nurli trubkalar ishlataladi. *EO'A elektromexanik asboblar singari analog asboblar turkumiga kiradi. Ular tezkorligi, o'lhash doirasining kengligi, aniqligining yuqoriligi bilan elektromexanik asboblardan ustun turadi.*


*EO'A elektrik kattaliklar* (voltmetrlar, chastota o'lchagichlar va boshqalar) ni o'lchovchi; elektr zanjir parametrlari (qarshilik, sig'im, induktivlik va boshqalar) ni o'lchovchi; shuningdek, har xil elektr signallar manbalarini o'lchovchi (o'lhash generatori) guruhlarga bo'linadi.

O'lchanayotgan kattalik turiga qarab *EO'A asbobning nom belgisidagi harflariga ko'ra turlarga bo'linadi: B – kuchlanishni o'lchovchi EO'A; G – o'lhash generatorlari va kuchaytirgichlari; E – elektr zanjirining taqsimlangan parametrlarini o'lchovchi EO'A; S – signallar shaklini kuzatuvchi va tadqiq etuvchi EO'A; Ch – chastota o'lchagichlar va hokazo.*
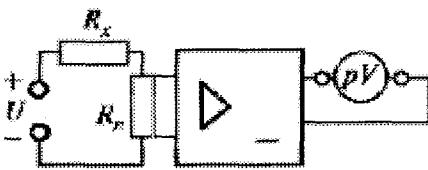
## 2.5.2. Elektron ommetrlar

*Qarshiliklarni bevosita o'lchanashda qo'llaniladigan elektron asboblar elektron ommetrlar deyiladi.*

Elektron ommetrlarning ishlashi mo'tadil (stabillashtirilgan) kuchlanish manbaining namunaviy va o'lchanayotgan qarshiliklarda hosil qilingan kuchlanish pasayishlarini taqoslashga asoslangan (2.52 - rasm). Kuchlanish manbaiga  $R_n$  va  $R_x$



2.52 – rasm. Elektron ommetrlarning tuzilishi


darajalanadi. Elektron ommetrlarning xatoligi namuna qarshiligining metrologik xarakteristikalariga, manba kuchlanishining mo'tadilligiga va elektron voltmetr xatoligiga bog'liq bo'ladi. *Elektron ommetrlar  $10^{-4}$  dan  $10^{12} \text{ Om}$  gacha bo'lgan qarshiliklarni o'lchanash uchun mo'ljallangan. Keltirilgan xatoligi 1,5 foizdan oshmaydi.* Ishlab chiqarishda elektron ommetrlar, asosan, elektr qurilmalar izolyatsiya qarshiliklarini o'lchanashda va liniyadagi shikastlangan joylarni aniqlashda ishlataladi.

Keng qo'llaniladigan M 419 rusumli elektron ommetrda manba kuchlanishi  $220 \text{ V}$ , chastotasi  $45\dots500 \text{ Gs}$ , doirasi  $0\dots5 \text{ MOm}$ , aniqlik klassi 2,5, tashqi o'lchan(gabarit)lari  $80\times80\times100 \text{ mm}$ , og'irligi  $0,2 \text{ kg}$ .
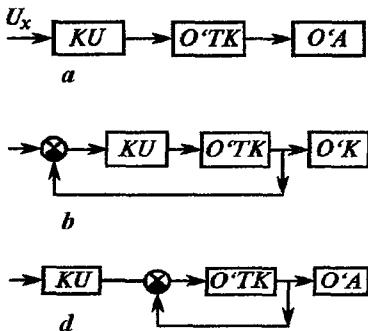
## 2.5.3. Elektron voltmetrlar

Elektron voltmetrlar (*EV*) o'zgaruvchan va o'zgarmas tok zanjirlarida keng qo'llaniladigan *EO'A* bo'lib, vazifasiga ko'ra o'zgarmas, o'zgaruvchan va universal voltmetrlarga bo'linadi. O'lchanayotgan kuchlanishni o'zgartirish usuliga ko'ra *EV* to'g'ridan-to'g'ri, muvozanatlanuvchi va aralash o'zgartiruvchilarga bo'linadi (2.53 – rasm, a, b, d).

To'g'ridan-to'g'ri (bevosita) o'zgartirishga asoslangan voltmetrlarda o'lchanayotgan kuchlanish ( $U_x$ ) bir yo'nalishda, kirishdan chiqishga tomon, o'zgartikchilar yordamida o'zgartiriladi (2.53 - a rasm). Bu struktura bo'yicha qurilma voltmetrning asosiy qismi *kirish uskunasi (KU)*, o'zgarmas tok *kuchaytirgichi (OTK)* va *magnitoelektrik tizimli o'lchan asbobidan (O'A)* iboratdir. Muvozanatlanuvchi usuliga asoslangan *EV* ikkita – to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirish va teskari bog'lanuvchi zanjirlardan iborat bo'ladi.



2.53-rasm. Elektron voltmetrlarning tuzilish sxemalari

Agar teskari bog‘lanuvchi zanjir to‘g‘ri zanjirning bir qismini o‘rab olsa, u holda aralash o‘zgartirishga asoslangan voltmetr hosil bo‘ladi (2.53 - d rasm).

Umumiy holda EV ning struktura sxemasi ketma-ket ulangan mashtab o‘zgartkichi yoki kuchlanish bo‘lgichi, kuchaytirgich va ko‘rsatish asobi qurilmalaridan tashkil topgan.


Mashtab o‘zgartkichlari o‘lchanayotgan kuchlanish kattaligini o‘zgartirish uchun xizmat qiladi va aktiv (kuchaytirgich) hamda passiv (bo‘lgich) turlariga bo‘linadi.

EV da kuchaytirgichlar kuchlanishni

oshirish va voltmetr kirish qismini uning boshqa qismlari bilan moslash uchun xizmat qiladi.

O‘zgaruvchan tok EV da o‘lchanayotgan kuchlanish passiv mashtab o‘zgartkichi orqali o‘zgaruvchan tok kuchaytirgichiga beriladi va undan kuchlanishning o‘rtacha ta’sir etuvchi yoki amplituda, qiymat o‘zgartkichiga uzatiladi. Bunday EV da kuchlanish bo‘lgichlari sifatida ketma-ket ulangan bir necha  $R$  va  $C$  dan iborat zanjir xizmat qiladi.

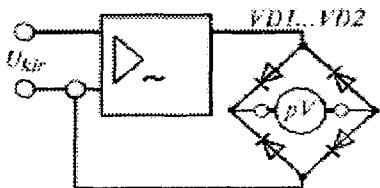EV da o‘rtacha qiymatni o‘zgartkich vazifasini ikki yarim davrli to‘g‘rilagich sxemasi bajaradi (2.54 - rasm).



2.54 - rasm. O‘rtacha qiymatni o‘lchovchi voltmetr blok-sxemasi

zanjirlarida qo‘llanilishi mumkin.

Amplituda qiymat o‘zgartkichlar diod va kondensatoridan iborat bo‘lib, u EV o‘lhash qurilmasining kirish qismasiga ulanadi.

Umuman olganda, EV yuqori aniqlikka ega, kam quvvat iste’mol qiladi, chastota doirasi juda keng – o‘zarmas tokdan to 1 GGs gacha. EV o‘zarmas va o‘zgaruvchan tok


## 2.5.4. Elektron nurli ossillograflar

*Elektron nurli ossillograflar (ENO) dan elektr signallari shakllarini kuzatish va qayd etish, parametrlarini o‘lchash, vaqt va fazaviy parametrlarni aniqlash uchun foydalilanildi.*

*ENO* ning asosiy metrologik va texnik xarakteristikalariga: *signalni o'tkazish kengligi; amplituda – chastota xarakteristikasining notejisligi; impuls signalni tasvirlash sisfati, sezgirligi* kiradi.

*ENO* ning struktura sxemasi 2.55 - rasmda keltirilgan. Juda tez o'zgaradigan jarayonlarni o'rGANISH uchun signal ossillograflarning kirishi (*Y*) ga beriladi va kuchaytirilib, vertikal og'uvchi elektrodlarga uzatiladi. Yoyuvchi generatordan arrasimon signallar maxsus kuchaytirgich orqali gorizontall og'uvchi elektrodlarga beriladi. Kuchaytirgich yordamida tasvirning mashtabi tanlanadi.

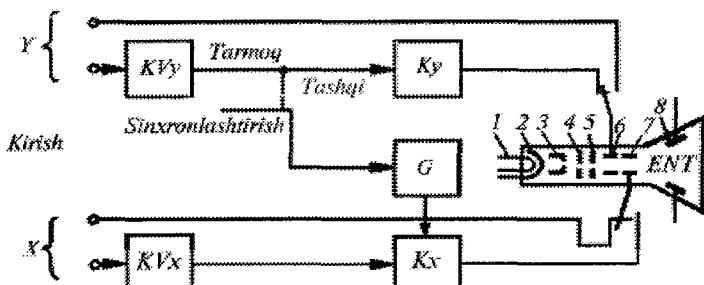**Elektron nurli trubka (ENT)** – ossillograflarning o'lchash qismi bo'lib, unda o'rganilayotgan signal ko'zga ko'rindigan tasvirga aylantiriladi. *ENT* konussimon yoki to'g'ri burchakli ballon bo'lib, ichidagi havo butunlay so'rib olinadi. Ekran qismi lyuminofor qatlami bilan qoplangan bo'lib, elektron oqimi ta'sirida yorishadi.



2.55 - rasm. Elektron nurli ossillograflarning struktura sxemasi. *KV<sub>y</sub>* – *Y* kirish kuchlanish bo'lgichi; *KV<sub>x</sub>* – *X* kirish kuchlanish bo'lgichi; *G* – generator; *K<sub>y</sub>* – *Y* kirish kuchaytirgichi; *K<sub>x</sub>* – *X* kirish kuchaytirgichi; *ENT* – elektron nurli trubka. 1–cho'g'lanish tolasi; 2–katod; 3–modulyator; 4–fokuslovchi elektrod; 5–anod; 6–gorizontal elektrodlar; 7–vertikal elektrodlar; 8–ikkinchi anod.

Elektron nurlari ikki juft plastinalar (elektrodlar 6 va 7) yordamida boshqariladi (2.55 - rasm).

*Ekrandagi nur holatini o'zgarishining shu o'zgarishni yuzaga keltirgan elektrodlardagi kuchlanish o'zgarishiga nisbati ENT ning sezgirligi deb ataladi*  $S = h/U$ . Zamонави *ENO* da sezgirlik 0,1 mm/V gacha yetadi. *ENT* ning muhim parametrlaridan biri – elektron nurlarga ta'sir to'xtagandan keyin ekrandagi tasvir yoritilganligining 1 foiz kamayishiga ketgan vaqt oralig'idir. *ENO* da bu vaqt 0,01 sekunddan 0,1 sekundgacha bo'lishi mumkin.

**Vertikal og'ish kanali** ekranda tasvirlangan axborotga har xil ishlov berish vazifasini bajaradi.


**Gorizontall kanal** nurni ekran bo'ylab bir tekis siljishini ta'minlaydi.

## 2.5.5. O'lchash texnikasida mikroprotssessorli tizimlar.
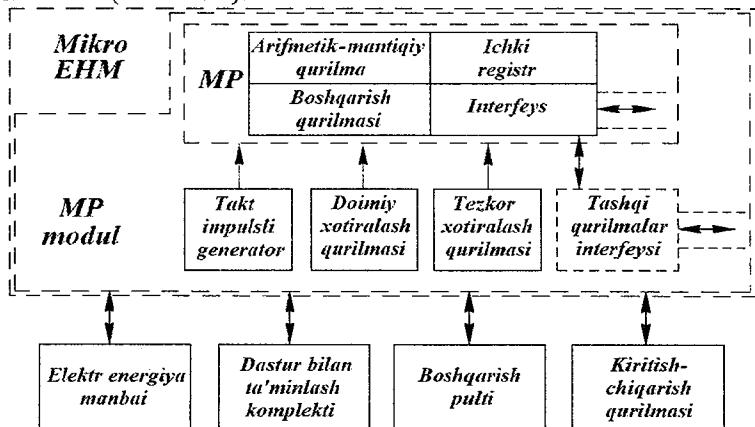
### O'lchash-hisoblash majmualari

*Mikroprotssessorli tizimlar.* Mikroprotssessor - katta integral sxema (KIS) texnologiyasi asosida tayyorlangan hamda axborotlarga ishllov berish va boshqarish uchun mo'ljallangan qurilmadir. Mikroprotssessor har biri bir necha ming komponentlardan iborat bo'lgan bir yoki bir nechta kristall ko'rinishida yasaladi. Mikroprotssessor ishlab chiqarilishining samaradorligi ma'lum(24-48) sonli tashqi qismalarga ega bo'lgan KISlar to'plami ko'rinishida yasalishi va dasturli ishlashini nazarda tutgan holda konstruksiyasini yaratishning modul prinsipi bilan aniqlanadi. Turli mikroprotssessorli tizimlarni qurish uchun maxsus ishlab chiqarilgan KISlar to'plamiga mikroprotssessor (MP), tezkor (operativ) xotiralash qurilmasi (TXQ), doimiy xotiralash qurilmasi (DXQ), qayta dasturlanadigan xotiralash qurilmasi (QDXQ), dasturli boshqarish bloki (DBB), axborotlarni kiritish va chiqarish qurilmasi va boshqalar kiradi.

Mikroprotssessor asosida qurilgan hisoblash vositalarining tarkibiga quyidagilar kiradi (2.56-rasm):



2.56-rasm. Mikroprotssessorli hisoblash vositalarining umumiy blok-sxemasi

- mikroprotssessorning o'zi - arifmetik - mantiqiy qurilma funksiyalarini bajaradigan bir yoki bir nechta KIS lar, ichki registrlar (Rg), boshqaruvchi qurilma (BQ); qayd qiluvchi qurilmalarni bir-biri bilan bog'laydigan ichki interfeyslar;

- mikroprotssessorli modul - funksional yakunlangan va tarkibida MPLi KISlar, TXQ, DXQ, tashqi qurilmalar interfeyslari hamda takt impulsli generator (TIG) joylashtirilgan yagona plata. Bunday modul MPLi tizimga o'rnatilganda BQ (kontroller) funksiyasini ham bajarishi mumkin;

- mikro EHM - konstruktiv jihatdan yakunlangan avtonom raqamli hisoblash qurilmasi bo'lib, MPli modullar; elektr energiya manbai, axborotlarni kiritish va chiqarish qurilmasi, boshqarish puli hamda dastur bilan ta'minlangan komplekt (DTK)lardan iboratdir.

O'lhash vositalarida foydalaniadigan dasturiy ta'minot o'lchanadigan kattaliklar ro'yxati, o'lhash natijasini ifodalash shakli, olinadigan axborotlarga ishlov berish mezonlari, axborot hajmi va unga ishlov berish xarakterini hisobga olgan holda funksional qurilmalar ishlashining ketma-ketligi va boshqalarni aniqlaydi.

*O'lhash-hisoblash majmuulari (O'HM).* O'HM o'lhash axborotini olish, unga ishlov berish va foydalanishni ta'minlaydigan hamda dasturlar yordamida boshqariladigan hisoblash va yordamchi vositalardan iborat majmuadir.

O'HM o'lhash natijalarini olish va ularga ishlov berish, eksperiment jarayonida alohida qurilmalarni muhimlik darajasini inobatga olib muloqot rejimini boshqarish, alohida komplekslar ishga yaroqliligini nazorat qilish, metrologik tavsiflarini nazorat qilish, olingan axborotlarni xotiralash, natijalarini grafik, jadval shaklida tasvirlash va boshqa ayrim funksiyalarni bajaradi.

O'HM blokli modul prinsipi asosida qurilganligi sababli, uning strukturasiini o'zgartirish mumkin. Shu bilan birga O'HM ning o'lhash va hisoblash vositalari yagona algoritm asosida o'zaro bog'langan.

Ishlatilishiga ko'ra O'HMlar quyidagilarga bo'linadi:

-ilmiy-tadqiqotlarning avtomatlashtirilgan tizimlarini hamda materiallar va ayrim jihozlarni sinash uchun yaratiladigan universal O'HM;

-ma'lum bir muammoni hal qilishga yo'naltirilgan O'HM. Ular texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarini yoki bir turdag'i ilmiy -tadqiqotlarning avtomatlashtirilgan tizimlari muammolarini hal qilishda foydalaniadi;

-yagona o'ziga xos tadqiqotlar va sinovlarda qo'llaniladigan universal O'HM.

O'HMlarning ishga yaroqliligi ularning *texnik, matematik va metrologik ta'minoti* bilan aniqlanadi.

*Texnik ta'minotga* o'lhash, hisoblash va yordamchi vositalar kiradi.

O'lhash vositalariga raqamli, analog o'lhash asboblari, funksional ishlatilishi turlicha bo'lgan o'lhash o'zgartikchilari, o'lhash zanjirlarining kommutatorlari, kalibratorlar, o'lhashda qo'llaniladigan elektr manbalari va h.k. kiradi.

O'HM hisoblash vositalariga analogli, gibrildi va raqamli hisoblagichlar kiradi.

O'HMning *matematik ta'minotiga* algoritmlar va ma'lum tilda tuzilgan dasturlar kiradi. Algoritmlar fizik kattaliklarni o'lhash, o'lhash natijalariga ishlov berish bilan bog'liq amallarni bajarishni ta'minlaydi. Dasturlar O'HM umumiy boshqarishni ta'minlaydi.

*Metrologik ta'minotga* quyidagilar kiradi:

- metrologik xarakteristikalarini hisoblash, nazorat qilish va ishonchlash bilan bog'langan metrologiya nazariysi;
- o'lhash vositalarini sinash, ishonchlash va nazorat qilishga mo'ljallangan etalon o'lhash vositalari;
- o'lhash birligini ta'minlaydigan normativ xujjatlar (davlat va soha standartlari va turli uslubiy ko'rsatmalar).

Har qanday O'HM funksional qismlarining *tizimli mutanosibligi* quyidagilar bilan ta'minlanadi:

-signallarning barcha turlari va parametrlarini unifikatsiyalash va me'yorlash (axborot mutanosibligi);

-kompleksdag'i o'lhash vositalari metrologik xarakteristikalarining bir xilligi (metrologik mutanosiblik);

-foydalaniqan dasturlar va nimdasturlar hamda dasturlash tillarini mutanosibligi (dasturiy mutanosiblik );

-ishlatiladigan modullarni unifikatsiyalash (konstruktiv mutanosiblik );

-atrof-muhitni me'yoranishi bilan (eksphuatatsion mutanosiblik );

Axborot va konstruktiv mutanosiblik standart interfeyslardan foydalanish bilan bajariladi.

## **2.5.6. Mikroprotsessor bilan boshqariladigan o'ziyoza asboblar**

*O'YoA* ning istiqbollari mikroprotsessorlardan foydalanish bilan bog'liq. So'nggi yillarda *mikroprotsessorlar elektron nurli ossillograflarning texnik imkoniyatlarini kengaytirishda qo'llanib kelinyapti*. Ossillograflarning ba'zi konstruksiyalari mikroprotsessorlar o'lhash jarayonini boshqarish uchun qo'llanilgan bo'lsa, boshqalaridan o'lhash va natijalarga avvaldan belgilangan dastur bo'yicha ishlov berish uchun qo'llaniladi. *Mikroprotsessorlar asosida raqamli xotiraga ega bo'lgan ossillograflar yaratilgan*.

Mikroprotsessorli elektron nurli ossillograflarning barcha ishlari *dasturlangan mikroprotsessor* tomonidan boshqarilib turiladi, shuning uchun ulardan *raqamli xotiraga ega bo'lgan asbob* sifatida foydalanish mumkin. Bir necha jarayonlarni tadqiq etish uchun ko'p nurli ossillograflar ishlatiladi.

Ossillografda turli qiymatdagi *kuchlanish* va *vaqt intervallarini* o'lhash uchun vertikal yoki gorizontal yoyish koeffitsiyentlari qayta ulagichlar yordamida tanlab olinadi.

### **3- laboratoriya ishi**

Elektron ossillograf yordamida davriy elektrik kattaliklarning o'zgarishini kuzatish va ularni o'lhash.

#### **O'z-o'zini sinash savollari**

1. Elektr ommetr sxemasidan foydalanib, uning ishlashini tushuntirib bering.
2. O'zgarmas va o'zgaruvchan tok elektron voltmetr blok-sxemasidan foydalanib, uning ishlashini izohlang.

3. Elektron chastotomerni sxemasi bo'yicha ishlashini bayon eting.
4. Elektron nurli ossillografning tuzilishini bayon eting va ishlashini tushuntirib bering.
5. Mikroprotsessor bilan boshqariladigan o'ziyozar asboblar qanday tarkibiy qismlardan iborat? Uning ishlashini bayon eting.


## 2.6. Raqamli o'lchash asboblari

### 2.6.1. Raqamli o'lchash asboblari haqida umumiy ma'lumotlar

*Raqamli o'lchash asboblari (RO'A) – bu o'lchash signali avtomatik ravishda hosil qilinadigan va ko'rsatish raqam shaklida bo'lgan o'lchash asbobidir. RO'A ning ishlashi o'lchanayotgan uzlusiz, ya'ni analog kattalikni unga proporsional bo'lgan diskret kattalikka o'zgartirishga asoslangan.*

Ishlash asosiga va konstruktiv tuzilishiga ko'ra RO'A elektromexanik va elektron RO'A ga bo'linadi.

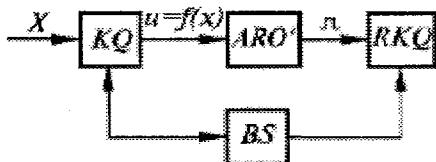*RO'A ning ishlash asosini uning umumlashgan tuzilish sxemasidan ko'rish mumkin (2.57 - rasm).*



2.57 - rasm. Raqamli o'lchash asbobining tuzilish sxemasi.

*O'lchanayotgan kattalik (X) kirish qurilmasi (KQ) da masshtablanadi va analog raqamli o'zgartirkich (ARO') da kodga aylantiriladi. Bu kodlar raqamli ko'rsatish qurilmasi (RKQ) da o'nli sonlar ko'rinishida ifodalanadi. Boshqarish sxemasi (BS) barcha bloklarni boshqaruv signallari bilan*

ta'minlab turadi.

*ARO' quyidagi asoslarda quriladi:*


- **ketma-ket hisoblash usuli.** Bu usulga ko'ra o'lchanayotgan kattalik ma'lum bir vaqt oraliq 'ida qiymati oldindan ma'lum kattalik bilan taqqoslanadi;

- **(zaryadsizlanish)razryad bo'yicha muvozanatlash usuli.** Bu usulga muvofiq o'lchanayotgan kattalik qiymati berilgan qonuniyat (ikki-o'nli kod) asosida o'zgaruvchi kattalik bilan ketma-ket taqqoslanadi;

- **integrallash usuli.** O'lchanayotgan kattalik qiyamatlarini ma'lum bir vaqt oraliq 'ida qo'shishga asoslangan;

- **bir vaqtida hisoblash usuli.** Bu usulda o'lchanayotgan kattalik bir vaqtning o'zida ma'lum kattalikning bir necha qiyatlari bilan taqqoslanadi. Bunda ma'lum kattalik qiyatlari orasidagi munosabat ma'lum algoritm asosida tarланади.

Integrallovchi ARO'lar orasida ikki taktli integrallovchi o'zgartkich sxemasi aniqligining yuqoriligi va narxining nisbatan arzonligi sababli keng qo'llanilmoqda (2.58 - rasm). O'lchanayotgan analog kattalik masshtab o'zgartkichidan keyin elektron kommutatsiya qurilmasi kirishiga beriladi va u  $U_0$  tayanch kuchlanish bilan taqqoslanadi. Keyin signal integratororda qayd qilin(fiksrlan)gan vaqt mobaynida integrallanadi. Bu vaqt davomida integrator chiqishidagi signal noldan maksimum qiymatgacha ortib boradi, keyin esa yana nolgacha kamayadi. Shu bilan birga integratororda joylashtirilgan generatorning taktli impulsleri sanaladi. Integrator chiqishidagi kuchlanishning maksimal qiymatidan nolgacha kamayish vaqtida sanalgan taktli impulslar soni kuchlanishga proporsional bo'ladi.

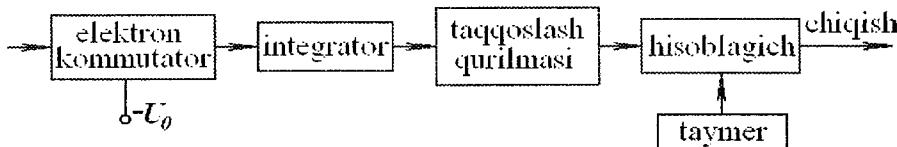

2.58 - rasm. Ikki taktli integrallovchi ARO'ning o'zgartkich sxemasi

O'lchanayotgan kattaliklarga ko'ra *RO'A voltmetrlar, chastotomerlar, fazometrlar, ommetrlar, vattmetrlar* va boshqalarga bo'linadi.

O'lchanayotgan kattalikning qanday qiymatini ko'rsatishiga qarab *RO'A oniy qiymatni* va *o'rtacha qiymatni* o'lchovchi *RO'A* ga bo'linadi. Bundan tashqari *RO'A* aniqligi, tezkorligi, ishonchliligiga qarab guruhlarga ajratiladi.


*RO'A ning asosiy xarakteristikalariga statik va dinamik xatoliklari, o'lhash doirasasi, sezgirligi, ma'lumotni qabul qilish qobiliyati, tezkorligi, ishonchliligi kabilalar kiradi.*

## 2.6.2. Raqamli voltmetrlar

O'zgarmas tokli raqamli voltmetrlar *RO'A* ning eng ko'p tarqalgan turiga kiradi. Ular o'z navbatida ikki turga: *hadma-had taqqoslovchi* va *ikki marta integrallovchi o'zgartkichli RO'A* ga bo'linadi.

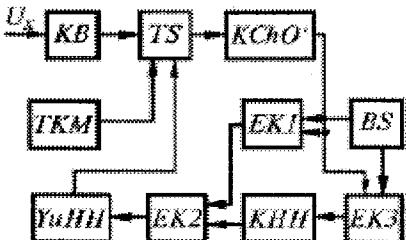2.59 - rasmida hadma-had taqqoslovchi o'zgartkich asosida ishlaydigan raqamli voltmetrning sxemasi keltirilgan.

O'lchanayotgan kuchlanish ( $U_x$ ) o'lhash doirasini belgilovchi *kuchlanish bo'lgichi (KB)* orqali *taqqoslash sxemasi (TS)* ga beriladi. Tayanch kuchlanish manbai (*TKM*) chiqishida tegishli kuchlanish paydo bo'lguncha va *yuqori hadli hisoblagich (YuHH)* holatiga ko'ra, boshqarish sxemasi kuchlanishni chastotaga o'zgartiradi (*KChO*). Agar boshqaruvchi sxema (*BS*) *elektron kalit (EK1)* va (*EK2*) ni ochsa, *YuHH* chiqishida kirish kuchlanishga yaqin bo'lgan son paydo bo'ladi. Ya'ni, kuchlanish chastotaga o'zgartirilgandan so'ng boshqarish



2.59 – rasm. Hadma-had taqqoslovchi o'zgartirish asosida ishlaydigan raqamli voltmetrning sxemasi


ishlovga beriladi. Bunda *elektron kalit* (*EK3*) ochiladi va *kichik hadli hisoblagich* (*KHH*) ishga tushadi, uning natijasi *YUHH* dagi son bilan qo'shiladi.

*Raqamli voltmeterlar* (*o'zgarmas tokda*)  $1 \text{ mV}$  dan  $1000 \text{ V}$  gacha kuchlanishlarni  $0,1$  foiz xatolik bilan o'lchash imkoniga ega.

Yuqori aniqlikka ega o'zgarmas tok raqamli voltmeterlarning V7–28 rusumi va boshqa turlari ma'lum.
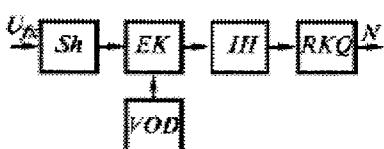
### 2.6.3. Raqamli chastota o'lchagichlar

*Raqamli chastota o'lchagichlar* (*RChO*) ning ishlashi  $t_u$  vaqt oraliq'ida  $f_x$  chastotali impulslar sonini sanashga asoslangan (2.60 - rasm).



2.60 - rasm. Raqamli chastota o'lchagich sxemasi.

*EK* dan  $t_u$  vaqt oraliq'ida chiqadigan impulslar *impuls hisoblagich* (*IH*) yordamida sanalib, *raqamli ko'rsatish* qurilmasi (*RKQ*) ga beriladi.  $t_u$  vaqt oraliq'ida  $f_x$  chastotali impulslar soni  $N$  quyidagi ifoda yordamida topiladi:


$$N = \frac{t_u}{T_x} = t_u \cdot f_x.$$

2.61 - rasmida keltirilgan *RChO*'ning vaqt diagrammasidan ko'rinish turbdiki, chastota o'lchagichda paydo bo'ladigan xatoning birdan-bir sababi diskretrash jarayonida yuzaga keladigan xatolikdir. Datchiklar ishlab chiqaradigan davomiyligi o'zgarmas bo'lgan vaqt oraliqlariga

impulslarni hisoblagich orqali (*YuHH*) *raqamli indikator* (*RI*) ga uzatadi va u tegishli raqamni ko'rsatadi. Asbobning nol ko'rsatkichini korreksiya qilish uchun o'zgaruvchan rezistor yordamida taqqoslash sxemasining chiqishidagi kuchlanish sozlanadi. Buning uchun normal elementga ega bo'lgan chiquvchi signalni (*TKM*) dan foydalilanadi.

*TS* da mazkur son (kuchlanish) o'lchanayotgan kuchlanishdan ayiriladi va hosil bo'lgan ayirma ikkilamchi

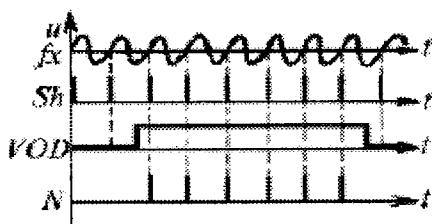shakllantirgichdan keladigan impulsarning barchasi kirmaydi. Shuning uchun diskretlash xatoligi  $\pm 1$  impulsga teng bo'lishi mumkin.  $RChO$ 'lar xatoligining boshqa tashkil etuvchilariga vaqt oraliqlari manbasining nomo'tadilligi kiradi.



2.61 - rasm. Chastota o'lchagichning vaqt diagrammalari.


katta chastota generatori qo'llaniladi. Raqamli ommetr va vattmetrlar ham shu asosda ishlaydi.

#### 2.6.4. Kombinatsiyalangan raqamli asboblar

Hozirgi zamон elektronikasining elementlar bazasi keng imkoniyatlarga ega bo'lgan raqamli o'lchov asboblarini yaratishga imkon beradi.

Kombinatsiyalangan raqamli asboblar (*KRA*) ning asosiy qismi – *integrallovchi* xossaga ega o'zgarmas tok kuchaytirgichidan iborat. *KRA* ning kirish qismiga o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiruvchi, *o'rtacha, ta'sir etuvchi* yoki *amplituda* qiymatlarini o'zgartiruvchi, *qarshilik, induktivlik* va *sig'immi* kuchlanishga o'zgartiruvchi o'zgartirkichlar ulanadi.

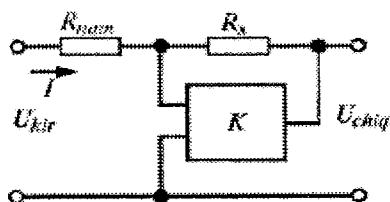*KRA* yordamida rezistor qarshiliginini o'lchashni misol tariqasida ko'rib chiqamiz (2.62 - rasm).  $R_x$  kuchaytirgich  $K$  ning manfiy teskari bog'lanish zanjiriga ulanadi.



2.62- rasm. Kombinatsiyalangan raqamli asbob sxemasi.  
chiqish kuchlanishi:

bo'ladi.

Bu kamchilikni bartaraf etish uchun vaqt oraliqlarini mo'tadillash maqsadida manba sxemasida kvarsdan foydalilaniladi.

$RChO$ ' xatoligi vaqt oralig'ini diskretlash xatoligidan va  $t_i$  vaqt oralig'ini noaniq tanlash xatoligidan iborat bo'ladi.

O'lhash vaqtini qisqartirish maqsadida signal chastotasi emas, balki uning davri o'chanadi. Bunda vaqt oralig'i datchigi *VOD* o'rniغا katta chastota generatori qo'llaniladi. Raqamli ommetr va vattmetrlar ham shu asosda ishlaydi.

Qo'llanilayotgan kuchaytirgichlarda kuchlanish bo'yicha kuchaytirgich koeffitsiyenti juda katta bo'lgani uchun rezistor  $R_x$  kuchaytirgichga ulanganda kuchaytirgichning chiqish qismida kuchlanish hosil bo'ladi.  $K$  ning kirish qismidan o'tuvchi tok kichik bo'lganligi sababli asosiy tok  $R_x$  rezistor qarshilik orqali o'tadi. Shuning uchun  $K$  ning

$$U_{chiq} = IR_x$$

*KRA* turkumiga raqamli ІІЧ-4313 rusumli asboblarni misol qilib keltirish mumkin. Bu asboblar 5 mV dan 500 V o'zgarmas va o'zgaruvchan kuchlanishni, 5 mA dan 500 mA o'zgarmas va o'zgaruvchan tokni, 50 Ohm dan 5000 kOhm li qarshilikni o'lchashga mo'ljal-langan. Qayd etilgan parametrlarni 45 – 20000 Gs diapazonda o'lchashi mumkin. Asbob 220 V o'zgaruvchan kuchlanishli tarmoqdan yoki 17,5 V li avtonom manbadan ta'minlanadi. Og'irligi 3 kg, gabarit o'lchamlari 300×70×300 mm.

### 2.6.5. Raqamli fazometrlar

Faza siljish burchagini o'lchash uchun ikkita sinusoidal kuchlanishni qo'shish yoki ayirish qoidasidan foydalilanildi:


$$U_1 + U_2 = (U_1 + U_2)^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2 \cos \varphi$$

yoki

$$U_1 - U_2 = (U_1 - U_2)^2 = U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2 \cos \varphi.$$

Bundan  $\varphi = \arccos \left[ \frac{(U_1 + U_2)^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2} \right]$ .

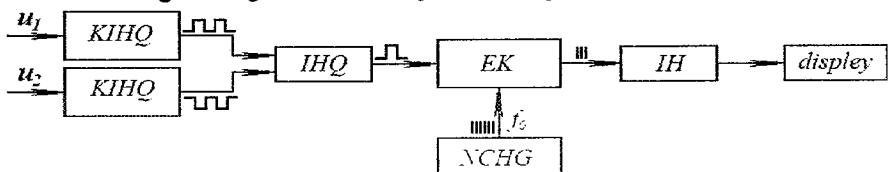Shuni ayrib o'tish joizki, nafaqt sinusoidal shakldagi kuchlanishlarni, balki to'g'ri bo'rchak shakldagi signallarni qo'shish yoki ayirish mumkin. Qo'shish-ayirish prinsipi asosida ishlaydigan raqamli fazometr funksional sxemasi 2.63 - rasmda keltirilgan. Unga ko'ra faza siljish burchagi o'lchanishi talab



2.63 – rasm. Raqamli fazometr funksional sxemasi

qilinayotgan  $u_1$  va  $u_2$  kuchlanishlar parallel ravishda ikkita bir xil kuchaytirgich - impuls hosil qilgich (KIHQ) kirishiga beriladi va ularning chiqishlarida to'g'ri burchakli impulslar hosil bo'ladi (2.64 - rasm). Bu impulslar keyingi impuls hosil qilgichning (IHQ) kirishiga uzatiladi va uning chiqishida bir xil ishorali,  $\tau$  uzunlikdagi va faza siljish burchagi  $\varphi$  ga proporsional bo'lgan impulslar hosil bo'ladi. Bunda faza siljish burchagini vaqt intervaliga o'zgartirish usulidan foydalilanadi. Ikkala signal orasidagi faza siljish burchagi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\varphi = \frac{\tau}{T} 360^\circ.$$


$\tau$  va  $T$  vaqt intervallari  $T_0$  davrli namuna chastotali impulslar bilan to'ldiriladi. Impulslar soni impuls hisoblagich (IH) yordamida sanaladi.

Namuna chastotali generator (NChG) ning  $f_0$  impulslari IH ga elektron kalit (EK) orqali beriladi. EK IHQ chiqish signali yordamida boshqariladi. Agar NChG impulslari  $u_1$  va  $u_2$  kuchlanishlarning  $n$  ta davri mobaynida sanalsa, u holda raqamli fazometr ko'rsatkichi faza siljish burchagini o'rtacha qiymatiga proporsional bo'ladi, ya'ni:

$$\varphi_{\text{yp}} = \frac{T_0}{T} 360^\circ \frac{N}{n},$$

bu yerda  $N - n$  ta davr mobaynidagi impulslar soni;  $T - N$  ta impulslarni sanash uchun ketgan vaqt.

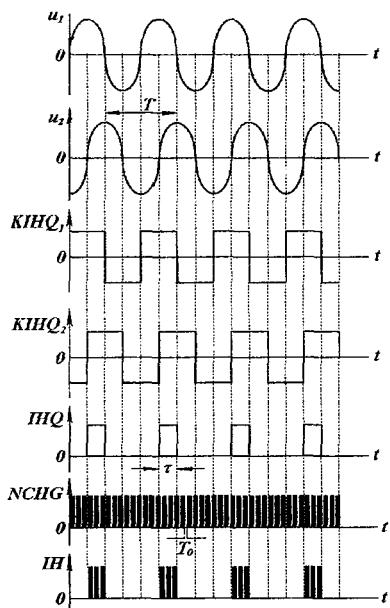Chastota doirasi, o'lchash chegarasi (graduslarda) va xatoligi raqamli fazometrlarning asosiy xarakteristikalarini hisoblanadi.




2.64 - rasm. Raqamli fazometr elementlari signallarining vaqt diagrammalari
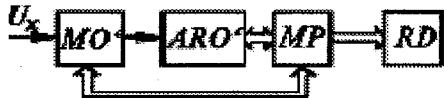
### 2.6.6. Mikroprotessor bilan boshqariladigan raqamli o'lchash asboblari

O'lchash asboblari tarkibida mikroprotessorlarni qo'llash o'lchash jarayonini soddalashtiradi, ularni qiyoslashni va kalibrlashni avtomatlashtiradi, o'lchash axborotiga statistik ishllov beradi va asboblarning metrologik xarakteristikalarini yaxshilaydi. Quyida voltmetr va chastota o'lchagichlarda mikroprotessorlardan foydalanish misollari keltirilgan.

Raqamli mikroprotessorli voltmetrning (2.65 - rasm) kirish bloki mas-shtab o'zgartkichi ( $MO'$ ) dan iborat bo'lib, u bir yo'la o'zgaruvchan ( $U_x$ ) kuchlanishni o'zgarmas kuchlanishga aylantiradi. So'ng o'zgarmas tok kuchlanishi analog - raqamli o'zgartkich ( $ARO'$ ) ga beriladi va u yerda raqam shakliga keltiriladi. Hozirgi zamon mikroprotessorli asboblarda ikki bosqichda integrallaydigan  $ARO'$  lar keng tarqalgan.



2.65 - rasm. Raqamli mikroprotsessori voltmetr sxemasi.


Kirish kuchlanishiga proporsional bo'lgan ma'lum ketma-ketlikdagi impulslar soni *ARO'* dan *mikroprotsessorning (MP)* interfeysiiga uzatiladi. *MO'* va *MP* o'zaro taktli impuls orqali bog'langan. Mikroprotressor integrallash jarayonini boshqaradi

va raqamli axborotni *raqamli displayga* (*RD*) chiqarib beradi. *RD* nafaqat o'lchangan kattalikni, balki unga tegishli matnlri axborotni ham yozib chiqaradi.

Zamonaviy mikroprotressorli voltmetrlar ko'p dasturli asboblar bo'lib, o'lchangan kattaliklar ustida barcha *arifmetik* va *algebraik amallarni*, *o'rtacha kvadratik og'ish*, *dispersiya*, *matematik kutishlarni* hisoblash hamda xotirlash amallarini bajarishi mumkin.

Mikroprotressorli voltmetrlarga Rossiya Federatsiyasida III1531, III1612, B7-39, B7-40 rusumli hamda Germaniyada ishlab chiqariladigan 7055, 7065 turdag'i voltmetrlarni misol qilib keltirish mumkin.

*Mikroprotressorli chastota o'lchagichda* (2.66 - rasm) o'lchash ketma-ket hisoblash usulida bajariladi. Chastotasi o'lchanayotgan kuchlanish *masshtab o'zgartgichi (MO')* orqali *impuls shakllantirgich (ISh)* ga uzatiladi. Bu yerda kuchlanish impulsarning davriy ketma-ketligiga aylantirilib, *vaqt selektori (VS)* ga beriladi. *Mikroprotressor (MP)* ma'lum davomiyli (misol uchun 1 s bo'lgan) impulslar ishlab chiqaradi va ularni *VS* ning ikkinchi kirish qismlariga uzatadi. Bu impulsarning davomiyligi *impulsi generator (IG)* bilan belgilanadi. *VS* ning ikkala kirishiga ta'sir qilayotgan signalga ko'ra, uning mikroprotressor belgilaydigan vaqt davomiyligi bilan chegaralangan impulslar soni hosil bo'ladi.

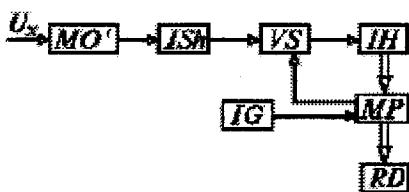

2.66 - rasm. Mikroprotressorli chastota o'lchagich sxemasi.

Bu vaqt davomida ishlab chiqarilgan impulslar *impuls hisoblagich (IH)* bilan sanaladi hamda mikroprotressor xotirasidagi chastotaning o'zarmas miqdori (konstantasi) bilan solishtiriladi. Solishtirish natijasi *raqami display (RD)* ga beriladi.

Raqamli o'lchash asboblari turli parametrлari o'lchashning istiqbolli o'lchash vositasidir. Bu asboblarning narxi analogli asboblarga qaraganda qimmat bo'lishiga qaramay, ularga bo'lgan talab yuqori.

### 2.6.7. Elektron elektr energiya hisoblagich

Ma'lum vaqt oralig'ida yuklama iste'mol qilayotgan energiyani hisoblash uchun shu vaqt oralig'idagi aktiv quvvat qiymatlarini integrallash lozim bo'ladi. Raqamli elektr energiya hisoblagichlarda ma'lum vaqt oralig'idagi aktiv quvvatlar muntazam ravishda qo'shib boriladi. Iste'mol qilinayotgan energiya umumiyl ravishda quyidagicha yoziladi:

$$W = \int_0^T p(t) dt,$$

bu yerda  $p(t)$  - aktiv quvvatning oniy qiymati,  $T$  - o'lchash vaqt.

Energiya manbaidagi kuchlanish va tok sinusoidal bo'lganda, oniy quvvat:

$$p(t) = u(t)i(t) = U_m \sin \omega t I_m \sin(\omega t + \varphi) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi).$$

Oniy quvvatni bir davr mobaynidagi integrali iste'mol qilinayotgan aktiv quvvatga teng, ya'ni:


$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = UI \cos \varphi = S \cos \varphi. \quad (2.9)$$

Zanjirning reaktiv quvvati:

$$Q = UI \sin \varphi = S \sin \varphi.$$

Zanjirning quvvati ( $P$ ,  $Q$  yoki  $S$ ) ni elektron hisoblagich yordamida aniqlash (hisoblash) uchun  $P$ ,  $Q$ ,  $S$  va  $\varphi$  lardan ixtiyorli ikkitasi qiymatini o'lchash lozim bo'ladi.

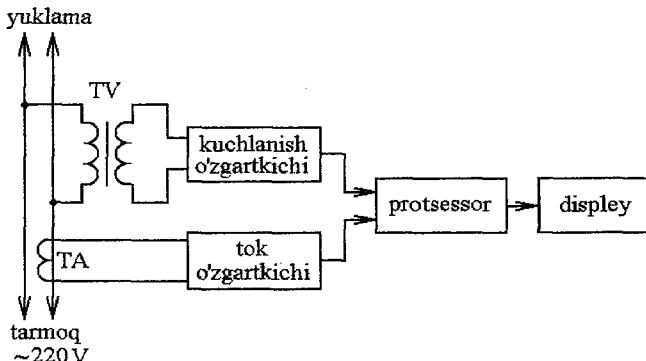2.67 - rasmda elektron energiya hisoblagich sxemasi keltirilgan. Bu



2.67 – rasm. Elektron energiya hisoblagich sxemasi

sxemada tok va kuchlanishlarning uzluksiz oniy qiymatlari diskret vaqt oraliqlariga o'zgartiriladi hamda protsessor yordamida ularga ishlov beriladi. Buning uchun protsessorning kirishiga tok va kuchlanish o'zgartikchilardan


zanjirdagi tok va kuchlanishlarga proporsional bo'lgan signallar beriladi. Bu signallarga  $P$ ,  $Q$ ,  $S$  va  $\varphi$  qiymatlarini hosil qilish maqsadida ishlov beriladi. Masalan, zanjirning aktiv quvvati (2.9) tenglama asosida aniqlanishi mumkin. Bunda aktiv quvvat tok va kuchlanishlar mos diskret qiymatlari ko'paytmalarining davr mobaynidagi o'rtacha arifmetigiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_i I_i, \quad (2.10)$$

bu yerda  $N = \frac{f_d}{f_c}$  - o'lchanayotgan signal bir davri mobaynidagi hisoblashlar soni;  $f_d$  - diskretlash chastotasi;  $f_c$  - manba chastotasi.

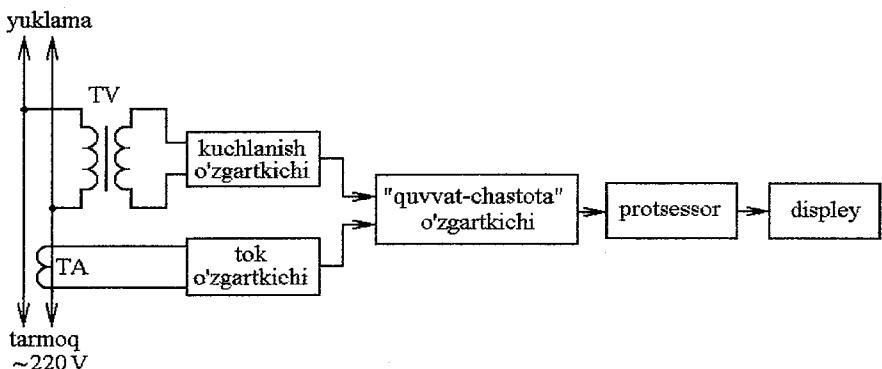(2.10) ifodadan ko'rinish turibdiki, o'lhash xatoligi diskretlash chastotasining ortishi bilan kamayadi. Lekin  $f_d$  ning oshirilishi energiya hisoblagich dasturiy ta'minotini murakkablashtiradi.

Ma'lumotlarga ishlov berish algoritmini soddalashtirish va asbob narxini kamaytirish maqsadida 2.68 - rasmdagi sxema qo'llaniladi. Bu sxemada  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $\varphi$  parametrlardan birini yoki bir nechtasini o'lhash funksiyasini quvvatni o'lchovchi mikrosxema bajaradi. Eng oddiy holatda bu mikrosxema chiqishida




2.68 – rasm. Elektron energiya hisoblagich sxemasi

aktiv quvvatga proporsional bo'lgan impulslar chastotasi hosil bo'ladi. Bu strukturada mikrokontroller impulsmani sanash, ma'lumotni ekranga chiqarish va boshqa ayrim funksiya (tarifni o'zgartirish, avariya rejimlari haqidagi ma'lumotlarni xotirada saqlash, ish faoliyatiga oid ma'lumotni tashqi qurilmalarga chiqarish yoki tok va kuchlanishlar orasidagi faza siljish burchagini o'lhash) larni bajaradi.

Impulslar sonini bilish, ma'lumotni ekranga chiqarish va manba kuchlanishini avariya natijasida yo'qolib qolishidan himoya qilish kabi vazifalar niga bajarish

lozim bo'lganda, tizim 2.69 - rasmida keltirilgan struktura bo'yicha qurilishi mumkin. Tarmoqdagi tok va kuchlanish to'g'risidagi signallar tok va kuchlanish datchiklaridan mikrosxemaning "quvvat-chastota" o'zgartichining kirishiga beriladi. Uning chiqishidan chastotali signal mikrokontroller kirishiga beriladi. Mikrokontroller unga kirayotgan impulslarni to'plab, Vt-soat energiyaga proporsional bo'lgan signalga o'zgartirib beradi. Har bir Vt-soat energiyaga mos impulslar yig'ilganda, unga mos ma'lumot ekranga chiqariladi va xotira qurilmasiga uzatiladi. Tarmoqdan elektr energiya ta'minoti vaqtincha to'xtaganda ham energiya hisoblagich xotirasida sarflangan energiya miqdori to'g'risidagi ma'lumot saqlanib qoladi. Tarmoqda elektr energiya ta'minoti qayta tiklanganda mikrokontrollerdan ma'lumot o'qilib ekranga chiqariladi va hisoblash shu qiymatdan davom ettiriladi. Bu strukturani amalga oshirishda yuklama

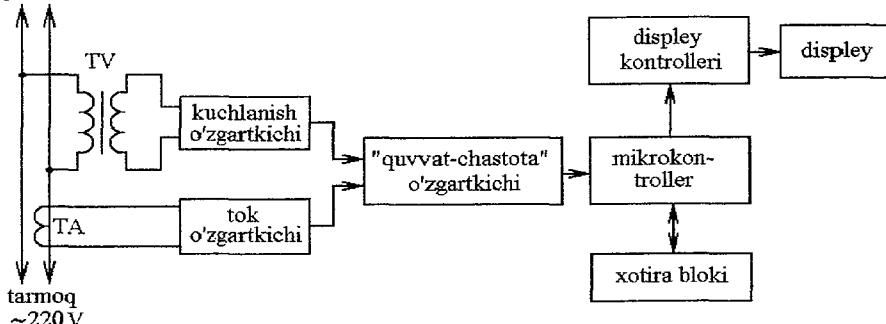

2.69 – rasm. Elektron energiya hisoblagich sxemasi

mikrokontrollerdan 1 kbayt hajmdagi xotira talab etiladi. Ekran (display) sifatida mikrokontroller yordamida boshqariladigan oddiy suyuq kristalli indikator ishlataladi.


Ko'p tarifli elektron energiya hisoblagichda tashqi qurilmalar bilan ketma-ketli interfeys orqali axborot almashinadi. Bundan tashqari, interfeys elektr tarmog'iga elektr energiya hisoblagich guruheni ulash va har biriga murojaat qilish imkonini beradi. Bunday qurilma struktura sxemasi 2.70 - rasmida keltirilgan. Energiya hisoblagichning ishslash algoritmi quyidagicha. Qurilma xotirasi bir nechta qismga bo'lingan bo'lib, ularda to'rt xil: imtiyozli, umumiyl, pik(yuklama miqdori maksimal qiymatga ega paytlar) paytdagi va jarima tarifli to'plangan elektr energiya haqidagi axborotlar saqlanadi. Xotiraning birinchi qismi (banki) da energiya hisoblagich foydalanishga topshirilgan vaqtidan boshlab to'plangan axborotlar saqlanadi. Xotiraning keyingi bir nechta bankida avvalgi 11 va xozirgi oylar mobaynidagi axborotlar saqlanadi. Bu holat yilning istalgan oyida sarflangan elektr energiya miqdorini aniqlash imkonini beradi.

Elektr energiya tarifini kunning ixtiyoriy vaqtлari bo'yicha o'zgartirish mumkin: haftaning har bir kuni uchun tarif jadvalini tuzish mumkin bo'ladi.

Iste'molchining xohishiga qarab bir yilda 16 kungacha dam olish kunlari tarifi bo'yicha bayram kunlari belgilanishi mumkin.

Elektron energiya hisoblagichda bir oyda iste'mol qilinadigan quvvat va energiyani cheklash holatini nazarda tutish mumkin. Bu holatga ko'ra energiya hisoblagich bir oyda belgilangan (limit) energiyadan ortig'ini alohida qayd etadi.

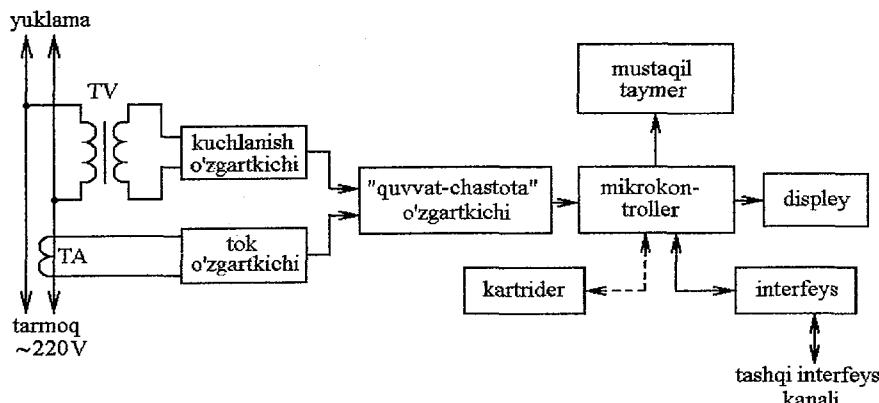
Elektron energiya hisoblagich iste'molchiga elektr tarmog'idan kelayotgan energiya uzilib qolgan vaqt va uning davomiyligini alohida qayd etib beradi.



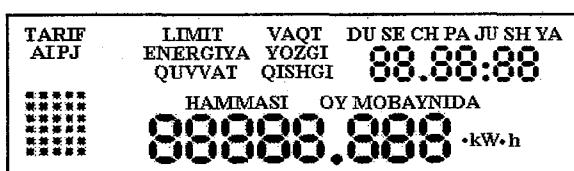2.70 - rasm. Elektron energiya hisoblagich sxemasi

Energiya hisoblagichni dasturlash RS-232 yoki RS-485 interfeys yordamida qayd qilingan topshiriqlar tizimi asosida amalga oshiriladi. Bu topshiriqlar bitta hisoblagich bilan o'zaro aloqani amalga oshiruvchi shaxsiy va interfeysga ulangan hisoblagichlar guruhi uchun umumiy topshiriqlar tizimiga bo'lindi. Kun, vaqt, vaqtinchalik tariflar, quvvat limitlari, bayram kunlarini rejalovchi topshiriqlar tizimi mavjud. Bundan tashqari, energiya hisoblagichni testlovchi va darajalovchi qiluvchi topshiriqlar ko'zda tutilgan.

Bir nechta tarif turining mavjudligi hisoblagich displayiga turli tarifli iste'mol qilingan elektr energiya miqdori to'g'risidagi ma'lumotlarni chiqara oladi. Sunday hisoblagich displayi (2.71 - rasm) ga iste'mol qilingan energiya to'g'risidagi ma'lumot 8 quyi daraja(razryad) ko'rinishida chiqariladi (maksimal qiymati



2.71 – rasm. Elektron energiya hisoblagich displayi

99999. 999 kVt·s). Dastlab hozirgi oyda iste'mol qilingan elektr energiya ("oy mobaynida" yozuvi ostida), keyin esa hisoblagich foydalanishga topshirilgandan buyongi iste'mol qilingan energiya ("hammasi" yozuvi ostida) chiqariladi. Bir vaqtning o'zida indikator belgililar maydoni ( $5 \times 7$  nuqtalar)da joriy tarifga mos keluvchi belgi ("a" - asosiy, "i" - imtiyozli, "p" - pik, "j" - jarima) paydo bo'ladi. Agar iste'molchi bir oy uchun belgilangan energiya miqdoridan ko'proq iste'mol qilgan bo'lsa, u holda ekranda "energiya limiti" yozuvlari paydo bo'ladi.

O'tgan 11 oy mobaynidagi energiya iste'moli to'g'risidagi axborotni olish uchun hisoblagich qutisida maxsus tugma ko'zda tutilgan.

Elektron energiya hisoblagich:

- elektr energiyani yuqori anqlikda hisoblash imkonini beradi va konstruksiyasi aylanuvchan qismiga ega emasligi tufayli yuqori ishonchlilikka ega;

- bir vaqtning o'zida energiyaning aktiv va reaktiv tashkil etuvchilarini aniqlash imkonini yaratadi. Hisoblagichning bu xususiyati ayniqsa uch fazali zanjirlardagi energiyani hisobga olishda juda qo'l keladi;

- ko'p tarifli energiya hisoblagichlarni yaratish imkonini beradi. Kundalik tarifni tanlash avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Masalan, kechasi va bayram kunlari "imtiyozli" tarifga o'tilsa, ish kunlarining soat 13<sup>00</sup> dan 15<sup>00</sup> gacha "maksimal (pikoviy)" tarifga o'tiladi. "Jarima" tarifi esa energiya iste'moli limitidan ortib ketganda joriy etilishi mumkin. Boshqa paytlarda hisoblagich "asosiy" tarif bo'yicha ishlashini nazarda tutish mumkin;

- tashqi interfeys amalga oshirilishi mumkin. Bunda diagnostika va boshqaruva amallarini bajarish hamda bir necha energiya hisoblagichlar markazlashgan axborot tarmog'iga ularish mumkin;

- statistik hisoblarni amalga oshirish mumkin. Masalan, iste'mol qilinayotgan o'rtacha quvvat va uning dispersiyasi hisoblanishi mumkin. Energoresurslar taqsimlanishi istiqbolini belgilash va uni boshqarishda statistik ma'lumotlardan foydalanish energetik tizim ish samaradorligini oshiradi;

- elektr energiya iste'moli, uni hisoblash, taqsimlash va to'lovni avtomatlashirilgan tizimi talablariga to'liq javob beradi.


## 2.6.8. O'lhash asboblarida qo'llaniladigan interfeyslar

Zamonaviy raqamli o'lhash asboblarida RS-232 va RS -485 rusumli standart interfeyslar qo'llaniladi. Bu interfeyslar yordamida nafaqat ma'lumotlarni kompyuterga uzatish yoki printerdan chiqarish, balki o'lhash asbobini masofadan turib to'liq boshqaruvinı amalga oshirish mumkin. RS -232 rusumli interfeys hozirgi kunga kelib keng qo'llanilayotgan bo'lsa, RS -485 rusumli interfeys ko'pchilik foydalanuvchilar uchun yangilik hisoblanadi. RS -485 rusumli interfeys RS -232 bajaradigan funksiyalardan tashqari kompyuterga bir paytning o'zida 32 tagacha o'lhash asbobini ikkita simli sxema yordamida


ulash va ularni axborotlar yig'uvchi va ishlov beruvchi ko'p kanalli avtomatlashtirilgan tizimga birlashtirish kabi qo'shimcha funksiyalarni ham bajaradi.

Ikkala interfeysning ish faoliyatida ham SCPI (dasturlanuvchi asboblar uchun standart topshiriqlar) dastur tili qo'llaniladi. Bu standart topshiriqlar joriy qilinganda, dastur qo'llanilayotgan o'lchash asboblarining rusumlari bilan emas, balki amalga oshiriladigan ishlari bilan belgilanadi. Buning natijasida bir xil ishlarni bajaradigan asboblar o'rinlarini almashtirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan va ma'lumotlarni sinxron va asinxron ravishda uzatadigan ketma-ketlikli RS-232 rusumli interfeys avval kompyuterni terminallar bilan bog'lash maqsadida qo'llanilgan. So'nggi paytlarga kelib bu interfeysning imkoniyatlari kengaytirilgan - printer, skaner, modem va boshqa tashqi qurilmalarni kompyuterga ulash, kompyuterlarni o'zaro bog'lash kabi ishlarni ham bajaradi. RS-232 ning asosiy elementi - oddiy ulovchi kabeldan iborat. Bu kabellarning uzunligi tashqi xalaqitlarning ta'siri sezilarli bo'lganligi sababli 15 m dan oshmaydi. RS-232 interfeysi tarmoq hosil qilish uchun qo'llashni imkoniyati yo'q, chunki u faqat ikkita qurilmani o'zaro bog'laydi, xolos (2.72 - rasm). Bu qurilmalarni boshqarish uchun liniya bo'ylab uzatiladigan ma'lumotlar tarkibiga boshqaruvi belgilari kiritiladi.

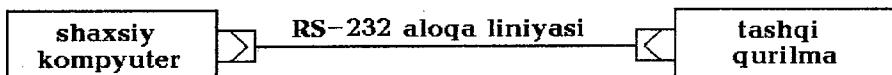


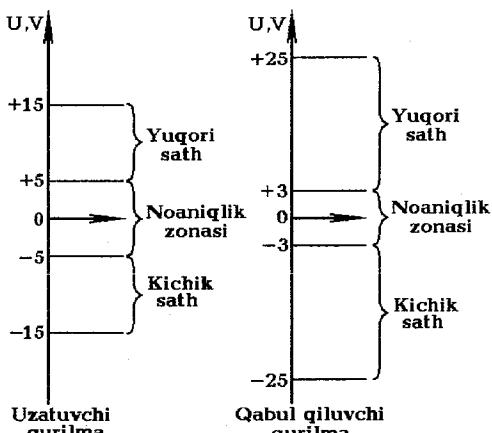2.72 - rasm. RS-232 interfeysi yordamida ikkita qurilmani ulash sxemasi



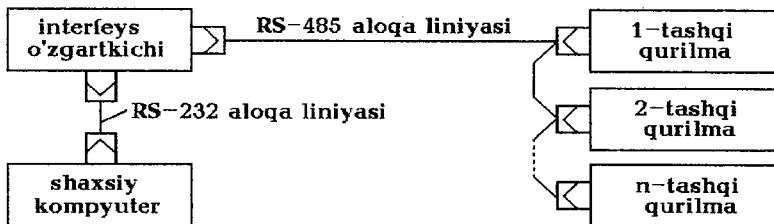2.73-rasm. RS-232 aloqa liniyasining uzatuvchi va qabul qiluvchi qismlarida signallarning sathlari

Ma'lumotlar RS-232 orqali baytma-bayt ketma-ket uzatiladi. Bunda ma'lumotlar dupleks holatda, ya'nii ikkala yo'nalishda ham uzatilishi mumkin. Tashqi xalaqitlardan himoyalash maqsadida barcha signallar kuchlanish sathlari bo'yicha uzatiladi (2.73 - rasm): quiyi sathga mantiqiy "1", yuqori sathga mantiqiy "0" mos keladi. RS-232 bo'yicha signallarni uzatish 110; 150; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 bit/s tezliklarda amalga oshiriladi.



2.74 - rasm. RS-485/232 interfeysining moslagich (adapter)-o'zgartkichi

Qurilmalarni o'zaro bog'lovchi aloqa liniyasi ekran ichiga joylashtirilgan va juft qilib o'ralgan hamda to'lqin qarshiligi 120 Om ga teng bo'lgan simlar ko'rinishida yasaladi. Tashqi xalaqitlar ta'sirini kamaytirish maqsadida ekran yerga ulanadi (2.74 - rasm).

#### **4- laboratoriya ishi**

Raqamli asboblar yordamida elektr kattaliklarni o'lhash.

##### **O'z-o'zini sinash savollari**

1. Raqamli va analogli o'lhash asboblari nima bilan farqlanadi?
2. Raqamli o'lhash asbobining tuzilish sxemasini chizing va uning ishlashini tushuntiring.
3. Raqamli o'lhash asboblarida qanday analog – raqamli o'zgartkichlar qo'llaniladi?
4. Raqamli voltmetrlar va chastota o'lchagichlarning ishlashini, ularning struktura sxemasini tushuntiring.
5. Raqamli asboblarda xatoliklarning sabablari nimalardan iborat?
6. Mikroprotsessorli raqamli voltmetrlar qanday afzalliliklarga ega?

### **III bob. ELEKTR VA MAGNIT KATTALIKLARNI O'LCHASH**

#### **3.1. Tok va kuchlanishni o'lchash**

##### **3.1.1. O'zgarmas tok zanjirida o'lhashlar**

*Ishlab chiqarish sharoitida va ilmiy tadqiqotlarda o'zgarmas tok zanjirida  $10^{-7}$  dan  $10^6$  A gacha tokni,  $10^{-7}$  dan  $10^8$  V gacha kuchlanishni o'lhash zarurati tug'iladi.*


Galvanometr yordamida qayd etilishi mumkin bo'lgan eng kichik tok  $10^{-11}$  A bo'lib, undan kichigi esa bilvosita usullar yordamida (namuna qarshilikdagi kuchlanish pasayishi yoki kondensator zaryadi bo'yicha) o'lchanadi.

$0,1$  A dan  $10$  A gacha o'zgarmas tokni o'lhashda elektrodinamik ampermetrlarni qo'llash mumkin. Quvvat iste'molining kattaligi va sezgirlingining pastligi bu asboblarning imkoniyatlarini chegaralaydi.

10 A dan 100 A gacha o'zgarmas tokni o'lhashda yuqori o'lhash chegarasi shuntlar yordamida kengaytirilgan ampermetrlar qo'llaniladi.

100 A va undan katta (metall eritish sexlari, elektroliz jarayoni, to'g'rilaqich sxemalari, generator va motorlar qo'zg'atuvchi va yakor chulg'amlaridagi va h.k.) toklarni o'lhashda shuntlardan foydalanish o'lhash zanjiridagi quvvat isrofini va o'lhash xatoligining keskin ortib ketishiga olib keladi. Bunday hollarda bilvosita o'lhash usullaridan foydalaniлади. Aksariyat hollarda tokli o'tkazgich atrofidagi magnit maydonining ta'siridan foydalaniлади.

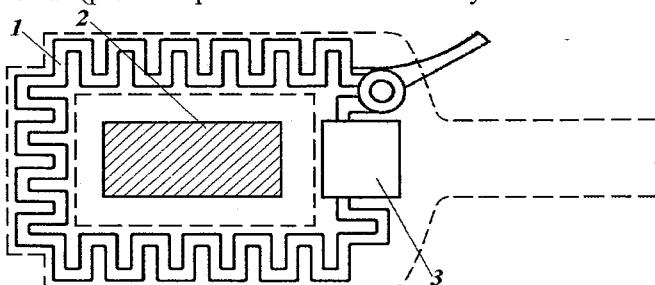3.1 - rasmda (prof. Zaripov M. F. va dots. Plaxtiyev A.M. lar tomonidan



3.1 – rasm. Katta toklar o'lhash o'zgartkichining soddalashtirilgan konstruktiv sxemasi

taklif etilgan) katta toklar o'lhash o'zgartkichining soddalashtirilgan konstruktiv sxemasi keltirilgan. Bu o'zgartkich avvalgilaridan yuqori o'lhash chegarasining kengligi bilan farq qiladi. Unda gofra (n marta bukilgan) shakldagi yaxlit po'latdan yasalgan magnit o'tkazgich 1 tokli shina 2 ni o'rab olgan. Magnit o'tkazgich 1 ning havo oralig'iغا magnit maydonini sezuvchi element - Xoll

datchigi (4.6-paragrafga karang) 3 joylashtirilgan. Bu o'zgartkich ko'pincha ombur ko'rinishda yasaladi va u tokli shina ish jarayonini to'xtatmasdan o'lchash imkonini beradi. Shina 2 dan katta qiymatli o'zgarmas tok o'tganda uning atrofidagi magnit o'tkazgichda o'lchanayotgan tokka proporsional bo'lган o'zgarmas magnit oqimi hosil bo'ladi. Magnit oqimi Xoll datchigini kesib o'tganda uning chiqish qismalarida o'zgarmas EYuK hosil bo'ladi. EYuK ning qiymati shinadagi tokka to'g'ri proporsional ravishda o'zgaradi. Magnit o'tkazgich uzunligini sun'iy ravishda (n marta bukish hisobiga) oshirish uning magnit qarshiligidagi oshishiga va binobarin, magnit oqimini kamayishiga olib keladi. Buning natijasida magnit o'tkazgich yasalgan materialning to'yinish jarayoni faqat juda katta toklarda yuz beradi va o'zgartkichning yuqori o'lchash chegarasi ancha kengayadi.


Yuqorida bayon etilgan o'zgartkichning texnik xarakteristikalarini quyida keltirilgan:

- o'lchash doirasi - 1500 A gacha;
- sezgirligi -  $1,6 \cdot 10^3$  Gn;
- statik xarakteristikasining nochiziqlik darajasi - 6,1 %;
- magnit o'tkazgichning o'lchamlari -  $12 \cdot 10^{-2} \times 13,6 \cdot 10^{-2}$  m;
- gofrirlangan magnit o'tkazgichning yuzasi -  $8 \cdot 10^{-3} \times 14 \cdot 10^{-3}$  m<sup>2</sup>;
- massasi - 0,3 kg.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, tokli shina atrofidagi magnit maydon kattaligini o'lchashda Xoll datchigidan foydalanilganda datchik parametrlarining stabil emasligi o'lchash aniqligini ancha pasaytirib yuboradi. O'lchash aniqligini oshirish maqsadida aksariyat hollarda magnitonodulyasion usuldan foydalaniladi. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, o'zgarmas magnit oqimi tutashib turgan magnit o'tkazgichning magnit qarshiligi avtonom manba hosil qilgan o'zgaruvchan magnit maydoni yordamida davriy o'zgartiriladi. Buning oqibatida o'lchanishi lozim bo'lган magnit oqimining ham davriy o'zgarishiga erishiladi, ya'ni u mustaqil manba yordamida modulyasiyalanadi. Magnitonodulyasion usulda ishlaydigan (dotsentlar Ahrorov N. A. va Safarov A. M. lar tomonidan taklif etilgan) katta qiymatli o'zgarmas toklarni o'lchashda qo'llaniladigan o'zgartkichning konstruksion sxemasi 3.2 -rasmida keltirilgan.

O'zgartkich ikkita o'zaro parallel tekisliklarda joylashtirilgan C - simon magnit o'tkazgich 1, 2 dan tashkil topgan bo'lib, ularning uchlari o'zaro parallel ikkita ferromagnit plastina 3, 4 lar yordamida ulangan. Ularning har birida ikkitadan to'g'ri to'rtburchak shakldagi teshiklar o'yilgan. Ferromagnit plastinalar o'zaro qat'iy parallelligini ta'minlash maqsadida havo oralig'iga izolyasion materialdan yasalgan ikkita tirsak 5, 6 o'rnatilgan. C - simon magnit o'tkazgichlarning tirkishlari orqali shina 7 o'tadi. Ferromagnit plastina teshiklariga 8 - 11 chulg'amlar o'ralgan va o'zaro ko'prikska ko'rinishida ulangan bo'lib, ko'priknинг bitta diagonali o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga, ikkinchisi esa o'lchash asbobiga ulanadi. Har bir teshikka o'ralgan ikkita chulg'am o'zaro shunday ulanganki, ularning o'zgaruvchan kuchlanish

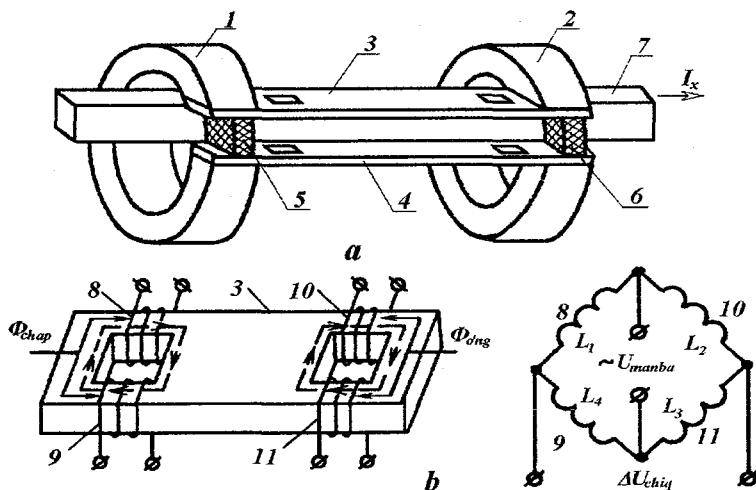manbaidan hosil bo'lgan magnit oqimlari faqat teshik atrofi bo'ylab birlashadi (3.2 - rasm, b). Bunda 8 - 11 chulg'amlar nochiziq element vazifasini bajaradi.



3.2 - rasm. Katta qiymatli o'zgarmas toklarni o'lchashda qo'llaniladigan o'zgartkichning konstruksion sxemasi

O'lchash o'zgartkichining ishlash asosi quyidagicha. Shina 7 dan o'tayotgan tok nolga teng bo'lganda 8-11 chulg'amlarning induktiv qarshiliklari o'zaro teng bo'lganligi uchun ko'priq muvozanat holatda bo'lib, uning o'lchash diagonalida kuchlanish nolga teng bo'ladi. Shina 7 dan o'lchanishi lozim bo'lgan o'zgarmas tok o'tganda uning atrofida C - simon magnit o'tkazgichlar orqali birlashuvchi doimiy magnit oqimlari hosil bo'ladi. Bu oqimlarning asosiy qismi magnit o'tkazgichlar bo'ylab birlashadi, ya'ni chapda joylashgan C - simon magnit o'tkazgichda hosil bo'lgan magnit oqimi  $\Phi_{chap}$  ferromagnit plastina - o'ngdagi C-simon magnit o'tkazgich - ikkinchi ferromagnit plastina bo'ylab tutashadi. O'ngdagi C - simon magnit o'tkazgichda hosil bo'lgan magnit oqimi  $\Phi_{o'ng}$  ham shu yo'l bo'ylab tutashadi. Shuni esda tutish joizki,  $\Phi_{chap}$  va  $\Phi_{o'ng}$  magnit oqimlari magnit o'tkazgichlar bo'ylab o'zaro qarama-qarshi yo'nalgan.  $\Phi_{chap}$  va  $\Phi_{o'ng}$  magnit oqimlarning uncha katta bo'lмаган qismlari ferromagnit plastinalar orasidagi havo oralig'ini bir yo'nalishda kesib o'tadi.  $\Phi_{chap}$  magnit oqimi ferromagnit plastina bo'ylab o'tganda chulg'am 8 dagi o'zgaruvchan tok hosil qilgan oqim bilan (bitta yarim davrda) qo'shiladi, chulg'am 9 dagi o'zgaruvchan tok hosil qilgan oqim bilan esa ayiriladi. Natijada chulg'am 8


o'ralgan o'zakdag'i magnit induksiya keskin oshib, chulg'amning induktiv qarshiligi o'zak magnit singdiruvchanligini kamayishi hisobiga kamayadi.  $\Phi_{o'ng}$  magnit oqimi hisobidan chulg'am 10 va 11 larda ham xuddi shunga o'xshash jarayon yuzaga keladi. Buning natijasida o'lchash ko'prigining muvozanati buziladi va uning o'lchash diagonalida shina 7 dan o'tayotgan o'zgarmas tokka proporsional bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish paydo bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan o'lchash o'zgartkichi aniqligining yuqoriligidan tashqari yuqori o'lchash chegarasining juda kengligi bilan boshqa katta toklarni o'lchashda foydalaniuvchi o'zgartkichlardan tubdan farq qiladi.  $\Phi_{chap}$  va  $\Phi_{o'ng}$  magnit oqimlarining C - simon magnit o'tkazgichlarda o'zaro qarama-qarshi yo'nalgaligi nihoyatta katta toklarda ham magnit o'tkazgichlarni to'yinmasligini ta'minlaydi. Ferromagnit plastinalar orasidagi havo oralig'i kattaligini o'zgartirib o'zgartkich o'lchash doirasini rostlash mumkin.

*O'zgarmas kuchlanishni bevosita o'lchashda magnitoelektrik voltmetrlar* keng qo'llaniladi. Ular yordamida 600 V gacha bo'lgan kuchlanishni o'lchash mumkin. O'lchash doirasini kengaytirish maqsadida qarshiliklar ishlataladi. 300 V gacha o'zgarmas kuchlanishni o'lchashda ayrim hollarda elektrodinamik voltmetrlar qo'llaniladi. Ammo bu asboblarning aniqligi yuqori bo'lsa ham, sezgirligi past va quvvat iste'moli ko'p.

O'zgarmas tok zanjirida tokni bilvosita o'lchashda kompensatorlar ishlataladi.

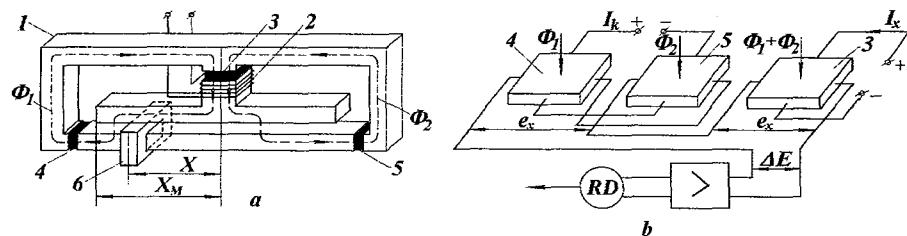3.3 - rasmida (Toshkent politexnika institutida prof. Zaripov M. F., dotsentlar Ahrarov N. A. va Qo'rg'onboyeva S. Yu. tomonidan taklif etilgan) o'zgarmas tokni o'lchashda qo'llaniladigan kompensator hamda undagi Xoll elementlarining ularish sxemalari keltirilgan. Kompensator magnit o'tkazgich 1, ko'zg'atish chulg'ami 2, Xoll elementlari 3,4,5 va



3.3 – rasm. O'zgarmas tokni o'lchashda qo'llaniladigan kompensator hamda undagi Xoll elementlarining ularish sxemalari

qo'zg'aluvchan qisqa tutashtirilgan chulg'am vazifasini bajaruvchi mis halqa – elektromagnit ekran (to'siq) 6 dan tashkil topgan (3.3 - rasm, a). Xoll elementi 3 ning tok qismalariga qiymati o'lchanishi lozim bo'lgan tok  $I_x$ , Xoll elementlari 4 va 5 ning tok qismalariga esa qiymati mo'tadil bo'lgan kompensatsiyalovchi

tok  $I_k$  beriladi. Xoll elementlari 4 va 5 ning potensial qismalari o'zaro ketma-ket va qarama-qarshi ulangan bo'lib, ularda hosil bo'ladiqan  $e_k$  sinusoidal signal Xoll elementi 3 potensial qismalaridagi  $e_x$  sinusoidal signal bilan taqqoslanadi(3.3 - rasm, b). Bunda:  $E_{x\sim} = KI_x(\Phi_1 + \Phi_2)$  va  $E_{k\sim} = 2KI_k I_q w_q g x$ , bu yerda  $K$  - Xoll elementlari koefitsiyenti,  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$  - qo'zg'atuvchi chulg'am tokining magnit o'tkazgichda hosil qilgan magnit oqimlari.

$$\Delta E = E_{x\sim} - E_{k\sim} \text{ farq faza sezuvchan kuchaytirgichning kirishiga beriladi.}$$

Kuchaytirilgan signal reversiv dvigatel (RD) ga uzatiladi. RD kompensator qo'zg'aluvchan qismi - ekran 6 ni to  $\Delta E$  signal nol bo'lgunga qadar u yoki bu tomonga siljitadi. Ekranning koordinatasi  $x$  ning qiymati o'lchanayotgan  $I_x$  tokka proporsional bo'ladi.

Kompensatorning asosiy texnik xarakteristikalarini quyida keltirilgan:

Maksimal siljish $X_m$	125 mm
Qo'zg'atuvchi chulg'am o'ramlar soni $w_k$	500
Qo'zg'atuvchi chulg'amga berilgan kuchlanish U <sub>k</sub>	6.3 V
Sezgirlik	6.0 mm/mA
Geometrik o'lchamlari	300x50x25 mm <sup>3</sup>
Massasi	1,0 kg
$X = f(I_x)$ statik xarakteristikasining nochiziqlilik darajasi	0,5 %

Ushbu kompensator nisbatan kichik toklarni yuqori aniqlik bilan o'lhash imkoniyatini beradi.

O'zgarmas kuchlanishni aniq o'lhash talab qilinganda, kompensator va raqamli voltmetrlardan foydalaniлади.

Bir necha voltdan yuzlab kilovoltgacha kuchlanishni o'lhashda elektrostatik voltmetrlar qo'llaniladi. Bu asboblarning sezgirligi past, quvvat iste'moli kam. 0,05; 0,1; 0,2 aniqlik klassiga ega bo'lgan asboblarning narxi balandligi tufayli ular kam ishlab chiqariladi.

### 3.1.2. O'zgaruvchan tok zanjirida o'lhashlar

*O'zgaruvchan tok zanjirida kuchlanish va tokning o'rtacha, maksimal va ta'sir etuvchi qiymatlari o'lchanadi.* Bu uchala qiymat o'zaro shakl  $k_{sh} = U/U_{o'r}$  va  $k_A = U_m/U$  amplituda koefitsiyentlari orqali bog'langanligi sababli, ulardan faqat bittasini o'lhash kifoya. O'rtacha qiymatni o'lhashda to'g'rilagichli, elektron va raqamli asboblolar qo'llaniladi.


Sinusoidal tok zanjirlarida tok va kuchlanishning ta'sir etuvchi qiymatlari o'lhashda elektromagnit, elektro va ferrodinamik, elektrostatik (faqat voltmetrlarda) va termoelektrik asboblolar qo'llaniladi.

O'lchash doirasini kengaytirish uchun o'lchash transformatorlari qo'llaniladi.

Elektrostatik asboblarga esa shu maqsadda kondensator ulanadi. Bunda transformatorlarning aniqlik klassi va asbobning ikkilamchi chulg'amingin maksimal qarshiligi asbob chulg'amingin qarshiligidan kichik bo'lmasligi kerak.

Yuqori aniqlikda o'lchashlarni bajarish uchun kompensatordan foydalilanadi. Ma'lumki, kompensatorning ishlash asosi o'lchanayotgan kattalikni avvaldan ma'lum bo'lgan kattalik bilan taqqoslashga asoslangan.

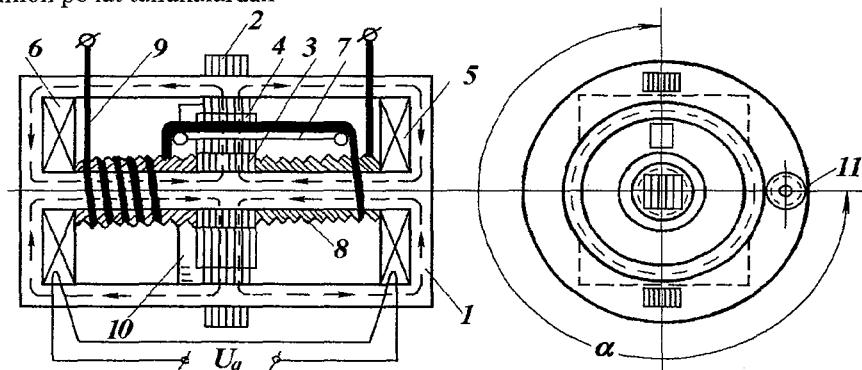Bunda kompensatorning o'lchash aniqligi unda qo'llaniladigan kompensatsiyalovchi elementning aniqligi bilan belgilanadi. 3.4 - rasmida (Toshkent politexnika institutida prof. Zaripov M.F. va dots. Qurbonov T.M. tomonidan tavsiya etilgan) ko'p o'ramli kontaktsiz kompensatsiyalovchi elementning konstruktiv sxemasi keltirilgan. Kompensatsiyalovchi element III - simon po'lat tunukalardan



3.4 – rasm. Ko'p o'ramli kontaktsiz kompensatsiyalovchi elementning konstruktiv sxemasi

yig'ilgan berk magnit o'tkazgich 1, uning ikkita chet sterjenlarining o'rtasida mahkamlangan halqasimon tunukalardan yig'ilgan magnit o'tkazgich 2, o'rtalar sterjenga kiydirilgan qo'zg'almas halqasimon magnit o'tkazgich 3, 2 va 3 magnit o'tkazgichlar orasiga joylashtirilgan va aylanish imkoniyatiga ega bo'lgan halqasimon magnit o'tkazgich 4, ikkita 5 va 6 qismli qo'zg'atish chulg'ami, magnit o'tkazgich 4 aylanganda maxsus roliklarda harakatlanuvchi chizg'ich 7 yordamida ishchi g'altak 8 ga o'raladigan qo'zg'aluvchan o'lchash chulg'ami 9 va magnit o'tkazgich 4 ni aylantiruvchi maxsus tishli g'ildirak 10 va 11 dan tashkil topgan.

Ko'p o'ramli kontaktsiz kompensatsiyalovchi element quyidagicha ishlaydi. Qo'zg'atish cho'lg'amiga sinusoidal tok berilganda yo'naliishlari - rasmida ko'satilgan magnit oqimi hosil bo'ladi. Bu oqimning vaqt bo'yicha o'zgarishi

natijasida o'lhash cho'lg'ami 9 ning chap va o'ng qismlarida elektromagnit induksiya qonuni asosida EYuKlar hosil bo'ladi. Chap va o'ng qismlardagi o'ramlar soni teng bo'lganda ular o'zaro ketma-ket va induktiv jihatdan qaramaqarsi ulanganligi sababli kompensatsiyalovchi elementning chiqish signali nolga teng bo'ladi. Magnit o'tkazgich 4 tishli g'ildirak 10 va 11 lar yordamida aylantirilganda o'lhash chulg'ami simlari uning bir qismi(masalan, chap)dan yechilib, rolikka o'rnatilgan chizg'ich orqali ikkinchi (o'ng) qismiga o'raladi. Natijada qismlardagi o'ramlar soni o'zgaradi va kompensatsiyalovchi element chiqishida undagi aylanuvchi qism burlish burchagiga proporsional bo'lgan signal hosil bo'ladi. Magnit o'tkazgich 1 parallel o'zaklarining magnit qarshiliklari hisobga olinmaganda bu EYuK quyidagicha aniqlanadi:

$$\underline{E} = -j2\omega w_{o'ch} U_{\mu\kappa} \frac{X_m}{Z_{\mu\delta}} \frac{\alpha}{\alpha_m},$$

bu yerda  $\omega$  - manba kuchlanishining o'zgarish chastotasi;  $w_{o'ch}$  - o'lhash chulg'ami o'ramlar sonining solishtirma qiymati;  $U_{\mu\kappa}$  - qo'zg'atish chulg'ami hosil qilgan MYuK;  $Z_{\mu\delta}$  - ishchi magnit oqimi yo'lidagi havo oraliqlarining magnit qarshiligi;  $X_m$  - o'lhash cho'lg'ami bitta qismining undagi o'ramlar soni maksimal bo'lgandagi uzunligi;  $\alpha$ ,  $\alpha_m$  - kompensatsion element aylanuvchan qismi burlish burchagi va uning maksimal qiymati.

Ko'rib chiqilgan kompensatsion element ish holatiga tashqi magnit maydonining ta'siri kamligi va aylanuvchan qism doirasining kengligi (50 va undan ham ortiq aylanishlar) sababli o'zgaruvchan tok kompensatorlarida keng qo'llaniladi.

*Yuqori chastotali sinusoidal tok va kuchlanishlarni o'lhashda to'g'rilagich sxemali, issiqlik, elektron va raqamli asboblardan foydalilaniladi.*

*Tok va kuchlanishning oniy qiymatlari qayd qiluvchi o'ziyozar asboblar, yorug' nurli yoki elektron nurli ossillograflar yordamida o'lchanadi.*

**Simmetrik uch fazali zanjirlarda** tok va kuchlanishlarni o'lhash uchun mos ravishda bitta ampermetr yoki voltmetr kifoya.


**Nosimmetrik zanjirlarda** liniya kuchlanishini o'lhash uchun uzgich – ulagich bilan voltmetrdan foydalilaniladi.

O'lhash doirasini kengaytirish maqsadida o'lhash transformatorlari ishlataladi. Bunda 2 ta transformatoridan, 3 ta o'lhash asbobidan va  $\underline{I}_C = -(\underline{I}_A + \underline{I}_B)$ ,  $\underline{U}_{CA} = -(\underline{U}_{AB} + \underline{U}_{BC})$  tenglamadan foydalilaniladi. (3.5-rasmlar, a va b).

*O'lchanayotgan kattalik (tok yoki kuchlanish) ning haqiqiy qiymati asbob ko'rsatkichiga o'lhash transformatorining transformatsiya koeffitsiyenti ko'paytirib topiladi.*

Ampermetr yoki voltmetr o'lhash zanjiriga ulanganda qo'shimcha xatoliklar yuzaga keladi. Tok bo'yicha xatolik:
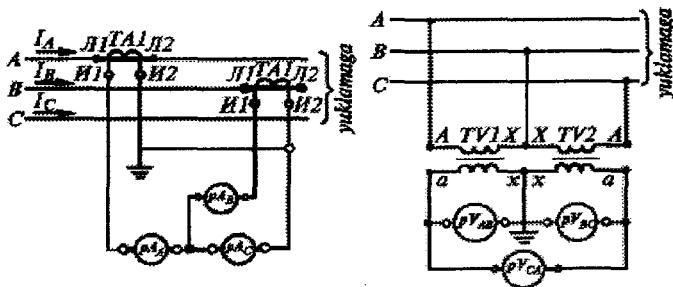
$$\delta_I = \pm \left( \frac{I - I_x}{I_x} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{R_{pA}/R_{yuk}}{1 + R_{pA}/R_{yuk}} \right) \cdot 100\%,$$



3.5 - rasm. Uch simli uch fazali zanjirda liniya toklarini (a) va liniya kuchlanishlarini (b) o'lhash sxemalari.

bu ifodada:  $R_{pA}$  va  $P_{pA}$  – ampermetrning ichki qarshiligi va iste'mol quvvati;  $R_{yuk}$  – yuklama qarshiligi bu yerda  $R_{pA}$   $R$  deb olinadi.

Kuchlanish bo'yicha xatolik:

$$\delta_U = \pm \left( \frac{U - U_x}{U_x} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{R_{yuk}/R_{pV}}{1 + R_{yuk}/R_{pV} + R_{yuk}/R_{ich}} \right) \cdot 100\%. \quad (3.1)$$

Bu yerda:  $Rich$  – manbaning ichki qarshiligi;  $R_{pV}$  – voltmetrning ichki qarshiligi.

*Yugorida keltirilgan ifodalardan ko'rinish turibdiki, ampermetrning ichki qarshiligi mumkin qadar kichik bo'lishi, voltmetrni esa katta bo'lishi kerak.*

**1-masala.** Aktiv quvvati  $P = 100 \text{ Vt}$ , nominal kuchlanishi  $220 \text{ V}$  bo'lgan yuklamaning qabul qiladigan tokini o'lhash uchun E 59 rusumdag'i ichki qarshiligi  $R_{pA} = 0,06 \text{ Om}$  bo'lgan ampermetrdan foydalilanildi. Tok o'lhashda yuzaga keladigan xatolikni hisoblang.

**Yechish.** Yuklama qarshiligini hisoblaymiz:

$$R_{yuk} = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{100} = 484 \text{ Om}.$$

Ampermetr ularishdan paydo bo'ladigan xatolik:

$$\delta_I = \frac{R_{pA}/R_{yuk}}{1 + R_{pA}/R_{yuk}} \cdot 100\% = \frac{0,06/484}{1 + 0,06/484} \cdot 100\% = 0,12\%.$$

**2-masala.** Ichki qarshiligi  $R_{ich} = 5 \text{ Om}$  va e.yu.k.  $E = 12 \text{ V}$  ga teng bo'lgan manbara aktiv qarshiligi  $R_{yuk} = 50 \text{ Om}$  bo'lgan yuklama ulangan. Yuklamadagi

kuchlanishni o'lhash uchun ichki qarshiligi  $R_pV = 32 \text{ Om}$  bo'lgan voltmetr dan foydalanilganda, yuzaga keladigan xatolikni hisoblang.

**Yechish.** (3.1) ifodadan foydalanib, xatolikni topamiz:

$$\delta_U = \frac{R_{yuk}/R_{pv}}{1 + R_{yuk}/R_{pv} + R_{yuk}/R_{ich}} \cdot 100\% =$$

$$= \frac{50/32}{1 + 50/32 + 50/5} \cdot 100\% = \frac{1,56}{1 + 1,56 + 10} \cdot 100\% = 12,42\%.$$

**3-masala.**  $I = 4 \text{ A}$  tokni o'lhash lozim. Buning uchun ikkita ampermetr dan foydalanish imkoniyati mavjud. Ulardan birining aniqlik sinfi 0,5 va yuqori o'lhash chegarasi  $20 \text{ A}$  ga, ikkinchisini esa mos ravishda 1,5 va  $5 \text{ A}$ . Qaysi ampermetrda asosiy nisbiy xatolikning ruxsat etilgan chegarasi kichik ekanligini va  $I = 4 \text{ A}$  tokni o'lhashda qaysi ampermetr dan foydalanish maqsadga muvofiqligini aniqlang.

**Echish.** Asosiy xatoliklarning ruxsat etilgan chegaralari:

0,5 aniqlik sinfiga ega ampermetr uchun

$$\Delta I_1 = \delta_1 I_{N1} = \pm \frac{0,5 \cdot 20}{100} = \pm 0,1 \text{ A};$$

1,5 aniqlik sinfiga ega ampermetr uchun esa

$$\Delta I_2 = \delta_2 I_{N2} = \pm \frac{1,5 \cdot 5}{100} = \pm 0,075 \text{ A}.$$

Nisbiy xatoliklarning eng katta qiymatlari quyidagicha aniqlanadi:  
tok 0,5 aniqlik sinfiga ega bo'lgan ampermetr bilan o'lchanganda

$$\delta_{1m} = \frac{\Delta I_1}{I} \cdot 100\% = \pm \frac{0,1}{4} 100\% = \pm 2,5 \text{ \%};$$

tok 1,5 aniqlik sinfiga ega bo'lgan ampermetr bilan o'lchanganda

$$\delta_{2m} = \frac{\Delta I_2}{I} \cdot 100\% = \pm \frac{0,075}{4} 100\% = \pm 1,9 \text{ \%}.$$

Shunday qilib, xatoliklar qiymatlarini solishtirib xulosa qilish mumkinki  
 $I = 4 \text{ A}$  tokni o'lhash uchun aniqlik sinfi 1,5 va yuqori o'lhash chegarasi  $5 \text{ A}$  bo'lgan ampermetr dan foydalanish maqsadga muvofiq.

### Amaliy ish

O'zgarmas va o'zgaruvchan kuchlanish zanjiriga ulangan yuklamaning toki va kuchlanishini ampermetr va voltmetr bilan ulanganda yuzaga keladigan xatolikni hisoblash.

### 5- laboratoriya ishi

Analog elektromexanik hamda raqamli asboblarda tok va kuchlanishni o'lhash.

## **6- laboratoriya ishi**

O'zgarmas katta tokni shunt yordamida o'lhash. O'zgaruvchan tokni o'lhash chegaralarini transformator yordamida kengaytirish.

### **Referat mavzulari**

1. O'zgarmas tok zanjirida kichik va katta tok hamda kuchlanishlarni o'lhash.
2. O'zgaruvchan tok zanjirlarida tok va kuchlanishlarni o'lhash.
3. Tok va kuchlanishni o'lhashda yuzaga keladigan xatoliklar.

### **O'z-o'zini sinash savollari**




1. Kichik toklar va kuchlanishlar qanday turdag'i o'lhash asboblari bilan o'chanadi?
2. Galvanometrlar bilan o'lhashlar qanday bajariladi?
3. O'zgaruvchan tok zanjirlarida kuchlanish va tokning qanday qiymatlari o'chanadi?
4. Tok va kuchlanishning ta'sir etuvchi qiymatlari qanday turdag'i o'lhash asboblari bilan o'chanadi?
5. Tok va kuchlanishni yuqori aniqlikda o'lhash uchun qanday asboblardan foydalanish zarur?
6. Ampermetr va voltmetr bilan o'lhashda qo'shimcha xatoliklar qanday yuzaga keladi va ularni kamaytirish yo'llari qanday?

### **3.2. Elektr zanjir parametrlarini o'lhash**

#### **3.2.1. Parametrlari o'chanadigan obyektni o'lhash zanjiriga ulash usullari**

Elektr va noelektr zanjirlar parametrlarini aniq o'lhash, o'chanayotgan obyektni o'lhash zanjiriga ulash usuliga bog'liq. Chunki ulanadigan zanjirning xalaqit parametrlari bo'lgan yig'ish sig'imi, simlarning qarshiligi va induktivligi o'lhash natijasiga noaniqliklar kiritadi. Shuning uchun tok sirqib chiqadi (utechka). Elektromagnit maydonidan himoyalash uchun turli sxematik va konstruktiv choralar ko'rish lozim bo'ladi.

O'chanadigan obyektni asbobning o'lhash zanjiriga ulashlarning mumkin bo'lgan asosiy usullari 3.1-jadvalda keltirilgan.

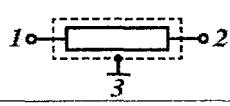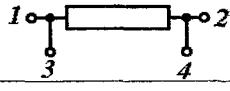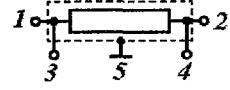O'lchanayotgan obyektni ulash sxemasining nomi	O'lchanayotgan obyektni ulashning elektr sxemasi	Ulash sxemasining asbob yoki namunaviy o'lchov turlarida ishlatilganligi
Ikki qismali yoki		E7 – 5A; E7 – 9; E4 – 7; E4 – 10; P – 544; E4 – 7A.
Uch qismali		E8 – 1; E8 – 2; P – 596; P – 597; KME – 11; KMR – 101.
To'rt qismali		E6 – 12; E6 – 15; E6 – 18; P – 310; P – 321; ДМО 310.
Besh qismali		E7 – 8; E7 – 10; E7 – 11; P 5016; P 5079; E8 – 5; 1683 GR BM – 484.

Ulashning eng sodda usuli ikki qismali (1 va 2 qismali) sxema bo'lib, u tashqi xalaqit omillarga ta'sirchandir.

Obyekt bunday usulda ulanganda, ulanish zanjiri nihoyatda kalta bo'lishi kerak.

Elektr va magnit maydonlar ta'sirini o'lchanadigan obyektning bir qismasiga ulangan metall ekran yordamida kamaytirish mumkin. Bunda atrofdagi predmetlarning sig'imli bog'lanishi ma'lum darajada kamayadi.

O'lchanadigan obyektning ikki qismali ulanishi rezonans hodisasi asosida ishlaydigan E7 – 5A; E7 – 9 (Rossiya Federatsiyasi) induktiv va sig'im o'lchagichlarda hamda g'altak aslligini o'lchaydigan E4 – 7; E4 – 7A; E4 – 10; E4 – 11; E4 – 12 turdag'i asboblarda qo'llanilgan.

### 3.2.2. Qarshilikni o'lchash

Qarshilik elekrotexnik qurilmalarning eng ko'p o'lchanadigan parametrlaridan biri bo'lib,  $10^{-8}$  dan  $10^{18}$   $Om$  gacha o'lchanadi. Bu o'lchash doirasi shartli ravishda uchta oraliqqa ajratiladi: *kichik* (1  $Om$  gacha), *o'rta* (1  $Om$  dan  $10^6$   $Om$  gacha) va *katta* ( $10^6$   $Om$  dan katta) qarshiliklar.

**O'zgarmas tok zanjirida qarshilikni o'lchash.** O'zgarmas tok qarshiligidagi bevosita va bilvosita usullar bilan o'lchash mumkin.

**Bilvosita usulda** qarshiliklar ampermetr va voltmetr yordamida o'lchanadi (3.6- rasm *a*, *b*, *d* sxemalar).

«*a*» sxemaga ko'ra *SA* qayta ulagich «1» – holatda bo'lganda voltmetr  $U_1 = I_1 R_{pV} = (U/R_{pV})R_{pV} = U$  kuchlanishni ko'rsatadi, bunda:  $R_{pV}$  – voltmetrning ichki qarshiligi, «2» – holatda bo'lganda esa:

$$U_2 = I_2 R_{pV} = \frac{U}{R_{pV} + R_x} R_{pV}$$

Bunda qarshilikni asbobning ikkita holatidagi ko'rsatishidan va uning ichki qarshiligidan foydalanib hisoblash mumkin:

$$R_x = \frac{U_1 R_{pV} - U_2 R_{pV}}{U_2} = R_{pV} \left( \frac{U_1}{U_2} - 1 \right)$$

Qarshilikni 3.6- *b* rasmga ko'ra *SA* qayta ulagichni ikkita, ya'ni 1- va 2-holatida ampermetr ko'rsatishiga ko'ra aniqlash mumkin. *SA* ning 1- holat-dagi ampermetrning ko'rsatishi:

$$I_1 = \frac{U}{R_0 + R_{pA}}$$


Bu yerda:  $R_0$  – namunaviy qarshilik;  $R_{pA}$  – ampermetrning ichki qarshiligi. 2- holatdagi ko'rsatishi:

$$I_2 = \frac{U}{R_x + R_{pA}}$$

Qarshilik  $R_x$  ni quyidagi formuladan aniqlashimiz mumkin:

$$R_x = I_1 / I_2 (R_0 + R_{pA}) - R_{pA}$$

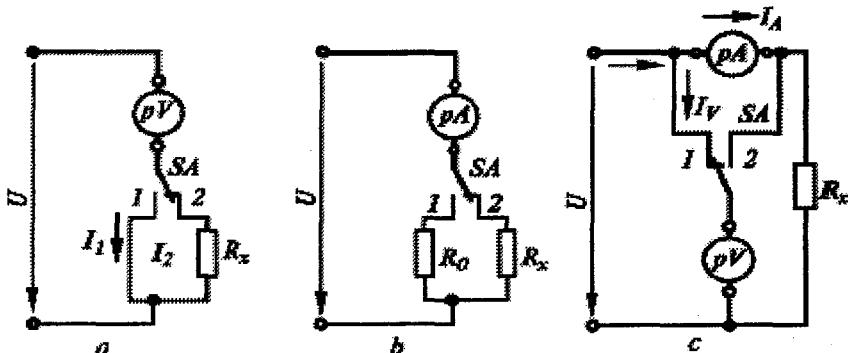Qarshilikni ampermetr va voltmetr yordamida bilvosita o'lchash ham mumkin (3.6 - *d* rasm).



3.6- rasm. Qarshiliklarni ampermetr va voltmetr yordamida o'lchash sxemalari

Asboblarning kirish qarshiliklari  $R_{pA}$ ,  $R_{pV}$  ma'lum bo'lsa, u holda qayta ulagich SA ning 1- holatida:

$$R'_x = \frac{U_{pV} - I_{pA} R_{pA}}{I_{pA}}, \quad \delta' = \frac{R_{pA}}{R_x} \cdot 100\%$$

va qayta ulagich SA ning 2- holatida:

$$R''_x = \frac{U}{I_A - \frac{U_{pV}}{R_{pV}}}, \quad \delta'' = \frac{R_x}{R_x - R_{pV}} \cdot 100\%.$$

Shunday qilib, asboblarning kirish qarshiligi ma'lum bo'lganda, yuqorida keltirilgan uchala sxemaning bittasidan foydalaniш mumkin. Agar asboblarning kirish qarshiliklari noma'lum bo'lsa, u holda kichik qarshiliklarni o'лchashda ampermetrni voltmetr dan oldin ulash sxemasi, katta qarshiliklarni o'лchashda esa voltmetrni ampermetr dan oldin ulash sxemasi ishlataladi. Bilvosita ulash usullari qulay bo'lsa-da, ishlatalayotgan asboblar aniqligiga bog'liq bo'ladi.

Ishlab chiqarish sharoitlarida qarshilikni o'лchashda o'зgarmas tok ko'priklaridan keng foydalilanadi (3.7 - rasm).

Qarshiligi  $R_x$  ga teng bo'lgan rezistor ko'priknинг 1-1 qismalariga qarshiligi  $R_S$  bo'lgan sim orqali ulangan bo'lsin. Agar 1-1 qismaga nisbatan asbob izolyatsiyasining qarshiligi  $R_{iz}$  bo'lsa, ko'priknинг umumiy  $R_l$  yelka qarshiligi:

$$R_l = \frac{(R_x + 2R_S) \cdot R_{iz}}{R_x + 2R_S + R_{iz}} = \frac{R_x + 2R_S}{1 + 2R_S / R_{iz} + R_x / R_{iz}}$$

$R_S \ll R_{iz}$  bo'lgani uchun  $R_l = R_x + 2R_S$ ,

bunda o'лchashning nisbiy xatoligi:


$$\delta_1 = \frac{R_l - R_x}{R_x} = 2 \frac{R_S}{R_x} \cdot 100\%$$

agar  $R_x$  va  $R_{iz}$  bir tartibdagi kattalik bo'lsa, u holda:

$$R_l = \frac{R_x}{1 + R_x / R_S},$$

nisbiy xatolik:
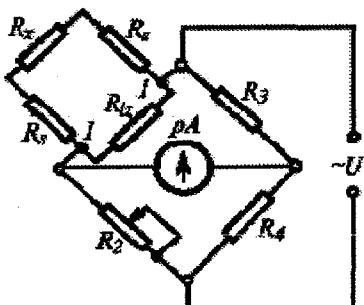
$$\delta_1 = \frac{R_l - R_x}{R_x} \approx - \frac{R_x}{R_{iz}} \cdot 100\%$$



3.7- rasm. Qarshilikni o'зgarmas tok ko'prigi yordamida o'лchash sxemasi


Tadqiqotlarga ko'ra, o'lhash doirasining past chegarasini ulovchi simlar va kontakt qarshiliklari, yuqori chegarasini esa sxema izolyatsiyasi qarshiligi belgilaydi.

### *O'lhash xatoligini hisoblashda ko'priking muvozanat shartidan foydalanish*

Ko'priking muvozanat sharti  $R_x = R_2(R_3/R_4)$  ni logarifmlab,  $\ln R_x = \ln R_2 + \ln R_3 - \ln R_4$ , undan hosila olingandan so'ng  $\Delta R_x/R_x = \Delta R_2/R_2 + \Delta R_3/R_3 - \Delta R_4/R_4$  ko'rinishga ega bo'ladi. Agar  $\Delta R_x/R_x$  nisbiy xatolik  $\delta_x$  bo'lsa, unda  $\delta_x = \delta_2 + \delta_3 - \delta_4$ . Ko'priking yordamida qarshilikni o'lhash asosan ikkita operatsiyadan iborat: avval o'lhash diapazoni tanlanadi, keyin muvozanatga keltiriladi.

Qo'sh ko'priking sxemalaridan foydalanilganda, noma'lum qarshilik  $R_x = R_0(R_3/R_4)$  formuladan topiladi. Bunda namunaviy qarshilik  $R_0$  va  $R_x$  bilan bir tartibda bo'lsa, ko'priking sezgirligi hamda aniqligi yuqori bo'ladi.

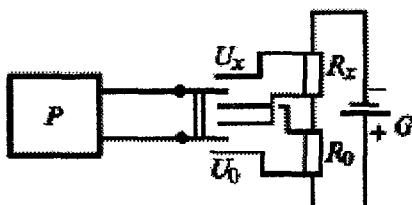Qarshiliklar kompensatorlar yordamida o'lchansa, natija aniqligi yuqori bo'ladi (3.8 - rasm).




3.8 – rasm. Qarshiliklar kompensatorlar yordamida o'lhash sxemasi


doirasi keng bo'lganligi uchun a sxema ko'proq qo'llaniladi.

$$R_x = R_0 \frac{U_0}{U_x}$$

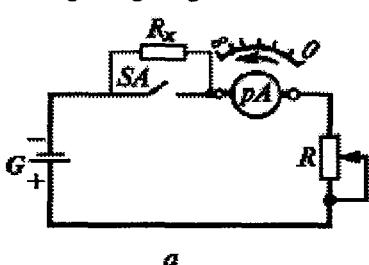bu yerda:  $U_0$  – namunaviy kuchlanish. Qarshiliklar bevosita usulda ommetrlar yordamida o'lchanadi (3.9 - rasm). Rasmdagi sxemalardan ko'rinish turibdiki, magnitoelektrik ampermetr pA qarshilik  $R_x$  bilan ketma-ket (a) yoki parallel (b sxemada) ularishi mumkin. O'lhash




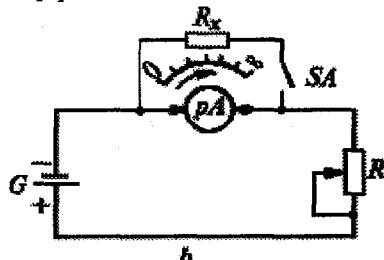3.9- rasm. Qarshiliklarni bevosita usulda ommetrlar yordamida o'lhash sxemasi



Ikkala sxemaning **umumiy kamchiligi** – o'Ichash natijasining manba kuchlanishiga bog'liqligidir. Bu narsa har doim o'Ichashdan oldin SA kontaktini ulab, ko'rsatkichni o'zgaruvchan rezistor ( $R$ ) yordamida nolga keltirib turishni taqozo etadi.

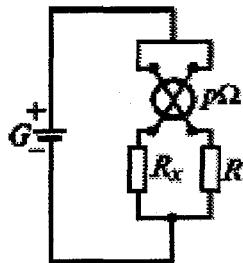Logometrik mexanizmli ommetrlar yuqorida ko'rsatilgan kamchilikdan ancha holi (3.10 - rasm). Bunday asbobda o'zgarmas tok manbai yoki qo'l bilan harakatga keltiriladigan o'zgarmas tok generatori ishlataladi. Manba kuchlanishining nomo'tadilligi ma'lum o'Ichash doirasida aniqlikka ta'sir etmaydi. Bunday generatorning kuchlanishi 500 V gacha yetishi mumkin.



3.10 – rasm.

Logometrik  
mexanizmli ommetr  
sxemasi

Ma'lumki,  $U = 1,25 \text{ V}$ ,  $R_pV = 250 \text{ Om}$ , voltmetr toki  $I_pV = U/R_pV = 1,25/250 = 0,005 \text{ A}$ .

Unda yakor chulg'amidagi tok:  $I_{ya} = I - I_pV = 8,5 - 0,005 = 8,495 \text{ A}$ .

Yakorning haqiqiy qarshiligi:  $R_{ya} = U/I_{ya} = 1,25/8,495 = 0,1471 \text{ Om}$ .

Asboblar ko'rsatilgan sxema bo'yicha ulangani uchun yakor qarshiligi:

$$R'_{ya} = U_V/I_A = 0,14905 \text{ Om}.$$

Qarshilikni o'Ichashdagi nisbiy xatolik:


$$\delta_R = \frac{(R'_{ya} - R_{ya})}{R_{ya}} \cdot 100\% = 1,63\%.$$

**O'zgaruvchan tok zanjirida qarshilikni o'Ichash.** O'zgaruvchan tok zanjiridagi qarshilik bilvosita usul (ampermetr, voltmetr va vattmetr), taqqoslash (ko'priq va kompensatorlar) asboblari hamda rezonans hodisasi asosida ishlovchi maxsus asboblar yordamida o'chanadi.

Kompleks qarshilikning modulini bilvosita o'Ichash – ampermetr va voltmetr yoki ampermetr, voltmetr hamda vattmetr ko'rsatishlari asosida kompleks qarshilikni hisoblashni ko'zda tutadi.

O'zgaruvchan tok zanjirlari kompleks qarshilikning aktiv va reaktiv tashkil etuvchilari universal ko'priklar yordamida alohida o'chanadi.

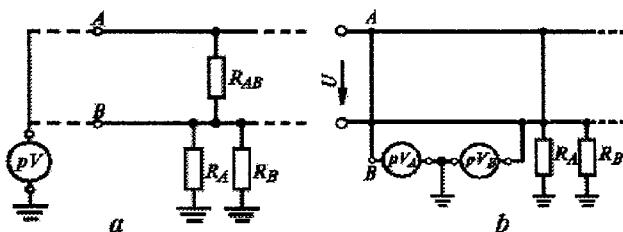**Izolyatsiya qarshiligini o'Ichash.** Ikki simli elektr uzatish liniyaning izolyatsiyasini quyidagi ikki sxema yordamida o'Ichash mumkin (3.11 - rasm), *a* sxema – manba kuchlanishi ta'sirida bo'limgan liniya similaring izolyatsiyasini o'Ichash, *b* sxema – kuchlanishli sxema uchun ishlataladi.




3.11- rasm. Ikki simli elektr uzatish liniyaning izolyatsiyasini o'Ichash sxemalari

Liniyaning *A* simi uchun:  $R_A = R_{pV} [(U/U_B) - 1]$ ; *B* simi uchun:  $R_B = R_{pV} [(U/U_A) - 1]$ ; bunda  $U_A, U_B$  – voltmetrlar ko'rsatishlari.

Uch fazali zanjirlarda izolyatsiya qarshiligi uchta voltmetr yordamida o'chanadi (3.12 - rasm).

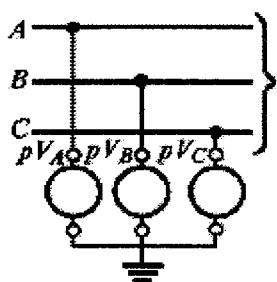Agar biron liniya simida izolyatsiya qarshiligi o'zgarsa, voltmetrlar ko'rsatishlari o'zgaradi. Izolyatsiya normal bo'lganda, voltmetrlar faza kuchlanishlarini ko'rsatadi. Bitta liniya simi uzilib qolsa, shu simdagagi voltmetr nolni, qolgan ikkitasi esa liniya kuchlanishini ko'rsatadi.



3.12 – rasm. Uch fazali zanjirlarda izolyatsiya qarshiligi uchta voltmetr yordamida o'Ichash sxemasi

lardan foydalaniлади. Бунда

**Kabel liniyalaridagi shikastlangan joyni aniqlash.** Kabel liniyalarining shikastlanishiga simlar, jihozlar orasida qisqa tutashishlar, simning uzilishi va yerga qisqa tutashishi kiradi. Shikastlangan joygacha bo'lgan masofa turli usullar bilan aniqlanadi.

Eng ko'p tarqalgan usullardan solishtirish yoki sirtmoq usullari ma'lum. Bu usullar kabel izolyatsiyasi ishdan chiqqanda yoki simlar bir-biri bilan qisqa tutashgan joyning qarshiligi  $1000 \text{ Om}$  dan oshmaganda qo'llaniladi. Agar tutashgan joyning qarshiligi bundan katta bo'lsa, u katta tok bilan kuydiriladi. Kabelning shikastlangan joyigacha bo'lgan masofani o'Ichashda maxsus ko'prik (KM – 61 C yoki P 333 turdag'i ko'prik) Varley va Murrey sxemalari qo'llaniladi.


Varley sxemasi (3.13 - a rasm) da shikastlangan kabel liniyasi o'chash ko'prigining bitta yelkasiga ularadi. Ko'priq muvozanatlangandan so'ng noma'lum qarshilik quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$R_x = \frac{R_2(R_3 + 2R_{lin})}{R_1 + R_2}$$

bu yerda:  $R_{lin}$  – liniyaning qarshiligi. Shikastlangan joygacha bo'lgan masofa  $l_x = R_x S / \rho$ , bu yerda:  $\rho$ ,  $S$  – mos ravishda kabel simlari materiallarining solishtirma qarshiligi va kesimining yuzasi.

Murrey sxemasi bo'yicha (3.13 - b rasm) ko'priqning muvozanat sharti:

$$R_1 \cdot R_x = R_2(2R_{lin} - R_x)$$

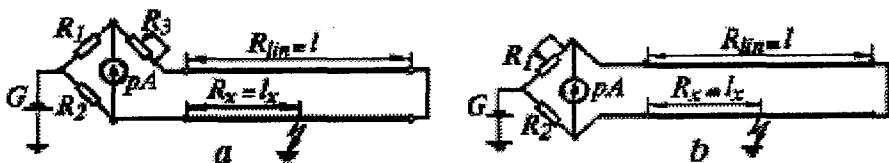

3.13 - rasm. a – Varley va b – Murrey ko'priq sxemalari.

Binobarin,  $R_x = 2R_{lin}R_2(R_1 + R_2)$ , masofa esa  $l_x = R_x S / \rho$ .

Yuqorida keltirilgan ikki sxemadan birini tanlash liniya qarshiligiga bog'liq. Uzun liniyalar uchun Murrey sxemasidan foydalilanildi.

### 3.2.3. Sig'im, induktivlik va o'zaro induktivlikni o'chash

Sig'im ( $C$ ), induktivlik ( $L$ ) va o'zaro induktivlik ( $M$ ) ni o'chashda ushbu parametrlarni harorat, tashqi elektr va magnit maydonlar, namlik va boshqa omillarga bog'liqligini hisobga olish kerak bo'ladi.

*Kondensator yoki obyekt sig'imini bevosita o'chashda 3.14 - a rasmdagi zanjirdan foydalilanildi.*

Kondensatorning sig'im qarshiligi  $X_C = 1/(\omega C_x) = U_C/I$ , binobarin  $C = I/(\omega U_C)$ , bu yerda:  $\omega = 2\pi f$  – kuchlanish manbaining burchak chastotasi.


*G'altak induktivligini voltmetr – ampermetr bilan o'chashda (3.14 - b rasm), uning  $R_L$  aktiv qarshiligi  $X_L$  induktiv qarshiligidan ancha kichik bo'lishi kerak. Bunda Om qonunidan:*

$$I = U_L/(\omega L), \text{ binobarin, } L = U_L/(\omega I).$$

Aniqroq natija kerak bo'lsa, g'altakning aktiv qarshiligini hisobga olish lozim, chunki

$$Z = U_L/I = \sqrt{R_L^2 + \omega^2 L^2} \text{ binobarin, } L = \left( \sqrt{Z^2 + R_L^2} \right) / \omega,$$

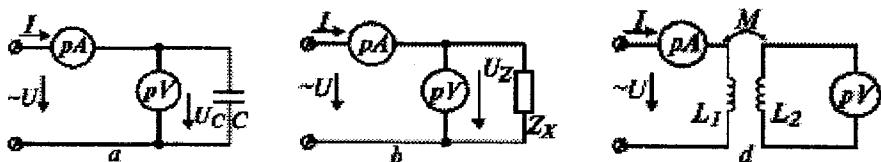bu yerda:  $R_L - g^{\prime}$ altakning o'zgarmas tokda o'lchanan aktiv qarshiligi.



3.14 – rasm. Kondensator yoki obyekt sig'imini bevosita o'lchash sxemalari

*Ikkı g'altak orasıdagı o'zaro induktivlik (M) ni o'lchash uchun 3.14- d rasmdagi sxemadan foydalanyladi. Bunda ampermestr bilan o'lchanadigan tok va birinchi g'altakdan o'tadigan I tok, ikkinchi g'altakda e.yu.k. hosil qiladi. Bu e.yu.k. qarshiligi katta bo'lgan voltmetr bilan o'lchanadi, shuning uchun voltmetr ko'rsatgan kuchlanish  $U_{pV}$  o'zaro induktivlikdagi e.yu.k.ga teng desa bo'ladi. Shuning uchun:*

$$M = E/\omega l = U_V/\omega l.$$

Elektr zanjirlar parametrlarini voltmetr – ampermestr usuli bilan o'lchashning aniqligi 0,5 foizdan 10 foizgacha.

**Sig'imni o'lchash.** Sig'imni bilvosita o'lchash usulining aniqligi pastligi sababli juda kam qo'llaniladi. *Kondensator sig'imini va isrof burchagining tangensini o'zgaruvchan tok ko'priklari yordamida o'lchash keng qo'llaniladi.*

3.15 - a rasmdagi sxemaning muvozanat shartidan

$$\left( R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \right) R_2 = \left( R_0 + \frac{1}{j\omega C_0} \right) R_1,$$

binobarin:


$$C_x = C_0 \frac{R_2}{R_1}, \quad R_x = R_0 \frac{R_2}{R_1},$$

bu yerda:  $C_0$ ,  $R_0$  – mos ravishda namunaviy kondensator sig'imi va rezistor qarshiligi. Dielektrik isrof burchagining tangensi quyidagicha aniqlanadi:

$$\operatorname{tg} \delta_x = \omega R_0 C_0.$$

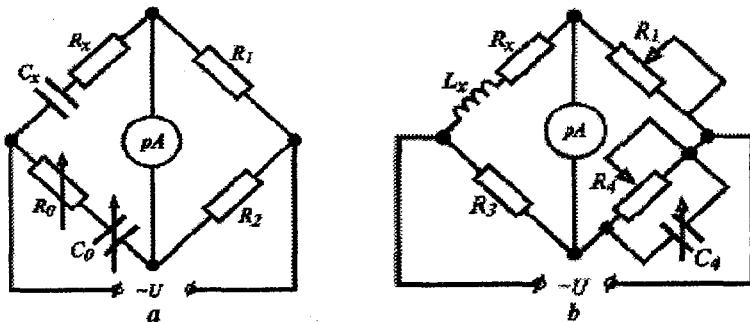3.15 - b rasmda universal o'lchash ko'prigining sxemasi keltirilgan. Bu ko'prik kondensatorlar va induktiv g'altaklar parametrlarini o'lchash uchun qo'llaniladi. Kondensator sig'imini o'lchash uchun u  $R_4 - C_4$  yelkaga ulanadi. Bu yerda:  $C_4 = C_x = L_1/(R_2 R_3)$ ;  $R_4 = R_x = R_2 R_3 / R_1$  va  $\operatorname{tg} \delta_x = \omega R_4 L_1 / (R_2 R_3)$ . G'altak induktivligini o'lchash uchun u  $R_1 - L_1$  yelkaga ulanadi, bu yerda:

$$L_1 = L_x = R_2 R_3 C_4; \quad R_1 = R_x = R_2 R_3 / R_4$$



3.15 – rasm. Kondensator sig‘imini va isrof burchagini tangensini o‘zgaruvchan tok ko‘priklari yordamida o‘lchash sxemalari

Shu bilan birga bu sxema g‘altak aslligini aniqlashga imkon beradi:

$$Q = \omega L_x / R_x = \omega C_4 R_4.$$

Ikkita g‘altakning o‘zaro induktivligi ularni ketma-ket mos ( $L_{mos}$ ) va ketma-ket qarama-qarshi ( $L_{q.q.}$ ) ravishda ulangan holatlarda o‘lchangan induktivliklari asosida quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$M_{1,2} = (L_{mos} - L_{q.q.}) / 4.$$

Amaliyotda kondensator sig‘imini bevosita o‘lchash uchun elektromagnit yoki elektrodinamik faradometrlar ishlataladi. O‘lchash mexanizmi sifatida logometrlardan foydalaniladi.

Induktivlik va o‘zaro induktivlikni bilvosita o‘lchash uchun ularning zanjirlaridan o‘tayotgan tokni, kuchlanish pasayishini va aktiv quvvatni o‘lchash uchun mos ravishda ampermetr, voltmetr va vattmetrlar qo‘llaniladi. Keyin esa g‘altakning induktivligi va o‘zaro induktivligi quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:


$$L_x = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{U_{pV}^2}{I_{pA}^2} - \left[ \frac{P_{pW}}{I_{pA}^2} \right]^2} = \frac{1}{\omega I_{pA}^2} \sqrt{U_{pV}^2 I_{pA}^2 - P_{pW}^2},$$

$$M_{1,2} = \frac{\sqrt{\left( \frac{U}{I} \right)_{mos}^2 - \left( \frac{P_{pW}}{I_{pA}^2} \right)_{mos}^2} - \sqrt{\left( \frac{U}{I_{q.q.}} \right)^2 - \left( \frac{P_{pW}}{I_{q.q.}^2} \right)^2}}{4\omega},$$

bu yerda: indeksdagisi *mos* g‘altaklarning mos ulanishi, *q.q.* – qarama-qarshi ulanishi.

**Masala.** Induktiv o'zgartkich g'altakka manba chastotasi  $f = 1 \text{ kHz}$  bo'lgan to'rt yelkali ko'priq sxemasi orqali ulangan. Agar ko'priq  $L_2 = 0,1 \text{ Gn}$ ,  $R_2 = 10 \text{ Om}$  va  $R_3 = R_4$  holatda muvozanatlangan bo'lsa, g'altak aslligini aniqlang. Ko'priq sxemasini chizing.

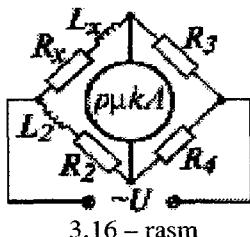**Yechish.** Ko'priq sxemasi 3.16 - rasmida keltirilgan. Ko'priqning muvozanat sharti:



$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}; L_x = L_2 \frac{R_3}{R_4}; \omega = 2\pi f$$

Masala shartiga ko'ra:  $R_3 = R_4$ ; binobarin,  $R_x = R_2 = 10 \text{ Om}$ ;

$$L_x = L_2 = 0,1 \text{ Gn}.$$

G'altakning aslli:

$$Q_L = \frac{\omega L_x}{R_x} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 1000 \cdot 0,1}{10} = 62,8$$

### Amaliy ish

1. O'zgarmas tok ko'priq sxemasi yordamida rezistor qarshiligini aniqlashga doir masala.

2. O'zgaruvchan tok ko'priq sxemasi yordamida kondensator va induktiv g'altak parametrlini aniqlashga doir masala.

### 7- laboratoriya ishi

Ko'priq sxemasi yordamida o'zgarmas tok elektr zanjiri qarshiligini o'lhash.

### 8- laboratoriya ishi

O'zgaruvchan tok ko'priq sxemasi yordamida kondensator va induktiv g'altak parametrlarini o'lhash.

### Referat mavzulari

1. Rezistorning qarshiligini o'lhash usullari va ularning qiyoslash.
2. Kabel liniyalaridagi shikastlangan joyni aniqlash.
3. Sig'im, induktivlik va o'zaro induktivlikni o'lhash usullari.

### O'z-o'zini sinash savollari

1. Rezistorlar qarshiligini qanday usullar bilan o'lhash mumkin?

2. Kondensator va induktiv g'altak parametrlarini o'lhash uchun qanday o'zgaruvchan ko'priq sxemalari qo'llaniladi?
3. O'zaro induktivlikni o'lhash usullarini bayon eting.

### 3.3. Quvvatni o'lhash


Ishlab chiqarish sharoitlarida o'zgarmas tok zanjiridagi quvvatni, o'zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv va reaktiv quvvatni o'lhashda elektrodinamik yoki ferrodinamik asboblar, yuqori chastotali zanjirlarda esa elektron vattmetrlar qo'llaniladi.

#### 3.3.1. O'zgarmas tok zanjirlarida quvvatni o'lhash

O'zgarmas tok zanjirlarida quvvatni o'lhash uchun zanjirdagi tok va kuchlanish o'lchanadi,  $P = UI$  ifodadan foydalanib quvvat topiladi. Bunda ikki xil sxema bo'lishi mumkin. Iste'molchining qarshiligi (quvvati o'lchanayotgan qismida) voltmetrning ichki qarshiligidan juda kichik bo'lsa, 3.17 - a rasmdagi sxema, iste'molchining qarshiligi ( $R_{yuk}$ ) voltmetr qarshiligi bilan solishtiradigan darajada bo'lsa, 3.17 - b rasmdagi sxema qo'llaniladi.

Bu usul sodda bo'lsa-da, ikkita o'lhash asbobini talab qiladi. Shuning uchun, ko'pincha, quvvatni bevosita o'lhashda elektrodinamik vattmetr qo'llaniladi.

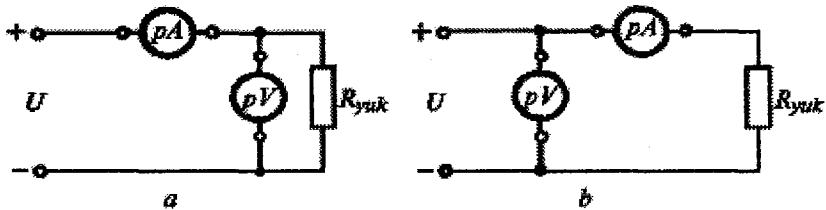Tok chulg'aming qarshiligi qancha kichik, kuchlanish chulg'aming qarshiligi esa qancha katta bo'lsa, o'lhash xatoligi shuncha kichik bo'ladi. Vattmetrning o'lhash doirasini kengaytirish uchun  $R_q$  qarshilik ulanadi (3.18 - rasm).




3.17 - rasm. O'zgarmas tok zanjirlarida quvvatni o'lhash sxemalari

Vattmetr doimiysi:

$$S_n = (U_n I_n) / N,$$

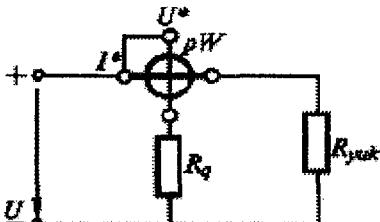bu yerda: N – asbob daraja bo'laklarining soni.



3.18 – rasm. Vattmetrning o‘lchash doirasini kengaytirish uchun  $R_q$  qarshilikni ulash sxemasi

ulanganda, tok chulg‘ami zanjirning o‘ta yuklanishiga olib kelishi mumkin.

Ma’lumki, o‘lchash doirasini kengaytirish uchun tok va kuchlanish o‘lchash transformatorlaridan foydalaniladi (3.19 - rasm).


Bunda quvvat  $P = P_{PWk,k_u}$  ifodadan topiladi.

**1-masala.** 1,5 aniqlik klassiga ega bo‘lgan elektrodinamik vattmetr 300 V va 5 A ga mo‘ljallangan. Vattmetrning eng katta absolut xatoligini aniqlang.

**Yechish.** Vattmetrning nominal quvvati:  $P = 300 \cdot 5 = 1500 \text{ Vt}$ .

Absolut xatolik:
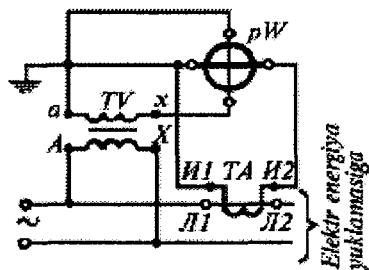
$$\Delta P = \frac{1500}{100} \cdot 1,5 = 22,5 \text{ Vt}$$



3.19 – rasm

**2-masala.** Qarshiligi  $R_{yuk} = 400 \text{ Om}$  li rezistor kuchlanishi 9 V, ichki qarshi-ligi  $r_{ich} = 220 \text{ Om}$  bo‘lgan e.yu.k. manbaiga ulansa, unda qanday quvvat ajraladi? Zanjirdan o‘ tadigan tokni o‘lchash uchun ichki qarshiligi 100  $\text{Om}$  bo‘lgan ampermetr va rezistordagi kuchlanishni o‘lchash uchun ichki qarshiligi 1,20  $k\text{Om}$  bo‘lgan voltmetrdan foydalanilsa, o‘lchash xatoligini kamaytirish uchun asboblarni qaysi sxema bilan ulash lozim?


**Yechish.** Zanjirdan o‘ tadigan tok:

$$I = \frac{E}{R_{yuk} + r_{ich}} = \frac{9,0}{400 + 220} = 0,0145 \text{ A}$$

Rezistorda ajraladigan quvvat:

$$P = I^2 R = 0,01451^2 \cdot 400 = 0,0842 \text{ Vt}$$

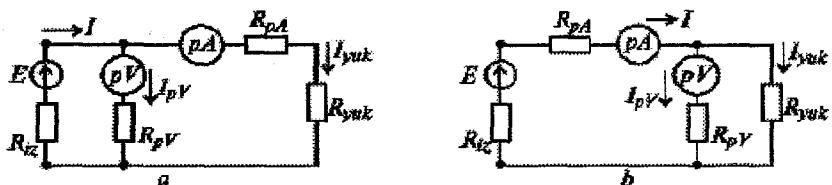Voltmetrning ichki qarshiligi yuklamaning qarshiligi bilan solishtiriladigan darajada bo‘lgani uchun 3.17 - a rasmdagi sxema qo‘llaniladi. Zanjirning ekvivalent sxemasi 3.20 - a rasmda keltirilgan.



3.20 - rasm.

O'lchash asboblari ulangandan so'ng toklarni aniqlaymiz:

$$I = \frac{E}{\frac{(R_{pA} + R_{yuk})R_{pV}}{(R_{pA} + R_{yuk} + R_{pV})} + r_{ich}} = \frac{9}{\frac{(100 + 400) \cdot 1200}{100 + 400 + 1200} + 220} = 0,0157 A,$$

$$I_{yuk} = I \frac{R_{pV}}{R_{pV} + R_{pA} + R_{yuk}} = 0,0157 \cdot \frac{1200}{1200 + 100 + 400} = 0,011 A,$$

$$I_{pV} = I \frac{R_{pA} + R_{yuk}}{R_{pV} + R_{pA} + R_{yuk}} = 0,0157 \cdot \frac{100 + 400}{1200 + 100 + 400} = 0,00462 A$$

Voltmetrning ko'rsatishi:

$$U_{pV} = I_{pV} R_{pV} = 0,00506 \cdot 1200 = 5,544 V$$

O'lchash asbobi ulangandan so'ng rezistordagi quvvat:

$$P = U_{pV} I_{yuk} = 5,544 \cdot 0,011 = 0,061 Vt$$

3.20 - a rasm bo'yicha o'lchashning nisbiy xatoligi:

$$\delta_I = \left| \frac{0,061 - 0,0842}{0,0842} \right| \cdot 100\% = 27,6\%$$

Ampermetr voltmetrdan oldin ulangan sxemaning nisbiy xatoligini hisoblaymiz. Bu holda ekvivalent sxemaning (3.20 - b rasm) toklarini aniqlaymiz:

$$I = \frac{E}{\frac{R_{yuk} R_{pV}}{R_{yuk} + R_{pV}} + R_{pA} + r_{ich}} = \frac{9}{\frac{400 \cdot 1200}{400 + 1200} + 100 + 220} = 0,0145 A.$$

Yuklama toki:

$$I_{yuk} = I \frac{R_{pV}}{R_{pV} + R_{yuk}} = 0,0145 \cdot \frac{1200}{1200 + 400} = 0,0109 A.$$

Yuklamadagi kuchlanish pasayishi:

$$U_{yuk} = I_{yuk} R_{yuk} = 0,0109 \cdot 400 = 4,360 V$$

Yuklamadagi bilvosita hisoblangan quvvat:


$$P = I_{yuk}^2 R_{yuk} = 0,0109^2 \cdot 400 = 0,0475 Vt.$$

Nisbiy xatolik:

$$\delta_H = \left| \frac{0,0476 - 0,0842}{0,0842} \right| \cdot 100\% = 43,6\%$$

Binobarin, birinchi variantda tanlangan o'lchash sxemasi kichik xatolik beradi.

**3-masala.** O'zgarmas tok zanjiridagi quvvatni o'lchash uchun tok va kuchlanish bo'yicha yuqori o'lchash chegaralari mos ravishda  $I_N = 1 A$  va  $U_N = 150 V$  bo'lgan vattmetrdan foydalanilgan. Vattmetr ketma-ket zanjirining qarshiligi  $R_A = 0,2 \text{ Ohm}$ , parallel zanjirniki esa  $R_V = 5000 \text{ Ohm}$ . Yuklamadagi tok  $I = 1 A$  va kuchlanish  $U = 100 V$  bo'lganda vattmetr chulg'amlari 3.21 - rasm *a* va *b* da keltirilgan sxemalarning qaysi biri bo'yicha ulansa quvvatni o'lchashdagi nisbiy xatolik nisbatan kamroq bo'ladi?

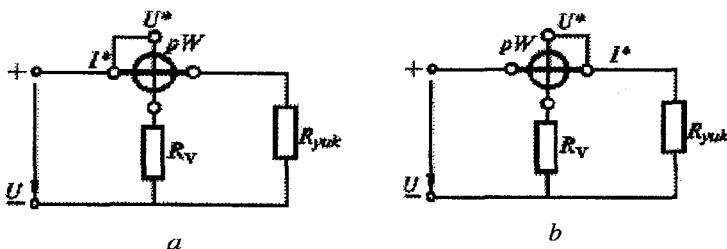

3.21 – rasm

**Echish.** Vattmetr chulg'amlari -rasm a dagi sxema bo'yicha ulanganda quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$P = U_V I = I(U - U_A) = UI + I^2 R_A = 100 \cdot 1 + 1^2 \cdot 0,2 = 100,2 \text{ W},$$

bu yerda  $U_A$  - vattmetr tok chulg'amidagi kuchlanish pasayishi.

Vattmetr chulg'amlari -rasm, b dagi sxema bo'yicha ulanganda esa:

$$P = UI + UI_V = UI + U \frac{U_N}{R_V} = 100 \cdot 1 + 100 \frac{150}{5000} = 103 \text{ W}.$$

Zanjirdagi quvvatning haqiqiy qiymatini  $P_h = UI = 100 \cdot 1 = 100 \text{ W}$  ga teng deb qabul qilib, ikkala sxema uchun nisbiy xatolik qiymatlarini hisoblaymiz:

3.21 – rasm, *a* dagi sxema uchun

$$\delta = \frac{\Delta P}{P_h} \cdot 100 \% = \frac{100,2 - 100}{100} \cdot 100 \% = 0,2 \%,$$

3.21 – rasm, *b* dagi sxema uchun

$$\delta = \frac{\Delta P}{P_h} \cdot 100 \% = \frac{103 - 100}{100} \cdot 100 \% = 3 \%.$$

Demak, vattmetr chulg'amlari 3.21 - rasm,  $\alpha$  da keltirilgan sxema bo'yicha ulanganda nisbiy xatolik kam bo'ladi.

### **Amaliy ish**

1. O'zgarmas tok zanjirida quvvatni bevosita va bilvosita o'lhash usullari hamda natijalarini solishtirish.

2. O'zgaruvchan tok zanjirlarida aktiv quvvatni o'lhash.

### **9- laboratoriya ishi**

Kuchlanishi katta bo'lgan bir fazali zanjirda quvvatni o'lhash.

### **Referat mavzulari**

1. O'zgarmas tok zanjirlarida quvvatni bevosita va bilvosita o'lhash.

2. Sinusoidal tok zanjirlarida quvvatni o'lhash.

3. Kuchlanishi katta bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjirlarida quvvatni o'lhash.

### **O'z-o'zini sinash savollari**

1. O'zgarmas tok zanjirlarida quvvatni qanday usullarda o'lhash mumkin?

2. Sinusoidal tok zanjirlarida aktiv quvvat qanday o'lchanadi?

3. Ishlab chiqarish sharoitlarida quvvatni o'lhash uchun nega ferrodinamik asboblar qo'llaniladi?

4. Katta qarshilikka ega bo'lgan yuklamalarda bilvosita usulda quvvat qanday sxemada o'lchanadi?

### **3.3.3. Uch fazali zanjirlarda aktiv va reaktiv quvvatni o'lhash**

*Uch fazali tizimning aktiv quvvati har bir fazaning aktiv quvvati bilan neytral simdagisi aktiv quvvat yig'indisiga tengdir:*

$$P = P_A + P_B + P_C + P_N.$$

*Uch fazali tizimning reaktiv quvvati har bir faza hamda neytral sim qarshiliklaridagi reaktiv quvvatlarning algebraik yig'indisiga tengdir:*

$$Q = Q_A \pm Q_B \pm Q_C \pm Q_N.$$

To'la quvvat:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Agar fazalardagi yuklamalar simmetrik bo'lsa, unda  $P_N = Q_N = 0$ , va

$$P_A = P_B = P_C = U_f I_f \cos \varphi,$$

$$Q_A = Q_B = Q_C = U_f I_f \sin \varphi.$$

$\varphi$ - yuklamaning faza kuchlanish vektori  $\underline{U}_f$  bilan shu faza toki vektori  $\underline{I}_f$  orasidagi burchak.

Demak, simmetrik yuklama uchun:

$$P = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi \text{ yoki } P = 3 U_f I_f \cos \varphi,$$

$$Q = \sqrt{3} U_l I_l \sin \varphi \text{ yoki } Q = 3 U_f I_f \sin \varphi,$$

$$S = \sqrt{3} U_l I_l \text{ yoki } S = 3 U_f I_f.$$

Uch fazali generatorning har bir fazasi ishlab chiqarayotgan energiyani  $W_A$ ,  $W_B$ ,  $W_C$  deb belgilasak, unda generatorning oniy quvvati:

$$p = \frac{d}{dt} (W_A + W_B + W_C) = p_a + p_b + p_c$$

Har bir davr uchun quvvatning o'rtacha qiymati, ya'ni generatorning aktiv quvvati har bir faza aktiv quvvatining yig'indisiga teng:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt = P_A + P_B + P_C = \\ &= U_a I_a \cos \varphi_a + U_b I_b \cos \varphi_b + U_c I_c \cos \varphi_c. \end{aligned}$$

To'la quvvatni kuchlanish va tok komplekslari orqali ham ifodalash mumkin:


$$\underline{S} = \underline{U}_A \underline{I}_A^* + \underline{U}_B \underline{I}_B^* + \underline{U}_C \underline{I}_C^* = \sqrt{P^2 + Q^2} e^{j \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{Q}{P}}, \quad (3.2)$$

bu ifodada  $\underline{I}_A^*$ ,  $\underline{I}_B^*$ ,  $\underline{I}_C^*$  – toklarning qo'shma kompleks qiymatlari.

**Uch fazali zanjirlarda aktiv quvvatni o'lhash.** To'rt simli uch fazali tizimda har bir fazadagi aktiv quvvatni o'lhash uchun vattmetri quyidagi sxemada ulash kerak (3.22 - rasm).

Bu sxemada har bir vattmetr bitta fazaning aktiv quvvatini o'lchaydi.

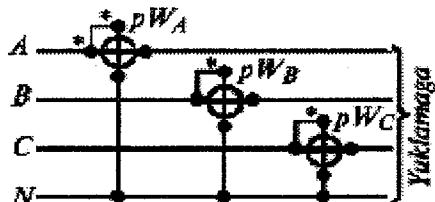Uch fazali simmetrik yuklamada bitta fazaning aktiv quvvati ( $P_f$ ) ni o'lhash yetarlidir. Unda uch fazali tizimning aktiv



3.22 – rasm. To'rt simli uch fazali tizimda aktiv quvvatni o'lchash sxemasi

quvvati bir faza quvvatini uchga ko‘paytirilganiga teng bo‘ladi:

$$P = 3P_f.$$

Uch simli neytral simsiz yuklamalarning ulanishi va xususiyati ixtiyoriy bo‘lgan zanjirda liniya toklarining vektor yig‘indisi:

$$\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$$

Demak:

$$\underline{I}_B = -\underline{I}_A - \underline{I}_C$$


S ni (3.2) ifodadan foydalanib aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \underline{U}_A \underline{I}_A + \underline{U}_B (-\underline{I}_A - \underline{I}_C) + \underline{U}_C \underline{I}_C = \\ &= (\underline{U}_A - \underline{U}_B) \underline{I}_A + (\underline{U}_C - \underline{U}_B) \underline{I}_C = \underline{U}_{AB} \underline{I}_A + \underline{U}_{CB} \underline{I}_C \end{aligned}$$

Binobarin, tizimning aktiv quvvati:

$$P = \underline{U}_{AB} I_A \cos(\underline{U}_{AB} \wedge \underline{I}_A) + \underline{U}_{CB} I_C \cos(\underline{U}_{CB} \wedge \underline{I}_C) = P_{W1} + P_{W2}$$

Uch simli uch fazali tizimning aktiv quvvatini o‘lchash uchun faqat ikkita vattmetr ulash bilan kifoyalansa ham bo‘ladi (3.23 - a rasm). Bu sxemani nemis olimi Aron birinchi marta qo‘llagani uchun o‘lchash texnikasida Aron sxemasi deyiladi. Sxemaning afzalligi shundaki, uni simmetrik va nosimmetrik tizimlar uchun ham qo‘llash mumkin. 3.23 - b rasmida shu vattmetrlarning tok va kuchlanish transformatorlari orqali ularishi ko‘rsatilgan.

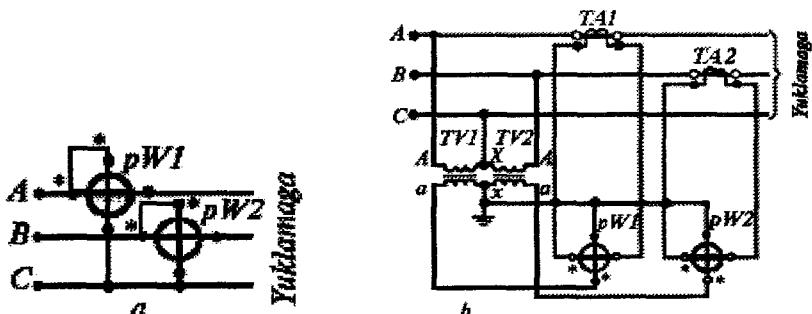


3.23 - rasm. Uch simli uch fazali tizimning aktiv quvvatini o‘lchash sxemalari

Uch simli simmetrik uch fazali zanjirlarda sun’iy neytral hosil qilish bilan bitta vattmetr yordamida uch fazali tizimning quvvatini o‘lchash usuli 3.24 - rasmida ko‘rsatilgan.



Sun’iy neytral nuqta ( $n$ ), uchta bir xil rezistor ( $R_1 = R_2 = R_3$ ) ni yulduz usulida ulash bilan hosil qilinadi. Yordamchi ( $r_{yor}$ ) qarshiligi, vattmetrlarning kuchlanish chulg‘amining qarshiligi  $r_{pW}$  bilan ketma-ket ulangan holda

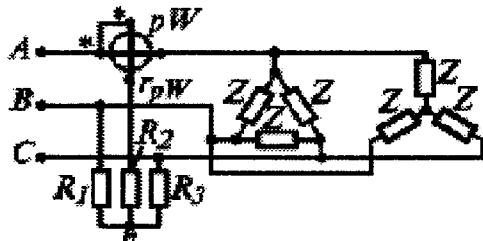umumi faza qarshiligi ( $R_2$ ) ni hosil qiladi:  $R_2 = r_{pW} + r_{yor}$ . Natijada, faza kuchlanishlarning simmetrikligi ta'minlanadi.



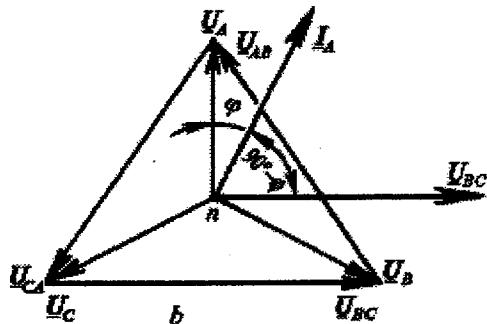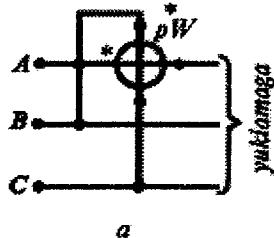3.24 – rasm. Uch simli simmetrik uch fazali zanjirlarda sun'iy neytral hosil qilish bilan bitta vattmetr yordamida uch fazali tizimning quvvatini o'lhash sxemasi

Uch fazali tizim aktiv quvvatining yig'indisi vattmetr ko'rsatishining uchga ko'paytirilganiga teng. Uch fazali zanjirlarda reaktiv quvvatni o'lhash. Simmetrik uch fazali zanjirlarda reaktiv quvvatni o'lhash sxemasi 3.25 – rasm, a da va unga tegishli vektor diagramma 3.25 – rasm, b da ko'rsatilgan.



3.25 – rasm. Simmetrik uch fazali zanjirlarda reaktiv quvvatni o'lhash sxemasi va vektor diagrammasi

Keltirilgan sxemadan ko'rniib turibdiki:

$$P_W = U_{BC} I_B \cos(U_{BC}^{\wedge} I_B) = U_{BC} I_B \cos(90^\circ - \varphi) = U_l I_l \sin \varphi = Q.$$

va uni  $\sqrt{3}$  ga ko'paytirib, simmetrik uch fazali zanjirning reaktiv quvvatini aniqlaymiz:

$$Q = \sqrt{3} U_l I_l \sin \varphi.$$

*Uch simli simmetrik uch fazali zanjirda umumi reaktiv quvvat* ikki vattmetr usulida aktiv quvvatni o'lhash sxemasidan vattmetrlar ko'rsatishi orqali aniqlash mumkin. Uncha murakkab bo'limgan trigonometrik o'zgarishlardan keyin  $Q = \sqrt{3}(P_{W1} - P_{W2})$  ekanligini isbot qilish mumkin. Bu



yerda:  $P_{W1}$  – fazasi oldinda bo‘lgan fazaga ulangan vattmetrning,  $P_{W2}$  – esa fazasi orqada qolgan fazaga ulangan vattmetrning ko‘rsatishi.

**Uch fazali zanjirda reaktiv quvvatni ikki vattmetr yordamida o‘lchash.**

*Uch fazali uch simli zanjirning umumiylar reaktiv quvvatini simmetrik va nosimmetrik rejimlarda o‘lchashda ikki vattmetr usulidan foydalanishimiz mumkin. Bu usulda nosimmetrik yuklama bo‘lishi  $Z_a \neq Z_b \neq Z_c$  va*

$\varphi_A \neq \varphi_B \neq \varphi_C$  mumkin, ammo liniya kuchlanishlari simmetrik bo‘lishi kerak, ya’ni  $U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_1$ .

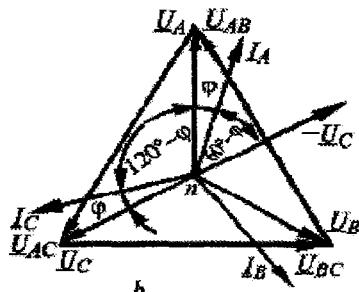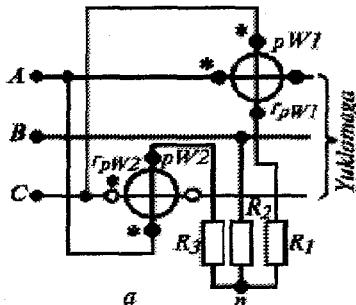Ikkita  $pW_1$  va  $pW_2$  bir fazali vattmetrlarni uch fazali uchta simli zanjirlarga ulanishini ko‘rib chiqamiz (3.26 – rasm, a).



3.26 – rasm. Uch fazali zanjirda reaktiv quvvatni ikki vattmetr yordamida o‘lchash sxemasini va vektor diagrammasini

Sun’iy neytral nuqtasi ( $n$ ) ni hosil qilish uchun yordamchi  $r_{yor1}$  va  $r_{yor2}$  qarshiliklardan foydalanib:

$$R_1 = r_{pW1} + r_{yor1} \quad \text{va} \quad R_3 = r_{pW2} + r_{yor2}$$

yulduz sxemasini hosil qilamiz. Masalani soddalashtirish uchun liniya toklari simmetrik bo‘lgan holatni ko‘ramiz.

Agar  $U_{AB}$  ga perpendikulyar bo‘lgan  $U_C$  faza kuchlanishini hamda  $U_{BC}$  kuchlanishiga perpendikulyar  $U_A$  kuchlanishni olib (3.26 – rasm, b), bir fazali vattmetrning kuchlanish chulg‘amlariga ulasak, u holda uch fazali uchta simli zanjirning reaktiv quvvatini aniqlash mumkin bo‘ladi.

Buning uchun sun’iy hosil qilingan faza kuchlanish  $U_{An}$  va  $U_{Cn}$  lardan foydalanamiz. Unda birinchi vattmetrning ko‘rsatishi:

$$P_{W1} = U_{Cn} I_A \cos (60^\circ - \varphi),$$

ikkinci vattmetr ko‘rsatishi:

$$P_{W2} = U_{An} I_c \cos \beta = U_{An} I_C \cos (120^\circ - \varphi),$$

ikkala vattmetr ko‘rsatishlarining yig‘indisi:

$$P_{W1} + P_{W2} = U_f I_f \left( \frac{1}{2} \cos \varphi + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \varphi - \frac{1}{2} \cos \varphi + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \varphi \right) = \\ = \sqrt{3} U_f I_f \sin \varphi = \sqrt{3} Q_f.$$

Demak, umumiy reaktiv quvvatni topish uchun oxirgi ifodani  $\sqrt{3}$  ga ko'paytirish kerak:


$$Q = \sqrt{3} (P_{W1} - P_{W2}) = 3 U_f I_f \sin \varphi,$$

ya'ni, *reakтив quvvat har bir faza reaktiv quvvatlarining yig'indisiga teng.*

Agar  $\varphi = 30^\circ$  bo'lса ( $\cos \varphi = 0,86$ ), keltirilgan misolda ikkinchi vattmetning ko'rsatishi nolga teng bo'ladi.

$\varphi < 30^\circ$  da ( $\cos \varphi > 0,86$ ) ikkinchi vattmetning ko'rsatishi manfiy bo'ladi.

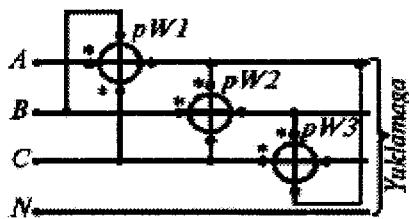**Reaktiv quvvatni uchta vattmetr yordamida o'lhash.** Simmetrik va nosimmetrik to'rt simli uch fazali zanjirlarda reaktiv quvvatni uchta vattmetr usuli bilan o'lhash mumkin. 3.27 - rasmida uchta vattmetr usulida uch faza uch simli zanjirlarda reaktiv quvvatni o'lhash sxemasi keltirilgan.



3.27 – rasm. Reaktiv quvvatni uchta vattmetr yordamida o'lhash sxemasi

Reaktiv quvvatni o'lhash uchun vattmetr kuchlanish chulg'amlariga  $90^\circ$  ga burligan kuchlanishni ulash kerak. Kuchlanishlar sifatida simmetrik uch fazali zanjirning liniya (fazalararo) kuchlanishlari  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ,  $U_{AB}$  larni ishlatishimiz mumkin.

Masalani oddiy tushuntirish uchun simmetrik tizimning vektor diagrammasidan foydalanamiz. Birinchi vattmetr ko'rsatishini aniqlaymiz.

$$P_{W1} = U_{BC} I_A \cos(U_{BC} \wedge I_A) = U_l I_l \cos(90^\circ - \varphi) = U_l I_l \sin \varphi;$$

ikkinchi vattmetrning ko'rsatishi:

$$P_{W2} = U_{CA} I_B \cos(U_{CA} \wedge I_B) = U_l I_l \sin \varphi;$$

uchinchi vattmetrning ko'rsatishi:

$$P_{W3} = U_{AB} I_C \cos(U_{AB} \wedge I_C) = U_l I_l \sin \varphi.$$

Vattmetrlar ko'rsatishining algebraik yigindisi:

$$P = P_{W1} + P_{W2} + P_{W3} = 3U_l I_l \sin \varphi.$$

Bu ifodani  $\sqrt{3}$  ga bo'lib, uch fazali zanjirning reaktiv quvvati aniqlanadi:

$$Q = \frac{P}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} U_l I_l \sin \varphi = 3U_f I_f \sin \varphi.$$

Shuni e'tiborga olish kerakki, sanoatda ishlab chiqariladigan uch elementli ferrodinamik vattmetrlarda  $\sqrt{3}$  ga bo'lish amali asbob ish darajasining darajalanishida hisobga olingan.

### 3.3.4. Elektr energiyani hisobga olish

**O'zgarmas tok zanjirlarida sarflangan elektr energiyani hisobga olish** aks ta'sir etadigan qurilmasi bo'lmanган elektrordinamik hisoblagich (schyotchik)lar yordamida olib boriladi.

Bunday hisoblagichning harakatlanuvchi mexanizmi raqamli hisoblash mexanizmi bilan chervyak uzatma orqali bog'langan.

O'zgarmas tok energiyasini hisobga olishda qo'llaniladigan elektrordinamik o'lhash asbobi qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan g'altaklardan iborat bo'lib, zanjirga xuddi vattmetr singari ulanadi. Qo'zg'almas g'altak yuklama toki o'tadigan shuntga ulangan bo'lib, o'lhash asbobining ishchi qismida tekis taqsimlangan kuchli magnit maydonini hosil qilish uchun xizmat qiladi. Qo'zg'aluvchan g'altak kollektor shetkalari orqali qo'shimcha qarshilik va kompensatsion g'altak bilan birga yuklamaga parallel ulanadi. kompensatsion g'altak qo'zg'aluvchan g'altakda yuzaga keladigan ishqalanish momentini kompensatsiya qiladigan moment hosil qilish uchun mo'ljallangan.

Qo'zg'aluvchan g'altak o'zaro  $120^\circ$  ga siljigan uchta sekxiyadan iborat bo'lib, uchburchak sxemada ulangan.

O'zgarmas tok energiyasi ferrodinamik o'lhash asbobi yordamida hisobga olinganda qo'zg'almas g'altak chulg'ammlari ferromagnit materialdan yasalgan silindrsimon o'zak jo'yagi(pazi)ga joylashtiriladi.

Qo'zg'almas g'altak atrofida hosil qilinadigan magnit maydoni induksiyasi quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$B = c_1 I,$$

bunda  $c_1$  - g'altak konstruksiysi va shunt parametrlariga bog'liq bo'lgan proporsionallik koeffitsiyenti.

Qo'zg'aluvchan g'altakdagi tok esa:

$$I_{qg'} = c_2 U,$$

bunda  $c_2$  - qo'zg'aluvchan g'altak va qo'shimcha rezistor qarshiliklariga bog'liq bo'lgan proporsionallik koeffitsiyenti; U - yuklamadagi kuchlanish.

Qo'zg'almas g'altakning magnit maydoni va qo'zg'aluvchan g'altak tokining o'zaro ta'siri natijasida yuklanamaning quvvati P ga proporsional bo'lgan aylantiruvchi  $M_{ayl}$  moment hosil bo'ladi:

$$M_{ayl} = c_3 BI_{qg'} = c_4 IU = c_4 P,$$

bu yerda  $c_3$  va  $c_4$  - hisoblagich konstruksiyasiga bog'liq proporsionallik koeffitsiyentlari.

O'qdagi tormozlovchi  $M_T$  moment qo'zg'aluvchan qismining o'qiga o'rnatilgan alyuminiy diskni o'zgarmas magnit qutblari orasida harakatlanishi natijasida paydo bo'ladi, ya'ni:

$$M_T = k \frac{d\alpha}{dt},$$

bunda  $k$  - proporsionallik koeffitsiyenti.

Shunday qilib,  $M_T$  hisoblagich qo'zg'aluvchan qismining aylanish tezligi  $\frac{d\alpha}{dt}$  ga proporsionaldir. Aylanuvchi moment ta'sirida disk tezlanish bilan aylana boshlaydi. Tezlanishning o'sishi momentlar bir-biriga teng ( $M_{ayl} = M_T$ ) bo'lganga qadar davom etadi va natijada aylanish bir me'yorda qoladi. Aylanish tezligi barqaror bo'lganda quyidagi shart bajariladi:

$$c_4 P = k \frac{d\alpha}{dt}.$$

Ifodani  $t_1$  dan  $t_2$  gacha integrallasak

$$\int_{t_1}^{t_2} c_4 P dt = \int_{t_1}^{t_2} k \frac{d\alpha}{dt} dt,$$

quyidagini hosil qilamiz:

$$c_4 W = kN,$$

ya'ni  $(t_2 - t_1)$  vaqt oralig'ida sarf bo'lgan  $W$  energiya qo'zg'aluvchan qismning aylanish tezligi  $N$  ga proporsionaldir, ya'ni

$$W = CN,$$


bunda  $C$  - hisoblagichning haqiqiy o'zgarmas kattaligi.

Energiyani hisoblash o'lchash mexanizm qo'zg'aluvchi qismining aylanishlar sonini hisoblash asosida amalgalashadi. Elektr energiyaning birligiga (odatda 1 kVt-soat) mos bo'lgan aylanishlar soni (uzatish soni) hisoblagichning old panelida ko'rsatiladi.

**Bir fazali hamda uch fazali** uch simli va to'rt simli tizimlarda aktiv va reaktiv energiyani integrallovchi induksion asboblar – bir fazali va uch fazali elektr energiya hisoblagichi yordamida hisobga olinadi.

Hisoblagichlar tok g'altagini qismalari yordamida yuklamaga ketma-ket ulanadi, kuchlanish g'altagi esa yuklamaga parallel ulanadi. Uch fazali hisoblagich kuchlanish g'altaklarining uchlari mos ravishda 1, 2, 3 va 0 bilan belgilanadi. Elektr hisoblagichlarning o'lchash doirasini kengaytirish ular tok va kuchlanish o'lchash transformatorlari orqali ulanadi. Bu holda asbob ko'rsatishi tok va kuchlanish transformatorlarining koeffitsiyentlariga ko'paytiriladi.

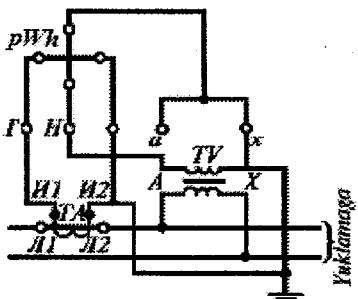
Bir fazali zanjirlarda aktiv elektr energiya bir fazali  $CO$  rusumdagি hisoblagichlar yordamida hisobga olinadi. Kerak bo'lgan holda ular tok va kuchlanish o'lchash transformatorlari orqali ulanadi (3.28 - rasm).



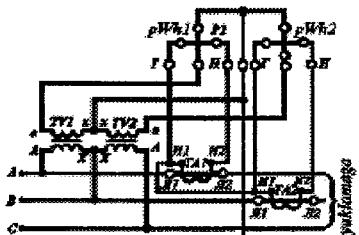3.28 – rasm. Bir fazali zanjirlarda aktiv elektr energiyani bir fazali CO rusumdagagi hisoblagich yordamida hisobga olish sxemasi

CO rusumdagagi hisoblagich yordamida hisobga olish sxemasi

jihozlanadi. Bunday hisoblagichlar va o'lhash transformatorlari nimstansianing umumiy yacheysida joylashtiriladi. Uch simli zanjiriga aktiv  $pWh$  va reaktiv  $pQh$  hisoblagichlarning o'lhash transformatorlari orqali ulanishi 3.31 - rasmda keltirilgan.



3.29 – rasm. Uch simli uch fazali zanjirda aktiv elektr energiyani CA3 rusumdagagi uch fazali ikki elementli hisoblagich yordamida hisobga olinish sxemasi


Hozirgi paytda bir va uch fazali tarmoqlarda elektr energiya hisoblagichning yangi yuqori aniqlikdagi elektron avlodni yaratilgan.

Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan COЭ – 5 rusumli elektr hisoblagich bir fazali o'zgaruvchan tokda ishlaydigan yuklamalar uchun foydalananiladi. Bunday hisoblagichlar elektr energiya yuklamalarining nazorat va ko'p tarifli hisoblash avtomatlashtirilgan tizimlarida ishlatalishi mumkin.


Uch simli uch fazali zanjirda aktiv elektr energiya CA3 rusumdagagi uch fazali ikki elementli hisoblagichlar yordamida hisobga olinadi. 3.29 - rasmida bunday hisoblagichning ikkitadan tok va kuchlanish transformatorlari orqali ulanishi keltirilgan.

Uch fazali to'rt simli zanjirlarda aktiv energiya CP4 rusumdagagi uch fazali uch elementli hisoblagich ( $pWh1$ ,  $pWh2$  va  $pWh3$ ) lar yordamida hisobga olinadi (3.30 - rasm).

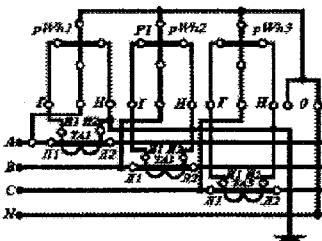Elektr tarmoqdagi transformatorli nimstansiya (podstansiya) lar o'lhash transformatorlari orqali ulangan aktiv va reaktiv energiya hisoblagichlar bilan



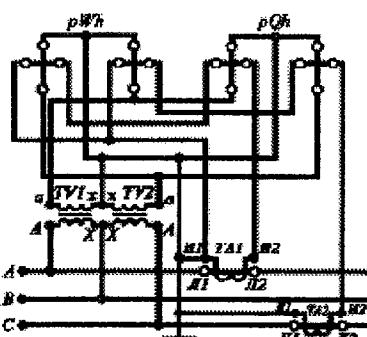3.30 – rasm. Uch fazali to'rt simli zanjirlarda aktiv energiya CP4 rusumdagagi uch fazali uch elementli hisoblagichlar yordamida hisobga olinish sxemasi



3.31- rasm. Uch simli zanjirga aktiv va reaktiv hisoblagichlarni o'lhash transformatoriari orqali ulanish sxemasi

lekin ulardagi toklarning farqiga ko'ra, yuklamani tarmoqdan shu onda ajratib tashlaydi va avariya axborotini beradi.

Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasi АББ «ВЭИ Метроника» korxonasida ko'p funksiyali mikroprotsessorli «EBPO Альфа» rusumli 0,2 S va 0,5 S klassli elektr energiya hisoblagichlari ishlab chiqariladi. Bu hisoblagichlar elektr energiyadan tashqari aktiv va reaktiv quvvatlarni har bir fazaning kuchlanish va tokini, tarmoq chastotasini, quvvat koefitsiyentini, kuchla-nishlar va toklarning orasidagi faza burchaklarini o'lhashga imkon beradi.

Hozirgi kunga kelib mamlakatimizda elektr energiyani nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy qilinmoqda. Bu tizim quyidagi imkoniyatlarga ega:

- energiya hisoblagich va kontroller(boshqaruvchi ulab-uzgich)dan axborotlarni avtomatik ravishda qabul qilish;
- axborotlar va ularga ishlov berish markazi bilan avtomatik ravishda ma'lumotlar almashib turish;
- tarif turini hisobga olgan holda elektr energiya iste'moli bo'yicha hisoblashlar va qayta hisoblashlarni bajarish;
- diagnostika(texnik tashxis)ga oid ma'lumotlarni avtomatik ravishda yig'ish va saqlash;
- hisoblashlar natijalarini arxivda saqlash;
- o'lchovlarni sinxron ravishda amalga oshirish maqsadida yagona vaqt tizimini joriy qilish;
- elektr energiya iste'molini limitdan ortib ketishini nazorat qilish va h.k.

"Alfa" rusumli elektr energiya hisoblagichmi multipleksor-kengaytirgich(MPK)lar asosida qurilgan elektr energiyani nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulanish sxemasi 3. 32 -rasmda


Informatsiyani aks ettirish qurilmasi sifatida xalaqitlarga bardosh bera oladigan suyuq kristalli displaydan foydalanilgan.

Hisoblagichning integral sxemasida moslagich bloki mavjudligi chiqish parametrlarining mo'tadilligini kafolatlaydi.

Shu bilan birga, zamonaviy raqamli hisoblagichlarda qo'llanilgan sxematik yechimlar elektr energiyani turli yo'llar bilan o'g'irlashga imkon bermaydi. Raqamli o'lchagichlarni teskariga aylantirib bo'lmaydi, u o'zidan o'tgan energiyani hisobga olaveradi.

«Faza» va «neytral» o'tkazgichlarning joyi o'zaro almashtirilsa, o'tayotgan energiyani hisobga olmaydi,

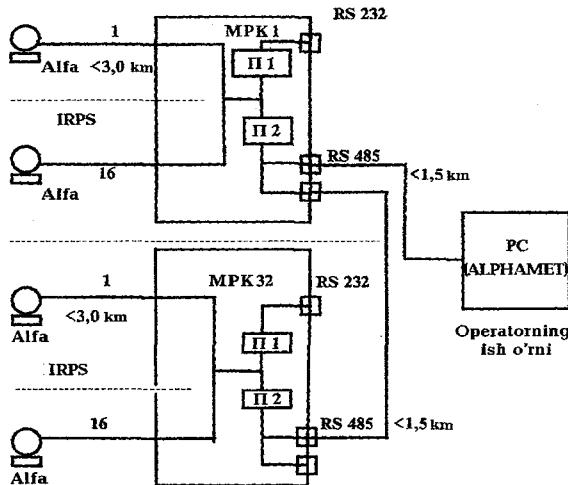keltirilgan. Har bir MPK umumiyligi shinalarga 16 tagacha energiya hisoblagichlarni ulash imkonini beradi. Sxemada II – interfeys adapterlari, RS - interfeys ajratgichlari.



3. 32 – rasm. "Alfa" rusumli elektr energiya hisoblagichni multipleksor-kengaytirgichlar asosida qurilgan elektr energiyani nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulanish sxemasini

### COЭ – 5 rusumli elektr energiya hisoblagichning texnik xarakteristikalarini:

Aniqlik klassi –	0,2	Sezgirlik ostonasi mA –	25
Ishchi kuchlanishi, V –	220	Hisoblagich doimiysi, $kVt \cdot soat$ –	1000
Nominal tok, A –	5	Tashqi o'chamlari, mm –	208×135
Maksimal tok, A –	40	Og'irligi kg –	1
Ishonchlash davri, yil –	16		

**Masala.** O'zgarmas nominal doimiysi  $C_{n2} = 2500 \text{ } kVt \cdot soat$  aylanaga teng, aniqlik klassi 2,5, nominal kuchlanishi 127 V, toki 5 A bo'lgan bir fazali hisoblagichni ishonchlash uchun nominal kuchlanishi  $U_n = 300 \text{ V}$ , toki  $I_n = 5 \text{ A}$ , daraja bo'linmalari soni 150 bo'lgan vattmetr qo'llanilgan. Agar hisoblagichning diskisi 3 minut vaqt davomida 57 marta aylansa, vattmetr 92 bo'linma ko'rsatgan bo'lsa, hisoblagichning nisbiy xatoligi qancha bo'ladi?

**Yechish.** Hisoblagichning nominal doimiysini aniqlaysiz:

$$C_n = \frac{1kVt \cdot soat}{N} = \frac{1000 \cdot 60}{2500} = 24 \frac{Vt \cdot min}{ayl},$$

bu yerda:  $N$  – hisoblagichning uzatuvchi soni. Vattmetrning ko'rsatishi:

$$P_W = C_p \alpha = 5 \cdot 92 = 460 \text{ Vt}$$

Yuklamaning energiyasini va hisoblagichning haqiqiy doimiysini aniqlaymiz:

$$W = P_W t = 460 \cdot 3 = 1380 \text{ Vt min}.$$

$$C_x = \frac{W}{N} = \frac{1380}{57} = 24,21.$$

Hisoblagichning nisbiy xatoligi:

$$\delta_W = \left( \frac{C_x - C_n}{C_n} \right) \cdot 100\% = \left( \frac{24,21 - 24}{24} \right) \cdot 100\% = 0,88\%$$

### **Amaliy ishlar**

1. Simmetrik uch fazali zanjirlarda quvvatni hisoblash.
2. Nosimmetrik uch fazali zanjirlarda quvvatni hisoblash.
3. Quvvat koeffitsiyentini aniqlashga doir hisoblashlar.
4. Elektr energiya hisoblagichlarga doir masala yechish.

### **10- laboratoriya ishi**

Ikki elementli vattmetr yordamida uch fazali zanjirda aktiv va reaktiv quvvatlarni o'lhash.

### **Mustaqil tayyorlanishga doir referat mavzulari**

1. Simmetrik uch fazali zanjirlarda aktiv va reaktiv quvvatlarni o'lhash.
2. Nosimmetrik uch fazali zanjirlarda aktiv va reaktiv quvvatlarni o'lhash.
3. Tok va kuchlanish transformatorlarini quvvatlarni o'lhashda qo'llash.
4. Uch fazali zanjirlarda uskunalarining quvvat koeffitsiyentini o'lhash.

### **O'z-o'ziui sinash savollari**

1. Simmetrik uch fazali zanjirlarning aktiv va reaktiv quvvati qanday o'lchanadi?
2. Nosimmetrik uch fazali zanjirlarning quvvatini o'lhash usullarini bayon eting.
3. Quvvat koeffitsiyenti  $\cos \varphi$  ni o'lhash va aniqlashning qanday usullarini bilasiz?
4. Elektr energiya hisoblagichlarning turlari va ularning xarakteristikalarini qisqacha aytib bering.

- CO rusumdagи elektr energiya hisoblagichi tok va kuchlanish transformatorlari orqali qanday ulanadi? Sxemasini chizing.
- CA3 va CA4 rusumdagи elektr energiya hisoblagichlari, CA3 va CA4 larning zanjirga ulash sxemalarini chizing.
- Elektr energiya hisoblagichlari qanday ishonchlanadi? Ishonchlash sxemasini chizing.

### 3.4. Chastota, faza siljish burchagi va quvvat koeffitsiyentini o'chash


#### 3.4.1. Chastotani o'chash

Elektroenergetika, radiotexnika, televideniye, aloqa teleo'chash tizimida chastotani o'chash katta ahamiyatga ega. *Chastotani o'chash usuli va asbobni tanlash talab qilinayotgan o'chash aniqligiga, signal manbaining quvvatiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi.*

Chastotani o'chashda taqqoslash usulidan foydalanilganda, katta o'chash doirasida yuqori aniqlikka erishish mumkin. Chastotani elektron nurli ossillograf yordamida o'chash usuli amaliyotda keng qo'llaniladi. Bunda chiziqli, aylanali yoyish usullari hamda Lissaju shakllaridan foydalaniladi. Biroq, Lissaju shakllari yordamida faqat sinusoidal kuchlanishlar chastota-sini o'chash mumkin. Ossillograf gorizontal kanalining kuchaytirgichiga chastotasi noma'lum bo'lgan kuchlanish beriladi. Vertikal kanal qismalariga esa chastotasi ma'lum kuchlanish beriladi. Natijada ossillograf ekranida Lissaju shakllaridan biri hosil bo'ladi. Chastota quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$f_x = f_0 (N_x/N_y),$$

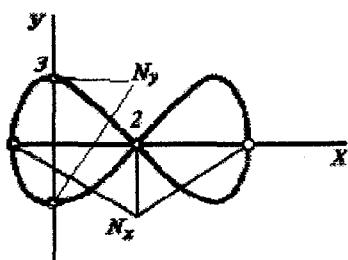bu yerda:  $N_x$ ,  $N_y$  – mos ravishda Lissaju shaklini x va y o'qlari bilan kesishgan nuqtalar soni (3.33 - rasmida  $N_x = 2$ ;  $N_y = 3$ );  $f_0$  – ma'lum bo'lgan chastota.



3.33 – rasm. Ossillograf ekranidagi shakllaridan biri

O'chash xatoligi  $f_0$  xatoligi bilan aniqlanadi. *Chastotani ossillograf usulida o'chash sodda bo'lsa-da, chastotasi aniq ma'lum bo'lgan kuchlanish generatori kerak bo'ladi.*

Eng oddiy elektromekanik chastota o'chagich elektromagnit rezonansli o'chagichdir. Chastotasi noma'lum kuchlanish elektromagnit chulg'amga beriladi. Elektromagnit maydonida bir tomoni mahkamlangan po'lat plastinalar


joylashtirilgan. Plastinalarning bo'sh uchi egilgan va bo'yalgan. O'zgaruvchan maydon ta'sirida plastinalar tebranma harakat qiladi. Xususiy tebranish

chastotasi kuchlanish chastotasining ikkilanganiga teng bo'lgan plastina rezonans hodisasi tufayli katta amplituda bilan tebranadi. Bu chastota o'lchagichlarning o'lhash doirasi tor (45-55 yoki 450-550 Gs), nisbiy xatoligi 1,0-2,5%.

Chastotani *logometr* bilan o'lchashda elektrodinamik o'lchagichning parallel shoxobchalaridan biriga kondensator ( $C_1$ ) ulanadi. Bu kondensator chastotasi o'lchanayotgan kuchlanish va faza siljish burchagi  $\pi/2$  bo'lgan tok orasidagi burchakni hosil qiladi. Ikkinci shoxobchaning ketma-ket ulangan zanjiriga rezonans kontur hosil qiladigan g'altak ( $L_2$ ), kondensator ( $C_2$ ) va rezistor ( $R_2$ ) ulangan (3.34 – rasm, a).

Uning rezonans chastotasi asbob o'lchaydigan chastotasining o'rtacha qiymatiga teng qilib tanlangan. Shu sababdan rezonans holatida asbobning harakatlanuvchi qismi darajaning o'rtasida turadi. O'rtacha  $f_{o'r}$  chastota quyidagi ifodadan topiladi:  $f_{o'r} = (f_\delta + f_{ox})/2$ , bu yerda:  $f_\delta$ ,  $f_{ox}$  asbob darajasidagi boshlang'ich va oxirgi chastotalar.

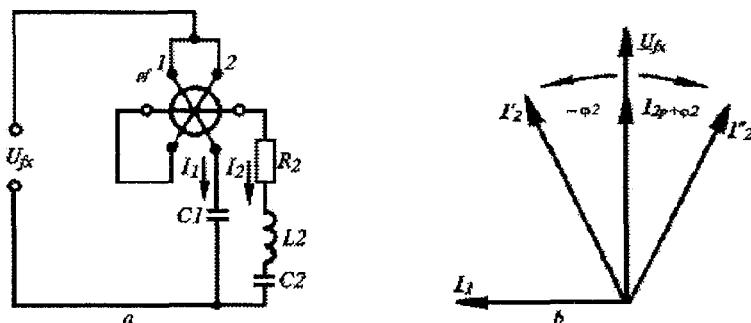O'lchanayotgan chastota rezonans qiymatidan og'sa, tok  $I_2$  vektori ham o'zgaradi (3.34 – rasm, b).



3.34 - rasm. Chastotani *logometr* yordamida o'lchash sxemasi (a) va vektor diagrammasi (b)

Bu holat aylanuvchi moment hosil bo'lishiga va logometrning harakatlanuvchi qismini tok  $I_2$  qiymatiga proporsional bo'lgan  $\alpha$  burchak og'ishiga olib keladi:

$$\alpha = F_1 \left( \frac{I_1}{I_2} \cos \psi_1 \right) = F_2 \left( \frac{x_2}{x_1} \right),$$

bunda

$$x_1 = \frac{1}{\omega_x C_1}, \quad x_2 = \omega_x L_2 - \frac{1}{\omega_x C_2} \quad \text{bo'lgani uchun},$$

$$\alpha = F_2 \left( \frac{\omega_x L_2 - 1 / \omega_x C_2}{1 / \omega_x C_1} \right) - F_3(f_x)$$

bo'ladi.

Elektromagnit va elektrodinamik chastota o'lchagichlardan asosan sanoat chastotalarini o'lhashda foydalaniladi. Ular juda tor o'lhash doirasiga ega:  $\pm 10$  foiz  $f_o \cdot r$ , nisbiy xatoligi  $0,5$  foizdan  $2,5$  foizgacha, quvvat iste'moli  $10$  Vt gacha.

### 3.4.2. Faza siljish burchagini o'lhash

Belgilangan vaqtga nisbatan elektromagnit jarayonining asosiy parametrlaridan biri fazadir. Garmonik tebranish  $u = U_m \sin(\omega t + \psi)$  uchun faza sinusoidal funksiyaning argumenti  $(\omega t + \psi)$  bilan aniqlanadi, bunda  $\psi$  – boshlang'ich faza. Agar chastotalari  $\omega$  bo'lgan ikkita sinusoidal tebranishlarning boshlang'ich fazalarini  $\psi_1$  va  $\psi_2$  bilan belgilasak, ular orasidagi fazalarning siljish burchagi  $\psi_1 - \psi_2$  ga teng bo'ladi. Binobarin, bir xil chastotalarda fazalar siljishi vaqtga bog'liq bo'lmaydi. *Faza siljishi radian yoki gradusda o'lchanadi.*

Ba'zi hollarda sinusoidal signal zanjirlardan yoki muhit orqali o'tganda uning kechikish vaqtini aniqlash lozim bo'ladi. Kechikish chiqish signalining kirish signaliga nisbatan siljishiga olib keladi. Elektrotexnik qurilmalarda, radiotexnika va televideniyeda faza siljishlarini katta aniqlikdada o'lhash zarur.


Faza siljishini laboratoriya sharoitida o'lhashning eng sodda usuli – elektron ossillografdan foydalanishdir. Bu usulda faza ossillogrammalar xususiyati va shakliga ko'ra aniqlanadi. O'lhash natijalariga ossillografning vertikal va gorizontal plastinalariga kuchlanish beruvchi kuchaytirgichlar-ning fazaviy va amplitudaviy xarakteristikalari ta'sir etadi. Nochiziq buzilishlari va yoyish generatorining sifati chiziqli yoyish usuli bo'yicha ossillograf ekranida faza siljishi o'lchanayotgan ikkala kuchlanish kuzatiladi. Ikki nurli ossillografda ikkala kuchlanishni bir yo'la kuzatish mumkin, har bir kuchlanish nurli ossillografning vertikal plastinalar kuchaytirgichiga elektron kommutator yordamida navbatma-navbat o'lchanayotgan kuchlanishlar beriladi. Ossillografning yoyish tezligi o'lchanayotgan signalning butun davri sig'adigan qilib tanlanadi hamda o'lchanayotgan signal yordamida yoyish generatori sinxronizatsiyalanadi.

Ossillograf yordamida faza siljishi o'lchanishining yana bir keng tarqalgan usuli ellips usulidir. Bu usulning mohiyatini 3.35 - rasmida keltirilgan struktura sxema ko'rsatib turibdi. Fazani o'lhash uchun vertikal og'ish plastinalarga birinchi kuchlanish, gorizontal og'ish plastinalariga esa ikkinchi kuchlanish beriladi. Vertikal og'ish kuchaytirgich kirishiga fazaviy rostla-gich ulangan. U kanallarni faza jihatidan simmetriyalash uchun xizmat qiladi. Kanallarning amplituda jihatidan simmetriyalash kuchaytirgich koefitsiyentlarini rostlash orqali bajariladi.

O'lchanadigan faza siljishi ekrandagi  $AB$  va  $CD$  kesmalar nisbati orqali aniqlanadi (3.35 - rasm):

$$\sin \varphi = AB/CD.$$

Ossillografik usullardan tashqari faza siljishini amaliy hollarda bevosita o'lchash uchun elektron usullar va vositalar mavjud. Bularga kuchlanishning yig'indi va ayirmasini o'lchash, faza siljishining vaqt oralig'iiga aylantirish, solishtirish va kompensatsiyalash hamda chastotani o'zgartirish usullari kiradi. Shu usullar asosida  $\Phi 2-16$ ,  $\Phi K 2-12$ ,  $\Phi K 2-14$  rusumli fazometrlar ishlab chiqilgan. Ular mos ravishda  $20 Gs-20 MGs$ ;  $1-1000 MGs$ ;  $110-7000 MGs$  chastota oralig'ida kuchlanishi  $0,001\dots 100 Volt$ ,  $0 \pm 180^\circ$  burchak siljishini o'lchaydi. Aniqligi  $0,2 - 2,5$ . Massasi  $17,5 kg$ .

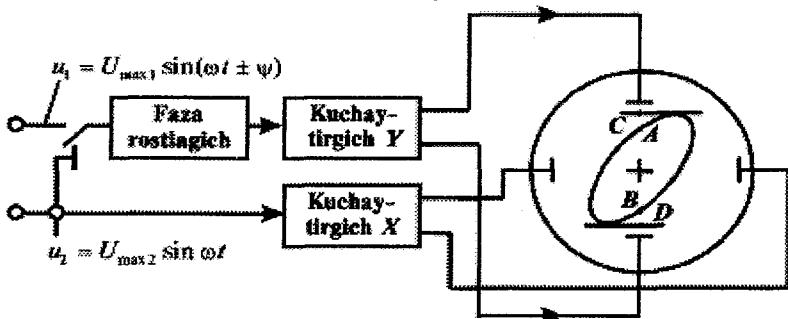

3.35 - rasm. Ossillograf yordamida faza siljishi o'lchanish sxemasi

### 3.4.3. Quvvat koefitsiyentini o'lchash

*Quvvat koefitsiyenti  $\cos \varphi$  turli xil asboblar yordamida bilvosita yoki fazometr bilan bevosita o'lchanadi.*

**Bir fazali sinusoidal tok zanjirlarida**  $\cos \varphi$  bilvosita vattmetr, ampermetr va voltmetr ko'satkichlari yordamida quyidagicha hisoblanadi:

$$\cos \varphi = \frac{P_{pW}}{U_{pV} I_{pA}}$$

**Simmetrik uch fazali** zanjirlarda  $\cos \varphi$  bilvosita o'lchash usuli bo'yicha aktiv quvvat, liniya toki va kuchlanishlarni o'lchash orqali topiladi:

$$\cos \varphi = \frac{P_{pW}}{\sqrt{3} U_l \cdot I_l}$$


3.36 - rasmida keltirilgan sxema bo'yicha ikkita vattmetr usulida o'lchanagan quvvatlar ma'lum bo'lsa:

$$\cos \varphi = \frac{P_{pW_1} + P_{pW_2}}{2\sqrt{P_{pW_1}^2 - P_{pW_1} \cdot P_{pW_2} + P_{pW_2}^2}}$$


bo'ladi.

Quvvat koeffitsiyenti ossillograf yordamida ham aniqlanishi mumkin. Elektron nurli ossillografdan yoki elektron kommutatordan foydalanilganda, ossillograf ekranidagi kuchlanish va tok sinusoidallaridan (3.37- rasm).  $\varphi$  quyidagicha topiladi:

$$\varphi = 2\pi \frac{on}{ok}$$

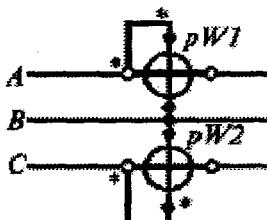

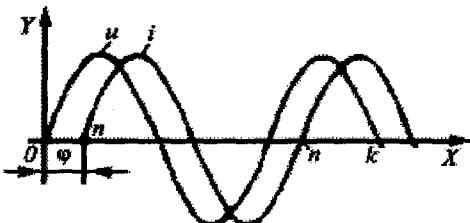3.36 - rasm. Simmetrik uch fazali zanjirlarda  $\cos \varphi$  ni o'lchanadi



3.37 - rasm. Ossillograf ekranidagi kuchlanish va tok sinusoidallari

$\cos \varphi$  ni bilvosita usullar bilan hisoblashda aniqlik ancha past bo'ladi. Bevosita  $\cos \varphi$  **elektrodinamik**, **ferrodinamik** yoki **elektron fazometrlar** yordamida o'lchanadi (3.38 – rasm, a). Uning vektor diagrammasi 3.38 – rasm, b da tasvirlangan.

**Elektrodinamik** yoki **ferrodinamik** fazometr logometrdan iborat bo'lib, uning qo'zg'aluvchan qismiga reaktiv qarshiliklari qarama-qarshi bo'lgan elementlar ularadi. Bunda qo'zg'aluvchan qismning burchak siljishi:

$$\alpha = F \left( \frac{I_2}{I_1} \operatorname{tg} \varphi \right)$$

**Logometrlar** xossalardan kelib chiqqan holda uch fazali zanjirda  $\cos \varphi$  ni o'lchanadi 3.39 - rasmida keltirilgan.

**1-masala.** Uch fazali zanjirning aktiv quvvati  $40 \text{ kVt}$ , reaktiv quvvati esa  $30 \text{ kvar}$ . Quvvat koeffitsiyenti  $\cos \varphi$  ni aniqlang.


**Yechish.** To'la quvvat ( $S$ ) ni hisoblaymiz:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ kVA}$$


Quvvat koeffitsiyenti esa:

$$\cos \varphi = P/S = 40/50 = 0,8$$

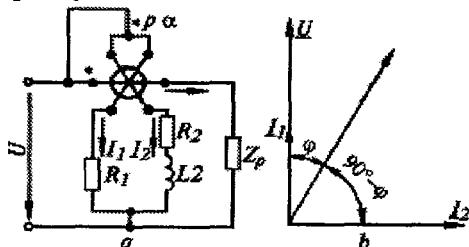**2-masala.** Po'lat eritadigan induksion qo'ra liniya kuchlanishi 380 V bo'lgan uch fazali tarmoqqa ulangan. Liniya toklari 300 A va Aron sxemasi bo'yicha ulangan vattmetrlar 41 kVt va 80 kVt ko'rsatsa, qo'raning  $\cos \varphi$  si qanday?



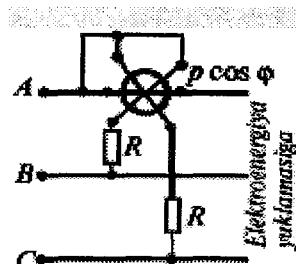3.38 - rasm. Uch fazali zanjirda  $\cos \varphi$  ni elektrordinamik yoki ferroдинamik fazometrlar yordamida o'lhash sxemasi (a) va vektor diagrammasi (b)



3.39 - rasm. Uch fazali zanjirda  $\cos \varphi$  ni logometrdan yordamida o'lhash sxemasi

**Yechish.** Induksion pechning to'la quvvati:

$$S_{pech} = \sqrt{3}U_lI_l = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 300 = 197 \text{ kVA}$$

Pechning aktiv quvvati:

$$P_{pech} = P_1 + P_2 = 41 + 80 = 121 \text{ kVt}$$

Quvvat koeffitsiyenti:

$$\cos \varphi = \frac{P_{pech}}{S_{pech}} = \frac{121,0}{197,2} = 0,614$$

**3-masala.** Uch fazali tok zanjiriga ampermetr, voltmetr va ikkita vattmetr kuchlanish transformatori 6000/100 V va tok transformatori 50/5 V orqali ulangan. Asboblar 5 A; 166,6 V va 240 Vt hamda 120 Vtni ko'rsatganda, to'la, aktiv, reaktiv quvvatlar hamda quvvat koeffitsiyentini aniqlang.

**Yechish.** Uch fazali zanjirning liniya toki:

$$I_l = Ik_I = 5 \cdot \frac{50}{5} = 50 \text{ A.}$$

Liniya kuchlanishi:  $U_l = U_{k_U} = 166,6 \cdot \frac{6000}{100} \approx 10000 \text{ V.}$

To'la quvvat:  $S = \sqrt{3}U_lI_l = \sqrt{3} \cdot 10000 \cdot 50 \approx 867000 \text{ VA.}$

Birinchi vattmetr ko'rsatayotgan aktiv quvvat:

$$P_1 = k_U k_I P_{pW_1} = \frac{6000}{100} \cdot \frac{50}{5} \cdot 240 = 144000 \text{ Vt}$$

Ikkinchisi vattmetr ko'rsatayotgan aktiv quvvat:

$$P_2 = k_U k_I P_{pW_2} = \frac{6000}{100} \cdot \frac{50}{5} \cdot 120 = 72000 \text{ Vt}$$

Zanjirdagi umumiy aktiv quvvat:

$$P_{um} = P_1 + P_2 = 144000 + 72000 = 216000 \text{ Vt}$$

Zanjirdagi umumiy reaktiv quvvat:

$$Q = \sqrt{S^2 - P_{um}^2} = \sqrt{(867 \cdot 10^3)^2 - (216 \cdot 10^3)^2} = 850000 \text{ var}$$

Quvvat koeffitsiyenti:

$$\cos \varphi = \frac{P_{um}}{S} = \frac{216000}{867000} = 0,248$$

### 3.5. Magnit kattaliklarni o'chashning umumiy masalalari

Elektr mashinalar, apparatlar va asboblardagi elektr va magnit hodisalari o'zaro bog'liq bo'lib, ularni o'rganishda magnit maydon va materialarning parametrlarini aniqlash lozim bo'ladi. Fizika va elektrotexnika kurslaridan ma'lumki, magnit maydonini bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan uchta kattalik tavsiflaydi:

$B = \mu_0(H + J)$ , bu yerda:  $B$  – magnit induksiya;  $Tl$ ;  $H$  – magnit kuchlanganlik;  $A/m$ ;  $J$  – magnitlanish;  $A/m$ ;  $\mu_0$  – magnit doimiysi;  $Gn/m$ .

Magnit oqimi  $\Phi = BS$  ifoda bilan aniqlanadi.

Magnit materiallarining xususiyatlari, asosan, *magnitlanish egri chizig'i* va *gisterezis sirtmog'i* bilan tavsiflanadi. Bu ikki tavsif statik va dinamik xarakteristikalarga bo'linadi. Statik xarakteristikalar o'zgarmas magnit maydonini tahlil qilishda, *dinamik xarakteristikalaridan* esa vaqt bo'yicha o'zgaruvchan magnit maydonlarni tahlil qilishda foydalaniladi.

*Magnit kattaliklarni o'chash uchun yaratilgan vositalar asosida magnit kattalik yoki parametrni unga proporsional bo'lgan elektr kattalikka o'zgartirish hodisasi yotadi.* Magnit kattaliklarini o'chash vositalarining ishlashi, o'chash usuli, qo'llanish shartlari xilma-xildir.

#### 3.5.1. Magnit oqimini o'chash


O'zgarmas magnit maydonida magnit oqimini o'chash elektromagnit induksiya hodisasiga asoslangan. Unga ko'ra:

$$e = -w \frac{d\Phi_x}{dt}$$

bo'ladi.

Binobarin, magnit oqimi  $\Phi_x = \frac{1}{w} \int edt$  ifodadan topiladi. Bu yerda:  $w$  – o'ramlar soni;  $\Phi_x$  – magnit oqimi.

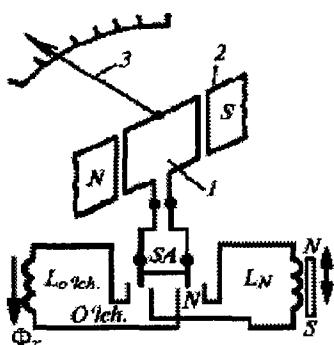Oxirgi ifodadan ko'riniib turbdiki, magnit oqimni o'lchaydigan asbob integrallovchi bo'lishi kerak. Ushbu maqsadda *ballistik galvanometrlardan foydalaniqanda, har bir o'lhash oldidan o'lhash zanjirlarining parametrlarini aniqlash lozim bo'ladi*. Shuning uchun ko'pincha **vebermetr** deb ataluvchi magnitoelektrik qurilmadan foydalilanildi (3.40 - rasm).



3.40 – rasm. Vebermetr sxemasi

Bu asbob *ballistik galvanometrdan* teskari ta'sir etuvchi moment hosil qiluvchi momentsiz simlari mavjudligi bilan farq qiladi.

Asbobning *o'lhash ramkasi* zanjirga *uzgich-ulagich* (SA) orqali ulanadi. Noma'lum magnit oqim ( $\Phi_x$ ) ni *o'lhash* uchun SA o'lhash (*o'lch.*) holatiga o'tkaziladi. Agar shu vaqtida *o'lhash* g'altakdagagi magnit oqimining ilashishi o'zgarsa, masalan, g'altakning *doimiy magnit* (2) maydonida silish natijasida, u holda ramkadan o'tayotgan tok o'zgaradi

va aylantiruvchi moment ta'sirida magnit oqim  $\Delta\Phi_x$  ga proporsional ravishda ramka 1 ma'lum burchakka buriladi. Agar *o'lhashdagi* magnit oqimining ilashishi o'zgarmasa, u holda ramka ixtiyorli bir holatda bo'ladi. Ramka *ko'rsatkich* (3) ni nolga keltirib turishi uchun SA nazorat (*N*) holatiga o'tkaziladi. Demak, *N* doimiy magnit holatini o'zgartirish hisobiga ramkada e.yu.k. ta'sirida tok hosil bo'ladi va natijada ramka *ko'rsatkichi* kerakli holatga buriladi.

Ushbu vebermetrning **kamchiligi** uning sezgirligining pastligidir. Sezgirlikni oshirish uchun *optoelektron kuchaytirgichlar* qo'llaniladi. Ishlab chiqarilayotgan vebermetrlarning *asosiy xatoligi*  $\pm 1,5\%$  gacha.

*O'zgaruvchan magnit oqimini o'lhash.* O'zgaruvchan magnit oqimi, odatda, voltmetr yordamida *o'lchanadi*. Agar *o'lhash* g'altagi o'zgaruvchan magnit maydoniga joylashtirilsa, unda  $E = 4,44f k_{sh} w \Phi_m$  e.yu.k. hosil bo'ladi, bu yerda:  $k_{sh}$  – magnit oqim egri chizig'ining shakl koefitsiyenti;  $f$  – oqim chastotasi;  $w$  – *o'lhash* g'altaginining o'ramlari soni. Shunday qilib, *o'lchanan* e.yu.k. va ma'lum chastota orqali magnit oqimining qiyrmatini hisoblash mumkin:

$$\Phi_m = E / (4,44 k_{sh} f w)$$

O'lhash g'altagi yordamida magnit oqimini o'lhash usuli sodda bo'lsa-da, aniqligi past. Aniqlikni oshirish hamda oqimning ma'lum vaqt oralig'iда o'zgarish qonuniyatini o'rganishda elektron nurli ossillograflar qo'llaniladi.


Nisbatan kichik qiymatli o'zgaruvchan magnit oqimini o'lhash sezgirligini oshirish maqsadida (Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti hamda Toshkent temir yo'l muhandislari institutida prof. Amirov S.F. va aspirant Shoyimov Y.Yu. tomonidan yaratilgan) o'lhash g'altagini yangi konstruksiyasi (3.41 -rasm). Unga ko'ra o'lhash chulg'ami o'ralgan o'zak ko'p o'ramli magnit o'tkazgich ko'rinishida yasalgan. Bunda o'lhash

chulg'amida  $\Phi_x$  magnit oqimidan hosil bo'lgan EYUК quyidagicha aniqlanadi:

$$E = 4,44 f k_{Sh} w_{ch} w_m \Phi_{xm},$$

bu yerda  $w_{ch}$ ,  $w_m$  - mos ravishda o'lhash chulg'ami va ko'p o'ramli magnit o'tkazgich o'ramlarining soni.

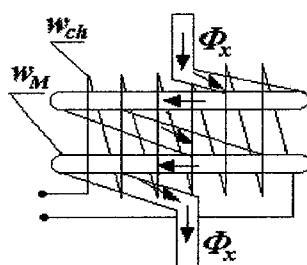So'nggi ifodadan ko'rinib turibdiki, o'lhash chulg'ami o'ralgan o'zak ko'p o'ramli magnit o'tkazgich shaklida yasalganda chiqish signali o'zak sterjen shaklida yasalgan magnit oqimi o'lchagichi chiqish signalidan  $w_m$  marta katta, ya'ni nisbatan yuqori sezgirlikka ega bo'ladi.



3.41 – rasm. Ko'p o'ramli o'zak ko'rinishidagi o'lhash g'altagini yangi konstruksiyasi

katta, ya'ni nisbatan yuqori sezgirlikka ega bo'ladi.

### 3.5.2. Magnit kuchlanganligi va magnit induksiyasini o'lhash


*Bir jinsli magnit maydon kuchlanganligi va maydon induksiyasini ballistik galvanometr yoki vebermetr yordamida o'lhash mumkin.*

Zamonaviy teslametrlar Xoll o'zgartkichi yordamida maydon kattaligini unga proporsional bo'lgan elektr kattalikka aylantiradi va u kompensator yordamida o'lchanadi. Kompensator o'lhashning yuqori aniqligini ta'minlaydi.

**O'zgarmas magnit maydon kattaliklarini** o'lhashda kompensator o'rniga har xil tashqi ta'sirlarni kamaytirish maqsadida magnitoelektrik asbob ishlataladi. Yuqori aniqlikni ta'minlash maqsadida sezgir qismi (Xoll o'zgartkichi) harorati bo'yicha mo'tadil yarim o'tkazgichli materiallardan tayyorlanadi.

*O'zgarmas magnit maydoni induksiyasini o'lhash uchun yadro magnit rezonansli (YaMR) asboblar ishlab chiqarilgan.* Yadro magnit rezonans hodisasiga ko'ra, o'zgarmas magnit maydoniga modda kiritilsa, uning magnit  $M_m$  va harakat  $M_h$  miqdori momentlariga ega bo'lgan yadrolari maydon kuchlanganligi vektori atrofida  $f = (M_m / M_h)N$  chastota bilan tebrana boshlaydi. Agar bu tizimga chastotasi o'zgaradigan maydon ta'sir ettirilsa va yadroning tebranish chastotasi maydon chastotasi bilan mos tushsa, u holda

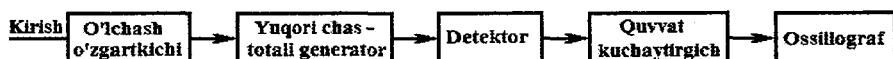yadroning tebranish amplitudasi keskin oshadi. Bu hodisadan chastotani, u orqali maydon kuchlanganligini o'lchashda foydalanish mumkin. YaMR li teslametrning funksional sxemasi 3.42 - rasmida keltirilgan.



3.42 - rasm. Yadro magnit rezonansli teslametrning funksional sxemasi.

**O'lchash o'zgartkichi** induktiv g'altakdan tashkil topgan bo'lib, ichiga tekshiriladigan material namunasi joylashtiriladi. Bu namuna bir vaqtning o'zida yuqori chastotali generator konturining qismi hisoblanadi. *Detektor* yordamida generatordan chiqayotgan signaldan uning quyi chastotali tashkil etuvchisi ajratiladi. Quyi chastotali signal *kuchaytirgich* yordamida kuchaytiriladi va *ossilografning* vertikal og'ish elektrodlariga uzatiladi. Generator signal chastotasini o'zgartirib, *YaMR* siga erishiladi va tadqiq qilinayotgan maydonning induksiyasi quyidagicha topiladi:

$$B_x = C_n f ,$$

bu yerda:  $C_n$  – o'zgartkich doimiysi;  $f$  – generator chastotasi.

*YaMR* li asboblar materiallar magnit xususiyatlarini o'rghanish va magnit maydon induksiyasi hamda kuchlanganligini o'lchash uchun ishlataladi. *0,1% xatolikka hamda 0,03 Tl dan 8,5 Tl gacha o'lchash doirasiga ega.*

### 3.5.3. Ferromagnit materiallar asosiy xarakteristikalarini aniqlash


Turli materiallarni o'zaro taqqoslash va ularning xususiyatlarini o'rghanish uchun *statik* va *dinamik xarakteristikalardan* foydalaniladi. Asosiy statik xarakteristikalarga magnitlanish egri chizig'i va chegaraviy gisterezis sirtmog'i kiradi. Magnitlanish egri chizig'i turli qiymatlardagi toklardan xususiy gisterezis sirtmoqlari uchlarining to'plami bo'lib, undan materiallarning *magnit singdiruvchanligini* aniqlash mumkin.

Magnit materiallar sinusoidal qonun bilan o'zgarayotgan tok hosil qilgan magnit maydoniga joylashtirilsa, materialdagi maydon induksiyasi va kuchlanganligining vaqt bo'yicha o'zgarishi sinusoidal bo'lmaydi. Bunga materialning magnit induksiyasi va kuchlanganlik orasidagi nochiziq bog'lanish sabab bo'ladi hamda maydon induksiya va *kuchlanganlikning amplituda* qiymatlari bilan xarakterlanadi. Shuning uchun bunday hollarda  $B_m = f_1(H_m)$  bog'lanish dinamik magnitlanish egri chizig'i deb ataladi. Induksiya va kuchlanganlikning oniy qiymatlari orasidagi bog'lanish, ya'ni  $B_t = f_2(H_t)$ , dinamik gisterezis sirtmog'i deb ataladi.

Materialarning statik magnit xarakteristikalarini *Xoll effekti* va *yadro magnit rezonans hodisasi* asoslangan asboblar yordamida olish mumkin.

*Dinamik gisteresis sirtmog*‘ini elektron nurli ossillograf yordamida kuzatish mumkin.

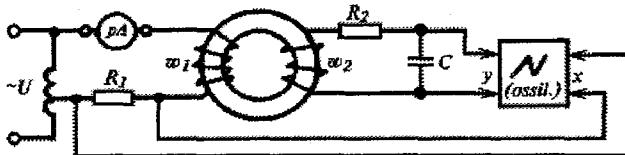Ossillografning vertikal og‘ish kirish qismalariga integrallovchi ( $R_2C$ ) zanjirdan kuchlanish beriladi, gorizontal og‘ish qismasiga esa magnitlovchi tokka proporsional bo‘lgan rezistor ( $R_1$ ) dagi kuchlanish beriladi (3.43 - rasm).



3.43 - rasm. Dinamik gisteresis sirtmog ‘ini elektron nurli ossillograf yordamida kuzatish sxemasi

$R_2 \gg \omega L_2$  bo‘lganligi uchun

$$i_2 = \frac{e_2}{R_2}$$

deyish mumkin. Agar o‘lchash g‘altagidagi e.yu.k.

$$e_2 = -w_2 \frac{d\Phi}{dt} = -ws \frac{dB_t}{dt} \text{ bo‘lsa,}$$

unda tok:

$$i_2 = \frac{w_2 s}{R_2} \frac{dB_t}{dt}$$

$R_2 \gg x_C$  shart bajarilganda,  $U_C$  kuchlanish materialdag‘i induksiyaning oniy qiymatiga proporsional bo‘ladi:

$$U_C = \frac{1}{C} \int i_2 dt = \frac{w_2 s}{CR_2} \int \frac{dB_t}{dt} = \frac{w_2 s}{CR_2} B_t$$

Shunday qilib, ossillograf (*ossil.*) ekranidagi egri chiziq materialdag‘i magnit kuchlanganlik va induksiyani kuchlanishning bir davr mobaynidagi o‘zgarishini aks ettiradi. Ekrandan induksiya va kuchlanganlik qiymatlarini aniqlash uchun ossillograf avval darajalanadi, ya’ni graduirovkalanadi. Buning uchun uning kirish qismalariga qiymati ma’lum bo‘lgan kuchlanishlar beriladi. Bu kuchlanishlar asosida ossillograf gorizontal va vertikal kanallarining mashtablari aniqlanadi:

$$m_{gor} = \frac{2\sqrt{2}U}{A_{gor}} ; \quad m_{ver} = \frac{2\sqrt{2}U}{A_{ver}},$$


bu yerda:  $A_{gor}$  va  $A_{ver}$  – gorizontal va vertikal kanal uchun kirish kuchlanish amplitudasining ikkilangan qiymati;  $m_{gor}$  va  $m_{ver}$  – gorizontal hamda vertikal kanallar mashtablari.

### 3.5.4. Ferromagnit materiallardagi quvvat isrofini aniqlash

Elektrotexnik qurilmalarning g'altak o'rالgan magnit materiallari qayta magnitlanganda, ulardagagi quvvat isroflari uyurmaviy toklar va gisterezis sirtmog'i isroflaridan tashkil topadi.

Ularni aniqlash uchun quyidagi tajriba o'tkaziladi. Isroflarni o'lchash kerak bo'lgan elektrotexnik po'lat varaq(plastina)lardan berk kvadratsimon magnit o'tkazgich yasaladi. O'tkazgichga to'rtta bir xil g'altakdan iborat ikkita chulg'am  $w_1$  va  $w_2$  o'rnatiladi.

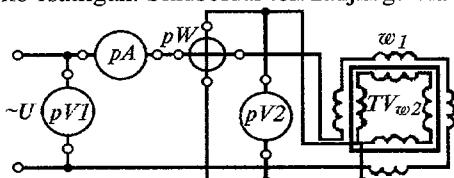Hosil bo'lgan transformator ( $TV$ ) chulg'amlarining ulanishi 3.44- rasmida ko'rsatilgan. Sinusoidal tok zanjiriga ulanganda vattmetrning ko'rsatishi



3.44 – rasm. Ferromagnit materiallardagi quvvat isrofini aniqlash sxemasi  
g'altak uzilgandagi salt ishslash isroflariga teng bo'ladi. Binobarin:

$$P_{s.ish} = E_{s.ish} I_{s.ish} \cos \varphi_{s.ish},$$

Bu yerda:  $E_{s.ish}$  –  $w_1$  g'altakdagi e.yu.k;  $I_{s.ish}$  – salt ishslashdagi tok;  $\varphi_{s.ish}$  –  $E_{s.ish}$  va  $I_{s.ish}$  vektorlar orasidagi faza siljish burchagi.

Vattmetr materialdagi uyurmaviy toklar va gisterezis isroflariga hamda g'altakdagi va o'lchov asboblaridagi isroflarga teng bo'lgan quvvatni ko'rsatadi.

Agar o'ramlari teng bo'lgan ( $w_1 = w_2$ ) g'altaklardan foydalanilsa, u holda materialdagi isroflar quyidagicha hisoblanadi:

$$P_M = P_{pW} - U^2 \left( \frac{1}{R_{pV}} + \frac{1}{R_{pW}} \right),$$

bu yerda:  $U$  – voltmetrning ko'rsatishi;  $R_{pV}$  va  $R_{pW}$  – voltmetr hamda vattmetrning ichki qarshiligi.

Agar quvvat isroflarini alohida-alohida aniqlash lozim bo'lsa, ularning


chastotaga bog'liqligidan foydalilanadi: *gisterezis isroflari chastotaning birinchi darajasiga, uyurmaviy toklar esa chastotaning kvadratiga proporsional bo'ladi, ya'ni:*

$$P_M = af + bf^2$$

Quvvat isroflarini ajratish uchun ikkita turli  $f_1$  va  $f_2$  chastotalarda

o'lhashlar bajariladi, keyin esa 3.45 - rasmdagi grafik quriladi,  $a$  va  $b$  koeffitsiyentlarni grafikdan aniqlash

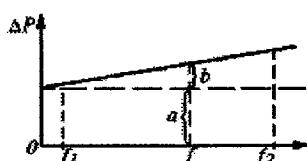3.45 – rasm. Quvvat isroflarini ajratish uchun  $a$  va  $b$




## IV bob. NOELEKTRIK KATTALIKLARNI O'LCHASH
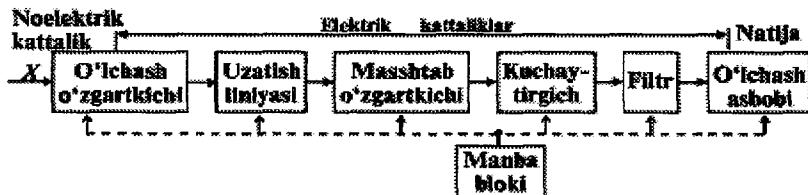
### 4.1. Umumiy ma'lumotlar


Texnologik jarayonlarni nazorat qilish, ularni sozlash va boshqarish, shuningdek, mashina va agregatlarning parametrlarini tadqiq qilish, ayniqsa, qishloq xo'jaligi, chorvachilik va parrandachilik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash texnologik jarayonlarida, gidromeliorativ tizimlarni avtomatlashtirishda ko'pgina noelektrik kattaliklarni yuqori aniqlikdak o'lhash talab qilinadi. Bu kattaliklarga *mekanik siljish, tezlik, kuch, tezlanish, deformatsiya, suv va suyuqliklar sathi hamda sarfi, bosim, harorat, namlik, mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari* va boshqa yuzdan ortiq parametrlar kiradi. Bu kattaliklarni uzoq masofadan turib kam xatoliklar bilan o'lhash va uzatish katta afzallikkarga ega bo'lgan elektrik usullar hamda elektr o'lhash vositalari yordamida bajariladi.

Noelektrik kattaliklarni o'lhashda qo'llaniladigan vositalar xilma-xil bo'lishiga qaramay, o'lhash usuli va vositalarining umumiy xususiyatlari ham mavjud. Umumiylig shundan iboratki, o'chanayotgan har qanday noelektrik kattalik avval unga proporsional bo'lgan elektr (tok, kuchlanish, qarshilik, chastota va boshqalar) kattaligiga aylantiriladi, keyin esa elektr o'lhash asbobi yordamida o'chanadi (4.1- va 4.2- rasmlar).



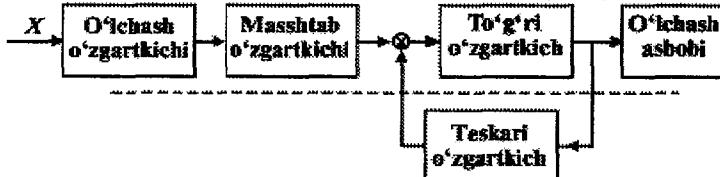4.1- rasm. Noelektrik kattaliklarni o'lhash zanjirining umumlashgan sxemasi.

Noelektrik kattaliklarni o'lhashda ishlataladigan o'zgartirkichlarga qo'yiladigan asosiy talab o'lhash ma'lumotining aniqligi va jarayonni to'g'ri aks ettirishdir. O'chanayotgan kattalikni o'zgartirish usuli (*bevosita, bilvosita yoki muvozanatlash*) ga ko'ra u yoki bu turdag'i xatoliklar yuzaga keladi.



4.2- rasm. Muvozanatlashgan usulga asoslangan noelektrik kattalikni o'lhashning umumlashgan sxemasi.

## **4.2. O'lhash o'zgartkichlarining asosiy metrologik xarakteristikalari**

*Ma'lum fizik qonunlar asosida ishlovchi va birorta o'lhash o'zgartirishini bajaruvchi texnik qurilma o'lhash o'zgartichi deb ataladi.*

Demak, o'lhash o'zgartichi bir fizik kattalikni u bilan funksional bog'langan boshqa bir fizik kattalik orqali aks ettiradi.

Tuzilishi va ishlash asosiga ko'ra, o'lhash o'zgartich ( $O'O'$ ) lari xilmay-xil bo'lsa-da, ular *o'zgartirish funksiyasi, darajalash(graduirovka) xarakteristikasi, xatoligi, o'lhash doirasi* kabi umumiy xarakteristikalar bilan xarakterlanadi.

TOCT 8009-84 ga ko'ra, o'zgartirish funksiyasi –  $O'O'$  chiqish signali informativ parametrining kirish signali informativ parametri bilan funksional bog'liqligi analitik, jadval va grafik ko'rinishida ifodalanadi.

*Darajalash natijasida olingen chiqish va kirish qiymatlarining o'zaro bog'liqligi  $O'O'$ ning darajalash xarakteristikasi deyiladi.* U formula, jadval va grafik ko'rinishlarida berilishi mumkin.

$O'O'$ ning xatoligi haqiqiy va nominal (o'lchangan) o'zgartirish funksiyalari orasidagi farq bo'lib, o'lhash vositalari xatoliklari singari topiladi.

$O'O'$ ning o'lhash doirasi deb, o'lhash xatoligi normallashtirilgan o'lhash kattaligining qiymatlar sohasiga aytildi.


$O'O'$ ning yuqorida keltirilgan xarakteristikalaridan tashqari parametrlarning mo'tadilligi, ishonchliligi, massasi, narxi, tashqi o'lchamlari va boshqa parametrlari ham o'rganiladi.

## **4.3. O'lhash o'zgartkichlarining klassifikatsiyasi**

$O'O'$  vazifasi va ishlash asosiga ko'ra klassifikatsiyalanadi. Ular vazifasiga ko'ra *mechanik, hidravlik, issiqlik, kimyoviy, biologik, pnevmatik* va *boshqa kattaliklar*  $O'O'$ ga bo'linadi. Ishlash prinsipiga ko'ra esa generator va parametrik  $O'O'$  larga bo'linadi. Generator  $O'O'$  da o'chanayotgan noelektrik kattalik unga proporsional bo'lgan e.yu.k. yoki tokka o'zgartiriladi.

Ularga *elektromagnit, induksion, termoelektrik (termojuftliklar) pyezoelektrik* va *galvanomagnit*  $O'O'$  kiradi. Parametrik  $O'O'$ da o'chanayotgan kattalik qarshilik, induktivlik, o'zaro induktivlik va sig'im kabi elektr zanjirining parametrlariga o'zgartiriladi. Ularga *elektromagnit (induksion, transformator va magnit qisiluvchi), termorezistor, optoelektrik (fotorezistorlar, fotodioldar va fototranzistorlar), elektrokimyoviy (elektrolitik), rezistiv* va *elektrostatik*  $O'O'$  kiradi (4.3- rasm).

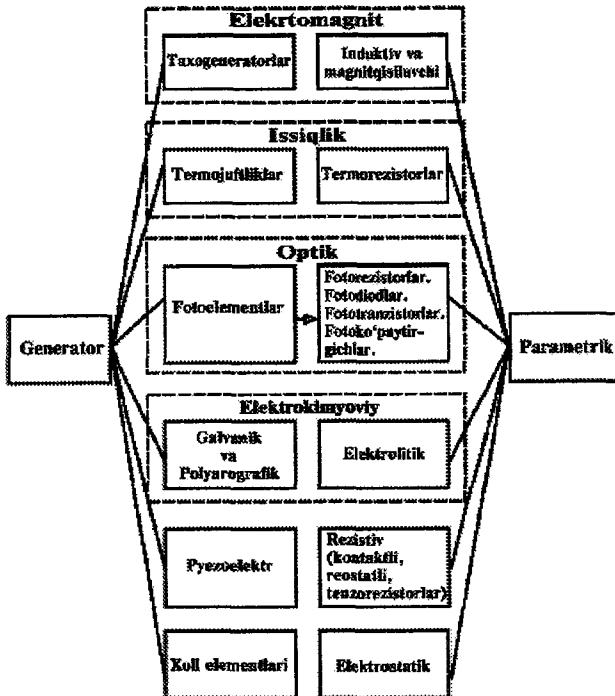
Bundan tashqari, o'zgartirish prinsipiga ko'ra  $O'O'$  *to'g'ridan - to'g'ri o'zgartiruvchi, diffirensial* va kompensatsion o'lhash usullariga asoslangan  $O'O'$  larga bo'linadi.



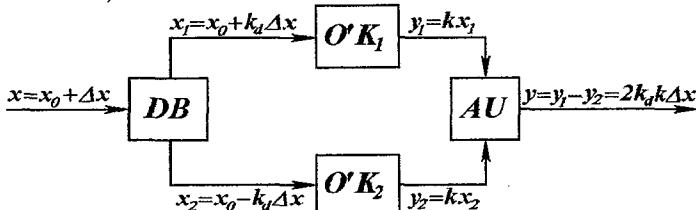4.3- rasm. O'ichash o'zgartkichlarining klassifikatsiyasi

To'g'ridan - to'g'ri o'zgartiruvchi O'O' lar ketma-ket ulangan noelektrik kattalik O'O' va o'ichash mexanizmidan iborat bo'ladi. Masalan, issiqlikni o'ichashga mo'ljallangan O'O' termojuftlik va shkalasi harorat bo'yicha darajalangan magnitoelektrik millivoltmetrdan iborat bo'ladi.

Differensial o'ichash usuliga asoslangan O'O' larida o'zgartgich ikkita chiqish qismalariga ega bo'lgan differensial bo'g'in (DB), ikkita o'zgartirish kanali ( $O'K_1$  va  $O'K_2$ ) va signallarni ayirish qurilmasi (AQ)dan tashkil topgan bo'ladi (4.4 - rasm).




4.4 - rasm. Differensial o'ichash usuliga asoslangan O'O' sxemasi

O'lchanayotgan kattalik  $x$  boshlang'ich  $x_0$  qiymatidan  $\Delta x$  ga o'zgarganda DB ning chiqish kattaliklari boshlang'ich qiymatiga nisbatan turli ishorali qiymatga o'zgaradi hamda ular O'K<sub>1</sub> va O'K<sub>2</sub> orqali  $y_1$  va  $y_2$  elektr kattaliklarga o'zgagtiriladi. Bu signallar AQ da ayirilib, o'lchanayotgan kattalikka proporsional bo'lgan natija o'lchash mexanizmiga yoki boshqaruv tizimiga uzatiladi(rasmida ko'rsatilmagan).

Diffirensial o'lchash usuliga asoslangan O'O' lari additiv xatoligining kichikligi, o'zgartirish funksiyasining nisbatan chiziqliligi va sezgirligining yuqoriligi kabi afzalliklarga ega.

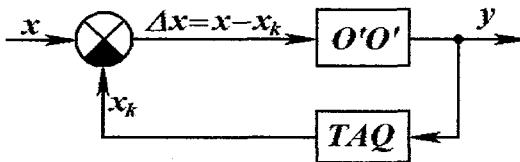Kompensatsion o'lchash usullariga asoslangan O'O' larida o'lchanayotgan kattalikning qiymati o'zgartgichning teskari aloqa qurilmasi(TAQ)da hosil qilingan kattalik bilan to'la muvozanatlashgunga qadar o'zgartirilib boriladi (4.5 - rasm). Bu tur O'O'larini qo'llanilishi o'lchash aniqligi oshiradi va o'lchash jarayonidagi energiya isrofini kamaytiradi.



4.5 - rasm. Kompensatsion o'lchash usullariga asoslangan O'O' sxemasi

#### 4.4. Elektromagnit o'lchash o'zgartkichlari


Elektromagnit o'lchash o'zgartkichlarida o'lchanayotgan noelektrik kattaliklar materialning magnit xossalari hisobiga unga proporsional bo'lgan elektrik kattalik (e.yu.k. yoki tok) ka va  $R$ ,  $L$ ,  $C$ ,  $M$  parametrlariga aylantiriladi. Qo'llaniladigan elektromagnit o'lchash o'zgartkichlaridan induksion, induktiv, transformator va magnit qisiluvchi O'O' keng tarqalgan.

##### 4.4.1. Induksion o'zgartkichlar

Elektromagnit induksiya hodisasiaga asoslanib, chiziqli yoki burchak tezligi ularga proporsional bo'lgan e.yu.k. yoki tokka aylantiriladi.

Induksion o'zgartkichlar qo'zg'almas magnit va qo'zg'aluvchan g'altak (4.6- a, b rasmlar) yoki qo'zg'aluvchan magnit va qo'zg'almas g'altakli ko'rinishida (4.6- d rasm) yasalishi mumkin. Bu qurilmalar ko'pincha taxogeneratorlar deb ataladi. Ularning o'zgartirish funksiyasi (statik xarakteristikasi) deb, chiqish kuchlanishi ( $U$ ) yakorning aylanish tezligi ( $\omega$ ) ga ga

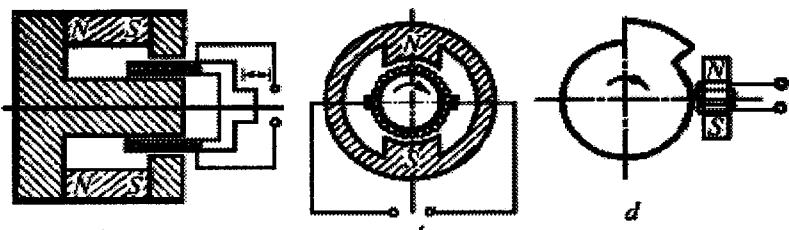bog'liqligiga aytildi:  $U = k\omega$ , bu yerda:  $k$  – taxogenerator doimiysi. Real ish sharoitlarida chiqish kuchlanishi qiymatiga yakor reaksiyasi va kontakt qarshiligi o'z ta'sirini ko'rsatadi.



4.6 - rasm. Induksion o'zgartkichlar konstruksiyalari.

Shuning uchun ham taxogeneratorlarning statik xarakteristikasi nochiziq bo'ladi. O'zgaruvchan tok taxogeneratorlarida:

$$E = k\Phi \frac{pn}{60},$$

bu yerda:  $k$  – elektromagnit koeffitsiyenti;  $\Phi$  – magnit oqimi;  $p$  – statorning juft qutblar soni;  $n$  – rotoring aylanish chastotasi, ya'ni o'zgartichning kirish kattaligidir.

**Afzalligi:** tulishi codda, chiqish quvvati katta, sezgirligi yuqori.

**Kamchiligi:** xarakteristikaning nochiziqliligi, zamonaviy taxogeneratorlarda xatoliklari 0,2 – 0,5 foizgacha.


#### 4.4.2. Induktiv o'zgartkichlar

Induktiv o'zgartichlarning ishlashi o'lchanayotgan noelektrik kattalikni unga proporsional bo'lgan induktivlikka aylantirishga asoslangan. Bunda o'zgartichning chiqish induktivligi:

$$L = w^2 \mu_0 \frac{S_\mu}{l_\mu}$$

Ifodaga muvofiq o'rmlar soni, havo oralig'inining aktiv yuzi ( $S_\mu$ ) yoki uzunligi ( $l_\mu$ ) o'zgarishi mumkin.  $w=f(x)$  va  $l_\mu = f(x)$  o'zgarganda statik xarakteristika asosan nochiziq,  $S_\mu = f(x)$  da chiziqli ko'rinishda bo'ladi. Induktiv o'zgartichlar qo'zg'aluvchan qismining turiga ko'ra qo'zg'aluvchan magnit o'tkazichli (4.7 - a va e rasm qo'zg'aluvchan ferromagnit o'zakli), qo'zg'aluvchan chulg'amli (4.7 - b, f rasm) va elektromagnit ekran(to'siq)lilarga (4.5- d hamda g rasm) bo'linadi. Statik xarakteristika

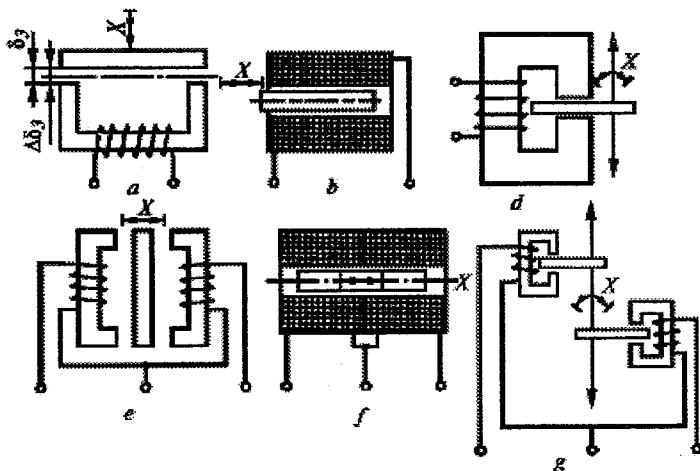nochiziqligini kamaytirish maqsadida differensial sxemali induktiv o'zgartkichlar yaratilgan (4.7 - e, f, g rasm).



4.7 - rasm. Induktiv o'zgartkichlar konstruksiyalari.

Induktiv  $O'O'$  mashinasozlik, transport va agrosanoat ishlab chiqarishida chiziqli va burchak siljish, tezlik va tezlanishlarni o'lchashda keng qo'llaniladi.

**Masala.** Sanoat chastotasi 50 Gs, kuchlanishi 220 V li manbaga ulangan induktiv o'zgartkichning induktiv, aktiv va to'la qarshiliklarini aniqlang. Bunda tok 0,1 A, quvvat 40 Vt.

**Yechish.** Induktiv o'zgartkichning to'la qarshiliqi:

$$Z = \frac{U}{I} = 220 / 0,1 = 2200 \text{ Om}$$


G'altakning aktiv qarshiliqi:

$$r = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{40} = 1210 \text{ Om}$$

$$\text{Induktiv qarshilik: } x_L = \sqrt{Z^2 - r^2} = \sqrt{2200^2 - 1210^2} = 1837,36 \text{ Om}$$
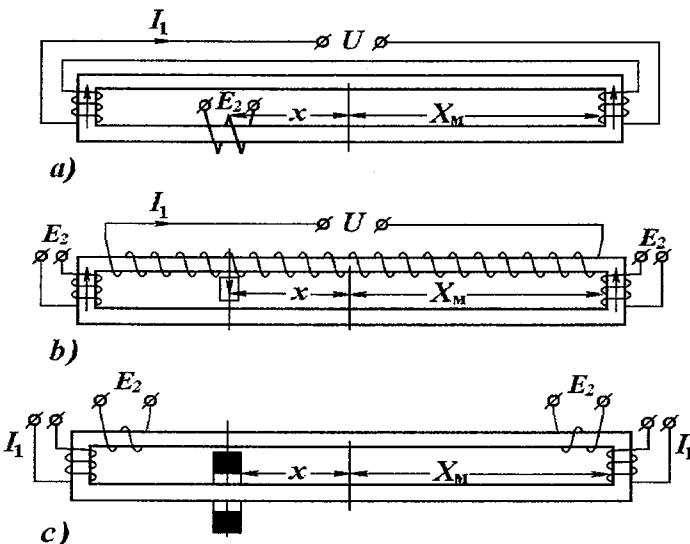
#### 4.4.3. Transformatorli o'zgartkichlar

Transformatorli o'zgartkich tarkibida qo'zg'aluvchan qism bo'lgan transformator bo'lib, uning o'zaro induktivligi g'o'zg'aluvchan qismning koordinatasiga bog'liq bo'ladi, ya'ni  $M = f(x)$ . Transformatorli uzgartkichlar xuddi induktiv o'zgartkichlar singari qo'zg'aluvchan magnit o'zakli, chulg'amli va elektromagnit ekranli turlarga bo'linadi (4.8 - rasm, a, b va c)



4.8 – rasm. Transformatorli uzgartkichlar konstruksiyalari

"Elektrotexnikaning nazariy asoslari" kursidan bizga ma'lumki, o'zaro induktiv bog'langan ikkita chulg'am orasidagi o'zaro induktivlik quyidagicha aniqlanadi:

$$M = w_2 \frac{\Phi_2}{I_1},$$

bu yerda  $w_2$  - ikkinchi chulg'amdag'i o'ramlar soni,  $I_1$  - birinchi chulg'amdag'i tok,  $\Phi_2$  - birinchi chulg'am tokidan hosil bo'lgan magnit oqimining ikkinchi chulg'am bilan ilashgan qismi.

Qo'zg'aluvchan chulg'amli transformatorli o'zgartkich o'zgartirish funksiyasi (magnit o'tkazgich magnit singdiruvchanligi  $\mu = \infty$  va sochilgan magnit oqimlari  $\Phi_S = 0$  bo'lganda) quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\underline{E}_2 = -j\omega w_1 w_2 I_1 g x,$$

bu yerda  $g = \mu_0 \frac{b}{\delta}$  - o'zaro parallel joylashgan ikkita magnit o'tkazgich orasidagi havo oraliq'I magnit o'tkazuvchanligining qo'zg'aluvchan qism koordinatasi x bo'yicha solishtirma qiymati,  $\delta$  - havo oraliq'ining magnit oqimi yo'lidagi uzunligi,  $b$  - magnit o'tkazgich eni.

Qo'zg'aluvchan magnit o'zakli transformatorli o'zgartkich o'zgartirish funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$E_2 = -2j\omega w_1 I_1 w_o G_{\mu\delta} x,$$

bunda  $w_o$  - magnit o'tkazgichga tekis taqsimlab o'ralgan o'lchash chulg'ami o'ramlar sonining solishtirma qiymati;  $G_{\mu\delta}$  - magnit o'tkazgich va qo'zg'aluvchan magnit o'zak orasidagi havo oralig'ining magnit o'tkazuvchanligi.

Qo'zg'aluvchan ekranli transformatorli o'zgartkichning o'zgartirish funksiyasi ekranning magnit qarshiligi  $R_{\mu e} = \infty$  (mis xalqaning elektr o'tkazuvchanligi  $G_e = \infty$ ) bo'lganda quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:


$$E_2 = -j2w_1 w_2 I_1 g x.$$

**Afzalliklari:** chiqish quvvatining kattaligi, ishlatishda ishonchliligi, turli ishlatish sharoitlarida parametrlarining stabilligi.

**Kamchiliklari:** tashqi magnit maydonining ish holatiga ta'siri sezilarliligi, massa va gabarit o'lchamlarining kattaligi.
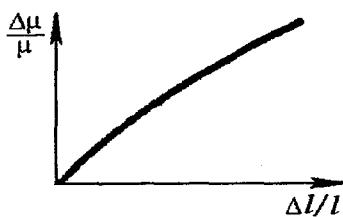
#### 4.4.4. Magnit qisiluvchi o'lchash o'zgartkichlari


Bunday o'zgartkichlarda mexanik ta'sir (cho'zilish, qisilish) natijasida magnit o'tkazuvchi materialning magnit singdiruvchanligi ( $\mu$ ) o'z qiymatini (magnit elastik effekt) o'zgartiradi va zanjir induksionligi  $L = W^2 \mu \mu_0 S_\mu / l_\mu$  ifodaga ko'ra o'zgaradi. Magnit elastik effekt ikkita ko'rinishda bo'ladi: ayrim materiallarda mexanik kuchlanish ta'sirida magnit singdiruvchanlik ortsasida, boshqalarida kamayishi mumkin. 4.9 - rasmda material magnit singdiruvchanligi o'zgarishining unga berilgan mexanik kuchlanish ta'siridagi nisbiy uzayishga bog'liqligi keltirilgan.



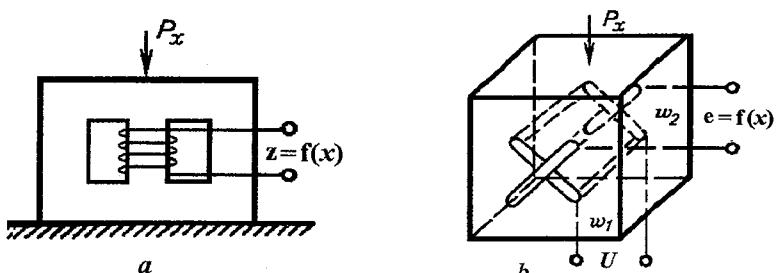4.9 - rasm. material magnit singdiruvchanligi o'zgarishining unga berilgan mexanik kuchlanish ta'siridagi nisbiy uzayishga bog'liqligi

isrofini kamaytirish maqsadida yupqa elektrotexnik tunukalardan yig'iladi. Magnit elastik sezgirlik maksimal qiymatga ega bo'lishi uchun magnit o'tkazgich to'yinishi sohasida ishlashi lozim bo'ladi.

Ikkita induktiv g'altagi o'zaro perpendikulyar joylashgan transformator asosida ishlaydigan magnit elastik o'zgartkichlarda (4.10 - rasm, b) g'altakning magnit oqimi o'zgarmas bo'lib, u g'altakni kesib o'tganda unda EYuK hosil



4.10 – rasm. Magnit elastik o'zgartkichlarning konstruksiyalari

bo'lmaydi. Magnit o'tkazgichga mexanik kuchlanish berilganda uning magnit singdiruvchanligi o'zgarishi natijasida g'altak o'ramlarini kesib o'tayotgan magnit oqimi o'zgaradi va natijada unda mexanik kuchlanishga proporsional bo'lgan EYuK hosil bo'ladi. EYuK fazasining ishorasi yo'nalishiga bog'liq boladi. Magnit qisiluvchi o'zgartkichlarning aniqlliligiga materialning magnit gisterezisi,  $\mu = f(U_m)$  funksiyaning nochiziqligi, materialning eskirishi va harorat ta'sir qiladi. Shuning uchun ham natijaviy xatolik 2% dan kam bo'lmaydi. Bu o'zgartkichlar bosimni, vibratsiyani, mexanik kuchlanishni va boshqa noelektrik kattaliklarni o'lashda qo'llaniladi

#### 4.5. Issiqlik o'lash o'zgartkichlari

Issiqlik O'O' ning ishlashi *metall* va *yarim o'tkazgichlar xossalalarini haroratga bog'liqligiga asoslangan*. Bu o'zgartkichlarda kirish kattaligining o'zgarishi issiqlik balansi tenglamasi  $Q_1 = Q_2 + Q_3$  ni o'zgarishiga olib keladi, bu yerda:  $Q_1$  – o'zgartkichlardagi issiqlik miqdori;  $Q_2$  – atrof-muhit bilan almashadigan issiqlik miqdori;  $Q_3$  – o'zgartkichda  $n$  tok ta'sirida ajraladigan issiqlik miqdori.

Atrof-muhit bilan almashadigan issiqlik miqdori o'zgarmas bo'lsa, o'zgartkichlardagi issiqlik miqdori faqat chiqish parametri bo'lgan tokka bog'langan bo'ladi.

##### 4.5.1. Termojuftliklar

Bu o'zgartkichlarda ikkita har xil metall yoki yarim o'tkazgichlar birlashgan joyida harorat o'zgarishi natijasida e.yu.k. hosil bo'ladi.

E.yu.k. termojuftliklarning ulangan uchlari harorati  $T_1$  va ulanmagan uchlarning haroratlari  $T_2$  ayirmasiga bog'liq bo'ladi:

$$E = \alpha_r (T_1 - T_2),$$


bu yerda:  $\alpha_r$  – materiallarning harorat koeffitsiyenti.

Haroratning o'zgarish doirasiga ko'ra termojuftliklar mis va konstan-tandan ( $270^{\circ}\text{C}$  gacha), platinarodiy va platinadan ( $1300^{\circ}\text{C}$  gacha) hamda volfram va reniydan ( $2500^{\circ}\text{C}$  gacha) yasaladi.

Termojuftliklarda xatoliklar asosan o'zgartirish funksiyasi nochiziqligi, bo'sh qismalari haroratining o'zgarishi hamda xalaqit termo e.yu.k. hosil bo'lishi hisobiga yuzaga keladi. Termojuftliklarning inersiyasi bir necha daqiqaga yetadi.

Termojuftliklar o'zgartirish funksiyasini chiziqlashtirish maqsadida turli tuzatmalar kiritish(korreksiyalash) usullaridan foydalaniлади. Shulardan bittasi avtomatik tuzatish kiritish usulidir. Bunga misol tariqasida termojuftlik qismalaridagi harorat nomo'tadilligini ko'prik yordamida kompensatsiyalash sxemasi 4.11 - rasmida keltirilgan. Termojuftlik qismalarida haroratning

o'zgarishi natijasida uchta rezistor va bitta termorezistor RK (qarshiligi haroratga bog'liq bo'lgan rezistor) dan iborat bo'lgan o'zgarmas tok ko'prigining muvozanati buziladi. Natijada ko'prik diagonalida paydo bo'lgan kuchlanish termojuftlik qismalarida haroratni o'zgarishi natijasida paydo bo'lgan temro EYuK ni kompensatsiyalaydi. Bu sxemaning samarasi uchala rezistor qarshiliklarining harorat o'zgarishiga qay darajada bog'liq

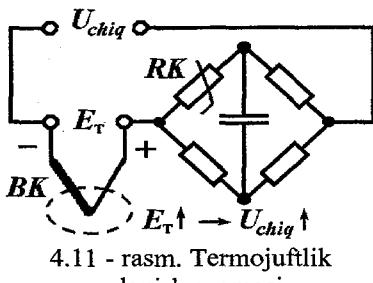

4.11 - rasm. Termojuftlik  
ulanish sxemasi

emas (invariant) ligi bilan belgilanadi.

#### 4.5.2. Termorezistorlar

Termorezistorlarning ishlash asosi tashqi harorat o'zgarganda tokli o'tkazgichlardagi elektronlarning issiqlikdan qo'zg'alishi natijasida ular elektr o'tkazuvchanligining o'zgarishiga asoslangan (4.12 - rasm). Yarim o'tkazgichlarda qarshilikning haroratga bog'liqligi asosan ulardag'i aralashmalar hisobidan yuzaga keladi.

Termorezistor sifatida qo'llaniladigan materiallarga qo'yiladigan asosiy talablarga qarshilikning harorat koeffitsiyenti qiymatining mumkin qadar katta va mo'tadil bo'lishi, tashqi muhit ta'siriga chidamlilik, mexanik mustahkamlik va boshqa ba'zi bir xususiyatlar kiradi. So'nggi yillarda termorezistorlar


ko'pincha mis, nikel va platinadan yasalmoqda. Misdan yasalgan termorezistorlarda yuqori darajada tozalangan elektrotexnik mis ishlatalidi. Bu termorezistorlarning o'zgarish funksiyasi haroratning  $-200^{\circ}\text{C}$  dan  $200^{\circ}\text{C}$  gacha bo'lgan doirasida qariyb, chiziqli ko'rinishda bo'ladi.

Misdan yasalgan termorezistorlarning nominal qarshiligi  $10000 \text{ Om}$  dan oshmaydi. Ulardan o'tadigan tok esa  $10\text{--}15 \text{ mA}$  bo'ladi.

Platinali termorezistorlar  $1200^{\circ}\text{C}$  gacha haroratda ham oksidlanmaydi. Narxining qimmatligiga qaramay texnik xarakteristikalarining yaxshiligi sababli ular keng qo'llaniladi. Nikeldan yasalgan termorezistorlar  $250\text{..}300^{\circ}\text{C}$  gacha bo'lgan haroratlarda ishlay oladi.

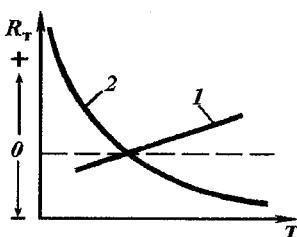4.12 - rasm. Metall (1) va

yarimo'tkazgich (2)  
termorezistorlarning haroratni  
o'zgartirish funksiyasi



termorezistorlardan afzalligi - o'zgartirish funksiyasining keng o'lchash doirasida chiziqliligi va qarshilik harorat koeffitsiyentining taxminan 5 barobar kattaligi.

Yarim o'tkazgichli termorezistorlar asosan germaniy va kremniydan, ayrim hollarda esa grafitdan yasaladi. Metall termorezistorlardan farqli ravishda ularda qarshilik harorat koeffitsiyenti katta va manfiy. Yarim o'tkazgich metallarda solishtirma elektr qarshilik qiymati nisbatan katta bo'lganligi sababli ular asosida qarshiligi katta, ammo o'lchamlari kichik bo'lgan termorezistorlar yasash mumkin.

Radioelektronika sanoatida manfiy va musbat harorat koeffitsiyenti  $-100^{\circ}\text{C}$  dan  $300^{\circ}\text{C}$  gacha harorat diapazonida foydalaniladigan termorezistorlar ishlab chiqariladi. Ularning volt-amper xarakteristikasi 4.13- rasmida keltirilgan. Musbat harorat koeffitsiyentli termorezistorlar pozistorlar deb ataladi (4.13- b rasm). Ular asosan bariy titanatidan yasaladi. Pozistorlarning asosiy xususiyatlaridan biri - qarshiligining tor diapazonda o'zgarishi. Boshqa yana bir xususiyati VAXda to'g'ri chiziqqa yaqin bo'lgan qismning mavjudligi.



4.13 - rasm. Termorezistor (a) va pozistor (b) larning volt-amper xarakteristikalari.

Pozistorlar nazorat va avtomatik rostlash tizimlarida harorat o'zgartkichlari (datchiklari) sifatida qo'llaniladi. Bunda termorezistorlardan iborat zanjirga harorat mo'tadilligini saqlab turuvchi (korreksiyalovchi) qo'shimcha elementlar ulanadi.

**Masala.** Platinaplatinarodiyli termojuftlik orqali  $1000^{\circ}\text{C}$  harorat o'lchanganda, ichki qarshiligi  $100 \text{ Om}$  li millivoltmetr ishlatalgan. Termojuftlik qarshiligi  $20^{\circ}\text{C}$  dan  $1000^{\circ}\text{C}$  gacha  $3 \text{ Om}$  dan  $6 \text{ Om}$  gacha o'zgargan.  $1000^{\circ}\text{C}$  haroratni o'lhashda hosil bo'lgan qo'shimcha nisbiy xatolikni aniqlang.

**Yechish.** Haroratni o'lhashning ekvivalent sxemasi bo'yicha  $1000^{\circ}\text{C}$  o'lchanganda, haqiqiy qarshilik  $100+3=103 \text{ Om}$  ga teng. Harorat o'zgargandan keyin zanjirning umumiyligi  $103+3=106 \text{ Om}$  ga teng bo'ldi.

Binobarin, haroratni o'lhashda hosil bo'lgan qo'shimcha nisbiy xatolik:

$$\delta_t = \frac{t_x - t_h}{t_h} 100\% = \frac{R_{t,x} - R_{t,h}}{R_{t,h}} 100\% = \frac{106 - 103}{103} 100\% = 2,91\%..$$

## 4.6. Optik o'zgartkichlar

### 4.6.1. Optik o'zgartkichlarning asosiy xarakteristikaları

Optik O'O' larning ishlash asosi fotoeffekt hodisasiga asoslangan. Bu hodisaga ko'ra elektromagnit nurlanish ta'sirida qattiq jismda yoki suyuqlikda erkin elektronlar hosil bo'ladi. Tashqi va ichki fotoeffekt mavjud. Ichki fotoeffektda nur oqimi ta'sirida kristall ichida zaryad tashuvchilarining qayta taqsimlanishi yuz beradi va ularning konsentratsiyasi o'zgaradi.

Tashqi fotoeffektda esa nur oqimi ta'sirida jism sirtida elektronlar emisiyasi hodisasi ro'y beradi.

Optik o'zgartkichlar quyidagi xarakteristikalarga ega:

**1. Yorug'lik xarakteristikasi** (4.14 - rasm, a): o'zgartkich fototoki ( $I_f$ ) ning unga tusha-yotgan yorug'lik oqimi ( $\Phi_{yo}$ ) ga bog'liqligi, ya'ni  $I_f = f(\Phi_{yo})$ . Bu xarakteristika nochiziq ko'rinishiga ega.


**2. Spektral xarakteristika** (4.14 - rasm, b): o'zgartkich nisbiy sezgirligi ( $S$ ) ni unga tushayotgan nuring to'lqin uzunligi ( $\lambda$ ) ga bog'liqligi, ya'ni  $S = f(\lambda)$ .

**3. Volt-amper xarakteristikasi** (4.14 - rasim, c): fototokning o'zgartkichiga berilgan kuchlanishiga bog'liqligi, ya'ni  $I_f = f(U)$ , bunda ( $\Phi_{yo} = const$ ).

**4. Harorat xarakteristikasi:** o'zgartkich qarshiligining atrof-muhit haroratiga bog'liqligi.

Optik o'zgartkichlar quyidagi asosiy parametrlar bilan tafsiflanadi:

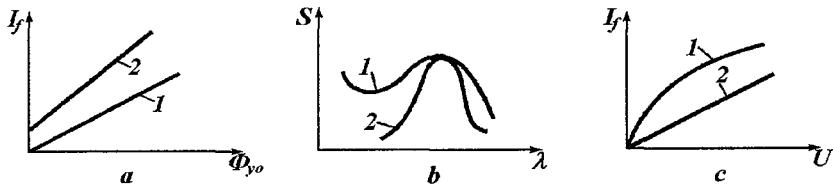1. Sezgirlik. 2. O'zgartkichning nur tushmagan paytdagi qarshiligi. 3. Vaqt doimiyisi. 4. Ishchi kuchlanish.



4.14 – rasm. Optik o'zgartirichlar xarakteristikaları

Fotoelementlarda tushayotgan yorug'lik ta'sirida foto e.yu.k. hosil bo'ladi. Foto e.yu.k. qiymati tushayotgan yorug'likning nafaqat miqdoriga, balki uning spektriga ham bog'liq. Konstruktiv jihatdan fotoelementlar vakuumli yoki yarim o'tkazgichli qurilma shaklida yasaladi. Katod yorug'likka sezgir materiallardan tayyorlanadi.

**Kamchiliklari:** sezgirligi past, chiqish quvvati kam.


#### 4.6.2. Fotoko'paytirgichlar, fotorezistorlar, fotodiодлар, fototranzistorlar

**Fotoko'paytirgichlar.** Fotoelementdan olingen signalni kuchaytirish uchun fotoko'paytirgichdan foydalaniladi (4.15 - rasm). Unda asosiy katod K dan tashqari elektronning harakat yo'li bo'ylab qo'shimcha katodlar K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, ... K<sub>n</sub> joylashtiriladi va elektronlar ularning yuzasidan ham elektronlarni urib chiqaradi va signalni miqdori keskin oshadi.

**Fotorezistorlarda** qarshilik yorug'lik nuri ta'sirida qiymatini o'zgartiradi. Konstruktiv jihatdan fotorezistor shisha plastinka yuzasiga yupqa qatlama ko'rinishida joylashtirilgan yarim o'tkazgichli materialdan iborat. Fotorezistorlarning ishlash asosi yarim o'tkazgichdagagi zaryad tashuvchilar konentratsiyasini yorug'lik oqimi ta'sirida o'zgarishiga asoslangan. Ularning o'ziga xos xususiyati - elektr o'tkazuvchanligining bir tomonlamaligidir.

Fotorezistorning nur tushmagan paytidagi qarshiligi  $10^4$  dan  $10^8$  Ohm gacha, solishtirma sezgirligi esa  $3 \cdot 10^4$  mA/(m·V) gacha bo'lishi mumkin. Yuqori sezgirligi va xizmat muddatining fotoelementlarga nisbatan uzoqligi fotorezistorlarning afzalliklari hisoblanadi. **Kamchiliklari** sifatida nur tushmagan paytdagi toki va reaksiya vaqtida qiymatlarining kattaligi hamda atrof-muhit harorati o'zgarishiga sezgirligini aytilib o'tish mumkin.

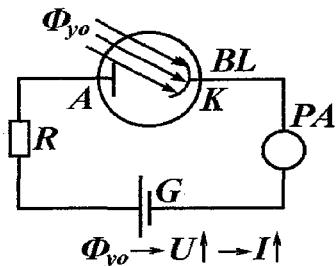**Afzalliklari:** yuqori sezgirligi va uzoq muddat ishlashi.




4.15 – rasm.  
Fotoko'paytirgichni zanjirga  
ulanish sxemasi

**Kamchiliklari:** inersiya nisbatan katta ( $10^{-2}$  C gacha). Uning parametrlariga tashqi muhit harorati ta'sir etadi.

**Fotodindlarda** teskari tokning kattaligi yorug'lik oqimining energiyasiga bog'liq, ya'ni yorug'lik ta'sirida diodning teskari qarshiligi kamayadi (4.16 - rasm).

**p-n** o'tish zonasiga yorug'lik nurini tushishi bu zonadan **p** yoki **n** sohaga asosiy bo'limgan zaryad tashuvchilarni o'tib qolishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida fotodindlarning teskari yo'nalişdagi qarshiligi kamayadi, tok esa ortadi. Fotodindlarni yasashda ko'pincha germaniy elementidan foydalilanadi. Spektral sezgirligining o'zgarish sohasi tor bo'lganligi sababli kremniy elementi kam qo'llaniladi.

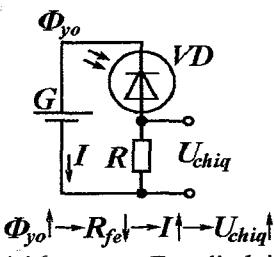

4.16 – rasm. Fotodindlarning ulanish sxemasi

Fotodindlarda integral sezgirlik yuqori ( $10 \text{ mA/lm}$  gacha), reaksiya vaqt kichik ( $10^{-5} \text{ s}$ ) va xizmat muddati uzoq (5000 soatgacha). Shuning bilan birga ularning qarshiligi atrof muhit harorati o'zgarishiga o'ta sezgir.

**Afzalliklari:** katta integral sezgirligi ( $10 \text{ mA/lm}$  gacha), vaqt doimiysi kichik ( $10^{-3} \text{ C}$  gacha), ishlash muddati uzoq (5000 soatgacha), gabarit o'lchamlari kichik.

**Kamchiligi:** fotodindlarning qarshiligi atrof-muhit haroratiga bog'liq.

**Fototranzistorlarda** teskari yo'nalişdada ulangan **p-n-p** yoki **n-p-n** o'tishning kuchaytirish xossasidan foydalilanadi. Bunda fototranzistorlar-ning kollektor toki yoritilganlikka bog'liq bo'ladi. Fototranzistorlarning kuchaytirish koefitsiyenti 20 va undan ortiq, sezgirlikligi esa fotodindlarning taxminan baza toki emitter tokiga nisbaticha ortiq bo'ladi. Fototranzistorlarning ulanish sxemasi oddiy tranzistorlarning ulanish sxemasiga o'xshash.


**Fotovarikaplar.** Ularning ishlash prinsipi **p-n** o'tish elektr sig'imining yorug'lik nuri ta'sirida o'zgarishiga asoslangan. Kremniyli fotovarikaplarda **p-n** o'tishning elektr sig'imi  $30 \text{ mk}\Phi/\text{mm}^2$  gacha, galliy arseniddan yasalgan fotovarikaplarda esa  $500 \text{ pk}\Phi/\text{mm}^2$  gacha yetadi. Fotovarikaplar zanjirga fotorezistorlar kabi ulanadi.

*Fotoelektr o'zgartirkichlar ishlab chiqarishida, asosan, avtomatika qurilmalarida yorug'lik kattaliklarini ularash va nazorat qilish maqsadida ishlataladi.*
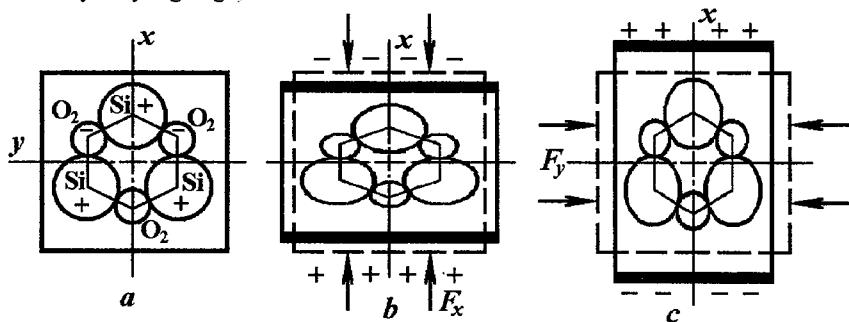
#### 4.7. Pyezoelektrik o'lchash o'zgartkichlari

Bu o'zgartkichlarning ishslash asosi ayrim kristallarning mexanik kuchlanish ta'sirida qutblanish hodisasiga asoslangan (to'g'ri pyezoeffekt). *Kristallning elektr qutblanishi natijasida mexanik deformatsiyalanish hodisasiga teskari pyezoeffekt deb ataladi.* Ko'pincha bu maqsadda tabiiy kvars ishlatiladi.

Kvars kristall strukturasingin oddiy ko'rinishi bitta *Si* kremniy va ikkita  $O_2$  kislород atomlari orqali tasvirlanishi mumkin (4.17 - rasm, a). Mexanik ta'sir ko'rsatilmagan holatda kristall elektr jihatdan neytral, chunki barcha zaryadlar o'zaro kompensatsiyalangan (kremniy atomi to'rtta musbat, kislород atomi esa ikkita manfiy zaryadga ega).



4.17 - rasm. Kvars kristalining strukturasi: a - deformatsiyalanmagan; b - x o'qi bo'ylab deformatsiyalangan; c - y o'qi bo'ylab deformatsiyalangan


x o'qi bo'ylab kristalga mexanik kuchlanish berilganda muvozanat buzilishi natijasida kristall panjara deformatsiyalanadi va natijada uning x o'qiga perpendikulyar bo'lgan yoqlarida zaryadlar generatsiyalanadi (bo'ylama effekt) (4.17 - rasm, b). Agar kristall y o'qi bo'ylab mexanik kuchlanish ta'sirida bo'lsa, u holda uning x o'qiga perpendikulyar bo'lgan yoqlarida qarama-qarshi ishorali zaryadlar generatsiyalanadi (ko'ndalang effekt) (4.17 - rasm, c). Agar kvars kristall panjarasi barcha tomonidan deformatsiyalansa (gidrostatik siqilish), u holda kristalning qutblanishi kuzatilmaydi. Mexanik kuchlanish z o'qi (4.17 - rasm tekisligiga perpendikulyar bo'lgan yo'nalish) bo'yicha yo'naltirilganda ham simmetriya tufayli pezoeffekt kuzatilmaydi.

Bo'ylama va ko'ndalang pezoeffektlarda kristall yoqlarida generatsiyalangan zaryadlar miqdori bir xil emas. Bu miqdor kristall sirti yuzasi va mexanik kuch qo'yilgan yuzanining kattaliklariga bog'liq bo'ladi.

Pezoelektrik o'lchash o'zgartkichlarning elektr va mexanik xossalariini tahlil qilishda asosan kristall panjaraning deformatsiyalanish yo'nalishi bilan panjara o'qlari yo'nalishlari orasidagi bog'lanishni belgilovchi koeffitsiyent *d* dan

foydalaniлади. Бу кoeffitsiyent yordamida to'g'ri va teskari pezoeffektlarda berilgan mexanik kuch birligiga mos ravishda generatsiyalangan zaryad miqdorini aniqlash mumkin.

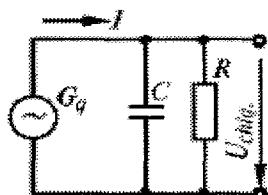Pezoelektrik o'lchash o'zgartkichlarining elektr xossalarni o'rganishda ularning ekvivalent almashlash sxemasidan keng foydalaniлади (4.18 - rasm). Bu sxemadagi R va C taqsimlangan parametrлar bo'lib, ularning tarkibiga pezoelektrik o'zgartkichga ulangan o'lchash asbobi kirish zanjirining o'zaro parallel ulangan qarshiliги va sig'imi ham kiradi.



4.18 - rasm.

Pezoelektrik O'O'ning elementar ekvivalent sxemasi

zaryad;  $d_1$  – pyezomodul koeffitsiyenti.

Shunday qilib,

$$U_{chig} = d_1 \cdot F \frac{j\omega R}{1 + j\omega RC}$$

Pezoelektrik O'O' ning massasi va tashqi o'lchamlari kichik bo'lib, katta mexanik mustahkamlik va yuqori xususiy tebranishlar chastotasiiga ega. Shuning uchun ham ular yuqori chastotali noelektrik kattaliklarni o'lchashda keng qo'llaniladi.

**Asosiy kamchiliklari:** statik jarayonlarni o'lchashda foydalana olmasligi, katta chiqish qarshiliги va harorat bo'yicha diapazonining torligi.

Pezoelektrik O'O' tez o'zgaradigan bosim, kuch, tezlanishlarni o'lchovchi asboblarda, ultratovush tebranishlar va radiotexnik qurilmalarda qo'llaniladi.

**Masala.** Mexanik tebranishli pyezoelektrik o'lchash o'zgartkichining qarshiliги 50  $M\Omega$ , sig'imi esa 0,004  $mk\Phi$ . O'zgartkichning vaqt doimiysi va tebranishning minimal o'lchash chastotasini aniqlang.

**Yechish.** Pyezoelektrik zanjirning vaqt doimiysi:

$$\tau = C_n R_n = 0,004 \cdot 10^{-6} \cdot 50 \cdot 10^6 = 0,2 \text{ s}$$

O'zgartkichning mexanik chastotasi:

$$f_{min} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,2} = 5 \text{ Gs}$$


Demak, pyezoelektrik o'zgartkich 5 Gs dan kichik bo'lgan mexanik tebaranishlarni elektr parametrga yaxshi o'zgartiradi.

## 4.8. Galvanomagnit o'lchash o'zgartkichlari

Bu turdag'i o'zgartkichlarning ishlash asosi Xoll, *magnitorezistiv* va *magnitodiod* effektlariga asoslangan.
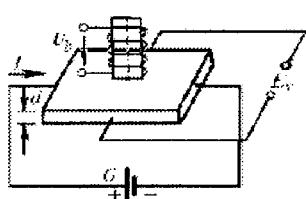
### 4.8.1. Xoll o'zgartkichlari

**Xoll effektiga** ko'ra tokli metall plastina magnit maydoniga kiritilsa, harakatlanayotgan *elektron* yoki *kavakka* magnit maydonining ta'siri natijasida plastinada e.yu.k. hosil qilinadi (4.19 - rasm).



4.19 – rasm. Xoll o'zgartkichining konstruktiv sxemasi

Xoll elementi asosida yaratilgan o'lchash o'tkazgichlari sezgirligi, kirish va chiqish zanjirining qarshiliklari, boshqaruvchi tok va boshqa parametrlariga ko'ra klassifikatsiyalanadi.

Xoll o'zgartkichining **afzallikkilari**: yuqori sezgirligi, xususiy chastotaning yuqoriligi, massa va tashqi o'lchanmlarining kichikligi.

**Kamchiligi:** Xoll doimisining haroratga bog'liqligi.

Xoll o'zgartkichlari  $0,001 - 2 \text{ Tl}$  o'lchash doirasida o'zgarmas va chastotasi  $10^{10} \text{ Gs}$  gacha bo'lgan o'zgaruvchan maydon induksiyasini o'lchashda qo'llaniladi. Bundan tashqari, Xoll elementi asosida o'zgarmas va o'zgaruvchan toklarni ham o'lchash mumkin. Buning uchun magnit maydonning induksiyasi doimiy ( $B = \text{const}$ ) saqlanib, tok qismalarini toki o'lchanadigan zanjirga ulash kifoya bo'ladi.

### 4.8.2. Magniterezistorlar va magnitodiodlar

Magniterezistorlarda magnit maydoni ta'sirida uning qarshiligi o'zgaradi. Magniterezistiv effekt - magnit maydoni ta'sirida zaryad tashuvchilarning harakat yo'li kamayishi natijasida material qarshiligining o'zgarishiga asoslangan. Agar maydon ta'sirida qarshilik oshsa, *musbat magniterezistiv*

effekt, aks holda esa *manfiy magnitorezistiv effekt* deb ataladi. Manfiy magnitorezistiv effekt past haroratlarda kuzatilganligi bois, u noelektr kattaliklarni o'lchashda qo'llanilmaydi. Ko'pchilik metall va yarim o'tkazgichlarda tashqi maydon induksiyasining ortishi bilan qarshilik ortadi. Bu o'zgartkich sezgirligini oshirsada, statik xarakteristika  $R = f(B)$  ning nochiziqligi uni qo'llanish sohalarini keskin chegaralaydi.

Magnitorezistorlar asosan antimonid va indiy arseniy kabi materiallardan yasaladi. Ular Xoll elementi singari sezgirligining yuqoriligi, reaksiya vaqtining, massasi va o'lchamlarining kichikligi kabi afzalliliklarga ega.

Magnitodioldarda *p-n* o'tishining qarshiligi maydon ta'sirida keskin oshadi. Bunga sabab magnit maydoni ta'sirida zaryad tashuvchilar harakatining sezilarli kamayishi va ular diffuzion uzunligining qisqarishidir. Magnitodioldarning texnik xarakteristikalarini magnitorezistorlarnikiga o'xshash bo'ladi.


Magnitorezistorlar va magnitodioldar avtomatik qurilmalarda elektr va magnit kattaliklarni o'zgartirish uchun qo'llaniladi.

#### 4.9. Rezistiv o'lhash o'zgartkichlari

Rezistiv o'zgartkichlarda qarshilik o'lchanayotgan noelektrik kattalikka proporsional ravishda o'zgaradi. Bularga *kontaktli*, *reostatli* va *tenzorezistorli* o'zgartkichlar kiradi.
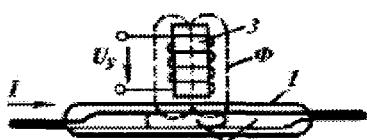
##### 4.9.1. Kontaktli o'zgartkichlar

Bu o'zgartkichlarda o'lchanayotgan kattalik ta'sirida kontaktlar asbobning butun o'lhash zanjirini yoki uning bir qismmini ulaydi yoki uzadi. Hozirgi paytda ko'proq magnit maydoni bilan boshqariladigan germetizatsiyalangan kontaktlar – *gerkonlar* ishlatalmoqda (4.20 - rasm).



4.20 - rasm. Gerkon: 1 – shisha kolba; 2 – kontaktlar; 3 – elektromagnit

yasalib, ishchi qismining yuzasi palladiy, rodiy, kumush, oltin yoki ularning aralashmasi bilan qoplanadi. Gerkon o'zgarmas yoki o'zgaruvchan magnit maydoniga kiritilganda elektrodlar orqali  $\Phi$  magnit oqimlari birlashib, ular orasidagi havo oralig'iда to'plangan magnit maydoni energiyasi o'z qiymatini oshirishga harakat qilib elektrodlarni bir-biriga yaqinlashtiradi va kontaktlar birlashadi hamda gerkon ulangan zanjirdan tok otadi. Agar elektromagnit 3


chulg'ami parametri o'zgaradigan zanjirga ulansa, u holda gerkon kontaktlarining holati zanjir parametri bilan funksional bog'lanib qoladi.

Gerkonlarning asosiy texnik parametrlariga kontaktlarni bir-biriga ulash uchun kerak bo'ladigan magnit oqimini hosil qiluvchi magnit yurituvchi kuch qiymati va kontaktlarni ulashga ketgan vaqt (odatda bu vaqt 2 ms dan oshmaydi) kiradi.

Texnik xarakteristikalariga ko'rta gerkonlar asosida qurilgan kontaktli o'lhash o'zgartkichlari o'lhash texnikasida keng qo'llanilayotgan kontaktsiz elementlardan qolishmaydi. Ularning ishlashda ishonchiligi va tezkorligi yuqori, atrof muhit harorati, bosimi va namligining o'zagarishiga chidamli. Lekin, shu bilan birga gerkonli o'lhash o'zgartkichlari tashqi magnit maydonining ta'siriga juda sezgir.

Gerkonli o'lhash o'zagrtkichlari avtomatik tizimlarda elektr va noelektr kattaliklarni o'lhash, har xil kommutatsion jarayonlarni bajarishda keng qo'llaniladi.

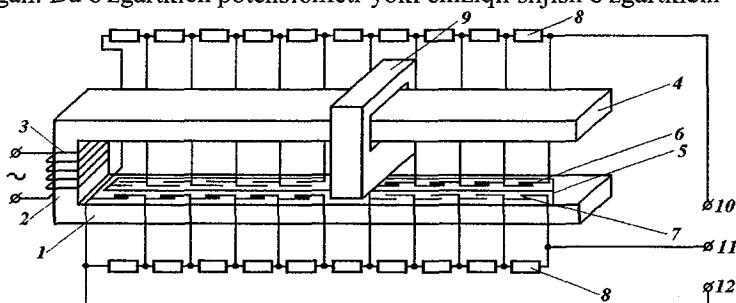4.21 - rasmida (prof. Zaripov M.F. va prof. Mamadjonov A.M. tomonidan taklif qilingan) gerkonli o'lhash o'zgartkichining konstruksion sxemasi keltirilgan. Bu o'zgartkich potensiometr yoki chiziqli siljish o'zgartkichi




4.21 – rasm. Gerkonli o'lhash o'zgartkichining konstruksion sxemasi

sifatida qo'llanilishi mumkin. Potensiometr  $\Pi$ -simon magnit o'tkazgich 1 asosi 2 ga joylashtirilgan qo'zg'atuvchi chulg'am 3 dan tashkil topgan bo'lib, magnit o'tkazgich parallel o'zaklari 4 orasidagi havo oralig'iga ikkita ketma-ket ulangan gerkonlar 5 guruhi joylashtirilgan. Ularning bitta zanjiri kontaktlari normal ulangan gerkonlar 6, ikkinchisi esa kontaktlari normal uzilgan gerkonlar 7 ni tashkil etadi. Har bir gerkon ketma-ket ulangan qarshiliklar magazini 8 ning har bir elementiga parallel ulangan.  $\Pi$ -simon magnit o'tkazgichning ikkinchi parallel o'zagida siljish imkoniyatiga ega bo'lgan qisqa tutashtirilgan chulg'am – elektromagnit ekran 9 joylashtirilgan. Qarshiliklar magazini 8 o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tok manbaiga ulanadi. Chiqish signali 10-12 yoki 11-12 qismalardan olinadi.

Potensiometrik o'zgartkich quyidagicha ishlaydi. Qo'zg'atish chulg'ami 3 o'zgaruvchan tok manbaiga ulanganda II-simon magnit o'tkazgich 1 da o'zgaruvchan magnit oqimi hosil bo'ladi. Bu oqim ekran 9 ning faqat o'ng tomonidagi havo oralig'i orqali birlashadi, chunki ekranning magnit qarshiligi  $R_\mu = \omega G_e$  ( $G_e$  - ekranning elektr o'tkazuvchanligi,  $\omega$  - o'zagruvchan tok chastotasi) juda katta bo'lganligi sababli, magnit oqimi magnit o'tkazgichning ekrandan o'ng tomonda joylashgan qismiga deyarli o'tmaydi. Ekran chap (o'ng) ga siljiltiganda magnit oqimi kesib o'tadigan gerkonlar soni ortadi (kamayadi). Bunda bir guruh gerkonlar kontaktlari uzilib, o'zlari ulangan rezistorlarni manbara ulaydi, boshqa guruh gerkonlar kontaktlari ulanib o'zlari ulangan rezistorlarni shuntlab manbadan ajratadi. Natijada bitta zanjirda ketma-ket ulangan rezistorlar soni ortib, boshqasida esa kamayib chiqish signalini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shunday qilib, ushbu potensiometrik o'lchash o'zgartkichida qo'zg'aluvchan qism - ekranning har bir holatiga chiqish signalining ma'lum bir qiymati mos keladi.
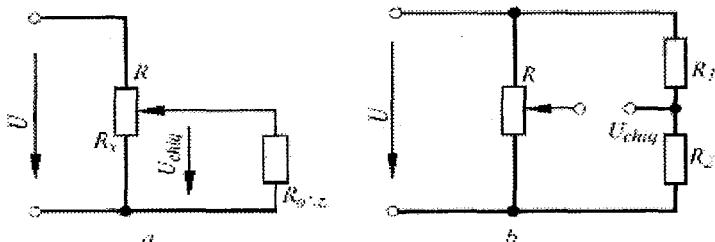
#### 4.9.2. Reostatli o'zgartkichlar

Bu o'zgartkichlar o'zgaruvchan rezistordan iborat bo'lib, uning qo'zg'aluvchan kontakti noelektrik kattalik ta'sirida siljiydi (4.22 - rasm).



4.22 - rasm. Potensiometrik (a) va ko'prik (b) sxemali reostat o'zgartkichlar.

Reostat o'zgartkichlarning kirish kattaligi chiziqli yoki burchak siljish, chiqish kattaligi esa ularga proporsional bo'lgan elektr qarshilik yoki undan o'tayotgan tok, undagi kuchlanish pasayishi bo'lishi mumkin.

Reostatli o'zgartkichlar izolyasyon asosga o'ralgan sim ko'rinishida yasaladi. Bunda asosan magniy konstantan, nixrom, ayrim hollarda esa tarkibiga platina qo'shilgan simlardan foydalilanadi. Karkas tekstolit, shisha tekstolin yoki boshqa issiqlikka chidamli izolyasyon materiallardan tayyorlanadi.

O'zgartkichning qo'zg'aluvchan kontakti (shyotkasi) platinaning iridiy yoki berilliyl bilan aralashmasidan yasaladi.

Reostat o'zgartkichning o'zgartirish funksiyasi qarshilikda pasaygan kuchlanishni kirish kattaligiga bog'liqligi ko'rinishida bo'ladi. Bu funksiyaning chiziqliligi o'zgartkich qarshiligining o'lchash zanjiri qarshiligidagi nisbatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, 4.22 - rasm,  $a$  da keltirilgan sxema uchun o'zgartkichning chiqish kuchlanishi  $U_{\text{chiq}}$  ni reostatni kirish noelektr kattalik  $x$  ga bog'liq bo'lgan  $R(x)$  qarshilagini quyidagicha yozish mumkin:

$$U_{\text{chiq}} = f(x) = \frac{R(x)R_o}{RR_o + R(x)(R + R_o)} U,$$


bu yerda  $R$  - reostatning umumiy qarshiligi,  $R_o$  - o'lchash zanjirining qarshiligi,  $U$  - manba kuchlanishi.

Reostat o'zgartkichning yuqorida keltirilgan o'zgartirish funksiya(statik xarakteristika)si chiziqli bo'lishi uchun asos shaklini ma'lum qonuniyat bilan o'zgariishini ta'minlash (4.23 – rasm,  $a$ ), o'lchash zanjiri qarshiligi  $R_o$  ni

tanlash yoki o'zgartkichning chiqish zanjiriga volt-amper xarakteristikasi keraklicha qonuniyat bilan o'zgaradigan nochiziq elementni ulash lozim bo'ladi (4.23 – rasm, b). Bundan tashqari,  $U_{\text{chiq}} = f(x)$  funksiya nochiziqligini kamaytirish maqsadida reostat qarshiliklari ko'prik sxemasi bo'yicha ulanadi (4.22 - rasm, b).

**Afzalliklari:** Tuzilishining soddaligi, chiqish quvvatining kattaligi, o'lchash doirasining kengligi.

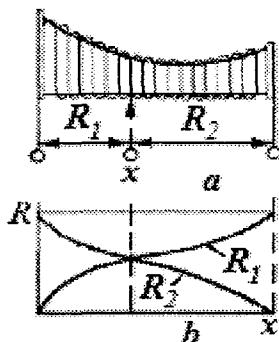**Kamchiliklari:** O'zgartirish funksiyasining nochiziqligi, chiqish signalining diskretligi (kontakt bir o'ramdan boshqasiga o'tganda chiqish signali diskret o'zgaradi), termo EYuK paydo bo'lishi, atrof muhit haroratining ta'siri sezilarligi, mexanik ta'sirlarga chidamsizligi, kontaktning ifloslanishi va oksidlanishi.



4.23 – rasm. Reostat o'zgartkichning tuzilishi  
(a) va qarshiligining o'zgarish grafiklari (b)

#### 4.9.3. Tenzorezistorlar

Bu rezistorlarning ishslash asosi *tenzoeffektga* – mexanik deformatsiya ta'sirida metall yoki yarim o'tkazgich elektr qarshiligining o'zgarishiga asoslangan. Ma'lumki, o'tkazgichning elektr qarshiligi  $R = \rho \frac{l}{S}$  ifoda bilan aniqlanadi, bunda  $\rho$  - o'tkazgich yasalgan materialning solishtirma elektr qarshiligi,  $l$ ,  $S$  - o'tkazgichning mos ravishda uzunligi va ko'ndalang kesim yuzasi. Mexanik deformatsiyalishda o'tkazgich elektr qarshiligining o'zagrishi


uning uzunligi  $\Delta l/l$ , ko'ndalang kesim yuzasi  $\Delta S/S$  yoki solishtirma elektr qarshiligi  $\Delta\rho/\rho$  ning o'zgarishlari natijasida yuz beradi. Deformatsiya natijasida o'tkazgich qarshiligi o'zgarishining shu o'zgarishga sababchi bo'lgan uning uzunligi o'zgarishiga nisbatli tenzosezgirlik deb ataladi:

$$S_T = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l}.$$

Tenzorezistor materiali plastik deformatsiyalanganda uning hajmi va solishtirma elektr qarshiligi o'zgarmaydi. Shuning uchun ham plastik deformatsiyalanganuvchi tenzorezistorlarda tenzosezgirlik koeffitsiyenti 2 ga teng bo'ladi.

Tenzorezistorlar konstantan, nixrom va vismutdan tayyorlanadi. Bu sohada kremniy va uning qotishmalari ham keng qo'llaniladi. Yarim o'tkazgichli tenzorezistorlarda tenzosezgirlik koeffitsiyenti metall tenzorezistorlarnikidan farqli ravishda bir necha yuzga teng bo'ladi. Bundan tashqari, kremniyda qarshilikning harorat koeffitsiyenti uncha yuqori emas.

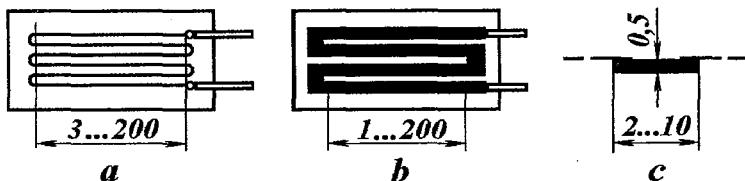Konstruktiv jihatdan tenzorezistorlar metall sim, yupqa folga yoki yarim o'tkazgichli plastina shakllarda yasaladi (4.24 - rasm). Tenzorezistorlar yupqa qog'ozga yoki lok qobiqqa yelemlab qo'yiladi. Tenzosezgir element qismalariga ingichka mis simlar payvandlanadi.



4.24 - rasm. Tenzorezistor qurilma:  
a - simli; b - yupqa folga; c - yarim o'tkazgichli

Tenzorezistor nazorat qilinuvchi ob'ektning deformatsiyalanganuvchi qismiga yelim yordamida yopishtirib qo'yiladi. Deformatsiyasini o'lchanadigan ob'ekt haroratiga qarab turli xil yelimalardan foydalaniladi. Masalan, o'lchovlar 180°C gacha bo'lgan haroratlarda o'tkazilganda, bakelit-fenol yelim, bakelit yoki viniflek loklardan foydalaniladi. Tashqi harorat juda yuqori (800 °C gacha) bo'lganda esa kremniy organik sementlar yoki polisilosanli birikmalar asosida tayyorlangan yelimalar qo'llaniladi. Tenzorezistorlardan ko'p marta foydalanish maqsadida termoplastik yelimalar ishlab chiqilgan. Bunda tenzorezistor yelimalangan joy ma'lum haroratgacha qizdirilib, keyin u ajratilib olinadi.

Namlik yuqori bo'lgan sharoitlarda tenzorezistor yelimalanganidan so'ng uning ustki qatlami namga chidamli maxsus lok bilan qoplanadi. Bu qatlam

tenzorezistorlari namdan tashqari mexanik shikastlanish va izolyasiya qarshiligini o'zgarib qolishdan saqlaydi.

Tenzorezistorlarda deformatsiya ta'sirida qarshilikning o'zgarishi Omning bir necha ulushiga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'lchanayotgan ob'ektga mahkamlash qiyin, oshirish maqsadida tenzorezistorlar ko'priks xemalariga ularadi. Statik o'lchanchlarni bajarishda muvozanatlangan, statik va dinamik o'lchanchlarni amalga oshirishda muvozanatlanmagan ko'priks xemalaridan foydalaniladi.

Afzalliklari: tuzilishi sodda, inersiyasi kam, o'zgartirish funksiyasi chiziqli.

Kamchiliklari: deformatsiyasi o'lchanayotgan ob'ektga mahkamlash qiyin, ko'p marta foydalanishda noqulay, xatoligi nisbatan yuqori (darajalash xatoligi 5% va undan ham ortiq bo'lishi mumkin).

Tenzorezistorlar turli sohalarda keng ko'lamda qo'llaniladi.

#### 4.10. Elektrostatik o'lchan o'zgartirkichlari

Elektrostatik o'lchan o'zgartirkichlarining ishlash asosi noelektrik kattalik ta'sirida elektr maydoni parametrlari *proporsional o'zgarishiga* asoslangan. O'zgartirkichning eng sodda ko'rinishi oddiy kondensator bo'lib, uning sig'imi:


$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

Ifodaga ko'ra nisbiy dielektrik singdiruvchanlik ( $\varepsilon_r$ ), plastinalarning aktiv yuzi ( $S$ ) va ular orasidagi masofa ( $d$ ) o'lchanayotgan noelektrik kattalik ta'sirida o'zgaraishi mumkin, bu erda  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$  – elektr doimiysi. Silindrishimon kondensatorlarda sig'im ushbu ifoda bilan aniqlanadi:

$$C = \frac{2\pi \varepsilon l}{\ln(d_{tash} / d_{ich})},$$

bu yerda:  $l$  – kondensatorning balandligi;  $d_{tash}$ ,  $d_{ich}$  – mos ravishda qoplamlarning tashqi va ichki diametri.

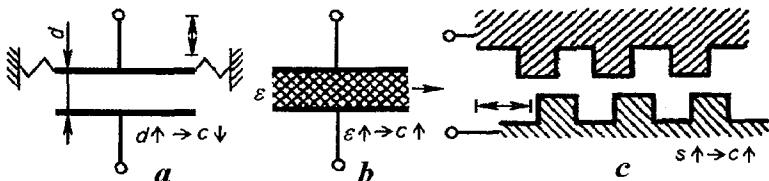Eng oddiy elektrostatik o'zgartirkich qoplamlari orasidagi masofa (4.25 - rasm, a), dielektrik singdiruvchanlik (4.25 - rasm, b) yoki qoplamlarning aktiv yuzasi (4.25 - rasm, c) o'lchanayotgan noelektrik kattalikka bog'lik bo'lgan kondensator ko'rinishda yasalishi mumkin.




4.25 – rasm. Elektrostatik o'lchan o'zgartirkichlarining konstruksiyalari

Yuqorida keltirilgan ifodalardan ko'riniib turibdiki, elektrostatik o'zgartkichlarda kondensator sig'imi qoplamlalar aktiv yuzasi o'zgarishiga chiziqli, ular orasidagi masofa o'zgarishga esa nochiziq bog'langan. Shuning uchun aksariyat hollarda ushbu o'zgartichlар statik xarakteristikasini chiziqliligini ta'minlash maqsadida differensial sxemadan foydalaniлади.

Elektrostatik o'zgartichlarning elektr parametrlarini aniqlashda ularning ekvivalent almashlash sxemasidan foydalaniлади (4.26 - rasm). Bu sxemalarda ekvivalent sig'im kondensator sig'imidан tashqari, o'tkazgich sim bilan izolyasiya orasidagi sig'imni ham o'z ichiga oladi, ya'ni  $C_{ekv} = C + C_{iz}$ , sxemaning ekvivalent aktiv qarshiligi esa izolyasiyaning qarshiliga teng, ya'ni

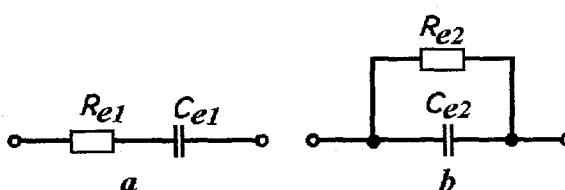$R_{ekv} = R_{iz}$ . Ekvivalent sxema yordamida dielektrik materialdagi energiya isroflarini aniqlash mumkin. Bu isroflar kondensatordagi kuchlanish va tok vektorlari o'rtaсидаги fazalar siljish burchagini  $90^\circ$  dan



4.26 - rasm. Elektrostatik o'zgartichning ketma-ket (*a*) va parallel (*b*) ekvivalent sxemalari

kam bo'lishiga sababchi bo'ladi, ya'ni  $\varphi = \frac{\pi}{2} - \delta$ , bu yerda  $\delta$  - dielektrik isrof burchagi. 4.24 - rasm, *a* dagi ekvivalent sxemaga ko'ra  $\operatorname{tg} \delta = \omega R_{el} C_{el}$ ; 4.24 - rasm, *b* dagi ekvivalent sxemaga ko'ra esa  $\operatorname{tg} \delta = \frac{1}{\omega C_{e2} R_{e2}}$ .

Sig'im o'zgartichlар *ko'priк sxema* va *rezonans sxemalar* tarkibida *siljish, tezlik, tezlanish, suv sathi, bosim, namlik* va boshqa noelektrik kattaliklarni o'lchashda ishlatalidi.

**Afzalliklari:** *yuqori sezgirligi, massa va tashqi o'lchamlarining kichikligi, tezkorligi.*

**Kamchiligi:** *o'zgartich parametrlariga tashqi elektr maydoni, harorat va namlikning ta'siri katta, chiqish quvvati kam.*

#### 4.11. Mexanik kattaliklarni o'lchash

Mexanik kattaliklarni elektr vositalar yordamida o'lchashlar asosida mexanik va elektr zanjirlarni o'zaro bog'lovchi fizik effektlar yotadi. Ayrim hollarda mexanik kattaliklar avval magnit, optik, gidravlik va boshqa fizik tabiatli zanjirlar kattalik yoki parametrlariga o'zgartirilib, keyin elektr zanjirlari kattaliklarga o'tkaziladi. Masalan, tenzdatchiklar yoki pezodatchiklarda o'lchanayotgan mexanik kattalik bevosita elektr katalikka o'zgartirilsa, magnit

elastik datchiklarda mexanik kattalikning o'zgarishi avval magnit zanjiri parametrining o'zgarishiga, keyin esa u orqali elektr zanjiri parametrining o'zgarishiga olib keladi va hokazo.


#### 4.11.1 Deformatsiya mexanik kuchlanish va aylantiruvchi momentni o'lchash

Deformatsiya aksariyat hollarda tenzorezistorlar yoki pezometrik o'zgartigichlar yordamida o'lchnadi. Simli va folgali tenzorezistorlar  $\Delta l/l = 1,5\%$  gacha bo'lган deformatsiyalarni elektr signalga o'zgartirishda qo'llaniladi. Biror o'q bo'y lab ta'sir qilayotgan mexanik kuchlanishni o'lchashda shu o'q bo'y lab bitta tenzorezistor yelimlanadi. Bunda o'zgartirish funksiyasi quydagicha aniqlanadi:

$$\sigma = E_M \frac{\Delta l}{l} = E_M \frac{\Delta R}{S_T R},$$

bu yerda  $E_M$  - materialning elastiklik moduli,  $S_T$  - tenzorezistor sezgirligi.

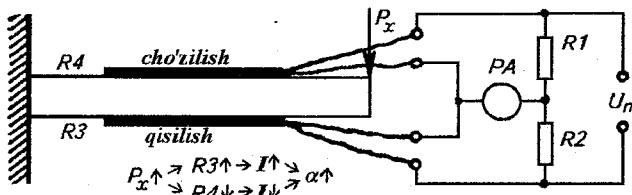Deformatsiyani tenzorezistor yordamida o'lchashda haroratni o'zgarishi hisobidan yuzaga keladigan xatolik ancha katta qiymatga ega bo'ladi. Bu xatolikni kamaytirish maqsadida tenzorezistorlar ko'priq sxemasiga differensial ulanadi (4.27 - rasm).




4.27 – rasm. Deformatsiyani tenzorezistor yordamida o'lchash sxemasi

Bitta tenzorezistorni deformatsiya ta'sirida ob'ektning cho'ziladigan qismiga, boshqasini uning siqiladigan qismiga yopishtilishi va ularni differensial sxema bo'yicha ularishi haroratni o'zgarishi tufayli yuzaga keladigan xatolikni kompensatsiyalash imkonini beradi va o'lchash sezgirligini sezilarni (2 martaga) oshiradi. Bunda tenzorezistorlar ko'prikning yonma-yon yelkalariga ulanadi. Ko'prikká beriladigan manba kuchlanishining qiymati tenzorezistorlar iste'mol qila oladigan kuvvatning ruxsat etilgan qiymati bilan chegaralanadi va u ko'pincha 2-12 V ni tashkil etadi. Tenzorezistorlar qarshiliklarining nisbiy o'zgarishi uncha katta bo'lмаганилиги sababli ko'prikning o'lchash diagonalidagi kuchlanish nisbatan kichik qiymatga ega bo'ladi. Masalan, simli tenzorezistorlar ulangan ko'prikning chiqish signali 10-50 mV dan oshmaydi. Shuning uchun

ham ko'priq sezgirligini oshirish maqsadida unga impul sli kuchlanish beriladi. Ushbu usul yordamida ko'priq sezgirligi  $\sqrt{Q}$  marta oshirilishi mumkin, bu yerda  $Q$  - impul s chuqurligi.

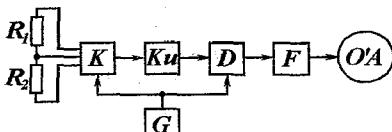Tenzorezistorlarni muvozanatlanmagan ko'priq sxemalari ulash va o'lchash zanjiriga kuchaytirgichlardan foydalanish asosida o'lchash sezgirligini oshirish juda keng qo'llaniladi (4.28 - rasm).




4.28 - rasm. Tenzostansiya  
o'lchash kanalining funksional  
sxemasi

Simli tenzorezistorlar qarshiliklarining nisbiy o'zgarish diapazoni torligi sababli muvozanatlanmagan ko'priq o'zgarish funksiyasi nochiziqligini hisobga olmasa ham bo'ladi. Yuqoridagi sxemaga ko'ra  $R_1$  va  $R_2$  tenzorezistorlar o'zgaruvchan kuchlanish manbaidan ta'minlanayotgan

ko'priq Ku yelkalariga ulangan. Ko'priknинг chiqish signali kuchaytirgich K orqali demodulyator (sinxron detektor) D ga beriladi. Sinxron detektor D yordamida o'lchanayotgan kattalik chastotasiga mos signal hosil qilingandan so'ng u filtr F orqali o'lchash asbobi O'A ga beriladi.

Muvozanatlanmagan ko'priq o'zgaruvchan kuchlanish manbaidan ta'minlanayotganligi bois o'lchash zanjirida paydo bo'ladicidan parazit sig'imlarni hisobga olishga kerak bo'ladi. Masalan, tenzorezistorlar metalldan yasalgan ob'ektga yelimlanganda tenzorezistor bilan metall orasidagi parazit sig'im 10-100 pF ni tashkil etadi. Shuning uchun ham ko'priqda aktiv va reaktiv parazit qarshiliklarni kompensatsiyalash nazarda tutilgan bo'ladi. Chastota bo'yicha ajratuvchi kuchaytirgichlar va sinxron detektorlarni qo'llanishi o'lchash qurilmasini tashqi xalaqtllarga chidamliligini bir muncha oshiradi.

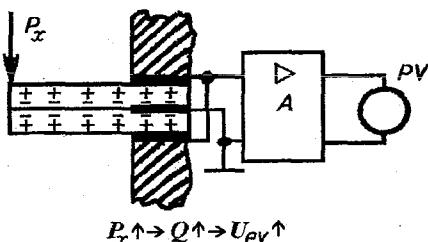So'nggi paytlarda mikroelektronika qurilmalarini tez suratlar bilan takomillashayotganligi munosabati bilan o'zgarmas tok ko'prigidan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Ayrim holatlarda kvazi (tenzoko'priq chiqish toki qo'shimcha manba toki bilan) muvozanatlangan ko'priklar qo'llanilmoqda.




4.29 - rasm. Mexanik kuchlanishni  
pezoelektrik o'zgartkich yordamida  
o'lchash sxemasi

Mexanik kuchlanish pezoelektrik o'zgartkichlar yordamida o'lchanganda pezoelementlar o'zgartgich qutisiga shunday joylashtiriladiki, bunda korpus ichki yoqlarida bir xil ishorali EYUК hosil bo'ladi (4.29 - rasm).

Bu EYUК metall tagliklar orqali kuchaytirgich kirishiga beriladi. Pezoelementlarda zaryadlar faqat

o'zgaruvchan mexanik kuchlanish ta'sirida paydo bo'lishi mumkinligi sababli ular yordamida 10 Gs dan 80000 Gs gacha bo'lgan chastotali mexanik ta'sirlarni o'lhash mumkin bo'ladi.

**Mexanik kuchlanishni o'lhashda** magnit elastik o'lhash o'zgartigchalaridan ham keng foydalaniлади. 4.30 - rasmida (prof. Zaripov M.F. va dots. Kaptsov A.V. tomonidan taklif etilgan) magnit elastik datchik konstruktiv sxemasi keltirilgan. Datchik II - simon magnit o'tkazgich 1, uning asosida joylashtirilgan qo'zg'atuvchi 2 va o'lhash 3 chulg'amlari, qo'shimcha chulg'amlar 4, kommutator 5, III - simon qutb boshmoqlari 6 va 7, boshmoqlarning o'rta 8 va 9, chetki 10 va 11 o'zaklaridan tashkil topgan. Qo'shimcha chulg'amlar 4 o'rta o'zaklar 8 va 9 larga o'rالgan bo'lib, 6,7 va 10,11 boshmoqlar yuzasi bir xil qilib tanlanadi. O'lhash asbobi 13 o'lhash zanjiri 3 ga ulanadi.

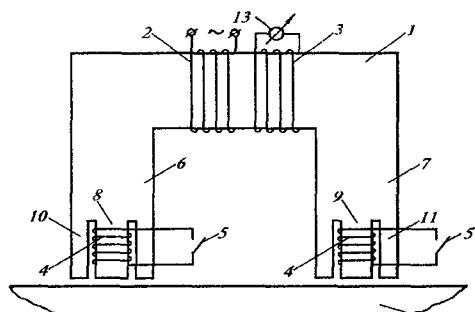

4.30 – rasm. Magnit elastik datchik konstruktiv sxemasi

Datchik quydagicha ishlaydi. Magnit o'tkazgich 1 mexanik kuchlanish ta'sirida bo'lgan ob'ekt 12 yuzasiga o'rnatalidi. Bunda ob'ekt magnit singdiruvchanligi undan o'tayotgan magnit oqimi kattaligiga bog'liq ravishda o'zgaradigan materialdan yasalgan bo'lishi lozim. Qo'zg'atuvchi chulg'am 2 ga o'zgaruvchan kuchlanish beriladi. O'lhash ikki bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichda qo'shimcha cho'l'g'amlarda o'matilgan kontaktlar 5 ochiq bo'lib

qo'zg'atuvchi chulg'am tokidan hosil bo'lgan magnit oqimi qutb boshmoqlarining barchasidan o'tadi. O'lhash chulg'amida induksiyalangan EYuK  $E_1$  o'lhash asbobi 13 yordamida qayd etiladi. O'lhashning ikkinchi bosqichida kontaktorlar 5 qo'shimcha chulg'amlar 4 ni qisqa tutashtiradi va ular 8 va 9 nakonechniklardan o'tadigan magnit oqimlari uchun elektromagnit ekran vazifasini bajaradi, ya'ni bu boshmoqlardan magnit oqimi deyarli o'tmaydi. Buning natijasida magnit oqimi yo'lidagi havo oralig'ining yuzasi kamayadi, magnit qarshiligi esa ortadi. Ikkinci o'chashda o'lhash asbobi 13  $E_2$ , EYuK ni qayd etadi.  $E_1 - nE_2$  farq detal 12 magnit qarshiligi qiymatiga proporsional bo'ladi, bu yerda  $n$  - qutb boshmog'i umumiylar yuzasining uning chekka qismlari 10 va 11 yuzalariga nisbati.


Shunday qilib, yuqorida bayon etilgan mexanik kuchlanish datchigi ko'rsatishi uning qutb boshmoqlari bilan mexanik kuchlanish ta'sirida bo'lgan ob'ekt o'rtasidagi havo oralig'i kattaligining o'zgarishiga bog'liq bo'lmaydi.

Masalan, magnit o'tkazgichi ferritdan yasalgan va qutb boshmoqlari orasidagi masofa 40 mm hamda  $n=2$  ga teng bo'lgan magnit elastik datchik havo oralig'ining o'zgarishi natijasidagi xatoligi avval mavjud datchiklarnikiga nisbatan 2,5 marta kam bo'ladi.

**Aylantiruvchi momentlar** tenzorezistorlar, pezolelektrik, elektromagnit, optoelektron, elektrostatik va boshqa o'zgartkichlar yordamida o'lchanadi. Momentni o'lhashda qo'llaniladigan vositalarni quyidagi ikkita guruhga ajratish mumkin: aylantiruvchi momentni boshqa kattalikka o'zgartiruvchi o'lhash vositalari va aylantiruvchi moment ta'sirida hosil bo'lgan buralish burchagini o'lchovchi vositalar.

Aylantiruvchi momentlarni o'lhashda ko'pincha elastik elementlardan foydalaniadi. Elastik elementlarda moment ta'sirida hosil qilingan burchak siljishi datchiklar yordamida elektr kattalikka o'zgartiriladi.

Aylanuvchi vallarda yuzaga keladigan momentlarni o'lhashda valga elektr energiya manbaini uzatish va undan momentga proporsional bo'lgan signalni kontaktlar yordamida olish ma'lum bir qiyinchiliklar tug'diradi hamda o'lhash o'zgartichi ishslash ishonchiliginini pasaytiradi. Bunday xollarda aylantiruvchi valda hosil bo'ladigan momentni kontaktsiz o'lhash vositalaridan foydalinish qulay hisoblanadi. Bunday o'zgartichlarga fotoelektrik, qo'zg'almas chulg'amli induktiv, sig'im va fazoimpulsi o'zgartichlar kiradi. Masalan, aylanuvchi momentni o'lchovchi fotoelektrik o'zgartich (4.31 - rasm) valda o'rnatilgan ikkita 2 va 3 disklar, qo'zg'almas yorug'lik manbai 4 va fotoelement 5 dan tashkil topgan bo'lib, disklarda radial tirkishlar o'yilgan hamda ulardan yorug'lik o'tib, fotoelementga tushib turadi. Aylantiruvchi moment nolga teng bo'lganda disklardagi tirkishlar bir-biriga mos joylashgan bo'lib nur manbadan fotoelementga to'liq tushib turadi. Valda aylantiruvchi moment paydo bo'lganda disklar tirkishlari bir-biriga nisbatan ma'lum burchakka siljiydi va fotoelementga tushayotgan nurlarning o'rtacha yoritilganligi kamayadi. Fotoelement chiqishidagi kuchlanish aylantiruvchi momentga proporsional o'zgaradi.

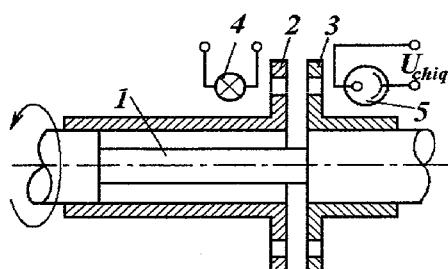

4.31 – rasm. Aylanuvchi momentni o'lchovchi fotoelektrik o'zgartich sxemasi

Mekhanizm va agregatlar vallarida yuzaga keladigan aylantiruvchi momentlarni o'lhashda tenzorezistorlar keng qo'llaniladi. Bunda ular val yuzasiga moment ta'sir etayotgan yo'nalishi bo'ylab yelimlanadi. Ko'pincha valga to'rtta tenzorezistor yelimlanib ular ko'priksxemasi bo'yia ulanadi va o'zgarmas tok manbaidan ta'minlanadi. O'lhash jarayonida kontakt qurilmalardan foydalinish o'lhash ishonchiliginini pasaytirib yuboradi.

Aylantiruvchi momentni kontaktsiz o'lchashda elektrostatik o'zgartkichlardan foydalanish ham mumkin.

#### 4.11.2. Siljishni o'lhash

Sanoat, qishloq va suv xo'jaligi, transport va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida chiziqli va burchak siljishni o'lhashga bo'lgan ehtiyoj juda katta. Bu maqsadda siljish o'lhash o'zgartkichlaridan foydalaniladi. O'lhash doirasiga ko'ra ular kichik (2-3 mm va 2-3° gacha), o'rta (0,1 m va 360° gacha) va katta (bir necha metr va 25-40 aylanishli) siljish o'zgartkichlariga bo'linadi.

Siljish o'lhash o'zgartkichlariga bo'lgan ehtiyoj yana shundan ko'rindiki, ko'pchilik noelektr (tezlik, tezlanish, bosim, moment, kuch va h.k.) kattaliklar avval siljishga o'zgartirilib, so'ngra siljish o'lhash o'zgartkichlari yordamida o'lchanadi.


Chiziqli va burchak siljishni o'lhashda reostat, elektromagnit, sig'im, pezoelektik, galvanomagnit, optik, akustik, pnevmogidravlik va boshqa rusumdag'i o'lhash o'zgartkichlardan foydalaniladi. Qaysi rusumli o'lhash o'zgartichini tanlash o'lhash doirasasi, talab qilinadigan aniqlik darajasi, ishlatalish talablari va boshqa xarakteristikalarga bog'liq bo'ladi.

Aksariyat hollarda analog signalli o'zgartkichlardan foydalaniladi. Shu bilan birga ayrim hollarda raqamli o'zgartich (kodlangan chizg'ich va disk) lar qo'llaniladi.

Siljish o'lhash o'zgartkichlarining rusumlari va ularga tegishli konstruksiyalari nihoyatda xilma-xil bo'lib, biz quyida transformatorli va optik o'lhash o'zgartichlarga oid bo'lgan va chiziqli hamda burchak siljishni o'lhashda foydalaniladigan bir nechta konstruksiyani keltirish bilan cheklanamiz.

Statik xarakteristika nochiziqligini kamaytirish va chiqish signali fazasini o'lchanayotgan kattalik o'zgarishiga bog'liqsizligini ta'minlash maqsadida (prof. Zaripov M.F. tomonidan) taklif qilingan transformatorli siljish o'zgartichining takomillashgan konstruksiyasi keltirilgan( 4.32 - rasm).

O'zgartich maxsus shaklda yasalgan magnit o'tkazgich 1, uning asosiga o'ralsan qo'zg'atuvchi chulg'am 2, magnit o'tkazgichning ikkita o'zaro parallel o'zaklariga tekis taqsimlanib o'ralsan va o'zaro differensial (induktiv jihatdan qarama-qarshi) ulangan o'lhash chulg'amlari 3 va 4 hamda o'zaklar orasiga o'rnatilgan va siljish imkoniyatiga ega bo'lgan magnit element 5 dan tashkil topgan. O'zak 5 siljishi o'lchanadigan qo'zg'aluvchan ob'ektga mahkamlanadi (rasmida ko'rsatilmagan). O'zgartich qo'zg'atuvchi chulg'ami 2 ga qiymati mo'tadillangan sinusoidal tok berilganda magnit o'tkazgichda  $\Phi_{ish}$  ishchi magnit oqimi hosil bo'ladi. Bu oqim 3 va 4 o'lhash chulg'amlarini kesib o'tganda ularda elektromagnit induksiya qonuniga binoan o'zaro induksiya e.yu.k.i hosil bo'ladi. Bunda bu e.yu.k.ining qiymati qo'zg'aluvchan magnit

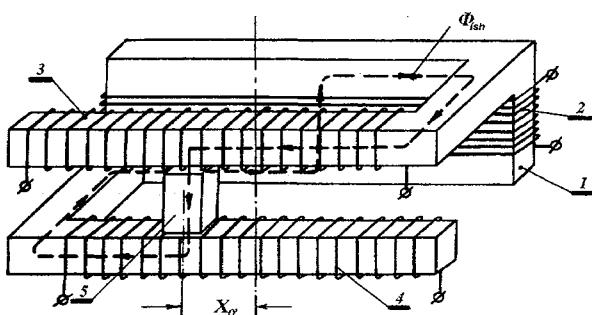


4.32 – rasm. Transformatorli siljish o'zgartkichining konstruksiyasi

element 5 ning koordinatasiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Bu o'zgartkichda magnit o'tkazgich 1 konstruktiv jihatdan shunday yasalganki, unda ishchi magnit oqimi  $\Phi_{ish}$  yo'lidagi magnit qarshilikning qiymati magnit element 5 ning o'zgartkich o'lhash doirasasi istalgan koordinatasida bir xil saqlanadi va natijada o'zgartkich statik xarakteristikasi chiziqli bo'lib, EYuK fazasi siljish kattaligiga bog'liq bo'lmaydi

**Maksimal sezgirlikli elektromagnit siljish o'zgartkichi.** Avtomatik rostlash tizimlarida keng qo'llaniladigan adaptatsiya usulini rivojlantirish, uni an'anaviy elektromagnit siljish o'zgartkichlarini takomillashtirishda joriy qilish, o'zgartkichlarning metrologik va dinamik xarakteristikalarini butun o'zgartirish o'lhash doirasida yaxshilash imkonini beradi.

Quyida( Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutida dotsentlar Baratov R.J. va Yoqubov M.S. lar tomonidan tavsiya qilingan) chiziqli siljishlarni maksimal sezgirlik bilan kuchlanishga o'zgartiruvchi elektromagnit o'lhash o'zgartkichini ko'rib chiqamiz. O'lhash o'zgartkichning funksional sxemasi 4.33 - rasmda keltirilgan. Uning maksimal sezgirligi butun o'lhash doirasida manba kuchlanishi chastotasini avtomatik ravishda rostlash orqali, zanjirni rezonans rejimida ushlab turish yordamida amalga oshiriladi.

O'lhash o'zgartkichi  $\Pi$ -simon qo'zg'almas magnit o'tkazgich asosiga qo'zg'atish  $w_1$  va o'lhash  $w_2$  chulg'amlari o'rnatilgan. Magnit o'tkazgich bo'ylab siljish imkoniyatiga ega bo'lgan yakor - elektromagnit ekran siljishi o'lchanishi lozim bo'lgan ob'ektga mahkamlanadi. O'lhash chulg'ami qismalariga uncha katta bo'lмаган qo'shimcha rezistor  $R_{qo'sh}$  orqali o'lhash chulg'amingning induktivligi  $L_2$  bilan rezonans kontur hosil qiladigan o'zgarmas sig'im  $C$  li kondensator ulangan.

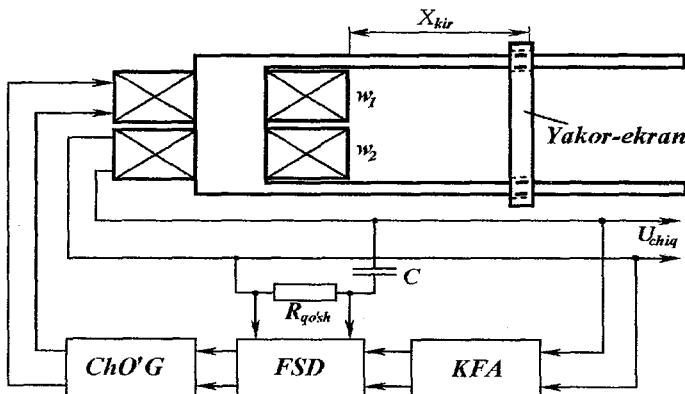

4.33 – rasm. Chiziqli siljishlarni maksimal sezgirlik bilan kuchlanishga o'zgartiruvchi elektromagnit o'lhash o'zgartirkichi sxemasi

Bu konturdagi rezonans holat, ya'ni  $\varphi = 0$  (bunda  $\varphi$  - o'lhash chulg'amidagi  $U_{chiq}$  kuchlanish va rezonans konturi toki o'rtaсидаги faza siljish burchagi) quyidacha ushlab turiladi. Chastotasi o'zgartiriladigan sinusoidal tok generator (ChO'G) chiqishi qo'zg'atish chulg'amiga ulangan. ChO'G kirishiga faza sezgir detektor(FSD)ning chiqishi ulangan. FSD tayanch kirishiga qo'shimcha  $R_{qo'sh}$  qarshilikdagi kuchlanish pasayishi, boshqarish kirishiga esa o'zgartirkich chiqishidagi kuchlanish kvadraturali faza aylantirgich (KFA) orqali beriladi. Bunda FSD ning chiqishida  $\varphi$  burchak kattaligi va ishorasiga proporsional bo'lgan kuchlanish shakllanadi. Bu kuchlanish ChO'G chastotasini avtomatik ravishda o'zgartirib,  $L_2 - C$  konturni rezonans holatida ushlab turadi.

Ko'rilibotgan o'lhash o'zgartirkichining statik xarakteristikasi quyidagicha ifodalanadi:

$$U_{chiq} = \frac{L_2 \omega U_{ChO'G} (w_1 / w_2)}{\sqrt{(R_{qo'sh} + R_{w_2})^2 + (\omega L_2 - 1/\omega C)^2}},$$

$$L_2 = \frac{w_2^2 \mu_0 b}{\delta} x,$$


bunda  $b$  va  $\delta$  - mos ravishda magnit o'tkazgich eni hamda uning o'zaklari orasidagi havoli tirqish;  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Gn/m - magnit doimiysi;  $\omega = 2\pi f$  - ChO'G ning burchak chastotasi;  $R_{w_2}$  - chiqish chulg'ami  $w_2$  ning aktiv qarshiligi;  $U_{ChO'G}$  - ChO'G chiqish kuchlanishi.

Rezonans holatida  $\varphi = 0$  ta'minlanadi, binobarin chastotaning o'zgarish qonuni  $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  ni hisobga olib  $U_{chiq}$  ifodasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$U_{chiq} = \frac{w_1 w_2 \mu_0 b \omega U_{ChO'G}}{\delta(R_{go'sh} + R_{w_2})} x.$$

Yuqoridagi ifodalarni solishtirish natijasida ko'rish mumkinki, o'lhash o'zgartkichning chiqish kuchlanishi uning o'lhash doirasida rezonans konturining aslligiga teng marta oshadi.

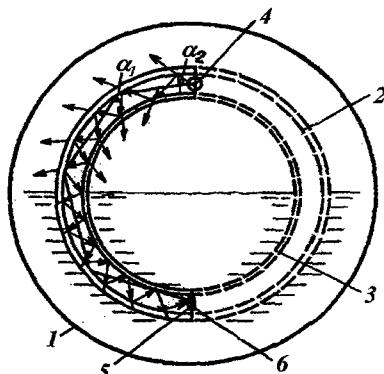4.34 - rasmida burchak siljishni o'lshashda qo'llaniluvchi (prof. Azimov R.K. va dot. Siddiqov I.H. tomonidan yaratilgan) optoelektron o'zgartkichning konstruktiv sxemasi keltirilgan.



4.34 – rasm. Burchak siljishni o'lshashda qo'llaniluvchi optoelektron o'zgartkichning konstruktiv sxemasi


yorug'lik manbai 4 va uni qabul qiluvchi element 5, 6 larga nisbatan simmetrik joylashadi. Buning natijasida yorug'lik akslanishining integral koeffitsiyenti yorug'lik manbai 4 ning chap va o'ng tomonidagi yarim halqalarda bir xil qiymatga ega bo'ladi hamda yorug'lik qabul qiluvchi elementlar chiqishida signallar o'zaro teng bo'ladi. Halqasimon korpus ma'lum burchakka burilganda yorug'lik o'tkazgichlarning suyuqlika botgan qismlari o'zgaradi va natijada yorug'lik akslanishining integral koeffitsiyentlari o'zgaradi: bir yarim halqaga ortadi, ikkinchi yarim halqada esa kamayadi. Buning oqibatida yorug'likni qabul qiluvchi elementlar chiqishida signallar ob'ektning holatiga proporsional ravishda o'zgaradi. Ushbu signallar farqi ob'ektning burilish burchagiga proporsional bo'ladi.

#### 4.11.3. Tezlikni o'lhash

Boshqariluvchi yoki nazorat qilinuvchi ob'ekt tezligi va tezlanishi uning siljishi bilan bevosita bog'langanligi sababli, tezlikni o'lhashda siljish o'lhash o'zgartkichlari chiqishidagi signalni differensiallovchi qurilmadan o'tkazish usulidan foydalanish mumkin. Bunda analog signalni differensiallashda signal shaklini va talab qilinayotgan o'lhash aniqligini hisobga olgan holda passiv differensiallovchi zanjirlar, transformatorlar (uning chiqishidagi signal magnit oqimi o'zgarishga proporsional) va aktiv differensiallovchi (operatsion kuchaytirgichlar bazasidagi) zanjirlar qo'llaniladi.

Shu bilan bir qatorda aksariyat hollarda chiqish signali bevosita tezlikka proporsional bo'lgan o'lhash o'zgartkichlaridan ham foydalaniлади. Amalda induksion, elektrostatik, pezoelektrik, korrelyatsion, Dopler effekti asosidagi, optik, dinamik va boshqa usuldagagi tezlik o'lhash o'zgartkichlari keng qo'llaniladi.

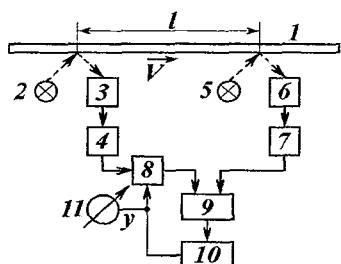4.35 - rasmda korrelyatsion usul asosida tasma tezligini o'lhash sxemasi keltirilgan.



4.35 – rasm. Korrelyatsion usul asosida tasma tezligini o'lhash sxemasi


Bir-biridan  $l$  masofada ikkita optik tizim joylashtirilgan bo'lib, ularning tarkibiga ikkita yorug'lik manbai 2 va 5 hamda optik o'zgartkichlar 3 va 6 kiradi. O'zgartkichlarning chiqish signallari kuchaytirgichlar 4 va 7 yordamida kuchaytiriladi va korrelyator 9 kirishiga beriladi. Bunda kuchaytirgich 4 chiqishidagi signal kechikishi rostlanuvchi blok 8 orqali o'tkaziladi. Tezligi o'lchanishi lozim bo'lgan tasma sirtining bir jinsli emasligi tufayli yorug'lik manbalaridan uning sirtiga tushayotgan

nurlar ravshanligi modulyasiyalanadi va optik o'zgartkichlar orqali ularning chiqishidagi elektr signalini modulyasiyalanishiga lib keladi. Ikkala kuchaytirgich chiqishlaridagi signallar o'zaro korrelyasion unksiyasi  $\tau_x = l/V$  vaqt mobaynida maksimumga ega bo'ladi. Bu vaqt ismani birinchi optik tiziandan ikkinchisigacha bo'lgan  $l$  masofani bosib 'tishiga ketgan vaqtga teng. Kuchaytirgich 4 chiqishidagi signalni  $\tau_x$  vaqtga ekskhirish ekstremal rostagich chiqishidagi signal yordamida boshqariluvchi lok 8 yordamida amalga oshiriladi.  $\tau_x$  kechikish vaqtiga proporsional bo'lgan kattalik hisoblash qurilmasi 10 ga beriladi. Bu qurilmaning darajasi tasma  $x$  harakat tezligi bo'yicha darajalangan bo'ladi.

Tezlikni korrelyasiyon usul yordamida o'lchash suv kemalari dengiz tubiga nisbatan tezligini, poyezdlarni relsga nisbatan tezligini aniq o'lchashda keng qo'llaniladi. O'lchash xatoligi o'rttacha 0,1% ni tashkil etadi.

Samolyotlar, avtomobillar, poyezdlar va boshqa tez harakatlanuvchi ob'ektlar tezligini masofadan turib (distansion) o'lchashda Dopler effektiga asoslangan usuldan foydalanish mumkin. Bu effektga ko'ra agar akustik to'lqin uzatuvchi, qabul qiluvchi yoki uni qaytaruvchi qurilma v tezlikda harakaatlanayotgan bo'lsa, u holda qabul qilingan to'lqin chastotasi uzatilayotgan to'lqin chastotasidan V tezlikka proporsional bo'lgan kattalikka farq qiladi. Shuning uchun ham Dopler effektiga asoslangan o'zgartirkichning chiqish signalini vazifasini uzatilayotgan va qabul qilinayotgan to'lqinlar chastotasining farqi bajaradi. Bu usuldan suyuqlik sarfini o'lchashda ham keng foydalilanadi. Bu usul aniqligi yuqori bo'lishiga qaramay o'lchash sxemalarining murakkabligi sababli ko'pincha faqat ilmiy tadqiqotlardagi o'lchashlarda qo'llaniladi.

Ayrim hollarda faqat ma'lum qiymatlari tezliklarni qayd etish lozim bo'ladi. Bu vazifani 4.36 - rasmida keltirilgan (prof. Zaripov M.F., dots. G'oziyev A.X. va prof. Mamajonovlar tomonidan taklif etilgan) tezlik datchigi yordamida amalga oshirish mumkin. Datchik: gerkon 1; elektromagnitlar 2, 3; chulg'amlar 4, 5; reostat 6; daraja 7; elektr o'tkazgich materialdan yasalgan disk 8; val 9; manba 10 va magnit o'tkazgich 11 dan tashkil topgan. Reostat 6 ning qo'zg'aluvchan kontaktli shkala 7 ga mahkamlangan. Manba 10 o'zgarmas yoki o'zgaruvchan kuchlanish manbai bo'lishi mumkin.

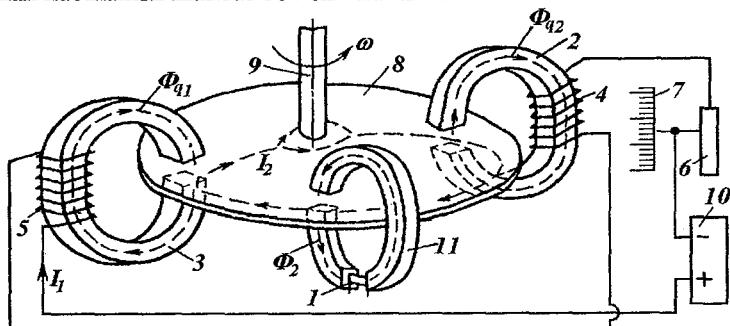

4.36 – rasm. Tezlik datchigi sxemasi

Datchik quyidagicha ishlaydi. Disk 8 harakatlanmagan paytda va elektromagnitlar o'zgarmas kuchlanish manbaidan ta'minlanganda ularda hosil bo'lgan magnit oqimlari diskda e.yu.k. hosil qilmaydi. Bu holatda gerkon 1 ning kontaktlari o'zaro ajralgan holatda bo'ladi. Disk 8 val 9 bilan birga aylanishni boshlaganda diskda elektromagnit induksiya qonuniga binoan e.yu.k.lar hosil bo'ladi. Elektromagnitlar magnit oqimlari diskni turli yo'naliishlarda kesib o'tganligi bois diskda hosil bo'lgan e.yu.k.lar ta'sirida bitta uyurmaviy tok  $I_2$

hosil bo'ladi. Bu tokning magnit maydoni kuch chiziqlari gerkon kontaktlari orqali birlashadi. Bu magnit oqimning qiymati gerkon kontaktlarini ishga tushirish (ularni tutashtirish) uchun yetarli bo'lgan qiymatga yetganda gerkon ishga tushib o'lhash zanjiriga ma'lumot beradi. Reostat 6 ning kontaktini yuqoriga yoki pastga surish, bizga istalgan tezlikni qayd etish imkonini beradi.


Elektromagnitlar o'zgaruvchan kuchlanish manbaidan ta'minlanganda disk harakatlanmagan paytda ham unda transformatsiya e.yu.k.lari hosil bo'ladi. Lekin, elektromagnitlar magnit oqimlari diskni bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishlarda kesib o'tganligi va gerkon elektromagnitlardan bir xil uzoqlikda joylashtirilganligi sababli e.yu.k.lardan hosil bo'ladigan toklarning gerkon joylashtirilgan magnit o'tkazgich 11 dagi natijaviy magnit oqimi nolga teng bo'ladi. Disk harakatga kelganda unda elektromagnitlar magnit oqimlaridan o'zaro qo'shiluvchi generatsiyalangan e.yu.k.lar hosil bo'ladi. Bu e.yu.k.lar ta'sirida diskda hosil bo'lgan toklar magnit maydoni ta'sirida gerkon kontaktlar o'zaro tutashadi.

#### 4.11.4. Tezlanishni o'lhash

Boshqariluvchi yoki rostlanuvchi ob'ektlar tezlanishini siljish yoki tezlik datchiklari chiqish qismalariga differensiallovchi zvenolar ulab o'lhash mumkin. Ammo amaliyotda seysmik rusumli tezlanish o'zgartgich (akselerometr)lari keng qo'llanilib kelinmoqda (4.37 - rasm).

O'zgartkich nazorat qilinuvchi ob'ektga mahkamlangan korpus 1, inersion massa 3, teskari moment hosil qiluvchi prujina 4 va tinchlantirgich vazifasini bajaruvchi dempfer 2 dan tashkil topgan. O'zgartkich quydagicha ishlaydi.

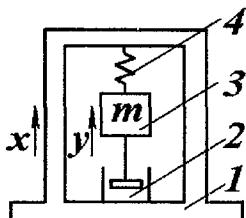Korpusga  $a = \frac{d^2x}{dt^2}$  tezlanish berilganda inersion massa  $F = ma$  kuch ta'sirida  $y$  masofaga siljiydi. Bu siljish  $F$  kuch to prujinaning teskari ta'sir etuvchi kuchi bilan tenglashguncha davom etadi. Bunda inersion massanining  $y$



4.37 – rasm.

Seysmik tezlanish o'zgartgich sxemasi

siljish o'zgartkichning kirish kattaligi bo'lgan  $a$  tezlanish bilan quydagicha bog'langan:  

$$y = mca,$$

bu yerda  $c = 1/W$  prujinaning elastikligi (sig'imi),  $W$  - uning bikriliqi.

Inersion massanining  $y$  siljishi avvalgi paragraflar tanishib chiqilgan siljish o'zgartkichlarining biri yordamida elektr signalga aylantiriladi.

Agar nazorat qilinayotgan ob'ekt tezlanishi vaqt bo'yicha o'zgarib tursa, u holda o'zgartkich qo'zg'aluvchan qismi (inersion massa) tebranma harakat qiladi va bu holat akselerometr(tezlanish o'lchagich)ning dinamik xarakteristikalarini yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun

harakat qiladi va bu yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun

akselerometrlarning deyarli barcha konstruksiyalarida inersion massa tebranishini tez so'ndiruvchi dempfer elementi 2 nazarida tutiladi. Dempferlarda ko'pincha inersion massani korpusga nisbatan tezligiga proporsional bo'lган (suyuq tinchlantirgich) ishqalanish kuchidan foydalaniladi va uning qiymati quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$F_g = R \left( \frac{dy}{dt} \right),$$

bunda  $R$  - qovushqoq ishqalanish koeffitsiyenti.

Inersion massanining korpusga nisbatan harakati quydagisi operator ko'rinishidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$y(p) = \frac{T_1 T_2 p^2 x(p)}{T_1 T_2 p^2 + T_2 p + 1},$$

bu yerda  $T_1 = m/R$ ;  $T_2 = R/W$ .

Vaqt bo'yicha tez o'zgaruvchan tezlanishlarni o'lchashda akselerometrning amplituda-chastota xarakteristikasi muhim ahamiyat kasb etadi. U quydagicha aniqlanadi:

$$y = \frac{a}{\omega_0 \sqrt[3]{(1-\beta^2)^2 + (2\beta\nu)^2}},$$

bu yerda  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}} = \sqrt{\frac{W}{m}}$  - akselerometrning xususiy tebranishlar chastotasi;  $\beta = \omega / \omega_0$  - majburiy tebranishlar chastotasini xususiy tebranishlar chastotasiga nisbati;


$$\nu = \frac{1}{(2\sqrt{T_2/T_1})} = \frac{R}{(2\sqrt{mW})} - dempferlash koeffitsiyenti.$$

Amplituda-chastota xarakteristikasining yuqorida keltirilgan tenglamasi tahlili shuni ko'rsatadiki,  $\nu = 0,6 \div 0,7$  va  $\omega < 0,25\omega_0$  bo'lganda akselerometr dinamik xatoligi juda kichik qiyatga ega bo'ladi.

Seysmiq tezlanish o'lchashda o'zgartikchilari titrash parametrlarini (titrash siljishi, tezligi, tezlanishi) o'lchashda qo'llanilishi mumkin. Bunda  $\omega$  va  $\omega_0$  munosabati boshqacha tanlanadi. Masalan,  $\nu = 0,5 \div 0,6$  va  $\omega > 3\omega_0$  bo'lganda  $y/x \approx 1$  bo'lib, inersion massa amalda harakatlanmaydi va korpus unga nisbatan sijish bilan tebranadi.

Chiziqli tezlanishni o'lchashda (prof. Zaripov M.F. tomonidan taklif qilingan) elektromagnit usul asosida ishlaydigan akselerometr konstruksiysi 4.38 - rasmida keltirilgan. Akselerometr ferromagnit silindr 1 va tashqi ferromagnit silindr 2 va 3 dan iborat berk magnit o'tkazgich, uning har ikkita asoslarida o'rnatilgan ikkita qismli qo'zg'atuvchi 4 va o'lchash 5 chulg'amlaridan tashkil topgan bo'lib, silindr 1 ga qisqa tutashtirilgan chulg'am vazifasini

bajaruvchi mis yoki alyuminiy halqa – elektromagnit ekran 6 siljish imkoniyatiga ega holda kiydirilgan. Akselerometr dinamik xarakteristikasini yaxshilash maqsadida magnit o'tkazgich ichki bo'shlig'i transformator moyi 7 bilan to'ldirilgan (suyuq tinchlantirgich). Qo'zg'atish chulg'amlarining e.yu.k.qismilari parallel, o'lchash chulg'amlarining qismilari esa ketma-ket va induktiv jihatdan qarama-qarshi ulangan.

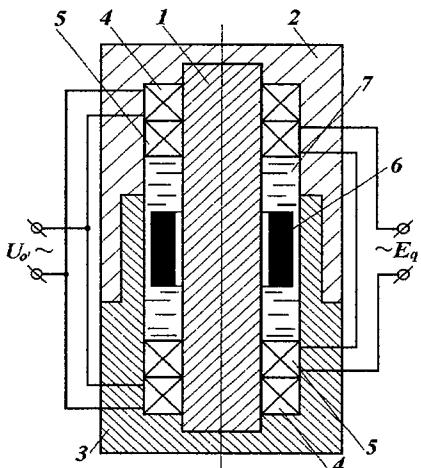

4.38 – rasm. Elektromagnit akselerometr konstruksiysi

bu yerda  $m$  - elektromagnit ekran massasi,  $W = df/dx$  - elektromagnit prujina bikriliği,  $f$  - elektromagnit ekranga ta'sir etuvchi natijaviy elektromagnit kuch.

Agar magnit o'tkazgich magnit qarshiligini nolga ( $\mu = \infty$ ) teng deb qabul qilsak, u holda o'lchash chulg'amida induksiyalanadigan e.yu.k.ni elektromagnit ekran siljishiga bog'liligi quyidagicha aniqlanadi:

$$E_{o'} = U_q \frac{w_{o'}}{w_q} \left[ \frac{1+x}{\sqrt{K_R^2 + (1+x/X_M)^2}} - \frac{1-x}{\sqrt{K_R^2 + (1-x/X_M)^2}} \right],$$

bu yerda  $U_q$  - qo'zg'atish chulg'amiga beriladigan kuchlanish,  $w_{o'}$  - o'lchash chulg'amining o'ramlar soni,  $X_M$  -  $x$  koordinataning maksimal qiymati,  $K_R = R / (\omega w_q^2 g X_M)$  - koefitsiyent,  $R = R_q + \sqrt{2} w_q R_e$  - akselerometr qo'zg'atish zanjirining aktiv qarshiligi,  $R_q$  - qo'zg'atish chulg'amining aktiv qarshiligi,  $R_e$  - elektromagnit ekranning aktiv qarshiligi.

Akselerometrning statik xarakteristikasi quyidagiga teng:

Akselerometrning qo'zg'aluvchan qismi - elektromagnit ekran 6 ga qo'zg'atuvchi chulg'amning har bir qismidan quyidagi ifoda bilan aniqlanuvchi kuch ta'sir qiladi:

$$F = \frac{I^2 d(w_q^2 g l)}{2 dl},$$

bu yerda  $I$ ,  $w_q$  - qo'zg'atuvchi chulg'am toki va undagi o'ramlar soni,  $g$  - silindirlar orasidagi oraliqning solishtirma magnit o'tkazuvchanligi,  $l$  - magnit o'tkazgich chekkasi (chulg'amlar) dan elektromagnit ekrangacha bo'lgan masofa.

Akselerometr a tezlanish ta'sirida bo'lganda elektromagnit ekran 6 inersiya va elektromagnit kuchlar ta'sirida  $x = ma/W$  masofaga siljiydi,

$$E_0 = \frac{w_q w_o m \omega^2 g X_m^2}{2U_q} a.$$

Shuni aytib o'tish joizki, ushbu akselerometr statik xarakteristikasining nochiziqlik darajasi 0,5% dan oshmaydi. Yaxshi texnik xarakteristikalarga ega bo'lganligi bois u "Львовприбор" zavodida ishlab chiqarilgan.


4.39 - rasmda (Toshkent temir yo'l muhandislari institutining "Elektr ta'minoti va mikroprotsessorli boshqaruv" kafedrasida prof. S.F. Amirov va aspirant X.A. Sattarovlar tomonidan taklif qilingan) induksion turdag'i burchak tezlanish o'zgartkichining konstruktiv sxemasi keltirilgan.

O'zgartkich silindrsimon magnit o'tkazgich - quti 1, silindrsimon o'q 2, unga kiydirilgan va aylanish imkoniyatiga ega bo'lgan inersion element 3, momentsiz tok o'tkazuvchi prujina 4, xalqali elektromagnitlar 5 va 6, toki rostlanadigan manba 7, ferromagnit suyuqlik 8 dan tashkil topgan bo'lib, qutining ichki bo'shilg'i bosim ostidagi havo 9 bilan to'dirilgan.

O'zgartkich quyidagicha ishlaydi. O'zgartkich tezlanishi o'lchanayotgan ob'ektga mahkamlanadi. Korpus 1 ob'ekt bilan bir xil tezlikda aylanganda, xuddi shunday tezlik bilan inersion element 3 ham aylanadi va prujinasimon cho'lg'am 4 chiqishidagi e.yu.k.nolga teng bo'ladi.

Ob'ektga tezlanish ta'sir qilganda inersion element 3 tezligi korpusning tezligiga nisbatan orqada qola boshlaydi va natijada prujinasimon cho'lg'amda o'rmlar soni o'zgaradi: masalan, inersion elementdan chap tomonda uning soni orts, undan o'ng tomonda kamayadi. Bu o'z navbatida magnit oqimi ilashishini o'zgartiradi va inersion elementning chap va o'ng tomonidagi prujinasimon cho'lg'amlar differensial ulanganligi tufayli ularda hosil bo'lgan e.yu.k.lar qo'shiladi hamda o'zgartkichning chiqishida tezlanishga proporsional bo'lgan signal hosil bo'ladi.

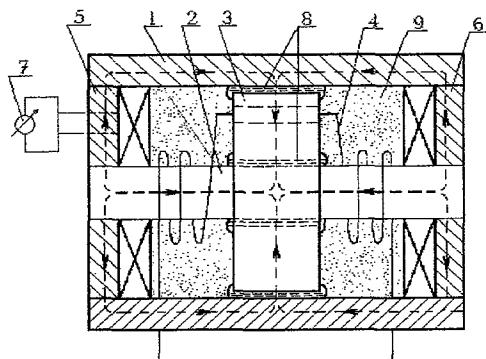O'zgartkich o'lchash doirasini rostlash manba tokini o'zgartirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda magnit oqimning o'zgarishi ferromagnit suyuqlik qovushqoqligining o'zgarishiga olib keladi, bu esa inersion element, silindrsimon magnit o'tkazgich va o'qning o'zaro ta'sirlashuvchi yuzalari orasidagi ishqalanish qarshiliginini o'zgartiradi.



4.39 – rasm. Burchak tezlanish induksion o'zgartkichining konstruktiv sxemasi

Ob'ektning fazodagi holati o'zgarganda (gorizontal holatdan og'ganda) inersion element quti bo'shlig'idagi havo bosimlarining farqi ta'sirida yuzaga keluvchi kuch yordamida aylanish o'qining o'rtaida ushlab turiladi.

Ushbu o'zgartkich chiziqli tezlanishni o'lchashda ham qo'llanilishi mumkin.


#### 4.11.5. Titrash parametrlarini o'lchash

Sanoat, qishloq va suv xo'jaligi, transport va xalq xo'jaligining boshqa sohalarida mashinalar, apparatlar va boshqa ob'ektlarda yuzaga keladigan titrash (siljish, tezlik va tezlanish) parametrlarini o'lchash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa transport (avtomobil, poyezd, samolyot, raketa, kema) vositalarining yangi mashina, qurilma va uskunalarini sinashda titrash parametrlarini aniq o'lchash talab etiladi. Bu ob'ektlarda titrash nisbatan kichik ( $0 \div 60$  Gs) chastota diapazonda sodir bo'ladi.

Titrash parametrlarini o'lchashda nazariy jihatdan avvalgi paragraflarda ko'rib chiqilgan o'lchash o'zgartkichlarining barchasi qo'llanilishi mumkin. Ammo amaliyotda aksariyat ko'pchilik hollarda pezolektrik, induksion, induktiv, transformator va tenzometrik o'zgartkichlardan foydalilanildi.

Titrash parametrlari (siljish, tezlik va tezlanish)ni o'zaro differensial va integral munosabatlar bilan bog'langanligini inobatga olib, titrash tezlanishini o'lchovchi o'zgartkich chiqish signalini o'zaro ketma-ket ulangan ikkita integrallovchi zanjir kirishiga berish orqali siljishni yoki aksincha titrash (vibro) siljishni o'lchovchi o'zgartkich chiqishidagi signalni o'zaro ketma-ket ulangan ikkita differensiallovchi zanjir kirishiga uzatib, ob'ekt titrashining tezlanishiga proporsional bo'lgan signalni hosil qilish mumkin.

Misol tariqasida 4.40 - rasmida keltirilgan vibro'o'zgartkich sxemasini ko'rib chiqamiz. Bu o'zgartkich asos 1, dastak 2, radial havo tirkishiga ega bo'lgan kuchli maydonli doimiy magnit 3, prujina 4, asosiy 5 va qo'shimcha 6 g'altaklar, kuchaytirgich (Ku), integrallovchi ( $\int dt$ ) va differensiallovchi ( $d/dt$ ) zanjirlar hamda siljish ( $X$ ), tezlik ( $\dot{X}$ ) va tezlanish ( $\ddot{X}$ ) bo'yicha graduirovka qilingan shkalalardan tashkil topgan.

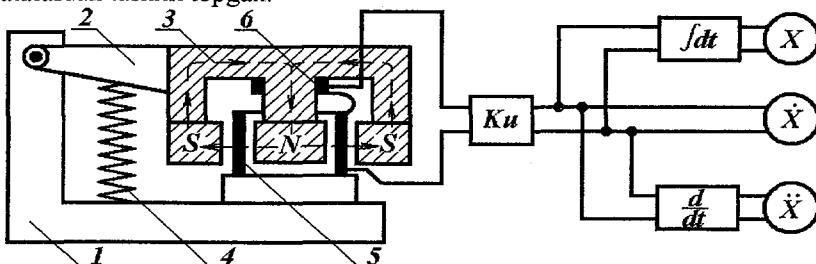

4.40 – rasm. Vibro'o'zgartkich sxemasi

O'zgartkich quyidagicha ishlaydi. Asos 1 o'zgartkich tebranish tizimining xususiy chastotasiga nisbatan ancha katta bo'lgan chastota bilan tebrangan (titrigan)da inersion element vazifasini bajaruvchi doimiy magnit 3 qo'zg'almasdan turadi, g'altak 5 esa doimiy magnit havo tirkishi bo'y lab amplitudasi tebranishi o'lchanayotgan kattalik amplitudasiga teng bo'lgan tebranma harakat qiladi. Buning natijasida g'altak 5 da titrash tezligiga proporsional bo'lgan EYuK induksiyalarini. Bu EYuK kuchaytirgich (Ku) orqali  $\dot{X}$  ni qayd etuvchi qurilmaga beriladi. Ammo bu o'zgartkich tashqi magnit maydoni ta'siriga o'ta sezgir. Ushbu ta'sirni yo'qotish maqsadida doimiy magnitning o'rta sterjeniga o'ramlarining soni asosiy g'altak o'ramlari soniga teng bo'lgan qoshimcha g'altak 6 o'raladi. 5 va 6 g'altaklar induktiv jihatdan qarama-qarshi ulanganligi sababli tashqi magnit maydonidan g'altaklarda hosil bo'lgan EYuK lar o'zaro kompensatsiyalarini.

Ko'rib chiqilgan o'lhash o'zgartkichi yordamida titrash tezligidan tashqarii titrash tezlanishi va siljishi haqida ma'lumot olish uchun kuchaytirgich chiqishiga yana ikkita o'lhash asbobi differensiallovchi ( $d/dt$ ) va integrallovchi ( $\int dt$ ) zanjirlari orqali ulanadi.

O'lhash asboblari sifatida yorug' nurli ossillograf vibratorlari qo'llanilishi mumkin. Bunda  $X$ ,  $\dot{X}$  va  $\ddot{X}$  larga proporsional bo'lgan signallar kinoplyonkaga qayd etiladi.

Induksion prinsipdagi vibrometrlar asosan chastotasi 20 Gs dan 500 Gs gacha bo'lgan titrash parametrlarini o'lhashda ishlataladi. Chastota 500 Gs dan ortiq bo'lganda esa amalda faqat pezoelektrik vibrometrlardan foydalaniлади.


## 4.12. Gidravlik kattaliklarni o'lhash

### 4.12.1. Suyuqlik sathini o'lhash

Suyuqliklarning sathi, asosan, elektr sig'im, ultratovush, elektromagnit va reostat o'zgartkichlar yordamida o'lchanadi. Oddiy suv sathini o'lhash uchun

ishchi ( $C_{ish}$ ) va kompensatsion ( $C_k$ ) kondensatorlardan foydalaniлади (4.41- rasm).

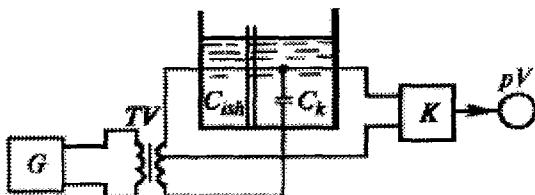
Sig'im o'zgartkichi sinusoidal kuchlanish manbaiga ulanadi. Suv sathi o'zgarganda, ishchi kondensatorning sig'imi ham o'zgaradi.



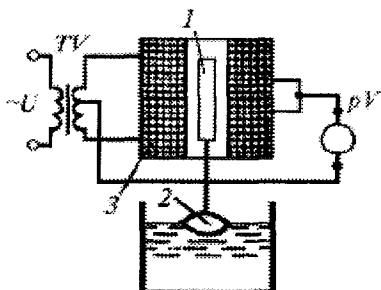4.41 – rasm. Suyuqlik sathi o'lhash uchun foydalaniладigan sig'im o'zgartkich sxemasi

Transformatorning ikkilamchi chulg‘amlari va  $C_{ish}$ ,  $C_k$  sig‘imlar ko‘priksxema ko‘rinishida ulangan. Ko‘priksxemasining o‘lchash diagonalidan olingan kuchlanish kuchaytirgich ( $K$ ) orqali sath bo‘yicha darajalangan o‘lchash asbobi ( $pV$ ) ga beriladi.

*Induktiv sath o‘lchagichlarda suyuqlik sathi po‘kak yordamida o‘zakning holatini o‘zgartiradi (4.42 -rasm). Induktiv o‘zgartikichlarda signal ancha katta bo‘lganligi sababli kuchaytirgich talab qilinmaydi. Lekin o‘lchash doirasi kattalashgan sari statik xarakteristikating nochiziqligi natijasida o‘lchash xatoligi kelib chiqadi.*



4.42 - rasm. Induksion o‘zgartikichli po‘kakli sath o‘lchagichning sxemasi.  
1—o‘zak; 2—po‘kak; 3—g‘altak.

afzallik va kamchiliklarga ega: o‘zgaruvchan bosimlar farqiga asoslangan o‘zgartikichlar tor o‘lchash doirasiga ega, quviring o‘zgartikich o‘rnatilgan joyida bosim yo‘qolishi katta, o‘zgartirish funksiyasi nochiziq va nomo‘tadil; doimiy bosimlar farqiga asoslangan o‘zgartikichlar vertikal joylashtirishni taqozo etadi, tashqi mexanik va issiqlik ta’sirga sezgir, xatoligi yuqori; issiqlik o‘zgartikichlarning vaqt doimiysi katta (10 s gacha); ultratovush, optoelektron va lazer-dopler o‘zgartikichlari tashqi mexanik ta’sirga sezgir va suyuqlikning tarkibiga bog‘liq hamda narxi qimmat; elektromagnit o‘zgartikichlar faqat elektr o’tkazuvchi suyuqliklar sarfini o‘lchashda qo‘llanilishi mumkin va h.k.


Quyida yuqorida qayd etib o‘tilgan suyuqlik sarfini o‘lchovchi o‘zgartikichlarning ayrimlari bilan tanishib chiqamiz.

4.43 - rasmida o‘zgaruvchan bosimlar farqini o‘lchashga asoslangan o‘zgartikichning konstruktiv sxemasi keltirilgan. U ko‘ndalang kesim yuzasi qisqarib boruvchi quvир 1, kamera 2, membrana 3, ignasimon o‘q 4 va ko‘priksxemasidan tashkil topgan. Bu o‘zgartikichda  $P_1$  va  $P_2$  bosimlar farqi membrana va unga mahkamlangan ignasimon o‘q yordamida mexanik siljishga o‘zgartiriladi. Ignasimon o‘q ko‘priksxemasi kontaktiga mahkamlangan. Ignasimon o‘qning siljishi ko‘priksxemasi murozanat holatidan chiqaradi va natijada ko‘priksxemasi ulangan logometrik o‘lchash mexanizmi milini  $\alpha$  burchakka buradi. Bosimlar farqini burchak siljishiga o‘zgartirilish ketma-ketligi 4.43 - rasmida sxematik ko‘rsatilgan.
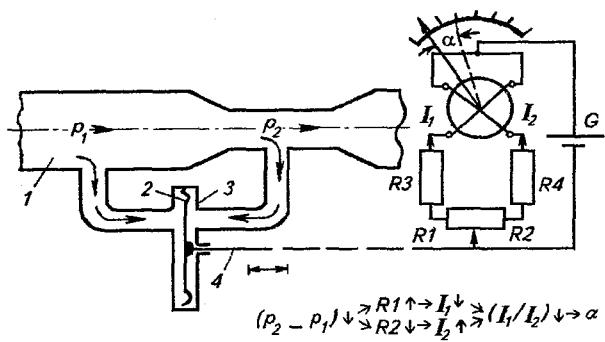
#### 4.12.2. Suyuqlik sarfini o‘lchash


Suyuqlik sarfini o‘lchashda o‘zgarmas va o‘zgaruvchan bosimlar farqi, taxometrik, issiqlik elektromagnit, ultratovush, optoelektron, lazer-dopler va boshqa rusumli o‘lchash o‘zgartikichlaridan foydalilaniladi. Ularning har biri ma‘lum

afzallik va kamchiliklarga ega: o‘zgaruvchan bosimlar farqiga asoslangan o‘zgartikichlar tor o‘lchash doirasiga ega, quviring o‘zgartikich o‘rnatilgan joyida bosim yo‘qolishi katta, o‘zgartirish funksiyasi nochiziq va nomo‘tadil; doimiy bosimlar farqiga asoslangan o‘zgartikichlar vertikal joylashtirishni taqozo etadi, tashqi mexanik va issiqlik ta’sirga sezgir, xatoligi yuqori; issiqlik o‘zgartikichlarning vaqt doimiysi katta (10 s gacha); ultratovush, optoelektron va lazer-dopler o‘zgartikichlari tashqi mexanik ta’sirga sezgir va suyuqlikning tarkibiga bog‘liq hamda narxi qimmat; elektromagnit o‘zgartikichlar faqat elektr o’tkazuvchi suyuqliklar sarfini o‘lchashda qo‘llanilishi mumkin va h.k.



4.43 – rasm. O'zgaruvchan bosimlar farqini o'lchashga asoslangan o'zgartikichning konstruktiv sxemasi

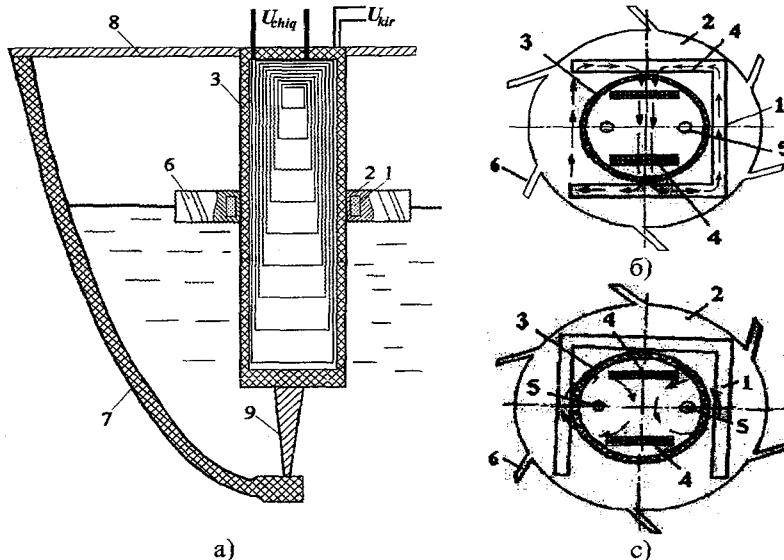4.44 - rasmda (prof. Azimov R.K. va dots. Siddiqov I.H. tomonidan taklif qilingan) suyuqlik sarfini o'lchovchi po'kakli o'zgartikichning konstruktiv sxemasi keltirilgan. O'zgartikich  $\Pi$ - simon magnit o'tkazgich 1, po'kak 2, silindriq dielektrik quti 3, yassi o'lchash 4 va qo'zg'atish 5 chulg'amlari, po'kak qanotlari 6 dan tashkil topgan. O'zgartikich kanal 7 ga tutqishlar 8 va 9 yordamida mahkamlangan.




4.44 – rasm. Suyuqlik sarfini o'lchovchi po'kakli o'zgartikichning konstruktiv sxemasi

O'zgartkich quydagicha ishlaydi. Qo'zg'atish chulg'ami 5 ga o'zgaruvchan kuchlanish berilganda magnit o'tkazgich 1 magnit zanjiri bo'ylab  $\Phi_1$  va  $\Phi_2$  magnit oqimlari hosil bo'ladi (4.44 - rasm, b). Bu magnit oqimlar yassi o'lhash chulg'amini magnit o'tkazgich 1 ning 4.44 - rasm, b dagi holatida maksimal kesib o'tadi va unda e.yu.k.ni induksiyalaydi. 4.44 - rasm, c dagi holatda  $\Phi_1$  va  $\Phi_2$  magnit oqimlar o'lhash chulg'amini deyarli kesib o'tmaydi va shuning uchun ham unda e.yu.k. hosil qilmaydi. Kanal 7 dan ma'lum bir tezlikda suyuqlik (masalan, suv) oqib o'tganda po'kak 2 qanotlar 6 vositasida silindrsimon dielektrik quti 3 atrofida suyuqlik tezligiga proporsional bo'lgan tezlik bilan aylanadi va yassi o'lhash chulg'amida davriy o'zgaruvchan e.yu.k. hosil bo'ladi. Bu e.yu.k.ning chachtotasi suyuqlik tezligiga, amplitudasi esa kanaldagi suyuqlikning sathiga proporsional bo'ladi. Bu signalga o'lhash sxemasi (ikkilamchi o'zgartkichlar) yordamida ishlov beriladi va uning chiqishidagi signal kanaldagi suyuqlikning sarfiga proporsional bo'ladi.

Elektromagnit (induksion) suv sarfi o'zgartkichlarining (4.45 - rasm) ishlash asosi elektromagnit induksiya qonuniga asoslangan bo'lib, unga muvofiq magnit maydonidan o'tayotgan suyuqlik sarfiga proporsional e.yu.k. elektrodlar yordamida kuchaytirgich orqali o'lhash asbobi zanjiriga beriladi. Bu e.yu.k.

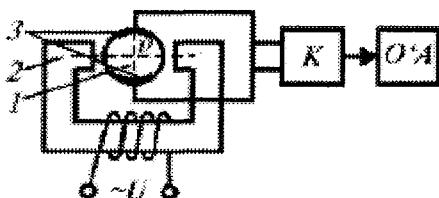$E = Bdv = Bd \frac{Q}{S}$  ifoda bilan aniqlanadi, bu yerda:  $B$  – maydon induksiyasi;  $d$  – elektrodlar orasidagi masofa;  $v$  – suyuqlikning o'rtacha tezligi;  $S$  – quvurning ko'ndalang kesim yuzi;  $Q$  – suv sarfi.



4.45 - rasm. Induksion suyuqlik sarf o'lchagichning konstruksiyasi va o'lhash zanjirining struktura sxemasi.  
1 – yopiq quvur; 2 – magnit tizimi;  
3 – elektrodlar; K – kuchaytirgich;  
OA – o'lhash asbobi.


taqsimlanish epyurasi nolaminar bo'lganda o'lchagichning aniqligi birmuncha pasayib ketadi. Bundan tashqari, chiqish signalining kattaligi elektrodlar orasidagi masofaga to'g'ri proporsional bo'lganligi sababli o'lchagichning sezgirligi nisbatan kichik qiymatga ega. Ushbu kamchiliklardan holi bo'lgan (prof. Zaripov M.F va boshq. tomonidan yaratilgan) suv sarfini elektr kattalikka o'zgartirib beruvchi elektromagnit datchikning konstruksiyasi 4.46 – rasmida

Afzalliklari: bunday o'zgartkichlarda *qo'shimcha gidravlik* qarshilik yo'q, tezkor, ko'rsatishi suyuqlikning fizik xossalariiga deyarli bog'liq emas.

Kamchiligi: *qutblanish* va *transformatsiya* e.yu.k.lari hisobiga aniqlik yuqori emas.

Suv sarfi o'lchagichning yuqorida keltirilgan konstruksiyasi ayrim kamchiliklarga ega. Chunonchi, quvurdan oqayotgan suv tezligining quvur diametri bo'yicha

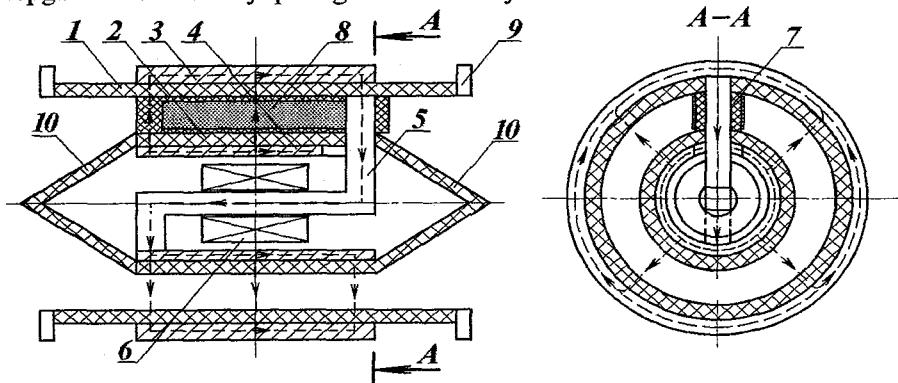keltirilgan. Datchik izolyasyon materialdan yasalgan quvur 1 va halqa 2, ichki va tashqi silindrishimon qutb boshmoqlari 3,4, ularni o'zaro tutashtiruvchi simon magnit o'tkazgich 5, uning asosiga o'ralgan qo'zg'atuvchi chulg'am 6 va yassi izolyasyon plastina 7 ga joylashtirilgan yupqa elektrodlar 8 dan tashkil topgan. Datchik asosiy quvurga flanes 9 lar yordamida



4.46 – rasm. Suv sarfini o'lchovchi elektromagnit datchikning konstruksiyasi

mahkamlanadi. Gidravlik qarshilikni kamaytirish maqsadida halqa 2 konfuzorlar 10 bilan ta'minlangan.

Qo'zg'atish chulg'amiga o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tok berilganda datchikning magnit tizimida magnit maydoni hosil bo'ladi. Bu maydon qutb boshmoqlari orasidagi halqasimon oraliqda bir tekis taqsimlangan. Chunki, bu oraliqdagi magnit kuch chiziqlari yo'lidagi magnit qarshiliklar bir xil qiymatga ega. Qutb boshmoqlari radiuslarining har xilligi hisobidan yuzaga keladigan magnit qarshiliklar farqini kamaytirish maqsadida ularning qalinligi quyidagi munosabat asosida olingan:

$$\frac{r_i}{h_i} = \frac{r_T}{h_T},$$

bu yerda  $r_i$ ,  $h_i$ ,  $r_T$ ,  $h_T$  - mos ravishda ichki va tashqi qutb boshmoqlarining radiuslari va qalinliklari.

Elektromagnit datchik halqasimon kanali orqali elektr o'tkazuvchi (masalan, suv) suyuqlik oqib o'tganda magnit maydoni ta'sirida unda qiymati quyidagi ifoda bilan aniqlanadigan EYuK induksiyalarini:

$$e = B_1 v_{1d} dl_1 + B_2 v_{2d} dl_2 + \dots + B_n v_{nd} dl_n,$$

bu yerda  $B_i$ ,  $\nu_i$ ,  $l_i$  - mos ravishda halqasimon kanalning  $i$  - nuqtasidagi magnit maydoni induksiyasi, suyuqlik tezligi va elementar  $dl_i$  qism uzunliklarining qiymatlari.


Halqasimon kanalning barcha nuqtalarida  $B = \text{const}$  bo'lganligi sababli yuqoridagi ifoda quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$e = B \int v dl.$$

Bundan tashqari, elektrodlarni yupqa plastinalar ko'rinishida yasalishi xalqasimon kanalda hosil bo'ladi gan elektr maydoni kuchlanganligining radial yo'nalishdagi notejis taqsimlanishini kamaytiradi.

Shunday qilib, suv sarfi yuqorida keltirilgan datchik yordamida o'lchanganda quvurdagi tezliklar epyurasining o'zgarishi uning ko'rsatishga deyarli ta'sir qilmaydi va uning sezgiriligi yuqori bo'ladi. Sezgirlikning yuqori bo'lishiga sabab shuki, taklif etilgan datchikda elektrodlar orasidagi masofa 4.43 - rasmida keltirilgan datchikdagiga nisbatan  $\pi$  marta katta bo'ladi.

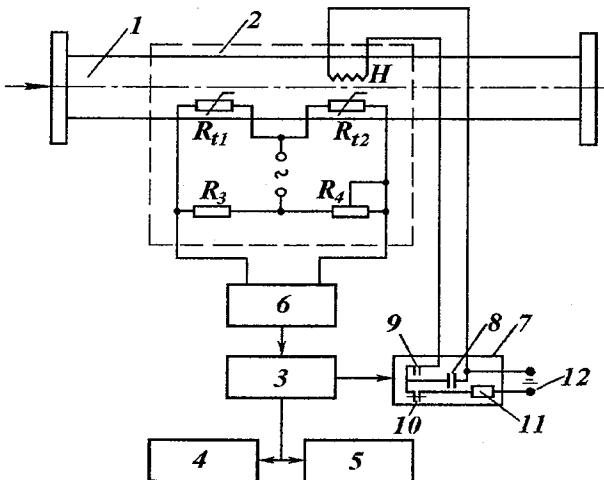4.47 - rasmida (prof. Azimov R.K. va b. tomonidan yaratilgan) issiqlik o'zgartkich asosida ishlaydigan suyuqlik sarfini o'lchagich sxemasi keltirilgan. Sarf o'lchagich quvur 1,  $H$  isitgichli issiqlik o'zgartgich 2, termosezgir elementlar  $R_{t1}$ ,  $R_{t2}$ , qarshiliklar  $R_3$ ,  $R_4$ , rele 3, sarfni qayd etuvchi qurilma 4, sarfni ko'rsatgich 5, ko'rsatgich 6, elektr energiya dozatori 7, kondensator 8, rele 3 ning normal ochiq 9 va yopiq 10 kontaktorlari, rezistor 11 va manba 12 dan tashkil topgan.



4.47 – rasm. Issiqlik o'zgartkich asosida ishlaydigan suyuqlik sarfini o'lchagich sxemasi

Suyuqlik sarfini o'lchagich quyidagicha ishlaydi.  $R_{t2}$  termosezgir elementning o'rnatilgan qiyamatida rele 3 kondensator 8 ni isitgich  $H$  ga ulaydi. Bunda kondensator o'zida to'plangan energiyani isitgichga uzatadi (razryadlanadi-zaryadsizlanadi) va  $R_{t2}$  element qizishi natijasida ko'priksxema muvozanat holatdan chiqadi. Bu holatda ko'priksxema chiqishidagi signal kuchaytirilib relega beriladi va uning kontaktlari holatini o'zgartiradi. Kondensator yana qarshilik 11 orqali manbaga ulanadi.  $R_{t2}$  element sovib, qarshiligining qiyamati avval o'rnatilgan qiyamatigacha pasayganda rele kondensatorni yana isitgichga ulaydi va sikl qaytariladi. Bunda  $R_{t2}$  elementning sovish vaqtini quvurdan o'tayotgan suyuqlik sarfiga proporsional bo'ladi. Shuning uchun ham  $R_{t2}$  elementning sovish vaqtini qayd etish orqali suyuqlik sarfi aniqlanadi.

#### 4.13. Namlikni o'lchash

Kimyoviy texnologiya, qishloq xo'jalik va chorvachilik mahsulotlari hamda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan xonalarning namligini aniqlash (misol uchun, to'qimachilik kombinatlarida) muhim ahamiyatga ega.


Materialning namligi uning massa birligidagi *absolut* yoki *nisbiy namligi* bilan belgilanadi. Jismning *absolut namligi* deb, uning birlik massasidagi suv bug'lari massasiga, *nisbiy namlik* deb, absolut namlikning bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta *namlikka nisbatiga* aytildi.

Namlikni o'lchovchi asboblar funksiyasiga elektr *o'tkazuvchanlik* (konduktometrik), *elektrik singdiruvchanlik* (dielkometrik) va *yordamchi moddalarning elektr va mexanik parametrlarini o'lchashlar* kiradi.

Havoning absolut va nisbiy namligini o'lchash-da ko'p hollarda yarim o'tkazgichli litiy xlorid o'zgartkichdan (4.48 - rasm) foydalaniladi. U himoyalovchi parda(plyonka) 2 bilan qoplangan termorezistor 1 dan iborat.

Termorezistor ustiga litiy xloridning to'yingan eritmasi shimdirligan shisha tolali vtulka 3 o'rnatilgan. Vtulkaning ustiga kumush yoki platina o'tkazgich 4 o'rnatilgan. O'zgartkich havo kirishi mumkin bo'lgan korpusuga joylashtirilgan bo'ladi.

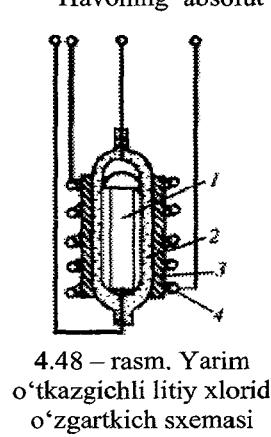O'zgartkich quyidagicha ishlaydi: ma'lum haroratda litiy eritmasi atrof-muhitning namligini so'radi. O'tkazgichdan elektr toki o'tganda, litiy xloridning harorati oshadi va u kristallanib, o'tkazuvchanligi kamayadi.



4.48 – rasm. Yarim o'tkazgichli litiy xlorid o'zgartkich sxemasi


Binobarin, litiy xlorid va uning ichidagi termorezistorning harorati atrof-muhit haroratiga hamda namligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Termorezistorlar qarshiligini o'lchash uchun o'zgarmas tok kompensatorlaridan foydalaniladi.

*Sochiluvchan ashyolar*, misol uchun, *bug'doy, sholi, dorivorlar, kimyoviy moddalar* namligini o'lhash uchun elektrostatik o'zgartkichlar asosida namlik o'lchagichlar ishlab chiqarilgan. Sochiluvchan ashyo(material) namunasi silindrishimon elektrodlar orasiga solinadi. Elektrodlar orasidagi dielektrik singdiruvchanlik o'zgaradi va o'zgaruvchan tok ko'priq muvozanatini buzadi. Ko'priq chiqishidagi kuchlanish dielektrik singdiruvchanlikka, ya'ni namuna namligiga proporsional bo'ladi. Shuning uchun asbob o'lchanayotgan har bir sochiluvchan massa turiga qarab darajalanadi.

Hozirgi vaqtida *tuproq* va boshqa sochiluvchan materiallar *namligini uzlusiz* o'lhash uchun radioizotop namo'lchagichlar qo'llaniladi. Radioizotop manbai sifatida plutoniyl-berilliyl birikmalar, qabul qiluvchi uskuna sifatida sekinlashgan neytron hisoblagichlar qo'llaniladi.

Radioizotop namo'lchagichlar bilan tuproq, havo va turli sochiluvchan materiallar namligini 1 dan 100 foiz oraliqgacha, 0,5 foiz xatolik bilan o'lhash mumkin.

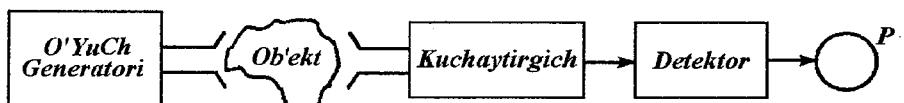So'ngi yillarda o'ta yuqori chachtalali nam o'lchagichlardan keng foydalanimoqda. 4.49 - rasmida ularning umumiy funksional sxemasi keltirilgan.



4.49 – rasm. O'ta yuqori chachtalali nam o'lchagichning umumiy funksional sxemasi

O'ta yuqori chastotali elektromagnit to'lqin hosil qiluvchi generatordan to'lqin uzatuvchi antenna orqali namligi o'lchanishi lozim bo'lgan ob'ektga beriladi va undan keyin qabul qiluvchi antenna orqali kuchaytirgich kirishiga uzatiladi. Kuchaytirilgan signal tarkibidan namlikka proporsional bo'lgan chastotali signal detektor orqali o'lhash asbobiiga beriladi. Antennalar orasiga joylashtirilgan ob'ekt o'ta yuqori chastotali to'lqinda fazalar bo'yicha siljish hosil qiladi va bu o'lhash zanjiri chiqishidagi signalni o'zgarishiga olib keladi.

Shuni ayтиб о'tish joizki, paxta va uni urug'i hamda boshqa qishloq xo'jalik maxsulotlari va ularning urug'lari namligini o'ta yuqori chastotali nam o'lchagichlar yordamida aniq o'lhash (sxema va konstruksiylarini takomillashtirish, mikroprotsessor qurilmalari imkoniyatlardan keng foydalaniш, metrologik, ishlatish xarakteristikalarini yaxshilash, metrologik ta'minotini ishlab chiqish va o'lhash vosita va tizimlarini unifikatsiyalash(bir xillashtirish)) sohasida prof. Ismatullayev P.R. rahbarlik qilayotgan ilmiy maktabning salmog'i juda katta.


#### 4.14. Haroratni o'lchash

Sanoat, elektroenergetika, kimyoviy texnologiya, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishlarda va boshqa sohalarda *haroratni o'lchash*, *nazorat qilish* va *rostilash* muhim masalalardan hisoblanadi.

Harorat *termorezistorlar* va *termojuft* (termopara)lar yordamida o'lchanadi. Ular *muvozanatlangan* va *muvozanatlanmagan* ko'priklar sxemalarga ulanadi (4.50 - rasm). Bunda ko'priknинг o'lchash diagonaliga yuqori sezgir *magnitoelektrik asbob* va *logometr* ulanadi. Asbobning darajasi harorat bo'yicha darajalanadi.

Energobloklar va boshqa yuqori haroratda ishlaydigan *qurilmalarda termojuft (termopara)* lardan keng foydalaniladi. Asbobsozlik korxonalarini termoparalar bilan birga, *magnitoelektrik millivoltmetrlar*, *logometrlar*, o'zgarmas tokli *ko'priksimon sxemali asboblar* va *kompensatorlar* ham ishlab chiqaradi. Ayniqsa, harorat o'lchash natijalarini diagrammali qog'ozga qayd etuvchi asboblar ham ko'p tarqalgan.

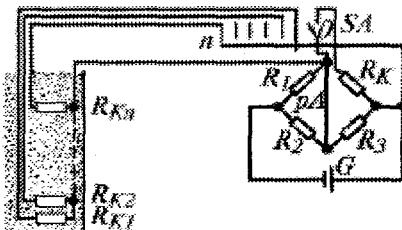Termoparali o'lchov asboblari *xatoligining asosiy sabablaridan biri – termopara erkin uchlari haroratining o'zgarishidir*. O'lchash zanjiriga atrof-muhitning harorati ta'sirini kamaytirish, sezgirligi va aniqligini oshirish uchun kompensatsion zanjirlardan foydalaniladi.



4.50 - rasm . Termorezistorlar yordamida haroratni o'lchash sxemasi

#### 4.15. Qovushqoqlikni o'lchash

Qovushqoqlik ishlab chiqariladigan mahsulotlar sifatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Uning qiymatiga ko'ra quvurli o'tkazgichlardagi bosim yo'qotishlarini, suyuqlik va gazlarni quvurdan o'tish tezligini, qovushqoqlik moddalarni quvurdan o'tkazishda isrof bo'ladijan mexanik va elektr energiyani hisoblash mumkin.


Texnologik jarayonlarda asosiy va yordamchi mahsulotlar qovushqoqligi va boshqa parametrlari asosida unumidorlikni, material, issiqlik va energetik balanslarni aniqlash mumkin. Qovushqoqlik yonilg'ini yonish jarayonida issiqlik berish qobiliyatini, polimerlanish jarayonida esa uglevodorodlarning o'zaro kimyoviy bog'lanish darajasini belgilaydi.

Qovushqoqlikni o'lchashda nay (kapillyar), rotatsion va titratish (vibratsion) o'lchash usullaridan foydalaniлади. Xozirgi vaqtida qovushqoqlikni kapillyar usulga asoslangan o'lchash asboblari - viskozimetrlar keng tarqalgan.

Neftni qayta ishslash, lok-bo'yoq, kimyo sanoatida texnologik suyuqlikldar qovushqoqligini yuqori aniqlikda o'lchash juda muhim. Shuning uchun ham

qovushqoqlikni o'lchashda aniq o'lchash usullari va o'zgartkichlidan foydalaniladi. O'zbekistonda qovushqoqlikni o'lchash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari, asosan, akademik Yusupbekov N.R. rahbarligidagi ilmiy maktab olimlariga tegishli.

Biz quyida qovushqoqlikni o'lchashda qo'llaniladigan birlamchi o'zgartkich konstruktiv sxemasi va uni ishlash asosini qisqacha izohlash bilan cheklanamiz (4.51 - rasm). Bu o'zgartkich Toshkent politexnika institutida prof. Yusupbekov N.R. va boshq. tomonidan tavsija etilgan. O'zgartkich kapillyar 1 va uni ichiga kesishgan ikkita yupqa plastinka 2 joylashgan bo'lib, undagi bosimlar farqini o'lchash uchun ikkita teshik ko'zda tutilgan. Gorizontal holatda joylashgan kapillyarga doimiy bosim bilan qovushqoqligi o'lchanishi lozim bo'lgan suyuqlik yuboriladi. Suyuqlikning qovushqoqligiga proporsional bo'lgan bosimlar farqi kapillyardagi ikkita teshikka o'rnatilgan manometr (rasmda ko'rsatilmagan) yordamida qayd etiladi.

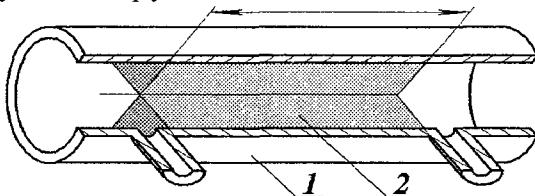

4.51 – rasm. Qovushqoqlikni o'lchash o'zgartkichining konstruktiv sxemasi

Bu o'zgartkichning afzalligi shundan iboratki, unda kapillyar ichiga plastinalarning joylashtirilishi natijasida kapillyarning suyuqlik bilan ta'sirlashadigan ishchi yuzasi keskin ortishi tufayli uning sezgirligi keskin ortadi.

#### **Amaliy ish**

1. Induksion o'zgartkichning asosiy parametrlari va xarakteristikalarini aniqlash.
2. Yuklamaga ulangan va ulanmagan potensiometrik va ko'priq sxemalni reostat o'zgartkichning statik xarakteristikasini aniqlash.
3. Sig'im o'zgartichni hisoblash.

#### **11- laboratoriya ishi**

Termorezistiv o'lchash o'zgartkichini darajalash.

#### **12- laboratoriya ishi**

Haroratni avtomatik ko‘prik yordamida o‘lhash va uning aniqlik klassini topish.

### **Referat mavzulari**

1. Noelektrik kattaliklarni elektrik usullar bilan o‘lhashning afzalliklari.
2. O‘lhash o‘zgartkichlarining klassifikatsiyasi.
3. Elektroenergetikadagi zamonaviy o‘lhash o‘zgartkichlari.
4. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi o‘lhash o‘zgartkichlari.
5. Mikroprotsessorli o‘lhash o‘zgartkichlarining afzalliklari.

### **O‘z-o‘zini sinash savollari**

1. Noelektrik kattaliklarni o‘lhashda ishlatiladigan o‘zgartkichlarga qanday talablar qo‘yiladi?
2. O‘lhash o‘zgartichlari qanday asosga ko‘ra klassifikatsiyalanadi?
3. Elektromagnit o‘lhash o‘zgartichlari turlarini aytинг.
4. Galvanomagnit o‘lhash o‘zgartichlarining ishlash prinsipini ayтиб беринг.
5. Issiqliknı o‘lchovchi qanday o‘lhash o‘zgartichlarini bilasiz?
6. Fotoelementlarning turlari va ishlatish sohalarini sanab o‘ting.
7. Suyuqliklarning sathi va sarfi qanday usullar bilan o‘lchanishi mumkin?
8. Qovushqoqliknı o‘lhash qanday amalga oshiriladi?
9. Namlikni o‘lhash qaysi sohalarda qo‘llaniladi?
10. Namlikni o‘lhashning qaysi usullarini bilasiz?

## *V bob. AXBOROT-O'LCHASH TIZIMLARI*

### **5.1. Axborot-o'lhash tizimlari to'g'risida umumiylumot**

Sanoat, elektronergetika, irrigatsiya, kimyoviy texnologiya ishlab chiqarishida nazorat qilinadigan parametrlarning ko'pligi va o'zaro bog'liqligi, jarayonlar sharoitlarining o'zgarib turishi sababli ularni maxsus texnik o'lhash vositalarisiz o'lhash va boshqarish mumkin emas. Shuning uchun ham ishlab chiqarish sharoitida ma'lumotlarni olish, ularni qayta ishlash, saqlash va qulay shaklda uzatish uchun maxsus texnik o'lhash vositalari talab qilinadi. Bu vositalar axborot-o'lhash tizimlari (*AO'T*) deb yuritiladi.

*AO'T – o'zaro funksional bog'langan bir necha fizik kattalikkarni o'lchovchi o'lhash vositalari va yordamchi qurilmalarning majmuasi bo'lib, axborotni olish va saqlash kabi vazifalarini bajaradi.*

*AO'T vazifasiga ko'ra, o'lhash axborotini to'plovchi tizimlar, texnologik jarayonlarni nazorat qiluvchi tizimlar, diagnostik va teleo'lhash tizimlariga bo'linadi.*


O'lhash axborotini yig'ish uchun mo'ljallangan tizimlar o'lhash tizimlari deb ataladi. Ishlab chiqarish mashinalari va agregatlarining parametrlari avtomatik nazorat qilish uchun xizmat qiladi. *AO'T* diagnostik tizim, mashina va jihozlarni ishga yaroqlilagini tekshirishda, shuningdek, tele o'lhash tizimlarida, ya'ni uzoq masofadagi obyektlardan o'lhash axborotini olishda ham qo'llaniladi.

*AO'T* ning tarkibidagi elektron hisoblash mashinasini (*EHM*) o'lhash jarayonini boshqarib, o'lchanan ma'lumotlarga ishlov berish, kompleks ishslashini yagona algoritma birlashtirish vazifasini bajaradi.

Shuning uchun *AO'T* tarkibiga kiruvchi funksional qismlari *energetik, axborot, metrologik, konstruktiv* va *ishlatilishi* bo'yicha moslangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, *AO'T* funksional qismlarini birlashtirish uchun ularning *elektrik, magnit, mekanik* va *metrologik xususiyatlari ham unifikatsiyalangan bo'lishi* lozim. Bu masalalar standart interfeyslar (inglizcha muvofiqlashtirish so'zidan olingan) yordamida bajariladi. *AO'T* uchun mo'ljallangan interfeyslar o'lhash interfeyslari deb ataladi. *Bunday interfeyslar mikroprotsessorlar asosida ishlaydi.*
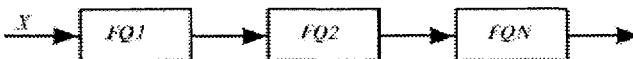
### **5.2. Axborot-o'lhash tizimlarining asosiy strukturalari**

Zamonaviy *AO'T*, ularning funksional qismlari (*FQ*) orasida axborot signallari almashish usullariga qarab *markazlashtirilmagan* va *markazlashtirilgan* *AO'T* ga bo'linadi. *Markazlashtirilmagan* boshqarishga ega bo'lgan *AO'T* da axborot har bir *FQ* yordamida ketma-ket o'zgartiriladi. (5.1- rasm). *Bunday AO'T* sodda va arzon bo'lsa-da, imkoniyatlari chegaralangan.




5.1- rasm. Markazlashtirilmagan AO'T struktura sxemasi.

*Markazlashtirilgan AO'T* da bitta alohida boshqarish qurilmasi – kontroller mavjud bo'lib, ma'lum dastur bo'yicha barcha *FQ* ish faoliyati vaqt bo'yicha moslashtirilib turiladi. Bu turdag'i *AO'T* *magistral* va *radial* tizimlarga bo'linadi.


*Magistral strukturali AO'T* da (5.2- rasm) *FQ* ish faoliyati bir vaqtida boshqariladi. Magistral sxema yordamida kontrollerdan nafaqat boshqaruvchi signal, balki uning manzili (adresi) ham uzatiladi.

*Radial AO'T* da (5.3- rasm) *FQ* ning o'zaro aloqasi kontroller ishlab chiqaradigan boshqaruvchi signal yordamida amalga oshiriladi. Bu turdag'i *AO'T* da ehtiyojga qarab *FQ* soni oshirilishi mumkin. Biroq, bu butun tizimni ishslash jarayoniga salbiy ta'sir etadi.

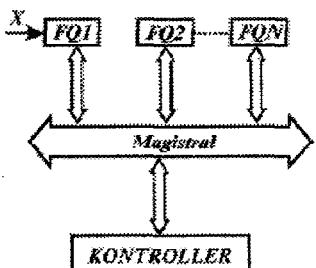*Radial-magistral* strukturali sxemalar axborotni o'zgartirish tezligi *AO'T* ning axborot hajmlari va o'zgartirish tezligini oshirishga imkoniyat beradi.



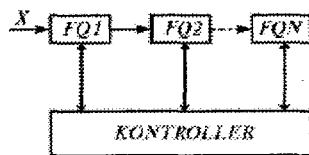5.2 - rasm. Magistral AO'T struktura sxemasi




5.3 - rasm. Radial AO'T struktura sxemasi

*AO'T* ni kelajakda takomillashtirish mikroprotsessor va mikro EHM larni qo'llash, ya'ni o'lchash-hisoblash majmualarini yaratishni taqozo etadi. Energetik tizimlarda murakkab hisoblash va mantiqiy masalalarni yechish lozim bo'lgani uchun axborot hisoblash kompleksi tarkibida murakkab mikroprotsessor tizimlari qo'llaniladi.

**Teleo'lchash tizimlari.** Ko'p hollarda elektr o'lchash vositalari o'lchanadigan obyekt yaqiniga joylashtirilgan. *Teleo'lchash tizimlari* (*TO'T*) esa ancha uzoq masofada turgan obyektlardan o'lchash axborotini uzatishga imkon beradi. Buning uchun o'lchanayotgan kattalik avval o'lchash o'zgartkichi (*O'O'*) yordamida uzatish uchun quay bo'lgan elektrik kattalikka aylantiriladi.

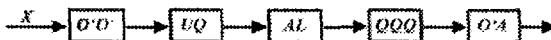va aloqa uzatish qurilmasi (*UQ*) hamda aloqa liniyasi (*AL*) orqali qabul qilish qurilmasi (*QQQ*) ga uzatiladi. *QQQ* esa signalni o'chash asbobi (*O'A*) ga beradi (5.4- rasm).



5.4- rasm. Teleo'chash tizimlarining struktura sxemasi.

*TO'T* har xil belgilarga ko'ra farqlanadi. Uzatiladigan kattalik *turiga ko'ra tok, chastota, vaqt va raqamli TO'T, ishlash asoslariga ko'ra esa analogli, impulsli va raqamli TO'T ga bo'linadi. TO'T, shuningdek, aloqa kanalini ajaratish usuli, aniqlik klassiga ko'ra ham farqlanadi.*

*TO'T absolut, nisbiy va keltirilgan xatoliklari bilan baholanadi. Asosiy keltirilgan xatolikning qiymatlariga qarab TO'T 0,25;0,6;1,0;2,5 va 4,0 aniqlik klassiga bo'linadi.*

O'chash vositalaridan farqli o'laroq, *TO'T* ning aloqa kanallariga tashqi omillar ta'siri ko'proq bo'linadi. Tashqi omillar asosan uch xil bo'lib, ular:

- 1) **flukatsion** – amplitudasi va vaqt oralig'i har xil bo'ladigan impulsler;
- 2) **sinusoidal** – sanoat qurilmalari va tarmoqlaridan induksiyalangan signallar;

3) **impulsli** – atmosferada sodir bo'ladigan hodisalar, har xil elektr qurilmalardan hosil bo'ladigan amplitudasi va vaqt oralig'i turlicha bo'lgan impuls signallar. Bu omillar ta'sirida qo'shimcha xatoliklar yuzaga keladi.

**Analog TO'T (ATO'T).** *ATO'T da o'chanayotgan kattalik uzlusiz elektr signalga aylantirilib, aloqa kanali orqali o'chash vositalari (*O'V*) ga uzatiladi. ATO'T da axborot *tok, kuchlanish, chastota va faza o'zgarishi orqali* uzatiladi.*

**Tokli ATO'T da** axborot o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tok ko'rinishida uzatiladi.

**Kuchlanishli ATO'T da** aloqa kanalida tok kamayishi tufayli signalni uzoq masofaga uzatish birmuncha qiyin.

Tokli *ATO'T* kompensatsiyali va nokompensatsiyali turlarga bo'linadi.

**Impulsli TO'T.** *Bunday TO'T da ATO'T dan farqli o'laroq, o'chanayotgan kattalik avval proporsional vaqt oralig'iga o'zgartiriladi. Impulsli TO'T da oralig'i turlicha bo'lgan har xil o'chash kattaliklarini uzatish imkoniyati mavjud. Ko'p kanalli TO'T shu asosda ishlaydi. O'chanayotgan kattalik impulsning qaysi parametriga o'zgartirilishiga qarab, impulsli TO'T vaqt-impulsli, amplituda-impulsli va axborot uzatish qobiliyati yuqori bo'lgan impuls-chastotali TO'T ga bo'linadi.*

**Raqamli TO'T.** *Bunday TO'T da signal aloqa liniyasi orqali impulsarning ma'lum kombinatsiyasi uzatiladi. Raqamli impulsli TO'T dan farqi shundaki, o'chanayotgan kattalik raqamli kodga almashtiriladi. Bunda ko'pincha ikki-o'nlik sanoq tizimi qo'llaniladi.*

*Raqamlı o'lchash axborotini uzatishda tashqi muhit ta'sirini kamaytirish uchun xatolarni izlaydigan va to'g'rileydigan raqamlı kodlardan foydalaniadi. Lekin bunday usulni qo'llash apparaturaning murakkablashib narxining qimmatlashishiga olib keladi. Hozirgi vaqtida xatolarni izlaydigan va ularni mikroprotsessorli vositalar yordamida to'g'rileydigan maxsus dasturlar mayjud.*

### **5.3. Mikroprotsessor va mikro EHMLi axborot-o'lchash tizimlarining elektroenergetikaning dispetcherlik boshqarilishida qo'llanishi**

Ma'lumki, birlashgan elektroenergetik tizimlarda turli holatlarni ta'minlashda elektrostansiylar va elektr tarmoqlari hamda *ta'mirlash sxemalarini* normal tanlash, parallel qo'shilgan elektrostansiylarning barcharor ishlayshini *ta'minlash*, nominal chastotani ushlab turish, aktiv va reaktiv quvvatni samarali taqsimlash, kuchlanishni sozlash va hokazo masalalar nihoyatda muhim. Elektroenergetik tizimlarning rivojlanishi, ya'ni parallel ishlaydigan stansiyalarning ko'payishi, elektr tarmoqlar sxemasining murakkablashishi tezkor (operativ) boshqarish tizimini barpo etish masalasini qo'yadi.


Har qanday boshqarish tizimi, shu jumladan, dispetcherlik boshqarish asosida informatsion jarayonlar, ya'ni obyekt holati to'g'risidagi axborotning birlamchi o'zgartirilishi, yig'ish, axborotga dastlabki ishlov berish, uni uzatish, xotirlash, hisoblash ishlarni bajarish, taqsimlash, tasvirlash, ro'yxatlash va boshqarish komandalarini ijro etish yotadi. Elektroenergetik tizimlarda o'lchash texnikasining rivojlanishi asosida axborotni yig'adigan va boshqarish komandalarini ijro etadigan telemekanik tizimlar (*TMT*) yaratilgan.

Misol uchun, O'zbekiston elektroenergetika tizimida bunday *TMT* o'tgan asrning 40- yillarda vujudga kelgan. *TMT* energetik obyektlardan, odatda, kommutatsiyali apparatlar holati (uzilgan, qo'shilgan) to'g'risida telesignalizatsiya (*TS*), avariyaning oldini olish (*AOO*), tok – kuchlanish, quvvat va hokazolar teleo'lchovi (*TO*) to'g'risida axborotni uzatadi.

*TMT* uskunalarini energoobyektlarning kommutatsion apparatlarini ajratish va qo'shishi to'g'risida teleboshqarish (*TB*) komandalarini uzatadi. *TS* va *AOO* signallari releli himoya va avtomatika (*RHA*) sxemalari yordamida shakllanadi. *TO*' signallari tok va kuchlanish transformatorlaridan qabul qilinadi.

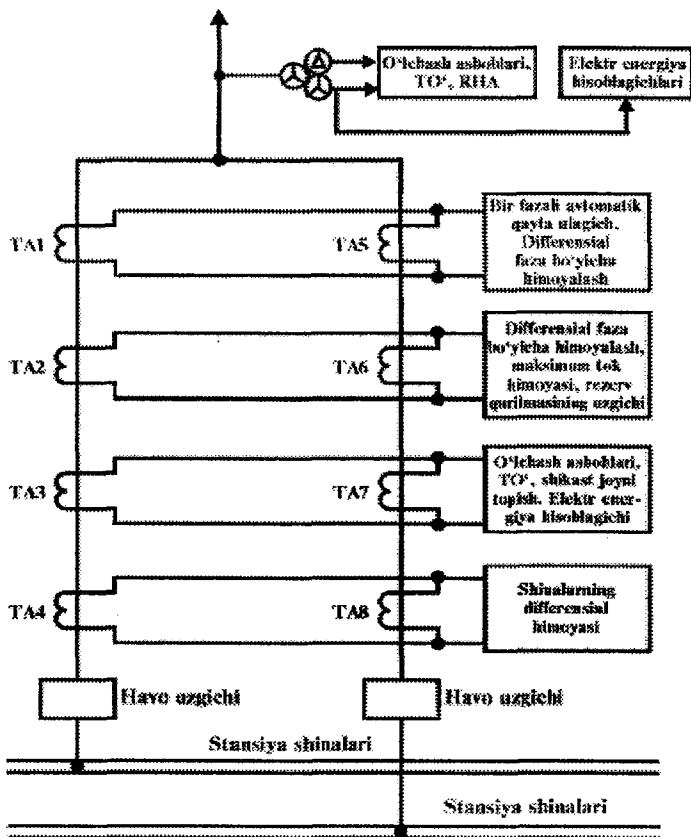5.5- rasmida turli uskunalar, shu jumladan, *TO*' datchiklarini elektr uzatish liniyalariga ulash sxemasi keltirilgan.

*RHA* sxemalari elektromekanik yoki mikroelektron bazasida hamda ko'rsatgichli asboblar va elektr energiya hisoblagichlar qo'llanilganda, ularning axborotini to'g'ridan-to'g'ri *TMT* orqali uzatish ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi.




5.5- rasm. TO'T datchiklarini elektr uzatish liniyalariiga ulash sxemasi.

Energoobyektlar to'g'risidagi axborotlarni dispatcher boshqarishning yuqori bosqichlariga faqat TMT yordamida uzatish mumkin.

Zamonaviy axborot-o'lchash tizimlarida mikroprotsessorlar (*MP*) va elektron hisoblash mashinalaridan (*EHM*) foydalanish *RHA*, nazorat *etish* va telekommunikatsiyali texnologik sxemalariga keskin o'zgarishlar kiritadi. *MP* va *EHM* dan foydalanish, turli uskunalar bajaradigan funksiyalarni yagona uskunada bajarish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun *MP* va *EHM* ni qo'llash uskunalarining ishonchligini, tezkor va avtomatik boshqarishning iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshiradi.

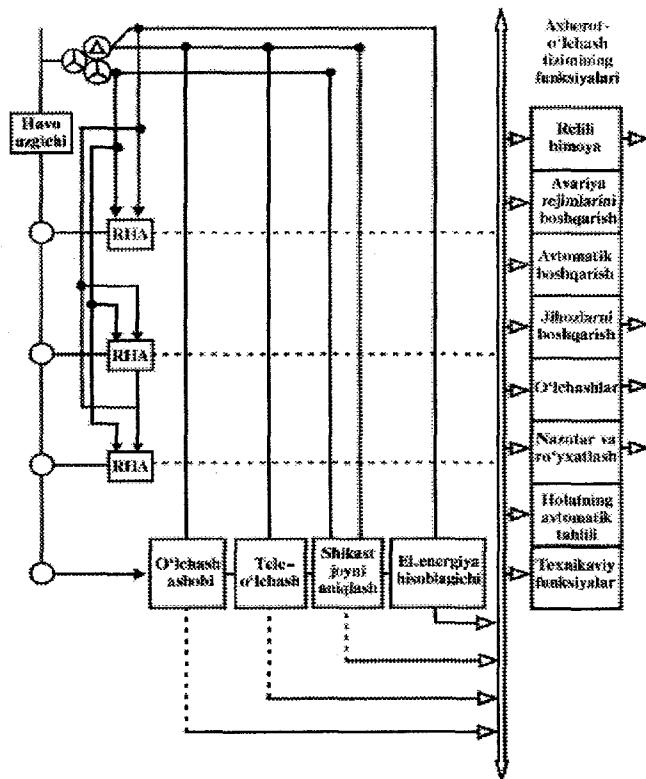Hozirgi zamon axborot-o'lchash tizimlari(5.6- rasm) energoobyektlarining texnik tashxis (*diagnostika*) ishlarini, o'lchash, nazorat, tezkor va avtomatik



5.6- rasm. Axborotni boshqarishning yuqori bosqichlariga uzatishda murakkab bo'lmagan hisoblashlarni bajarish sxemasi

*boshqarish, axborotlarni yig'ish va ularga ishlov berish, tezkor axborotni qayd qilish va hujjalashtirish, kattaliklarni belgilangan qiymatlardan og'ishi, chiqib ketishi va avariya holatlari to'g'risida axborotni boshqarishning yuqori bosqichlariga uzatishda murakkab bo'lmagan hisoblashlarni bajaradi.*

#### 5.4. Axborot-o'lehash tizimlari bajaradigan funksiyalar

- *Releli himoya* – asosiysi va zaxiradagi, teleulab-uzish, elektr signallarining himoyasi va boshqalarni nazorat etish;
- *normal holatlardan farq qiladigan holatlarni boshqarish* – kuchlanishni avtomatik boshqarish, reaktiv quvvatlarni avtomatik boshqarish, o'ta

yuklanishdan va anormal rejimlardan himoyalash, zaxirani, ya'ni rezervni avtomatik qo'shish;

– *avtomatik boshqarish* – tezkor avtomatik qayta ulash, sekin avtomatik qayta ulash, kormutatsiyali apparatlarni dasturiy ulash;

– *jihozlarni boshqarish* – energoobyeqtning birlamchi sxemasini displayda tasvirlash, tezkor qayta ulashlar, elementlarni tanlash, avariya va avariyaoldi signallariga ishlov berish, generatorlarini sinxronlash;

– *o'lchashlar* – sarflanayotgan elektr energiyani o'lhash, boshqa elektr o'lchashlarni olib borish va hokazo;

– *nazorat qilish* va *ro'yxatlash* – shikastlangan joyni topish, o'tkinchi va avariya jarayonlarini yozib olish, sxemani nazorat qilish, holatlarni tahlil qilish, parametrлarni ro'yxatlash va hokazo;


– *texnikaviy funksiyalar* – qabul qilish sinovlari, texnikaviy tashxis va hokazolar.

Axborotni uzatish struktura sxemasidan ko'rinish turibdiki, har qanday masalani hal qilish uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni olish mumkin. Nimstansiyalarni aniq boshqarish uchun barcha bajariladigan funksiyalarning ishonchliligi 98-99 foizdan kam bo'lmasligi zarur. Turli tizimli o'lchov asboblarining natijaviy xatoligi 1 foizdan ko'p bo'lmasligi lozim.
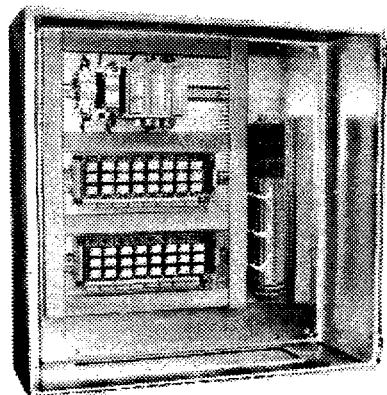
## 5.5. «SMART-KII ELEKTRA»: telemexanika qurilmasi

Hozirgi vaqtida Rossiya Federatsiyasida (Chernogolovka sh.) energoobyeqtлarni dispatcherlik va texnologik boshqarish uchun dasturiy-texnik ko'p funksiyali telemexanik kompleks «SMART – KII Elektra» yaratilgan (5.7-rasm). SMART telekompleksi eng mas'uliyati energetik obyektlarda – GES, GRES, TES, 500 – 220 – 110 *kV* nimstansiyalarda qo'llaniladi. Boshqa nimstansiyalar bilan yuqori sifatli sodda va egiluvchan bog'lanishni ta'minlaydi. «SMART» kompleksi zamonaviy telemexanik komplekslari kabi modul asosida qurilgan bo'lib, birlamchi axborotlarga o'z joyida ishlov beradi. Tizim axborot xalaqitlarga qarshi yuqori himoyaga ega.


Tizimning asosiy elementi mikroprotsessорli modul bo'lib, u ma'lum bir funksiyalarni, misol uchun, telesignalash yoki teleo'lhash axborotlarini kirish-chiqish mikroprotressorli modullari yordamida yig'uvchi tarmoq bilan bog'laydi.



5.7- rasm. «SMART-KII Elektra»: telemexanika qurilmasi
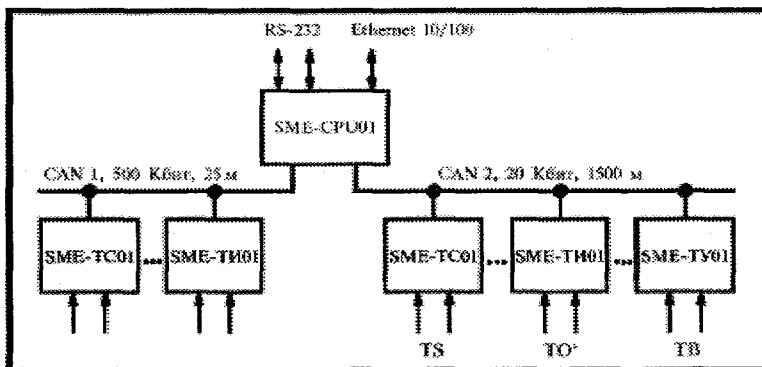
## «SMART» telemexanik tizimi quyidagi funksiyalarga ega (5.8-rasm):

- bir-biriga bog‘lanmagan ikkita telemexanik kanallar bilan ishlash;
- telemexanikaning zamonaviy MEK 870 – 5 – 101 standarti bo‘yicha protokollash avtomatik dispatcherlik boshqarishning bosqichlarini takomillashtirish(modernizatsiyalash);
- telemexanik kanallar yordamida distansion texnik tashxis etish;
- elektroenergiyaning elektron impulsli hisoblagichlar ko‘rsatishlarini yig‘ish va saqlash;
- raqamli o‘lchash (*TO*) o‘zgartkichlar va raqamli elektroenergiya hisoblagichlar ko‘rsatishini yig‘ish va saqlash;
- telesignalizatsiya (*TS*) holatlarini ro‘yxatlash;
- teleboshqarish (*TB*);
- harorat parametrlarini o‘lchash (ob-havo harorati, transformatorlar, elektroyuritmalar va boshqa).



5.8- rasm. «SMART-KII Elektra»: telemexanika qurilmasining tuzilish sxemasi.

Kompleksning ishlash jarayonida har bir kirish-chiqish moduli normal ishlashi tekshiriladi, buzilish sabablari fayl ko‘rinishda ro‘yxatlanadi. Telemexanika kanallari orqali keyingi ishlov berish va kuzatish uchun qurilma tashxisini svetodiод indikatorlari yordamida maxsus vositalarsiz bevosita obyektni o‘zida qo‘yish mumkin.

## **Amaliy ish**

Teleo‘lhash tizimlaridagi xatolarni o‘rganish.

### **Referat mavzulari**

1. Axborot-o‘lhash tizimlarining asosiy strukturalari va ularni qiyoslash.
2. Teleo‘lhash tizimlari.
3. Mikroprotsessor va mikro EHM ni axborot-o‘lhash tizimlarida qo‘llash istiqbollari.

### **O‘z-o‘zini sinash savollari**

1. Axborot-o‘lhash tizimlari haqida nimalarni bilasiz?
2. Axborot-o‘lhash tizimlari deb nimaga aytildi va ularning vazifasi nimalardan iborat?
3. Axborot-o‘lhash tizimlarining asosiy strukturalari va xususiyatlari qanday?
4. Elektroenergetik va boshqa ko‘p o‘lchamli murakkab obyektlarda qanday axborot o‘lhash tizimlari qo‘llaniladi?

## **O'zbekistonda elektr o'lchashlar fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar to'g'risida**

**Abdullayev Jo'ra Abdullayevich** (1927) - O'zbekiston FA akademigi, texnika fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Olimning ilmiy faoliyati ko'p qirrali bo'lib, uning elektr o'lchashlar sohasidagi asosiy ilmiy ishlari boshqarish tizimlarida o'lchash axborotlariga tezkor ishlov berish va axborotlarni uzatish nazariyasini, ko'p bo'g'imli tizimlarda xatoliklarni aniqlash va bartaraf qilishga bag'ishlangan. 9 ta monografiya va o'quv qo'llanmalar, 36 ta ixtiro va 250 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi. Shu jumladan, o'lchash sohasiga oid 2 ta monografiya va o'quv qo'llanma, 11 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy maqolalar.

**Abdullayev Abdushukur Xamidovich** (1959) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari paxta namligini o'lchash va nazorat qiluvchi o'zgartkichlarni takomillashtirishga bag'ishlangan. 4 ta ixtiro, 3 ta darslik va o'quv qo'llanma hamda 100 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Abdullayev Muxammadjon Abdusamatovich** (1942-2000) - texnika fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim. Ilmiy ishlari dissipativ muhit parametrlarini elektr usulda aniq o'lchash masalalariga bag'ishlangan. 8 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

**Ahrorov No'mon Ahrorovich** (1939) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Avtomatik rostlash va nazorat qilish tizimlari va axborot-o'lchash texnikasi uchun kompensatsiyalovchi o'zgartgichlarni takomillashtirish, o'lchash texnikasiga tegishli atamalar va qadimgi o'lchov birliklari izohlariga oid tadqiqotlar olib bormoqda. 2 ta monografiya, 9 ta o'quv qo'llanma, 37 ta ixtiro va 80 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

**Allaniyazov Xudoibergan** (1940) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari suyuqlik va gaz sarfini o'lchovchi o'zgartkichlarning yangi konstruksiyalarini yaratishga bag'ishlangan. 4 ta ixtiro, o'lchashga oid 10 dan ortiq standartlar va 100 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Amirov Sulton Fayzullayevich** (1962) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy ishlari harakat parametrlarini o'lchovchi elektromagnit datchiklar nazariyasini rivojlantirish va konstruksiyalarini takomillashtirishga bag'ishlangan. 1 ta monografiya, 22 ta ixtiro, 4 ta o'quv qo'llanma va 60 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Axmedov Barot Maxmudovich** (1957) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari mahsulotlar sifatini o'lchash (kvalimetriya), nazorat qilish va boshqarish masalalariga bag'ishlangan. 6 ta ixtiro, 7 ta o'quv qo'llanma va 60 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

**Azimov Amirilla** (1947) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari suv sarfini o'lchashda qo'llaniladigan issiqlik o'zgartkichlarni takomillashtirishga bag'ishlangan. 8 ta ixtiro, 1 ta monografiya va 20 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Azimov Oqil Odilovich(1946)** - texnika fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'ssatgan fan arbobi. Ilmiy ishlari gidravlik kattaliklarni o'lchashda qo'llaniladigan birlamchi o'zgartgichlarni takomillashtirish, patent-axborot tahlili va ilmiy-texnikaviy ijodkorlik cohalariga bag'ishlangan bo'lib, uning pahbarligida intellektual mulkni huquqiy muhofaza qilish va undan foydalanishning davlat tizimini tuzish hamda rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. 100 dan ortiq ixtiro va 150 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi. Ixtirolari bir qator sanoat va suv xo'jaligi obektlarida tadbiq etilgan.

**Azimov Raxmat Karimovich** (1938) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy faoliyatni issiqlik, elektromagnit va optoelektron birlamchi o'zgartkichlar nazariyasini rivojlantirish va konstruksiyalarini takomillashtirishga bag'ishlangan. 52 ta ixtiro, 7 ta monografiya, 8 ta o'quv qo'llanma va 150 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi. 1 ta fan doktori va 5 ta fan nomzodi tayyorlagan.

**A'zamov Abduraxim** (1946) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Kimyo korxonalari uchun namlikni o'lchashda qo'llaniladigan o'zgartgichlarni takomillashtirish, mahsulotlar sifati va ularni sertifikatlash masalalariga oid ilmiy izlanishlar olib bormoqda. 8 ta ixtiro, 1 ta darslik va 70 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Baratov Rustam Jalilovich** (1965) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Biparametrik rezonansli o'lchash o'zgartkichlarining nazariy asoslarini ishlab chiqish va konstruksiyalarini takomillashtirish yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. 7 ta ixtiro va 20 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Burxonov Valeriy Xo'jayevich** (1947) - texnika fanlari normzodi, dotsent. Bosimni o'lchashda qo'llaniladigan mikroelektron o'zgartkichlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqda. 17 ta ixtiro, 2 ta o'quv qo'llanma va 30 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Hakimov Ortig'ali Sharipovich** (1944) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy ishlari polimer tolalarini tadqiq va nazorat qilishda qo'llaniladigan akustik usullar va asboblarni takomillashtirishga bag'ishlangan. 2 ta monografiya, 5 ta o'quv qo'llanma, 27 ta ixtiro va 120 ga yaqin ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Hakimov Xabir Xakimovich** (1935) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Chiziqli sel sinlarning bir nechta yangi konstruksiyalarini taklif etgan. 8 ta ixtiro va 40 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Ibragimov Erkin** (1944) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Magnitonodulyasyon prinsipda ishlaydigan siljish o'lchash o'zgartgichlarni takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borgan. 5 ta ixtiro va 20 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Ismatullayev Patxulla Raxmatovich** (1940) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy ishlari yog'-moy sanoatida paxta chigit va uni qayta ishlashda ishlab chiqariladigan materiallar namligini o'lchash usullarini tadqiq qilish va asboblarni yaratishga bag'ishlangan. 54 ta ixtiro, 2 ta monografiya, 1 ta darslik,

6 ta o'quv qo'llanma va 200 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi. Ushbu yo'naliш bo'yicha O'zbekistonдagi ilmiy maktab asoschisi va rahbari. Prof. Ismatullayev P.R. rahbarligida 4 ta fan doktori va 15 dan ziyod fan nomzodlari tayyorlangan.

**Mamajonov Alisher Mamajonovich** (1946) - texnika fanlari doktori. Gerkonli o'lhash o'zgartgichlari nazariyasini rivojlantirish va konstruksiyalarini takomillashtirish yo'naliшida ilmiy izlanishlar olib borgan. 2 ta o'quv qo'llanma, 21 ta ixtiro va 100 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Mirzayev Ravshan Qudratovich** (1957) - texnika fanlari nomzodi. Mexanik kuchlanishlarni o'lchovchi magnitoelastik datchiklarning bir nechta yangi konstruksiyalarini taklif etgan. 3 ta ixtiro va 15 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

**Ne'matov Jo'raqo'zi Meliqo'ziyevich** (1945) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari optoelektron funksional o'lhash o'zgartkichlarini tadqiq etishga bag'ishlangan. 4 ta ixtiro va 20 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Petrov German Petrovich** (1937) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. O'zgarmas tok o'lhash o'zgartkichlarining kompensatsion turlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqda. 19 ta ixtiro va 40 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Petrova Irina Yurevna** (1949) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy ishlari parametrleri taqsimlangan mikroelektron o'lhash asboblarini takomillashtirish bilan birga texnik ijodiyotning energoinformatsion usulining hammualliflaridan biri. 200 dan ortiq ixtiro, 6 ta monografiya, 14 ta o'quv qo'llanma , 300 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Plaxtiyev Anatoliy Mixaylovich** (1945) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari katta qiymatlari o'zgarmas toklarni kontaktsiz ferromagnit o'lhash o'zgartgichlarining ko'chma va statsionar xillarini takomillashtirishga bag'ishlangan. 15 ta monografiya va o'quv qo'llanma, 30 dan ortiq ixtiro va 190 ga yaqin ilmiy maqolalar muallifi.

**Qodirova Sharofat Abduvahobovna** (1942) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Qo'zg'aluvchan qismining siljish oralig'i kengaytirilgan ferrodinamik o'lhash o'zgartkichlarining yangi konstruksiyalarini taklif etgan. 3 ta ixtiro va 30 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Qurbanov To'lqin Murodovich** (1937) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. O'zgaruvchan tok kompensatorlari uchun ko'p aylanishli kontaktsiz kompensatsiyalovchi elementlarning bir nechta konstruksiyalarini taklif etgan. Ushbu yo'naliшida 4 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Qo'rg'onboyeva Svetlana Yunusovna** (1945) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari magnit sezuvchan elementli o'lhash o'zgartgichlarini takomillashtirishga bag'ishlangan. 11 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Rashidov Yo'ldoshxon Rashidovich** (1939) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy ishlari elektromexanik va optoelektron o'zgartkich qurilmalarini

tadqiq etishga bag'ishlangan. 10 ta ixtiro, 7 ta darslik va o'quv qo'llanma hamda 100 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Safarov Abdurauf Malikovich** (1953) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Boshqaruv va nazorat tizimlari uchun keng o'lhash doirasiga ega bo'lgan o'zgarmas va o'zgaruvchan toklar o'lhash o'zgartigichlarini takomillashtirish ustida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. 6 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Savriddinov Narimon** (1949) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. o'zgarmas va impul sli tok o'lhash o'zgartikichlarining konstruksiyalarini takomillashtirishga doir 3 ta ixtiro va 20 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Siddiqov Iixomjon Hakimovich** (1959) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari yassi o'lchov chulg'amli elektromagnit va optoelektron siljish o'zgartikichlari yangi konstruksiyalarini yaratish va ularning matematik modellarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. 5 ta ixtiro, 2 ta darslik, 2 ta o'quv qo'llanma va 90 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Sirulnikov Yuriy Mixaylovich** (1944) - texnika fanlari nomzodi. Ilmiy ishlari kichik qiymatli burchak tezliklarni o'lchovchi elektromagnit datchiklarni takomillashtirishga bag'ishlangan. 6 ta ixtiro va 20 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Sodiqov Andrey Belevich** (1944) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Kontaktsiz kompensatsion elementli avtomatik asboblar yordamida chastotani o'lhashga oid ilmiy tadqiqotlar olib borgan. 6 ta ixtiro va 40 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Tarhanov Oleg Vladimirovich** (1946) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Elektromagnit datchiklar va o'lhash o'zgartikichlarini takomillashtirishga oid tadqiqotlar olib bormoqda. 250 dan ortiq ixtiro va 100 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Turabov Oktyabr** (1939-1994) - texnika fanlari nomzodi. "Siljish-faza" o'lhash o'zgartikichlarini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borgan. 5 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy ishlari muallifi.

**Turg'unboyev Asadulla** (1951) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. O'ta yuqori va yuqori chastotali o'zgartikichlar yordamida namlikni o'lhashning nazariyi va amaliy masalalari yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. 10 ta ixtiro, 7 ta darslik va o'quv qo'llanma hamda 100 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Urakseev Marat Abdullovich** (1937) - texnika fanlari doktori, professor. Ilmiy ishlari funksional elektromagnit va optoelektron o'lhash o'zgartikichlari nazariyasini rivojlantirish hamda konstruksiyalarini takomillashtirishga bag'ishlangan. 7 ta monografiya, 200 ga yaqin ixtiro, 12 ta o'quv qo'llanma va 250 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Voxitova Alla Zokirovna** (1942) - texnika fanlari nomzodi dotsent. Sezgirligi yuqori bo'lgan tezlikni o'lchovchi funksional datchiklarning bir nechta yangi konstruksiyalarini taklif etgan. Ushbu yo'nalishda 14 ta ixtiro va 40 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Xmelnitskiy Vadim Izrailovich** (1944) - texnika fanlari nomzodi. Chiziqli tezlanishlarni o'lchovchi induksion datchiklarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. 4 ta ixtiro va 20 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

**Yakubov Mirjalil Sagatovich** (1942) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari elektr va noelektr kattaliklarni o'lhashda yaxshi dinamik va metrologik xarakteristikalariga ega bo'lgan o'zgaruvchan chastotali o'lhash o'zgartikichlarini yaratishga bag'ishlangan. 2 ta monografiya, 6 ta o'quv qo'llanma, 10 ta ixtiro , 60 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Yusupbekov Nodirbek Rustambekovich** (1940) - O'zbekiston FA akademigi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Davlat mukofoti laureati, texnika fanlari doktori, professor. Olimning ilmiy faoliyati serqirrali bo'lib, uning o'lhashlarga oid ilmiy ishlari kimyo-texnologiya jarayonlarida o'lhash texnikasi, usullari va asboboszlikni rivojlantirishga bag'ishlangan va ushbu yo'nalishda ilmiy maktab yaratgan. 161 ta (shundan 68 tasi o'lhash texnikasiga oid) ixtiro, 19 ta monografiya, darslik va o'quv qo'llanma hamda 200 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi. 13 ta fan doktori va 68 ta fan nomzodi tayyorlagan.

**Zaripov Madiyor Faxritdinovich** (1929-2006) - texnika fanlari doktori, professor. Boshqirdistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Ilmiy faoliyati parametrlari taqsimlangan zanjirlar, o'lhash o'zgartikichlarining nazariyasini rivojlantirish va uning asosida elektr, magnit va noelektr kattaliklarni o'lhashda qo'llaniladigan birlamchi o'zgartikichlarning takomillashgan konstruksiyalarini yaratish, turli tabiatli zanjirlar analogiyasining umumlashgan nazariyasini ishlab chiqish hamda texnik ijodiyotning energoinformatsion usulini yaratishga bag'ishlangan. Ushbu soha bo'yicha O'zbekistonda yirik ilmiy maktab yaratgan. Uning bevosita rahbarligida 12 ta fan doktori va 80 dan ortiq fan nomzodlari (shu jumladan, mahalliy kadrlardan 5 ta fan doktori va 26 ta fan nomzodi) tayyorlangan. 29 ta monografiya va o'quv qo'llanmalar, 300 dan ortiq ixtiolar va 260 dan ziyod ilmiy ishlar muallifi.

**Zaynillin Nail Rafkatovich** (1958) - texnika fanlari nomzodi. Ilmiy ishlari datchiklar yangi konstruksiyalarini yaratishda texnik ijodiyotning energoinformatsion usulini qo'llash va uni rivojlantirishga bag'ishlangan. 7 ta ixtiro, 1 ta o'quv qo'llanma va 20 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Zokirov Tursun Zokirovich** (1944) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari suyuq va gazsimon mahsulotlar qovushqoqligini o'lhash va nazorat qilishda qo'llaniladigan o'zgartikichlarni takomillashtirishga bag'ishlangan. 32 ta ixtiro, 2 ta o'quv qo'llanma va 100 dan ziyod ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Zoxidov Shovkat Shoxidovich** (1937-1998) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari o'lhash elektr ko'priks sxemalarining nazariyasi va amaliyotiga bag'ishlangan. U avtomatik ko'priks sxemalarda ilk bor o'zgaruvchan chastota qo'llanishni taklif etgan. Ushbu yo'nalishda 2 ta monografiya, 8 ta ixtiro va 40 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

**O'ljayev Erkin** (1942) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari qishloq xo'jalik mashinalarining ishchi holatlari parametrlarini avtomatik ravishda nazorat qilish va boshqarishda qo'llaniladigan ko'pkonalli axborot-o'lchash intellektual tizimini yaratishga bag'ishlangan. 29 ta ixtiro, 1 ta o'quv qo'llanma va 130 dan ziyod ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**G'oziyev Alisher Xoshimovich** (1941) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Ilmiy ishlari elektrnomagnit datchiklar, rele va ijro mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan. 23 ta ixtiro va 50 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

**Shipulin Yuriy Gennadevich** (1943) - texnika fanlari doktori. Ilmiy ishlari tashqi modulyasiyalı optoelektron o'lchash o'zgartkichlar nazariyasini rivojlantirish va ular asosida yangi konstruksiyalarni yaratishga bag'ishlangan. 18 ta ixtiro, 3 ta monografiya va 120 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

**Shoyoqubov G'ofir Rustamovich** (1938-2001) - texnika fanlari nomzodi, dotsent. Kichik qiymatli chiziqli tezliklarni o'lchovchi magnitonmodulyasion datchiklarni takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borgan . 7 ta ixtiro va 30 dan ortiq ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Metrologiya to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. T., – 1994- yil, 2-son.
2. O‘lhashlar birligini ta’minlash davlat tizimi. Metrologiya. Atamalar va ta’riflar. O‘z RSt 8.0.10-93.
3. P.R.Ismatullayev, A.N.Maqсадов, A.X.Abdullahев, B.M.Axmedov, A.A.A‘замов. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Т., «O‘zbekiston», 2001.
4. A.B.Кравцов. Метрология и электрические измерения. М., «Колос». 1999.
5. M.S.Yoqubov, N.G.Jabborov, S.F.Amirov. Elektrotexnikaning nazariy asoslari va elektr o‘lhashlar. Т., «O‘qituvchi», 2002.
6. B.E.Muxamedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni o‘lhash usullari va asboblari. Т., «O‘qituvchi», 1991.
7. P.R.Ismatullayev, E.A.Ma‘rupov, A.X.Abdullahев. Metrologiya bo‘yicha izohli lug‘at. Т., 1993.
8. N.Ahrorov. Metrologiya asoslari va elektr o‘lhashlaridan amaliy ishlar. Т., «O‘zbekiston», 1994.
9. S.F. Amirov, M.S. Yoqubov, H.G. Jabbarov. Elektr o‘lhashlar. Kasbhunar kollejlari uchun o‘quv qo’llanma.-T.:Cho’lon nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2004.
10. З.М. Демидова-Панферова и др. Задачи и примеры расчётов по электроизмерительной технике: учебное пособие для вузов/ З.М. Демидова-Панферова, В.И. Малиновский, Ю.С. Соловов. 2-е изд., перераб. И доп.-М.:Энергоатомиздат, 1990.
11. Н.Ахроров. Қадимги ўлчов бирликлари, Т.:Ўзбекистон, 1995.
12. К.Л.Куликовский, В.Я. Купер. Методы и средства измерений: Учеб. Пособие для вузов.-М.:Энергоатомиздат, 1986.
13. А.М. Голованова, А.В. Кравцов. Теоретические основы электротехники. Электрические измерения: Учебное пособие для студентов электротехнических специальностей.-М.:ФГЦУ ВП МГАУ, 2006.
14. А.Ф. Котюк. Датчики в современных измерениях.-М.:Радио и связь, 2006.
15. Т.С. Ратхор. Цифровые измерения (перевод с нем.).-М.:Феник, 2006.
16. Д. Фрайден. Современные датчики. Справочник. пер. с англ.-М.:Техносфера, 2006.
17. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника. Учебное пособие/К.К. Ким и др. – СПб.: Питер, 2006.

18. Н.А.Аҳроров. Ўлчовшуносликдан русча—ўзбекча изоҳли луғат. Т. «Ўзбекистон», 2001.

## MUNDARIJA

SO‘ZBOSHI.....	5
Elektr o‘lhashlar fanining maqsad va vazifalari .....	7
Elektr o‘lhashlarning fan va texnikadagi ahamiyati .....	8
O‘lhashlar fanining rivojlanish tarixidan qisqacha ma’lumotlar .....	8
<b>I bob. METROLOGIYA ASOSLARI</b>	
1.1. Metrologiyadagi asosiy ta’riflar va atamalar .....	13
1.2. Elektr va magnit kattaliklar birliklarining o‘lchovlari .....	14
1.3. O‘lhash turlari va usullari .....	18
1.4. O‘lhash vositalari, ularning turlari va asosiy metrologik xarakteristikalari .....	20
1.5. Amplituda-chastotaviy xarakteristika parametrlarini o‘lhash usullari .....	26
1.6. O‘lhash xatoliklarini kamaytirish usullari .....	28
1.7. O‘lhash asboblarining klassifikatsiyasi .....	30
<b>II bob. ELEKTR KATTALIKLARNI O‘LCHOVCHI ASBOBLAR</b>	
2.1. Analog elektromexanik asboblar .....	33
2.1.1. Analog olhash asboblarining turlari, tuzilishi, xossalari va qismlari .....	33
2.1.2. Magnitoelektrik asboblar .....	37
2.1.3. Magnitoelektrik galvanometrlar .....	45
2.1.4. Termoelektrik o‘lhash asboblari .....	45
2.1.5. Elektromagnit asboblar .....	46
2.1.6. Elektrostatik asboblar .....	48
2.1.7. Elektrodinamik va ferrodinamik asboblar .....	49
2.1.8. Induksion asboblar .....	54
2.2. Taqqoslovchi o‘lhash asboblari .....	58
2.2.1. Taqqoslovchi o‘lhash asboblarining umumiy xossalari va qismlari .....	58
2.2.2. O‘zgarmas tok ko‘priklari .....	59
2.2.3. O‘zgaruvchan tok ko‘priklari .....	60
2.2.4. Avtomatik o‘lhash ko‘priklari .....	62
2.2.5. O‘zgarmas tok kompensatorlari .....	64
2.2.6. O‘zgaruvchan tok kompensatorlari .....	65
2.3. Masshtab o‘lhash o‘zgartichlari .....	67
2.3.1. O‘lhash zanjirlari parametrlarini rostlash vositalari .....	67
2.3.2. Shuntlar va qoshimcha rezistorlar .....	68
2.3.3. O‘lhash transformatorlari .....	71
2.4. Qayd qiluvchi asboblar .....	82
2.4.1. Qayd qiluvchi asboblarning umumiy xossalari va qismlari .....	82
2.4.2. O‘ziyozar asboblar .....	82
2.4.3. Yorug‘ nurli ossillograflar .....	84

2.4.4. Magnitograflar .....	85
2.5. Elektron o'lhash asboblari .....	87
2.5.1. Elektron o'lhash asboblarining umumiy xususiyatlari va qismlari .....	87
2.5.2. Elektron ommetrlar .....	88
2.5.3. Elektron voltmetrlar .....	88
2.5.4. Elektron nurli ossillograflar .....	89
2.5.5. O'lhash texnikasida mikroprotssessorli tizimlar.	
O'lhash-hisoblash majmualari .....	91
2.5.6. Mikroprotssessor bilan boshqariladigan uziyozar asboblar .....	93
2.6. Raqamlı o'lhash asboblari .....	94
2.6.1. Raqamlı ulchash asboblari haqida umumiy ma'lumotlar .....	94
2.6.2. Raqamlı voltmetrlar .....	95
2.6.3. Raqamlı chastota o'lchagichlar .....	96
2.6.4. Kombinatsiyalangan raqamlı asboblar .....	97
2.6.5. Raqamlı fazometrlar .....	98
2.6.6. Mikroprotssessor bilan boshqariladigan raqamlı o'lhash asboblari .....	99
2.6.7. Elektron elektr energiya hisoblagich .....	101
2.6.8. O'lhash asboblarida qo'llaniladigan interfeyslar .....	105

### **III boh. ELEKTR VA MAGNIT KATTALIKLARNI O'LHASH**

3.1. Tok va kuchlanishni o'lhash .....	108
3.1.1. O'zgarmas tok zanjirida o'lhashlar .....	108
3.1.2. O'zgaruvchan tok zanjirida o'lhashlar .....	112
3.2. Elektr zanjir parametrlarini o'lhash .....	117
3.2.1. Parametrlari o'lchanadigan obyektni o'lhash zanjiriga ulash usullari .....	117
3.2.2. Qarshilikni o'lhash .....	118
3.2.3. Sig'im, induktivlik va o'zaro induktivlikni o'lhash .....	124
3.3. Quvvatni o'lhash .....	128
3.3.1. O'zgarmas tok zanjirida quvvatni o'lhash .....	128
3.3.2. Bir fazali sinusoidal tok zanjirlarida aktiv quvvatni o'lhash .....	129
3.3.3. Uch fazali zanjirlarda aktiv va reaktiv quvvatni o'lhash .....	132
3.3.4. Elektr energiyani hisobga olish .....	138
3.4. Chastota, faza siljish burchagi va quvvat koeffitsiyentini o'lhash .....	144
3.4.1. Chastotani o'lhash .....	144
3.4.2. Faza siljish burchagini o'lhash .....	146
3.4.3. Quvvat koeffitsiyentini o'lhash .....	147
3.5. Magnit kattaliklarni o'lhashning umumiy masalalari .....	150
3.5.1. Magnit oqimini o'lhash .....	150
3.5.2. Magnit kuchlanganligi va magnit induksiyasini o'lhash .....	152
3.5.3. Ferromagnit materiallar asosiy xarakteristikalarini aniqlash .....	153
3.5.4. Ferromagnit materiallardagi quvvat isrofini aniqlash .....	155

## **IV bob. NOELEKTRIK KATTALIKLARNI O'LCHASH**

4.1. Umumiy ma'lumotlar .....	157
4.2. O'lhash o'zgartikichlarining asosiy metrologik xarakteristikalari	158
4.3. O'lhash o'zgartikichlarining klassifikatsiyasi .....	158
4.4. Elektromagnit o'lhash o'zgartikichlari .....	160
4.4.1. Induksion o'zgartikichlar.....	160
4.4.2. Induktiv o'zgartikichlar .....	161
4.4.3. Transformatorli o'zgartikichlar .....	162
4.4.4. Magnit qisiluvchi o'lhash o'zgartikichlari .....	164
4.5. Issiqlik o'lhash o'zgartikichlari .....	165
4.5.1. Termojuftliklar.....	165
4.5.2. Termorezistorlar .....	166
4.6. Optik o'zgartikichlar.....	168
4.6.1. Optik o'zgartikichlarning asosiy xarakteristikalari.....	168
4.6.2. Fotoko'paytirgichlar, fotorezistorlar, fotodiodlar, fototranzistorlar	169
4.7. Pyezoelektrik o'lhash o'zgartikichlari .....	171
4.8. Galvanomagnit o'lhash o'zgartikichlari .....	173
4.8.1. Xoll o'zgartikichlari .....	173
4.8.2. Magnitorezistorlar va magnitioddar .....	173
4.9. Rezistiv o'lhash o'zgartikichlari.....	174
4.9.1. Kontaktli o'zgartikichlar.....	174
4.9.2. Reostatli o'zgartikichlar .....	176
4.9.3. Tenzorezistorlar .....	177
4.10. Elektrostatik o'lhash o'zgartikichlari .....	179
4.11. Mexanik kattaliklarni o'lhash .....	180
4.11.1 Deformatsiya, mexanik kuchlanish va aylantiruvchi momentni o'lhash .....	181
4.11.2. Siljishni o'lhash.....	185
4.11.3. Tezlikni o'lhash .....	189
4.11.4. Tezlanishni o'lhash .....	191
4.11.5. Titplash parametrlarini o'lhash.....	195
4.12. Gidravlik kattaliklarni o'lhash.....	196
4.12.1. Suyuqlik sathini o'lhash .....	196
4.12.2. Suyuqlik sarfini o'lhash .....	197
4.13. Namlikni o'lhash .....	202
4.14. Haroratni o'lhash.....	204
4.15. Qovushqoqlikni o'lhash .....	204

## **V bob. AXBOROT-O'LCHASH TIZIMLARI**

5.1. Axborot-o'lhash tizimlari to'g'risida umumiy ma'lumot .....	207
5.2. Axborot-o'lhash tizimlarining asosiy strukturalari .....	207
5.3. Mikroprotsessор va mikro EHM li axborot-o'lhash tizimlarining elektroenergetikaning dispatcherlik boshqarilishida qo'llanishi .....	210
5.4. Axborot-o'lhash tizimlari bajaradigan funksiyalar .....	212

5.5. «SMART-KП Elektra»: telemexanika qurulmasi .....	213
O'zbekistonda elektr o'lchashlar fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar to'g'risida .....	216
Foydalaniilgan adabiyotlar.....	222

**Sulton Fayzullayevich Amirov, Mirjalil Soatovich Yoqubov, Nasim  
G'afforovich Jabborov**

**ELEKTR O'LCHASHLAR**

Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma

Toshkent temir yo'l muhandislari instituti  
tahririy-nashriyot va poligrafiya bo'limi - 2007

Mas'ul muharrir: *Nu'mon Ahrorov*  
Dizayner va sahifalovchi: *Nurjan Balgayer*

**S.F. Amirov, M.S. Yoqubov, N.G'. Jabborov**  
**Elektr o'lehashlar**

Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun  
o'quv qo'llanma, - T.: ToshTYMI, 2007, 230 b.

Bosishga ruxsat etildi: 28.08. 2007 y.  
Bichimi 60×84/1/16. Hajmi 14,4 b.t.  
Adadi 100 nusxa.

Buyurtma № C – 1943. Bahosi shartnomaga asosida.

**«O'zbekiston» nashriyot matbaa ijodiy uyi  
bosmaxonasida chop etildi.**

100129, Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi -30.