

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI, CHORVACHILIK
VA BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

**"AGROTEXNOLOGIYA, ISHLAB CHIQARISHNI
MEXANIZATSIYALASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH" KAFEDRASI**



**"ELEKTROTEXNIKA, ELEKTRONIKA VA ELEKTR YURITMALAR"
FANI BO'YICHA**

O'QUV USLUBIY MAJMUA

Bilim sohasi: 800000 - Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi va
veterinariya

Ta'lif sohasi: 810000 - Qishloq xo'jaligi

Ta'lif yo'nalishi: 60810100 - Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish

Fanning o'quv-uslubiy majmuasi tasdiqlangan o'quv reja, ishchi o'quv reja, o'quv dasturi va ishchi o'quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar:

Z.Abduganiyev - SamDVMCHBU, "Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish" kafedrasini dotsenti, texnika fanlari nomzodi.

"ELEKTROTEXNIKA, ELEKTRONIKA VA ELEKTR YURITMALAR"
FANINING
O'QUV-USLUBIY MAJMUASI:

"Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish" kafedrasining 2024 yil "___" ____ dagi "___" -son yig'ilishida muhokamadan o'tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tавсиya etilgan.

Kafedra mudiri:

A.Y.Xasilbekov

"Agrotexnologiya" fakulteti Kengashida muhokama etilgan va o'quv jarayonida foydalanishga tавсиya qilingan (2024 yil ____ ____ dagi ____ -sonli bayonнома).

Fakultet kengashi raisi:

E.X.Berdimuratov

Kelishildi:

'Universitet o'quv-uslubiy boshqarmasi

boshlig'i, professor v.b

R.F.Ro'ziqurov

M U N D A R I J A

№	Ma'lumotlar	bet
I	Fanning o'quv dasturi	
II	Fanning ishchi o'quv dasturi	
III	Fanning asosiy o'quv materiallari:	
3.1	Ma'ruza mashg'ulotlari uchun o'quv materiallari	
3.2	Amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv materiallari	
3.3	Laboratoriya mashg'ulotlari uchun o'quv materiallari	
3.4	Mustaqil ta'lim bo'yicha o'quv materiallari	
3.5	Fan bo'yicha glossariy (o'zbek, rus, ingliz tillarida)	
IV	Fan bo'yicha o'tkaziladigan attestatsiyalar uchun savollar:	
4.1	1 OB uchun og'zaki savollar (120 ta)	
4.2	2 OB uchun og'zaki savollar (120 ta)	
4.3	YaB uchun og'zaki savollar (300 ta)	
4.4	1 OB uchun yozma ish savollari (150 ta)	
4.5	2 OB uchun yozma ish savollari (150 ta)	
4.6	YaB uchun yozma ish savollari (500 ta)	
4.7	1 OB uchun test savollari (200 ta)	
4.8	2 OB uchun test savollari (200 ta)	
4.9	YaB uchun test savollari (500 ta)	
V	Fan bo'yicha baholash me'zonlari	
VI	Fan bo'yicha tarqatma materiallar	
VII	O'UMning elektron varyanti	

**FANNING O'QUV
DASTURI**

50

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSİYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERİNARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGİYALAR UNIVERSİTETI**



**ELEKTROTEXNIKA, ELEKTRONIKA VA ELEKTR YURITMA
FANINING O'QUV DASTURI**

- Bilim sohasi:** 800000 - Qishloq, o'rmon, baliq xo'jaligi va
veterinariya
- Ta'lim sohasi:** 810000 - Qishloq xo'jaligi
- Ta'lim yo'nalishi:** 60810100 - Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish

Fan/modul kodi EEEY 1606	O‘quv yili 2024-2025	Semestr 6	ESTS - Kreditlar 6	
Fan/modul turi Majburiy	T’alim tili O‘zbek		Haftadagi dars soatlari 6	
1.	Fanning nomi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma	90	90	180
2.	<p>I. Fanning mazmuni</p> <p>Fanni o‘qitishdan maqsad - bo‘lajak mutaxassislarni “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” asoslaridan nazariy va amaliy jihatdan puxta tayyorlab, ishlab chiqarishdagi elektrotexnik jixozlarni oqilona ishlatish, ulardagi avtomatlashtirilgan qurilmalarni malakali ishlata olishga o‘rgatishdir. Bu maqsadda talabalarga elektr zanjirlarni yig‘ish, ishlata olish, , zanjirlarni hisoblash usullari va ulardagi jarayonlarni, elektr mashinalari, zamonaviy elektronika asboblarining, elektr yuritmalarining tuzilishi va ishslash tamoillarini o‘rgatish zarur.</p> <p>Fanning vazifasi - qishloq xo‘jaligida qo‘llaniladigan elektr uskunalarini ishlatishda va foydalanishda, hayot faoliyati xavfsizligiga e’tibor qilgan holda zamonoviy texnologiya va vositalarni qo‘llashni o‘rganish, elektrotexnik atamalarni va grafik belgilarni bilib olish, mutaxassislik bo‘yicha keng ishlatiladigan elektrotexnik, elektron va avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar sxemasi, tuzilishi va ishslashini o‘rganish, elektrotexnik asbob, apparat va elektr mashinalarni tanlab olish, manbara ulash, ularni boshqarish asoslarini va xavfsiz ishslashini ta’minlashni o‘rgatishdir. Talabalarga ushbu fanni o‘rganish natijasida elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma to‘g‘risida, ularning tuzilishi, ishslash tamoyili va texnik ko‘rsatkichlari bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qilishdir.</p> <p>II. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)</p> <p>II.1.Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi:</p> <p>1-mavzu. Fanning tarixi va rivojlanish tendensiyalari</p> <p>Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma fanining tarixi, ishlab chiqarish va texnikadagi o‘rni va ishlatish sohasida respublikamizdagи ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalari, xududiy muammolar, ilm-fan, texnika va texnologiya yutuqlari. Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. Ishlab chiqarish qurilmalari, elektr dvigatellar, elektrik, noelektrik ko‘rsatkichlarni elektr asboblar va qurilmalar yordamida o‘lchash va nazorat qilish, elektr energiyani boshqa energiya turlariga aylantirish. Elektrotexnikada elektr va magnit hodisalari. Elektr asboblarni o‘rganish va ularni amalda qo‘llash. Qishloq xo‘jaligi sohasidagi muxandislar uchun elektrotexnikaning ahamiyati.</p>			

2-mavzu. Chiziqli o‘zgarmas tok zanjirlari va ularni hisoblash
O‘zgarmas tok ta’rifi. O‘zgarmas tok zanjiri elementlari, zanjirining muqobil sxemasi va elementlarning shartli belgilari. Tok manbalari va elektr qarshiliklarni o‘zaro ketma-ket, parallel va aralash ulash. EYuK va kuchlanish. Elektr o‘tkazuvchanlik, Om, Joul- Lens va Kirxgof qonunlari. Elektr tokining energiyasi va quvvati. O‘zgarmas tok zanjirlarini hisoblash. O‘zgarmas tok zanjirlarini hisoblash. Ketma-ket, parallel va aralash ulangan zanjirlarni hisoblash. Murakkab elektr zanjirlarni hisoblash xaqida umumiy tushunchalar. Kirgwoff tenglamalarini tuzish, ustma-ustlash usullari.

3-mavzu. Bir fazali sinusoidal tok chiziqli zanjiri

Sinusoidal tok xaqida umumiy tushunchalar. Sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari va uning elementlari. Sinusoidal o‘zgaruvchan funksiyalar va ularni tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlar. Sinusoidal kattaliklarning vektor tasvirlari va ularning ahamiyati. Sinusoidal tok zanjirlari va ularning ahamiyati. Faol qarshilikli, induktiv va sig‘im elementli zanjirlardagi tok va kuchlanishning vektor tasvirlari. Sinusoidal tok zanjirlarida aktiv, reaktiv va to‘la quvvatlar.

4-mavzu. Sinusoidal tok zanjirlari va ularni hisoblash

R, L va C elementlari ketma-ket ulangan zanjirlarni hisoblash va bunda Om va Kirxgof qonunlarining qo‘llanilishi. Mazkur zanjir uchun tok va kuchlanishlarning vektor tasvirlarini qurish. Elementlari parallel ulangan o‘zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash. Kuchlanishlar, qarshiliklar va quvvatlar uchburchaklari. Kompleks qarshilik va kompleks o‘tkazuvchanlik.

5-mavzu. Elektr zanjirida rezonans hodisalari

Elektr zanjirida rezonans hodisalari. Kuchlanishlar rezonansi. R, L va C elementlar o‘zaro ketma-ket ulangan zanjirlarni hisoblash. Tok va o‘tkazuvchanliklar uchburchaklari. Quvvat koeffitsienti, uning ahamiyati va uni oshirish usullari. Toklar rezonansining texnikadagi ahamiyati.

6-mavzu. Uch fazali tok zanjirlari

Uch fazali tok qurilmalari va tizimlarining afzalliklari. Uch fazali EYuK va tokni olinishi. Uch fazali generator chulg‘amlarini va iste’molchilarini yulduz usulida ulash. Yulduz sxemasining tavsiflari. Uchburchak usuli va uning tavsiflari. Yulduz sxemasida ulangan uch fazali tok zanjirini hisoblash. Uchburchak sxemasida ulangan uch fazali tok zanjirini hisoblash. Uch fazali tok zanjirlari uchun tok va kuchlanishlarning vektor tasvirlarini qurish. Uch fazali tokning quvvati. Uch fazali simmetrik iste’molchilarining uchburchak sxemasidan yulduz sxemasiga o‘tishida tok va quvvatlarning o‘zaro nisbati. Uch fazali zanjirlarda aktiv, reaktiv va to‘la quvvatlar.

7-mavzu. Transformatorlar

Transformator va uning vazifalari. Bir fazali transformatorning tuzilishi va ishlashi. Transformatsiya koeffitsienti. Transformatorning vektor tasvirlari, foydali ish koeffitsienti. Transformatorlarda quvvat isrofi. Transformatorning tashqi tavsifnomasi. Transformatorning salt ishslash va qisqa tutashish tajribalarini o‘tkazish. Uch fazali transformatorlar. Uch fazali transformatorning chulg‘amlarini ulash sxemalari. Maxsus transformatorlar. Transformatorlarning parallel ishslash.

8-mavzu. Elektr o‘lchashlar va o‘lchash asboblari

Umumiy tushunchalar. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiyada elektr va noelektrik kattaliklarni elektr usulida o‘lchash. Elektr o‘lchash asboblarining shartli belgilari va asosiy tavsifnomalari. Elektr o‘lchash asboblarining mexanizmlari. Raqamli o‘lchash asboblari xaqida asosiy tushunchalar. Tok va kuchlanishni o‘lchash. Quvvat va elektr energiyani o‘lchash. Qarshilik, sig‘im va induktivlikni o‘lchash.

9-mavzu. O‘zgarmas tok mashinalari

Umumiy tushunchalar. O‘zgarmas tok mashinalarining tuzilishi va ishslash tamoillarii. Yakorda induksiyalangan EYuK. To‘xtatuvchi va aylantiruvchi momentlar. Yakor reaksiyasi. Mustaqil, ketma-ket va aralash o‘yg‘otishli o‘zgarmas tok generatorlari. O‘zgarmas tok dvigatellari. Mustaqil, ketma-ket va aralash o‘yg‘otishli o‘zgarmas tok dvigateli va ularning tavsifnomalari. O‘zgarmas tok dvigatellarining qo‘llanish sohalari, afzallik va kamchilik jihatlari.

10-mavzu. Asinxron elektr dvigatellari

Umumiy tushunchalar. Asinxron dvigatelning tuzilishi va ishslash tamoillarii. Asinxron dvigateling mexanik tavsifnomalari. Asinxron dvigateling energetik diagrammasi va foydali ish koeffitsienti. Asinxron dvigatellarni ishga tushirish, terslash va aylanish tezligini rostlash. Asinxron dvigatellarning quvvat koeffitsientini oshirish.

11-mavzu. Sinxron mashinalar

Umumiy tushunchalar. Sinxron dvigatelning tuzilishi va ishslash tamoillarii. Sinxron generatorning salt ishlashi. Yuklama ish rejimi. Sinxron generatorning tarmoq bilan paralllel ishlashi. Sinxron mashinaning aylantiruvchi momenti. Sinxron dvigatelning ish tavsifnomalari.

12-mavzu. Elektronika asoslari

Elektron asboblar va ularning asosiy vazifalari. YArim o‘tkazgichli asboblarning ishslash tamoillari. Yarim o‘tkazgichli diodlar, stabilitronlar, tiristorlar va tranzistorlar. Mikroelektronika elementlari. Fotoelektron asboblar.

O‘zgaruvchan tokni to‘g‘rilash zanjirlari. Tiristorli o‘zgartgichlar. Invertorlar. Chastota o‘zgartgichlar. Kuchaytirgichlar va generatorlar. Impulsli va raqamli texnika. Mantiqiy funksiyalar va elementlar. Mikroprotsessorlar. Optik va radio elektron o‘lchash usullari va o‘lchash vositalari.

13-mavzu. Elektr yuritma asoslari

Elektr yuritma to‘g‘risida umumiy tushunchalar. Elektr yuritma fanining qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishining samaradorligini oshirishdagi o‘rni va ahamiyati. Elektr yuritmaning rivojlanishi to‘g‘risida qisqacha tarixiy ma’lu-mot, uning tavsifi va tasniflanishi. Avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar. Elektr yuritmaning harakat tenglamasi. Elektr yuritmaning mexanik tavsiflari. Elektr yuritmadagi o‘tish jarayonlari. Elektr dvigatellarning qizishi va sovushi. Elektr dvigatellarning quvvatini tanlash. Elektr yuritma uchun dvigatel turini tanlash. Elektr yuritmani tiristor bilan boshqarish.

14-mavzu. Elektr yuritmalarni boshkarish

Elektr yuritmalarni boshkarish. Elektr yuritmalarni boshqarish jihozlari va ularga quyiladigan umumiy shartlar. Qo‘lda boshqariladigon jihozlar. Elektromagnit ulagichlar. Magnitli ishga tushirgichlar. Tiristorli ulagichlar. Himoya asboblari. Elektr dvigatellarni avtomatik boshqarish.

15-mavzu. Qishloq xo‘jaligi mashinalari, agregatlari va to‘plam tarmoklarini avtomatlashtirilgan elektr yuritmalari

Qishloq xo‘jalik mashinalari, agregatlari va to‘plam tarmoklarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalariga umumiy talablar. Qishloq xo‘jalik sharoitida elektr yuritmasining ishlash xususiyati. To‘plam tarmoqlari elektr yuritmasi, umumiy tushunchalar. Suv tortkich va shamollatkich qurilmalarining elektr yuritmasi va ularni avtomatlashtirish. Em tayyorlash mashinalarining maydalash, bo‘lish, kesish, aralashtirish, yuvish, siqish va boshqa uskunalarini yuritmalari va ularning turini va quvvatini tanlash.

III. Amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar

III.I. Amaliy mashg‘ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

1.Chiziqli o‘zgarmas tok elektr zanjirlari. Rezistorlar ketma-ket, parallel va aralash ulangan o‘zgarmas tok zanjiri uchun Om hamda Kirxgof qonunlarini tekshirish.

2. Parallel uyg‘otishli uzgarmas tok generatolrini tekshirish. Parallel ko‘zgatishli o‘zgarmas tok dvigatellarini mexanik tavsifnomalarini tekshirish.

3.Chiziqli o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirini o‘rganish.

4.Uch fazali elektr zanjirlar. Iste’molchilar yulduz sxemada ulangan uch fazali o‘zgaruvchan tok elektr zanjirini o‘rganish.

5. Assinxron dvigatellarni tuzulishi va ishlash tamoillariini o‘rganish. Iste’molchilar uchburchak sxemada ulangan uch fazali o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini o‘rganish.
6. Asinxron dvigatelni ishga tushirishga tayyorlash va terslashni o‘rganish. Asinxron dvigatelni ishga tushirish usullari.
7. Yarim o‘tkazgich to‘g‘rilagichli to‘g‘rilagichlarni o‘rganish. Bir fazali va uch fazali ko‘priklisini to‘g‘rilash sxemalari.
8. Qisqa tutashuvli va faza rotorli asinxron dvigatellarni mexanik tavsifnomalarini tekshirish. Bir fazali asinxron dvigatelni tuzulishi va ishlash tamoillariini o‘rganish.
9. Quvvat koeffitsientining fizik mohiyatini pasayish sabablari va uni oshirish usullarini o‘rganish.
10. Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida ishga tushirish sxemasini o‘rganish.
11. Elektr mashinalarini avtomatik to‘xtatish.
12. Minorali suv tortish qurilmasining avtomatik boshqarish sxemasini o‘rganish va elektr yuritmalarini tekshirish.
13. Suv tortish qurilmasining tuzilishi va ishlash tarzi bilan tanishish.
14. Tekislash uskunalarini elektr yuritmasini tekshirish.
15. Don saqlash omborining texnologik jarayonlari elektr yuritmalarini avtomatik boshqarish sxemasini o‘rganish.

Amaliy mashg‘ulotlar multimedia qurulmalari bilan jihozlangan auditoriyada bir akademik guruhga bir professor-o‘qituvchi tomonidan o‘tkazilishi zarur. Mashg‘ulotlar faol va interfaol usullar yordamida o‘tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llanilishi maqsadga muvofiq.

III.II. Laboratoriya mashg‘ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

1. Bir fazali va uch fazali transformatorni qisqa tutashuv va erkin yurish maromlarini aniqlash.
2. Elekr dvigatellarni to‘xtatish usullarini o‘rganish.
3. Yarim o‘tkazgich diod tavsiflarini tajribada olish.
4. Tranzistorning tavsiflarini tajribada olish.
5. Tiristorning tavsiflarini tajribada aniqlash.
6. Elektron generatori o‘rganish va tavsiflarini olish.
7. Elektron asboblarni o‘rganish va ular bilan o‘lchashlarni bajarish.
8. Assinxron dvigatellarning mexanik tavsifnomalarini tajriba yo‘li bilan aniqlash.
9. Bir fazali asinxron dvigatelni mexanik tavsifnomalarini aniqlash.

10. Asinxron dvigatellar quvvat koeffitsientini aniqlash.
11. Asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida boshqarish sxemalarini tekshirish va tuzish.
12. Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida avtomatik ishga tushirishni tajribada sinash.
13. O‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok dvigatellarning to‘xtatish usullari bilan tajribada aniqlash.
14. Ishni bajarish uchun elektr sxemasini yig‘ish.
15. Tekislash qurilmasining tuzulii va ishslash tarzini aniqlash.

Laboratoriya mashg‘ulotlar laboratoriya jihozlari bilan jihozlangan auditoriyada bir akademik guruhga bir professor-o‘qituvchi tomonidan o‘tkazilishi zarur. Mashg‘ulotlar faol va interfaol usullar yordamida o‘tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llanilishi maqsadga muvofiq.

IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

1. Chizikli o‘zgarmas tok elektr zanjirlari.
2. Tarmoqlanmagan o‘zgarmas tok elektr zanjirlarini hisoblash.
3. Kirxgof tenglamalarini tuzish, kontur toklar, ustma-ustlash va boshka usullar.
4. Chizikli o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari.
5. R, L va C elementlari o‘zaro ketma-ket ulangan bir fazali sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash va vektor diagrammalarini qurish.
6. R, L va C elementlari o‘zaro parallel ulangan tarmoklardan tashkil topgan bir fazali sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash.
7. R, L va C elementlari o‘zaro parallel ulangan tarmoklardan tashkil topgan bir fazali sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari vektor diagrammalarini qurish.
8. R, L va C elementlari o‘zaro aralash ulangan bir fazali sinusoidal tok elektr zanjirlarini hisoblash va vektor diagrammalarini qurish.
9. Uch fazali elektr zanjirlari.
10. Yulduz sxemada ulangan simmetrik va nosimmetrik uch fazali o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash, hamda tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasini qurish.
11. Uchburchak sxemada ulangan simmetrik va nosimmetrik uch fazali o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash, hamda tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasini qurish.
12. Transformatorlar. Transformatorlar pasportidagi ko‘rsatkichlar asosida ularning boshqa kattaliklarini hisoblash.

	<p>13. Transformatorlar FIK ning uning yuklanishiga bog'likligi grafigini qurish va tahlil etish.</p> <p>14. O'zgarmas tok mashinalari.</p> <p>15. Parallel qo'zgatishli o'zgarmas tok elektr dvigatel pasportidagi ko'rsatkichlar asosida uning boshka kattaliklarini hisoblash.</p> <p>16. Mexanik va ishga tushirish tavsiflarini qurish.</p> <p>17. Ketma-ket qo'zgatishli o'zgarmas tok elektr dvigatel pasportidagi ko'rsatkichlar asosida uning boshka kattaliklarini hisoblash.</p> <p>18. Asinxron dvigatellar. Asinxron dvigatel pasportidagi ko'rsatkichlar asosida uning boshka kattaliklarini hisoblash.</p> <p>19. Mexanik va ishga tushirish tavsiflarini qurish.</p> <p>20. Elektr dvigatellar rusumlari, ularning tuzilishi va ko'llanish sohalari.</p> <p>21. Keyingi avlod elektr dvigatellar, ularni o'ziga xos tomonlari.</p> <p>22. Elektr dvigatellarning nominal ko'rsatkichlari, elektromexanik xususiyatlari.</p> <p>23. Elektr yuritmalar statika va dinamikasi.</p> <p>24. Elektr mashinalarining quvvatini hisoblash va tanlash.</p> <p>25. Elektr yuritmalarни avtomatlashtirish va uning texnik vositalariga elektr yuritmalar tanlash umumiy uslubi.</p> <p>26. Kishloq xo'jaligi mashinalari elektr yuritmalarini avtomatik boshqarishning asosiy funksiyalari.</p> <p>27. Elektr yuritmalarini avtomatik boshqarishning ochiq tizimlarini tuzish.</p> <p>28. Berilgan topshiriq asosida elektr yuritmalarini avtomatik boshqarishning ananaviy sxemalarini tuzish.</p> <p>29. Oqimli transport tizimlar uchun elektr yuritma tanlash va avtomatik boshqaruv sxemalarini ishlab chiqishga oid masalalar echish.</p> <p>30. Chet el qishlok xo'jalik texnikalari elektr uskunalari bo'yicha ma'lumotlar to'plash.</p> <p>Mustaqil o'zlashtirilgan mavzular bo'yicha talabalar tomonidan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda internet tarmoqlaridan foydalanib referat va uning taqdimoti, xorijiy tillardagi adabiyotlardan foydalanishi, keys-stadi, vaziyatli masalalar to'plami ishlab chiqishi tavsiya etiladi.</p>
3.	<p style="text-align: center;">V. Ta'lim natijalari / Kasbiy kompetensiyalari</p> <p>Talaba bilishi kerak:</p> <ul style="list-style-type: none"> fan bo'yicha o'zgarmas tok zanjirlari, bir va uch fazali o'zgaruvchan tok zanjirlari, elektr va magnit maydonining hosil bo'lishi va hossalari, transformatorlar va eletr mashinalarining tuzilishi va ishlash tamoillari, elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma sohasidagi fan-texnika va texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlari haqida tasavvurga ega bo'lishi; (bilim)

	<ul style="list-style-type: none"> • elektr sxemalarini o‘qishni; asosiy elektr va noelektrik kattaliklarni o‘lchashni; sohada foydalilaniladigan mashina va mexanizmlarni, qurilmalarning elektr va elektron sxemalarini ishlashini taxlil qila olishni, elektr mashinalarining elektr-mexanik xususiyatlari, elektr yuritmalarining tavsifnomalari va ulardagи iqtish jarayonlarini, sohada qo‘llaniladigan mashina va mexanizmlar elektr qurilmalarini ishga tushirish va ularning samarali hamda xavfsiz ishlashini ta’minlashni bilishi va ulardan foydalana olishi; (ko‘nikma) • elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma sohasidagi fan-texnika va texnologiyalarning eng so‘nggi yutuqlaridan xabardor bo‘lish, yangi hisoblash usullarini muammolarini hal etishga qo‘llay bilish; zamonaviy elektr yuritma, elektronika, mikroelektronika, mikroprotsessor texnikasi qurilmalari va ularni mutaxassislik yo‘nalishlarida qo‘llash, fan bo‘yicha yangi bilimlarni mustaqil egallab olish, o‘z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asoslash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak. (malaka)
4.	<p style="text-align: center;">VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ma’ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	<p style="text-align: center;">VII. Kreditlarni olish uchun talablar:</p> <p style="text-align: center;">Joriy, oraliq nazorat shakillarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazoratni muvaffaqiyatli topshirish.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Asosiy adabiyotlar</p> <p>1. YAkubov M.S., Jabborov N.G., Amirov S.F. Elektrotexnikaning nazariy asoslari.1, 2,3 qismlar. – T.:TIMI, 2007.- 430 b.</p> <p>2. Karimov A.S. Nazariy elektrotexnika.-T.: O‘qituvchi, 2003.</p> <p>Madjidov S.M. Elektr mashinalari va elektr yuritmalar.—T.,Bilim, 2002</p> <p>3. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik „O‘qituvchi“. T.: 1995. -469 6.</p> <p>4. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: „O‘qituvchi“, 2002y.</p> <p>5. Majidov S. va b. Elektrotexnika va elektronika asoslaridan laboratoriya ishlari, 1 va 2 qism, - Toshkent, TIQXMII 1992y.</p> <p>6. Jabborov N.G., Baratov R.J. Elektrotexnika (ma’ruzalar matmi)T, TIQXMII, 2000y.</p> <p style="text-align: center;">Qo‘srimcha adabiyotlar</p> <p>7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik. “Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 52 bet.</p>

	<p>8. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g‘oyamizning poydevoridir. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 36 bet.</p> <p>9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022 yil. – 416 bet.</p> <p>10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5696 son Farmoni.</p> <p>11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-187-son qarori.</p> <p>12. Желтиков А.И. Современные проблемы зоотехнии. Методические рекомендации. Новосибирск, 2017.</p>
	<p style="text-align: center;">Axborot manbalari</p> <p>13. http://www.maxime-and-co.com/Stati/IMKA-v-Menhegofe.doc</p> <p>14. http://www.web-cat.ru/General/63788.htm</p> <p>15. http://www.byttechnics.ru/?cq52&oq0&startq257</p> <p>16. http://www.diada.ru/cgi-bin/arch/config.pl?readq44848</p>
7.	Fan dasturi “Samarqand davlat veterinariya meditsinası, chorvachilik va biotexnologiyalar” universiteti tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan.
8.	<p>Fan/modul uchun mas’ul:</p> <p>Z.Abduganiyev -SamDVMCHBU, “Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish” kafedrasи dotsenti, texnika fanlari nomzodi.</p>
9.	<p>Taqrizchilar:</p> <p>1. Sh.A. Mamasov - Sh.Rasidov nomidagi Samarqand davlat universiteti agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti “Tuproqshunoslik va agrotexnologiyalar” kafedrasи dotsenti, t.f.n.;</p> <p>2. Y.I.Islomov - Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar Institutи “Agroinjeneriya” kafedrasи mudiri, t.f.f.d. (PhD) dotsent.</p>

Oliy ta’limning 800000 – Qishloq, o’rmon, baliq xo’jaligi va veterinariya bilim sohasi, 810000 – Qishloq xo’jaligi ta’lim sohasining 60810100 – Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish ta’lim yo‘nalishi uchun t.f.n., dotsent Z.Abduganyev tomonidan tayyorlangan “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fan dasturiga

TAQRIZ

Qishloq xo’jaligini malakali mutaxassislar bilan ta’minlash borasida tayyorlanayotgan qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish mutaxassislari yuqori saviyali, nazariy va amaliy bilimlarga ega bo‘lishi lozim.

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fani 60810100–Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish ta’lim yo‘nalishi uchun 3-bosqich 6-semestrda o‘rganiladi, elektrotexnik atamalarni va grafik belgilarni bilib olish, mutaxassislik bo‘yicha keng ishlatiladigan elektrotexnik, elektron va avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar sxemasi, tuzilishi va ishlashini o‘rganish, elektrotexnik asbob, apparat va elektr mashinalarni tanlab olish, manbaga ulash, ularni boshqarish asoslarini va xavfsiz ishlashini ta’minlashni o‘rgatishdir.

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fani asosiy blok fanlaridan biri bo‘lib, bo‘lajak mutaxassislarni elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma asoslaridan nazariy va amaliy jihatdan puxta tayyorlab, ishlab chiqarishdagi elektrotexnik jixozlarni oqilona ishlatish, ulardagagi avtomatlashtirilgan qurilmalarni malakali ishlata olishga o‘rgatishdir. Bu maqsadda talabalarga elektr zanjirlarni yig‘ish, ishlata olish, , zanjirlarni hisoblash usullari va ulardagagi jarayonlarni, elektr mashinalari, zamonaviy elektronika asboblarining, elektr yuritmalarining tuzilishi va ishlash tamoillarini o‘rgatish zarur.

Fan dasturida fanning maqsad va vazifalari, fan bo‘yicha talabalarining tasavvuri, bilimi, malaka va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablar, o‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma - ketligi, fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar, uslubiy ko‘rsatmalar, fanning bo‘limlari bo‘yicha mazmuni, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ta’limni tashkil etish uchun ko‘rsatmalar, dasturning informatsion - uslubiy ta’minoti hamda foydalaniladigan asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati alohida - alohida yoritilgan.

Dasturning neft mahsulotining xalq xo’jaligidagi roli va uni mashinalarda ishlatishda talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash, elektrotexnika, elektronika va elektr yuritmalarining markalarini aniqlash va texnikada to‘g‘ri qo‘llash usullarini bilish, to‘g‘ri va tejamkorlik bilan mahsulotlardan amaliyatda foydalanish fanning asosiy vazifasidir.


Shuning uchun “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanidan yozib tayyorlangan fan dasturi hozirgi davr va mutaxassislik bo‘yicha malaka talablariga javob beradi deb hisoblayman.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanining dasturini tasdiqlashga hamda o‘quv jarayonida qo‘llash uchun tavsiya etaman.

**Sh.Rasidov nomidagi Samarqand davlat universiteti agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti “Tuproqshunoslik va agrotexnologiyalar” kafedrasi dotsenti,
t.f.n.**

Sharof Rasidov

Sh.A.Mamasov

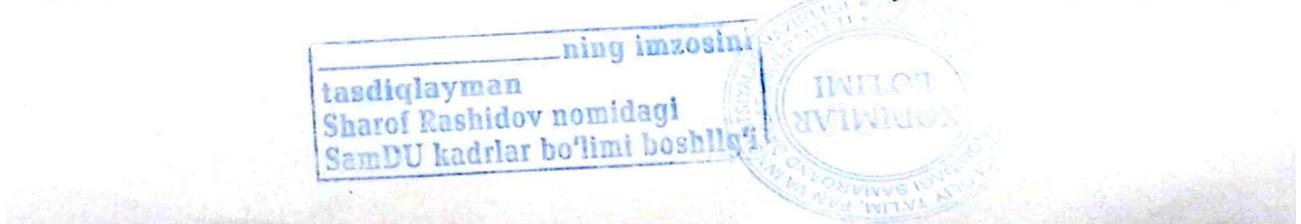

Oliy ta’limning 800000 – Qishloq, o’rmon, baliq xo’jaligi va veterinariya bilim sohasi, 810000 – Qishloq xo’jaligi ta’lim sohasining 60810100 – Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish ta’lim yo‘nalishi uchun t.f.n., dotsent Z.Abduganyev tomonidan tayyorlangan “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fan dasturiga

TAQRIZ

Qishloq xo’jaligini malakali mutaxassislar bilan ta’minlash borasida tayyorlanayotgan qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish mutaxassislari yuqori saviyali, nazariy va amaliy bilimlarga ega bo‘lishi lozim.

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fani 60810100–Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish ta’lim yo‘nalishi uchun 3-bosqich 6-semestrda o‘rganiladi, elektrotexnik atamalarni va grafik belgilarni bilib olish, mutaxassislik bo‘yicha keng ishlatiladigan elektrotexnik, elektron va avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar sxemasi, tuzilishi va ishlashini o‘rganish, elektrotexnik asbob, apparat va elektr mashinalarni tanlab olish, manbaga ulash, ularni boshqarish asoslarini va xavfsiz ishlashini ta’minlashni o‘rgatishdir.

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fani asosiy blok fanlaridan biri bo‘lib, bo‘lajak mutaxassislarni elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma asoslaridan nazariy va amaliy jihatdan puxta tayyorlab, ishlab chiqarishdagi elektrotexnik jixozlarni oqilona ishlatish, ulardagagi avtomatlashtirilgan qurilmalarni malakali ishlata olishga o‘rgatishdir. Bu maqsadda talabalarga elektr zanjirlarni yig‘ish, ishlata olish, , zanjirlarni hisoblash usullari va ulardagagi jarayonlarni, elektr mashinalari, zamonaviy elektronika asboblarining, elektr yuritmalarining tuzilishi va ishlash tamoillarini o‘rgatish zarur.

Fan dasturida fanning maqsad va vazifalari, fan bo‘yicha talabalarining tasavvuri, bilimi, malaka va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablar, o‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma - ketligi, fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar, uslubiy ko‘rsatmalar, fanning bo‘limlari bo‘yicha mazmuni, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ta’limni tashkil etish uchun ko‘rsatmalar, dasturning informatsion - uslubiy ta’minoti hamda foydalaniladigan asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati alohida - alohida yoritilgan.

Dasturning neft mahsulotining xalq xo’jaligidagi roli va uni mashinalarda ishlatishda talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash, elektrotexnika, elektronika va elektr yuritmalarining markalarini aniqlash va texnikada to‘g‘ri qo‘llash usullarini bilish, to‘g‘ri va tejamkorlik bilan mahsulotlardan amaliyotda foydalanish fanning asosiy vazifasidir.

Shuning uchun “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanidan yozib tayyorlangan fan dasturi hozirgi davr va mutaxassislik bo‘yicha malaka talablariga javob beradi deb hisoblayman.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanining dasturini tasdiqlashga hamda o‘quv jarayonida qo‘llash uchun tavsiya etaman.

**Samarqand innovatsiyalar va ilmiy
tadqiqotlar instituti “Agroingeneriya”
kafedrasи mudiri, t.f.f.d.**



Islomov Y.I.

FANNING

SILLABUSI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSİYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND DAVLAT VETERİNARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGİYALAR UNIVERSİTETI

Ro'yxatga olindi:
№ BD-60810100-1.22
«30 04 2024 yil



ELEKTROTEXNIKA, ELEKTRONIKA VA ELEKTR
YURITMA FANINING
ISHCHI O'QUV DASTURI (SILLABUSI)

- Bilim sohasi: 800000 - Qishloq, o'rmon, baliq xo'jaligi va
veterinariya
- Ta'lim sohasi: 810000 - Qishloq xo'jaligi
- Ta'lim yo'nalishi: 60810100 - Qishloq xo'jalogini mexanizatsiyalashtirish

Fanning ishchi o‘quv dasturi (sillabusi) 2022 yilda tasdiqlangan o‘quv reja va fan dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar:

Z.Abduganiyev -SamDVMCHBU, “Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish” kafedrasini dotsenti, texnika fanlari nomzodi.


Taqrizchilar:

1. Sh.A. Mamasov - Sh.Rasidov nomidagi Samarqand davlat universiteti agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti “Tuproqshunoslik va agrotexnologiyalar” kafedrasini dotsenti, t.f.n.;

2. Y.I.Islomov - Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar Institutti “Agroinjeneriya” kafedrasini mudiri, t.f.f.d. (PhD) dotsent.

Fanning ishchi o‘quv dasturi “Agrotexnologiya ishlab chiqarishni mexanizatsiyalahtirish va avtomatlashtirish” kafedrasining 2024 yil “16
04 dagi “9 -son yig‘ilishida muhokamadan o‘tgan va fakultet Kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Kafedra mudiri:

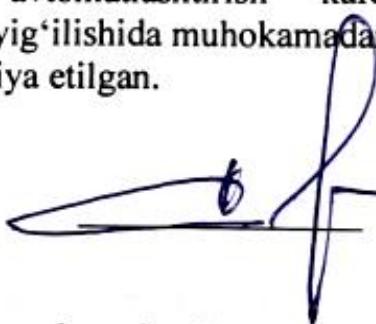

Xasilbekov A.


Fanning ishchi o‘quv dasturi “Agrotexnologiya” fakulteti Kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2024 yil “27. 04 dagi “9 -sonli bayonnomasi).

Fakultet kengashi raisi:



Berdimuratov E.

Kelishildi:

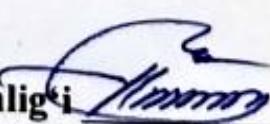‘O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i  **Ro‘ziqulov R.F.**

Fan Sillabusi
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti

Fan to‘g‘risida ma’lumot

Fan shifri: EEEY 1606

Fan nomi: **Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma**

Semestr/yil: **6-semestr/2024-2025 o‘quv yili**

Kafedra: Agrotexnologiya ishlab chiqarishni mexanizatsiyalahtirish va avtomatlashtirish

Soatlar/kreditlar: **6,0 ECTS (90 auditoriya soati, 90 soat mustaqil ta’lim)**

Ma’ruza	Amaliy mashg‘ulot	Laboratoriya mashg‘ulot	Mustaqil ta’lim	Jami
30	30	30	90	180

Fan bo‘yicha mashg‘ulotlarning joylashuvi:

Auditoriya vaqtি: dars jadvaliga asosan

Talablar:

Fan uchun mas’ul kafedra: **Agrotexnologiya ishlab chiqarishni mexanizatsiyalahtirish va avtomatlashtirish**

Instruktor to‘g‘risida ma’lumot

Instruktorlar: Abduganiyev Zayirkul

Kafedra joylashgan joyi: SamDVMCHBU, 5 - o‘quv binosi, 520^A - xona Telefon: 91-550-22-18, 93-596-62-62, 90-600-14-05

[E.mail.abduganiyevz1953@gmail.com](mailto:abduganiyevz1953@gmail.com), murod_xxx@mail.ru Ish vaqtি: 8³⁰-15⁰⁰.

I. Fanni o‘qitishdan maqsad - bo‘lajak mutaxassislarni “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” asoslaridan nazariy va amaliy jihatdan puxta tayyorlab, ishlab chiqarishdagi elektrotexnik jixozlarni oqilona ishlatish, ulardagi avtomatlashtirilgan qurilmalarni malakali ishlata olishga o‘rgatishdir. Bu maqsadda talabalarga elektr zanjirlarni yig‘ish, ishlata olish, , zanjirlarni hisoblash usullari va ulardagi jarayonlarni, elektr mashinalari, zamonaviy elektronika asboblarining, elektr yuritmalarining tuzilishi va ishslash tamoillarini o‘rgatish zarur.

II. Fanning vazifasi – qishloq xo‘jaligidagi qo‘llaniladigan elektr uskunalarini ishlatishda va foydalanishda, hayot faoliyati xavfsizligiga e’tibor qilgan holda zamonaviy texnologiya va vositalarni qo‘llashni o‘rganish, elektrotexnik atamalarni va grafik belgilarni bilib olish, mutaxassislik bo‘yicha keng ishlatiladigan elektrotexnik, elektron va avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar sxemasi, tuzilishi va ishslashini o‘rganish, elektrotexnik asbob, apparat va elektr mashinalarni tanlab olish, manbaga ulash, ularni boshqarish asoslarini va xavfsiz ishslashini ta’minlashni o‘rgatishdir.

III. Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba:

- bir fazali va uch fazali zanjirlarning nazariya asoslari, elektromagnit maydonining hosil bo'lishi, elektr yuritmalarining dinamika asoslari va o'tkinchi jarayonlar, elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma soxasidagi fan-texnika va texnologiyalarning eng so'ngi yutuqlari ***to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi;***

-elektr sxemalarini o'qishni; asosiy elektr va noelektrik kattaliklarni o'lchashni; soxada foydalaniladigan mashina va mexanizmlarni, qurilmalarining elektr va elektron sxemalarini ishlashini tahlil etishni elektr dvigatellarning elektr mexanik xususiyatlarining, elektr yuritmalarining dinamikasini; soha bo'yicha mashina va mexanizmlar eleqr qurilmalarini ishga tushirish va ularning samarali hamda xavfsiz ishslashini ta'minlash ***ko'nikmalariga ega bo'lish;***

-o'tilgan ma'ruza va tajriba mashg'ulotlarini umumlashtirishi va bajarilgan uy vazifalarini va tajriba ishlarini o'z vaqtida topshirish; sxema va chizmalarni davlat standartlariga muvofiq bajarish: elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma soxasidagi fan-texnika va texnologiyalarning eng so'ngi yutuqlari, yangi hisoblash usullari va muammolarini hal etish; zamonaviy elektr yuritma, elektronika, mikroelektronika, mikroprosessor texnikasi qurilmalari va ularni mutaxassislik yo'naliishlarida qo'llash, fan bo'yicha yangi bilimlarni mustaqil egallab olish, o'z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asoslash ***malakasiga ega bo'lishi kerak.***

IV. O'qitish usullari:

Fanni o'qitish jarayonida zamonaviy uslublardan foydalanish, sohadagi muammolarni ta'limning ommaviy shakllari bilan bog'lab, talabalarning nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlab borish lozim. O'quv materiallarini talabalar tomonidan unumli o'zlashtirish uchun ko'rgazmali qurollar o'qitishning texnik vositalari, "Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma" fani bo'yicha chop etilgan ma'ruza matnlaridan keng foydalanish, talaba bilimini baholash tizimini joriy etish. Ma'ruza mashg'ulotlarida ilg'or pedagogik texnologiyalar foydalaniladi.

"Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma" kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Tizimli yondoshuv.

Faoliyatga yo'naltirilgan yondoshuv.

Dialogik yondoshuv.

Hamkorlikdagi ta'limni tashkil etish.

Muammoli ta'lim.

V. Fanning tarkibiy tuzilishi:

5.1. "Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma" fanidan rejallashtirilgan ma'ruza mashg'ulotlarining kalendar tematik rejasি

Ma'ruza mashg'ulotlarining:			
No	mavzulari	rejasি	soat
1	Fanning tarixi va rivojlanish tendensiyalari	1.1. Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma fanining tarixi, ishlab chiqarish va texnikadagi o'rni.	2

		<p>1.2. Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar.</p> <p>1.3. Ishlab chiqarish qurilmalari, elektr dvigatellar, elektrik, noelektrik ko‘rsatkichlarni elektr asboblar va qurilmalar yordamida o‘lchash va nazorat qilish.</p> <p>1.4. Elektrotexnikada elektr va magnit hodisalari. Elektr asboblarni o‘rganish va ularni amalda qo‘llash.</p> <p>1.5. Qishloq xo‘jaligi sohasidagi muxandislar uchun elektrotexnikaning ahamiyati.</p>	
2.	Chiziqli o‘zgarmas tok zanjirlari va ularni hisoblash	<p>2.1. O‘zgarmas tok ta’rifi. O‘zgarmas tok zanjiri elementlari, zanjirining muqobil sxemasi va elementlarning shartli belgilari.</p> <p>2.2. Tok manbalari va elektr qarshiliklarni o‘zaro ketma-ket, parallel va aralash ulash.</p> <p>2.3. EYuK va kuchlanish. Elektr o‘tkazuvchanlik, Om, Joul- Lens va Kirxgof qonunlari. Elektr tokining energiyasi va quvvati.</p> <p>2.4. O‘zgarmas tok zanjirlarini hisoblash. O‘zgarmas tok zanjirlarini hisoblash. Ketma-ket, parallel va aralash ulangan zanjirlarni hisoblash.</p> <p>2.5. Murakkab elektr zanjirlarni hisoblash xaqida umumiy tushunchalar. Kirgxoff tenglamalarini tuzish, ustma-ustlash usullari.</p>	2
3.	Bir fazali sinusoidal tok chiziqli zanjiri	<p>3.1. Sinusoidal tok xaqida umumiy tushunchalar.</p> <p>3.2. Sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari va uning elementlari.</p> <p>3.3. Sinusoidal o‘zgaruvchan funksiyalar va ularni tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlar.</p> <p>3.4. Sinusoidal kattaliklarning vektor tasvirlari va ularning ahamiyati.</p> <p>3.5. Sinusoidal tok zanjirlari va ularning ahamiyati.</p> <p>3.6. Faol qarshilikli, induktiv va sig‘im elementli zanjirlardagi tok va kuchlanishning vektor tasvirlari.</p>	2
4.	Sinusoidal tok zanjirlari va ularni hisoblash	<p>4.1. R, L va C elementlari ketma-ket ulangan zanjirlarni hisoblash va bunda Om va Kirxgof qonunlarining qo‘llanilishi.</p> <p>4.2. Elementlari parallel ulangan o‘zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash.</p> <p>4.3. Kuchlanishlar, qarshiliklar va quvvatlar</p>	2

		uchburchaklari. 4.4.Kompleks qarshilik va kompleks o‘tkazuvchanlik	
5.	Elektr zanjirida rezonans hodisalari	5.1.Elektr zanjirida rezonans hodisalari. 5.2.Kuchlanishlar rezonansi. R, L va C elementlar o‘zaro ketma-ket ulangan zanjirlarni hisoblash. 5.3.Tok va o‘tkazuvchanliklar uchburchaklari. 5.4.Quvvat koeffitsienti, uning ahamiyati va uni oshirish usullari. 1.5.5.Toklar rezonansining texnikadagi ahamiyati.	2
6.	Uch fazali tok zanjirlari	6.1.Uch fazali tok qurilmalari va tizimlarining afzalliklari. 6.2.Uch fazali generator chulg‘amlarini va iste’molchilarni yulduz usulida ularash. 6.3.Yulduz sxemasining tavsiflari. Uchburchak usuli va uning tavsiflari. 6.4.Uch fazali tok zanjirlari uchun tok va kuchlanishlarning vektor tasvirlarini qurish. Uch fazali tokning quvvati. 6.5. Uch fazali zanjirlarda aktiv, reaktiv va to‘la quvvatlar.	2
7.	Transformatorlar	7.1.Transformator va uning vazifalari. 7.2.Bir fazali transformatorning tuzilishi va ishlashi. 7.3.Transformatsiya koeffitsienti. Transformatorning vektor tasvirlari, foydali ish koeffitsienti. 7.4.Transformatorlarda quvvat isrofi. Transformatorning tashqi tavsifnomasi. 7.5.Uch fazali transformatorlar.	2
8.	Elektr o‘lhashlar va o‘lhash asboblari	8.1.Umumiy tushunchalar. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiyada elektr va noelektrik kattaliklarni elektr usulida o‘lhash. 8.2.Elektr o‘lhash asboblarining shartli belgilari va asosiy tavsifnomalari. 8.3.Elektr o‘lhash asboblarining mexanizmlari. 8.4.Raqamli o‘lhash asboblari xaqida asosiy tushunchalar. 8.5.Quvvat va elektr energiyani o‘lhash. Qarshilik, sig‘im va induktivlikni o‘lhash.	2
9.	O‘zgarmas tok mashinalari	9.1.Umumiy tushunchalar. 9.2.Yakorda induksiyalangan EYuK. To‘xtatuvchi va aylantiruvchi momentlar. 9.3.Mustaqil, ketma-ket va aralash o‘yg‘otishli	2

		o‘zgarmas tok generatorlari. 9.4.O‘zgarmas tok dvigatellari. 9.5.O‘zgarmas tok dvigatellarining qo‘llanish sohalari, afzallik va kamchilik jihatlari.	
10.	Asinxron elektr dvigatellari	10.1.Umumiy tushunchalar. Asinxron dvigatelning tuzilishi va ishlash tamoillarii. 10.2.Asinxron dvigatelining mexanik tavsifnomalari. 10.3.Asinxron dvigatelining energetik diagrammasi va foydali ish koeffitsienti. 10.4.Asinxron dvigatellarni ishga tushirish, terslash va aylanish tezligini rostlash.	2
11.	Sinxron mashinalar	11.1.Umumiy tushunchalar. Sinxron dvigatelning tuzilishi va ishlash tamoillari. 11.2.Sinxron generatorning salt ishlashi. Yuklama ish rejimi. 11.3.Sinxron generatorning tarmoq bilan parallel ishlashi. 11.4.Sinxron mashinaning aylantiruvchi momenti.	2
12.	Elektronika asoslari	12.1.Elektron asboblar va ularning asosiy vazifalari. 12.2.Yarim o‘tkazgichli asboblarning ishlash tamoillari. Yarim o‘tkazgichli diodlar, stabilitronlar, tiristorlar va tranzistorlar. 12.3.Mikroelektronika elementlari. Fotoelektron asboblar. 12.4.O‘zgaruvchan tokni to‘g‘rilash zanjirlari. Tiristorli o‘zgartgichlar. Invertorlar. 12.5.Mikroprotsessорlar. Optik va radio elektron o‘lchash usullari va o‘lchash vositalari.	2
13.	Elektr yuritma asoslari	13.1.Elektr yuritma to‘g‘risida umumiy tushunchalar. 13.2.Avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar. Elektr yuritmaning harakat tenglamasi. 13.3.Elektr yuritmaning mexanik tavsiflari. Elektr yuritmadagi o‘tish jarayonlari. 13.4.Elektr dvigatellarning qizishi va sovushi. 13.5.Elektr dvigatellarning quvvatini tanlash. Elektr yuritma uchun dvigatel turini tanlash.	2
14.	Elektr yuritmalarini boshkarish	14.1.Elektr yuritmalarini boshkarish. 14.2.Elektr yuritmalarini boshqarish jihozlari va ularga quyiladigan umumiy shartlar. 14.3.Qo‘lda boshqariladigan jihozlar. 14.4.Elektromagnit ulagichlar. Magnitli ishga	2

		tushirgichlar. Tiristorli ulagichlar. 14.5.Himoya asboblari. Elektr dvigatellarni avtomatik boshqarish.	
15.	Qishloq xo‘jaligi mashinalari, agregatlari va to‘plam tarmoklarini avtomatlashtirilgan elektr yuritmalari	15.1.Qishloq xo‘jalik mashinalari, agregatlari va to‘plam tarmoklarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalariga umumiyl talablar. 15.2.Qishloq xo‘jalik sharoitida elektr yuritmasining ishlash xususiyati. 15.3.To‘plam tarmoqlari elektr yuritmasi, umumiyl tushunchalar. 15.4.Suv tortkich va shamollatkich qurilmalarining elektr yuritmasi va ularni avtomatlashtirish. 15.5.Em tayyorlash mashinalarining maydalash, bo‘lish, kesish, aralashtirish, yuvish, siqish va boshqa uskunalarini yuritmalari va ularning turini va quvvatini tanlash.	2
Jami:			30

5.2. “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanidan rejallashtirilgan amaliy mashg‘ulotlarining kalendar tematik rejasi

Amaliy mashg‘ulotlarning			
Nº	mavzulari	rejasi	soat
1.	Chiziqli o‘zgarmas tok elektr zanjirlari. Rezistorlar ketma-ket, parallel va aralash ulangan o‘zgarmas tok zanjiri. Om hamda Kirxgof qonunlarini tekshirish.	1.1.Chiziqli o‘zgarmas tok elektr zanjirlari. 1.2.Rezistorlar ketma-ket, parallel va aralash ulangan o‘zgarmas tok zanjiri. 1.3.Om hamda Kirxgof qonunlarini tekshirish.	2
2.	Parallel uyg‘otishli uzgarmas tok generatolrini tekshirish. Parallel ko‘zgatishli o‘zgarmas tok dvigatellarini mexanik tavsifnomalarini tekshirish.	2.1.Parallel uyg‘otishli uzgarmas tok generatolrini tekshirish. 2.2.Parallel ko‘zgatishli o‘zgarmas tok dvigatellarini mexanik tavsifnomalarini tekshirish.	2
3.	Chiziqli o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirini o‘rganish.	3.1.Chiziqli o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari. 3.2.Induktiv g‘altak ketma-ket ulangan sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirini o‘rganish. 3.3.Induktiv kondensator ketma-ket ulangan sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirini o‘rganish.	2

4.	Uch fazali elektr zanjirlar. Iste'molchilar yulduz sxemada ulangan uch fazali o'zgaruvchan tok elektr zanjirini o'rganish.	4.1.Uch fazali elektr zanjirlar. 3.2.Iste'molchilar yulduz sxemada ulangan uch fazali o'zgaruvchan tok elektr zanjirini o'rganish.	2
5.	Assinxron dvigatellarni tuzulishi va ishslash tamoillariini o'rganish. Iste'molchilar uchburchak sxemada ulangan uch fazali o'zgaruvchan tok elektr zanjirlarini o'rganish.	5.1.Assinxron dvigatellarni tuzulishini o'rganish. 5.2.Assinxron dvigatellarni ishslash tamoillariini o'rganish. 3.3.Iste'molchilar uchburchak sxemada ulangan uch fazali o'zgaruvchan tok elektr zanjirlarini o'rganish.	2
6.	Asinxron dvigatelni ishga tushirishga tayyorlash va terslashni o'rganish. Asinxron dvigatelni ishga tushirish usullari.	6.1.Asinxron dvigatelni ishga tushirishga tayyorlashni o'rganish. 6.2.Asinxron dvigatelni ishga tushirishga terslashni o'rganish. 6.3.Asinxron dvigatelni ishga tushirish usullari.	2
7.	Yarim o'tkazgich to'g'rilaqichli to'g'rilaqichlarni o'rganish. Bir fazali va uch fazali ko'priklari to'g'rilaqish sxemalari.	7.1.Yarim o'tkazgich to'g'rilaqichli to'g'rilaqichlarni o'rganish. 7.2.Bir fazali ko'priklari to'g'rilaqish sxemalari. 7.3.Uch fazali ko'priklari to'g'rilaqish sxemalari.	2
8.	Qisqa tutashuvli va faza rotorli asinxron dvigatellarni mexanik tavsifnomalarini tekshirish. Bir fazali asinxron dvigatelni tuzulishi va ishslash tamoillariini o'rganish.	8.1.Qisqa tutashuvli va faza rotorli asinxron dvigatellarni mexanik tavsifnomalarini tekshirish. 8.2.Bir fazali asinxron dvigatelni tuzulishini o'rganish. 8.3.Bir fazali asinxron dvigatelni ishslash tamoillariini o'rganish.	2
9.	Quvvat koeffitsientining fizik mohiyatini pasayish sabablari va uni oshirish usullarini o'rganish.	9.1.Quvvat koeffitsientining fizik mohiyatini pasayish sabablari. 9.2. Quvvat koeffitsientining fizik mohiyatini oshirish usullarini o'rganish.	2
10.	Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida ishga tushirish sxemasini o'rganish.	10.1.Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida ishga tushirishni o'rganish. 10.2.Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida ishga tushirish sxemasini o'rganish.	2
11.	Elektr mashinalarini avtomatik to'xtatish.	11.1.Elektr mashinalarini avtomatik to'xtatish. 11.2. Elektr mashinalarini avtomatik tizimini o'rganish	2

12.	Minorali suv tortish qurilmasining avtomatik boshqarish sxemasini o‘rganish va elektr yuritmalarini tekshirish.	12.1.Minorali suv tortish qurilmasining avtomatik boshqarish sxemasini o‘rganish. 12.2.Minorali suv tortish qurilmasining elektr yuritmalarini tekshirish.	2
13.	Suv tortish qurilmasining tuzilishi i bilan tanishish.	13.1.Suv tortish qurilmasining tuzilishi i bilan tanishish. 13.2.Suv tortish qurilmasining ishslash tarzi bilan tanishish.	2
14.	Tekislash uskunalarini elektr yuritmasini tekshirish.	14.1.Tekislash uskunalari haqida tushuncha. 14.2.Tekislash uskunalarini elektr yuritmasini tekshirish.	2
15.	Don saqlash omborining texnologik jarayonlari elektr yuritmalarini avtomatik boshqarish sxemasini o‘rganish.	15.1.Don saqlash omborining texnologik jarayonlarini o‘rganish. 15.1.Don saqlash omborining avtomatik boshqarish sxemasini o‘rganish.	2
Jami:			30

**5.3. “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanidan
rejalashtirilgan laboratoriya mashg‘ulotlarining kalendar tematik rejasi**

laboratoriya mashg‘ulotlarning			
Nº	mavzulari	rejasi	soat
1.	Bir fazali va uch fazali transformatorni qisqa tutashuv va erkin yurish maromlarini aniqlash	1.1.Bir fazali fazali transformatorni qisqa tutashuv va erkin yurish maromlarini aniqlash 1.2.Uch fazali transformatorni qisqa tutashuv va erkin yurish maromlarini aniqlash	2
2.	Elekr dvigatellarni to‘xtatish usullarini o‘rganish	2.1.Elekr dvigatellarni to‘xtatish usullarini o‘rganish	2
3.	Yarim o‘tkazgich diod tavsiflarini tajribada olish	3.1.Yarim o‘tkazgich diod tavsiflarini tajribada olish	2
4.	Tranzistorning tavsiflarini tajribada olish	4.1.Tranzistorning tavsiflarini tajribada olish	2
5.	Tiristorning tavsiflarini tajribada aniqlash	4.2.Tiristorning tavsiflarini tajribada aniqlash	2
6.	Elektron generatorni o‘rganish va tavsiflarini olish	5.1.Elektron generatorni o‘rganish 5.2. Elektron generatoring tavsiflarini olish	2
7.	Elektron asboblarni o‘rganish va ular bilan o‘lchashlarni bajarish	7.1.Elektron asboblarni o‘rganish 7.2. Elektron generatoring tavsiflarini olish	2
8.	Assinxron dvigatellarning mexanik tavsifnomalarini	8.1.Assinxron dvigatellarning mexanik tavsifnomalarini tajriba yo‘li bilan aniqlash	2

	tajriba yo‘li bilan aniqlash		
9.	Bir fazali asinxron dvigatelni mexanik tavsifnomalarini aniqlash	9.1.Bir fazali asinxron dvigatelni mexanik tavsifnomalarini aniqlash	2
10.	Asinxron dvigatellar quvvat koeffitsientini aniqlash	10.1.Asinxron dvigatellar quvvat koeffitsientini aniqlash	2
11.	Asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida boshqarish sxemalarini tekshirish va tuzish	11.1.Asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida boshqarish sxemalarini tekshirish va tuzish	2
12.	Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida avtomatik ishga tushirishni tajribada sinash	12.1.Faza rotorli asinxron dvigatelni vaqt funksiyasida avtomatik ishga tushirishni tajribada sinash	2
13.	O‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok dvigatellarning to‘xtatish usullari bilan tajribada aniqlash	13.1.O‘zgarmas tok dvigatellarning to‘xtatish usullari bilan tajribada aniqlash 13.2. O‘zgaruvchan tok dvigatellarning to‘xtatish usullari bilan tajribada aniqlash	2
14.	Ishni bajarish uchun elektr sxemasini yig‘ish	14.1.Ishni bajarish uchun elektr sxemasini yig‘ish	2
15.	Tekislash qurilmasining tuzulii va ishlash tarzini aniqlash	15.1.Tekislash qurilmasining tuzulishini aniqlash 15.2. Tekislash qurilmasining ishlash tarzini aniqlash	2
Jami:			30

VI. “Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma” fanidan rejlashtirilgan talabalar mustaqil ta’limining kalendar tematik rejasি

Nº	Mustaqil ta’lim mavzulari	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Hajmi (soatda)
1	Chiziqli o‘zgarmas tok elektr zanjirlari. Tarmoqlanmagan o‘zgarmas tok elektr zanjirlarini hisoblash.	Adabiyotlardan konsept qilib referat yozish	Yanvar 2025	4
2	Kirxgof tenglamalarini tuzish, kontur toklar, ustma-ustlash va boshka usullar. Chiziqli o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari.	Adabiyotlardan konsept qilib referat yozish	Yanvar 2025	4
3	R, L va C elementlari o‘zaro ketma-ket ulangan bir fazali sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash va vektor diagrammalarini qurish.	Adabiyotlardan konsept qilib referat yozish	Yanvar 2025	4

4	R, L va C elementlari o‘zaro parallel ulangan tarmoklardan tashkil topgan bir fazali sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	Yanvar 2025	4
5	R, L va C elementlari o‘zaro parallel ulangan tarmoklardan tashkil topgan bir fazali sinusoidal o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlari vektor diagrammalarini qurish.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Fevral 2025	4
6	R, L va C elementlari o‘zaro aralash ulangan bir fazali sinusoidal tok elektr zanjirlarini hisoblash va vektor diagrammalarini qurish.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	Fevral 2025	4
7	Uch fazali elektr zanjirlari. Yulduz sxemada ulangan simmetrik va nosimmetrik uch fazali o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash, hamda tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasini qurish.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	Fevral 2025	6
8	Uchburchak sxemada ulangan simmetrik va nosimmetrik uch fazali o‘zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash, hamda tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasini qurish.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Fevral 2025	6
9	Transformatorlar. Transformatorlar pasportidagi ko‘rsatkichlar asosida ularning boshqa kattaliklarini hisoblash.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Mart 2025	4
10	Transformatorlar FIK ning uning yuklanishiga bog‘likligi grafigini qurish va tahlil etish.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Mart 2025	4
11	O‘zgarmas tok mashinalari. Parallel qo‘zgatishli o‘zgarmas tok elektr dvigatel pasportidagi ko‘rsatkichlar asosida uning boshka kattaliklarini hisoblash.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	Mart 2025	4
12	Mexanik va ishga tushirish tavsiflarini qurish.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Mart 2025	4
13	Ketma-ket qo‘zgatishli o‘zgarmas	Adabiyotlardan	Aprel	6

	tok elektr dvigatel pasportidagi ko‘rsatgichlar asosida uning boshka kattaliklarini hisoblash.	konspekt qilib referat yozish	2025	
14	Asinxron dvigatellar. Asinxron dvigatel pasportidagi ko‘rsatkichlar asosida uning boshka kattaliklarini hisoblash.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Aprel 2025	4
15	Mexanik va ishga tushirish tavsiflarini qurish. Elektr dvigatellar rusumlari, ularning tuzilishi va ko‘llanish sohalari.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	Aprel 2025	6
16	Keyingi avlod elektr dvigatellar, ularni o‘ziga xos tomonlari. Elektr dvigatellarning nominal ko‘rsatkichlari, elektromexanik xususiyatlari.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	Aprel 2025	4
17	Elektr yuritmalar statika va dinamikasi. Elektr mashinalarining quvvatini hisoblash va tanlash.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	May 2025	6
18	Elektr yuritmalarni avtomatlashtirish va uning texnik vositalariga elektr yuritmalar tanlash umumiy uslubi. Qishloq xo‘jaligi mashinalari elektr yuritmalarni avtomatik boshqarishning asosiy funksiyalari.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	May 2025	4
19	Elektr yuritmalarni avtomatik boshqarishning ochiq tizimlarini tuzish. Berilgan topshiriq asosida elektr yuritmalarni avtomatik boshqarishning ananaviy sxemalarini tuzish.	Adabiyotlardan konspekt qilib referat yozish	May 2025	4
20	Oqimli transport tizimlar uchun elektr yuritma tanlash va avtomatik boshqaruva sxemalarini ishlab chiqishga oid masalalar echish. Chet el qishlok xo‘jalik texnikalari elektr uskunalari bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash.	Adabiyotlardan foydalanib amaliy topshiriqlarni bajarish	May 2025	4
Jami:				90

VII. Adabiyotlar **Asosiy adabiyotlar**

1. Yakubov M.S., Jabborov N.G., Amirov S.F. Elektrotexnikaning nazariy asoslari.1, 2,3 qismlar. – T.:TIMI, 2007.- 430 b.
2. Karimov A.S. Nazariy elektrotexnika.-T.: O‘qituvchi, 2003.
- Madjidov S.M. Elektr mashinalari va elektr yuritmalar.—T.,Bilim, 2002
3. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik „O‘qituvchi“. T.: 1995. -469 6.
4. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: „O‘qituvchi“, 2002y.
5. Majidov S. va b. Elektrotexnika va elektronika asoslaridan laboratoriya ishlari, 1 va 2 qism, - Toshkent, TIQXMII 1992y.
6. Jabborov N.G., Baratov R.J. Elektrotexnika (ma’ruzalar matmi)T, TIQXMII, 2000y.

Qo‘sishimcha adabiyotlar

7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik. “Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 52 bet.
8. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezhulik va bonyodkorlik-milliy g‘oyamizning poydevoridir. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 36 bet.
9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022 yil. – 416 bet.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5696 son Farmoni.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-187-son qarori.
12. Желтиков А.И. Современные проблемы зоотехнии. Методические рекомендации. Новосибирск, 2017.

Axborot manbaalari

13. <http://www.maxime-and-co.com/Stati/IMKA-v-Menhegofe.doc>
14. <http://www.web-cat.ru/General/63788.htm>
15. <http://www.byttechnics.ru/?cq52&oq0&startq257>
16. <http://www.diada.ru/cgi-bin/arch/config.pl?readq44848>

VIII. Baholash

Talabalarning fanlarni o‘zlashtirishi 5 ballik tizimda baholanadi.

5 (a’lo) baho:

Xulosa va qaror qabul qilish;
Ijodiy fikrlay olish;
Mustaqil mushohada yurita olish;
Olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish;
Mohiyatini tushunish;

Bilish, aytib berish;
Tasavvurga ega bo‘lish;

4 (yaxshi) baho:

Mustaqil mushohada yurita olish;
Olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish;

Mohiyatini tushunish;

Bilish, aytib berish;
Tasavvurga ega bo‘lish;

3 (qoniqarli) baho:

Mohiyatini tushunish;

Bilish, aytib berish;
Tasavvurga ega bo‘lish;

2 (qoniqarsiz) baho:

Dasturni o‘zlashtirmaganlik;

Fanning mohiyatini bilmaslik;

Aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik;

Mustaqil fikrlay olmaslik.

MARUZA

MATNLARI

MAVZU 1: Fanning tarixi va rivojlanish tendensiyalari.

Reja:

1.1. Kirish.

1.2. Elektr zanjirlari va uning elementlari.

Tayanch so‘z va iboralar: elektroenergetika, elektr energiyasi, iste’molchi, Respublika energetika tizimi, GES, IES, birlashgan energetika tizimi, O‘zbekiston olimlari, elektr zanjiri, zanjir elementlari, manbalar, iste’molchilar, o‘zgarmas tok, davriy, sinusoidal, nosinusoidal, chiziqiy va nochizig‘iy elementlar, VAX, elementlarning parametri, passiv elementlar, sxema, ideal elementlar, kontur, parallel bog‘lanish.

1.1. Kirish

Elektrotexnika keng ma’noda elektr va magnit hodisalaridan amaliy maqsadda foydalanish usullarini o‘rganadigan fandir. Elektrotexnika ko‘pincha, masalalar kompleksini o‘rganadi va bir qator sohalarga bo‘linadi. Elektrotexnikaning muhim sohalaridan biri elektroenergetika bo‘lib, u elektr energiyasini boshqa turdagি energiyalardan ishlab chiqarish, energiyani uzoq masofalarga uzatish, uni iste’molchilar orasida taqsimlash, hamda elektr energiyasini energiyaning boshqa turlari - mexanik, issiqlik, kimyoviy va boshqa energiyalarga aylantirish masalalarini ko‘rib chiqadi.

O‘zbekiston energetika tizimida umumiy o‘rnatilgan quvvati 11,3 mln. kVt bo‘lib, 37 ta issiqlik va gidravlik elektr stansiyalarida yiliga 55 mlrd. kVt · soat dan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.

Respublika energetika tizimining barcha kuchlanishlardagi elektr tarmoqlarining umumiy uzunligi qariyib 228 ming km. ni tashkil qiladi. Bundan 220 kV ligi 5,5 ming km, 500 kV ligi 1,7 ming km. Respublika energetika tizimida 60 mingga yaqin kishi ishlaydi.

Respublika bo‘yicha elektr energiya ishlab chiqarish, 1940 y – 481,4; 1980 y - 33930,4; 1995 y - 47429,4 mln. kVt · soat ni tashkil etadi. 1930 yillarda CHirchiq-Bo‘zsuv GES lari kaskadi barpo etildi, 1943 yilda xalq hashari bilan Sirdaryoda Farxod GES (quvvati 126 MVt) qurilishi boshlanib, 1948 yilda birinchi navbatи foydalanishga topshirildi. 60-70 yillarda tabiiy gaz negizida qator stansiyalar va Angren ko‘mir koni bazasida ishlaydigan Davlat rayonlashgan elektr stansiya - DRES (GRES) ning ishga tushirilishi energetika quvvatini ancha yuqoriga oshirdi. Elektr energiya ta’minotini uzlusiz va iqtisodiy tejamli olib borish maqsadida birlashgan energetika tizimlari yaratila boshlandi. 1980 yilda O‘rtta Osiyo birlashgan energetika tizimi yaratilib, umumiy quvvati 25 mln. kVt ni tashkil etadi.


O‘zbekiston energetika tizimida elektr energiya ishlab chiqarishda 27 GES lar ishtirok etadi. Ulardagi o‘rnatilgan quvvat 1420 MVt ni tashkil etadi. 1995 yilda ularda 6331,2 mln. kVt · soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Masalan, CHorvoq GES (CHirchiq daryosi) - 620,5 MVt, Xo‘jakent GES - 165 MVt, G‘azalkent GES - 120 MVt, Farhod GES - 126 MVt.

O'zbekistonda radioelektronika va elektrotexnika sanoati 1945 yillarga kelib shakllandi, masalan, Toshkent kabel zavodi, Toshkent radiolampa zavodi, CHirchiq transformator zavodi, Toshkent elektrotexnika zavodi, Mikond zavodi va boshq. Mustaqillik yillarda bir qancha yirik qo'shma korxonalar ishga tushirilib, radioteleapparatlar, payvandlash mashinalari va sh.k. boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

O'zbekistonda elektrotexnika fanining rivojlanishiga o'zbekiston olimlari, akademiklar: Fozilov X.F., Homidxonov M.Z., Abdullaev J.A., Yusupbekov N.R.lar katta hissa qo'shdilar. FA muxbir a'zosi Raximov G.R. elektrotexnikaning ilmiy maktabini tashkil etib bir qator etuk olimlar etishib chiqishiga rahbarlik qildi. t.f.d., prof. Karimov A.S. ko'p yillar davomida TDTU «Elektrotexnika» kaf.mudiri bo'lib elektrotexnika sohalarida bir qancha shogirdlar tayyorladi va o'zbek tilida darsliklar, o'quv qo'llanmalar chop ettirdi.

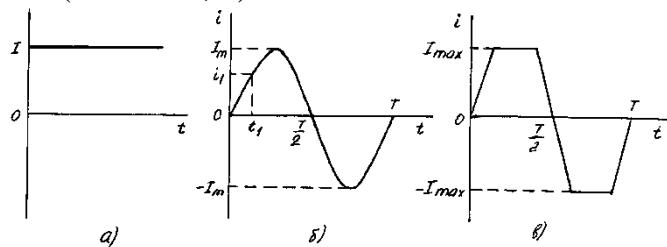1.2. Elektr zanjirlari va uning elementlari

Elektr zanjiri deb, elektr tokini hosil qiluvchi va uning oqib o'tishini taminlash uchun berk yo'l hosil qiladigan qurilmalar yig'indisiga aytiladi. Zanjir tarkibiga kiruvchi alohida qurilmalar, elektr zanjirining elementlari deb ataladi. Zanjirning elektr energiyasi hosil qiluvchi elementlari - manbalari, uni iste'mol qiluvchi elementlar, iste'molchilar deb ataladi. Uzatuvchi elementlar - zvenolar manba va iste'molchilarni o'zaro bog'lab turadi. Ularga simlardan tashqari, o'lchash qurilmalar, o'zgartirgich qurilmalar (transformator, to'g'rilaqich va h.k.) kiradi. Zanjir ulanganda berk kontur hosil bo'ladi va tok o'ta boshlaydi. Zanjirdan o'tayotgan elektr tokining qiymati yoki kuchi o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan t - vaqt birligi ichida o'tayotgan elektr zaryadlarining miqdori - q bilan aniqlanadi. YA'ni tok kuchi zaryadlarning harakat tezligiga proporsional kattalikdir. Agar zanjirdan o'tayotgan tokning yo'nalishi va qiymati vaqt davomida o'zgarmas bo'lsa, bunday tok o'zgarmas tok deyiladi va I harfi bilan belgilanadi (1.1-rasm, a)



1.1 - rasm

$$I = \frac{q}{t}. \quad (1.1)$$

Xalqaro birliklar tizimi (XBT) da elektr tokining o'lchov birligi sifatida amper qabul qilingan. O'tkazgichning ko'ndalang kesimidan bir sekund davomida bir kulon (Kl) elektr zaryadlari o'tgandagi tok kuchi bir amper (A) ga teng bo'ladi

$$1 \text{ ампер} = \frac{1 \text{ кулон}}{1 \text{ секунд}}.$$

O'zgarmas tok t vaqtida ko'chirgan zaryad:

$$q = I t. \quad (1.2)$$

Yo‘nalishi va qiymati o‘zgarib turuvchi toklar o‘zgaruvchan toklar deyiladi. Tokning ko‘rilayotgan momentdagi qiymati uning oniy qiymati deyiladi va i bilan belgilanadi

$$i = \frac{dq}{dt}. \quad (1.3)$$

Tok 0 dan t vaqtgacha o‘zgarganda

$$q = \int_0^t idt \quad (1.4)$$


zaryadni ko‘chiradi.

Tokning o‘zgarish qonuniyati turlicha bo‘lishi mumkin. Asosan davriy o‘zgaruvchan toklardan foydalilanadi. Oniy qiymatlari bir xil vaqt oralig‘ida takrorlanuvchi o‘zgaruvchan toklar davriy o‘zgaruvchan toklar deyiladi. Bu vaqt oralig‘i davr deyiladi va T harfi bilan belgilanadi. Bir sekunddagи davrlar soni chastota deyiladi va f bilan belgilanadi. CHastota gers (Gs) larda o‘lchanadi

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1.5)$$

Agar davriy o‘zgaruvchan tok garmonik qonun bilan o‘zgarsa sinusoidal tok, garmonik bo‘lmasa, nosinusoidal tok deyiladi, (1.1-rasm, b,v.).

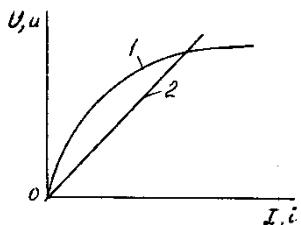Sinusoidal toklarning eng kattasi I_m , nosinusoidallarning esa, i_{max} bilan belgilanadi. Xuddi shunday E.YU.K va kuchlanishlar ham mos ravishda o‘zgarmas qiymatlar E va U , o‘zgaruvchanlari e va u bilan belgilanadi. Volptamper xarakteristika (VAX) lari chiziqli bo‘lgan elementlar chiziqli elementlar, VAX lari nochizig‘iy



1.2 - rasm

bo‘lgan elementlar nochizig‘iy elementlar deyiladi (1.2-rasm). Elektr zanjiri faqat chiziqli elementlardan tashkil topsa, chiziqli zanjirlar deyiladi, tarkibida birorta nochizig‘iy element ishtirok etgan zanjirlar nochizig‘iy zanjirlar deyiladi. Elektr zanjirlari elementlarining bog‘lanish usuliga qarab, tarmoqlangan va tarmoqlanmagan zanjirlarga, hamda manbalar soniga qarab, bir manbali va bir necha manbali zanjirlarga bo‘linadi. Tarmoqlangan zanjirlar tarkibida tarmoq va tugunlar mavjud. Tarmoq, bu ikki tugun oralig‘ida joylashgan bir yoki bir necha elementlar ketma - ketligi. Tugun - uch va undan ortiq tarmoqlar tutashgan nuqta.

Nazorat savollari

1. Elektrotexnikaning xalq xo‘jaligini rivojlanishidagi ahamiyati.
2. Elektrotexnikaning fan sifatida shakllanishida qaysi olimlar hissa qo‘shgan?
3. Elektr zanjiri va uning elementlariga ta’rif bering.
4. O‘zgarmas, o‘zgaruvchan va sinusoidal kattaliklar bir - biridan qanday farqlanadi?
5. CHizig‘iy va nochizig‘iy elementlar va zanjirlar to‘g‘risidagi tushunchalar.

6. Elektr zanjirlari elementlarining bog‘lanishiga qarab qandaylarga bo‘linadi?
7. Elektr zanjiri elementlarining parametri tushunchasi nima? Qanday parametrlarni bilasiz?
8. Elementning qanday xususiyatlari R , L , S parametrlarini belgilaydi?
9. Elektr zanjiri elementlarining sxemalarda ifodalanishi belgilarini ko‘rsating.
10. Elektr zanjirlarining ulanishi sxemalarini tavsiflab bering.

MAVZU 2: O‘zgarmas tok elektr zanjirlari.

Reja:

2.1. Elektr zanjirlari elementlarinig Parametrlari

2.2. Elektr zanjirlarini ularash sxemalari

Tayanch so‘z va iboralar: elektroenergetika, elektr energiyasi, iste’molchi, Respublika energetika tizimi, GES, IES, birlashgan energetika tizimi, O‘zbekiston olimlari, elektr zanjiri, zanjir elementlari, manbalar, iste’molchilar, o‘zgarmas tok, davriy, sinusoidal, nosinusoidal, chiziqiy va nochizig‘iy elementlar, VAX, elementlarning parametri, passiv elementlar, sxema, ideal elementlar, kontur, parallel bog‘lanish.

2.1. Elektr zanjirlari elementlarinig Parametrlari

Elektr zanjirining har bir elementi elektr energiyasini iste’mol qilib uni boshqa tur energiyaga aylantirish, o‘zining magnit va elektr maydonlarini hosil qilish, energiyani o‘zida to‘plab qayta zanjirga berish xususiyatlariga ega. Bu xususiyatlarni xarakterlash uchun elementlarning parametri tushunchasi kiritiladi.


1. Qarshilik R - elementning elektr zanjiridan energiya iste’mol qilib, uni boshqa tur energiyaga aylantirish xususiyati. Aylantirilgan energiyaning quvvati (R , r), (I^2 , i^2) ga to‘g‘ri proporsional, shuning uchun bu parametrning qiymati $R = R/I^2$ o‘zgarmas tok zanjiri uchun va $R = r/i^2$ o‘zgaruvchan tok zanjiri uchun.

2. Induktivlik L - elementning tok o‘tganda o‘zining magnit maydonini hosil qilish xususiyati (o‘zinduksiya). Bu parametr tok (I , i) va magnit ilakishini (Ψ , Ψ_t) orasidagi proporsionallik koeffitsienti bo‘lib, $\psi = LI$ yoki $\Psi_t = Li$ uni o‘zinduksiya koeffitsienti deyiladi.

3. O‘zaro induktivlik M – tok i_1 o‘tayotgan bиринчи elementning ikkinchi elementning w_2 cho‘lg‘amlarida ψ_{21} , magnit ilakishini hosil qilish xususiyati.

M - parametri bиринчи elementning toki bilan, shu tok ta’sirida ikkinchi element cho‘lg‘amlarida hosil bo‘lgan magnit ilakishi ψ_{21} orasidagi proporsionallik koeffitsienti $\psi_{21} = MI_1$ yoki $\psi_{21t} = Mi_1$ va xuddi shunga o‘xshash $\psi_{12} = MI_2$ yoki $\psi_{12t} = M i_2$.

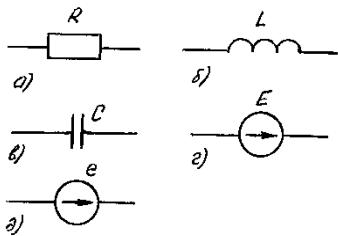4. Sig‘im S - elementning zaryadlar to‘plash yoki elektr maydoni hosil qilish xususiyati. Bu parametr elementning zaryadi va kuchlanishi o‘rtasidagi proporsionallik koeffitsienti hisoblanadi: $q = CU$, $q = Cu$.



1.3 - rasm

Umumiy holatda har qanday real qurilmada uchala parametr R , L , S mavjud bo‘ladi. Har qanday elektr energiyasi manbasining xususiyati, zanjirning ma’lum uchastkasida potensiallar farqini vujudga keltirish, shu bilan birgalikda berk kontur bo‘ylab tok vujudga keltirish. Bu – E.YU.K bilan xarakterlanadi. Manbada hosil bo‘layotgan energiya:

$$dW_3 = edq = eidt$$

va oniy quvvat:

$$p = dW_3/dt = ei.$$


O‘zgarmas tok manbalari uchun: $W_3 = EI t$ va $R = EI$.

Manbadan tok o‘tganda, qizish hisobiga uning ichida energiya isrofi vujudga keladi. Bu isrof qarshilik - R parametri bilan xarakterlanadi. Elektr zanjiridagi elementning ishini R, L, S bilan xarakterlansa, bunday elementlar passiv elementlar deb ataladi. Agar elektr zanjirining elementi faqat bitta parametr bilan xarakterlansa, bunday elementlar ideal elementlar deb ataladi. 1.3 - rasmda bu elementlarning zanjirda ifodalanish belgilari ko‘rsatilgan.

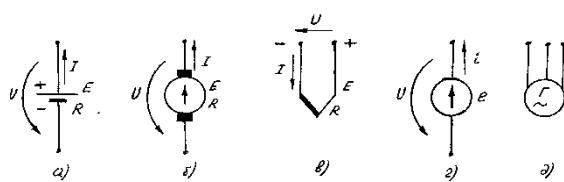
2.2. Elektr zanjirlarini ularash sxemalari

Elektr zanjiri elementlarini shartli belgililar asosida grafik ravishda ifodalanishi elektr zanjirining sxemasi deyiladi. 1.4 – rasm, a-d va 1.5-rasm, a-d da manba va iste’molchilarining shartli belgilari ko‘rsatilgan. 1.6-rasm, a,b da esa, o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok zanjirlarining sxemalari ko‘rsatilgan. Zanjirning manba joylashgan qismi, ichki uchastkasi deyilib, iste’molchilar, bog‘lovchi simlar, yordamchi apparatlar birgalikda tashqi uchastkani tashkil etadi. Manbaning tashqi zanjirga ulanuvchi a va b qismalari (qutblari) zanjirning chiqish qismlari (qutblari) deyiladi. Tashqi zanjir-ning manba bilan bog‘lanuvchi s va d qismlari (qutblari) kirish qismlari (qutblari) deb ataladi. Zanjirning ikki qutbga ega qismi ikki qutblik deyiladi.


Ikki qutblik tarkibida manba mavjud bo'lsa, aktiv ikki qutblik, yo'q bo'lsa, passiv ikki qutblik deb ataladi.



1.4 – rasm

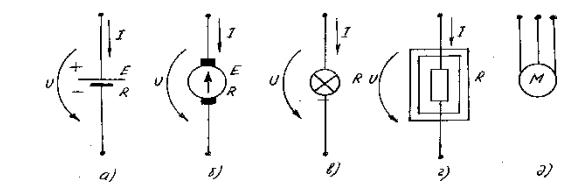

1.5 – rasm.

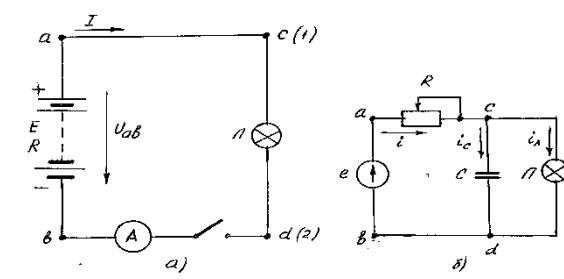

1.6 – rasm.

Zanjirning bir xil tok o'tayotgan uchastkasi, ketma-ket bog'lanishli uchastka deyiladi. Bir qancha uchastkalardan o'tuvchi tokning har qanday berk yo'li kontur deb ataladi. Bir-biridan birorta tarmoq bilan farqlanuvchi konturlar, mustaqil konturlar deb ataladi. Agar zanjirning barcha tarmoqlari ikki tugunga bog'langan bo'lsa, bunday bog'lanish parallel bog'lanish deyiladi. Zanjirning parallel bog'langan uchastkasi bir xil kuchlanish ostida bo'ladi. Elektr zanjirlarining umumiylahili tahlili uchun tok va kuchlanishlarning shartli musbat yo'naliishlari belgilab olinishi kerak. Agar aniqlanayotgan kattalik musbat bo'lsa, zanjirda ko'rsatilgan

yo'naliish haqiqiy yo'naliish bilan bir xil bo'ladi, agar manfiy bo'lsa, haqiqiy yo'naliishga qarama - qarshi bo'ladi. Elektr energiyasi manbasi uchun kuchlanishning musbat yo'naliishi manbadagi tok yo'naliishiga qarama- qarshi bo'ladi.

Nazorat savollari

1. Elektrotexnikaning xalq xo'jaligini rivojlanishidagi ahamiyati.
2. Elektrotexnikaning fan sifatida shakllanishida qaysi olimlar hissa qo'shgan?
3. Elektr zanjiri va uning elementlariga ta'rif bering.
4. O'zgarmas, o'zgaruvchan va sinusoidal kattaliklar bir - biridan qanday farqlanadi?
5. Chizig'iy va nochizig'iy elementlar va zanjirlar to'g'risidagi tushunchalar.
6. Elektr zanjirlari elementlarining bog'lanishiga qarab qandaylarga bo'linadi?
7. Elektr zanjiri elementlarining parametri tushunchasi nima? Qanday parametrlnarni bilasiz?
8. Elementning qanday xususiyatlari R , L , C parametrlarini belgilaydi?
9. Elektr zanjiri elementlarining sxemalarda ifodalanishi belgilarini ko'rsating.
10. Elektr zanjirlarining ulanishi sxemalarini tavsiflab bering.

MAVZU: 3. O'ZGARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBBLASH USULLARI.

Reja:

3.1. Ikki tugun usuli.

3.2. Kirxgof qonunlarini qo'llash usuli.

3.3. Kontur toklari usuli.

3.4. Ustlash usuli.


3.5. Ekvivalent generator usuli.

Tayanch so‘z va iboralar: hisoblash, tahlil, turli usullar, parallel ulangan, tugun, kuchlanish, Om qonuni, o‘tkazuvchanlik, tarmoq, musbat yo‘nalish, birinchi kontur bo‘ylab, kontur toklari, mustaqil konturlar, xususiy, murakkab, oraliq, ajratilgan tarmoq, ikki qutblilik, aktiv, passiv, EYUK, summa, energiyani saqlanish qonuni, yo‘nalish, diagramma.

3.1. Ikki tugun usuli

Bir nechta manbali murakkab elektr zanjirlarini tahlil qilish va hicoblash uchun Kirxgofning ikkala qonuni va Om qonuniga asoslangan, bir nechta usullar ishlab chiqilgan.

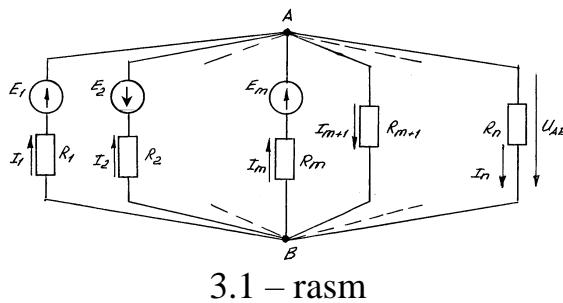1. Ikki tugun usuli.
2. Kirxgof qonunlarini qo‘llash usuli.
3. Kontur toklari usuli.
4. Ustlash usuli.
5. Ekvivalent generator usuli va boshqalar.



3.1 – rasm

Zanjirni ikki tugun usuli bilan hisoblash, berilgan zanjirning barcha tarmoqlari (aktiv yoki passiv) o‘zaro parallel bo‘lib, ikki tugun oralig‘ida joylashgan holatlar uchun qo‘llaniladi. Bu usulni 3.1-rasmida berilgan zanjir misolida ko‘ramiz. Bu usulga binoan avval A va V tugunlari orasidagi kuchlanish aniqlanadi. Kuchlanishning shartli musbat yo‘nalishi A dan V ga deb qabul qilinganda Kirxgofning birinchi qonuniga binoan:

$$I_{m+1} + I_{m+2} + \dots + I_n = I_1 + I_2 + \dots + I_m. \quad (3.1)$$

Om qonuniga muvofiq har bir tarmoq toki:

$$\begin{aligned} I_1 &= g_1(E_1 - U_{AB}), \\ I_2 &= g_2(-E_2 - U_{AB}), \\ I_m &= g_m(E_m - U_{AB}), \\ I_{m+1} &= g_{m+1}U_{AB}, \\ &\dots \\ I_n &= g_nU_{AB}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

(3.2) ni (3.1) munosabatga qo‘yib, ba’zi bir o‘zgartirishlardan so‘ng quyidagi ifoda hosil qilinadi:

$$U_{AB} = \frac{g_1 E_1 - g_2 E_2 + \dots + g_m E_m}{g_1 + g_2 + \dots + g_n},$$

yoki

$$U_{AB} = \sum_{k=1}^m g_k E_k / \sum_{k=1}^n g_k . \quad (3.3)$$

U_{AB} ning qiymatini aniqlab, (3.2) munosabatga qo‘yamiz va tarmoqlar bo‘ylab o‘tayotgan tokning qiymatini hisoblab topamiz.

3.2. Kirxgof qonunlarini qo‘llash usuli

Bu usulga ko‘ra, hamma tarmoqlar soni t va tugunlar soni t^1 bilan belgilab olinadi. Tok manbasi bor tarmoqlar soni t_t bilan belgilanadi. Tenglama tuzishdan oldin:

1. Toklarning shartli musbat yo‘nalishlarini tanlab sxemada belgilab chiqiladi.
2. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan tenglama tuzish uchun kontur bo‘ylab shartli musbat yo‘nalish belgilab olinadi.

So‘ngira Kirxgofning birinchi qonuniga binoan tugunlar sonidan bitta kam, ikkinchi qonunga binoan $(t-t_t)-(t^1-1)=t-t_t-t^1+1$ ta tenglama tuziladi. Tuzilgan tenglamalar birgalikda echilib tarmoq toklari aniqlanadi.

Misol. 2.8-rasmdagi sxema uchun yuqoridagi usulga binoan tenglama tuzamiz.

Sxemada $t=3$ $t_t=0$ $t^1=2$. Demak, birinchi qonunga binoan bitta tenglama tuziladi:

$$I_1 + I_2 = I_3 . \quad (3.4)$$

Ikkinchi qonunga binoan $(t-t_t)-(t^1-1)=(3-0)-(2-1)=2$ ta tenglama tuzilar ekan.

Konturning musbat yo‘nalishini soat strelkasi bo‘ylab deb qabul qilamiz:

$R_1 E_1 R_2 E_2$ kontur uchun


$$I_1 R_1 - I_2 R_2 = E_1 + E_2 . \quad (3.5)$$

$E_2 R_2 R_3 R_4$ kontur uchun

$$I_2 R_2 + I_3 (R_3 + R_4) = -E_2 . \quad (3.6)$$

Bu tenglamalarni birgalikda echib I_1, I_2, I_3 tarmoq toklari topiladi.

3.3. Kontur toklar usuli

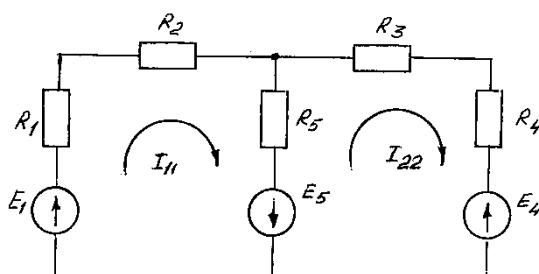

3.2 – rasm.

Bu usulda zanjirning har bir berk konturining o‘z toki mavjud deb faraz qilinadi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, kontur toklaridan foydalanib tenglamalar tuziladi. Hisoblab topilgan kontur toklari asosida tarmoq toklarining qiymati aniqlanadi. 3.2-rasmda ko‘rsatilgan sxema uchun kontur toklari usulini qo‘llaymiz. I_{11} va I_{22} bilan kontur toklarini belgilaymiz.

Birinchi kontur uchun

$$(R_1 + R_2) I_{11} + R_5 (I_{11} - I_{22}) = E_1 + E_5 ,$$

yoki

$$(R_1 + R_2 + R_5) I_{11} -$$

$$R_5 I_{22} = E_1 + E_5 .$$

Ikkinchি kontur uchun

$$(R_3+R_4)I_{22}+R_5(I_{22}-I_{11})=-E_5-E_4,$$

yoki

$$-R_5$$

$$I_{11}+(R_3+R_4+R_5)I_{22}=-E_5-E_4.$$

Bu tenglamalarni quyidagicha yozamiz:

$$\begin{aligned} R_{11}I_{11}+R_{12}I_{22} &= E_{11}, \\ R_{21}I_{11}+R_{22}I_{22} &= E_{22}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

bu erda

$$\begin{aligned} R_{11} &= R_1 + R_2 + R_5, & E_{11} &= E_1 + E_5, \\ R_{22} &= R_3 + R_4 + R_5, & E_{22} &= -E_4 - E_5. \\ R_{12} &= R_{21} = -R_5, \end{aligned}$$

(3.7) tenglamalar sistemasi hisoblanib topilgan kontur toklari asosida tarmoq toklari aniqlanadi. Zanjirming konturlar soni qancha bo'lsa, tuziladigan tenglamalar ham shuncha bo'ladi.

3.4. Ustlash usuli


Ushbu usulda asosan sxemada birdan ortiq EYUK manbalari bo'lsa, elektr zanjiri har bir EYUK manbaining tasiridan hosil bo'lgan xususiy toklar uchun alohida (bosqichma-bosqich) hisoblanadi. Har bir bosqichda sxemada bitta EYUK manbai qoldirilib, qolgan barcha manbalar vaqtincha nolga teng deb faraz qilinadi va barcha tarmoqlarda shu EYUK ta'sirida oqayotgan toklar topiladi. Zanjirda nechta EYUK manbai bo'lsa, hisoblash ishlari shuncha marta bajariladi. Ammo zanjirdagi barcha qarshiliklar va sxemadan vaqtincha ajratilgan manbalarning ichki qarshiliklari o'zgarishsiz qoldiriladi. Agar manbalarning ichki qarshiliklari berilmagan bo'lsa, u nolga teng deb qabul qilinadi. Agar biror murakkab elektr zanjiri m ta EYUK manbaidan va n ta tarmoqdan tashkil topgan bo'lsa, u holda k - nomerli ixtiyoriy tarmoqning R_k qarshiligidan sxemadagi har bir EYUK ta'siridan hosil bo'lgan $I'_k, I''_k, \dots, I^m_k$ kabi turli qiymat va yo'nalishlarga ega bo'lgan xususiy toklar oqib o'tadi. Tarmoqlardan oqib o'tayotgan toklarning haqiqiy qiymatlari ayrim manbalar ta'sirida hosil bo'lgan xususiy toklarning algebraik yig'indisiga teng

$$I_k = \sum_{n=1}^m i_n. \quad (3.8)$$

3.5. Ekvivalent generator usuli

Murakkab elektr zanjirining ixtiyoriy bitta tarmog'idagi tokning qiymatini aniqlash kerak bo'lganda ekvivalent generator usulidan foydalanish mumkin. Ajratilgan tarmoqqa nisbatan zanjirning qolgan qismini ikki qutblik deb qaralsa, shu ikki qutblik hisob davomida ekvivalent generator bilan almashtiriladi. Ekvivalent generatorning ichki qarshiliqi ikki qutblikning kirish qarshiligidagi, EYUK esa, ajratib ko'rsatilgan tarmoq qismlaridagi salt ishslash kuchlanishiga teng deb qabul qilinadi.

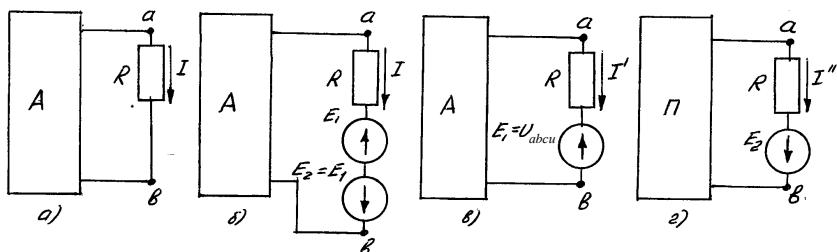3.3-rasm, a da ab tarmog'inining I tokini aniqlash talab qilinadi. To'rtburchakdag'i A belgisi, uning tarkibida EYUK yoki tok manbasi borligini ifodalaydi. Agar ab tarmoqqa qiymatlari teng qarama - qarshi yo'nalgan ikkita E_1 va E_2 EYUK manbalarini ulasak, tok I ning qiymati o'zgarmaydi (3.3-rasm, b).



3.3 – rasm.

Ustlash usuliga binoan

$$I = I' + I'' .$$

Bu erda $I' - E_1$ va ikki qutblik ichidagi barcha manbalar ta'sirida hosil bo'ladi. I'' esa E_2 manba ta'sirida hosil bo'ladi.

SHular asosida va 3.3-rasm, v,g sxemalaridan I' va I'' ni aniqlaymiz. E_1 va U_{ab} kuchlanish bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan.

Zanjirning bir qismi uchun (EYUK bor bo'lgan) Om qonuniga binoan:

$$I' = \frac{U_{ab} - E_1}{R} . \quad (3.9)$$

Bunda E_1 shunday tanlanadiki, tok I' ning qiymati nolga teng bo'lsin. ab tarmoqda tokning nolga teng bo'lishi tarmoqning uzilishi bilan teng kuchli (salt ishslash). Salt ishslash kuchlanishi U_{abcu} bilan belgilanadi. Demak, E_1 ni U_{abcu} ga tenglasak, $I' = 0$ bo'ladi. $I = I' + I''$ bo'lganligi sababli, $I' = I''$ 3.3-rasm, g ga ko'ra

$$I'' = \frac{E_2}{R + R_K} = \frac{U_{abcu}}{R + R_K} , \quad (3.10)$$

bunda R_k - ikki qutblikning kirish qarshiligi; R - ab tarmoq qarshiligi.

Demak, bu usul bilan tok aniqlanganda:

1. ab tarmoq uzilgan holat uchun a va b qismalar orasidagi kuchlanish aniqlanadi.

2. ab qismalarga nisbatan kirish qarshiligi R_k topiladi (EYUK manbalari qisqa tutashtirilib, tok manbalari uzib qo'yilgan holatda).

3. Tokning qiymatini quyidagi formula bilan hisoblab topiladi.

$$I = \frac{U_{abcu}}{R + R_K} . \quad (3.11)$$

Har bir usul bo'yicha noma'lumlar aniqlangandan so'ng, hisobiy qiymatlar aniqligi quvvatlar balansi bo'yicha tekshiriladi. Energiyani saqlanish qonuniga binoan, vaqt birligida sxemadagi qarshiliklardan ajralayotgan issiqlik miqdori, shu vaqt birligida manbadan olinayotgan energiyaga teng bo'lishi kerak.

Agar manbadan o'tayotgan tok bilan, EYUK ning yo'nalishi bir xil bo'lsa, manba vaqt birligida zanjirga EI miqdorda energiya (yoki quvvat) beradi va EI ko'paytma tenglamaga musbat ishora bilan kiradi. Agar I va E ning yo'nalishlari qarama - qarshi bo'lsa, EYUK manbasi iste'mol qiladi va EI ko'paytma quvvatlar balansi tenglamasiga manfiy ishora bilan kiradi.

$$\sum I^2 R = \sum EI . \quad (3.12)$$

Agar sxemaning a tuguniga tok manbaidan I_k tok kirib, b tugunidan chiqib ketayapti deb faraz qilsak, tok manbasi berayotgan quvvat $U_{ab} \cdot I_k$ ga teng bo'ladi. U holatda quvvatlar balansi tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$\sum I^2 R = \sum EI + \sum U_{\alpha\beta} I_k. \quad (3.13)$$

Ba'zi bir hollarda elektr zanjirlarining bir uchini yoki berk konturidagi elektr holatni ta'lil qilish uchun zanjir qismi yoki kontur bo'y lab potensiallarning taqsimlanish grafigi quriladi. Zanjir qismining yoki konturning har bir nuqtasi uchun potensial diagrammada tegishli o'z nuqtasi bo'ladi. Absissa o'qida konturdagi ixtiyoriy bir nuqtadan boshlab qarshiliklarning qiymatlari qo'yiladi, ordinatalar o'qida nuqtalarning potensiallari belgilanadi. Koordinata tekisligidagi nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq zanjir uchastkasining yoki konturning potensial diagrammasi deyiladi.

CHiziqli o'zgarmas toklar temasidagi ko'rilgan materiallar keyingi mavzularni o'rganishda alohida ahamiyatga ega. Ko'rib chiqilgan murakkab zanjirlarni hisoblash usullari, o'zgaruvchan tok zanjirlari uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Nazorat savollari

1. Elektr zanjirlarini hisoblashning qanday usullarini bilasiz?
2. Ikki tugun usuli qanday zanjirlar uchun qo'llaniladi?
3. Kirxgof qonunlari usulini qo'llashda, zanjir uchun Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonunlari bo'yicha nechta tenglama tuzilishi kerak?
4. Kontur toklari usulida zanjir uchun qaysi qonun asosida va nechta tenglamalar tuziladi?
5. Kontur toklar usulida tarmoqlarning haqiqiy toklari qanday aniqlanadi?
6. Ustlash usulini tushuntirib bering.
7. Agar zanjirning tarkibida ikkita manba, 9 ta tarmoq va 4 ta tugun mavjud bo'lsa, zanjirni hisoblash uchun qaysi usul qulayroq bo'ladi?
8. Ekvivalent generator usuli qanday holatlarda qo'llaniladi?
9. Ekvivalent generator usuli bilan zanjirni hisoblash tartibini tushuntirib bering.
10. Zanjirni hisobiy quvvatlar balansi tenglamasiga binoan qanday tekshiriladi?

MAVZU: 4. CHIZIKLI O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI.

Reja:

- 3.1. **R,L,S ketma-ket ulangan zanjir.**
- 3.2. **R,L,S parallel ulangan zanjir.**

Tayanch so'z va iboralar: simvolik usul, differensial tenglamalar, oniy qiymatlar, kompleks, Kirxgof konunlari, amplituda va ta'sir etuvchi qiymatlar, vektor diagramma, kompleks qarshilik, modul, to'g'ri burchakli uchburchak, siljish, kompleks o'tkazuvchanlik, aktiv, reaktiv, quvvat, rezonans, shartlar, chastota, mustahkamlik, reaktiv, quvvat, kompensatsiya.

4.1. **R,L,S ketma-ket ulangan zanjir**

Sinusoidal tok zanjirlarini hisoblashda simvolik usul (kompleks usul) dan keng foydalilanadi. Buning uchun sinusoidal tok zanjirlarida oniy qiymatlar yordamida tuzilgan differensial tenglamalardan, shu kattaliklarning komplekslari orqali tuzilgan algebraik tenglamalarga o'tiladi. Bu o'tish shunga asoslanganki, turg'un holatlar uchun Kirxgof konunlariga asoslanib tuzilgan tenglamalarda tokning oniy qiymati i uning

amplitudasini kompleksi \dot{I}_m bilan, aktiv qarshilikdagi kuchlanishning oniy qiymati $u_R = Ri$ - kompleks $R\dot{I}_m$ bilan, induktivlikdagi oniy kuchlanish $u_L = L \frac{di}{dt}$ - kompleks $i_m j \omega L$ bilan, sig‘imdagi oniy kuchlanish $u_C = \frac{1}{C} \int idt$ - kompleks $i_m \left(\frac{-j}{\omega C} \right)$ bilan, EYUK e esa - kompleks \dot{E}_m bilan almashtiriladi.

5.1-rasmdagi sxema uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan oniy qiymatlar orqali tenglama tuzamiz:

$$u_R + u_L + u_C = e .$$

yoki differensial tenglama ko‘rinishda:

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = e . \quad (5.1)$$

Agar manbaning EYUK si:

$$e = E_m \sin \omega t, \quad \psi = 0$$


bo‘lsa (5.1) ifodaning kompleks ko‘rinishdagi ifodasi

$$\dot{I}_m R + \dot{I}_m j \omega L + \dot{I}_m \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = \dot{E}_m \quad (5.2)$$


Agar tenglamaning ikki tarafini $\sqrt{2}$ ga bo‘lsak, tenglama ta’sir etuvchi qiymatlar kompleksi orqali ifodalanadi:

$$iR + i j \omega L + i \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = \dot{E} . \quad (5.3)$$

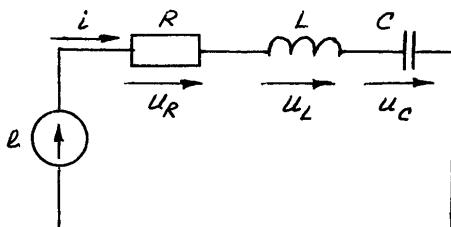Berilgan zanjir uchun (5.3) munosabat asosida kompleks tekislikda qurilgan vektor diagramma 5.2-rasmida keltirilgan.



5.1-rasm.

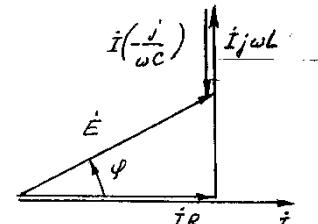

5.2-rasm.

(5.3) tenglamani yana ham soddalashtirish mumkin:

$$i \left(R + j \omega L - \frac{j}{\omega C} \right) = \dot{E} . \quad (5.4)$$

(5.4) dan quyidagini hosil qilamiz:

$$i = \frac{\dot{E}}{R + j \omega L - \frac{j}{\omega C}} . \quad (5.5)$$

(5.5) ifodaning maxraji sinusoidal tok zanjirining to‘la kompleks qarshiliqi deyiladi va Z bilan belgilanadi. Z ning tepasiga nuqta qo‘yilmaydi, chunki nuqtani sinusoidal o‘zgaruvchan kattalikning kompleks qiymatlariga qo‘yish qabul qilingan.

$$Z = ze^{j\varphi} = R + j \omega L - \frac{j}{\omega C} . \quad (5.6)$$

(5.5) ifodani (5.6) ni inobatga olib quyidagicha yozish mumkin:

$$i = \frac{\dot{E}}{Z}. \quad (5.7)$$

Bu formulani kompleks ko‘rinishidagi Om qonuni ifodasi deyiladi. Z - qarshilik ikki qismdan iborat haqiqiy qism R va mavsum qism jX , ya’ni

$$Z = R + jX, \quad (5.8)$$


bunda R - aktiv qarshilik; X - reaktiv qarshilik.

5.1-rasm uchun reaktiv qarshilik

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = X_L - X_c. \quad (5.9)$$

(5.8) munosabatdan kompleks qarshilikning moduli

$$z = \sqrt{R^2 + X^2}. \quad (5.10)$$

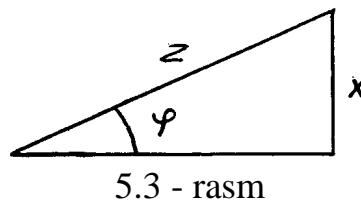

5.3 - rasm

Amaliyotda kompleks qarshilikning modulini to‘liq qarshilik deb yuritiladi. (5.10) munosabatdagi z ni to‘g‘ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi, bir katetini R , ikkinchisini X sifatida ko‘rsatish mumkin (5.3-rasm). Bu uchburchakdan siljish burchagi φ quyidagicha topiladi.

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}. \quad (5.11)$$

4.2. R, L, S parallel ulangan zanjir

5.4-rasmda rezistor, induktivlik va sig‘im elementlari parallel ulangan elektr zanjiri berilgan. Zanjirdagi rezistorning o‘tkazuvchanligi $g = 1/R$, induktivlik L va sig‘im C ning qiymati ma’lum deb hisoblansin. Zanjirga berilayotgan kuchlanish $u = U_m \sin \omega t$, $\psi_u = 0$ bo‘lsin. Zanjirga kirishdagi tokning qiymati Kirxgofning birinchi qonuniga binoan quyidagicha yoziladi:


$$i_g + i_C + i_L = i. \quad (5.12)$$

(5.12) munosabatni differensial ko‘rinishda ifodalaymiz.


$$gu + C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} \int u dt = i. \quad (5.13)$$

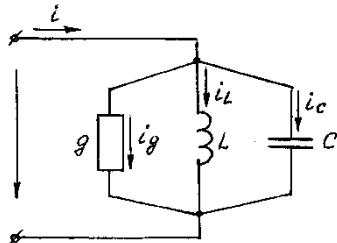(5.13) tenglamani kompleks ko‘rinishda ta’sir etuvchi qiymatlar bilan ifodalaymiz:

$$\dot{U}_g + \dot{U}_j \omega C + \dot{U} \left(\frac{-j}{\omega L} \right) = i. \quad (5.14)$$



5.4 – rasm.

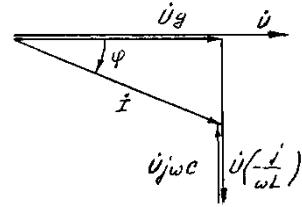

5.5 – rasm.

5.5-rasmda (5.14) munosabat asosida kompleks tekislikda qurilgan zanjirning vektor diagrammasi ko'rsatilgan.

(5.14) ifodani soddaroq ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$\dot{U}_g + j\dot{U}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = i,$$

yoki

$$\dot{U}\left[g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)\right] = i, \quad (5.15)$$

bundan to'la kompleks o'tkazuvchanlik quyidagicha belgilanadi:

$$Y = g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right). \quad (5.16)$$

bu erda $\omega C = b_c$; $\frac{1}{\omega L} = b_L$ u holda $b_c - b_L = b$, agar $b_L > b_c$ bo'lsa, (5.16) ifodani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$y = g - jb = ye^{-j\varphi} \quad (5.17)$$

bunda b_c - sig'im va b_L - induktiv o'tkazuvchanlik; b - reaktiv o'tkazuvchanlik deyiladi.


(5.15) ifodani (5.16) ni inobatga olgan holda Om qonunining kompleks ifodasini quyidagicha yozish mumkin:

$$I = YU$$

bundan (5.17) ni hisobga olib

$$i = \dot{U}_g - j\dot{U}b = I_a + I_p, \quad (5.18)$$

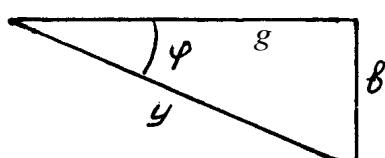bu erda I_a - tokning aktiv tashkil etuvchisi; I_p - tokning reaktiv tashkil etuvchisi.




5.6 – rasm.

Kompleks o'tkazuvchanlikning moduli

$$y = \sqrt{g^2 + b^2}. \quad (5.19)$$

Demak, u - to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi (5.6-rasm) aktiv g va reaktiv b o'tkazuvchanliklar esa uning katetlari ekan. U holda bu uchburchakdan:
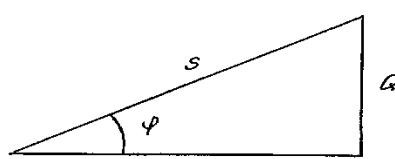
$$\varphi = \arctg \frac{b}{g}. \quad (5.20)$$



5.7 – rasm.

Agarda 5.3-rasmda tasvirlangan uchburchak tomonlarini tokning kvadratiga ko‘paytirilsa unga o‘xhash quvvatlar uchburchagi hosil bo‘ladi (5.7-rasm). Bu uchburchakning gipotenuzasi $S = zI^2$ - to‘la quvvat, φ - burchakka yondosh katet $P = RI^2$ - aktiv quvvat, φ - burchak qarshisidagi katet $Q = XI^2$ - reaktiv quvvat $\cos\varphi = P/S$ - quvvat koeffitsienti tushunchasini beradi. 5.7-rasmdan:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad (5.21)$$

SHu qatorda:

$$\begin{aligned} P &= UI \cos\varphi = RI^2 = gU^2, \\ Q &= UI \sin\varphi = XI^2 = bU^2, \\ S &= UI = zI^2 = \delta U^2. \end{aligned} \quad (5.22)$$

To‘la quvvatni kompleks ifodasi

$$\tilde{S} = \dot{U} \overset{*}{I} = U I e^{j(\psi_u - \psi_i)} = U I e^{j\varphi} = UI \cos\varphi + jUI \sin\varphi = P + jQ, \quad (5.23)$$

bunda $\overset{*}{I}$ - boshlang‘ich fazasi teskari ishora bilan olingan kompleks tok, ya’ni $\overset{*}{I} = I e^{j\varphi}$ bo‘lsa $\overset{*}{I} = I e^{-j\varphi}$ bo‘ladi.

SHunday qilib to‘la quvvat kompleksi \tilde{S} R-haqiqiy qism aktiv quvvat va mavhum qism Q – reaktiv quvvatdan tashkil topadi.

MAVZU: 5. SINUSOIDAL O‘ZGARUVCHAN TOK ELEKTR ZANJIRLARIDA REZONANS XODISALARI.

Reja:

5.1. Sinusoidal tok zanjirlarida rezonans hodisasi.

Tayanch so‘z va iboralar: simvolik usul, differensial tenglamalar, oniy qiymatlar, kompleks, Kirxgof konunlari, amplituda va ta’sir etuvchi qiymatlar, vektor diagramma, kompleks qarshilik, modul, to‘g‘ri burchakli uchburchak, siljish, kompleks o‘tkazuvchanlik, aktiv, reaktiv, quvvat, rezonans, shartlar, chastota, mustahkamlik, reaktiv, quvvat, kompensatsiya.

5.1. Sinusoidal tok zanjirlarida rezonans hodisasi

Sinusoidal tok zanjirining kirish toki va kuchlanishi faza bo‘yicha ustma-ust tushsa va zanjirning to‘liq qarshiligi z aktiv qarshilikka teng bo‘lgan holatda zanjirda rezonans hodisasi ro‘y beradi. R, L, S ketma-ket ulangan holatdagi rezonans kuchlanishlar rezonansi deyiladi. (5.10) munosabatdan $z = R$ bo‘lishi uchun $X = 0$ bo‘lishi kerak. Bu holda:

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{R^2 + \tilde{O}^2} = R; \\ X = X_L - X_S; \quad X = 0; \quad X_L = X_S & \text{ bo‘ladi. YA’ni } \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \text{ bundan} \\ & \omega_0^2 LC = 1, \end{aligned} \quad (5.24)$$

bu erda ω_0 - rezonans chastotasi.

Rezonans vaqtida tok eng katta qiymatga erishadi, chunki $X_L=X_C$ bo‘lib, tokning qiymati $I=E/R$ ifodadan aniqlanadi. Bu holat uchun 5.8-rasmida vektorlar diagrammasi keltirilgan.


$$U_L = U_C = \omega_0 L I = \frac{\omega_0 L}{R} E.$$

E o‘rniga uning kuchlanishi U qabul qilinsa quyidagi nisbat

$$\frac{U_L}{U} = \frac{I\omega_0 L}{IR} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\rho}{R} = Q \quad (5.25)$$

konturning asilligi deyiladi. Asillik rezonans vaqida induktivlik yoki sig‘imdagি kuchlanish kirish kuchlanishidan necha marta ortiq ekanligini ko‘rsatadi. Radiotexnika qurilmalaridagi Q ning qiymati 300 ga teng bo‘lishi mumkin. $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$ - to‘lqin qarshiligi deb ataladi. Rezonans hodisasida induktiv va sig‘im qarshiliklarida kuchlanishning keskin ortib ketishi sababli bu rezonans kuchlanishlar rezonansi deyiladi. Kuchlanishlar ortishi tufayli induktivlik va sig‘imda izolyasiya ishdan chiqishi mumkin.

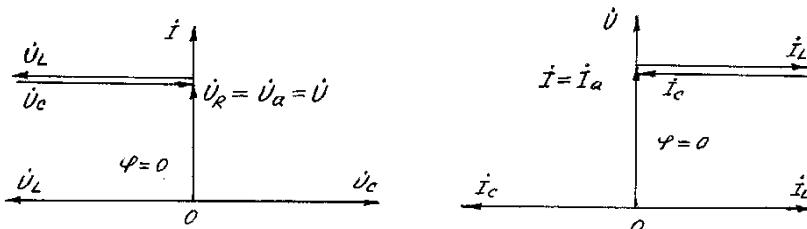R,L,C elementlari parallel ulanganda toklar rezonansi ro‘y berishi mumkin. Bu holatda ham rezonans shartlari oldingi holatdagi kabi: $y=g$; $\varphi=0$; $b_L=b_C$; $\omega_0^2 LC = 1$ bo‘ladi.



5.8 – rasm.

5.9 – rasm.

Rezonans vaqtida $b=0$ bo‘lib, $u=g$ bo‘lganligi sababli, tokning qiymati $I=Uy=Ug$ ga teng, ya’ni kirish toki eng kichik qiymatga erishadi, son jihatdan aktiv qarshilikdagi tokka teng bo‘ladi. I_L va I_C toklari o‘zaro kompensatsiyalanadi, chunki $b_L=b_C$ (5.9-rasm). I_L va I_C toklari kirish tokidan bir necha marta katta bo‘lishi mumkin. SHu sababli, bunday zanjirdagi rezonans toklar rezonansi deyiladi.

$\gamma = \sqrt{\frac{C}{L}}$ - to‘lqin o‘tkazuvchanligi,

$Q = \frac{U\omega_0 C}{Ug} = \frac{\omega_0 C}{g} = \frac{\gamma}{g}$ - konturning asilligi deyiladi.

Toklar rezonansi vaqtida $\varphi=0$, bundan $P=UI \cos \varphi = UI = S$; bu shuni ko‘rsatadiki, rezonans vaqtida reaktiv quvvat Q nolga teng bo‘ladi. Aktiv quvvat to‘la quvvatga teng, ya’ni quvvat koefitsienti $\cos \varphi = \frac{P}{UI}$ maksimal qiymatga erishadi: $\cos \varphi = 1$. Toklar rezonansi asosan tok va kuchlanish orasidagi fazalar farqini kompensatsiyalashda foydalilanildi.

Nazorat savollari

1. Sinusoidal tok zanjirini simvolik usul bilan hisoblashning ma’nosi nimadan iborat?

2. R, L, S ketma-ket ulangan holat uchun zanjirning differensial va kompleks ko‘rinishdagi tenglamalarini yozing.
3. Kompleks qarshilik qanday ifodalanadi?
4. Om qonunini kompleks ko‘rinishini yozing.
5. Vektor diagrammadan qarshiliklar uchburchagiga o‘tilganda φ burchakning qiymati o‘zgaradimi?
6. Quvvatlar uchburchagini chizib, izohlab bering.
7. Parallel va ketma-ket ulangan zanjirlarda rezonans hosil qilish sharti nimadan iborat?
8. Rezonans konturining asilligi deganda nimani tushunasiz?
9. Rezonans holatida zanjirning to‘la quvvati nimaga teng?
10. Quvvat koeffitsienti $\cos\varphi$ qachon maksimum qiymatga erishadi?

MAVZU: 6.UCH FAZALI O‘ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI

Reja:

- 6.1. Uch fazali zanjirlar haqida asosiy tushunchalar.**
- 6.2. Uch fazali manbaning fazalarini ulash sxemalari.**
- 6.3. Iste’molchilarini uchburchak usulda ulash.**

Tayanch so‘z va iboralar: tizim, energiya manbai, EYUK, faza siljishi, faza, liniya, iste’molchi, generator, uzatish liniyasi, rotor, stator, induksiyalanish, simmetrik, EYUK ifodasi, ketma - ketlik, vektor diogramma, yulduz, uchburchak, liniya va faza kuchlanishi, munosabat, neytral, Kinxgof qonunlari, summa, nosimmetrik iste’molchi.

6.1. Uch fazali zanjirlar haqida asosiy tushunchalar

EYUK lari bir xil chastotali va bir – biriga nisbatan faza bo‘yicha 1/3 davrga siljigan uchta elektr zanjirining to‘plami uch fazali sistema deyiladi.


Agar barcha uchta fazada ham EYUK bir xil amplitudaga ega bo‘lsa va faza bo‘yicha bir xil burchakka siljigan bo‘lsa, bunday tizim simmetrik tizim deyiladi. Uch fazali tizimning toklaridan biri oqib o‘tishi mumkin bo‘lgan uch fazali elektr zanjirining qismi faza deyiladi.

SHunday qilib, generatorning EYUK induksiyalanadigan chulg‘ami va unga ulangan iste’molchi uch fazali zanjirning fazasi hisoblanadi.


O‘zgaruvchan tok M. O. Dolivo – Dobrovolskiy uch fazali tok tizimni ixtiro qilgandan keyin butun dunyoda keng ishlatiladigan bo‘ldi. CHunki elektr energiyasini uzoq masofaga uzatish arzon va qulay, uch fazali qurilmalarning konstruksiyalari sodda va arzon, yulduz shaklida ulab hosil qilinadigan to‘rt simli tizm bo‘lganda ikkita ish kuchlanishi bo‘ladi.

Uch fazali zanjir uch qismdan tashkil topadi: uch fazali generator – unda mexanik energiya elektr energiyaga aylanib fazalarda uch fazali EYUK hosil bo‘ladi, uzatish linyalar va iste’molchilar.

Uch fazali generator sinxron mashina bo‘lib, turbogenerator yoki gidrogenerator bo‘lishi mumkin. Uch fazali generator modelining sxemasi 7.1-rasmda berilgan. Statorda uch qismdan iborat chulg‘am joylashgan bo‘lib, ular fazalar deb ataladi. Ular o‘zaro shunday joylashganki, ularning magnit o‘qlari bir–biriga nisbatan $2\pi/3$ (120°) li burchak tashkil etadi. Rasmida shartli ravishda har faza bittadan chulg‘am bilan ko‘rsatilgan. CHulg‘amlarning boshlari A, V, S bilan, tugallanishlari esa X, Y, Z bilan belgilangan. Qo‘zg‘almas stator chulg‘amlaridagi EYUK lar harakatdagi rotor tokining magnit maydoni ta’sirida vujudga keladi. Rasmida, rotor shartli ravishda N va S qutbga ega bo‘lgan doimiy magnit shaklida ifodalangan. Induksiyalangan EYUK bir xil chastotaga ega bo‘lgan sinusoida bo‘lib, bir – biridan faza bo‘yicha farqlanadi.

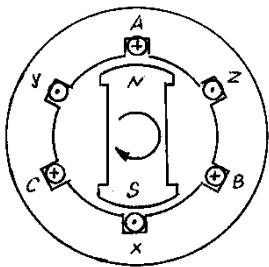

7.1 – rasm.

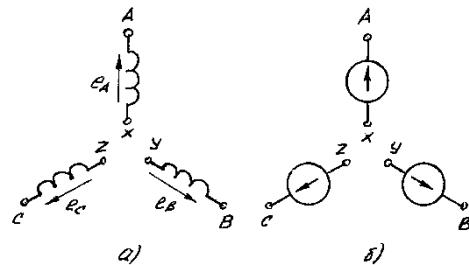

7.2 – rasm.

Sxemalarda manbaning cho‘lg‘amlari (yoki fazalari) 7.2-rasmda ko‘rsatilgandek ifodalanadi. EYUK ning shartli musbat yo‘nalishi har bir faza uchun faza oxiridan boshlanishiga qarab olinadi. Uch fazali simmetrik EYUK tizimi grafik shaklda, analitik ifoda bilan, trigonometrik funksiyalar bilan, vektorlar bilan va kompleks kattaliklar bilan ifodalanishi mumkin.

Simmetrik EYUK larning grafik ifodasi 7.3-rasm, a da, vektor diagrammasi 7.3-rasm, b, s da ko‘rsatilgan.

Analitik shaklda ifodalonganda quyidagi ko‘rinishga ega:

$$\begin{aligned} e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right), \\ e_C &= E_m \sin \left(\omega t + \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned} \quad (7.1)$$


Kompleks ko‘rinishda:

$$\dot{E}_A = E, \quad \dot{E}_B = E e^{-j \frac{2\pi}{3}}, \quad \dot{E}_C = E e^{j \frac{2\pi}{3}} \quad (7.2)$$

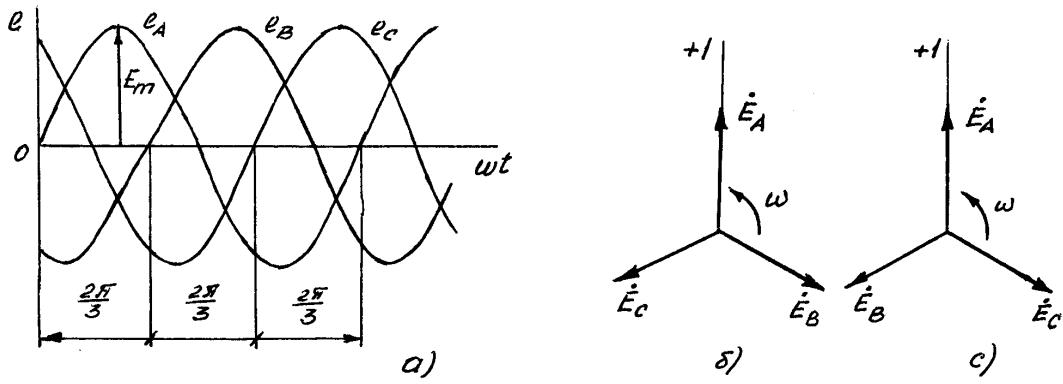7.3-rasmdagi grafik va diagrammani analiz qilamiz. Grafikdagi EYUK larning yig‘indisi $e_A + e_B + e_C = 0$. Fazalardagi EYUK vektorlarining geometrik yig‘indisi nolga teng.

$$\dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0$$

V fazaning EYUK si A fazaning EYUK sidan orqada qolib, S fazaning EYUK si V fazaning EYUK idan orqada qoluvchi EYUK lar sistemasi, to‘g‘ri ketma – ketlikni (7.3-rasm, b), agar birortasining o‘rni almashtirilsa, teskari ketma – ketlikni tashkil etadi (7.3-rasm, s).



7.3 – rasm.


6.2. Uch fazali manbaning fazalarini ulash sxemalari

Faza va liniya parametrlari. Manba va iste'molchilarni o'zaro ulashda defitsit materialga va uzatish liniyalari qurilmalariga sarf harajatlarni kamaytirish uchun generator fazalari yulduz yoki uchburchak shaklida ulanadi. YULDUZ ulanishda (7.4-rasm) fazalarning oxirlari X , U , Z lar bitta nuqtaga tutashtiriladi va N_1 harfi bilan belgilanib neytral nuqta deyiladi. Uchburchak ulanishda (7.5-rasm) bir fazaning oxiri X ikkinchi fazaning boshlanishi V bilan, ikkinchi fazaning oxiri U uchinchi fazaning boshi S bilan, uchinchi fazaning oxiri Z birinchi fazaning boshlanishi A bilan ulanadi. Ikkala holatda ham manba fazalarining boshlanishi A , V , S liniya o'tkazgichi yordamida yulduz yoki uchburchak shaklida ulangan iste'molchi bilan bog'lanadi. Manba va iste'molchi fazalari bir xil yoki turlicha ulanishda bo'lishi mumkin.


Manba va iste'molchi yulduz shaklida ulanganda, ba'zi holatda neytral o'tkazgichdan ham foydalaniladi.

Neytral nuqtalar N_1 va N ni tutashtiruvchi o'tkazgich neytral o'tkazgich deyiladi.

Manbalari uchburchak yoki nol o'tkazgichsiz yulduz shaklida bog'langan uch fazali zanjirlar uch o'tkazgichli zanjirlar manbasi neytral o'tkazgichli yulduz shaklida bog'langan zanjirlar to'rt o'tkazgichli zanjirlar deb ataladi. Uch fazali zanjirning alohida xususiyati unda ikki xil kuchlanish mavjudligi. Manba yoki iste'molchi fazalarining boshlanishi va tugallanish nuqtalari orasidagi kuchlanish faza kuchlanishi deyiladi. Manba yoki isteomolchi fazalari bo'ylab o'tayotgan toklar faza toklari deyiladi. 7.4-rasmida faza kuchlanishlari va toklari U_A , U_B , U_C , I_A , I_B , I_S , 7.5-rasmida esa faza kuchlanishi va toklari U_A , U_B , U_C , I_{VA} , I_{SB} , I_{AS} bilan belgilangan. Manba yoki iste'molchi fazalarining boshlanishlari orasidagi kuchlanish yoki liniya o'tkazgichlari orasidagi kuchlanish liniya kuchlanishi deyiladi. Manba va iste'molchini o'zaro bog'lovchi o'tkazgichlardan o'tayotgan toklar liniya toklari deyiladi.

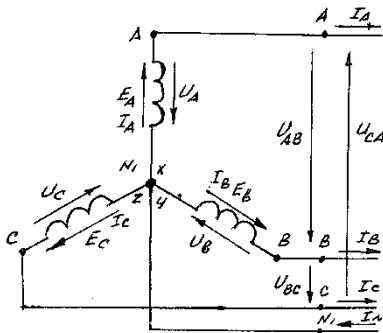

7.4 – rasm.

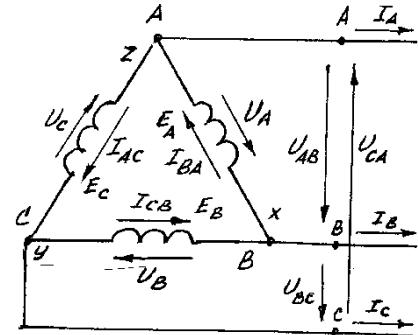

7.5 – rasm.

7.4 va 7.5-rasmlarda liniya kuchlanishlari va toklari U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} , I_A , I_B , I_C bilan belgilangan.

Zanjir to‘g‘ri hisoblanishi, tenglama va diagrammalar to‘g‘ri tuzilishi uchun, EYUK, kuchlanish va toklarning yo‘nalishi to‘g‘ri belgilangan bo‘lishi kerak.

EYUK larning musbat yo‘nalishi deb, manba fazalarining oxiridan boshiga qarab yo‘nalish qabul qilinadi, toklar yo‘nalishi EYUK bilan bir xil, kuchlanish esa qarama – qarshi yo‘nalishda olinadi.

(7.4 va 7.5-rasm). Liniya kuchlanishlari esa: U_{AB} – A dan V ga qarab, U_{BS} – V dan S ga qarab, U_{SA} – S dan A ga qarab yo‘nalitiriladi. Liniya toklari esa doim manbadan iste’molchi tarafga qarab yo‘naltiriladi. Iste’molchilardagi tok va kuchlanishlar bir xil yo‘nalishda olinadi. Neytral o‘tkazgichdagi tok I_N – iste’molchidan manba tomoniga qarab yo‘naltiriladi. Manbaning faza kuchlanishi uning EYUK sidan farq qiladi, bu farq manbaning ichki qarshiligi hisobiga bo‘ladi. Tahlilni soddalashtirish maqsadida ichki qarshilik hisobga olinmaydi va EYUK bilan kuchlanish qiymat jihatdan taxminan teng deb qabul qilinadi. Kuchlanishlar vektor diagrammasi EYUK lar diagrammasidan farq qilmaydi (7.6-rasm) Faza va mos liniya kuchlanishlarini o‘z ichiga olgan konturlar uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan (7.4-rasm):

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B, \\ \dot{U}_{BC} &= \dot{U}_B - \dot{U}_C, \\ \dot{U}_{CA} &= \dot{U}_C - \dot{U}_A.\end{aligned}\quad (7.3)$$


Manba kuchlanishlari vektor diagrammasi (7.6-rasm) va (7.3) ifodaga asosan liniya kuchlanishlarining vektor diagrammasini qurish mumkin. Natijada ikkita burchagi 30° va bitta burchagi 120° bo‘lgan hosil qiluvchi tomonlar faza kuchlanishlari vektorlari \dot{U}_A va \dot{U}_B , asosi esa liniya kuchlanishi \dot{U}_{AB} dan iborat uchburchak hosil bo‘ladi. Liniya kuchlanishlari o‘zaro teng va faza bo‘yicha 120° ga bir–biridan siljigan. 7.6-rasmida ko‘rsatilgan kuchlanishlar vektor diagrammasida

$$U_{AB} = 2U_A \sin 60^\circ = \sqrt{3} U_A. \quad (7.4)$$


Qolgan liniya va faza kuchlanishlari orasida ham xuddi shunday munosabat mavjud. SHuning uchun cho‘lg‘amlari yulduz shaklida ulangan manba uchun umumiyl holda:

$$U_{II} = \sqrt{3} U_{\phi}. \quad (7.5)$$

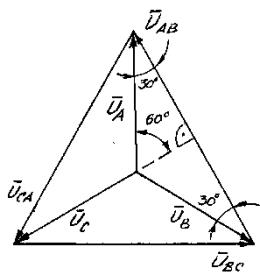Manba fazalarini uchburchak usulda ulanganda liniya va faza kuchlanishlari orasidagi munosabatni ko‘rib chiqamiz (7.5-rasm).



7.6 – rasm.

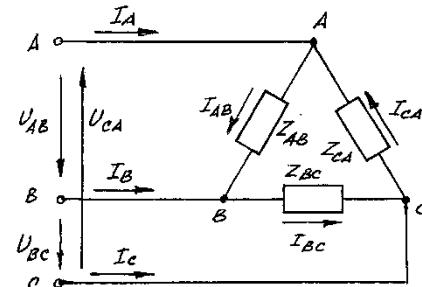

7.7 – rasm.

Bu sxemadan shunday xulosa qilish mumkinki, liniya kuchlanishlari mos faza kuchlanishlariga teng:

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A; \quad \dot{U}_{BC} = \dot{U}_B; \quad \dot{U}_{CA} = \dot{U}_C. \quad (7.6)$$

Umumiy holda:

$$U_{II} = U_{\phi}. \quad (7.7)$$

YUqorida ko‘rib chiqilganlar asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin.

1. Manba fazalarining ulanish usuliga bog‘liq bo‘limgan holda, liniya o‘tkazgichlari orasida ta’sir etuvchi qiymatlari bo‘yicha o‘zaroteng faza jihatdan 120° farq qiluvchi liniya toklari mavjud bo‘ladi.


2. Manba fazalarini yulduz shaklida ulanganda liniya kuchlanishlari xuddi shu manba fazalarini uchburchak ulangan holatidagiga nisbatan $\sqrt{3}$ marta katta bo‘ladi.

3. To‘rt o‘tkazgichli zanjirlarda liniya o‘tkazgichlari orasidagi liniya kuchlanishlaridan tashqari, liniya o‘tkazgichi va neytral o‘tkazgich orasida liniya kuchlanishidan $\sqrt{3}$ marta kichik faza kuchlanishi mavjud.

Ko‘rib chiqilgandan, agar liniya kuchlanishi 380 V bo‘lsa faza kuchlanishi 220 V, liniya kuchlanishi 220 V bo‘lsa, faza kuchlanishi 127 V bo‘ladi.

Sanoat korxonalari iste’molchilarini va maishiy xizmat korxonalari iste’molchilarining kuchlanishlari shu kuchlanishlarga mo‘ljallangan. To‘rt o‘tkazgichli tarmoqlar esa, bir fazali iste’molchilarni ham ulash imkoniyatni beradi.

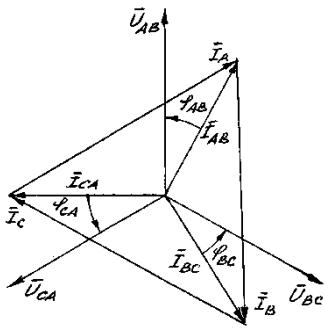6.3. Iste'molchilarini uchburchak shaklida ulash



7.8 - rasm

Uch fazali zanjir isteomolchilari uchburchak shaklida ulanganda, iste'molchining har bir fazasi ikkita liniya o'tkazigichi bilan bog'lanadi. SHuning uchun iste'molchining tavsifi va qiymatidan qatiy nazar iste'molchining faza kuchlanishi mos ravishda liniya kuchlanishiga teng bo'ladi $U_\phi = U_\pi$ (7.8-rasm).

SHuning uchun iste'molchilar uchburchak ulanganda faza iste'molchilari yoki bir fazali iste'molchining nominal kuchlanishi liniya kuchlanishiga teng bo'lishi kerak. Umumiy holda faza toklari I_{AB} , I_{BC} , I_{CA} lar liniya toklari I_A , I_B , I_C larga teng emas. Kirxgofning birinchi qonuni A, V, S tugunlariga qo'llab, faza va liniya toklari orasidagi quyidagi munosabatlarni olamiz:

$$\begin{aligned} I_A &= I_{AB} - I_{CA}, \\ I_B &= I_{BC} - I_{AB}, \\ I_C &= I_{CA} - I_{BC}. \end{aligned} \quad (7.8)$$

Bu munosabatlardan foydalanib liniya toklari uchun vektor diagramma qurish qiyin emas.

Agar isteomolchi simmetrik bo'lsa, ya'ni $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA}$ bo'lsa, tok vektorlari simmetrik sistemani tashkil etadi. Faza toklarining qiymatlari va fazalar siljishi faza kuchlanishlari bilan bir xil bo'ladi. Demak,

$$I_{AB} = \dot{U}_{AB} / Z_{AB}; \quad I_{BC} = \dot{U}_{BC} / Z_{BC}; \quad I_{CA} = \dot{U}_{CA} / Z_{CA}. \quad (7.9)$$

$$I_{AB} = I_{BC} = I_{CA}. \quad (7.10)$$

(7.8-rasm) dagi vektor diagrammadan

$$I_\pi = \sqrt{3} I_\phi. \quad (7.11)$$


SHunga e'tibor berish kerakki, uch o'tkazgichli zanjirlarda isteomolchining qanday xarakterda ekanligidan qat'iy nazar liniya toklarining geometrik yig'indisi nolga teng.

$$I_A + I_B + I_C = 0$$


Simmetrik uch fazali isteomolchilarni masalan, elektrodvigateli uch o'tkazgichli zanjirga tarmoq kuchlanishiga bog'liq ravishda uchburchak yoki yulduz shaklida ulash mumkin. Elektrodvigatellarning shchitida yoki pasportida ikki xil kuchlanish

ko'rsatilgan bo'ladi, biri dvigatel cho'lg'amlarini yulduz shaklida ulash uchun, ikkinchisi uchburchak shaklida ulash uchun $\frac{380}{220}$ - bu dvigatelning faza kuchlanishi 220 V va uning chulg'amlarini yulduz shaklida ulash mumkin, agar tarmoq kuchlanishi $U_T=380$ V bo'lsa. Uchburchak ulash mumkin, agar tarmoq kuchlanishi $U_T=220$ V bo'lsa.

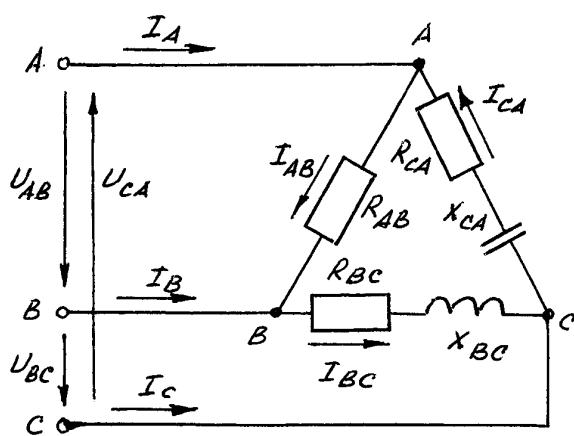Nosimmetrik yuklama asosan fazalarga bir fazali iste'molchilar ulanganda vujudga keladi. Ular iste'molchining tavsifi yoki qiymati jihatidan bir – biridan farq qilishi mumkin. Nosimmetrik yuklamalni zanjir fazalaridagi tokning qiymati (7.9) munosabatdan, liniya toklari esa (7.8) formuladan aniqlanadi.



7.9 – rasm.

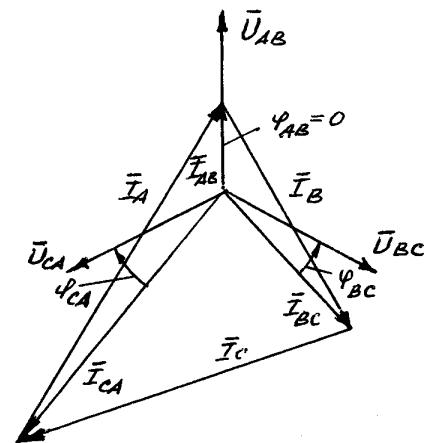

7.10 – rasm.

Nosimmetrik yuklamalni uch fazali zanjir sxemasi 7.9-rasmda ko'rsatilgan, 7.10-rasmda esa uning kuchlanish va toklar diagrammasi keltirilgan. Liniya toklari (7.8) formula asosida qurilgan.

Nazorat savollari

1. Uch fazali tok zanjirlarining keng qo'llanish sabablari nimada?
2. Uch fazali EYUK ning hosil qilinishini tushuntirib bering.
3. Uch fazali simmetrik zanjir EYUK sini qanday ko'rinishlarda ifodalash mumkin?
4. Fazalar EYUK sinining ketma-ketligi nima?
5. Generator fazalarining ularish turlarini ko'rsating.
6. Uch fazali elektr zanjirlarining faza va liniya kattaliklarini izohlab bering.
7. Manbaning faza va liniya kuchlanishlari orasidagi bog'lanish munosabatini ko'rsating.
8. Uchburchak shaklida ulangan uch fazali isteomolchining liniya va faza toklarini qanday aniqlash mumkin?
9. Nosimmetrik uchburchak bog'lanishdagi iste'molchi uchun vektor diagramma chizing.
10. Uch o'tkazgichli zanjirlar qanday holatlarda ishlataladi?

Mavzu:7. O'TKINCHI JARAYONLAR

R E J A:

1. O'tkinchi jarayon tenglamasi va uning analizi.
2. Elektrodvigatel va ish mashinasining yuklanish diagrammasi.

Tayanch iboralar va tushunchalar

o'zgaruvchan aylanish chastotasi, yuklanma, ishga tushirish, to'xtatish, reverslash, aylanish chastotasini rostlash, turg'un holat, o'tkinchi jarayon, aylanma, ilgarilanma qaytma, mexanik inersiya, vaqt doimiysi, elektromagnit inersiya, issiqlik inersiyasi, yuklanish diagrammasi, tez o'zgaruvchan, sekin o'zgaruvchan, sekin bir yuklanishdan boshqasiga o'tuvchi.

Adabiyotlar A1,A2, A6, A7, A8

1 Ko'pchilik hollarda ish mashinasining elektr yuritmasi o'zgaruvchan aylanish chastotasi bilan ishlaydi, yuklanmasi o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan ishga tushirish, to'xtatish, reverslash va ayrim hollarda aylanish chastotasini rostlashga to'g'ri keladi.

Elektrodvigatelning bir turg'un holatdan, boshqa turg'un holatga o'tishiga dvigatelning *o'tkinchi jarayoni* deyiladi. YA'ni tinch holatdan aylanish xolatiga yoki aylanishdan holatidan to'xtashga, bir aylanish chastotasidan boshqa aylanish chastotasiga, ish mashinasining bir yuklanmasidan boshqa yuklanmasiga o'tishi *o'tkinchi jarayon* deyiladi.

SHuningdek, o'tkinchi jarayon elektr ta'minoti shartlari, kuchlanish va chasteotalarning nominalidan o'zgarganda ham sodir bo'lishi mumkin.

O'tkinchi jarayonlar elektr yuritma va ish mashinasi ishiga katta ta'sir ko'rsatib, uning borishi mashinaning unumdorligi va mahsulotning sifatiga ta'sir ko'rsatadi.

Lekin, ayrim mashinalarida o'tkinchi jarayonlarning borishi ish sifatiga unchalik ta'sir ko'rsatmaydi, bunga ventilyatorlar, nasoslar, go'ng va oziqa transportyorlari, bolg'ali oziqa maydalagichlar va oziqa aralashtirgichlarning ishini ko'rsatish mumkin.

O'tkinchi jarayonlar katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'tkinchi jarayon vaqtini qisqartirib, ish mashinasining ishslash grafigini tig'izlab, mashina umumdorligini oshirish mumkin. SHuningdek, yo'l qo'yiladigan tezlanish, shu mashinasi bilan dvigatel orasidagi ratsional bog'liqlik, dvigatelning nominal aylanish chastotasi, chegaraviy yo'l qo'yiladigan ishga tushiruvchi momentlarni aniqlash mumkin.

Demak, o'tkinchi jarayon, elektr yuritmalarini loyixalashda asosiy o'rinni tutib, o'tkinchi jarayonning borish xarakteri ish mashinasining xususiyatlari, unda boradigan texnologik jarayonlar, yuritmada ishlatilayotgan elektrodvigatel va uzatmaning tipiga, dvigatelning ish rejimiga, ya'ni ishga tushirish, to'xtatish, yuklanmaning ortishi yoki kamayishi, shuningdek, boshqarish va himoya apparatlarining ishslash prinsipi va xususiyatlariga bog'liqidir.

Nazariy jihatdan elektr yuritmada bo'ladigan o'tkinchi jarayonlarga ta'sir ko'rsatadigan butun faktorlarni to'liq hisobga olishning iloji yo'qdir, masalan, harakat boshlanayotganda tormozlash momentining qiymatini aniqlash muammoligicha qolmoqda.

Amalda esa, o'tkinchi jarayonga ta'sir ko'rsatadigan butun faktorlarni hisobga olish zarur. O'tkinchi jarayonning xarakteriga va davomiyligiga turli xildagi inersiyalar ham ta'sir ko'rsatadi:

1. Turli ish mashinalarida ishlatiladigan boshqarish va himoya apparatlari, dvigatellar va oraliq uzatmalarda bo'ladigan aylanma yoki ilgarilanma-qaytma **mexanik inersiya**. Uning o'tkinchi jarayonga ta'sir darajasi T_m – vaqt doimiysi bilan xarakterlanib, u elektrodvigatel –ish mashinasi sistemasining mexanik parametrlariga, ya'ni statik moment xarakteriga va aylantirish (maxovoy) massasiga, shuningdek dvigatelining mexanik xususiyatlariga bog'liqdir.

2. Elektr mashinalari va boshqarish apparatlarining g'altaklaridagi induktivlik bilan xarakterlanadigan **elektromagnit inersiya**. U elektr zanjiri induktivligining aktiv qarshiligidagi nisbatiga teng bo'lib T_{em} – elektromagnit vaqt doimiysi bilan xarakterlanadi:

$$T_{em} = \frac{L}{R}, \quad (7.1)$$

3. Elektr mashinalari va ayrim boshqarish apparatlarida bo'ladigan **issiqlik inersiyasi**, u T_i bilan, ya'ni qizdirish vaqt doimiysi bilan xarakterlanadi.

U issiqlik sig'imi S va issiqlik berish koeffitsientlari A ning (mazkur mashina yoki boshqarish apparati uchun) nisbatiga tengdir:

$$T_i = \frac{C}{A}, \quad (7.2)$$

Elektr yuritma sistemasidagi har bir mashina o'ziga xos T_u bilan xarakterlanib, u stator va rotor chulg'amlari, magnit o'tkazuvchan po'lat va boshqalar uchun alohidadir va sistemada issiqlik jarayonlarining o'tishini xarakterlaydi.


2. Elektrik yuritmalar, ko'pincha, o'zgaruvchan yuklama bilan ishlaydi.

Ba'zi hollarda esa o'zgarmas yoki o'zgaruvchan yuklamada uzoq muddatli, qisqa muddatli va takrorlanuvchi qisqa muddatli yuklamalarda ishlashi mumkin. (SHakl 7.1).

Ish mashinasining yuklanma diagrammasi deb, moment, aylanish chastotasi, tok, quvvat va o'tgan yo'lning vaqtga bog'liqligi tushuniladi.

Ish mashinasi uchun yuklanma diagrammasi texnologik jarayon bilan xarakterlanib, ish jarayonida bir tekis yuklanishi ishlov berilayotgan materialning mustahkamligiga, ish organlarining eyilishiga va aylantirish(maxovoy) massasiga bog'liqdir. Aylantirish(maxovoy) massasining o'zgarishi:


- tez o'zgaruvchan (pichan pressi, pilorama)
- sekin o'zgaruvchan (ventilyatorlar)
- sekin bir yuklanmadan boshqaga o'tuvchi (lentali transportyorlar, vintli konveyerlar) bo'lishi mumkin.

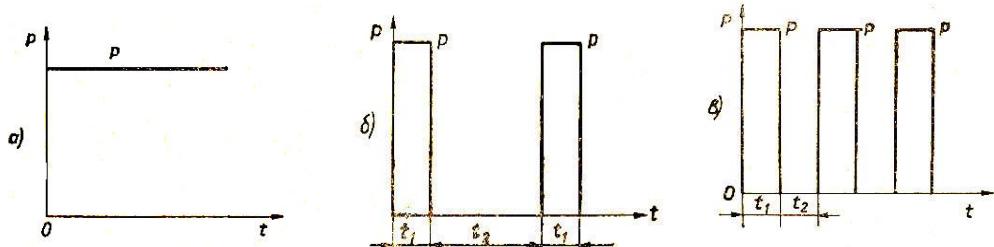


SHakl 7.1. Elektr yuritmaning ish rejimlari.

Ish mashinalarining yuklanma diagrammalari turli o‘zi yozuvchi asboblarni qo‘llab tajriba yo‘li bilan olinadi (dinomograf, ossillograf va hokazolar). Ushbu asboblar elektrodvigatelning quvvatini oldindan tanlash, dvigatel- ish mashinasi agregatining o‘tkinchi jarayonini hisoblash, dvigatelning yuklanma diagrammasi $M_{\text{de}} = f(t)$ ni hisoblash, yuritma elektrodvigateli quvvatini aniqlash va hisoblash kabi ishlarni bajarishga imkon beradi. (SHakl 7.2) Elektrodvigatellarning yuklanma diagrammasi ish mashinalarining yuklanma diagrammasi singari tok, moment va quvvatning vaqt buyicha o‘zgarishni ko‘rsatadi. Ushbu diagrammalarni tuzish, dvigatel va ish maxanizmlarining birgalikda ishlash xususiyatlarini hisobga olishga asoslangan va tuzish uchun ish mashinasining qarshilik momentining o‘zgarishini va yuritmada o‘tkinchi jarayon qonunlarining o‘tish qonunlarini bilishga asoslangan.(SHakl 7.3)

Elektr yuritmalarining yuklanma diagrammalari, doimo ish mashinalarining yuklanma diagrammalariga nisbatan murakkabdir.

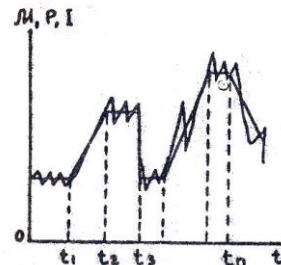

SHakl 7.2. Ish mashinasining yuklanish diagrammasi.

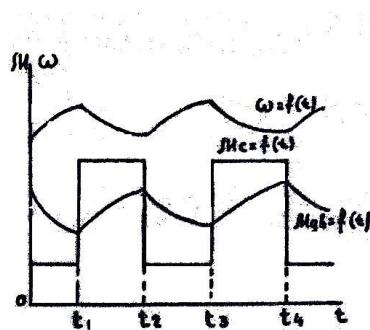

SHakl 7.3.Ish mashinasi $M_c = f(t)$ va dvigatelning $M_{\text{de}} = f(t)$, $\omega = f(t)$ yuklanma diagrammasi.

Takrorlash uchun savollar

1. Dvigatelning o'tkinchi jarayoni deb nimaga aytildi?
2. O'tkinchi jarayon xarakteriga va davomiyligiga ta'sir qiluvchi inersiyalarni tushuntiring.
3. Mexanik inersiyani tushuntiring.
4. Elektromagnit inersiyani tushuntiring.
5. Issiqlik inersiyani tushuntiring.
6. Ish mashinasining yuklanma diagrammasini tushintiring.
7. Ish mashinasi va elektrodvigatelning birgalikdagi yuklanma diagrammasini tushuntiring.

MAVZU:8. ELEKTR O'LCHASHLAR

Reja:

8.1. O'lhashlar va o'lchov vositalari haqida umumiy tushunchalar.

8.2. O'lchov vositalari va o'lhashlar xatoliklari.

8.3. Elektr o'lchov asboblari.

Tayanch so'z va iboralar: ob'ektlar, qurilmalar, elektrik kattaliklar, noelektrik kattaliklar, o'lhashlar, o'zgartkich, tizim, usullar, bevosita, taqqoslash, xatoliklar, nominal, absolyut, keltirilgan, aniqlik darajasi, tasodifiy, rejim, shartli belgi, natijalarni qayta ishslash, elektromexanik mexanizm, o'lhash zanjiri, aylantiruvchi moment, qarama-qarshi moment, burilish burchagi, magnitoelektrik, elektromagnit, elektrodinamik, elektrostatik, induksion, raqamli, afzalligi, kamchiligi, ishlab chiqarilishi.

8.1. O'lhashlar va o'lchov vositalari haqida umumiy tushunchalar

Elektr qurilmalarining normal ishlashi uchun aniq texnik talablar taominlangan bo'lishi kerak. Bunday talablarning bajarilishini tekshirish elektr o'lchov asboblari yordamida bajariladi, chunki insonning sezgi a'zolari elektr kattaliklarni bevosita kuzata olmaydi. Elektr o'lchov asboblari yuqori sezgirlikka, aniqlikka ega bo'lishi hamda ishonchli va oddiy bo'lganliklari tufayli fizik kattaliklar (temperatura, bosim, yorug'lik, tezlik va '.k) elektr o'lhash asboblari yordamida o'lchanadi. Bunda noelektrik kattaliklar unga proporsional bo'lgan elektr kataliklarga o'zgartiriladi.

Elektr o'lchov usuli elektr va elektr bo'lmanan kattaliklarni uzoq masofadan o'lhash (telemetriya) imkonini beradi. Zamonaviy ishlab chiqarishda elektr o'lhashlar har xil texnologik jarayonlarni kuzatish imkoniyatini beradi. SHuning uchun ham ular ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatik boshqarishning asosiy bo'g'ini hisoblanadi.

Maxsus texnik vositalar – o'lchov asboblari yordamida fizik kattaliklarning qiymatlarini tajriba yo'li bilan aniqlash o'lhash deyiladi. O'lhash natijasi son bilan ifodalanadi.

Ma'lum o'lchamdagisi fizik kattaliklarni aks ettirishda foydalilaniladigan ashyoviy o'lhash vositasi o'lchov deb ataladi. Elektr qarshiliklarining o'lchovi – o'lchov rezistorlari (qarshilik g'altaklari), elektr yurituvchi kuch va kuchlanishlarining

o'lchovlari – normal elementlar, induktivlikning o'lchovi – o'z va o'zaro induktivlik o'lchov g'altaklari, elektr sig'imining o'lchovi – namunaviy kondensatorlar.

O'lhash ma'lumotlarini kuzatuvchining bevosita o'zlashtirishi uchun qulay bo'lgan shaklda ko'rsatuvchi texnik vositasi o'lchov asbobi _deyiladi. Barcha elektr o'lchov asboblari ikki turga bo'linadi: **analogli** va **raqamli**. Ko'rsatishi o'lchanayotgan miqdorni o'zgarishiga uzlusiz bog'liq bo'lgan o'lchov asbobi analogli o'lchov asbobi deyiladi. O'lhash ma'lumotlari avtomatik holda diskret signallarni hosil qiladigan va ko'rsatishi raqam shaklida ifodalanadigan asboblar **raqamli asboblar** deyiladi.

O'lhash ma'lumotlarining olinish usuliga qarab o'lchov asboblari quyidagilarga bo'linadi: ko'rsatuvchi asboblar (o'lhash natijasini shkala bo'yicha ko'rish mumkin); qayd qiluvchi asboblar (o'lhash natijasini tasmada aks ettiradi).

O'lchov asboblari o'lchov bilan taqqoslash usuli bo'yicha bevosita va bilvosita taqqoslash asboblariga bo'linadi. Bevosita taqqoslaydigan asbobda signalni bir yoki bir nechta o'zgartirish nazarda tutilgan. Ularga strelkali ampermetrlar, volptmetrlar, vattmetrlar va shunga o'xshash asboblar misol bo'ladi. Bilvosita taqqoslash asboblari o'lchanayotgan miqdorlarni ma'lum miqdor bilan taqqoslashga asoslangan. Bularga o'lchov ko'priklari potensiometrlar misol bo'ladi. Solishtirib o'lchaydigan asboblar o'lhashni yuqori aniqlik bilan bajarishni ta'minlaydi. Ular yuqori sezgirlikka ega. Lekin o'lhashning bu usuli murakkab va ko'p vaqt sarflashni talab qiladi.

8.2. O'lchov vositalari va o'lhashlar xatoliklari

O'lchov asbobining aniqligi uning xatoligi nolga qanchalik yaqinligini bildiruvchi ko'rsatkichdir. Strelkali o'lchov asboblarining aniqligi keltirilgan xatolik bilan baholanadi:

$$\gamma = \frac{\pm \Delta}{A_N} \cdot 100\% = \frac{A_m - A_b}{A_N} \cdot 100\%, \quad (10.1)$$

bu erda: A_m - o'lchangan miqdor. A_b - o'lchangan miqdorning haqiqiy qiymati; A_N – o'lhash asbobining normalangan qiymati; Δ - absolyut xatolik.

Normal ish sharoitlarida aniqlangan keltirilgan xatolik asbobning asosiy xatoligi deyiladi. Asosiy xatolik bo'yicha bevosita baholaydigan asboblar standart bo'yicha sakkizta aniqlik sinfiga ajratiladi: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 va 4. Ular o'lchov asbobining siferblatida ko'rsatilgan bo'ladi. Aniqlik sinfini bildiruvchi raqam asosiy eng katta joiz keltirilgan xatolikni bildiradi. Masalan, asbobning aniqlik sinfi 0,2 bo'lganda $\gamma = \pm 0,2\%$ bo'ladi.

Qo'shimcha xatoliklar asbob ishslash sharoitlarining normal sharoitlar (mu'it temperaturasi, ishchining normal holati, o'zgaruvchan tokning kuchlanishi va chastotasi) dan chetga chiqish oqibatida kelib chiqadi.

Asbobning sezgirligi deganda o'lchanayotgan kattalik A bo'yicha asbobning ko'rsatkichini siljishi α dan olingan xosilasi tushuniladi.

$$S = \frac{d\alpha}{dA}.$$

Har qanday o'lhash natijasi o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatidan biroz farq qiladi. Bu farq o'lhash xatoligi deb ataladi. O'lchangan kattalik (A_m)

bilan o'lchanayotgan kattalik haqiqiy qiymati (A) orasidagi ayirma o'lchashdagi absolyut xatolik Δ deb ataladi

$$\Delta = A_{\text{III}} - A_b.$$

Absolyut hatoning o'lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymatiga nisbati o'lchashdagi nisbiy xatolik deb ataladi va δ bilan belgilanadi:

$$\delta = \left| \frac{\Delta}{A_x} \right| \cdot 100\% . \quad (10.2)$$

Agar (10.2) formuladagi Δ o'rniga $\frac{\gamma \cdot A_N}{100\%}$ (10.1) formulaga qarang) ni qo'ysak, asbobning o'lchashdagi nisbiy xatoligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$\delta = \pm \gamma \frac{A_N}{A_{x_1}} .$$

Xatoliklarni o'zgarish xarakteriga qarab ularni muntazam va tasodifiy xatoliklarga ajratish mumkin.

Muntazam xatolik – bu bir xil miqdorlarni qayta o'lchaganda o'z qiymatini yoki o'zgarish qonuniyatini o'zgartirmaydigan xatolikdir.

Tasodifiy xatolik – bu bir xil miqdorni qayta o'lchaganda o'z miqdorini biror qonuniyatga bo'ysunmagan holda tasodifan o'zgartiruvchi xatolikdir.

Muntazam xatolik o'z navbatida o'zgarmas va o'zgaruvchan xatolikka bo'linadi. Qayta o'lchanganda o'z qiymati va ishorasini o'zgartirmaydigan xatolikka o'zgarmas muntazam xatolik deyiladi. Bunga misol tariqasida o'lchashda qo'llaniladigan o'lchovning haqiqiy qiymati yuqori aniqlik bilan o'lchanmaganligini keltirish mumkin. Agar o'lchash natijasi kuchlanishga bog'liq bo'lsa, akkumulyatorning zaryadsizlanishidagi kuchlanishning bir tekis kamayishi o'zgaruvchan muntazam xatolikka misol bo'la oladi.

Agar muntazam xatolik tasodifiy xatolikdan ancha kichik bo'lsa, uni inobatga olinmagan taqdirda bir xil miqdorni o'lchashda uni bir necha bor o'lchab o'lchash natijasi sifatida ularning o'rtacha qiymatini olish maqsadga muvofiq

$$A_{\text{up}} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{A_n} ,$$

bunda A_1, A_2, \dots, A_n ‘ar bir o'lchash natijasi.

n – o'lhashlar soni.

O'lhashlar soni katta bo'lganda A_{up} o'lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymatiga yaqinlashadi.

8.3. Elektr o'lchov asboblari

Elektr o'lchov asboblarning asosiy katta guruxini elektromexanik o'lchov asboblari tashkil etadi. Elektromexanik o'lchov asboblari o'lchash zanjiri, o'lchash mexanizmi, o'lchash qurilmasidan iborat.

O'lchash mexanizmi o'lchov asbobi konstruksiyasining bir qismi bo'lib elementlarning o'zaro tas'iri natijasida ularning bir-biriga nisbatan harakatini vujudga keltiradi. O'lchash mexanizmi qo'zg'almas va qo'zg'aluvchi qismlardan iborat. O'lchash mexanizmi elektromagnit energiyani qo'zg'aluvchi qismning surilishiga – mexanik energiyaga aylantirishga mo'ljallangan. Qo'zg'aluvchi qismning harakati aylantiruvchi moment ta'sirida sodir bo'ladi. Aylantiruvchi moment M

o'lchanayotgan miqdorlarga bir xilda bog'liq. Aylantiruvchi moment teskari taosir ko'rsatuvchi moment M_{tes} bilan muvozanatda bo'lganda qo'zg'aluvchi qism strelka bilan birgalikda o'lchanayotgan kattalik qiymatiga mos keladigan aniq holatni egallaydi.

$$M = M_{tes}. \quad (10.3)$$

O'lchov asboblaridagi teskari ta'sir ko'rsatuvchi moment ko'pincha prujinilar va tortqilar yordamida hosil qilinadi.

$$M_{tes} = W\alpha, \quad (10.4)$$


bu erda W – teskari solishtirma moment; α - burilish burchagi.

Asosiy elektromexanik o'lchash mexanizmlariga magnitoelektrik, elektromagnit, elektrodinamik va induksion mexanizmlar kiradi.


Magnitoelektrik o'lchash mexanizmlar doimiy magnit va tokli g'altakdan iborat. 10.1 – rasmida qo'zg'luvchan ramkali magnitoelektrik o'lchash mexanizmini konstruktiv sxemasi ko'rsatilgan. Ular qo'zg'aluvchan magnitli bo'lishi ham mumkin. Aylantiruvchi moment doimiy magnit – 1 ning magnit maydoni va tokli g'altak – 2 ning o'zaro ta'siri natijasida vujudga keladi. Silindr simon metall – 3 radial magnit maydon hosil qilish uchun mo'ljallangan.

$$\alpha = IBsw/W = S_I I, \quad (10.5)$$

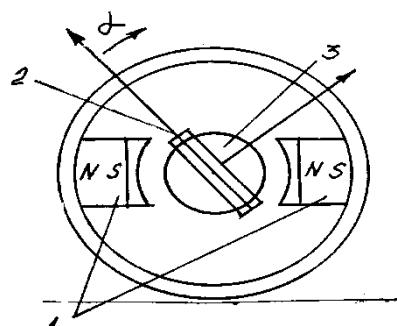bu erda I – o'lchanadigan tok; V – magnit induksiyasi; s – ramkaning aktiv maydoni; w – ramka chulg'amini o'ramlari soni; S_I – mexanizmning tokka sezgirligi.



10.1 – rasm.

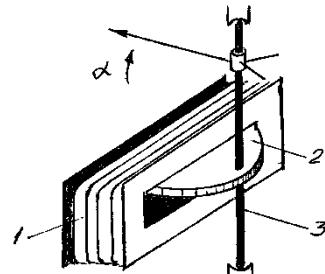

10.2 – rasm.

Afzalligi – yuqori sezgirlik, kam quvvat iste'moli, tashqi magnit maydon ta'siri ozligi, tok va og'ish burchagi orasidagi proporsionallik va yuqori aniqlik darajasi: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

Kamchiligi – murakkab konstruksiya hamda yuklanishga sezgirlik.

Elektromagnit o'lchash mexanizmlari. Elektromagnit mexanizmning ishlash prinsipi cho'lg'amidan o'lchanayotgan tok o'tuvchi elektromagnitning magnit maydoni va ferromagnit o'zakning o'zaro ta'siriga asoslangan. 10.2-rasmida keltirilgan sxemada 1 elektromagnit mexanizmning elektromagnit g'altagi, 2 o'zak, 3 o'q. Harakatlanuvchi qismning burilish burchagi

$$\alpha = \frac{1}{2W} \frac{dL}{d\alpha} I^2, \quad (10.6)$$

bu erda L - g'altak induktivligi.

Afzalligi – o‘zgaruvchan va o‘zgarmas tokda ishlash imkoniyati, o‘ta yuklanishga chidamliligi, konstruktiv tuzilishining oddiyligi.

Kamchiligi – notekis shkala, tashqi magnit maydonlar ta’siri va katta qvvat iste’moli.

Asbobsozlikda ko‘chma va shchitli elektromexanik asboblar ishlab chiqariladi. Aniqlik darjasи yuqori bo‘lmasa ham, juda keng sohalarda ishlatiladi.

Elektro va ferrodinamik o‘lhash mexanizmlarining ishlash prinsipi ikkita tokli g‘altaklarning magnit maydonlarini o‘zaro ta’siridan iborat (10.3 - rasm): 1- qo‘zg‘almas g‘altak, 2 – qo‘zg‘aluvchan g‘altak. Qo‘zg‘aluvchan g‘altak o‘qqa ma’kamlangan bo‘lib, qo‘zg‘almas g‘altakning ichida harakatlanishi mumkin. G‘altaklar bo‘ylab i_1 va i_2 tok o‘tganda, elektromagnit kuch vujudga kelib ular qo‘zg‘aluvchan g‘altakni shunday harakatga keltiradiki, qo‘zg‘aluvchan va qo‘zg‘almas g‘altaklar magnit oqimlari bir xil yo‘nalishga tushsin. Qo‘zg‘aluvchan g‘altak engil bo‘lishi uchun karkassiz ishlab chiqariladi. Burilish burchagining matematik ifodasi o‘zgaruvchan tok uchun

$$\alpha = \frac{I}{W} I_1 I_2 \cos\psi dM_{1,2} / d\alpha, \quad (10.7)$$

o‘zgarmas tok uchun

$$\alpha = \frac{I}{W} I_1 I_2 dM_{1,2} / d\alpha, \quad (10.8)$$

$M_{1,2}$ - g‘altaklarning o‘zaro induktivligi; ψ - I_1, I_2 toklar orasidagi fazalar farqi.

(10.7) va (10.8) munosabatlar tahlilidan:

1. Toklar yo‘nalishi bir vaqtida o‘zgartirilsa, og‘ish burchagining yo‘nalishi o‘zgarmaydi.

2. SHkalaning bir tekisda bo‘lishi o‘zaro induktivlik $M_{1,2}$ ga bog‘liq.

Afzalligi – o‘zgaruvchan va o‘zgarmas tokda ishlash imkoniyati, graduirovka qilishda yuqori aniqlik, vaqt birligida ko‘rsatishlarning stabilligi.


Kamchiligi – sezgirligining pastligi, yuqori qvvat iste’moli, o‘ta yuklanishga sezgirligi.

Bir necha o‘lhash chegarali yuqori aniqlik darajasiga ega bo‘lgan 0,5; 0,2; 0,1 sinfli o‘zgarmas va o‘zgaruvchan toklarda ishlaydigan asboblar ishlab chiqariladi.


1 mA dan 10 A gacha 10 kGs chastotagacha mo‘ljallangan bir qancha o‘lhash chegarasiga ega bo‘lgan ampermetrlar va 1,5 V dan 600 V gacha 5 kGs chastotagacha mo‘ljallangan bir qancha o‘lhash chegarasiga ega bo‘lgan volptmetrlar, tok bo‘yicha o‘lhash chegarasi 2 mA dan 10 A gacha va kuchlanish bo‘yicha 15 V dan 600 V gacha o‘lhash chegarasiga ega bo‘lgan vattmetrlar ishlab chiqariladi.

Ferrodinamik sistemadagi qurilmalar, yuqorida ko‘rib chiqilgan elektrodinamik mexanizmlardan shu bilan farq qiladiki, ularning qo‘zg‘almas g‘altaklarida magnito‘tkazgichli o‘zak mavjud bo‘ladi. Buning hisobiga magnit oqimi ortadi va natijada aylantiruvchi moment ham ortadi, qvvat iste’moli kamayadi.

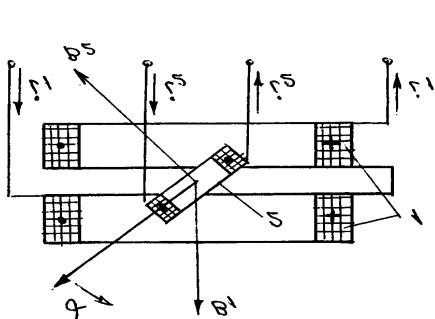Lekin ularda aniqlik darjasи va chastotaning o‘zgarish diapazoni kichikroq bo‘ladi.



10.3 – rasm.

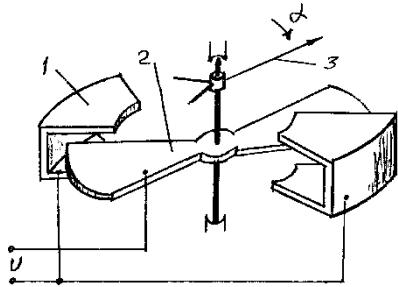

10.4 – rasm.

Ko‘chma va shchitli, hamda o‘ziyozar asboblar ishlab chiqariladi.

SHchitli ampermetr va volptmetrlarning aniqlik sinfi –1,5; 2,5, ko‘chma ampermetr va volptmetrlarning aniqlik sinfi 0,5. SHchitli va ko‘chma vattmetrlarining aniqlik darajasi 0,2 va 0,5 bo‘ladi. Ular asosan sanoat chastotali o‘zgaruvchan tok zanjirlarida ishlatiladi.

Elektrostatik mexanizmlar qo‘zg‘aluvchan qismlarning harakati ikki va undan ortiq elektr zaryadlangan o‘tkazgichlarning elektr maydoni ta’sirida vujudga keladi. Bu mexanizmlar asosan kuchlanishni o‘lchovchi asboblarda ishlatiladi (voltmetrlarda). 10.4 – rasmida elektrostatik mexanizm konstruksiyasining sxemasi berilgan. Qo‘zg‘almas qism o‘zaro simmetrik joylashgan elektrik bog‘langan elektrodlar 1 va sektor ko‘rinishli plastina 2 va ko‘rsatkich 3 birgalikda o‘qqa mahkamlangan qo‘zg‘aluvchi qismni tashkil etadi. Kuchlanish U ta’sirida elektr maydoni vujudga keladi. Maydon kuchi plastinani o‘ziga tortadi va o‘zi bilan birga o‘qni buradi. Burilish burchagining ifodasi

$$\alpha = \frac{I}{2W} \cdot \frac{dC}{d\alpha} U^2, \quad (10.6)$$

bu erda S – ikki sistema orasidagi sig‘im; U – kuchlanishning ta’sir etuvchi qiymati.

Afzalligi – o‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok zanjirlarida ishlatilishi mumkin, quvvat iste’mol qilmaydi.

Kamchiligi – tashqi elektr maydonlarining ta’siri, tayyorlashda yuqori sifat talab qiladi.

Induksion mexanizmlar ikkita qo‘zg‘almas elektromagnitlar va harakatlanuvchi alyuminiy diskdan iborat. Disk o‘qqa ma’kamlangan. Sinusoidal tok taosirida hosil bo‘lgan fazoda bir – biriga nisbatan siljigan elektromagnit oqim kuch chiziqlari alyuminiy diskni kesib o’tadi. Buning natijasida diskda hosil bo‘lgan uyurma toklar bilan magnit oqimlari o‘zaro ta’siridan disk harakatga kelib aylana boshlaydi. Aylantiruvchi moment.

$$M = K\omega I_u I \sin \varphi. \quad (10.7)$$

Aylantiruvchi moment diskka nisbatan chastotaga toklarning ta’sir etuvchi qiymatlariga va ular orasidagi burchak sinusiga to‘g‘ri proporsional. Bunday mexanizm asosan bir fazali va uch fazali tok zanjirlarida elektr energiyasi schetchiklari sifatida ishlatiladi. Elektr o‘lchashlarda yuqorida ko‘rilgan qurilmalardan tashqari, qayd qiluvchi va yozib oluvchi asboblar, elektrik analog va raqamli asboblar keng qo‘llaniladi.

Nazorat savollari

1. O'lchashlarda elektr o'lchash usulining afzalligi nimada?
2. O'lchov asboblari qanday turlarga bo'linadi?
3. O'lchov asbobining aniqlik darajasi qanday xatolikda baholanadi?
4. Bevosita va bilvosita o'lchash usullari bir - biridan nima bilan faqlanadi?
5. O'lchashdagi xatoliklarni tavsiflab bering.
6. Elektromexanik o'lchash mexanizmlarning umumiy holda ishlash prinsipini tushuntirib bering.
7. Elektromexanik mexanizmlar qanday turlarga bo'linadi?
8. Magnitoelektrik mexanizm bilan elektromagnit mexanizm qo'llanilishida qanday farq bor?
9. Elektro va ferrodinamik o'lchash mexanizmlari qanday asboblarda qo'llaniladi, ularning afzalligi va kamchiligi?
10. Elektrostatik o'lchash mexanizmlarini ishlash prinsipi va qo'llanilishini tushuntirib bering.

MAVZU: 9. TRANSFORMATORLAR VA ELEKTROTEXNIK KURILMALAR


Reja:

- 9.1. Transformatorlarning vazifasi va ishlash prinsipi.
- 9.2. Real – transformatorning chulg‘amlarini elektr holatini tahlili.
- 9.3. Transformatorning salt ishlash va qisqa tutashuv rejimlarida ishlash tajribasi.
- 9.4. Transformatorning foydali ish koeffitsienti. Transformatorning tashqi tavsifi.
- 9.5. Transformatorlarning turlari.

Tayanch so‘z va iboralar: transformatsiya, elektr uzatish liniyasi, nominal, chulg‘am, magnit o‘tkazgich, magnit oqimi, elektr holati, koeffitsient, magnit holati, ishchi oqim, salt ishlash, tashqi, real, qisqa tutashtiriladi, diagramma, FIK, uch fazali, o'lchash, elektr bog‘lanish.

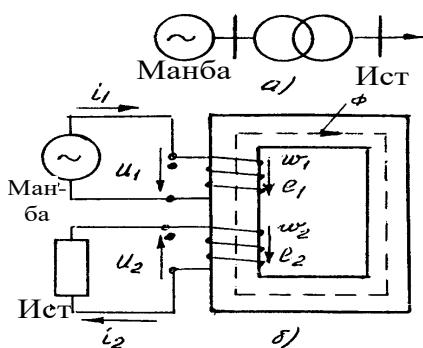9.1. Transformatorlarning vazifasi va ishlash prinsipi

Elektrotexnikaning asosiy vazifalaridan biri elektr energiyasini bir joydan ikkinchi joyga uzatishdir. Elektr energiyasini uzatish liniyalarida esa, quvvatning issiqlikka sarf bo‘ladigan isrofi $\Delta R=I^2R_L$ va kuchlanishning pasayuvchi $\Delta U=IR_L$ doimo mavjud. Liniyaning uzunligi ortgan sari bu ko‘rsatkichlar ham ortadi. Elektr tokining to‘la quvvatini ($S=UI$) o‘zgartirmagan holda uni turli kuchlanish va tok bilan uzatish mumkin.



9.1 – rasm.

va tokka aylantirib beradigan statik (harakatlanuvchi qismlari bo‘lmagan) elektromagnit apparati transformator deyiladi (9.1-rasm, a, b). Berk magnit o‘tkazgichda chulg‘amlar soni w_1 va w_2 bo‘lgan ikkita chulg‘am joylashgan (birlamchi va ikkilamchi). Birlamchi chulg‘amga manbadan elektr energiyasi berilsa, ikkinchidan energiya iste’molchiga uzatiladi. Kuchlanish U_1 ta’sirida birlamchi chulg‘amdan tok o‘ta boshlaydi va o‘zgaruvchan magnit oqimi vujudga keladi.

Bu oqim ta’sirida transformator chulg‘amlarida o‘zinduksiya EYUK lari e_1 va e_2 vujudga keladi va transformatorning chiqish qismalarida kuchlanish hosil bo‘ladi. Agar chiqish qismalarida biror iste’molchi ulansa, berk kontur bo‘ylab i_2 tok o‘ta boshlaydi. Bu tok ham magnit oqimi vujudga keltiradi. Oqimlar yig‘indisi transformatorning umumiyoq oqimi F ni vujudga keltiradi. Sxemada barcha fizik kattaliklarning shartli musbat yo‘nalishlari ko‘rsatilgan. Transformatorning tahlilida faqat ishchi oqimning ta’siri inobatga olinadi. CHulg‘amlarning aktiv qarshiliklarini hisobga olmagan holda ideal transformator sifatida ko‘rilsa, elektr holat tenglamasi

$$u_1 = -e_1; \quad u_2 = -e_2, \quad (9.1)$$

bu erda

$$e_1 = -w_1 dF/dt; \quad e_2 = -w_2 dF/dt. \quad (9.2)$$

(9.1) va (9.2) munosabatlardan sinusoidal kattaliklarning ta’sir etuvchi qiymatlarining nisbati transformatsiyalash koeffitsientiga teng. (9.1) va (9.2) dan:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{u_1}{u_2} = n. \quad (9.3)$$

Sinusoidal kattaliklarda $U_1/U_2=n$ bo‘ladi.

Elektromagnit zanjir uchun to‘la tok qonuniga muvofiq magnit holat tenglamasi

$$H_i l_i = w_1 i_1 + w_2 i_2,$$

bunda l_i – magnit o‘tkazgichning o‘rta chizig‘i uzunligi.

Transformatorlarda magnit kuchlanish amplitudasi $H_{mm} l_m$, magnit yurituvchi kuch (MYUK) amplitudasi $w_1 i_{1m}$ va $w_2 i_{2m}$ dan bir qancha tartibga kichik. SHu sababli yuqoridagi tenglama soddalashtirilganda

$$w_1 i_1 + w_2 i_2 \approx 0 \quad (9.4)$$

deb olish mumkin. Bundan

$$\left| \frac{i_1}{i_2} \right| = \frac{w_2}{w_1} = \frac{1}{n} \quad . \quad (9.5)$$


Sinusoidal tok uchun $I_1/I_2=1/n$ (9.3) va (9.5) tenglamalarning o‘ng va chap taraflarini ko‘paytirib,

$$\frac{u_1 i_1}{u_2 i_2} = \frac{p_1}{p_2} = 1 \quad \text{yoki} \quad r_1 = r_2 \quad \text{yaoni} \quad u_1 i_1 = u_2 i_2 \quad (9.6)$$

hosil qilamiz. Ideallashtirilgan transformatorlarda elektr energiyasi to‘lig‘i bilan birlamchi chulg‘amdan ikkilamchi chulg‘amga so‘ngra iste’molchiga uzatiladi. (9.6) tenglama shuni ko‘rsatadiki, iste’molchining o‘zgarishi yaoni i_2 tokining o‘zgarishi, i_1 tokining mos ravishda o‘zgarishiga sabab bo‘ladi, natijada energiya saqlanish qonuni bajarilib, oniy quvvatlar balansi ta’milnadi.

9.2. Real transformatorning chulg‘amlarini elektr holatining tahlili

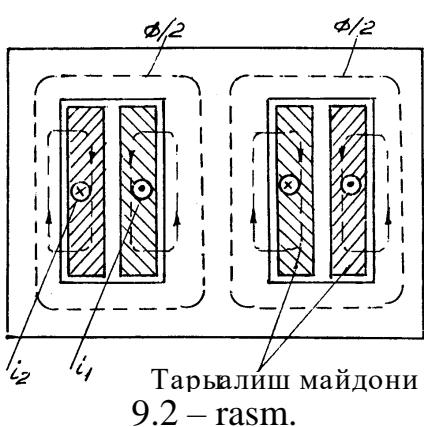9.2-rasmda real transformatorning chulg‘amlari-dan o‘tuvchi tokning haqiqiy yo‘nalishlari va magnit maydon kuch chiziqlarining yo‘nalishlari tasvirlangan.



9.2 – rasm.

Birlamchi hamda ikkilamchi chulg‘amlar magnit o‘zagining o‘rta sterjenida joylashgan.

Ishchi oqim yon sterjenlar bo‘ylab berk kontur hosil qiladi. O‘rta sterjen bo‘ylab o‘tib havo orqali berk kontur hosil qiluvchi qo‘sishimcha oqim cho‘lg‘amlarda tarqalish magnit ilakishi Ψ_{1T} va Ψ_{2T} ni hosil qiladi. Ψ_{1T} va Ψ_{2T} ning o‘zgarishi tarqalish EYUK sini vujudga keltiradi.

$$e_{1T} = -d\Psi_{1T}/dt, \quad e_{2T} = -d\Psi_{2T}/dt. \quad (9.7)$$

Bu EYUK larni sinusoidal tok zanjirlarida quyidagicha ifodalash mumkin.

$$\dot{E}_{1T} = -jX_{1T}\dot{I}_1, \quad \dot{E}_{2T} = -jX_{2T}\dot{I}_2.$$

X_{1T} va X_{2T} larni doimiy deb hisoblash mumkin.


Agar transformator chulg‘amlarining aktiv qarshiliklari R_1 va R_2 ni ham hisobga olsak, u holda transformatorning elektr holat tenglamasi:

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + jX_{1T}\dot{I}_1 + R_1\dot{I}_1; \quad (9.8)$$

$$\dot{E}_2 = \dot{U}_2 + jX_{2T}\dot{I}_2 + R_2\dot{I}_2, \quad (9.9)$$


bu erda $\dot{E}_1 = -j\omega w_1 \Phi$ va $\dot{E}_2 = -j\omega w_2 \Phi$ ishchi oqim ta’sirida vujudga keladi; $U_2 = Z_{\text{нкт}} \dot{I}_2$ – ikkilamchi chulg‘amdagagi kuchlanish.

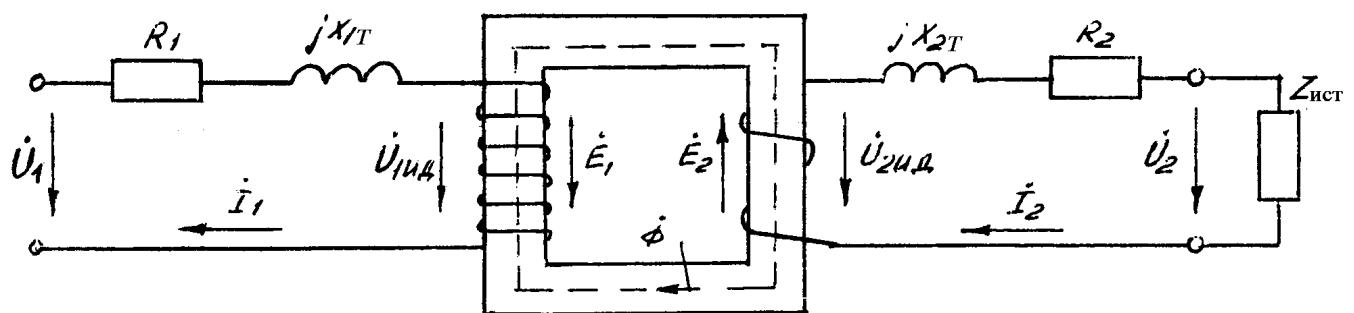9.3-rasmda transformatorning ekvivalent sxemasi berilgan. Transformatorli elektr tarmoqlarini hisoblashda, transformatorlar T yoki G ko‘rinishli almashlash sxemalari bilan ifodalanadi. Bu sxemalarda magnit bog‘lanish, elektr bog‘lanish bilan almashlangan bo‘ladi.



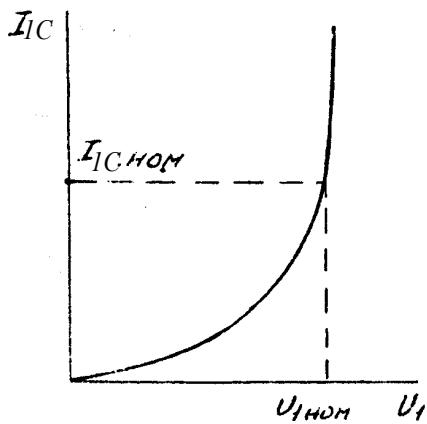9.3 – rasm.

Iste’molchi bo‘lmaganda yaoni $I_2=0$ bo‘lganda (salt ishlash) magnit o‘tkazgichdagi oqim birlamchi chulg‘am toki bilan hosil qilinadi. Salt ishlash toki I_{IC} bilan U_1 orasidagi bog‘lanish salt ishlash tavsifi deyiladi (9.4-rasm). U elektromagnit g‘altakning volpt-amper tavsifi ko‘rinishiga ega (magnit o‘zakli).




Iste'molchi ulanganda I_1 tok vujudga keladi va I_2 ham o'zgaradi. $U_1 = \text{const}$ bo'lgandi, $\phi_m = \text{const}$ bo'ladi. SHuning uchun salt ishlash rejimida birlamchi chulg'amning MYUK si yuklamali xolatdagi ikkala chulg'amning MYUK larini yig'indisiga teng bo'ladi:

$$w_1 \dot{I}_{1c} = w_1 \dot{I}_1 + w_2 \dot{I}_2, \quad (9.10)$$

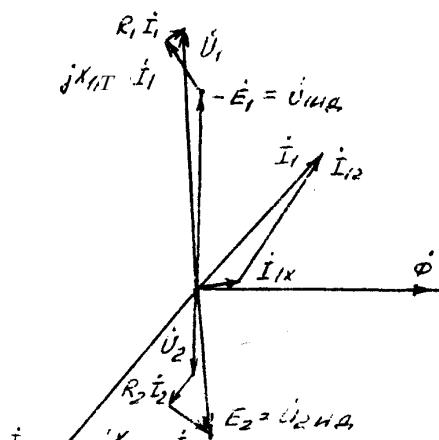9.4 – rasm.

$I_{12} = -\dot{I}_2 w_2 / w_1$ belgilash kiritib, (9.10) qayta yozib

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{1c} + \dot{I}_{12} \quad (9.10,a)$$




9.5 – rasm.

ni hosil qilamiz. Bu erda \dot{I}_1 tokining tashkil etuvchilari \dot{I}_{1c} - doimiy, \dot{I}_{12} - transformatorning iste'molchisiga bog'liq bo'ladi. 9.5-rasmda ifodalangan vektor diagramma (9.8), (9.9) va (9.10,a) tenglamalarni transformatsiyalash koefitsienti $n=1,5$ teng holatini ifodalaydi.

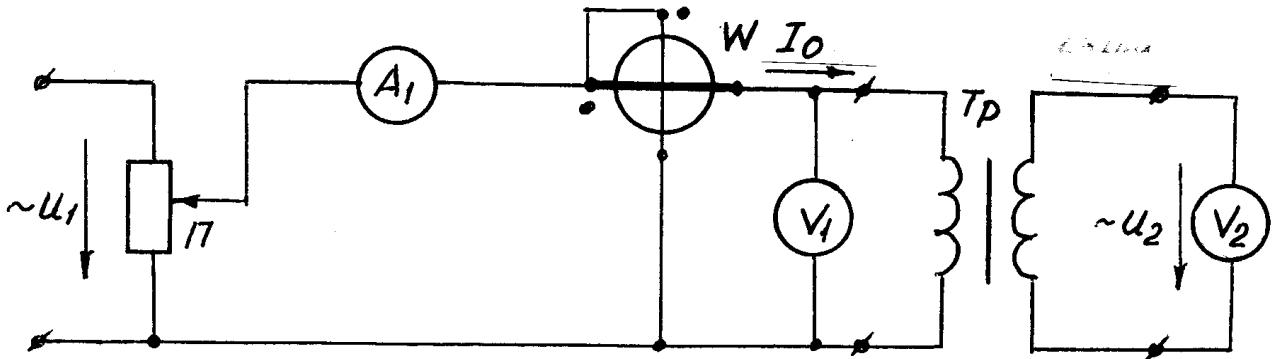9.3. Transformatorning salt ishlash va qisqa tutashuv rejimlarida ishlash tajribasi

Salt ishlash tajribasini o'tkazishdan maqsad transformatorning po'lat o'zagida magnit maydoni hosil qilish uchun sarf bo'ladigan quvvat isrofi R_p ni va transformatorning transformatsiyalash koefitsienti n ni aniqlashdir. Bu tajriba 9.6-rasmda ko'rsatilgan. Birlamchi cho'lg'amga ulangan o'lchash asboblari yordamida tok I_0 , kuchlanish U_{10} va quvvat P_0 aniqlanadi. Tajriba vaqtida $U_{10} = U_{1max}$ bo'lishi kerak. Ikkilamchi cho'lg'am uchlariga ulangan voltmetr yordamida kuchlanish $U_2 = U_{20}$ aniqlanadi. Tok $I_2 = 0$. Salt ishlash vaqtida vattmetr ko'rsatgan quvvat isrofi:

$$P_0 = P_{II} + I_0^2 R_l. \quad (9.11)$$



9.6 – rasm.


Mis cho‘lg‘amlarning qizishi salt ishlash tokining $I_0^2 R_1 = (0,05 I_{1H})^2 R_1$ qiymati bilan cheklangani uchun, undagi quvvat isrofi $P_i = I_0^2 R_1 \approx 0$ deyish mumkin. U holda $P_0 = P_i$ bo‘ladi.

Olingan maolumotlar bo‘yicha transformatorning transformatsiyalash koeffitsienti $n = U_{10} / U_{20}$ ni va salt ishlash vaqtidagi parametrlarni aniqlash mumkin:

$$Z_{10} = \frac{U_1}{I_0}; \quad R_{10} = \frac{P_0}{I_0^2}; \quad X_{10} = \sqrt{Z_{10}^2 - R_{10}^2}. \quad (9.12)$$

Agar birlamchi chulg‘amga berilgan kuchlanish 0 dan U_{1m} gacha orttirib borilsa, po‘latdagi quvvat isrofining kuchlanishga kvadratik bog‘liqligini ko‘rish mumkin. $P_0(U_1)$ yoki $I_0(U_1)$ bog‘lanish magnitlanish tavsifi ko‘rinishiga ega bo‘lib, undan salt ishlash nominal toki $I_{0\text{ nom}}$ va nominal quvvat isrofining qiymati $R_{0\text{ nom}}$ ni aniqlash mumkin.

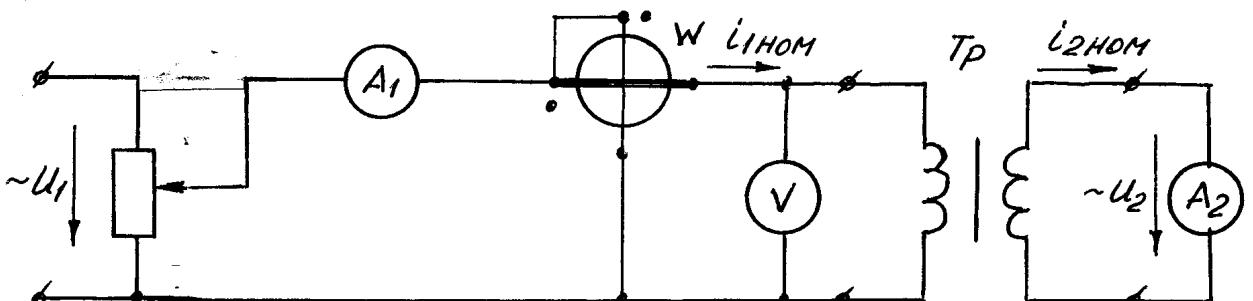Transformator nominal nagruzka bilan ishlaganda, uning chulg‘amlaridan nominal tok o‘tib, chulg‘amlar qiziydi. Keltirilgan quvvat bir qismining atrof muhitga tarqalishi mis chulg‘amlaridagi quvvat isrofi R_m deyiladi. Uni transformatorning qisqa tutashuv tajribasidan aniqlanadi (9.7-rasm).



9.7 – rasm.

Bunda transformatorning ikkilamchi chulg‘ami ampermetr A2 orqali qisqa tutashtiriladi. Tajriba vaqtida ikkala chulg‘amdan ham nominal toklar ($I_1=I_{1\text{nom}}$; $I_2=I_{2\text{nom}}$) o‘tadigan darajada pasaytirilgan kuchlanish beriladi. Bu kuchlanish transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishi U_q deyiladi

$$U_{bl}\% = \frac{U_{bl}}{U_{hom}} \cdot 100. \quad (9.13)$$

Qisqa tutashuv kuchlanishi transformator nominal kuchlanishining kichik ulushi ($U_K \approx 0,1 U_{IH}$) tashkil etgani uchun po'lat o'zakdagi quvvat isrofi $R_p=0$ deyish mumkin. U holda qisqa tutashuv paytida vattmetr ko'rsatgan quvvat R_q mis chulg'amlarning qizishiga sarf bo'lgan quvvat isrofi R_m ga teng bo'ladi.

$$P_K = P_n + I_{IH}^2 \cdot R_1 = 0 + P_M = P_M. \quad (9.14)$$

Tajribadan olingan ma'lumotlar bo'yicha transformatorning qisqa tutashuv parametrlarini aniqlash.

$$Z_{IBI} = \frac{U_{bl}}{I_{IBI}}; \quad R_{IBI} = \frac{P_M}{I_{IBI}^2}; \quad X_{IBI} = \sqrt{Z_{IBI}^2 - R_{IBI}^2}. \quad (9.15)$$

Agar qisqa tutashuv kuchlanishi $U_1 = 0,05U_{hom} = 0,05E_1$ ekanligi hamda normal holatda $E_1=4,44 fw, \Phi_m$ bo'lishini hisobga olsak, qisqa tutashuv paytidagi magnit oqimi:

$$E_{IK} = 0,005E_1 = 4,44 fw_1 \Phi_{bl},$$

$$\Phi_K = \frac{0,05E_1}{4,44 fw_1}. \quad (9.16)$$

Demak qisqa tutashuv paytida magnit oqimi, shuningdek magnit induksiyasi taxminan 20 marta kamayadi.

$$\frac{\Phi_K}{\Phi_m} = \frac{1}{20} \quad \text{yoki} \quad \frac{E_K}{E_m} = \frac{1}{20}$$

$R_p \approx B_m$ bo'lganda $R_p=0$ deyish mumkin.

9.4. Transformatorning foydali ish koeffitsienti. Transformatorning tashqi tavsifi

Transformatordagи isroflar quyidagilardan iborat:

1. Tokning issiqlik ta'siri tufayli mis cho'lg'amlarda yuzaga kelgan quvvat isrofi.

$$P_M = I_{1HOM}^2 R_1 + I_{2HOM}^2 R_2 \quad (9.17)$$

2. Magnit oqimining o'zgaruvchanligi tufayli yuzaga kelgan po'lat o'zakdagi gisteresis va uyurma toklarga sarf bo'ladigan quvvat isrofi:

$$R_p = R_2 + R_u \quad (9.18)$$

Bu quvvat isrofi po'lat o'zakning materialiga, magnit induksiyasiga va o'zgaruvchan tokning chastotasiga bog'liq.

3. Transformatorning konstruksiyasiga bog'liq bo'lgan quvvat isrofi.

Mis cho'lg'amlardagi quvvat isrofi nagruzkaga bog'liq bo'lganligi uchun o'zgaruvchan, po'lat o'zakdagi quvvat isroflari esa, transformatorning ish jarayonida o'zgarmas bo'ladi.

Transformatorning foydali ish koeffitsienti (FIK)

$$\eta' = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P} = \frac{P_2}{P_2 + P_n + P_u}, \quad (9.19)$$

bunda R_1 – transformatorning kirish tomonidagi quvvat; R_2 – transformatorning chiqish tomonidagi foydali quvvat; ΔP – transformatorning to'la quvvat isrofi.

Agar transformatorning FIK ni uning qanday yuklanganligini ko'rsatuvchi yuklanish koeffitsienti

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2H}}$$

orqali ifodalasak,

$$\eta'' = \frac{\beta \cdot P_{2HOM}}{\beta \cdot P_{2HOM} + P_{II} + \beta^2 P_M} = \frac{\beta \cdot S_{HOM} \cdot \cos\varphi_2}{\beta \cdot S_{HOM} \cdot \cos\varphi_2 + P_{II} + \beta^2 P_M}, \quad (9.20)$$


bunda sos φ_2 – nagruzka quvvat koeffitsienti; S_{nom} – transformatorning to‘la quvvati.

Katta quvvatli transformatorlarning foydali ish koeffitsienti $0,97 \div 0,99$, kichik quvvatlisi esa $0,82 \div 0,9$ atrofida bo‘ladi. Transformatorlarda $R_n=R_m$ bo‘lganda, uning yuklanish koeffitsienti optimal ($\beta_{opt}=0,5 \div 0,6$) bo‘lib, bunda transformatorning foydali ish koeffitsienti eng yuqori bo‘ladi.

Birlamchi chulg‘am kuchlanishi U_1 va quvvat koeffitsienti $\cos\varphi_2$ o‘zgarmas bo‘lganda ikkilamchi cho‘lg‘amdagи kuchlanish U_2 ning nagruzka toki I_2 ga bog‘liqligi $U_2 = f(I_2)$ transformatorning tashqi tavsifi deyiladi.

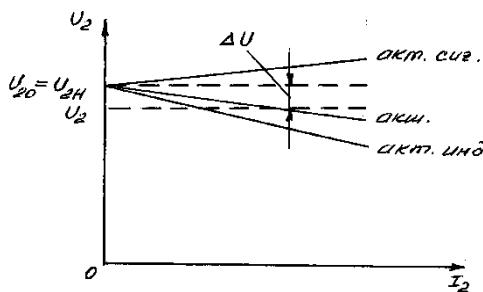9.8-rasmdagi transformatorning turli xil tavsiflaridan ko‘rinadiki, aktiv yuklama sos $\varphi=1$, aktiv-induktiv yuklama sos $\varphi<1$, faza siljishi burchagi $\varphi>0$ bo‘ladi.

Atkiv-sig‘im yulamada sos $\varphi_2<1$ va $\varphi<0$.



9.8 – rasm.

Ikkilamchi chulg‘amdagи kuchlanishning o‘zgarishi:

$$\Delta U \% = \frac{U_{2H} - U_2}{U_{2H}} \cdot 100, \quad (9.21)$$

bu erda $U_{2H} = U_{20}$ – transformator salt ishlagan paytdagi ikkilamchi chulg‘am uchlaridagi kuchlanish; U_2 – transformatorning yuklama bilan ishlayotgan kuchlanishi.

Tashqi tavsifdan ko‘rinadiki, aktiv va aktiv – induktiv yuklama uchun ishlayotgan transformatordagи kuchlanish nominalidan doim ΔU ga kichik bo‘ladi, aktiv – sig‘im yuklamada esa ΔU ga ortiq bo‘ladi. Elektr iste’molchilari, asosan, aktiv – induktiv xususiyatga ega bo‘lganidan liniyadagi kuchlanishlarning pasayuvini hisobga olib, iste’molchiga o‘rnatiladigan katta quvvatli transformatorlarning chiqish tomonidagi kuchlanishi, nominaldan 5 % ortiq qilib loyihalanadi.

9.5. Transformatorning turlari


Uch fazali transformatorlar, uch fazali tok sistemasini transformatsiyalash uchun ishlataladi. Katta quvvatli energiyani uzatishda bir fazali transformatorlardan foydalananiladi. Uch fazali transformatorning chulg‘amlari yulduz yoki uchburchak

shaklida ulanishi mumkin. 9.9-rasmida uch fazali kuch transformatorlarni chulg‘amlarining ($Y/Y-0$ va $Y/\Delta-11$) bog‘lanishlari ko‘rsatilgan.

Avtotransformatorlarda cho‘lg‘amlar elektr jihatdan o‘zaro bog‘langan bo‘lib, ikkilamchi cho‘lg‘am birlamchi chulg‘amning bir qismini tashkil etadi. Avtotransformatorlar bir fazali yoki uch fazali qilib chiqariladi. Bir fazalilari laboratoriya avtotransformatorlari (LATR) tarzida keng qo‘llaniladi.

Avtotransformatorlar kuchlanishi keng doirada o‘zgartiriladigan joylarda ishlatiladi. Ular kuchlanishni orttirib yoki pasaytirib beradi.

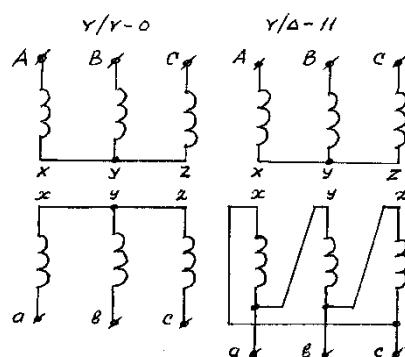Agar cho‘lg‘amning barcha o‘ramlari $w_1 + w_2$ bo‘lib, shahoblangan o‘ramlar w_2 bo‘lsa, orttiruvchi avtotransformatorning transformatsiya koeffitsienti:



9.9 – rasm.

$$n = \frac{w_1 + w_2}{w_2}, \quad (9.22)$$


pasaytiruvchiniki esa:

$$n = \frac{w_2}{w_1 + w_2} \text{ bo‘ladi.} \quad (9.23)$$


Avtotransformatorlar o‘zgaruvchan tok dvigatellarini ishga tushirishda, binolarda yorug‘lik kuchini o‘zgartirishda, uy – ro‘zg‘or va laboratoriya ishlarida keng qo‘llaniladi (9.10-rasm).

O‘lchash transformatorlari. O‘zgaruvchan tokning yuqori kuchlanishli zanjirlariga ulanadigan o‘lchov asboblarining o‘lchash chegaralarini kengaytirish maqsadida kuchlanish va tok transformatorlaridan foydalaniladi. YUqori kuchlanishli tarmoq asbob – uskunalarini himoya qilish uchun turli himoya relelaridan foydalaniladi. Ular ham tarmoqqa o‘lchash asboblari kabi tok va kuchlanish transformatorlari yordamida ulanadi.

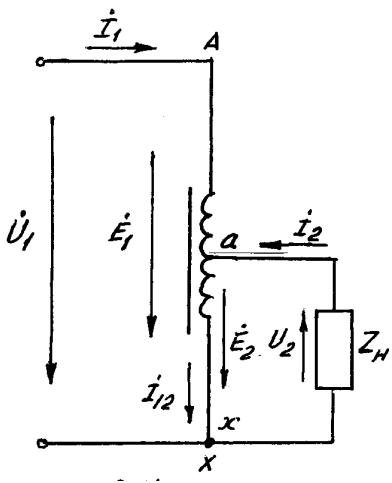9.11-rasmida kuchlanish va tok o‘lchash transformatorlarining o‘lchash zanjiriga va o‘lchash asboblariga ulanishi sxemasi keltirilgan. Kuchlanish o‘lchash transformatorlari orqali volptmetrlar, chastotometrlar va vattmetrlar, schetchiklar, fazometrlar va sh.k. larning parallelp chulg‘amlari ulanadi.



9.10 – rasm.

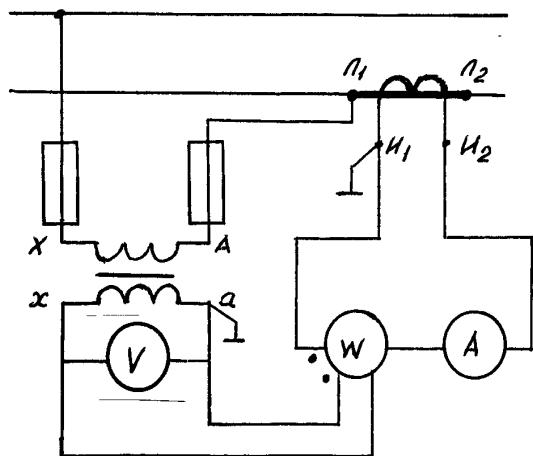

9.11 – rasm.

Toklar transformatori orqali ampermetr va o'lchash asboblarining ketma-ket zanjirlari ulanadi. O'lchash transformatorlarining yuqori kuchlanish va katta tokka ulanadigan qismalarini X , A va L , L_2 bilan, o'lchash asboblariga ulanadiganlarini x , α va I_1 , I_2 bilan belgilanadi.

Nazorat savollari

1. Transformatorning vazifasi nimadan iborat?
2. Transformatorning ishlash prinsipi nimaga asoslangan?
3. Transformatorning salt ishlash tavsifini tushuntirib bering.
4. Real transformatorning vektor diagrammasini qurib bering.
5. Transformatorning salt ishlashi tajribasi natijasida qanday kattaliklarni aniqlash mumkin?
6. Qisqa tutashuv tajribasidan qanday kattaliklarni aniqlash mumkin?
7. Transformatorning FIK qanday aniqlanadi?
8. Transformatorning tashqi tavsiflarini tushuntirib bering.
9. Avtotransformatorlarning oddiy transformatorlardan farqi nimada?
10. O'lchash transformatorlarining vazifalari nimalardan iborat?

Mavzu:10. ELEKTR MASHINALARI. O'ZGARAMAS TOK MASHINALARI.

R E J A:

1. O'zgarmas tok dvigatelining dvigatel rejimi.
2. O'zgarmas tok dvigatelining tormoz rejimi.
3. Aylanish chastotasini rostlash usullari.


Tayanch iboralar va tushunchalar

O'zgarmas tok dvigatellari, ulanish sxemalari, paralel, ketma ket, mustaqil, aralash, qo'zg'atish chulg'ami, turg'un ish rejimi, generator, balans tenglamasi, yakor, E.YU.K., magnit oqimi, burchak aylanish chastotasi, tezlik tavsifi, yakor reaksiyasi,

ideal salt yurish, tabiiy, sun'iy, dvigatel rejimi, tormoz rejimi, generatorli to'xtatish, dinamik to'xtatish, teskari ulab to'xtatish, chastotani rostlash usullari.

Adabiyotlar A1, A2, A7, A8, A14, A15

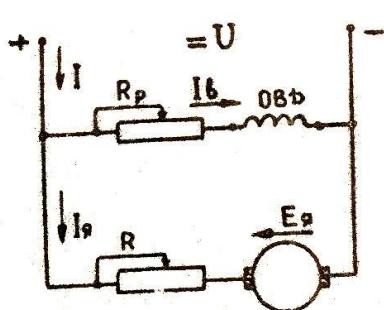1.O'zgarmas tok dvigatel(O'.T.D.)larning ulanish usullari (sxemalari)
4 xilga bo'linadi:



parallel qo'zg'atish cho'lg'amli

mustaqil qo'zg'atish cho'lg'amli

ketma-ket qo'zg'atish cho'g'amli

aralash qo'zg'atish cho'lg'amli

SHakl 3.1.Paralel qo'zg'atish chulg'amli U.T.D.ning ulanish sxemasi.
Mexanik tavsif formulasini chiqarish uchun, (turg'un ish rejimida generator hosil qilib bergen) balans tenglamasini tuzamiz:

$$U = I_a (R_a + R) + E_a \quad (3.1)$$

bu erda, I_{ya} - elektrodvigatel yakor tarmog'idagi tok, A.

R_{ya} - yakor cho'lg'aming qarshiligi, Om

R - qo'shimcha (ishga tushiruvchi yoki roslovchi) qarshilik, Om.

YAkor cho'lg'amidagi elektr yurituvchi kuch (E.YU.K) quyidagiga tengdir:

$$E_a = K_e \cdot \Phi \cdot \omega \quad (3.2)$$

bu erda, K_e - dvigatel konstruksiyasiga bog'liq bo'lib, har bir dvigatel uchun alohidadir.

F - magnit oqimi, Vb.

ω - yakorning burchak aylanish chastotasi, rad/sek.

E_{ya} ning (3.2) dagi qiymatini (3.1) ga qo'yib elektr dvigatelning tezlik tavsifini olishimiz mumkin:

$$U = I_a (R_a + R) + K_e \cdot \Phi \cdot \omega$$

bu erdan,

$$\omega = \frac{U}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K_e \cdot \Phi} \cdot I_a \quad (3.3)$$

Dvigatelning elektromagnit momenti quyidagiga teng:

$$M = K_m \cdot \Phi \cdot I_a \quad (3.4)$$

bundan

$$I_z = \frac{M}{K_m \cdot \Phi}, \quad (3.5)$$

I_z ning (3.5) dagi qiymatini (3.3) ga quyib, elektrodvigatel mexanik tavsifining matematik tenglamasini olamiz:

$$\omega = \frac{U}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K_e \cdot K_m \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (3.6)$$

Agarda burchak aylanish chastotasi rad/sek.da va moment nyutonmetr (Nm) larda berilsa,

$$K_m = K_e = K, \text{ teng bo'jadi.}$$

U holda (3.6) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{U}{K \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K^2 \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (3.7)$$

Agarda yakor reaksiyasini hisobga olmasak, elektr dvigateldagi magnit oqimi o'zgarmay qoladi.

$$K \cdot \Phi = const = C$$

U holda (3.7) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{U}{C} - \frac{R_a + R}{C^2} \cdot M, \quad (3.8)$$

U, R_a, R larning doimiy qiymatlari uchun (3.8) to'g'ri chiziq tenglamasini beradi:

$$\omega = A - BM, \quad (3.9)$$

$$\text{bu erda, } A = \frac{U}{C} \text{ va } B = \frac{R_a + R}{C^2};$$

(3.7), (3.8), (3.9) formulalardan ko'rinish turibdiki, agarda $M = O$ da $R_a + R$ ning har qanday qiymatlarida ham befarq, ordinata o'qida yotadigan bitta nuqtadan o'tadi, ya'ni $\omega = \omega_o$, (3.10) nuqtada.

Ushbu nuqtadagi aylanish chastotasi, *ideal erkin* (x.x) salt yurshidagi aylanish chastotasi deyiladi.

Bu holda yakor zanjiridagi tok nolga teng, yakorning E.Y.U.K. i quyilgan kuchlanishga teng bo'lib, yo'naliishi teskaridir.


(3.7) tenglamaning ikkinchi qismi, moment noldan qandaydir M miqdorgacha o'zgarganda aylanish chastotasining o'zgarishini ko'rsatadi, ya'ni,

$$\Delta\omega = \frac{R_a + R}{K^2 \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (3.11)$$

Demak, (3.7) tenglamani (3.10) va (3.11) tenglamalarni hisobga olgan holda yozsak, aylanish chastotasi tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\omega = \omega_0 - \Delta\omega, \quad (3.12)$$

R ning har xil qiymatlari uchun mexanik xarakteristikating tabiiy va sun'iy tavsiflaridan iborat tavsiflarini tuzish mumkin.

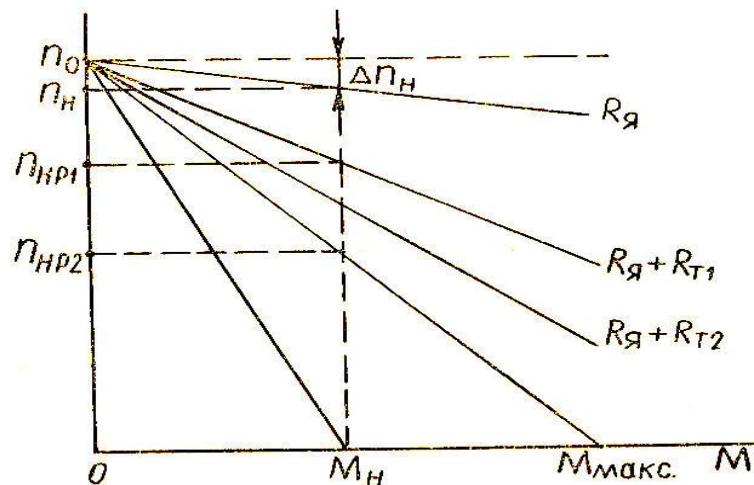

SHakl 3.2. Parallel ko'zg'atish cho'lg'amli elektrodvigatel, dvigatel rejimida ishlagandagi mexanik tavsifi.

YAkor zanjiridagi tashqi qarshilik $R = 0$ bo'lib, kuchlanish va dvigatel elektromagnit oqimining nominal qiymatdagi tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelinining tabiiy tavsifi deyiladi.

$R \neq 0$ bo'lgan tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelinining sun'iy tavsifi deyiladi.

Xulosasi:

1.O'.T.D. parallel va mustaqil Q.CH.li bo'lsa, mexanik tavsifi ω_0 nuqtada kesishadigan to'g'ri chiziqlardan iboratdir.

2.Tabiyy tavsifning qattiqlik koeffitsienti eng yuqori bo'lib, u R_s ga bog'liq, $R_s \gg$ (qancha katta) bo'lsa, $K_{\omega} \ll$ (shuncha kichik) bo'ladi va teskari.

3. $R_1 > R_2 > R_3$ ya'ni, yakor zanjiridagi R qarshilik oshsa, K_{ω} (qattiqlik koeffitsienti) oshadi.

4. R ni o'zgartirib bir xil momentda aylanish chastotasi ω ni o'zgartirish mumkin.

2.O'.T.D.ning tormoz rejimi.

Ko'pchilik hollarda ishlab turgan dvigateli to'xtatish, revers qilish uchun to'xtatishga to'g'ri keladi.


Bu ishning bajarilish tezligi va sifati ish mashinasining unumdarligi va ishlanayotgan mahsulotning sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Elektrodvigatellarni to'xtatishning quyidagi usullari mavjud:

- Generatorli to'xtatish (rekuperativ) da dvigatel elektr tarmog'iga energiya beradi.

2. Dinamik to'xtatish, ya'ni elektro dvigatel va mexanizmdagi kinetik energiya elektr energiyasiga aylanadi, lekin tarmoqga emas, balki yakor zanjirida issiqlik sifatida ajraladi (tashqi qarshilikga ulanadi).
3. Teskari ulab to'xtatish

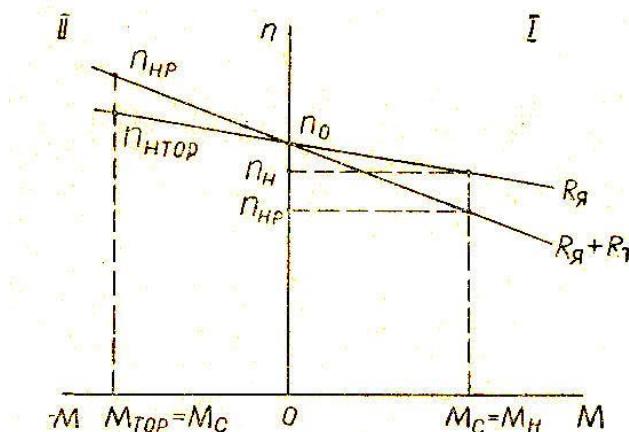1. *Generatorli to'xtatish.* Agar, parallel qo'zg'atish chulg'amli ishlab turgan dvigateli, tashqi kuch yordamida ideal tezlikdan katta bo'lgan tezlikda aylantirilsa, ($n > n_0$) dvigatel o'zi ulangan tarmoqga elektr energiyasi uzata boshlaydi.



II. Dvigatel rejimi-dagi tavsifning davomidir.

$$R_a > R_1 > R_2$$

SHakl 3.3. Paralel qo'zg'atish chulg'amli elektrodvigatel tormrz rejimida ishlagandagi mexanik tavsifi

Misol: Pastlikga harakatlanayotgan poezdning tezligi uning potensial energiyasi hisobiga ortib boradi. Bunda elektr tarmog'idan dvigatel olayotgan tok mos ravishda kamaya boradi va nihoyat dvigatelning tezligi $n=n_0$ bo'lganda, $U=E$ bo'lishi sababli $I_{ya}=0$ bo'ladi. Poezd dvigatelinining tezligi $n>n_0$ ($\omega > \omega_0$) bo'lganda $E_{ya} > U$ bo'lib, tok

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R}; E_a > U \text{ bo'lgani uchun } I_a = -\frac{E_a - U}{R_a + R}, \quad (3.13)$$

va moment $M = -K \cdot \Phi \cdot I_a$, (3.14) o'z ishorasini teskarisiga o'zgartiradi. Demak, dvigatel generator rejimiga o'tib, $M_m = -M$ tormozlanish momentini hosil qiladi.

Bunda mexanik tavsif tenglamasi qo'yidagicha ifodalanadi:

$$\omega = \frac{U}{K \cdot \Phi} + \frac{(R_a + R) \cdot M_m}{K^2 \cdot \Phi^2}, \quad (3.15)$$

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega, \quad (3.16); \text{ formula (3.12) ga qarang}$$

1. Dinamik to‘xtatishda, ishlab turgan dvigatelning yakor zanjirini elektr tarmog‘idan uzib, uni ma’lum tashqi qarshilikga ulash kifoya (yakor zanjiridagi issiqlik sifatida ajraladi). Bunda qo‘zg‘atuvchi cho‘lg‘am elektr tarmog‘idan uzilmasligi lozim.

Elektrodinamik usul bilan dvigatelni to‘xtatishda,

$$I_{\alpha} = \frac{-E}{(R_{\alpha} + R) + R_{\text{duh}}}, \quad (3.17) \quad R_{\text{duh}} = R_{\text{mashku}}$$

Bu ifodadan R_{duh} ni topish uchun

$$I_{\alpha} \leq (2...2,5) \cdot I_h; \text{ va } E = E_h = U_h - I_h \cdot R_{\alpha}$$

deb qabul qilinadi.

Elektrodinamik usul bilan dvigatelni to‘xtatish, teskari ulab to‘xtatishga nisbatan ancha tejamlidir.

Bunda dvigatelni tormozlab to‘xtatish uchun energiya, elektr tarmog‘idan olinmasdan, elektr yuritmaning aylanish qismlaridagi to‘plangan kinetik energiya sarflanadi xolos.

3.Teskari ulab to‘xtatishda, dvigatelning ulanishiga nisbatan teskari tomonga aylanishiga, dvigatelning teskari ulanishi deyiladi.

YUklarni kran yordamida ko‘tarish yoki tushirish, dvigatelni reverslash yoki uni tezda to‘xtatishda ushbu rejimdan foydalaniladi. Ushbu usulda tez va to‘la to‘xtaydi, elektr energiyasi sarflanadi, dvigatel qiziydi.

3.Paralel qo‘zg‘atish chulg‘amli O‘.T.D.ning aylanish chastotasini rostlash.

Ma’lum texnologik jarayonni boshqarish uchun zarur bo‘lgan aylanish chastotasini (tezligini) avtomatik yoki qo‘lda o‘zgartirish yoki ushlab turish aylanish chastotasini rostlash deyiladi.

Ko‘rsatkichlari:

- sozlash (rostlash) oralig‘i (diapozoni)
- turg‘unligi (stabilnost)
- rostlash yumshoqligi (plavnost)
- yo‘nalishi
- iqtisodiyligi (reostat)
- yo‘l quyiladigan yuklanma (nagruzka)

Elektro dvigatelning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini (5), (6) va (13) tenglamalarni hisobga olgan holda quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{U - I_{\alpha}(R_{\alpha} + R)}{K \cdot \Phi}, \quad (3.18)$$

Ushbu formuladan ko‘rinib turibdiki, aylanish chastotasini quyidagi ko‘rsatkichlari bilan rostlash mumkin:

1. YAkor zanjirining qarshiligi R ni o‘zgartirib
2. Magnit oqimini o‘zgartirib (ko‘zg‘atish toki R_r orqali o‘zgartiriladi).
3. Dvigatel yakoriga berilgan kuchlanish U ni o‘zgartirib.

Takrorlash uchun savollar

1. O‘zgarmas tok dvigatellarining ulanish sxemalarini tushuntiring.
2. Mexanik tavsifning matematik tenglamasini tushuntiring.
3. Ideal erkin salt yurishidagi aylanish chastotasini tushuntiring.
4. O‘.T.D. ning sun’iy tavsiflarini tushuntiring.
5. O‘.T.D. ning tabiy tavsifini tushuntiring
6. O‘.T.D. ning dvigatel rejimini tushuntiring..
7. O‘.T.D. ning tormoz rejimini tushuntiring.
8. Generatorli to‘xtatishni tushuntiring.
9. Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
10. Teskari ulab to‘xtatishni tushuntiring.
11. O‘.T.D. aylanish chastotasini rostlashni tushuntiring.
12. O‘.T.D. aylanish chastotasi qaysi ko‘rsatgichlari bilan rostlanadi?

MAVZU:11. ASINXRON MASHINALAR

Reja:

11.1. Asinxron mashinalarning tuzilishi va ishlash prinsiplari.

11.2. Rotor va stator chulg‘amlarining elektr yurituvchi kuchi va toklari.

11.3. Asinxron dvigatelning elektromagnit quvvati va aylantiruvchi momenti.

11.4. Asinxron dvigatelning tavsiflari.

Tayanch so‘z va iboralar: kollektor, rotor, uch fazali, stator, po‘lat plastinalar, pazlar, chulg‘amlar, qisqa tutashgan, fazali rotor, toklar tizimi, juft qutblar, chastota, sirpanish, EYUK, quvvat, aktiv va reaktiv, aylantiruvchi moment, FIK, isroflar, qo‘shimcha qarshilik, mexanik, ishchi, tormozlovchi moment, ishga tushirish.

11.1. Asinxron mashinalarning tuzilishi va ishlash prinsiplari

Asinxron mashina o‘zgaruvchan tok mashinasini bo‘lib, uning ishlash prinsipi aylanuvchan magnit maydoni hodisasisiga asoslangandir. Asinxron mashinalar ham generator, ham dvigatelp sifatida ishlatilishi mumkin.


Asinxron dvigatellar (AD) ning tuzilishi oddiy, ishlatish qulay, energetik va mexanik tavsiflari yaxshi bo‘lgani uchun sanoatda ishlatilayotgan elektr dvigatellarining 80% dan ko‘prog‘ini asinxron dvigatellar tashkil etadi. Ularning quvvati vatning bir necha ulushidan, bir necha ming kilovattgacha ish kuchlanishi esa 127 V dan 10 kV gacha bo‘ladi.

AD bir, ikki, uch fazali qilib yasaladi. Uch fazali AD metall kesish, yog‘ochni qayta ishslash dastgohlari, ko‘tarma kranlar, liftlar, ekskalatorlar, ventilyatorlar va boshqa mexanizmlarda ishlatiladi.

Bir fazali AD ning quvvati, 0,5 kW dan oshmaydi. Undan avtomatik boshqarish tizimlarida, turli asboblarning elektr yuritmalarida, uy-ro‘zg‘or mashinalarda foydalaniлади.


AD qo‘zg‘almas qism stator va qo‘zg‘aluvchan qism rotordan iborat.

Stator stanina, po‘lat o‘zak va statorning pazlariga joylashtirilgan uch fazali chulg‘amlardan iborat. Stanina cho‘yan yoki alyuminiydan silindrsimon shaklda yasalgan, uning ichiga statorning po‘lat o‘zagi mahkamlangan. Staninada stator chulg‘amlarining uchlari chiqarilgan «klemmalar qutichasi» bor. Statorning silindrsimon po‘lat o‘zagi qalinligi $0,35 \div 0,5$ mm o‘zaro izolyasiyalangan elektromexanik po‘lat plastinalardan iborat. Stator po‘lat o‘zagining ichki sirtida stator uzunligi bo‘yicha ketgan pazlarga stator chulg‘amlari joylashtirilgan (13.1-rasm). Stator cho‘lg‘ami izolyasiyalangan mis simlardan yasalgan bo‘lib, stator pazlariga $2\pi/3$ burchak ostida joylashgan. CHulg‘amlarning bosh va oxirgi uchlari yuqorida aytilganidek, «klemmalar qutichasi» ga chiqarilgan bo‘ladi. CHulg‘am uchlarining ochiq qoldirilishi uni tarmoq kuchlanishining qiymatiga qarab «yulduz» yoki «uchburchak» sxemada ulashga imkon beradi. Rotor dvigatelning aylanish o‘qiga mahkamlangan bo‘lib, uning po‘lat o‘zagi ham statorniki kabi qalinligi $0,35 \div 0,5$ mm elektromexanik po‘lat plastinalar to‘plamidan iborat.

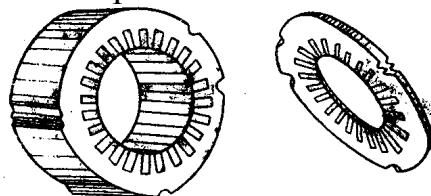

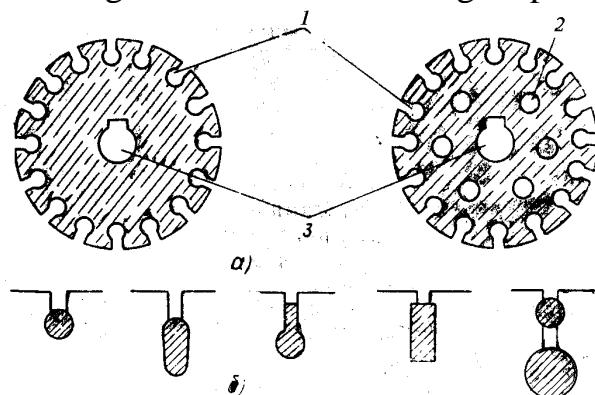
13.1 – rasm.

Po‘lat o‘zak plastinalarning ustki yuzasiga pazlar o‘yilgan bo‘lib, ularning shakli turlicha bo‘lishi mumkin (13.2-rasm). Bu erda 1-pazlar; 2-ventilyasiya teshiklari; 3-val va shponka uchun teshik. Po‘lat o‘zak dvigatelning o‘qiga mahkamlangan. AD rotor cho‘lg‘amining tuzilishiga qarab ikkiga bo‘linadi, dvigatelning nomiga esa shu cho‘lg‘am nomi qo‘shib aytiladi. joylashtirilib, ularning uchlari alyuminiy xalqalar bilan biriktirilsa, bunday rotor chulg‘amlari qisqa tutashtirilgan rotor deyiladi. Bunday dvigatellar esa qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron dvigatelp deb ataladi.



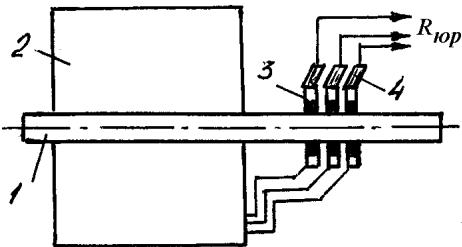13.2 – rasm.

Agar rotorning po'lat o'zagi ariqchalariga, stator chulg'amlari kabi, misdan yasalgan uch fazali chulg'am joylashtirilsa, bunday rotor faza chulg'amli rotor, dvigatelp esa faza rotorli asinxron dvigatelp deb ataladi. Rotor chulg'ami «yulduz» sxemada ulanib, chulg'amning bosh uchlari AD ning o'qiga mahkamlangan kontakt xalqlalar bilan tutashtiriladi. Kontakt xalqlalar esa grafit cho'tkalar yordamida dvigateldan tashqariga o'rnatilgan uch fazali yurgizish reostati bilan biriktiriladi. YUrgizish reostati R_{yur} dvigatelp ishlaganda rotor cho'lg'aminining qarshiliginini va ish bilan birgalikda rotor tokini boshqarish uchun xizmat qiladi (13.3-rasm). Bu erda 1-val; 2-rotor chulg'amli qismi; 3-xalqlalar; 4-cho'tkalar.



13.3 – rasm.

Stator n_1 tezlik bilan aylanayotgan aylanuvchan magnit maydonining oqimi F , rotor chulg'amlarini kesib o'tib, elektromagnit induksiya qonuniga asosan rotor cho'lg'amlarida EYUK induksiyalaydi. EYUK o'z navbatida rotor tokini xosil qiladi.

Agar stator magnit maydonining aylanish tezli-gi va rotorning aylanish tezligiga o'zaro tenglashdi ($n_1=n_2$), u holda aylanuvchi magnit maydonining kuch chiziqlari rotor cho'lg'amlarini kesib o'tmaydi va natijada rotorda EYUK induksiyalanmaydi. Bunda rotor toki i_2 nolga teng bo'ladi.

Aylanuvchan magnit maydoni tezligining rotorning aylanish tezligiga teng bo'lmagligi tufayli ($n_1>n_2$) bunday elektr mashinalar asinxron (tezliklari bir xil emas) mashinalar deb nomlangan. Rotor aylanish tezligining stator magnit maydonining aylanish tezligidan orqada qolishi rotorning sirpanishi deyiladi va foizlarda ifodalanadi.

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} 100\% \quad (13.1)$$

(13.1) ifodadan dvigatelp rotoring aylanish tezligi

$n_2 = n_1(1-S)$ ni aniqlash mumkin.

Tezliklar farqiga rotorning sirpanish tezligi deyilib, quyidagicha ifodalanadi:
 $n_s = n_1 - n_2$

Dvigatelning ishlash jarayonida sirpanish qiymati 0 dan 1 gacha o'zgaradi, dvigateli ishga tushirish paytida rotorning aylanish tezligi $n_2 = 0$ bo'lgani uchun $S=1$ bo'ladi. Dvigatellarning nominal sirpanishi

$S_{hom} = 0,02 \div 0,06$ yoki $(2 \div 6)\%$ ni tashkil etadi.

11.2. Rotor va stator chulg'amlarining elektr yurituvchi kuchi va toklari

Qo'zg'almas rotor chulg'amida induksiyalangan EYUK ning chastotasi aylanuvchan magnit maydonining aylanishlar tezligi bilan aniqlanadi:

$$f_2 = \frac{n_1 p}{60} \cdot \quad (13.2)$$

Aylanuvchi magnit maydonining aylanishlar soni $n_1 = \frac{60 f_1}{p}$

ekanligini hisobga olsak, $f_2 = f_1$ bo‘ladi, ya’ni qo‘zg‘almas rotor cho‘lg‘amida induksiyalangan EYUK ning chastotasi elektr energiya manbaining chastotasiga teng bo‘lar ekan. Aylanuvchan magnit maydonning stator va rotor chulg‘amlarida induksiyalagan EYUK lari

$$E_1 = 4,44 w_1 f_1 K_{r1} \Phi_m, \quad (13.3)$$

$$E_2 = 4,44 w_2 f_2 K_{r2} \Phi_m. \quad (13.4)$$

Agar $f_2 = f_1$ hisobga olinsa, $E_2 = 4,44 w_2 f_1 K_{r2} \Phi_m$ bo‘ladi.

Aylanayotgan rotoring chulg‘amlarida induksiyalangan EYUK ning chastotasi f_{2r} rotoring sirpanish tezligi n_s ga bog‘liq bo‘ladi:

$$f_{2S} = \frac{pn_s}{60} = \frac{p(n_1 - n_2)}{60}. \quad (13.5)$$

(13.5) ga quyidagicha o‘zgartirish kirmsak:

$$f_{2S} = \frac{p(n_1 - n_2)}{60} \cdot \frac{n_1}{n_1} = f_1 S. \quad (13.6)$$

Aylanuvchan rotor EYUK chastotasining sirpanishga bog‘liqligini hosil qilamiz.

Dvigatel sanoat chastotasi ($f_1 = 50 \text{ Гц}$) va nominal nagruzkada ishlaganda $S_{nom} = 0,02 \div 0,06$ ligini hisobga olsak, $f_{2S} = (1 \div 3) f_1$ ni tashkil etadi.

Dvigatelni ishga tushirishda, $S=1$ bo‘lganligi uchun $f_{2S} = f_1$, ideal salt ishlash rejimida ya’ni $S=0$ da $f_{2S} = 0$ bo‘ladi.

(13.6) ifodani hisobga olsak rotor EYUK sining ifodasi:

$$E_{2S} = 4,44 w_2 K_{r2} f_{2S} \Phi_m = 4,44 w_2 K_{r2} f_1 S \Phi_m = E_2 S. \quad (13.7)$$

U holda rotor toki quyidagicha aniqlanadi

$$I_{2S} = \frac{E_{2S}}{Z_2} = \frac{E_2 S}{\sqrt{R_2^2 + X_{2S}^2}}, \quad (13.8)$$

bu erda $X_{2S} = X_2 S$ - aylanuvchan rotor chulg‘amining induktiv qarshiligi.

11.3. Asinxron dvigatelning elektromagnit quvvati va aylantiruvchi momenti

Aylantiruvchi momentning burchak tezligiga ko‘paytmasi quvvatga teng

$$P = M \omega.$$

AD da elektromagnit momentni stator magnit maydonining burchak tezligiga ko‘paytmasi elektromagnit quvvatga teng:

$$P_{\mathcal{M}} = M_{\mathcal{M}} \omega_0, \quad (13.9)$$

bu erda, ω_0 - aylanuvchan magnit oqimining burchak tezligi.

Dvigatelni validagi mexanik quvvat quyidagicha ifodalananadi:

$$P_{MX} = M_{\mathcal{M}} \omega, \quad (13.10)$$

bunda ω - rotoring aylanishini burchak tezligi.

Agar rotoring po‘lat o‘zagida magnitlash uchun sarf bo‘layotgan quvvat isrofi rotor chulg‘amlaridagi quvvat isrofidan ancha kichik bo‘lganligi uchun hisobga olinmasa rotor cho‘lg‘amini qizishi uchun quvvat isrofi:

$$P_{\mathcal{M}} - P_{\text{max}} = \Delta P_{\text{max}} = 3I_2^2 R_2 \quad (13.11)$$

yoki

$$M_{\mathcal{M}}(\omega_0 - \omega) = 3I_2^2 R_2.$$

Bundan elektromagnit moment

$$M_{\mathcal{M}} = \frac{3I_2^2 R_2}{S \omega_0}, \quad (13.12)$$

bu erda I_2 – rotor toki; R_2 – rotor cho‘lg‘amining qarshiligi.

U holda elektromagnit quvvat

$$P_{\mathcal{M}} = \frac{3I_2^2 R_2}{S} \quad (13.13)$$

Agar $3I_2^2 R_2 = 3E_2 I_2 \cos(\hat{E}_2 I_2) = 3E_2 I_2 \cos\psi_2$ ekanligini hisobga olsak, u holda ishqalanish momentini hisobga olmaganda

$$M_{\mathcal{M}} = \frac{3E_2 I_2 \cos\psi_2}{\omega_0 S},$$

yoki

$$M_{\mathcal{M}} = \frac{3 \cdot 4,44 w_2 f_2 K_{r2} A_m I_2 \cos\psi_2}{\omega_0 S} = C \Phi_m I_2 \cos\psi_2, \quad (13.14)$$

bu erda $C = 3 \cdot 4,44 f_2 w_2 \frac{K_{r2}}{\omega_0}$ - o‘zgarmas koeffitsient.

Asinxron dvigatelning aylantiruvchi momenti. Agar mexanik ishqalanishlar tufayli vujudga keladigan qarshilik momentini hisobga olmasak, $M_{EM} = M$ deyish mumkin, u holda

$$M = SF_m I_2 \cos\varphi_2. \quad (13.15)$$

$$\text{Agar, } F_m = \frac{E_1}{4,44 w_1 f_1 K_{r1}}, \quad I_2 = \frac{E_1 S}{K \sqrt{R_2^2 + (X_2 S)^2}};$$

$\cos\psi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (X_2 S)^2}}$ ekanligini hisobga olsak va (13.15) ifodaga qo‘ysak

$$M = C_1 E_1^2 S = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (X_2 S)^2}}. \quad (13.16)$$

Ba’zi hollarda dvigatelning aylantiruvchi momentining quyidagi soddalashtirilgan ifodasidan foydlaniladi:


$$M = \frac{\frac{2M_{kp}}{S} - \frac{S_{kp}}{S}}{\frac{S}{S_{kp}} + \frac{S_{kp}}{S}}.$$

Bu ifodadan sirpanishning nominal qiymatini hisobga olgan holda kritik sirpanishni aniqlash mumkin:

$$S_{kp} = S_{hom} \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right),$$

bu erda $S_{hom} = \frac{n_1 - n_{hom}}{n_1}$ - sirpanishning nominal qiymati; $\lambda = \frac{M_{kp}}{M_{hom}}$ - yuklash koeffitsienti.


11.4. Asinxron dvigatelning tavsiflari

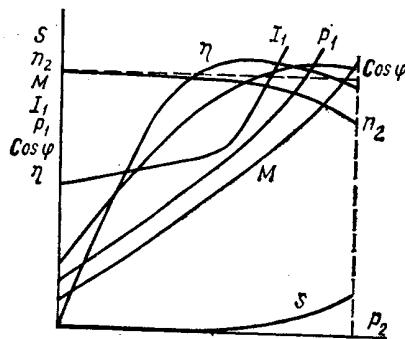

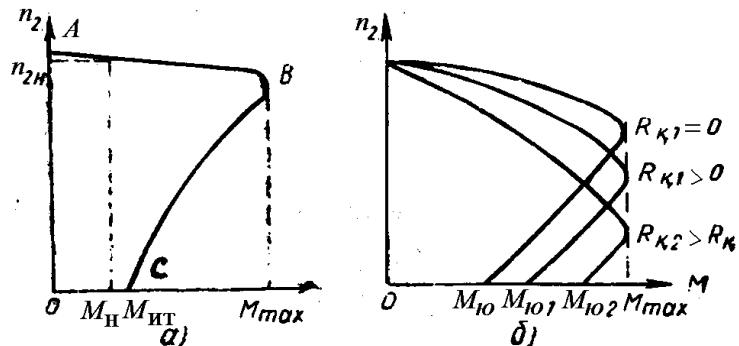13.4 – rasm.

Asinxron dvigatellarning ish tavsifi deganda sirpanish S rotorning aylanish chastotasi n_2 , hosil qilinadigan moment M , iste'mol qilinadigan tok I_1 sarflanadigan quvvat R , quvvat koeffitsienti $\cos\varphi$ va FIK η ning mashina validagi quvvat R_2 ga bog'liqligi tavsifi tushuniladi (13.4-rasm).

Asinxron dvigatellarning mexanik tavsifi $U=\text{const}$ bo'lganda rotor aylanishlar soni (n_2) ning aylantiruvchi momentga bog'liqlik egri chizig'i $n_2 = f(M)$ AD larning mexanik tavsifi deyiladi (13.5-rasm). Mexanik tavsif har qanday dvigatelning asosiy tavsiflaridan biri bo'lib, dvigatelning ish qobiliyatini belgilaydi. Mexanik tavsifda quyidagilarni belgilash mumkin: maksimal moment M_{\max} , ishga tushirish momenti M_{it} , nominal moment M_{nom} .



13.5 – rasm.

YUklanish ostidagi AD ishga tushirish uchun uning ishga tushirish momenti ish mexanizmining qarshilik momenti M_q dan katta bo'lishi kerak $M_{it}>M_q$, aks holda AD harakatga keltirib bo'lmaydi. AD aylanishlar sonining o'zgarishi mexanik tavsifining S nuqtasidan boshlanib, V nuqta orqali o'tadi. Tavsifning A-V qismidagi $M_{nom}=M_q$ nuqtada dvigatelning vali n_{2nom} tezlik bilan aylana boshlaydi. Tavsifning S-V qismi tezlanish qismi, A-V esa ish qismi hisoblanadi. AD ish qismida barqaror tezlik bilan aylana boshlaydi.

AD ni ishga tushirishda quyidagi talablar bajarilishi kerak: ishga tushirish momenti qarshilik momentidan katta bo'lishi, ishga tushirish tokining kichik bo'lishi, ishga tushirish vaqt qisqa bo'lishi uchun quyidagi ishga tushirish usullaridan foydalilaniladi. Rotor chulg'amiga yurgizish re'statlarini ulash; stator cho'lg'amini elektr tarmog'iga (bevosita) ulash; ishga tushirish paytida stator cho'lg'amlariga pasaytirilgan kuchlanish berish.

AD aylanish tezligini sozlash. AD aylanish tezligi $n_2 = \frac{60f_1}{P}(1-S)$ bo‘lgani uchun uning tezligi stator tokining chastotasi f_1 , juft qutblar soni r yoki sirpanish S ni o‘zgartirish bilan rostlash mumkin. Stator tokining chastotasini o‘zgartirish bilan tezlikni rostlash stator aylanuvchi magnit maydonining aylanish tezligini o‘zgartirishga asoslangan. Bu usul AD tezligini bir tekis va keng doirada rostlash imkonini beradi, ammo bunda maxsus chastota o‘zgartirgich bo‘lishi kerak.

Stator chulg‘amining juft qutblar sonini o‘zgartirish bilan dvigatelning tezligini rostlash usuli, asosan qisqa tutashtirilgan rotorli dvigatellarda qo‘llaniladi.

Sirpanishni o‘zgartirish orqali dvigatelp tezligini boshqarish usuli faqat faza rotorli AD ishlatiladi.

Bunda rotor zanjiriga uch fazali reostat ulanadi. Bu re’statlar boshqarish re’satlari deyiladi.

AD foydali ish koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - \sum \Delta P}{P_1},$$

bu erda R_1 – asinxron dvigatelga tarmoqdan berilayotgan quvvat; R_2 – dvigatelning validagi foydali quvvat (foydali mexanik quvvat); $\sum \Delta P = \Delta P_n + \Delta P_{\vartheta_1} + \Delta P_{\vartheta_2} + \Delta P_{mex} + \Delta P_R$ - dvigateldagi quvvat isroflar yig‘indisi; ΔR_p - stator po‘lat o‘zagidagi isroflar; R_{E1} - stator chulg‘amlarining qizishi sababli bo‘lgan isroflar; R_{E2} - rotor chulg‘amidagi elektr quvvat isroflari; R_{mex} - mexanik isroflar; ΔR_q - qo‘srimcha isroflar.

Kichik va o‘rta quvvatli AD FIK 70÷90% ni, katta quvvatli AD niki 90÷94% ni tashkil etadi.

Nazorat savollari

1. Asinxron mashinalar qanday asosiy qismlardan iborat?
2. Rotorning konstruktiv tuzilshini so‘zlab bering.
3. Sirpanish deganda nimani tushunasiz?
4. Rotor va stator chulg‘amlarining EYUK lari qanday aniqlanadi?
5. AD ning elektromagnit momenti qanday kattaliklarga bog‘liq?
6. AD ning mexanik tavsifini tushuntirib bering.
7. Qanday tavsiflar ishchi tavsiflar deyiladi?
8. AD qanday usullar bilan ishga tushiriladi?
9. AD ning tezligini sozlash usullarini tushuntirib bering.
10. AD foydali ish koeffitsienti nimalarga bolg‘iq?

MAVZU:12.SINXRON MASHINALAR

Reja:

- 12.1. Sinxron mashinalarning tuzilishi va vazifalari.**
- 12.2. Sinxron generatorning ishlash prinsipi.**
- 12.3. Sinxron generatorning tavsiflari.**
- 12.4. Sinxron dvigatellar.**
- 12.5. Sinxron dvigatelning tavsiflari.**

Tayanch so‘z va iboralar: elektr energiyasi manbai, turbogeneratorlar, gidrogeneratorlar, stator, rotor, yaqqol namoyon, quvvat ishlatalish sohalari, quvvat koeffitsienti, uyg‘otish chulg‘ami, ishga tushirish, iste’mol quvvati, quvvat isrofi.

12.1. Sinxron mashinalarning tuzilishi va vazifalari

Sinxron mashinalar asinxron mashinalar kabi o‘zgaruvchan tok mashinalari hisoblanadi. Sinxron mashinalar ham generator, ham dvigatelp sifatida ishlataladi.

Elektr ta’minotida sinxron generatorlar asosiy elektr energiya manbai sifatida ishlataladi. Sinxron generatorlar bug‘, gaz va gidravlik turbinalar yordamida harakatga keltiriladi. Birinchi holatda ular turbogeneratorlar, ikkinchi holatda esa gidrogeneratorlar deyiladi. Elektrstansiyalardagi sinxron generatorlar quvvati 1200 MVt ga etadi. Avtonom ishlovchi elektrstansiyalardagi sinxron generatorlarning quvvatlari uncha katta bo‘lmay, dizelp dvigatellari yoki gaz turbinalar yordamida ishga tushiriladi.


Sinxron dvigatellar o‘zgarmas aylanish chastotasiga ega bo‘lib, tezlikni sozlash talab qilinmagan hollarda foydalaniladi. Sinxron dvigatellar katta quvvatga ega bo‘lib, metallurgiya zavodlarida, shaxtalarda va boshqa korxonalarda nasoslar, kompressorlar, ventilyatorlar va boshqa qurilmalarning mexanizmlarini ishga tushirishda ishlataladi. Avtomatik o‘zi yozar qurilmalar, avtomatik soatlar va aylanish tezligi bir xil bo‘lishi talab qilingan boshqa sohalarda turli sinxron dvigatellardan foydalaniladi.

Sinxron mashinalar asinxron mashinalardan farqli ravishda turli reaktiv quvvatlarda ham ishlashi mumkin. Ular korxonalarning quvvat koeffitsientini yaxshilash imkoniyatini beradi. Katta korxonalarda, salt ishlash rejimidagi maxsus mashinalar o‘rnataladi. Ular tarmoqqa reaktiv quvvat beradilar. Bu quvvat asinxron dvigatellar tomonidan iste’mol qilinadi. Bu mashinalar asinxron kompensatorlar deyiladi.

Sinxron mashinani statorining konstruktiv tuzilmasi xuddi asinxron mashina statori kabi bo‘ladi.

Rotor konstruktiv tuzilishiga ko‘ra yaqqol namoyon qutbli (14.1-rasm, a) va yaqqol ko‘rinmaydigan qutbli (14.1-rasm,b) rotorlarga bo‘linadi. Rotorda uyg‘otish cho‘lg‘ami joylashgan bo‘lib, u o‘zgarmas tok manbasidan kuchlanish oladi. YAqqol namoyon rotor po‘lat listlardan yiiladi. Ular ko‘p miqdorda qutblarga ega bo‘lib, ularga cho‘lg‘amlar joylashgan bo‘ladi. Bunday rotorlar gidrogeneratorlarda ishlataladi, ularning aylanish tezligi katta bo‘lmaydi. Kichik aylanish tezligida standart chastotali $f = \frac{pn}{60}$ kuchlanish olish uchun, ko‘p miqdorda juft qutblar bo‘lishi kerak.

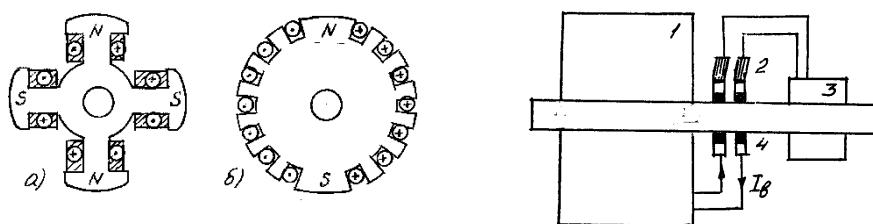Katta quvvatli gidrogeneratorlarning vali vertikal joylashgan bo‘ladi.



14.1 – rasm.

14.2 – rasm.

YAqqol ko‘rinmaydigan qutbli rotor maxsus po‘latdan yasaladi. Ularda pazlar frezlangan bo‘ladi. Pazlar rotoring taxminan 2/3 qismini tashkil etadi. Ularga chulg‘amlar joylashtiriladi va juft qutb ($r=1$) hosil qilinadi. Ularning vali gorizontal joylashadi va turbogeneratorlarda ishlatiladi. Valning aylanish tezligi 3000 ayl/min ni tashkil etadi.

3000 ayl/min aylanish chastotasiga ega bo‘lgan sinxron dvigatellar va kompensatorlar gorizontal holatda ishlab chiqariladi. Ularning rotori yaqqol ko‘rinmaydigan qutbli bo‘ladi. 100 dan 1000 ayl/min chastotasida yaqqol namoyon qutbli bo‘ladi.


Uyg‘otish chulg‘ami o‘zgarmas tok generatoridan ta’minlanadi. Bu generator sinxron mashina rotorining valiga joylashtiriladi. O‘zgarmas tok cho‘tkalar orqali valga o‘rnatilgan xalqalarga beriladi (14.2-rasm).

12.2. Sinxron generatorning ishlash prinsipi

Uyg‘otish cho‘lg‘amlari rotorga nisbatan qo‘zg‘almas magnit oqimi F_0 (14.3-rasm) hosil qiladi. U stator va rotor oralig‘ida sinusoida qonuni bilan o‘zgaradi. Rotor aylantirilganda magnit oqimi u bilan birgalikda aylanadi va davriy ravishda stator chulg‘amlarini kesib o‘tib unda uch fazali EYUK induksiyalaydi

$$E_\phi = E_q = 4,44 f_w K_q \Phi_0. \quad (14.1)$$

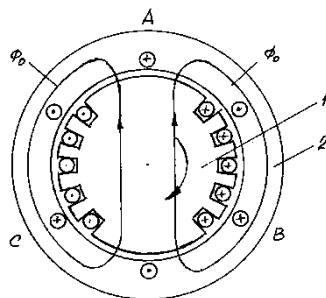bu erda w - statorning fazasidagi chulg‘amlar soni, K_q - cho‘lg‘am koeffitsienti.



14.3 – rasm.

E_A , E_B , E_C faza EYUK lari o‘zaro teng va bir-biridan 120° farq qiladi. Agar bu chulg‘amga iste’molchi ulansa, chulg‘amlardan tok o‘ta boshlaydi va F_{ya} magnit oqimi vujudga keladi. Mashinaning asosiy magnit oqimiga bu oqimning ta’siri yakor reaksiyasi deyiladi. U iste’molchining xususiyatiga bog‘liq, ya’ni statorning EYUK si va toki orasidagi fazalar farqiga bog‘liq bo‘ladi. Aktiv iste’molchida $\psi=0$ statorning magnit oqimi $F_{ya}n=60 f/p$ tezlik bilan aylanadi va uchta faza toki ta’sirida vujudga keladi. Uning aylanish tezligi asosiy magnit oqim tezligi bilan bir xil bo‘ladi. Umumiy oqim Φ ($\Phi=\Phi_0 + \Phi_{\text{aq}}$) sinxron tezlik bilan aylanadi va rotorga nisbatan qo‘zg‘almas bo‘ladi. Oqim F_{YA} iste’molchi aktiv bo‘lganda F_{yaq} shaklida belgilanadi, u holda

$$\dot{\Phi} = \dot{\Phi}_0 + \dot{\Phi}_{\text{aq}},$$

$$\dot{E} = \dot{E}_0 + \dot{E}_{\text{aq}}. \quad (14.3)$$

Induktiv iste’molchida $\varphi = \pm\pi/2$ bo‘lib, A fazasining o‘tkazgichlarida tok yakorp 1/4 davrga burilgandan so‘ng maksimal bo‘ladi va magnit oqimi F_{ya} bu momentda F_{yad}

bilan belgilanadi, F_0 oqimga nisbatan magnitsizlantiruvchi bo‘ladi. SHu sababli induktiv qarshilik umumiyl oqimni kamaytirushi hisoblanadi. Sig‘im qarshiligi esa $\psi = -\frac{\pi}{2}$ bo‘lib, F_{ya} yakorp oqimiga qarama-qarshi yo‘nalgan va magnitlovchi oqim hisoblanadi. Bu holda F va E yakorp reaksiyasi hisobiga ortadi. Umumiyl holda agar iste’molchi aktiv-reakтив xarakterga ega bo‘lsa, yakorp oqimi $\dot{\Phi}_A = \dot{\Phi}_{Aq} + \dot{\Phi}_{Ad}$ bo‘ladi.

Generatorning EYUK sini soddalashtirilgan tenglamasini quyidagi ifoda bilan yozish mumkin:

$$\dot{U} = E_0 - jX_C I, \quad (14.3)$$

bu erda U – stator chulg‘amlaridagi yoki iste’molchidagi kuchlanish; E_0 – asosiy EYUK; X_S – sinxron induktiv qarshilik ($X_{ya}+X_t$); X_{ya} va X_t – mos ravishda yakorning magnit oqimi va tarqalish magnit oqimi ta’siridagi induktiv qarshiliklar.

16.2. Sinxron generatorning tavsiflari


Sinxron generatorning xossalari uning tavsiflari bilan baholanadi. Sinxron generatorlar salt ishslash, tashqi va sozlash tavsiflariga ega.

$E_0 = f(I_y)$ salt ishslash tavsifi deyiladi. Bunda $I=0$, $n=const$ bo‘ladi.


$$E_0 = 4,44K_u wf = \Phi_0 C_e \Phi_0,$$

bunda $C_e = 4,44K_u wf = const$.

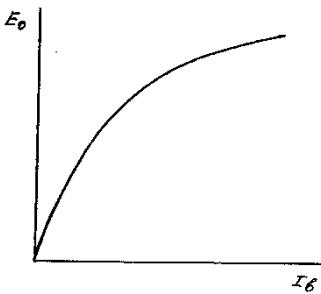E_0 va F_0 chiziqlik bog‘lanishda bo‘lganligi uchun $E_0 = f(I_y)$ tavsifi va $F_0 = f(I_y)$ bir xil ko‘rinishga ega. $F_0 = f(I_y)$ - magnitlanish tavsifi (14.4-rasm).



14.4 – rasm.

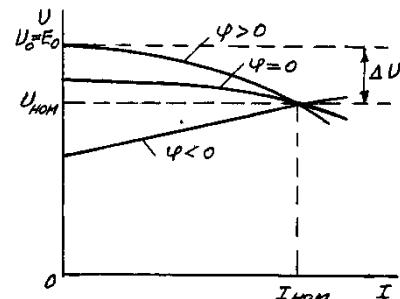


14.5 – rasm.

Tashqi tavsif $I_u=const$, $\phi=const$ va $f=const$ bo‘lganda $U=f(I)$ bog‘lanish tashqi tavsif deyiladi. I_u uning shunday qiymatlari tanlab olinadiki I_{nom} ga U qiymatlari to‘g‘ri kelsin (14.5-rasm). Tokning I_{nom} dan $I=0$ gacha o‘zgarishida I_u o‘zgarishsiz qoladi. Sinxron generatorlar $\cos\phi=0,85÷0,9$ va tok kuchlanishdan orqada qoluvchi xolatlar uchun loyixalanadi. Induktiv tashkil etuvchiga ega bo‘lgan tok kamaytirilganda ($\phi>0$) kuchlanish ortadi, salt ishslashda esa ($I=0$) $U_0 = E_0$.

Aktiv iste’molchida ($\phi=0$, $\psi>0$) kuchlanish o‘zgarishi ozroq.

Aktiv-sig‘im ($\phi<0$) iste’molchida tok kamayishi bilan kuchlanish ham kamayadi.

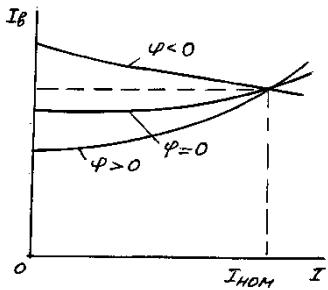Sozlash tavsifi (14.6-rasm) yuklanma o'zgarganda kuchlanish o'zgarmasligi uchun, uyg'otish toki qanday o'zgartirilishi kerakligini ko'rsatadi: $I_y = f(I)$; $U=\text{const}$; $\varphi=\text{sonst}$; $f=\text{sonst}$.




14.6 – rasm.

12.4. Sinxron dvigatellar


Sinxron dvigatellarning asosiy xususiyati shuki, ular ilgarilovchi tokni iste'mol qilib ishlay oladi, ya'ni dvigatelp boshqa energiya iste'molchilarining reaktiv quvvati o'rnini qoplab butun korxonaning quvvat koeffitsienti $\cos\varphi$ ni oshiradi. Xuddi generatorlardagi kabi sinxron dvigatellarda ham reaktiv quvvatning, ya'ni $\cos\varphi$ ning o'zgarishiga uyg'otish tokini rostlab erishiladi. Normal uyg'otishga mos uyg'otish tokida $\cos\varphi=1$. Uyg'otish tokining kamayishi statorda kechikadigan (induktiv) tok paydo bo'lishiga, uyg'otish tokining kattalashishi o'ta uyg'otilgan dvigatelp statordan ilgarilovchi (sig'imli) tok hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ta'minlash tarmog'i kuchlanishining o'zgarishini asinxron dvigatelga qaraganda kam sezishi ham sinxron dvigatellarning afzalligidir. Sinxron dvigatellarni bevosita tarmoqqa ulab ishga tushirib bo'lmaydi, chunki stator chulg'ami tarmoqqa ulanganda aylanuvchi magnit maydon vujudga keladi, rotor esa qo'zg'almaydi. SHu sababli dvigatelni ishga tushirish uchun avval rotoring aylanish chastotasini sinxron chastotaga yoki unga yaqin chastotaga keltirib olish kerak. Hozirgi vaqtida SD ni asinxron ishga tushirish keng qo'llaniladi. Dvigatelning chulg'ami uch fazali tarmoqqa ulanadi va xuddi qisqa tutashgan rotorli AD lar kabi ishga tushiriladi. Dvigatelp sinxron chastotaga yaqin chastotaga erishgach, uyg'otish chulg'ami o'zgarmas tok tarmog'iga ulanadi va dvigatelp sinxron holatga o'tadi, ya'ni rotoring chastotasi sinxron chastotagacha kattalashadi.

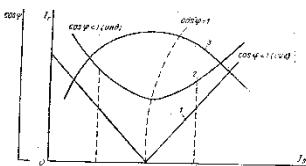12.5. Sinxron dvigatellarning tavsiflari

Tarmoq toki bilan uyg'otish toki orasidagi $I_T = f(I_y)$ grafik bog'lanish U – simon tavsifi deb ataladi (14.7-rasm). Rasmida ikki xil nagruzka qiymatlaridagi U – simon tavsiflar ko'rsatilgan. Tavsiflarning chap qismi SD to'yinmagan uyg'otish rejimida, o'ng qismi esa o'ta to'yingan uyg'otish rejimida ishlashga mos keladi. Tokning eng kichik qiymatiga $\cos\varphi=1$ da erishiladi. 1-tavsif mashinaning salt ishslash rejimi



14.7 – rasm.

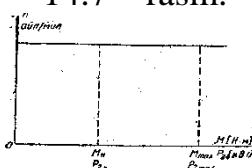

14.8 – rasm.

uchun; 2-tavsif esa dvigatelning valida ma'lum miqdordagi mexanik yuklanma R bo'lganligi rejim uchun ko'rsatilgan; 3-egri chiziq $\cos\varphi = f(I_y)$ bog'lanishni ifodalaydi.

Aylanish tezligining yuklanish momentiga bog'liqligi $n_2 = f(M)$ yoki $n_2 = f(P_2)$ dvigatelning mexanik tavsifi deyiladi (14.8-rasm). Bu tavsif mutloq qattiq tavsif deyiladi.

Sinxron mashinaning asosiy quvvat isroflari stator va rotor chulg'amlaridagi, o'zaklardagi isroflardan hamda mexanik isroflardan iborat. Barcha quvvat isroflarini ΔP orqali belgilab, uch fazali SD ning foydali ish koeffitsientini quyidagi ifoda bilan aniqlash mumkin:

$$\eta = \frac{3UI \cos\varphi - \Delta P}{3UI \cos\varphi},$$

bunda U va I – faza kuchlanishi va tokining ta'sir etuvchi qiymatlari.

Nazorat savollari

1. Sinxron mashinalar qaysi sohalarda ishlataladi?
2. Asinxron va sinxron mashinalar rotorlarining konstruktiv tuzilishi nima bilan farq qiladi?
3. Sinxron mashinalar nima sababli yaqqol namoyon va yaqqol ko'rinnmaydigan rotorli qilib ishlab chiqariladi?
4. Sinxron generatorlarning EYUK si qanday induksiyalanadi?
5. Sinxron generatorlarning salt ishlash tavsiflari qaysi kattaliklarga bog'liq?
6. Sozlash tavsifi nimani ifodalaydi?
7. SD lar qanday xususiyatlarga ega?
8. SD larni yurgizish qanday amalga oshiriladi?
9. Qanday bog'lanish U – simon tavsifni ifodalaydi?
10. Sinxron mashinalarning FIK qanday aniqlanadi?

MAVZU: 13. ELEKTR YURITMA, ELEKTR MOTORLARNING MEXANIK VA ELEKTROMEXANIK TAVSIFLARI.

Reja:

- 13.1. Umumi tushunchalar.
- 13.2. Elektr yuritmaning harakat tenglamasi.

Tayanch so'z va iboralar: elektromexanik tizim, elektr yuritmaning strukturasi, aylantiruvchi moment, statik qarshilik momenti, aktiv va reaktiv, FIK, mexanik tavsif, harakat tenglamasi, momentlar tengligi, dvigatelp rejimi, inersiya momenti, ulanish davomiyligi.

13.1. Umumi tushunchalar

Ish mexanizmi (mashina), mexanik uzatma, elektr dvigatelp hamda uning boshqarish apparatlari birgalikda elektr yuritma deb ataladi. Elektr dvigatelp uzatish sistemasi orqali ish mexanizmining ijrochi qismini harakatga keltiradi. Boshqarish apparatlari yordamida dvigatelp ish mexanizmining ba'zi elementlari va yordamchi qurilmalari (agar mashina yoki ish mexanizmi murakkab bo'lsa), boshqariladi. Zamонави elektr yuritmalarни yakka va ko'p dvigatelli elektr yuritmaga ajratish

mumkin. Bitta elektr dvigatelp yordamida harkatga keluvchi mashina yakka dvigatelli elektr yuritma deb ataladi. Bunga bir shpindelli parmalash dastgohi, metallga oddiy ishlov beruvchi dastgohlar, ventilyator va boshqalar misol bo‘la oladi. Murakkab ishlab chiqarish aggregatining ayrim ishchi organlarini harakatga keltiruvchi bir nechta yakka elektr yuritmalar majmui ko‘p dvigatelli elektr yuritma deb ataladi. Bunga misol tariqasida metallga ishlov beruvchi dastgog‘lar, shneklar, to‘qimachilik mashinalari, prokat stanlari va boshqalarni ko‘rsatish mumkin.

Elektr yuritmalarini boshqarishdagi avtomatlashtirilganlik hajmiga qarab avtomatlashtirilmagan, avtomatlashtirilgan va avtomatik xillarga ajratish mumkin.

Agar elektr yuritmani ishga tushirish, to‘xtatish va u yordamida texnologik jarayonni boshqarishni odam bajarsa, bunday yuritma avtomatlashtirilmagan elektr yuritma deb ataladi. Agar odam faqat boshlang‘ich boshqarish ta’sirini hosil qilishdagina ishtirok etsa, bunday yuritma avtomatlashtirilgan elektr yuritma deb ataladi. Bunda murakkab ishlab chiqarish jarayonlari avtomatik bajariladi. Avtomatlashtirilgan elektr yuritmaga turli prokat stanlari, liftlar, minorali kranlar kiradi. Avtomatlashtirilgan elektr yuritma asosan ko‘p dvigatelli bo‘ladi. Agar odam faqat avtomatik boshqarish va elektromexanik tizimlarning holatini kuzatishdagina ishtirok etsa, bunday yuritma avtomatik elektr yuritma yoki mashinalarning avtomat liniyalari deb ataladi. Avtomatik liniyalar sanoat korxonalarini avtomatlashtirishda yangi bosqich bo‘lib, unda bir qancha mashinalar guruhi ishlaydi. Mashinalar detalga yoki buyumga ishlov berishdagi bir qancha operatsiyalarni birin-ketin bajaradi hamda mazkur detalap yoki buyumlar bir mashinadan ikkinchisiga avtomatik ravishda uzatiladi.

13.2. Elektr yuritmaning harakat tenglamasi

Elektr dvigatelp ishlaganda hosil bo‘luvchi aylantirish momenti M elektr yuritmaning turli qismlariga ta’sir etuvchi qarshilik momenti bilan muvozanatlashadi. Qarshilik momentlarini paydo bo‘lish sabablariga ko‘ra quyidagi uch guruhga bo‘lish mumkin:

1. Ish mashinasi ijrochi qismining foydali ish bajarishda (masalan, kesish, yuk ko‘tarish, qisish, cho‘zish, ezish va boshqalar) hosil bo‘luvchi momentlar.
2. Ish mashinasi va uzatish qurilmasi harakatlanuvchi qismlarining ishqalanishidan hosil bo‘luvchi momentlar.
3. Ish mashinasi va uzatish qurilmasi harakatlanuvchi qismlarning inersiyasidan hosil bo‘luvchi momentlar.

Birinchi va ikkinchi guruh momentlarini statik qarshilik momenti (M_q), uchinchi guruh momentini esa dinamik qarshilik momenti (M_{din}) deyiladi.

Elektr yuritma sistemasidagi momentlarning muvozanatlik tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$M = M_q \pm M_{din}. \quad (17.1)$$

Dinamik (inersiya) moment quyidagi formula bilan topiladi.

$$M_{dyn} = J \frac{d\omega}{dt}, \quad (17.2)$$

bunda J – mexanik tizimdagи barcha harakatlanuvchi qismlarning dvigatelp o‘qiga keltirilgan umumiy inersiya momenti, $\text{kg}\cdot\text{M}^2$; ω – dvigatelp o‘qining aylanish tezligi, rad/s.

O‘qning aylanish tezligi ω ni aylanishlar soni n [ayl/min] da ifodalab:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60},$$

dinamik momentning boshqa ifodasini keltirib chiqarish mumkin:

$$M_{\text{din}} = M - M_{\text{bl}} = \frac{J}{9,55} \frac{dn}{dt} [\text{H.M}] \quad (17.3)$$

Ko‘p ishlab chiqarish mexanizmlarida inersiya momenti o‘zgarmas bo‘lib, quyidagi ifoda bilan aniqlanishi mumkin:

$$J = m\rho^2 = \frac{CD^2}{4g}, \quad (17.4)$$

bunda ρ va D - inersiya radiusi va diametri, m; G – jismning og‘irligi, kg; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ erkin tushish tezlanishi.

(17.4) ifodani (17.3) ga qo‘yib dinamik moment uchun quyidagi ifodani hosil qilish mumkin:

$$M_{\text{din}} = M - M_{\text{bl}} = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}. \quad (17.5)$$

(17.3) yoki (17.5) ifoda elektr yuritmaning harkat tenglamasi deb ataladi. (17.5) dan ko‘rinadiki:

1. Agar $M > M_q$ bo‘lsa, $\frac{dn}{dt} > 0$ bo‘lib, yuritma musbat tezlanish oladi va o‘z tezligini $M=M_q$ bo‘lguncha oshiradi.
2. Agar $M < M_q$ bo‘lsa, $\frac{dn}{dt} < 0$ bo‘lib, yuritma manfiy tezlanish oladi va o‘z tezligini $M=M_q$ bo‘lguncha kamaytiradi.
3. Agar $M=M_q$ bo‘lsa, $\frac{dn}{dt}=0$ bo‘lib, yuritma o‘zgarmas tezlik bilan turg‘un rejimda ishlaydi.

Demak, dinamik moment faqat o‘tish rejimida paydo bo‘ladi. YUritmaning tezlanishida bu moment harakatga teskari yo‘nalgan bo‘lib, tezlikning oshishiga qarshilik qiladi, tormozlanishda esa harakat bo‘yicha yo‘nalib, harakatning davom etishiga yordam beradi.

Qarshilik momentini o‘z xarakteriga qarab reaktiv va aktiv momentlarga ajratish mumkin. Reaktiv moment qisish, kesish, ishqalanishlar ta’sirida yuzaga kelib, yuritmaning harakatiga qarshilik qiladi va harakat yo‘nalishi o‘zgarsa, o‘z ishorasini o‘zgartiradi. Aktiv moment og‘irlik kuchi hamda qayishqoq jismni cho‘zish, qisish va burashda hosil bo‘lgan qarshilik momentidan iborat bo‘lib, yuritma harakatiga qarshilik qilishi va harakat yo‘nalishi o‘zgarishiga yordam berishi mumkin. U harakatning har ikki yo‘nalishida ham o‘z ishorasini o‘zgartirmaydi.

Demak, elektr yuritmaning harakat tenglamasini umumiy holda quyidagicha yozish mumkin.

$$\pm M \pm M_{\text{bl}} = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}. \quad (17.6)$$

(17.6) tenglamadagi momentlar ishorasini tanlash dvigatelning rejimiga va qarshilik momentining xususiyatiga bog‘liq.

(17.4) formuladagi

$$GD^2 = 4gJ$$

kattalik maxovik momenti deb ataladi. Uning qiymati har bir dvigatelning qo‘zg‘aluvchan qismi uchun ma’lumotnomalarda keltiriladi.

MAVZU: 14. ELEKTR MOTORLARNING MEXANIK VA ELEKTROMEXANIK TAVSIFLARI .

Reja:

14.1. Elektr yuritmaning yuklanma diagrammasi.

14.2. Elektr dvigatellarning quvvatini hisobi.

Tayanch so‘z va iboralar: elektromexanik tizim, elektr yuritmaning strukturasi, aylantiruvchi moment, statik qarshilik momenti, aktiv va reaktiv, FIK, mexanik tavsif, harakat tenglamasi, momentlar tengligi, dvigatelp rejimi, inersiya momenti, ulanish davomiyligi.

14.1. Elektr yuritmaning yuklanma diagrammasi

Elektr dvigatelning aylantirish momenti, toki va quvvatining vaqtga qarab o‘zgarishi elektr yuritmaning yuklanma diagrammasi deb ataladi va $M(t)$, $I(t)$, $R(t)$ tarzda belgilanadi. YUklanma diagrammasini qurish elektr dvigatelp bilan ijrochi mexanizmning birgalikda ishlagandagi xususiyatlarni hisobga olishga asoslangan. Chunki dvigatelning $M(t)$ va $R(t)$ yuklanma diagrammalari faqat barqaror rejim vaqtidagina ijrochi mexanizmning $M_q(t)$ va $R_q(t)$ yuklanma diagrammalari bilan bir xil bo‘ladi. Bu vaqtda $M=M_q$ va $R=R_q$ bo‘ladi.

Elektr yuritmaning yuklanma diagrammasi uning harakat tenglamasi asosida quriladi. Buning uchun mexanizm qarshilik momentining o‘zgarish xarakteri va elektr yuritmadagi o‘tish jarayonining qonuniyati ma’lum bo‘lishi kerak.

YUklanma diagrammasini hisoblash va qurish ketma-ketligini davriy ravishda ishlovchi ko‘prikli kranning elektr yuritmasi misolida ko‘rib chiqamiz. Bu kranda faza rotorli AD ishlatilgan. YUklanma diagrammasini hisoblash uchun yuritmaning mexanik tavsifi $n = f(M_q)$ va yuritmaning bir davr mobaynidagi ishini ta’minlovchi aylanish tezligini grafigi $n(t)$, shuningdek yuritmaning inersiya momenti J_K ma’lum bo‘lishi kerak (17.1-rasm, a,b). Ish mexanizmining bir davri dvigateli validan yuklanish bo‘lgan holda tezligini $n=0$ dan $n=n_{max}$ gacha olib chiqish uchun ketgan vaqt (ishga tushirish vaqt t_1), yuritmaning o‘zgarmas tezlik n_T bilan ishlash vaqtini (t_2) to‘xtash vaqtini (t_3) va ikki davr fazasidagi to‘xtash vaqtini (t_0) dan iborat. $n(t)$ bog‘lanishdan $\frac{dn}{dt}$ ni grafik usulda topamiz (17.1-rasm, v). $n(M_q)$ va $n(t)$ bog‘lanishlardan foydalanib, ish mashinasining yuklanma diagrammasi $M_q(t)$ ni quramiz (17.1-rasm, g). Bu momentning qiymati yoki o‘rtacha qiymati (agar qarshilik momenti o‘zgaruvchan bo‘lsa) bo‘yicha katalogdan avval faza rotorli asinxron dvigatelp tanlangandan so‘ng uning rotor inersiyasi J_r topiladi. YUritmaning umumiy inersiya momenti $J=J_k+J_r$ aniqlanadi. So‘ngra dinamik moment miqdori $M_{din} = \frac{J}{9,55} \frac{dn}{dt}$ ni topamiz. $M_{din}(t)$ grafigi $\frac{dn}{dt}$ bog‘lanishga shaklan o‘xshash bo‘ladi (17.1-rasm, d).

Dvigatelning aylantirish momenti qarshilik momenti bilan dinamik momentlarning algebraik yig‘indisidan iborat bo‘lganligi uchun, grafik $M_q(t)$ va $M_{din}(t)$ lar

ordinatasining har bir vaqtga to‘g‘ri keluvchi qiymatlarini o‘zaro qo‘shib, ish mexanizmining yuklanma diagrammasi $M(t)$ ni hosil qilamiz (17.1-rasm, e).


Dvigatelp o‘qidagi quvvat grafigi $R(t)$

$$P = \frac{2\pi}{60} M \cdot n \cdot 10^{-3}, \text{ kBT}$$

formulaga asosan aylantirish momenti bilan tezlik grafiklarining mos ordinatalarini o‘zaro ko‘paytirib hosil qilinadi (17.1-rasm, j) taxminan tanlangan dvigatelning yuklanma diagrammasi $M(t)$ yoki $R(t)$ bo‘yicha tekshirilib, qat’iy xulosaga kelinadi.

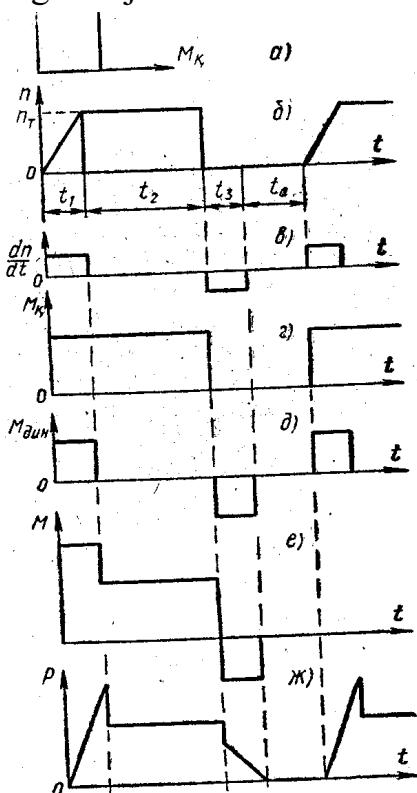14.2. Elektr dvigatellarning quvvatini hisobi

Dvigateli ishlash jarayonida qizishi ularning yuklanma diagrammasiga bog‘liq. Dvigateli ishlatish sharoitida hosil bo‘ladigan eng yuqori temperatura undan foydalanish ko‘rsatkichining darajasi bo‘lib hisoblanadi. Agar standart bo‘yicha atrof-



17.1 – rasm.

muhit harorati 40°S deb qabul qilinsa, dvigatelning izolyasiyasi temperaturasining muhit temperaturasidan oshishi 105° S (A sinfdagi izolyasiya uchun), 130° S (V uchun) va 180° S (N uchun) chegaragacha ruxsat etiladi. Cho‘lg‘am izolyasiyasi temperaturasining standart belgilagan temperaturadan oshishiga yo‘l qo‘yilmaydi, chunki bu dvigatelp izolyasiyasining buzilishiga va xizmat muddatining qisqarishiga olib keladi.

Elektr dvigatellarning qizish jarayonini tushunishni osonlashtirish uchun shartli ravishda dvigatelning butun ‘ajmi bir me’yorda isiydi, issiqlik esa uning sirtidan bir tekisda tarqaladi va issiqlik sig‘imi hamda issiqlik uzatilishi dvigatelp va tashqi muhit temperaturalari farqiga proporsional deb hisoblanadi. Ana shu sharoit uchun dvigatelning o‘ta qizish temperaturasi τ ning boshlang‘ich temperatura τ_{bosh} dan oxirgi

turg‘un τ_{tur} temperaturagacha t vaqt ichida o‘zgarishi quyidagi tenglik bilan ifodalanadi:

$$\tau = \tau_{mfp} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) + \tau_{\delta ou} e^{-\frac{t}{T}}, \quad (17.7)$$

bunda T – qizish doimiysi bo‘lib, issiqlik atrof-muhitga tarqalganda dvigatelning eng yuqori barqaror temperaturagacha qizishi uchun sarflangan vaqtini bildiradi. Boshlang‘ich ishlash davrida dvigatelning temperaturasi, atrof-muhitnikidan deyarli farq qilmaydi.

$t=0$ da $\tau_{bosh}=0$, shuning uchun (17.7)

$$\tau = \tau_{mfp} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad (17.8)$$

ko‘rinishga keladi. (17.7) va (17.8) tenglamalar asosida 17.2-rasmida qizish egri chiziqlari (1) va (2) keltirilgan. Dvigatel elektr tarmog‘ida uzilsa u soviy boshlaydi. U holatda:

$$\tau = \tau_{\delta ou} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) + \tau_{mfp} e^{-\frac{t}{T}}. \quad (17.9)$$

Agar $\tau_{bosh}=0$ bo‘lsa, ya’ni dvigatelp muhit temperaturasigacha sovisa (17.9) ifoda quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\tau = \tau_{mfp} e^{-\frac{t}{T}}. \quad (17.10)$$

(17.9) va (17.10) tenglamalar asosida 17.2-rasmida dvigatelning sovish egri chiziqlari keltirilgan.

Agar dvigatelning qizish temperaturasi ruxsat etilganga yaqinlashsayu ortib ketmasa, u holda dvigateldan to‘liq foydalanilgan bo‘ladi. Dvigatelning qizish va sovish xususiyatiga qarab elektr yuritmalarining ish jarayoni uchta: uzoq muddatli, qisqa muddatli va takrorlanadigan qisqa muddatli, nominal ish rejimiga bo‘linadi.

Uzoq muddatli ish rejimida dvigatelning yuklanish bilan ishslash davri uzoq davom etadi, shuning uchun uning barcha qismlari temperaturaning barqaror qiymatigacha qiziydi.

Qisqa muddatli ish rejimida elektr yuritmaning nominal nagruckada ishslash davrlari dvigateli vaqtinchali elektr tarmog‘idan o‘zib qo‘yish vaqtini bilan almashinib turadi. SHu vaqt davomida dvigatelp atrof-muhit haroratigacha sovishga ulguradi (to‘g‘onlarda, ajraluvchi ko‘priklarda va boshq.qul.).

Takrorlanadigan qisqa muddatli ish rejimida yuklanma ulanganda dvigatelp qismlarining qizish temperaturasi barqaror qiymatgacha ko‘tarila olmaydi, pauza vaqtida esa atrof-muhit haroratigacha sovishga ulgurmeydi. Takrorlanadigan qisqa muddatli ish rejimi ulashning nisbiy davomiyligi (UD) deyiladigan kattalik bilan tavsiflanadi va foizlarda ifodalanadi.

$$UD = \frac{t_H}{t_H + t_0} 100 = \frac{t_0}{t_H} 100, \quad (17.11)$$

bunda t_i – elektr yuritmaning nominal yuklanmada qisqa muddatli ishslash davri; t_0 – dvigateli tarmoqdan uzib qo‘yishi (pauza) davri; t_s – butun sikl vaqtini.

Sanoat korxonalarida UD 15, 25, 40 va 60% bo‘lgan turli quvvatdagi dvigatellar ishlab chiqariladi. Bularda sikl davomiyligi 10 minutdan oshmaydi.

Dvigatellarning quvvatini to‘g‘ri tanlash katta ahamiyatga ega bo‘lib, elektr yuritma quvvatining boshlang‘ich minimal qiymatini va ularning ekspluatatsiya qilishda yuzaga keluvchi energiya isrofining kamroq bo‘lishini ta’minlaydi. Barcha hollarda ham dvigatelning nominal ish rejimlarini ish mexanizmlarining rejimlariga mos holda tanlash kerak.

Uzoq muddatli ish rejimi uchun dvigatelp quvvatini tanlash. Agar mexanizmlar iste’mol qiladigan o‘zgarmas quvvat (R) ma’lum bo‘lsa, u holda dvigatelning quvvati bevosita katalogdan tanlanadi. Bunda dvigatelp quvvati (R_{nom}) yuklanma quvvati (R) ga teng deb olinadi. Agar katalogda bundayi bo‘lmasa, u holda navbatdagi eng yaqin kattaroq quvvatli dvigatelp tanlanadi, ya’ni $R_{nom} \geq R$ bo‘lishi kerak. Uzoq muddati o‘zgarmas nagruzkada ishlaydigan mexanizmlar (nasoslar, ventilyatorlar, kompressorlar) uchun mo‘ljallangan dvigatellarning quvvati nazariy hisoblar yoki empirik formulalar yordamida hisoblab yoki yuklanma diagrammasini qurish yo‘li bilan aniqlanadi. Masalan nasoslar uchun

$$P_H = \frac{QH\mathcal{K}_E}{102\eta_H\eta_y}, \quad (17.12)$$

bunda R_n – dvigatelp quvvati, kVt; Q – nasosning ish unumi, m^3/s ; N – to‘la bosim, m; γ – haydaladigan suyuqlikning solishtirma og‘irligi, kg/m^3 ; K_E – e’tiyotlik koeffitsienti; η_H, η_y – nasos bilan dvigatelp orasidagi uzatmaning foydali ish koeffitsientlari.

Ko‘pgina mexanizmlar uzoq muddat o‘zgaruvchan yuklanmada ishlaydilar. Bunday qurilmalardagi elektr dvigatellarning quvvati yuklanma diagrammasi yoki o‘rtacha isroflar usuli asosida aniqlanadi. Bu usul dvigatelning ishslash davridagi o‘rtacha quvvat isrof $R_{o,r}$ ni nominal yuklanmadagi isroflar R_{nom} bilan solishtirishga asoslangan.

$$\Delta P_{up} = \frac{\Delta P_1 t_1 + \Delta P_2 t_2 + \dots + \Delta P_n t_n}{t_u},$$

bu erda $\Delta R_1, \Delta R_2, \dots, \Delta R_n$ – vaqtida o‘rtacha quvvat isrofi; t_s – siklning davomiyligi.

Agar ish sikli vaqtida o‘rtacha quvvat isrofi nominal yuklanma bilan ishlagandagi quvvat isrofidan oshmasa, u holda dvigatelning o‘rtacha temperaturasi joiz qiymatdan oshmadi. Demak, dvigatelp to‘g‘ri tanlangan bo‘ladi.

SHunday qilib dvigatelni tanlash sharti sifatida quyidagi ifoda xizmat qiladi:

$$R_{o,r} \leq R.$$

Ammo kataloglarda dvigatelp to‘g‘risidagi kerakli ma’lumotlarning etarli bo‘lmasligi ko‘p hollarda o‘rtacha quvvat isrofidan foydalanishni qiyinlashtiradi. SHuning uchun amalda anchagina sodda usul: ekvivalent miqdorlar (tok, moment va quvvat) usuli keng qo‘llaniladi.

Ekvivalent tok deb, shunday o‘zgarmas tokka aytildiki, bu tok elektr dvigateli chulg‘amlaridan butun ishslash davri davomida o‘tib chulg‘amlarni haqiqiy tok o‘tkandagiday bir xilda qizdiradi.

Ekvivalent tok quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$I_{\vartheta} = \sqrt{\frac{I_1^2 t_1 + I_2^2 t_2 + \dots + I_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}. \quad (17.13)$$

Dvigatelning katalogdan tanlanadigan nominal toki I_{nom} hisoblangan ekvivalent tok I_E ga teng yoki undan katta qilib olinishi kerak, ya'ni

$$I_{nom} \geq I_E.$$

Agar elektr dvigatelning magnit oqimi o'zgarmas bo'lsa (parallel uyg'otishli o'zgarmas tok va sixron elektr dvigatellar), u holda elektr dvigatelini ekvivalent aylantirish momentiga ko'ra tanlash mumkin.

$$M_3 = \sqrt{\frac{M_1^2 t_1 + M_2^2 t_2 + \dots + M_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}. \quad (17.14)$$

Agar berilgan yuklanma grafigi quvvatning vaqtga bog'lanishidan iborat va yuklanmaning tezlikka ta'siri juda kichik bo'lsa, u holda dvigateli ekvivalent quvvat bo'yicha tanlash mumkin.

$$P_3 = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}, \quad (17.15)$$

Agar $M_{nom} \geq M_E$ yoki $R_{nom} \geq R_E$ bo'lsa (17.14) yoki (17.15) formula bo'yicha hisoblab tanlangan dvigatelp qizish shartini bajaradi.

Nazorat savollari

1. Elektr yuritma haqida tushunchalarni sanab o'ting.
2. Elektr yuritmada ta'sir ko'rsatuvchi asosiy momentlar.
3. Statik momentlarni ta'riflab bering.
4. Ishlab chiqarish mexanizmining mexanik tavsifidan qanday foydalaniadi?
5. Momentlar tengligi nimani ifodalaydi?
6. Elektr yuritmaning harakat tenglamasi nimani ifodalaydi?
7. Qaysi hisoblarda qizish va sovush nazarda tutiladi?
8. Elektr yuritmalar qanday rejimlarda ishlaydi?
9. Elektr dvigatellarning quvvati qanday hisoblanadi?
10. Elektr dvigatelp qanday tanlanadi?

Mavzu: 15. Asinxron motorlar elektromexanik va msxanik xarakteristikalarini.

REJA:

- 1.Uch fazali asinxron dvigatel, umumiy tushunchalar.
- 2.Asinxron dvigatellarning ularish sxemalari.
- 3.Asinxron dvigatelning energetik diagrammasi.

Tayanch iboralar va tushunchalar

Uch fazali, asinxron, sinxron, ularish, sxema, yulduz, uchburchak, mexanik, generator, elektromagnit, tormoz, rejim, rotor, faza, qisqa tutashtirilgan, stator, chulg'am, kollektor, faza rotorli, energetik, sirpanish, diagramma.

Adabiyotlar A1,A2, A6, A7, A8


1. Asinxron mashinalar sinxron mashinalar kabi stator va rotordan iborat bulib, ularning statori sinxron mashinanikidan farq qilmaydi, ammo uning rotoriga

joylashtirilgan qisqa tutashtirilgan yoki faza chulg‘amiga tashqi manbadan hech qanday tok berilmaydi. SHu sababli asinxron mashinaning rotori sinxron bo‘lmagan, ya’ni asinxron tezlik bilan aylanadi. Asinxron mashinalar ham boshqa elektr mashinalari singari dvigatel, generator va elektromagnit tormoz rejimlarida ishlay oladi, ammo ular amalda asosan dvigatel sifatida keng tarqalgan. Konstruksiyasining soddaligi, narxining arzonligi, ishlashda ishonchliligi va shu kabi afzalliklari bilan o‘zgarmas tok va sinxron dvigatellardan farq qiluvchi asinxron dvigatellar sanoat, qishloq xo‘jaligi va qurilishda foydalaniladigan elektr dvigatellarining taxminan 95% inn tashkil etadi.

Asinxron dvigatellarning uch fazali tuzilishdagilari juda keng tarqalgani sababli ularni qisqacha asinxron dvigatellar deyiladi, ya’ni uch fazali so‘zi qo‘shil-maydi. Rotorining tuzilishiga ko‘ra asinxron dvigatellar:

a)qisqa tutashtirilgan va b)faza(kontakt halqali) rotorli dvigatellarga bo‘linadi.

2. Asinxron dvigatellarning statoriga joylashtiriladigan uch fazali chulg‘amning tuzilishi sinxron mashinaning chulg‘amidan farq qilmaydi. Stator chulg‘ami, ko‘pincha, qisqartirilgan qadamli, ikki qatlamlili tuzilishda bo‘ladi. Bu chulg‘amning uchlari dvigatel shchitidagi qismalarga ulanadi (SHakl 4.1).

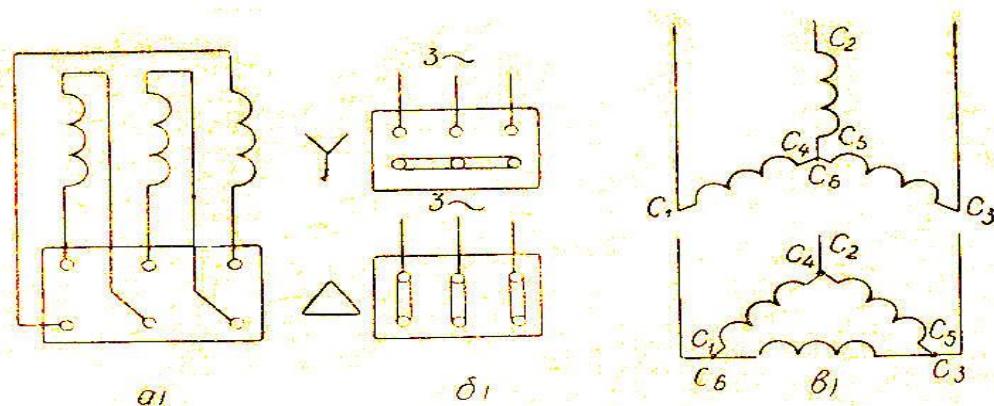

SHakl 4.1. Asinxron dvigatelning chulg‘alari va uning ulanishi.

Bunda birinchi faza chulg‘ami $S_1 - S_4$, ikkinchisi $S_2 - S_5$ va uchinchisi $S_3 - S_6$ bilan belgilanadi. CHulg‘amlarni yulduz yoki uchburchak sxemasi bilan qulaygina ulash uchun uning uchlari dvigatel shchitining qismalariga biriktirilgan bo‘lib, chulg‘am uchlari yulduz va uchburchak sxemalari bilan ulashga imkon beradi.

Rotoring uzagi elektrotexnik pulat tunukalardan yig‘iladi, sirtqi tomoni pazlar hosil qiluvchi silindr dan iborat bo‘ladi. Uyurma toklardan hosil bo‘luvchi quvvat isrofini kamaytirish uchun rotor o‘zagini tashkil qiluvchi har bir po‘lat tunukaning ikki tomoni izolyasiyalovchi lak bilan qoplanadi, qisqa tutashtirilgan rotorli dvigatelning rotor o‘zagi pazlariga alyuminiy yoki mis sterjenlari (tayoqchalari) joylashtirilib, ularning bosh va oxirlari alyuminiy yoki miss halqa bilan uzaro qisqa tutashtiriladi. Bunday chulg‘amli rotorga ega bo‘lgan dvigatel qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron dvigatel deyiladi.

Faza rotorli dvigatellarning rotor o‘zagi pazlariga statorniki singari uch fazali chulg‘am o‘rnataladi. Dvigatelning ishga tushirish tokini kamaytirish maqsadida rotor chulg‘ami zanjiriga ketma-ket qilib tashqi qarshilik kiritiladi (SHakl 4.2.a).


Rotor chulg‘ami yulduz sxemasi bilan ulanib, uning har bir fazasiga tashqi qarshilikni kiritish uchun aylanuvchi rotor valiga uchta o‘zaro va valdan izolyasiyalangan halqa o‘rnatiladi. Rotordagi faza chulg‘amining uchlari uchta halqaga ulanib, halqlar asa qo‘zg‘almas chutkalar orqali ishga tushirish reostatiga ulanadi.(SHakl 4.2.b).

Rotor chulg‘amining ishga tushirish reostatiga ulanuvchi uchlari, R_1 , R_2 , R_3 bilan belgilanadi. Asinxron dvigatelning stator chulg‘amiga uch fazali tok berilsa, u holda

$$n_1 = \frac{60 \cdot f_1}{p} \quad \text{tezlik bilan aylanuvchi magnit maydoni hosil bo‘ladi Aylanuvchan}$$

magnit maydoni rotor chulg‘amini kesib o‘tib, uning yopiq zanjirga ega chulg‘ami-da e. yu. k. va, demak, tok hosil qiladi. Rotor chulg‘amidagi tok Bilan statordagi aylanuvchan magnit maydonining o‘zaro ta’siri natijasida aylantiruvchi elek-tromagnit moment hosil bo‘lib, natijada natijada dvigatel n_2 tezlik bilan aylana boshlaydi.

Aylantiruvchi momentni hosil qiluvchi kuchlarning yunalishi chap qo‘l qoidasi bilan aniqlanadi. SHunday qilib, dvigatelning statoriga berilgan elektr.

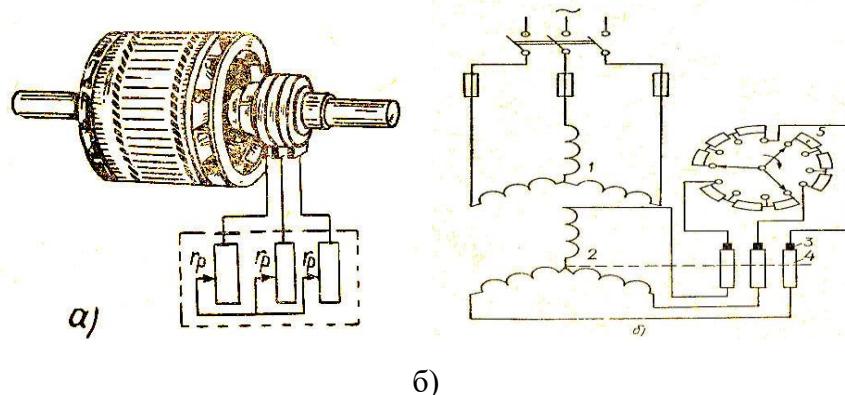

SHakl 4. 2. Faza rotorli asinxroi motorinng ulanish sxemasi.

energiyasi elektromagnit jarayoni natijasida rotorni aylantiruvchi mexanik energiyaga aylanadi. Asinxron dvigatelning aylanish yunalishini o‘zgartirish uchun stator chulg‘amining elektr tarmog‘iga ulanadigan har qanday ikki uchini o‘zaro almashtirish kifoya. Bunda aylantiruvchi elektromagnit maydoni va unga ergashib aylanuvchi rotoring aylanish yunalishlari teskariga o‘zgaradi. Rotoring aylanish tezligi n_2 aylanuvchi magnit maydonining sinxron tezlygi n_1 ga nisbatan hamma vaqt kichik bo‘ladi. Haqiqatan, agar $n_2 = n_1$ bo‘lgan taqdirda rotor chulg‘amida tok va, demak, aylantiruvchi moment ham hosil bo‘lmaydi. Aylanuvchi magnit maidoni va rotor tezliklari farqining sinxron tezlikka nisbati **s i r p a n i sh** deb ataladi va **S** xarfi bilan belgilanadi. Sirpanishning qiymati quyidagicha topiladi:

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1}, \quad (4.1)$$

Quvvati 1...100 kvt gacha bo‘lgan normal tuzilishdagi asinkron dvigatellarning nominal yuklanmasiga tegishli nominal sirpanish

$$S_n = \frac{n_1 - n_n}{n_1} = 0,01 \dots 0,06 \quad \text{bo‘ladi. Asinxron mashinaning dvigatel rejimida } S = 0 \dots 1$$

orasida o‘zgaradi. Bunda $S = 0$ dvigatelning ideal salt ish rejima, ya’ni $M = 0$, $n_2 = n_1$ da sodir bo‘lib, $S = 1$ esa elektr tarmog‘iga ulangan dvigatel rotorining tinch xolati, ya’ni $n_2 = 0$ da sodir bo‘ladi. 4.1 ifodaga binoan asinxron dvigatelning aylanish tezligi quyidagicha aniqanadi:


$$n_2 = n_1(1 - S), \quad (4.2)$$

3. SHakl 4.3. da asinxron dvigatelning energetik diagrammasi keltirilgan. Bunda elektr tarmog‘idan dvigatelga berilayotgan aktiv quvvat quyidagicha ifodalanadi:

$$P = 3 \cdot U_{1\phi} \cdot I_{1\phi} \cdot \cos\varphi_1, \quad Vt, \quad (4.3)$$

Bu quvvatning bir qismi dvigatel po‘lat o‘zagining va stator chulg‘amining qizi-shiga sarflanadi. Stator chulg‘amining qizishiga sarflanadigan quvvat isrofi

$$P_{m.cm} = 3 \cdot I_{1\phi}^2 \cdot R_1 \text{ ga teng bo‘ladi.}$$

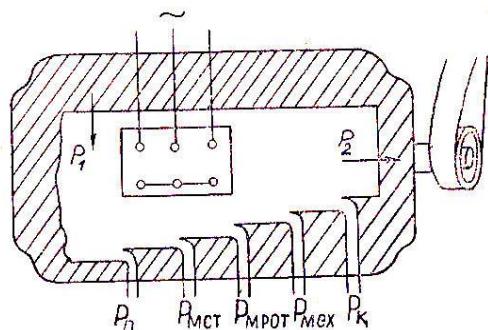

SHakl 4.3. Asinxron dvigatelning energetik diagrammasi.

R_1 quvvatning qolgan qismi elektromagnit usulda rotorga beriladi va elektromagnit quvvat R_{em} deyiladi. Ushbu quvvatning bir qismi rotor chulg‘amining qizishiga sarflanadi. Rotor chulg‘amining qizishiga sarflanadigan quvvat isrofi $P_{m.pom} = 3 \cdot I_{2\phi}^2 \cdot R_2$, vt bo‘ladi. Elektromagnit quvvatning qolgan qismi mexanik quvvat R_{mex} deyilib, u rotor-ni harakatga keltirish uchun sarflanadi. Rotordagi mexanik quvvatdan mexanik ishqa lanishlarga sarflanuvchi va qo‘srimcha quvvat isrofi R_q ayrilsa, u holda dvigatel va-lidagi foydali quvvat R_2 olinadi. R_2 quvvatning qiymati dvigatel shchitida ko‘rsatiladi. SHunday qilib, R_1 ning qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta}, \quad (4.3)$$

bu erda, η - dvigatelning foydali ish koeffitsenti bo‘lib, u quyidagicha ifodalanadi:

$$\eta = \frac{P_1 - \sum P}{P_1}, \quad (4.4)$$

buerda,

$$\sum P = P_n + P_{m.cm} + P_{m.pom} + P_{mex} + P_\kappa, \quad (4.5)$$

Asinxron dvigatellar uchun $\eta = 0,7\dots0,9$ bo‘lib, η ning yuqori qiymati katta quvvatli dvigatellarga taalluqli,

Elektromagnit quvvatdan rotorda hosil bo‘lgan mexanik quvvatni ayirib rotor chulg‘amining qizishi uchun sarflanadigan quvvat $R_{m.rot}$ aniqlanadi, ya’ni $R_{m.rot} = R_{em} - R_{mex}$. Rotorda hosil bo‘lgan mexanik quvvatni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$P_{mex} = M \cdot \omega_2 = M \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot n_2}{60}, \quad \text{Vt}, \quad (4.6)$$

bu erda, M –dvigatelning aylantiruvchi momenti, nm

n – rotorning minutiga aylanishlar soni, ayl/min.

Rotorga berilgan elektromagnit quvvat quyidagicha ifodalanadi:

$$P_{em} = M \cdot \omega_1 = M \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot n_1}{60}, \quad (4.7)$$

$n_2 = n_1(1 - S)$, bo‘lgani uchun $R_{m.rot}$ qiymati quyidagicha ifodalanadi:

$$P_{m.pom} = P_{em} - M \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot n_1(1 - S)}{60} = P_{em} - P_{em}(1 - S) = P_{em} \cdot S, \quad (4.8)$$

Demak, 4.8. ifodaga binoan rotor chulg‘amining qizishi uchun sarflanadigan quvvat isrofi sirpanishga to‘g‘ri proporsionaldir.

Takrorlash uchun savollar

1. Asinxron mashinalarga tushuncha bering.
2. Asinxron mashinalarning ulanish sxemalarini tushuntiring.
3. Stator chulg‘amini tushuntiring.
4. Qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron dvigatelni tushuntiring.
5. Sirpanish deb nimaga aytildi?
6. Ainxron dvigatelning aylanish tezligi formulasini tushuntiring.
7. Dvigatelga beriladigan aktiv quvvat formulasini tushuntiring.
8. Stator chulg‘amining qizishiga sarflanadigan quvvat isprofini tushuntiring.
9. Elektromagnit quvvatni tushuntiring.
10. Rotor chulg‘amining qizishiga sarflanadigan quvvat isrofini tushuntiring.
11. Mexanik quvvatni tushuntiring.
12. Qo‘sishma quvvat isrofini tushuntiring.
13. Dvigatelning foydali ish koefitsentini tushuntiring.

MAVZU:16. DINAMIKA ASOSLARI VA ELEKTR YURITMALARDA O‘TKINCHI JARAYONLAR

R E J A:

1. Elektr yuritma tenglamasi va uning analizi

2. Elektro dvigatel valiga qo‘yilgan qarshilik momenti va inersiya momentini aniqlash.

Tayanch iboralar va tushunchalar

Elektr yuritma tenglamasi, statik yuklanma, dinamik yuklanma, qarshilik momenti,jismning massasi, inersiya radiusi, yuklanma qarshiligi,kinetik energiya, aylantirish (maxovoy) momenti, inersiya momenti, burchak aylanish chastotasi, sirpanish, turg‘un harakat, dvigatel validagi quvvat,statik quvvat,

Adabiyotlar A1,A2, A6, A7, A8

1.Elektrodvigatelning parametrlarini to‘g‘ri tanlashda, u harakatga keltirayotgan ish mashinasining qarshilik momenti va elektrodvigatelning aylanma harakatdagi aylantiruvchi momentining bir-biriga o‘zaro ta’siri muhimdir. SHuning uchun elektr yuritma nazariyasini o‘rganishda momentlarning o‘zgarish xarakterini, ma’lum vaqt oralig‘ida harakatning turg‘un yoki sekinlashuvini, shuningdek statik va dinamik yuklanma(nagruzka)larning o‘zagarishini o‘rganish zarurdir.

Statik yuklanma(nagruzka) mexanizm statik qarshiligining momenti va dvigatel valini ish mexanizmi vali bilan birlashtiruvchi uzatma mexanizmlaridagi qarshilik kuchi momentlaridir.

Dinamik yuklama(nagruzka) esa, elektrodvigatel ish mashinasi sistemasidagi butun elementlar harakat tezligining o‘zgarishiga proporsional dinamik moment bilan aniqlanadi. Elektrodvigatel tomonidan tormoqdan iste’mol qilinayotgan quvvat, agarda dvigatel doimiy aylanish chastotasida aylanayotgan bo‘lsa, statik yuklanmani engish uchun saflanadi ($M_c \cdot \omega_c$ yoki $F_c \cdot V_c$) Agarda aylanish chastotasi o‘zgarsa ($I=\text{const}$), statik ($M_c \cdot \omega_c$ yoki $F_c \cdot V_c$) va dinamik

$$(\pm I \cdot \omega_c \frac{d\omega}{dt} \text{ yoki } \pm m_c \cdot V_c \frac{dV}{dt}) \text{ yuklanmalarni engishga sarf bo‘ladi.}$$

U holda elektrodvigatel vali tomonidan erishilayotgan quvvat tenglamasini, agarda ish mashinasi aylanma harakat qilayotgan bo‘lsa, quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

$$P_{\partial\theta} = M_{\partial\theta} \cdot \omega_{\partial\theta} = M_c \cdot \omega_c \mp I \cdot \omega_c \cdot \frac{d\omega}{dt}, \quad (6.1)$$

bu erda, $M_{\partial\theta}$ va $\omega_{\partial\theta}$ - elektr dvigatel validagi u erishayotgan moment va burchak aylanish chastotasi.

ω_c va M_c - ish mashinasi validagi burchak aylanish chastotasi va qarshilik momenti.

$$I = m \cdot \rho^2 - \text{elektr yuritma sistemasining inersiya momenti}$$

m - jismning massasi.

ρ - inersiya radiusi.

Ilgarilanma qaytma harakat uchun elektrosvigatel vali tomonidan erishilayotgan quvvat tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

$$P_{\partial\theta} = F_{\partial\theta} \cdot V_{\partial\theta} = F_c \cdot V_c \mp m_c \cdot V \cdot \frac{dV}{dt}, \quad (6.2)$$

bu erda, V_{dv} va F_{dv} - dvigatel ilgarilanma qaytma harakat qilayotgandagi tezlik va yuklanma.

V_c va F_c - ish mashinasining tezligi va yuklanma qarshiligi.

m - ilgarilanma qaytma harakat qilayotgan qismlarning massasi.

(6.1) va (6.2) tenglamalardagi $I \cdot \omega_c \cdot \frac{d\omega}{dt}$ va $m_c V_c \cdot \frac{dV}{dt}$ qiymatlar aylanish

chastotasi o‘zgarganda yoki siljish tezligi o‘zgarganda kinetik energiyaning o‘zgarishini, ya’ni qo’shimcha kinetik energiya zahirasi(zapasi)ning oshishiga yoki kamayishiga olib keluvchi quvvatni ko’rsatadi, ya’ni uni differentiallab kinetik energiya zahirasini (zapasini) ma’lum vaqt oralig‘ida olishimiz mumkin:

$$W = I \cdot \frac{\omega_c^2}{2} \quad \underline{\text{va}} \quad W = m_c \cdot \frac{V_c^2}{2}$$

U holda, $I=const$ va m_c bo‘lganda quyidagini olishimiz mumkin:

$$\frac{dW}{dt} = I \cdot \omega_c \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad \underline{\text{va}} \quad \frac{dW}{dt} = m_c \cdot V_c \cdot \frac{dV}{dt} \quad (6.3)$$

(6.1) va (6.2) formulalardan elektroyuritma - ish mashinasini sistemasi ishini tushinish va uni hisoblash uchun qullay bo‘lgan elektr yuritma tenglamasini olish mumkin.

Agarda $\omega_{\partial\theta} = \omega_c$ va $V_{\partial\theta} = V_c$ lar teng deb olsak, (6.1) tenglamaning o‘ng va chap tomonlarini $\omega_{\partial\theta}$ ga va (6.2) tenglamaning o‘ng va chap tomonlarini $V_{\partial\theta}$ ga bo‘lib, qisqartirib, aylanma harakat uchun:

$$M_{\partial\theta} = M_c \mp I \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad \text{yoki} \quad M_{\partial\theta} - M_c = \mp I \cdot \frac{d\omega}{dt}, \quad (6.4)$$

ilgarilanma qaytma harakat uchun:

$$F_{\partial\theta} = F_c \mp m_c \cdot \frac{dV}{dt} \quad \text{yoki} \quad F_{\partial\theta} - F_c = \mp m_c \cdot \frac{dV}{dt}, \quad (6.5)$$

tenglamalarni olamiz.

Umumiy holda (6.4) va (6.5) elektr yuritma tenglamalarini quyidagicha yozish mumkin:

$$\mp M_{\partial e} \mp M_c = I \cdot \frac{d\omega}{dt} = M_{\partial uH}, \quad (6.6)$$

$$\mp F \mp F_c = m_c \cdot \frac{dV}{dt} = F_{\partial uH}, \quad (6.7)$$

Elektrodvigatellarning kataloglarida ko‘pincha dvigatelning aylantirish (moxovoy) momenti $G \cdot D^2$ ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$) berilib, u inersiya momenti bilan quyidagi bog‘liqlikga ega:

$$I = m \cdot \rho^2 = \frac{G}{g} \left(\frac{D}{2} \right)^2 = \frac{G \cdot D^2}{4}, \quad \left(\frac{\text{HM}^2 \cdot cek^2}{M} \right)$$

$$I = \frac{G \cdot D^2}{4}, \quad (6.8)$$

SHuning uchun ayrim hisoblashlarda elektr yuritmaning harakat tenglamasi quyidagicha beriladi:

$$M_{\partial e} - M_c = \frac{G \cdot D^2}{38,2} \cdot \frac{dn}{dt}, \quad (6.9)$$

Bu erda inersiya momenti I , aylantirish (moxovoy) momenti $\frac{G \cdot D^2}{4}$ bilan, burchak aylanish chastotasi ω aylanish chastotasi $n (\text{min}^{-1})$ bilan almashtirilgan, ya’ni $\omega = \frac{\pi \cdot n}{30}$ va momentlar M_{dv} va M_s lar N.m. larda ifodalangan.

Aylanish chastotasi va sirpanish (skoljenie) o‘rtasidagi quyidagi $\omega = \omega_0(1 - S)$ bog‘liqlikni hisobga olsak,

$$\frac{d\omega}{dt} = -\omega_0 \cdot \frac{dS}{dt}$$

u holda elektr yuritma harakat tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

$$M_{\partial e} - M_c = -I \cdot \omega_0 \cdot \frac{dS}{dt}, \quad (6.10)$$

(6.6) va (6.7) formulalarni analiz qilib, elektr yuritmaning uchta holatini belgilash mumkin:


1. Agar $M_{dv} = M_s$ bo‘lsa, $M_{din} = 0$ elektr yuritma turg‘un tekis harakatlanadi. ($\omega = \text{const}$).
2. Agar $M_{\partial e} > M_c$ bo‘lsa, $M_{din} > 0$ bo‘lib, agregat tezlanuvchan harakatlanadi, sistemada kinetik energiya zahirasi (zapasi) ortib boradi.
3. Agar $M_{dv} < M_s$ bo‘lsa, $M_{din} < 0$ bo‘lib harakat sekinlasha boradi va $M_{dv} = 0$ da dvigatel to‘liq to‘xtaydi.

2. Ish mashinalari, asosan turli tuman uzatmalar orqali, elektr dvigatel yordamida harakatga keltiriladi.

Elektr yuritma tenglamasini turli burchak tezliklarida murakkab hisoblashlardan holi bo‘lish uchun, jami qarshilik momentlari va aylantiruvchi momentlari, uning bitta valining burchak aylanish tezligiga keltirilib, unga nisbatan harakat tenglamasi tuziladi va echiladi.

Bunda eng qulay usul, sistemadagi butun elementlarni dvigatel valiga keltirib olishdir.

a) Qarshilik momentlarini dvigatel valiga keltirib olish.

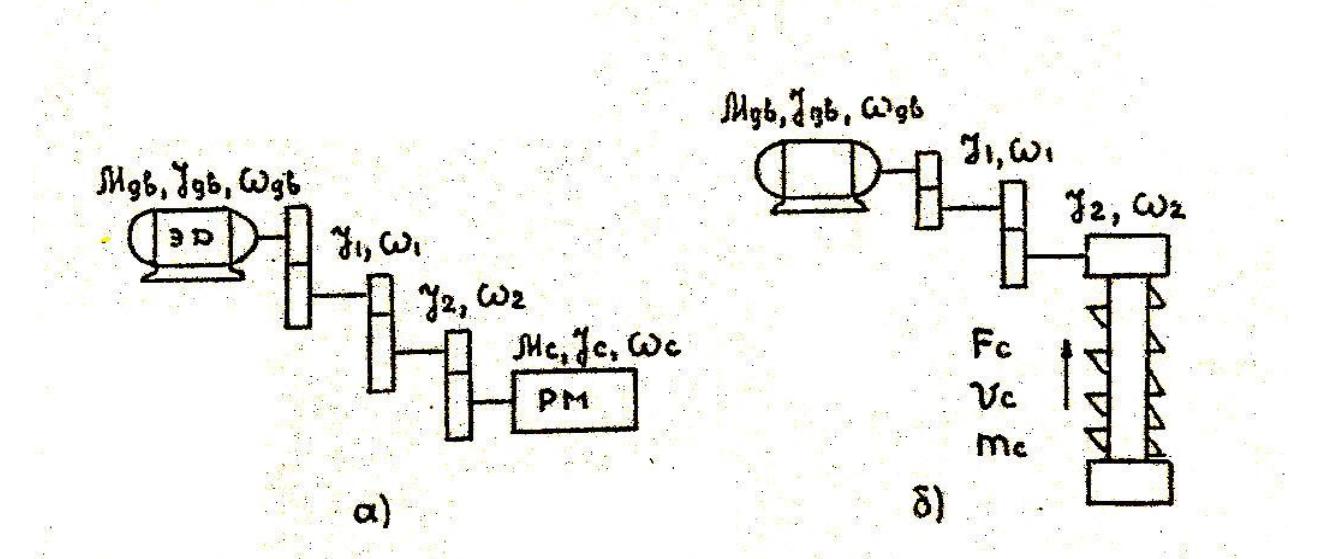

SHakl 6.1. Dvigatelning ish mexanizmi bilan bog‘lanish kinematik sxemasi

a) faqat aylanma harakat bo‘lsa,b) aylanma- ilgarilanma harakat mavjud bo‘lsa.

Ish mashinasining qarshilik momentini elektr dvigatel valiga keltirishni energiyaning saqlanish qonuniga asosan amalga oshirish mumkin.

Turg‘un harakatda elektr dvigatel validagi quvvat, ish mashinasi iste’mol qilayotgan quvvatlar yig‘indisiga va uzatmalardagi yuklanmalarni engishga sarf bo‘ladi va hisoblashlarda uzatmaning foydali ish koeffitsienti $\eta_{yuzamma}$ deb belgilanadi.

Statik quvvatlarning tengligiga asosan quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$M_{c,np} \cdot \omega_{de} = \frac{M_c \cdot \omega_c}{\eta_{yuzamma}}, \quad (6.11)$$

bundan,

$$M_{c,np} = M_c \cdot \frac{\omega_c}{\omega_{de}} \cdot \frac{1}{\eta_{yuzamma}} = M_c \cdot \frac{1}{i \cdot \eta_{yuzamma}}, \quad (6.12)$$

bu erda M_s – ish mashinasining ω aylanish chastotasidagi qarshilik momenti, Nm.

M_s – ish mashinasining $\omega_{\partial\theta}$ aylanish chashtasidagi keltirilgan qarshilik momenti, Nm.

$\omega_{\partial\theta}$ va ω_c - elektrodvigatel valining va ish mashinasi valining burchak aylanish chashtasi, rad. sek⁻¹

$i = \frac{\omega_{\partial\theta}}{\omega_c}$ - elektrodvigateldan ish mashinasiga uzatishlar soni.

Umumiy holda, elektrodvigatel bilan ish mashinasi o‘rtasida bir nechta uzatma bo‘lishi mumkin, u holda (6.12) formula quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$M_{c,np} = \frac{M_c}{\eta_1 \cdot \eta_2 \cdots \eta_n \cdot i_1 \cdot i_2 \cdots i_n}, \quad (6.13)$$

bu erda, i_1, i_2, \dots, i_n -uzatma pog‘onasidagi har qaysi uzatmaning uzatishlar soni.

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ - uzatma pog‘onasidagi har qaysi uzatmaning F.I.K.i.

Ilgarilanma qaytma harakat qiluvchi elementlar sistemasida ish mashina- lari uchun keltirilgan yuklanmadarni hisoblash ham, energiyasning saqlanish qonuni asosida olib boriladi, ya’ni:

$$M_{c,np} \cdot \omega_{\partial\theta} = \frac{F_c \cdot V_c}{\eta_{узатма}} \text{ yoki } M_{c,np} = \frac{F_c \cdot V_c}{\omega_{\partial\theta} \cdot \eta_{узатма}}, \quad (6.14)$$

bu erda, F_c - sistema elementlari va u harakatga keltirayotgan yuklarning massasi tomonida berilayotgan qarshilik kuchi, N.

V_c - sistema elementlarining ilgarilanma qaytma harakatdagi tezligi, m/sek.

Takrorlash uchun savollar

1. Statik yuklanma(nagruzka)ni tushuntiring.
2. Dinamik yuklanma(nagruzka)ni tushuntiring.
3. Aylanma harakatdagi ish mashinasi uchun dvigatel erishayotgan quvvat tenglamasini tushuntiring.
4. Ilgarilanma qaytma harakatdagi ish mashinasi uchun dvigatel erishayotgan quvvat tenglamasini tushuntiring.
5. Aylanma harakatdagi elektr yuritma harakat tenglamasini tushuntiring.
6. Ilgarilanma qaytma harakatdagi elektr yuritma tenglamasini tushuntiring.
7. Dvigatelning aylantirish (maxovoy) momentini tushuntiring.
8. Qarshilik momentlarini dvigatel valiga keltirib olishni tushuntiring.

MAVZU:17. ELEKTR MOTORLAR QUVVATINI HISOBBLASH VA TANLASH

R E J A:

1. Elektr dvigatellarning issiklik ish rejimlari.
2. Elektrodvigatellarning uzoq muddatli o‘zgarmas yuklanmada qizish va sovish jarayoni.
3. Uzoq muddatli o‘zgarmas yuklanmada elektrodvigatel quvvatini aniqlash.
4. Elektr dvigatellarni tanlash, quvvat koeffitsienti va uni oshirish usullari.

Tayanch iboralar va tushunchalar

Qizish jarayoni, sovish jarayoni, issiqlik miqdori, quvvat isrofi, uyurma toklar, F.I.K., uzoq muddatli, qisqa muddatli, tez takrorlanuvchan, rejim, ekvivalent issiqlik sig‘imi, issiqlik balansi differensial tenglamasi, qizishning vaqt doimiysi.

Adabiyotlar A1,A2, A6, A7, A8

1. Elektr dvigatel chulg‘amidan tok o‘tganda u qiziydi. CHulg‘amlarda isrof bo‘lgan elektr energiyasi ($\Delta P \cdot t$) dan har sekunda ajraladigan issiqlik miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$Q = 0,24 \cdot \Delta P \cdot t = 0,24 \cdot I^2 \cdot R \cdot t = 0,24 \cdot \frac{U^2}{R} \cdot t, \quad (8.1)$$

bu erda, 0,24 – elektr energiyasini issiqlik energiyasiga o‘tkazuvchi koeffitsient.

Dvigatelning qizishiga, uning chulg‘amlaridagi quvvat isrofidan tashqari, aylanuvchi qismlarning ishqalanishi, po‘lat qismlarning qayta magnitlanishi, hamda ulardagи uyurma toklardan hosil bo‘ladigan quvvat isrofi ham ta’sir ko‘rsatadi. Dvigateldagi quvvat isrofi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = P_1(1 - \eta) = \Delta P_{\text{--}} + \Delta P_{\approx_h} \cdot x^2 = \Delta P_{\text{--}} + \Delta P_{\approx}, \quad (8.2)$$

bu erda, P_1 - dvigatelga berilgan quvvat.

P_2 - dvigatel validagi quvvat.

η - dvigatelning F.I.K.i.

$\Delta P_{\text{--}}$ - dvigateldagi quvvat isrofining yuklanma tokiga bog‘liq bo‘lmagan qismi (po‘lat va aylanuvchi qismlardagi ishqalanishdan hosil bo‘lgan quvvat isrofi).

ΔP_{\approx_h} - dvigatel chulg‘amlarida hosil bo‘lgan quvvat isrofining nominal qiymati.


$x = \frac{P_2}{P_h}$ - yuklanma koeffitsienti.

P_h - dvigatel validagi quvvatning nominal qiymati

Dvigatel ishlaganida ajralgan issiklik energiyasining bir qismi tashqi muhitga sarf qiladi, ya’ni ma’lum vaqt dan so‘ng ajralayotgan va tashqi muhitga uzatilayotgan issiqlik miqdorlari tenglashib, qizish turg‘un holatga o‘tadi, dvigatel harorati o‘zgarmas bo‘lib qoladi. Dvigatelning qizishi va sovishi elektr yuritmaning ish rejimiga bog‘liqdir.

Elektr yuritma ko‘pincha o‘zgaruvchan yuklanma bilanishlaydi. Ba’zi hollarda esa, o‘zgarmas yoki o‘zgaruvchan yuklanmada:

- a) uzoq uddatli
- b) qisqa muddatli
- v) takrorlanuvchi qisqa muddatli rejimlarda ishlaydi.

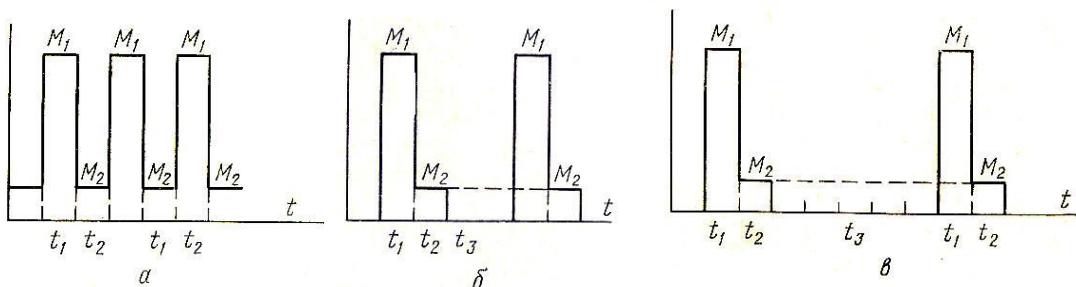

SHakl 8.1. Ish mashinalarining ish rejimlari.

t_1 –ish vaqt, t_2 - pauza.

- a) ventilyatorlar, nasoslar, transportyorlar; b) sovitgich(xolodilnik)lar, kondensionerlar; v) yuk ko‘tarish kranlari va stanoklar.

2.a) qizish jarayoni.

Dvigatel ekvivalent issiqlik sig‘imaga ega bo‘lgan bir xil materialdan yasalgan deb hisoblab, uning qizish jarayonidagi issiqlik balansining differensial tenglamasi quyidagicha yozish mumkin:

$$Q \cdot dt = A \cdot \tau \cdot dt + C \cdot dt, \quad (8.3)$$

bu erda, Q -dvigatelga ekvivalent bo‘lgan materialda quvvat isrofi tufayli vaqt birligi ichida ajraladigan issiqlikning umumiyligi miqdori,(kal/sek yoki j/sek).

τ - dvigatel haroratining tashqi muhit haroratidan farqi, °S.

A -dvigatel bilan tashqi muhit haroratlari farqi 1^0 bo‘lganda, uning sathidan har sekundda tashqi muhitga tarqaladigan issiqlik miqdori, (kal/sek.grad yoki joul/sek.grad).

S -dvigatel haroratini $1^0 S$ ga ko‘tarish uchun kerak bo‘lgan issiqlik miqdori, (kal/grad yoki joul/grad).

t - vaqt, (sek).

Dvigatelning qizish jarayoni $\tau = f(t)$ bog‘lanish bilan xarakterlanib, (8.3) ifodadan bu bog‘lanishni topamiz:

$(Q - A \cdot \tau) \cdot dt = C \cdot d\tau$ bundan,

$$dt = \frac{C}{Q - A \cdot \tau} \cdot d\tau, \quad (8.4)$$

ushbu ifodani integrallab,

$$t = -\frac{C}{A} \cdot \ln(Q - A \cdot \tau) + K, \quad (8.5)$$

bu erda, K -integrallash domiysi.

Agar $t=0$ bo'lsa, $\tau = \tau_0$ bo'ladi deb, K integrallash doimiysi quyidagicha aniklanadi:

$$K = \frac{C}{A} \cdot \ln(Q - A \cdot \tau_0)$$

ushbu qiymatni (8.5) formulagaga qo'yib,

$$t = -\frac{C}{A} \cdot \ln \frac{Q - A \cdot \tau}{Q - A \cdot \tau_0}, \quad (8.6)$$

Ushbu (8.6) ifodani τ ga nisbatan ehib, qiyidagini hosil qilamiz:

$$\tau = \frac{Q}{A} \cdot (1 - e^{-\frac{t \cdot A}{C}}) + \tau_0 \cdot e^{-\frac{t \cdot A}{C}}, \quad (8.7)$$

bu erda, $\frac{Q}{A} = \tau_m$ va $\frac{C}{A} = T_k$ deb, dvigatelning qizish jarayonini ifodalaydigan tenglamani topamiz:


$$\tau = \tau_m \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T_k}}) + \tau_0 \cdot e^{-\frac{t}{T_k}}, \quad (8.8)$$

bu erda, τ_m -dvigatelning turg'un ish rejimidagi qizish harorati T_k -qizishning vaqt doimiysi.

Agar $t=0$ bo'lganda $\tau_0 = 0$ bo'lsa, u holda (8.8) tenglama quyidagicha ifodalananadi:

$$\tau = \tau_m \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T_k}}), \quad (8.9)$$

Dvigatel (8.8) va (8.9) ifodalarga binoan o'zining turg'un ish rejimida- gi harorati τ_m ga erishishi uchun vaqt cheksiz katta bo'lishi kerak, amalda esa, $\tau_m = (3\dots4)T_k$ deb qabul qilinadi.

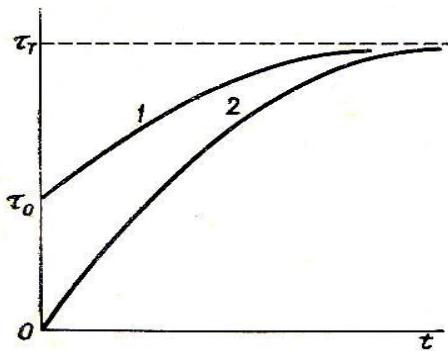


Hakl 8.2.Dvigatelning qizish jarayoni.

b)*sovish jarayoni.*

Sovish jarayoni tenglamasini chiqarish uchun $\tau_0 = \tau_1$ va $\tau_m = \tau_2$ deb qabul qilib, elektr tarmog‘idan uzilgan dvigatelning sovish jarayonidagi $\tau = f(t)$ bog‘lanishni topamiz:

$$\tau = \tau_2 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T_k}}) + \tau_1 \cdot e^{-\frac{t}{T_k}}, \quad (8.10)$$

$$\text{Agar } \tau_2 = 0 \text{ bo‘lsa, } \tau = \tau_1 \cdot e^{-\frac{t}{T_k}}, \quad (8.11)$$

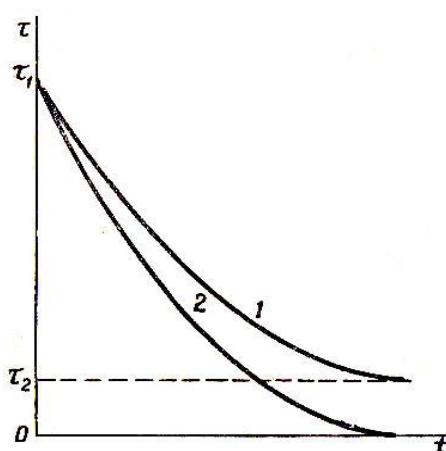

SHakl 8.3.Dvigatelning sovish jarayoni.

τ_1 - dastlabki ishlab turgandagi harorat, τ_2 - sovish harorati.

3.Har xil ish rejimlarida dvigatel quvvatini aniqlash.

a)uzoq muddatli o‘zgarmas yuklanmadagi dvigatel quvvati quyidagicha aniqlanadi:

1) qayd qilib turuvchi ampermestr,vattmetr yoki dinomometr bilan chizilgan yuklanma diagrammasi yordamida.

2) mahsulot donasi uchun elektr energiyasi sarfini hisobga olish bilan, iste’mol qilinuvchi quvvat me’yor(norma)lari yordamida.

3) tipik ish sharoitlari uchun qilingan nazariy hisoblashlarga asoslanib olib boriladi.

Uzoq muddatli ish rejimidagi

a) ventilyatorlar uchun:

$$P_m = \frac{Q \cdot H}{102 \cdot \eta_e \cdot \eta_y}, \text{ kVt} \quad (8.12)$$

bu erda,

P_m -dvigatel validagi quvvat,kVt.

Q -ventilyatorning ish unumdorligi, m^3/sek .

H -ventilyatorning ish bosimi, kg/m^2

η_e - 0,2...0,75 ventilyatorning F.I.K.i.

η_y -uzatmaning F.I.K. i.

b) nasoslar uchun:

$$P_m = \frac{Q \cdot \gamma \cdot H}{102 \cdot \eta_h \cdot \eta_y}, \quad (8.13)$$

bu erda,

γ - suyuqlikning solishtirma og'irligi, kg/m^3

H - nasosning bosimi, m.

η_h va η_y - nasos va uzatmaning F.I.K.i.

YUritma me'yorida ishlashi uchun $P_h \geq P_m$ bo'lishi kerak.

4. Elektr dvigatellar quyidagi ko'rsatkichlariga qarab tanlanadi:

a) kuchlanish turi va miqdoriga ko'ra:

1) dvigatellar o'zgarmas – o'zgaruvchan yoki faqat o'zgarmas bo'lsa, nominal kuchlanishi 36 voltdan 140 voltgacha, asosan 220volt kuchlanishli dvigatellar.

2) agarda faqat o'zgaruvchan bo'lsa 220/127volt va 380/220 volt kuchlanishli dvigatellar ishlatalidi.

$$\text{b) aylaniş tezligiga ko'ra: } n = \frac{60 \cdot f}{P}; \quad (8.14)$$

bu erda, $f=50$ gs, $p=1,2,3,4,5$ va 6, $n=600$ ayl/min., $\cos\varphi$ va η kichik bo'ladi.

v) konstruktiv tuzilishiga ko'ra, ishlash muhitini hisobga olib:

1. ochiq konstruksiyali.
2. himoyalangan konstruksiyali.
3. yopiq konstruksiyali bo'lishi mumkin.

Iste'molchi chulg'amlarida o'zgaruvchan elektromagnit maydoni hosil bo'lib, u reaktiv quvvat hosil qilinadi. Bu quvvat zanjirni reaktiv tok bilan yuklab, aktiv tok o'tishini kamaytiradi, reaktiv quvvat va quvvat koeffitsenti $\cos\varphi$ bilan xarakterlanadi. Quvvat koeffitsenti quyidagicha ifodalanadi:

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot I} = \frac{P}{S}, \quad (8.15)$$

P -aktiv quvvat,Vt.

U-faza kuchlanishi,V.

I-liniya toki,A.

To‘la quvvat quyidagi formula bilan topiladi:

$$S = \sqrt{3} \cdot I \cdot U, \text{ va (8.16)}$$

Istemolchilarning turiga ko‘ra, tok va kuchlanishlar orasidagi faza siljishini vektor diagrammasi yordamida tushuntirish mumkin.

Takrorlash uchun savollar

- 1.Har sekundda ajraladigan issiqlik miqdori formulasini tushuntiring.
- 2.Elektrodvigatelagi quvvat isrofini tushuntiring.
- 3.Elektrodvigatelning ish rejimlarini tushuntiring.
- 4.Qizish jarayonining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.
- 5.Elektrodvigatel qizish jarayonini tushuntiring.
- 6.Elektrodvigatel sovish jarayonini tushuntiring.
- 7.Uzoq muddatli o‘zgarmas yuklanmadagi dvigatel quvvatini aniqlashni tushuntiring.
- 8.Ventilyatorlar uchun elemektrodvigatel quvvati formulasini tushunti-ring.
- 9.Nasoslar uchun elektrodvigatel quvvati formulasini tushuntiring.

MAVZU:18. ELEKTR YURITMALARNI BOSHQARISH.

R E J A:

- 1.Boshqarish qurilmalarining klassifikatsiyasi.
- 2.Qo‘l bilan boshqarish qurilmalari.

Tayanch iboralar va tushunchalar

Boshqarish, ishga tushirish, to‘xtatish, reverslash, aylanish chastotasini o‘zgartirish, kommutatsiyalovchi, himoyalovchi, dastaki boshqariladigan, masofa-dan boshqariladigan, nominal tok, ishga tushirish toki.

Adabiyotlar A1,A2, A6, A7, A8

Boshqarish qurilmalar deganda, elektr yuritmaning bir qismi bo‘lib, uni ishga tushirish, val aylanish chastotasini o‘zgartirish, tormozlash, to‘xtatish, normal yoki halokatli(avariya) holatlarida uni elektr tarmog‘idan uzib ajratish, hamda texnologik jarayon talablariga binoan elektrodvigatel va ish mashinasining aylanish yo‘nalishini o‘zgartirishga xizmat qiladigan quril-malar tushiniladi.

Elektr boshqarish qurilmalari vazifasiga, ishslash prinsipiga va kommutatsiya (ulanish) turiga qarab klassifikatsiyalanadi.

a) vazifasiga ko‘ra:

1)*kommutatsiyalovchi* (ulab-ajratuvchi), elektr tarmog‘idan ulab ajratuvchi qurilmalar (rubilniklar, pereklyuchatellar, paketli uzbekichlar).

2) *himoyalovchi*, elektr dvigatellarni va elektr tarmoq zanjirini himoyalovchi qurilmalar (avtomatik o‘chirgichlar, saqlagichlar, issiqlik relelari, maksimal tok va kuchlanish relelari).

3) *boshqaruvchi*, elektr dvigatellarni ishga tushiruvchi va to‘xtatuvchi, aylanish yo‘nalishi va chastotasini o‘zgartiruvchi qurilmalar (magnitli ishga tushir-gichlar, magnitli kontaktorlar, kontrollyorlar, rostlovchi (regulirovka qiluvchi) va tormozlovchi reostatlar, boshqarish relelari).

b) ishlash tarziga (prinsipiga) ko‘ra:

1) *dastaki boshqariladigan qurilmalar*, faqat xizmat qiluvchi xodimlar ta’sir etganda ishlaydigan (rubilniklar, vklyuchatelllar, reostatlar).

2) *masofadan qo‘l yoki avtomatik boshqariladigan qurilmalar*, qaysidirkim ularni xizmat xodimlari masofadan boshqaradi yoki berilgan rejim asosida avtomatik ishlashi mumkin(har xil datchiklar yordamida).

v) boshqarish qurilmalari yasalishiga ko‘ra:

a) ob- havo sharoitlariga ko‘ra:

1) U-oddiy iqlimga moslashgan (umerennyuy klimat).

2) XL-sovuq iqlimga moslashgan (xolodnyuy).

3) TV-quruq yoki nam iqlimga moslashgan (tropik).

4) O-hamma ob-havo sharoitiga moslashgan (obshcheklimatnyuy).

b) elektr uskunalarining joylashuviga ko‘ra:

1) 1-ochiq havoda

2) 2 -ochiq xonalarda

3) 3 -yopiq, sun’iy mikroiqlim yo‘q xonalarida

4) 4 -yopiq, sun’iy mikroiqlim mavjud xonalarda

5) 5 -namligi katta bo‘lgan xonalarda

v) himoyalanish darajasiga ko‘ra 1R deb belgilanadi:

a) 1R (0...6) aylanuvchi qismlardan himoyalanish darajasini ko‘rsatadi(birinchi raqam).

b) 1R (...) (0...8) ichki qismlarga suv o‘tkazmaslik qobiliyatini ko‘rsatadi(ikkinchchi raqam).

0- himoyasiz

1- kondensatlardan

2- tomchilardan

3- yomg‘irdan

4- suv sachrashidan

5- yo‘naltirilgan suvdan (struya).

6- dengiz suvidan

7- suvgaga cho‘kkanda

8- uzoq muddatli suvgaga cho‘kkanda himoyalanish darajasini ko‘rsatadi.

g) kommutatsiya(ulab ajratish) turiga ko‘ra:

1. kontaktli (ko‘rinib turuvchi, harakatlanuvchan va ho‘llanmaydigan qismlar).

2. kontaktsiz (kontaktlar va harakatlanuvchi qismlari yo‘q).

Kontaktsiz qurilmalarning afzalliklari:

a) tez ishlaydi va bir sekunddagisi ulanishlar soni ko‘p.

- b) ishslash muddati ulanishlar bo'yicha yo'q (misol uchun kontakt 1000 marotaba ulab ajratishga mo'ljallangan).
v) shovqinsiz ishlaydi, xavfli(portlash) va iflos sharoitlarda ishlay oladi.

2.a)**Rubilniklar va almashlab ulagichlar** elektr tarmog'ini ulab ajratish uchun xizmat qiladi.Rubilniklar va almashlab ulagichlar o'zgaruvchan tok uchun 500 voltgacha kuchlanishga va o'zgarmas tok uchun 440 voltgacha kuchlanishga mo'ljallangan bo'lib, 1, 2, 3 qutbli uchqun o'chirgichli yoki uchqun o'chirgichsiz bo'lishi mumkin.

b)Paketli o'chirgichlar va almashlab ulagichlar

6...400 A.tok kuchi va 250...380 volt kuchlanishga mo'ljallangan bo'lib, 1...7 qutbli dastakni 90° ga burish bilan ishlaydi.

v)**Barabanli almashlab ulagichlar** tok kuchi 50 A. gacha bo'lgan elektr tarmoqlarida ishlatilib, 3tadan 18tagacha elektr zanjiri bo'lgan tarmoq-larda ishlatiladi.

g)**Kontrolyorlar** nominal quvvati 100 kVt.gacha bo'lsa,380 volt kuchlanishli o'zgaruvchan va nominal quvvati 40 kVt.gacha bo'lsa,220 volt kuchlanishli o'zgarmas tok elektr tarmoqlarida ishlatiladi.

d)**Knopkali o'chirgichlar** kuchlanishi 500voltgacha va tok kuchi 6A.gacha bo'lgan elektr tarmoqlarida ishlatiladi.

e)**Yo'1 almashlab ulagichlar**, 500 voltgacha bo'lgan o'zgaruvchan va 220 voltgacha bo'lgan o'zgarmas kuchlanishli tok tarmoqlarida, tok kuchi 4A.gacha bo'lgan hollarda ishlatiladi.

Takrorlash uchun savollar

- .Boshqarish qurilmalari deganda nimani tushunasiz?
- 2.Boshqarish qurilmalarining klassifikatsiyasini tushuntiring.
- 3.Komutatsiyalovchi qurilmalarini tushuntiring.
- 4.Himoyalovchi qurilmalarini tushuntiring.
- 5.Boshqaruvchi qurilmalarini tushuntiring.
- 6.Dastaki boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 7.Masofadan boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 8.YAsalishiga ko'ra boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 9.Himoyalanish darajasiga ko'ra boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 10.Komutatsiya turiga ko'ra boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 11.Rubilnik va almashlab ulagichlarni tushuntiring.
- 12.Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.
- 13.Boshqarish relelarini tushuntiring.
- 14.Himoya vositalarini tushuntiring.
- 15.Noreversiv magnitli ishga tushirgich sxemasini tushuntiring.
- 16.Reversiv mexanik blokirovkali magnitli ishga tushirgich sxemasini tushuntiring.
- 17.Reversiv elektr blokirovkali magnitli ishga tushirgich sxemasini tushuntiring.

MAVZU:19. ELEKTR YURITMA-LARNI AVTOMATIK BOSHQARISH TEXNIK VOSITALARI

R E J A:

- 1.Rele kontaktorli qurilmalar.
- 2.Himoya apparatlari.
- 3.Avtomatik boshqarish sxemalari.

Tayanch iboralar va tushunchalar

Boshqarish, ishga tushirish, to‘xtatish, reverslash, aylanish chastotasini o‘zgartirish, kommutatsiyalovchi, himoyalovchi, dastaki boshqariladigan, masofa-dan boshqariladigan, nominal tok, ishga tushirish toki.

Adabiyotlar A1,A2, A6, A7, A8

3.a)**Kontaktorlar**, o‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok kontaktorlariga bo‘linib, elektr yuritmalarni avtomatik boshqarishida ishlataladi.Ularning ulanishlar soni 1200 ulanish/soatgacha, ish toki 3...2500A.gacha, ish kuchlanishi 600 voltgacha bo‘lib,elektromagnit yordamida ishlaydi.O‘zgarmas tok kontaktorlarining ishga tushish vaqt 0,1...0,4sek oraliq‘ida bo‘lib,qo‘yib yuborish kuchlanishi nominal kuchlanishning 10...20% ini tashkil qiladi.

b) **Magnitli ishga tushirgichlar**,2,5...150 A.tok kuchiga va 380 voltgacha kuchlanishga mo‘ljallangan bo‘lib,blok kontaktlar,issiqlik releleri bilan jihozlangan.Elektr dvigatelni boshqarish uchun mo‘ljallangan blok kontaktli o‘zgarmas yoki o‘zgaruvchan tok kotakttorlar gruppasi,hamda knopka stansiyasidan iborat apparat *magnitli ishga tushirgich* deyiladi.

v) **Boshqarish releleri**, elektr tarmog‘ini elektr impulsleri yordamida ulab ajratuvchi qurilmalar(vaqt relesi,kuchlanish va tokrelelari,gerkonlar)dan iboratdir.

4.Himoya vositalari.

a) **Saqlagichlar** elektr tarmog‘ini himoyalashga xizmat qiladi.

I_{bcm} da normal ishlaydi va hamda sqlagichning harorati 60...70° dan oshmaydi.

$I = (1,25...1,50)I_{\text{bcm}}$ da kuymasdan ishlaydi.

$I = (1,6...2,1)I_{\text{bcm}}$ da 1,5...2soatda saqlagich kuyadi.

$$I_{\text{bcm}} \leq \frac{I_h}{1,3} = 0,8I_h, \quad (9.1)$$

deb olinadi.

AD(asinxron dvigatel)lar uchun:

$$I_{\text{bcm}} = \frac{I_{\text{nyck}}}{\alpha}, \quad (9.2)$$

bu erda, I_{nyck} -AD ning ishga tushirish toki,A.

$\alpha = 2 \dots 2,5$ koeffitsent.

Agarda saqlagich yo‘q bo‘lsa, uni qo‘lda yasash mumkin:

$$I_{\text{ecm}} = \frac{K_{\text{ecm}} \cdot \sqrt{d_{np}^3}}{2,5}, \quad (9.3)$$

bu erda, d_{np} -simning diametri, mm.


$K_{vst} = 80$ mis sim uchun

$K_{vst} = 24,7$ po‘lat sim uchun


$K_{vst} = 10,7$ qo‘rg‘oshin sim uchun

b) **avtomatik uzgichlar**, issiqlik relelari, ajratuvchi elektromagnit mexanizm bilan jihozlangan bo‘lib qurilmalarni ulab ajratishga xizmat qiladi.

5. Magnitli ishga tushirgichlarning ulanish sxemalari

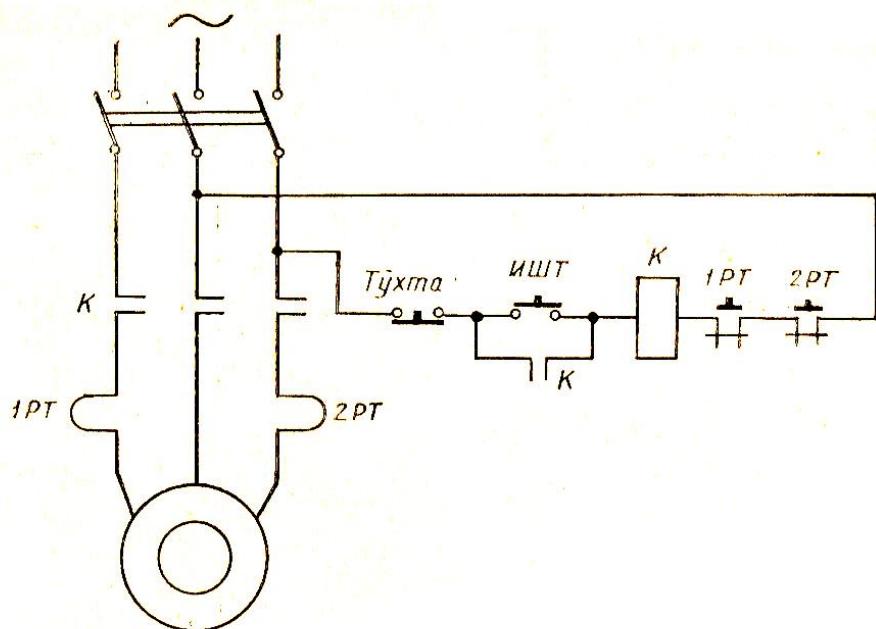

Shakl 9.1. Noreversiv magnitli ishga tushirgich sxemasi.

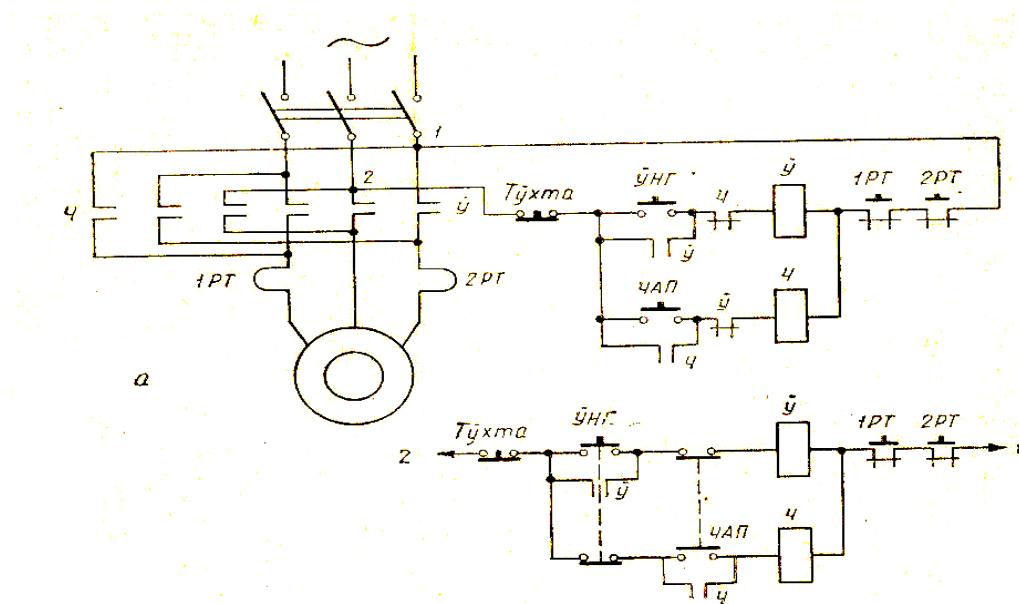

SHakl 9.2. Reversiv magnitli ishga tushirgich sxemasi
a)elektr blokirovkali, b)mexanik blokirovkali,

Takrorlash uchun savollar

- 1.Boshqarish qurilmalari deganda nimani tushunasiz?
- 2.Boshqarish qurilmalarining klassifikatsiyasini tushuntiring.
- 3.Komutatsiyalovchi qurilmalarini tushuntiring.
- 4.Himoyalovchi qurilmalarini tushuntiring.
- 5.Boshqaruvchi qurilmalarni tushuntiring.
- 6.Dastaki boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 7.Masofadan boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 8.YAsalishiga ko‘ra boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 9.Himoyalanish darajasiga ko‘ra boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 10.Komutatsiya turiga ko‘ra boshqarish qurilmalarini tushuntiring.
- 11.Rubilnik va almashlab ulagichlarni tushuntiring.
- 12.Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.
- 13.Boshqarish relelarini tushuntiring.
- 14.Himoya vositalarini tushuntiring.
- 15.Noreversiv magnitli ishga tushirgich sxemasini tushuntiring.
- 16.Reversiv mexanik blokirovkali magnitli ishga tushirgich sxemasini tushuntiring.
- 17.Reversiv elektr blokirovkali magnitli ishga tushirgich sxemasini tushuntiring.

MAVZU:24. QISHLOQ XO‘JALIGI MASHINALARI, AGREGATLARI VA TUPLAM TARMOQLARINI AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YUIRITMALARI

Reja:

- 1.Elekrotexnologiya haqida tushuncha.
- 2.Elektr tokining elektrofizik, elektroximik xususiyatlar va ularning ishlatalishi.
- 3.Elektr tokining biologik ta’siri va uning ishlatalishi.
- 4.Elektr razryadlari va ularning ishlatalishi.

5..Elektr toki ishlov berilayotgan jismlarga issiqlik, fizik, ximiyaviy va biologik ta'sir qishlishi mumkin.

Elektr energiyasining boshqa turdagı energiyaga aylanishi bilan birga boradigan texnologik jarayonlarga **elektrotexnologik jarayonlar** deyiladi.

Elektr energiyasining o'zgarish turiga ko'ra:

- a) elektr tokining issiqlik ta'siriga asoslangan jarayonlar va qurilmalar.
- B) elektr tokining elektroximiyaviy ta'siriga asoslangan jarayonlar va qurilmalar.
- V) elektromexanik jarayonlar va qurilmalar.
- G) elektrokinetik jarayonlar va qurilmalar kabi turlarga bo'lishi mumkin.

2.Elektr tokining elektrofizik va elektroximiyaviy ta'siri quyidagi jarayonlarda o'rganiladi:

a)**elektroliz**, elektrolitdagi elektrodlarda ruy beradigan oksidlanish- qaytarilish jarayoniga asoslangan. Elektroliz, asosan metall jismlarni har xil qoplamlar bilan qoplashda, jumladan alyumininiy sanoatida ishlatiladi.

B)**elektroosmos**, g'avak materiallar kapilyarlarida suyuqlikning elektr toki ta'siridagi harakatidir.


Misol tariqasida, qattiq va suyuq materiallar tutashgan sirtda, ikki qavat elektr qobig'i hosil bo'ladi, ya'ni kondensator qoplamlari singari. Ushbu kondensator qoplamlarining biri qattiq sirtdagı elektr zaryadlarida bo'lsa, ikkinchisi suyuq sirtdagı elektr zaryadlaridir.

Agarda ushbu sirtlarga tashqardan elektr potensiali ulasak, uning ta'sirida suyuqlik harakatga keladi. Elektr tokining ushbu ta'siridan qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish jarayonlarini tezlatishda foydalanish mumkin.

V)**elektrokogulyasiya**, svuni unga kogulyantlar qo'shib cho'kmaydigan mayda zarrachalardan tozalash, qattiqligini kamaytirish, yuqotishdir demakdir.

Elektrokogulyasiya elektroliz paytida anodda metallarning erishiga asoslangan va ushbu jarayonda elektrod sifatida Al(OH)_3 , Fe(OH)_3 lardan foydalaniladi.

G)**elektrodializ**, elektr maydoni ta'siridagi ionlarni ionselektiv (ionlarni saralovchi) membranalardan o'tkazish demakdir. Ushbu ionselektiv membranalar maxsus ion ushlovchi materialdan yasalgan bo'lib, faqat bir zaryadli ionlarni o'tkazadi va karkas bilan bog'langandir. Elektrodializ meditsinada (sun'iy buyrak), qishloq xo'jaligida svuni sho'rsizlantirishda (opresneniya) ishlashtiladi.

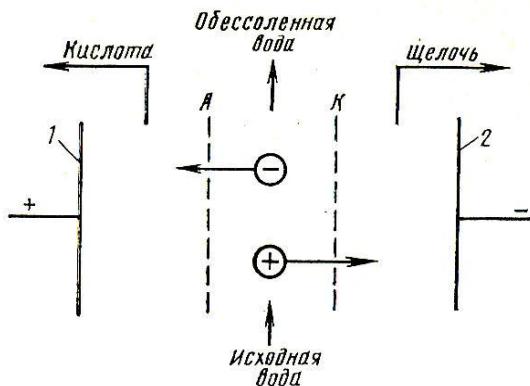

SHakl 12.1.Elektrodializ qo'rilmasining sxemasi.

A - anionlashgan membrana, K – kationlashgan membrana

Elektr tokining elektrofizik va elektroximik ta'sirlarining ishlati-lishi.

A)Dezinfeksiyalovchi suyuqlik yasash uchun hozirgi paytda inson sog'ligi uchun zararli bo'lgan suyuq xlor, xlorli ohak, kalsiy gippoxlorid kabi tayyor ximikatlardan, zaharli moddalardan (tashish va saqlash) foydalanidi.


Buning o‘rniga 20 litr suvgaga 1kg. NaCl osh tuzi soliniib elektrolit tayloranadi va unga 24 volt kuchlanishli o‘zgarmas tok ulanadi, NaCl eritmasidan tok o‘tadi. Tok ta’sirida Na⁺ va H⁺ anionlar «-» katodga, Cl⁻ va OH⁻ kationlar esa «+» katodga tomon harakatlanadi.

Katoda H⁺ning anionlari to‘planishi natijasida N₂ ajraladi.

Anodda Cl⁺ ning kationlari to‘planishi natijasida Cl₂ ajraladi.


Na⁺ va OH⁻ bil birlashib(reaksiyaga kirishib) NaOH xosil qiladi.

Ajralgan Cl₂ suvda erib,

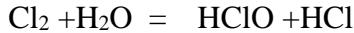

gipoklorid kislota HClO va xlorid kislota HCl hosil qiladi.

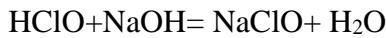Gipoklorid kislota HClO o‘z navbatida NaOH bilan reaksiyaga kirishib:



kuchli oksidlovchi, ya’ni dezinfeksiyalovchi bo‘lgan gipoklorid natriy tuzi (NaClO)ni va suv hosil qiladi.

B) Elektrokogulyasiya bilan suvni yumshatish va elektrodializ bilan sho‘rsizlantiruvchi kompleksi UV-0,5, soatiga 0,5 m³ suvni 1,5 kWt/soat energiya sarflab chuchuklantirib beradi.

V) Har xil tamirlash korxonalarida detallarni tamirlash(vosstanovlenie)da tirsakli val bo‘yini(sheyka) payvandlashda(svarka) qiziydi, natijada:

- a)metall strukturasi o‘zgaradi
- b)balansirovkasi buziladi
- v)payvandlash tekismas olib boriladi.

Buning o‘rniga

- a) galvanik usul
- b) himoyalovchi xromlash usullarini qo‘llash mumkin.

Ishlatilayotgan elektrotlitda detalga yopishtiriladigan, qoplanadigan metall komponentlari bo‘ladi.

Katod «-» temir detail

Anod «+» elektrod detail materiali

Afzalliklari:

- 1) Kerakli qalinlikda qoplanadi(tamirlanadi)
- 2) Birdaniga ko‘p miqdordagi detallarni tamirlash mumkin
- 3) Issiqlik va mexanik ta’siri yuq
- 4) Jarayonning juda aniq bajarilishi

g) Erni sho‘rsizlantirishda (1 ga yoki 30 ming. M³ sho‘rlangan er)

Anodlar 0,6...1,8metr chuqurlikda, katodlar 3...5metr chuqurlikda,tok zichligi 1...10 A/m²,elektrodlar oralig‘i 10... 5, katodlar va anodlar oralig‘i 20...110 metr,1ga erni sho‘sizlantirish uchun 5...20 ming. kWt/soat energiya sarf bo‘lib, suv sarfi 2 marotaba kamayadi.

3.Elektr tokininga biologik ta’siri va uning ishlatilishi.

A) Qishloq xo‘jalik ekinlari urug‘larga ekishdan oldin maydon kuchlangan-ligi 100...400 kv/m. bo‘lgan elektr maydoni bilan 20...180 sekund davomida ta’sir ko‘rsatilsa, hosildorlik 10...15% ga, olinadigan massa 25% ga oshishi,sifati yaxshilanishi tajribalarda aniqlangan.

B) O‘simliklarga elektr tokining ta’siri

Agarda tuproq va ildiz sistemasiga 0,1...5A/m² tok bilan ta’sir ko‘rsatilsa, hosilning pishishi tezlashadi, hosildorlik oshadi va hakoza. Elektrodlar yuqorida yuradagan va erga ulangan bo‘lib, tok tuproq, ildiz va o‘simlik tanasidan o‘tadi,agarda tok ko‘p bo‘lsa,charchatadi (ugneteniya). CHelyabinsk agroinjeneriya institutida qamrash kengli 50 sm.dan 55 sm.gacha, erga ulangan katok diametri F=10 sm, og‘irligi R=6,6kg, ishlash kuchlanishi U=2...5 kv, harakat tezligi V=1...4 km/soat, quvvati R=20...90 kWt/soat, begona o‘tlardan tozalashishi 80...90% bo‘lgan qurilma ishlab chiqilgan.

V) O‘simlik xom ashvosining elektroplazmolizi

Plazmoliz,ya’ni hujayrani siqish okibatida uni hujayra qobig‘idan ajratib o‘ldirish, natijada biologik bog‘lik bo‘lgan suyuqlikni hujayra oralig‘iga,kapilyarlariga chikarishdir.Plazmoliz quyidagi turlarga bo‘linadi:

1.Mexanik

2.Termik

3.Elektrtropoplazmoliz bo‘lishi mumkin.

Elektroplazmoliz oziq ovqat sanoatida qo‘llanilib, meva va sabzovotlardan sharbat chiqishini, har xil qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish jarayonini tezlatishda ishlataladi.

G)Elektr chupon yozgi lagerlar va yaylovlarda hayvonlarni boqishda ishlatalib, ustun oraligi 10 ... 20 m, balandligi N = 30...90sm, TVL (tokoveduqaya liniya)da 1,2...2,0 mm qalinligi sim ishlatalib, 1...2 Gs chastotali, impulslar oralig‘i $1,3 \cdot 10^{-3}$ sekund, tok kuchi 0,15...10 A, kuchlanishi 2...12 kV.ga tengdir.

4.Qishloq xo‘jaligida elektromagnit maydonining kuch va biologik tasirlari o‘rganiladi (issiqlik yo‘q). Elektron ion texnologiya (E.I.T.) elektromagnit maydonining kuch ta’sirini, kuchli elektr maydoni bilan qattiq va suyuq jism zaryadllangan zarrachalari orasidagi o‘zaro ta’siri va ularga kerak bo‘lgan tartibli harakatni berishni o‘rganadigan qismidir.

Bu erda, asosan kuchli elektromagnit maydonidan, ya’ni maydon kuchlanganligi E>100 kv/m bo‘lgan o‘zgarmas tok maydonidan, elektrostatik va tok razryad maydonidan foydalniladi. E.I.T. ning asosiy etaplar:

- materialni etkazib berish
- uning zarrchaalarini zaryadlash
- material zaryadllangan zarralarning elektromagnit maydondagi harakati .
- tayyor mahsulotni hosil qilish .

EIT orqali qishloq xo‘jaligida mahsulotlarni:

- tozalash va saralash
- zaryadllangan zarralarning
- aralashtirish

Qishloq xo‘jaligida E.I.Tning sanoatdan asosiy farqi uning biologik jismlarga ishlov berishidir. Bu jismlarga elektr maydonni kuch ta’siri- dan tashqari biologik ta’sir ham ko‘rsatadi :1.toj razryad

2. zaryadlash

3. elektr maydon kuchlanganligi

Toj razryad (karona) deb, elektrodlarning birining yoki ikkalasining egri lik radiuslari elaktrodlararo masofadan bir necha marotaba kichik bo‘lgan bir xil bo‘limgan muhitda sodir bo‘ladigan elektr razryadlariga aytildi.

Toj razryad tokning turiga ko‘ra: o‘zgaruvchan yoki o‘zgarmas bo‘lishi mumkin.

O‘zgarmas tokning toj razryadi biolyar va unipolyar turlarga bo‘linib, bipolyarda ikkalasi unipolyarda bittasi tojlanadi.O‘zgarmas tok unipolyar tojida radiusi kichik bo‘lgan elektrod tojlanadigan va radiusi katta tojlanmaydigan bo‘ladi.

Unipolyar toj «musbat», agar tojlanadigan elektrodga «+» berilsa va «manfiy» bo‘lishi mumkin.

TAKRORLASH UCHUN SAVOLLAR

1.Elektr tokining eletrofizik va elektroximyaviy ta’sirlarini tushuntiring.

2.Elektrolizni tushuntiring.

3.Elektroosmosni tushuntiring.

4.Elektrokogulyasiyani tushuntiring.

5.Elektrodialezni tushuntiring.

6.Elektr tokining elektrofizik va elektroximik ta’sirlarining ishlatalishini tushuntiring.

7.Elektr tokining biologik ta’sirining ishlatalishini tushuntiring.

8.Elektroplazmolizni tushuntinring.

9.O‘simliklarga elektr tokining ta’sirini tushuntiring.

10.O‘simlik urug‘lariga ekishdan oldin ishlov berishni tushintiring.

11.Elektr cho‘ponni tushuntiring.

12. Detallarni tiklash va tamirlash usullarini tushuntiring.

13.Elektr toki yordamida erni sho‘rsizlantirishni tushuntiring.

14.E.I.T.ni tushuntiring.

15. Toj razryadni tushuntiring.

Asosiy adabiyotlar

1. Yakubov M.S., Jabborov N.G., Amirov S.F. Elektrotexnikaning nazariy asoslari.1, 2,3 qismlar. – T.:TIMI, 2007.- 430 b.

2. Karimov A.S. Nazariy elektrotexnika.-T.: O‘qituvchi, 2003.

Madjidov S.M. Elektr mashinalari va elektr yuritmalar.—T.,Bilim, 2002

3. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik „O‘qituvchi“. T.: 1995. -469 6.

4. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: „O‘qituvchi“, 2002y.

5. Majidov S. va b. Elektrotexnika va elektronika asoslaridan laboratoriya ishlari, 1 va 2 qism, - Toshkent, TIQXMII 1992y.

6. Jabborov N.G., Baratov R.J. Elektrotexnika (ma’ruzalar matmi)T, TIQXMII, 2000y.

Qo’shimcha adabiyotlar

7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik. “Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 52 bet.

8. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezhulik va buniyodkorlik-milliy g‘oyamizning poydevoridir. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 36 bet.

9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022 yil. – 416 bet.

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5696 son Farmoni.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-187-son qarori.

12. Желтиков А.И. Современные проблемы зоотехнии. Методические рекомендации. Новосибирск, 2017.

Axborot manbalari

13. <http://www.maxime-and-co.com/Stati/IMKA-v-Menhegofe.doc>

14. <http://www.web-cat.ru/General/63788.htm>

15. <http://www.byttechnics.ru/?cq52&oq0&startq257>

16. <http://www.diada.ru/cgi-bin/arch/config.pl?readq44848>

AMALIY MASHG‘ULOTLAR

Kirish.

Ishlab chiqarishning barcha jarayonlarida elektr va o'lchov texnikasi vositalari ishtirok etadi va ularning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular yordamida detallarning o'lchamlari, sifat ko'rsatkichlari baholanadi, sarflangan xom-ashyo va tayyor mahsulot hisob-kitobi olinadi, moddalarning fizik-kimyoviy xossalari va boshqa bir qator ko'rsatkichlar o'lchanib, nazorat qilinadi. Elektrotexnika vositalarisiz texnologik jarayonni boshqarishni tasavvur qilish qiyin.

Xalq xo'jaligining barcha sohalarida avtomatik o'lchov-nazorat vositalarining katta nomenklaturasi ishtirok etadi. Shu bois elektrotexnik vositalarini loyihalash, ishlab chiqarish va ulardan foydalanish qoidalari to'g'risida muayyan bilimga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlash masalasi alohida e'tiborga molik. O'z navbatida bo'lg'usi bakalavrarda bu borada ma'lum darajada bilimlar tizimi, ko'nikmalarni shakllantirish ko'p jihatdan laboratoriya ishlarining metodik ta'minoti, bajarish sifati va qay darajada amaliyotga yaqinligiga bog'liq.

Laboratoriya ishlari bo'yicha mazkur qo'llanma fanni chuqur va keng ko'lamda o'rghanish, turli xil texnologik jarayonlar, transport vositalari, mashina va mexanizmlarda ishlatiladigan elektrotexnik vositalari to'g'risida, ularning tuzilishi, ishslash prinsiplari, xarakteristikalarini va montaj qilish yo'llari haqida aniq ma'lumot olish imkoniyatini beradi.

Laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha qo'llanma amaldagi fan dasturlari va mavjud texnik imkoniyatlardan kelib chiqib tuzildi.

Elektr sxemalarni yig’ish va tarmoqqa ulash.

Laboratoriya ishini boshlashdan oldin, o’lchov asboblari va qurilmalarni elektr sxemaga mos qilib joylashtirib olish kerak. Qulaylik uchun sxemani bir talaba yig’ishi, qolganlari ishni kuzatib, uning kichik topshiriqlarini bajarib turishi maqsadga muvofiq.

Adashmaslik uchun, sxemani yig’ishda iste’mol manbaining bir uchidan elementlarni ketma – ket ulab borib, manbaning ikkinchi klemmasida ulanishlarni tugatish kerak. Doimiy (o’zgarmas) tok manbaining musbat klemmasi o’lchov asboblarning musbat klemmasiga, manfiylari manfiy klemmalariga mos ravishda ulanishi kerak.

Ketma – ket ulanadigan priborlarni ulab bo’lgandan keyin, agar elektr sxemada nazarda tutilgan bo’lsa, parallel qo’shiladigan zanjirni ulash lozim.

Imkoniyat bo’lsa, ketma – ket va parallel zanjirlar uchun turli xil rangdagi simlardan foydalangan ma’qul. Bu holat elektr sxemasini ko’rinishli qilibgina qolmasdan, uni yig’ish jarayonida yo’l qo’yilishi mumkin bo’lgan xatolarni ham oldini oladi.

Sxemani yig’ib bo’lgandan keyin, kuchlanishni rostlovchi dastaklar “nol” holatda, reostat maksimal qarshilikda turganligini, darajalanadigan o’lchov priborlarining darajalari eng katta chegaraga qo’yilganligini qayta ko’rib chiqish kerak.

O’qituvchi yoki laborant har bir guruh tomondan yig’ilgan sxemani shaxsan tekshirib chiqishi shart. Chunki elektr sxemasidagi xato o’lchov asboblari va qurilmalarni ishdan chiqarishdan tashqari, baxtsiz hodisalarga ham olib kelishi mumkin.

Yig’ilgan sxema atroflicha tekshirib chiqilib, uning xavfsizligiga ishonch hosil qilingach kuchlanish beriladi. Rostlagich yordamida kuchlanishni sekin – asta oshirib borish barobarida priborlar ko’rsatkichlarini kuzatib turish kerak. Zanjir ulanganda ampermetr strelkasi holatining o’zgarmay turganligi zanjirda uzilish borligini, kichik kuchlanishda ham strelkaning shkala oxiriga siljib ketishi zanjirda qisqa tutashuv borligini bildiradi. Agar magnitoelektr priborlarning strelkasi chapga qaytib nol belgisiga tushib qolsa, bu holat priborlarni ulashda qutblarga rioya qilinmaganligidan dalolat beradi.

Yuz bergan shunday holatlarning har birida sxemani manbadan uzib, o’qituvchiga murojaat etish zarur.

Laboratoriya ishini bajarish.

Laboratoriya ishini bajarishda uslubiy ko'rsatmada keltirilgan ketma – ketlikka qat'iy riosa qilinishi zarur.

Sxema tayyor bo'lgach, ishning qolgan bandlarini bajarishga kirishishdan oldin, rele va apparatlar ishlayotganligi, kontaktlar ulanayotganligi, priborlar to'g'ri tanlanganligi va signal beruvchi lampochkalar yonib o'chayotganlini tekshirib ko'rish kerak. Sxema yaroqliliga ishonch hosil qilish uchun ko'rsatkichlarni ishchi daftarga yozmasdan turib, uni manbaga qo'shib ko'rish tavsiya etiladi.

Ishni bajarishga bevosita kirishishdan oldin, guruh a'zolari o'rtasida vazifalarni o'zaro taqsimlab olish maqsadga muvofiq. Bir talaba tok yoki kuchlanishni o'zgartirib turishga, ikkinchisi priborlar ko'rsatkichlarini kuzatishga, qolganlari ishchi daftardagi jadvallarga tajriba natijalarini yozib borishga mutassadi qilib belgilansa ish tartibli o'tadi. Keyingi laboratoriya ishlarida vazifalar qayta taqsimlanishi mumkin. Pribor ko'rsatkichlarni yozishda va hisob-kitoblarni amalga oshirishda o'lchanayotgan kattalik qiymatlariga diqqat qilish va tegishli o'lchov birliklarida jadvalga kiritish lozim.

Laboratoriya qurilmasida joylashtirilgan priborlar kontaktlarining ulangan yoki ayrilganligini zanjirga ulangan lampochkalar (yoki boshqa indikator) bildirib turadi.

Elektr apparatlarning ishga tushish parametrlarini uning ishchi holatida kamida uch marta o'lchab, jadvalga ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymati kiritish kerak.

Tajriba yakunida olingan natijalarni yana bir bor tahlil qilib, uni nazariy talqinlar bilan solishtirish, o'lchanayotgan kattalik xususiyatlari yoki tadqiq etilayotgan apparatning texnik xarakteristikasi bilan taqqoslab ko'rish lozim. Taqqoslashda oldindan ma'lum raqamlar va tajribadan olingan natijalar orasidagi farq katta bo'lsa, tajribani qayta o'tkazish kerak bo'ladi.

Natijalar asosida grafik chizishdan oldin uning qoralamasini chizib ko'rgan ma'qul. Agar nazariyadan ma'lum grafik va tajriba asosida tuzilgan grafik nuqtalari joylashuvi keskin farq qilsa, o'lchovlarni takrorlash kerak.

Laboratoriya ishi tugagach, ishtrokchilardan natijalarni o'qituvchiga ko'rsatib, keyin yig'ilgan sxemaning elementlarini birin – ketin uzish va ish joyini tartibga keltirish talab etiladi.

Laboratoriya ishlari, amaliy mashg'ulotlar bo'yicha hisobot tayyorlash va uni himoya qilish.

Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar bo'yicha hisobot fan dasturi va o'quv rejasida belgilangan mavzudagi ishlarning har biri bo'yicha hisobotlarni o'z ichiga oladi. Himoya qilingan har bir laboratoriya ishi bo'yicha hisobotlar bitta umumiy muqovaga solinib, o'qituvchiga topshiriladi.

Har bir laboratoriya ishi buyicha hisobotlarda ishning mavzusi (nomlanishi), ishning maqsadi, o'lchov asboblari va boshqa uskunalarining texnik ko'rsatkichlari, elektr yoki boshqa turdagи sxemalar, qisqacha izohlar berilib jadvalga kiritilgan o'lchov natijalari, diagrammalar (grafiklar), olingan natijalar tahlili va yakuniy xulosalar keltirilishi kerak.

Grafiklar to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasida quriladi. Kattaliklarning musbat qiymatlari absissa va ordinata o'qlarining kesishgan joyidan o'ng va yuqori qismlarida qismlarida, manfiy qiymatlari chap va pastki qismlarida qo'yib chiqiladi. Masshtab har bir o'q bo'yicha alohida, o'lchangan ko'rsatkich qiymatlari kattaligiga qarab turlicha bo'lishi mumkin.

Hisobotlarda formulalar bilan birga hisob-kitoblarning yakuniy natijalarini aks ettirgan ma'qul. Bajarilgan ish bo'yicha xulosalarda o'rganilayotgan parametrning o'zgarish xarakterini yoritish, olingan natijalarni o'lchov apparatining texnik ko'rsatkichlari yoki nazariy ma'lumotlar bilan solishtirish natijalarini bayon qilish kerak. Har bir laboratoriya ishi va amaliy mashg'ulotni talaba himoya qilishi shart. Buning uchun u mazkur mavzu bo'yicha nazariy materiallarni, o'rganilayotgan parametr yoki apparatning alohida xususiyatlari va ishlash prinsipini bilishi, elektr sxemalarini yig'a olishi, sxemaning ishslash tartibini tushuntira bilishi, olingan natijalarni tahlil qila olishi talab etiladi.

Himoya o'qituvchi bilan talaba o'rtasida muloqot, og'zaki savol javob, yoki yozma test so'rovi shaklida o'tishi mumkin.

Sifatsiz yoki chala tayyorlangan hisobot himoyaga qo'yilmaydi. Laboratoriya mashg'ulotlari uchun ajratilgan vaqt davomida ishni himoya qila olmagan talaba, o'qituvchi tomonidan shu guruh uchun tayinlangan konsultasiya vaqtida uni himoya

qilishi mumkin. Aks holda, talaba keyingi laboratoriya mashg'ulotlarining tajriba qismiga qo'yilmasdan oldingi ishni himoya qiladi.

O'quv rejasi bilan belgilangan muddatlarda laboratoriya ishlarini bajarolmagan talaba, barcha asosiy laboratoriya mashg'ulotlari tugagandan keyin o'qituvchi belgilangan vaqtda kelib laboratoriya ishini bajarishi mumkin.

Texnika xavfsizligining asosiy qoidalari.

Elektrotexnika laboratoriyasida 250 V gacha kuchlanishdagi o'zgarmas va o'zgaruvchan tokdan foydalaniladi. Texnika xavfsizligi tartib va qoidalariiga rioya qilinmaganda bu kattalikdagi kuchlanish inson uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

Inson tanasining elektr ta'siriga qarshiligi ko'p jihatdan uning teri qatlami qarshiligiga, odam organizmining fiziologik holatiga va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun odam tanasining qarshiligi katta diapazonda o'zgarishi mumkin. Lekin texnika xavfsizligi bo'yicha hisob-kitoblarda bu qarshilik shartli ravishda 1 kOm ga teng deb qabul qilingan.

Inson organizmidan o'tayotgan elektr toki unga kimyoviy, biologik va issiqlik ta'sirini ko'rsatib, normal hayotiy faoliyatini izdan chiqaradi.

Kimyoviy ta'sir qonining va organizmdagi boshqa aralashmalarning elektrolizini keltirib chiqaradi va ularning kimyoviy tarkibini o'zgartirib yuboradi.

Elektr tokining biologik ta'sirini organizmdagi tirik xujayralarning g'alayonlanishi oqibatida tananing qaltirashi va oyoq qo'llarning ishlamay qolishida kuzatish mumkin.

Issiqlik ta'siri natijasida odam tanasi qismlari kuyib, o'z funksiyasini bajarolmasdan qoladi.

Insonning elektr tokidan zarar ko'rishi va asoratlarning og'irligi asosan odam tanasidan o'tayotgan tok kattaligiga, tanadan o'tish yo'liga va vaqt uzunligiga bog'liq. Shularni nazarda tutib, talabalar faqatgina texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishib, u haqda tegishli jurnalga imzo chekkanlaridan keyin laboratoriya mashg'ulotlariga qo'yiladilar.

Laboratoriya ishlarini bajarish chog'ida texnika xavfsizligi qoidalari quyidagilardan iborat:

1. Sxemani yig'ishdan oldin laboratoriya stendi elektr manbaidan uzilganligini, avtomat ulagich «Otkl» belgisida turganligini ko'zdan kechirib, ishonch hosil qilish kerak.

2. Ish joyi begona narsalar, atrofi stul va boshqa jihozlar bilan to'sib qo'yilmasligi kerak.

3. O'lchov priborlari va qurilmalar, uchlari ochiq simlar ish stoli ustida ularga ish jarayonida tasodifan tegib ketmaydigan qilib joylashtirilishi zarur.

4. Singan, qisqichlari darz ketgan priborlar, izolyasiya qobig'i buzilgan simlar, buzuq reostatlar, tumbler, uzgichlardan foydalanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak.

5. Sxemani yig'ishda kesishayotgan simlar bir biriga tegib turmasligi, taranglashib ketmasligi yoki o'ram shaklida bo'lmasligi, ishlatilmayotgan simlar va ishchi detallar stol ustida turmasligi kerak.

6. Bosh tarqatuvchi shitlarga o'zboshimchalik bilan tegish, uni ta'mirlashga urinish, xuddi shuningdek ish stolidan tashqaridagi boshqa jihozlarida ruxsatsiz biror amalini bajarish qat'ian ma'n etiladi.

7. Sxemaga elektr kuchlanishni faqatgina o'qituvchi ruxsati bilan va shu ish stolida ishlayotgan boshqa talabalarni ogohlantirgandan so'ng ularash zarur
Diqqat! Har gal sxemani tokka qo'shayotganda ovoz chiqarib. "QO'SHAYAPMAN" deb ogohlantirishni unutmang.

8. Tajriba tugagandan keyin, yoki tanaffusga chiqishdan oldin sxema elektr tarmog'idan uzib qo'yilishi kerak..

9. Laboratoriya ishini bajarish davomida – laboratoriya xonasida yolg'iz ishslash, kuchlanish ostidagi sxemada biror bir qayta ularashlarni bajarish, ochiq simlarga tegish, sxemani qayta yig'ib bo'lgach o'qituvchi ruxsatisiz tarmoqqa ularash, yig'ilgan va kuchlanish berilgan sxemani nazoratsiz qoldirish mumkin emas.

10. O'lchov priborlari va uskunalarining nosozligi, uchqun chiqqanligi yoki simlardan tutun chiqib, achchiq hid sezilganda darhol bu haqda o'qituvchiga xabar berish kerak.

11. Laboratoriya ishini bajarib bo'lgach, stendni elektr tarmog'idan ayirish, sxema elementlarini bir – biridan ajratib, ish joyini tartibga keltirib ketish lozim.

Nº.1-Labaratoriya ishi. (6 soat)

Chiziqli o'zgarmas tok elektr zanjirlari. Rezistorlar ketme-ket ulangan o'zgarmas tok zanjiri va Om hamda Kirxgof qonunlarini tekshirish.

1.Ishning maqsadi


Zanjirdagi tok va kuchlanish o'zgarishini o'lchash asboblarida o'lchashni Om qonuni asosida o'rghanish.

Alovida shaxobchalardagi kuchlanish tushuvini aniqlash (Om qonuni asosida).

Aralash ulangan o'zgarmas tok elektr zanjirlarini yig'ishni va ularni hisoblashni o'rghanish.

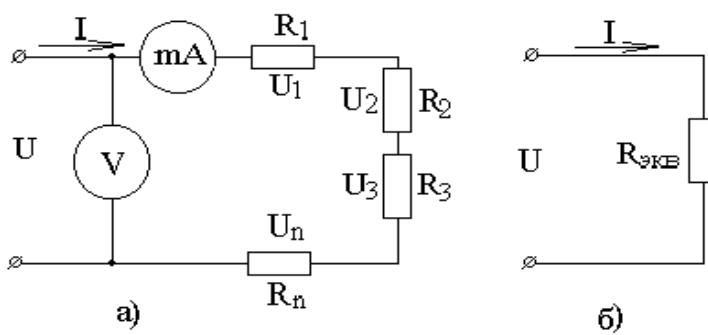2.Nazariy ma'lumotlar

Elektr zanjiri deb elektr tokini elektr energiya manbaidan elektr toki



iste'molchilarigacha shu energiyani yetkazadigan yopiq yo'lni tashkil qiluvchi qurilma va elementlarga aytiladi. Zanjirning asosiy elementlariga (generator) ulovchi simlar va iste'molchilar kiradi. Iste'molchilarni manbagaga ulashda ketma-ket, parallel va aralash ulash qo'llaniladi.

1.1-Rasm

Birinchi holatda rezistorlar R₁, R₂, R_n kuchlanish manbai bilan U yakka kontur hisoblanadi. (1.1-Rasm) va bu zanjirda bir xil tok I oqadi. Bu holatda har bir qarshilikda Om qonuniga asosan kuchlanishlar tushuvi hosil bo'ladi:

$$\begin{aligned}U_k &= I \cdot R_k \\U_1 &= I \cdot R_1 \\U_2 &= I \cdot R_2 \\U_3 &= I \cdot R_3 \\U_n &= I \cdot R_n\end{aligned}$$

tushuvi hosil bo'ladi.

Boshqa tomondan Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan barcha kuchlanishlar yig'indisi kirish kuchlanishiga teng bo'ladi.

Ekvivalent yoki yig'indi qarshilik shunday bir qarshilikki, kuchlanish manbai U ga ulanganda, xuddi ketma-ket ulangan qarshiliklardagi tokka teng bo'lган tok hosil bo'ladi. Elektr zanjiridagi tok quyidagi formula bilan aniqlanishi mumkin:

$$I = U_1 \cdot R_1 = U_2 \cdot R_2 = U_3 \cdot R_3 (A)$$

Har bir elektr energiya iste'molchisidagi aktiv quvvat quyidagiga teng bo'ladi:

$$\begin{aligned} P_1 &= U_1 \cdot I; \\ P_2 &= U_2 \cdot I; \\ \dots &\dots; \\ P_n &= U_n \cdot I; (Vt) \end{aligned}$$


Elektr zanjirning aktiv quvvati quyidagiga teng:

$$P = U \cdot I = U_1 \cdot I + U_2 \cdot I + U_3 \cdot I + \dots + U_N \cdot I; (Vt)$$

O'zgarmas tok elektr zanjirlari umumiyligi holatda elektr energiya manbalari, elektr energiya iste'molchilar, o'lchash asboblari, kommutasion apparatlar, ulagich sim va o'tkazgichlardan iborat bo'ladi. Zanjirning asosiy elementlari (generator) ulagich simlar va iste'molchilar hisoblanadi. Elektr energiya manbalarida boshqa tur energiyasi (gidro, yonilg'i, atom va hokazo) elektr energiyasiga aylantiriladi. Elektr energiya iste'molchilarida manbalarning elektr energiyasi, boshqa bir holatga, misol uchun mexanik energiya, issiqlik energiyasiga va kimyoviy energiyalarga o'zgartiriladi.

3. Ishning bajarish tartibi

1. 1.2-

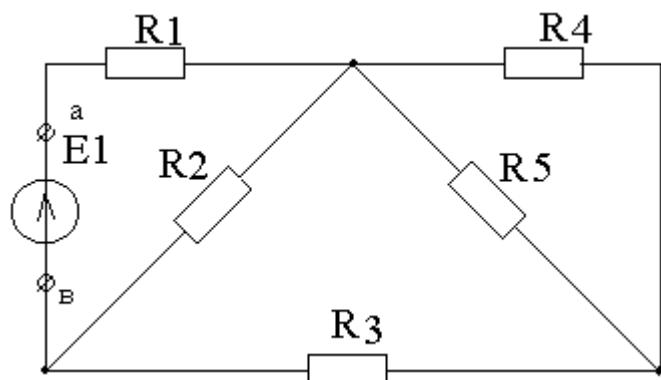

2-Rasm

Rasmda keltirilgan sxemani yig'ing.

2. Kerakli asboblar:

- $U_1 = 50V$ li kuchl anish manbai;
 - $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, -PEV = 7,5 - 200.Om$ li rezistorlar;
 - $U = 0-50 V$ gacha bo'lgan o'zgarmas tok voltmetri.
- Sxemani «a» va «b» uchlarini 50 V li kuchlanish manbaiga ulang.
 - Zanjirdagi har bir elementdagi kuchlanishlar tutashuvini voltmetr yordamida o'lchang va 1.1-jadvalga yozing.
 - O'lhash natijalariga asoslanib, har bir tarmoqdagi toklarni hisoblang va 1-jadvalga yozing.
 - $U_{e1} = 50V, R_1 = 220.Om$. va $R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 200.Om$ ga teng bo'lsa, o'zgarmas tok murakkab zanjirlarini hisoblash usullaridan foydalanib, har bir tarmoqdagi toklarni hisoblab toping.
 - 5 chi va 6 chi bandlarda aniqlangan toklarni taqqoslang va o'z xulosalaringizni daftarga yozing.

1.1-jadval

№	O'lhash natijalari						Hisoblash natijalari				
	E V	U_1 V	U_2 V	U_3 V	U_4 V	U_5 V	I_1 A	I_2 A	I_3 A	I_4 A	I_5 A

Foydalanadigan adabiyotlar

- Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
- Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Nazorat savollari

- Om qonunini ifodalang va uni qo'llashga misollar keltiring?
- Zanjirni ekvivalent qarshiligi nima?
- Zanjirni bir qismi va butun zanjir uchun Om qonunini yozing, ichki va tashqi zanjirlar uchun?

5. Tok manbai, o'chirgich, saqlagich va 2 ta lampochka parallel ulangan elektr zanjiri sxemasini chizing?
6. Bir nechta E.Yu.K. li yopiq kontur uchun Kirxgofning ikkinchi qonunini ifodalang? Bu holatda konturlardagi har bir E.Yu.K. ning ishorasi qanday aniqlanadi?
7. Qanday zanjir murakkab zanjir deb ataladi? Ularni hisoblashda qaysi qonunlardan foydalilaniladi?

Nº.2-Labaratoriya ishi. (6 soat)

Chiziqli o'zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Induktiv g'altak va kondensator ketma-ket ulangan sinusoidal o'zgaruvchan tok elektr zanjiri.

1. Ishning maqsadi

2. Aktiv, induktiv va sig'im qarshiliklari ketma-ket ulangan elektr zanjirida rezonans xodisasini tajriba yo'li bilan tekshirish.
3. Zanjir parametrini aniqlash hamda ketma-ket ulangan tebranish konturidan rezonans vaqtida va undan keyingi ish rejimini afzalliklarini o'rganish.

2. Nazariy ma'lumotlar

Sinusoidal tok zanjirlarini hisoblashda simvolik usul (kompleks usul) dan keng foydalilaniladi. Buning uchun sinusoidal tok zanjirlarida oniy qiymatlar yordamida tuzilgan differensial tenglamalardan, shu kattaliklarning komplekslari orqali tuzilgan algebraik tenglamalarga o'tiladi. Bu o'tish shunga asoslanganki, turg'un holatlar uchun Kirxgof konunlariga asoslanib tuzilgan tenglamalarda tokning oniy qiymati i uning amplitudasini kompleksi \dot{I}_m bilan, aktiv qarshilikdagi kuchlanishning oniy qiymati $u_R = Ri$ - kompleks $R\dot{I}_m$ bilan, induktivlikdagi oniy kuchlanish $u_L = L \frac{di}{dt}$ - kompleks $i_m j \omega L$ bilan, sig'imdagi oniy kuchlanish $u_C = \frac{1}{C} \int idt$ - kompleks $i_m \left(\frac{-j}{\omega C} \right)$ bilan, EYUK e esa - kompleks \dot{E}_m bilan almashtiriladi.

2.1-rasmdagi sxema uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan oniy qiymatlar orqali tenglama tuzamiz:

$$u_R + u_L + u_C = e .$$

yoki differensial tenglama ko'rnishda:

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = e. \quad (1)$$

Agar manbaning EYUK si:

$$e = E_m \sin \omega t, \quad \psi = 0$$


bo'lsha (1) ifodaning kompleks ko'rinishdagi ifodasi

$$I_m R + I_m j \omega L + I_m \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = \dot{E}_m \quad (2)$$


Agar tenglamaning ikki tarafini $\sqrt{2}$ ga bo'lsak, tenglama ta'sir etuvchi qiymatlar kompleksi orqali ifodalananadi:

$$iR + Ij\omega L + I \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = \dot{E}. \quad (3)$$

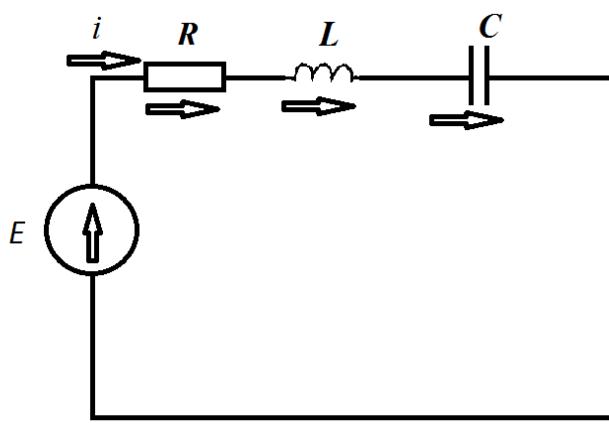Berilgan zanjir uchun (3) munosabat asosida kompleks tekislikda qurilgan vektor diagramma 2. 2-rasmda keltirilgan.



2.1-rasm.

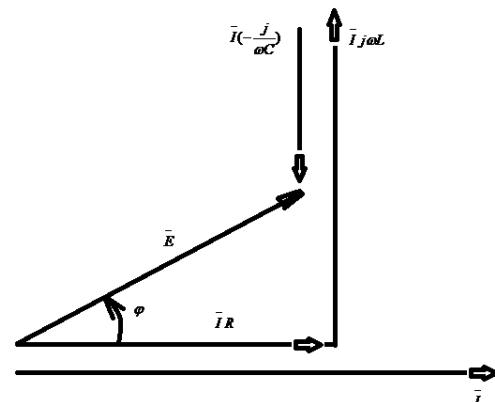

2.2-rasm.

(3) tenglamani yana ham soddalashtirish mumkin:

$$I \left(R + j \omega L - \frac{j}{\omega C} \right) = \dot{E}. \quad (4)$$

(4) dan quyidagini hosil qilamiz:

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}}. \quad (5)$$

(5) ifodaning maxraji sinusoidal tok zanjirining to'la kompleks qarshiligi deyiladi va Z bilan belgilanadi. Z ning tepasiga nuqta qo'yilmaydi, chunki nuqtani sinusoidal o'zgaruvchan kattalikning kompleks qiymatlariga qo'yish qabul qilingan.

$$Z = ze^{j\varphi} = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}. \quad (6)$$

(5) ifodani (6) ni inobatga olib quyidagicha yozish mumkin:

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z}. \quad (7)$$

Bu formulani kompleks ko'rinishidagi Om qonuni ifodasi deyiladi. Z - qarshilik ikki qismdan iborat haqiqiy qism R va mavhum qism jX , ya'ni

$$Z = R + jX \quad (8)$$


bunda R - aktiv qarshilik; X - reaktiv qarshilik.

2.1-rasm uchun reaktiv qarshilik

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = X_L - X_c. \quad (9)$$

(8) munosabatdan kompleks qarshilikning moduli

$$z = \sqrt{R^2 + X^2}. \quad (10)$$

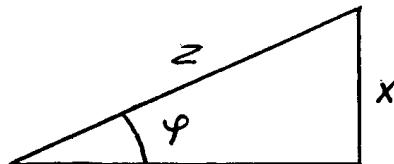


3.3 - rasm

Amaliyotda kompleks qarshilikning modulini to'liq qarshilik deb yuritiladi. (10) munosabatdagi z ni to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi, bir katetini R , ikkinchisini X sifatida ko'rsatish mumkin (3.3-rasm). Bu uchburchakdan siljish burchagi φ quyidagicha topiladi.

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}. \quad (11)$$

3. Ishning bajarish tartibi

1. 2.4-Rasm dagi sxemani yig'ing.

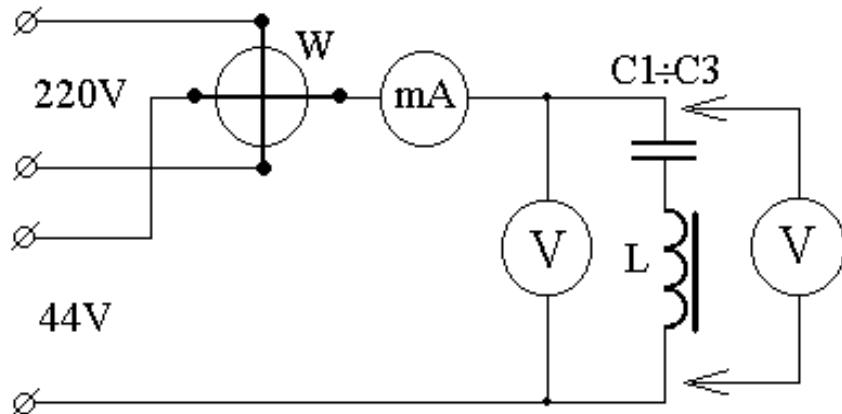

2.4-rasm

2. Kerakli asboblar:

- U-250 V li o'zgaruvchan tok voltmetri;
- U-150 V li o'zgaruvchan tok voltmetri;
- U-0,6 kVt li vattmetri;
- U-300 mA li o'zgakravchan tok milliampermetri;
- 4 mkf-400 V li kondensatorlar;
- L-induktiv g'altak;.

3. LATR holatini “0-250V” holatiga keltiring.

4. Zanjir uchlarini uch fazali manbaning V va S fazalariga hamda “0-250V ” manba bog'ichlariga ulang.
5. LATR yordamida $U_{kir} \approx 0,2U_{VS}$ kuchlanishni o'rnatiting.
6. Zanjirdagi tokni chiziqli kuchlanish U_{VS} ni konturdagi kuchlanishni, kondensatordagi kuchlanishni, g'altakdagi kuchlanishni, aktiv quvvatni kondensator 4 mkf hamda g'altak o'zaksiz holati uchun o'lchang.
7. Yuqoridagi ishlarni kondensator 6 va 8 mkf bo'lgan holat uchun qaytaring.
8. Yuqoridagi ishlarni g'altakni o'zakli holati uchun ham qaytaring.

9. Kondensator 6 mkf bo'lganda, g'altakning o'zagini holatini o'zgartirish yo'li bilan rezonans holatiga erishing va o'lchang. Asboblarini ko'rsatishlarini daftaringizga yozib oling.

2.1-jadval

Nº	U (V)	I (A)	P (vatt)	

Eslatma: Vattmetr ko'rsatishini 0,02 ga ko'paytirish kerak.

O'lchash natijalari asosida quyidagilarni toping:

$$\text{Induktiv g'altakdagi aktiv qarshilik} \quad R_L = \frac{P}{I^2}; Om$$

$$\text{Induktiv g'altakning to'la qarshilik;} \quad Z_L = \frac{U_L}{I}; Om$$

$$\text{Induktiv g'altakning induktiv qarshiligi} \quad X_L = \sqrt{Z_L^2 - R_L^2}; Om$$

$$\text{G'altakning induktivligi} \quad L_q \frac{X_L}{\omega}; Gn$$

$$\text{Zanjirning sig'im qarshiligi} \quad X_C q \frac{U_C}{I}; Om$$

$$\text{To'la qarshilik} \quad Z_q = \frac{U_K}{I}; Om$$

$$\text{Zanjirning to'la quvvati} \quad S = U_K \cdot I(VA)$$

$$\text{Faza siljish burchagi} \quad \text{sos}\varphi = \frac{P}{S}$$

$$\text{Zanjirning reaktiv quvvati} \quad Q = S \cdot \sin \varphi; (VA)$$

$$\text{Kuchlanishlar rezonansida bo'ladi} \quad X_L = X_C; Z_q = R_1$$

$$\cos \varphi = \frac{R_L}{Z_q} = 1$$

Foydalananidanigan adabiyotlar

1.Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.

2.Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Nazorat savollari

1. 127, 220, 280, 600 V kuchlarining qaysi biri standart kuchlariga to'gri keladi.
2. O'zgaruvchan tok va kuchlanishning oniy amplituda va haqiqiy qiymatlari nima?
3. Faza siljish burchagi deb nimaga aytiladi?
4. Kuchlanishlar rezonansi hodisasini tushuntiring.
5. Kuchlanishlar rezonansiga erishishning qanday usullari mavjud?

№3-Labaratoriya ishi. (6 soat)

e

1. Ishning maqsadi

Uch fazali o'zgaruvchan tok zanjirida $\frac{e}{\omega}$ quvvat va quvvat koeffisientini o'lchashni o'rGANISH. (uchburchak usulida ulash). e

Iste'molchilar "Uchburchak" usulida ulangan $\frac{e}{\omega}$ turli xil ish rejimlarini o'rGANISH.

Simmetrik va nosimmetrik yuklamalarni ulashni o'rGANISH.

2. Nazariy ma'lumotlar.

Uch fazali tok zanjirida aktiv quvvatni o'lchash uchun bitta, ikkita va uchta vattmetr usullaridan foydalaniladi. Simmetrik sistemalarda uch fazali quvvatni o'lchash uchun bitta vattmetrdan foydalansa bo'ladi, chunki bunda iste'molchilarining toki, kuchlanishi, faza siljishi va har bir fazadagi aktiv quvvat bir xil bo'ladi. Uch simli nosimmetrik zanjirda har bir fazadagi tok, faza siljishi va aktiv quvvat turlichay bo'ladi. Hatto faza va liniya kuchlanishlari ham har xil bo'lishi mumkin. Bunday zanjirning quvvatini ikkita vattmetr usulida o'lchash mumkin. Uch fazali tok zanjirining quvvati ikkita vattmetr ko'rsatishi $P_{w1}; P_{w2}$ larning algebraik yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$P = P_{w1} + P_{w2}$$

Yuklanish simmetrik va nosimmetrik bo'lganda "Uchburchak" usulida ulangan iste'molchilarining aktiv va to'la quvvatlarini hisoblash usullari bilan

tanishib chiqamiz.

1. Yuklanish nosimmetrik bo'lganda har bir fazaning quvvati aloxida hisoblanadi.

Aktiv quvvatlar:

$$P_{AB} = U_{AB} \cdot I_{AB} \cdot \cos\varphi_{AB} \quad P_{BC} = U_{BC} \cdot I_{BC} \cdot \cos\varphi_{BC} \quad P_{AC} = U_{AC} \cdot I_{AC} \cdot \cos\varphi_{AC}$$

Uch fazali zanjirning aktiv quvvati aloxida fazalar quvvatlarining yig'indisiga teng, ya'ni:

$$P_{\Delta} = P_{AC} + P_{BC} + P_{CA}$$

Reaktiv quvvatlar:

$$Q = U \cdot I_{AB} \cos\varphi_{AB}; \quad Q_{BS} = U_{BS} \cdot I_{BS} \cos\varphi_{BS}; \quad Q_{SA} = U_{SA} \cdot I_{SA} \cos\varphi_{SA}$$

Uch fazali zanjirning reaktiv quvvati alohida fazalar reaktiv quvvatlarining yig'indisiga teng, ya'ni: $Q_{\Delta} = Q_{AB} + Q_{BS} + Q_{SA}$

Uch fazali zanjirning to'la quvvati:

$$S_{\Delta} = \sqrt{P_{\Delta}^2 + Q_{\Delta}^2}$$

2. Simmetrik yuk shartida:

$$I_{AB} = I_{BS} = I_{AS} = I_F; \quad \varphi_{AB} = \varphi_{BS} = \varphi_{SA} = \varphi_F;$$

$$R_{AB} = R_{BS} = R_{AS} = R_F; \quad Q_{AB} = Q_{BC} = Q_{AC} = Q_F; \quad S_{AB} = S_{BS} = S_{AS} = Q_F; \quad P_{\Delta} = 3 \cdot U_F \cdot I_F \cdot \cos\varphi_F;$$

$$Q_{\Delta} = 3 \cdot Q_F = 3 \cdot U_F \cdot I_F \cdot \sin\varphi_F; \quad S_{\Delta} = 3 \cdot S_F = 3 \cdot U_F \cdot I_F;$$

Iste'molchilar "Uchburchak" ulanganda $I_L = \sqrt{3} \cdot I_F$ va $U_L = U_F$ ekanligini hisobga olib, aktiv, reaktiv va to'la quvvatlarni aniqlashning quyidagi umumlashgan formulalarini yozish mumkin:

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos\varphi_F; \quad Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin\varphi_F; \quad S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L;$$


3. Ishni bajarish tartibi

1. 3.1-rasmga asosan sxemani yig'ing.

2. Kerakli asboblar:

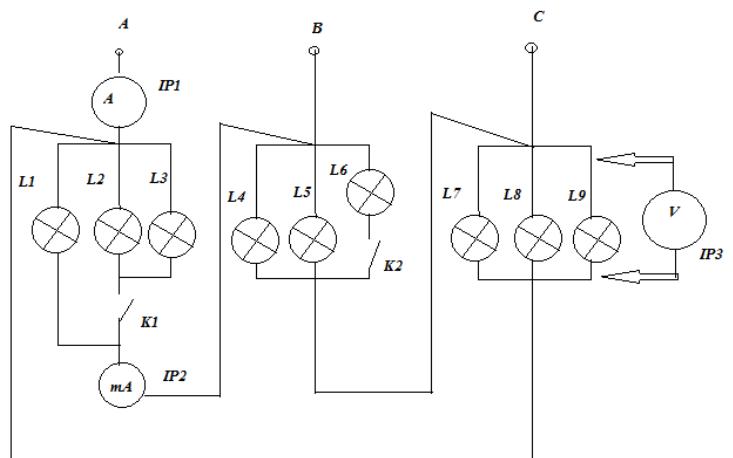- 0.6 kW li vattmetr
- 300 mA li o'zgaruvchan tok milliampermetri
- 250 V li o'zgaruvchan tok voltmetri
- L1, L3,- induktivlik g'altagi

- L1-L7 chug'lanma lampalar (25 Vt 220 V)
 - U1 va U2 ulagichlar
3. Sxemadagi manbaning A V S klemmalaridagi "3-220V" klemmalariga ulang.
4. Simmetrik (ulagich U1 ulangan, U2 ulanmagan) yuklanishda o'lchov asboblarni ko'rsatkichlarini jadvalga yozing.
5. Ulagichlar U1 ulanmagan, U2 ulangan holatlar, ya'ni nosimmetrik yuklanishda o'lchov asboblarini ko'rsatkichlarini jadvalga yozing.
6. O'lhash natijalari asosida zanjir fazalaridagi aktiv, reaktiv va to'la quvvatlarni (R_f , Q_f , S_f) hisoblang va jadvalga yozing.
7. So'ngra uch fazali zanjirining umumiyligi aktiv quvvatni R ni, reaktiv quvvatni Q ni



va to'la quvvat S ni hisoblang.

3.1-rasm.

Foydalanadigan adabiyotlar

- 1.Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
- 2.Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Sinov savollari.

1. Uch fazali o'zgaruvchan tok zanjiridagi foydali quvvatlarni o'lhashning qanday usullari bor?
2. Qanday hollarda uch fazali tok zanjirlarining foydali quvvatlari bitta vattmetr usuli bilan o'lchanadi?
3. Qanday hollarda uch fazali tok zanjirlarining foydali quvvatlari ikki vattmetr

usulida o'lchanadi?

4. Simmetrik va nosimmetrik yuk nima?
5. Nol simning vazifasi nimalardan iborat?
6. To'la quvvat deganda nimani tushunasiz?

№ 4-Labaratoriya ishi (6 soat)

Transformatorlar . Bir fazali transformator rejimlarini o'rghanish.

1. Ishning maqsadi.


Bir fazali transformatorning tuzilishi bilan tanishish va transformatorning ishini:

a) salt yurishida b) qisqa tutashuvda v) nominal yuklanishda tadqiq etish .

Ish jixozlari : Ampermetr-2, Voltmetr-2, Vatmetr-1, Trnasformator-1, reostat-1, kalit-3. Ulovchi simlar.

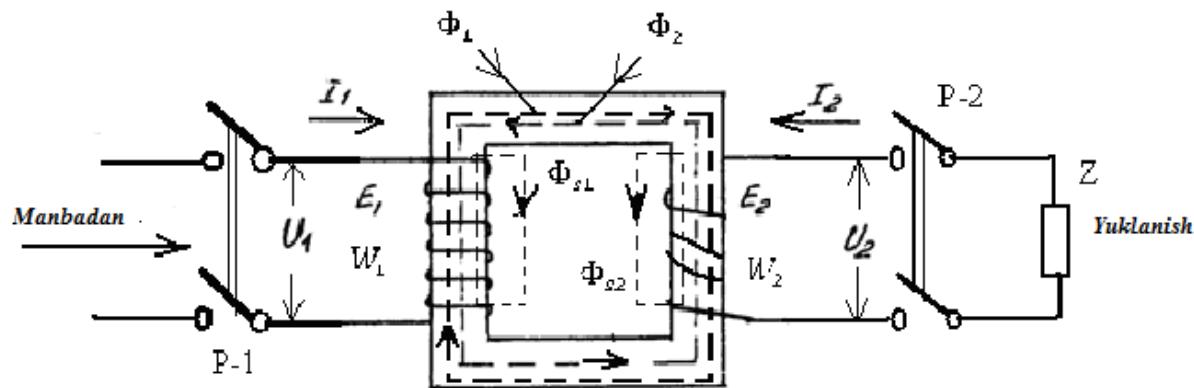2. Ishning nazariy qismi

Transformator bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energiyasini, chastotasini o'zgartirmasdan , ikkinchi bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energiyasiga aylantiradigan statikaviy elektromagnit apparatdir. Transformatorning ishi o'zaro induksiya hodisasiga asoslangan. Transformator magnit o'tkazgich (o'zak) dan iborat bo'lib, unga magnit o'tkazgichdan va bir-biridan izolyasiyalangan birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amilar o'ralgan. Transformatorning birlamchi cho'lg'amida U_1 kuchlanishli elektr energiyasi beriladi, ikkilamchi cho'lg'amdan esa U_2 kuchlanishli elektr energiyasi olinadi. Transformatorni 1876- yilda atoqli rus konstruktori va olimi



4.1-rasm.

4.1-rasmda sxematik ravishda tasvirlangan bir fazali transformator berk po'lat o'zakda joylashgan ikkita qo'zg'almas g'altakdan iborat.

G'altaklardan biri (W_1 o'ramli g'altak) tashqi o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulanadi va birlamchi cho'lg'am deb ataladi. Ikkinci W_2 o'ramli g'altak ikkilamchi cho'lg'am deyiladi, unga o'zgaruvchan tok energiyasi istemolchisi (yuklanish) ulanadi. Birlamchi cho'lg'am o'zgaruvchan tok manbaiga ulanganida undan o'zgaruvchan I_1 tok o'tadi, bu tok o'zakda o'zgaruvchan magnitaviy oqim Φ_1 hosil qiladi. Oqim o'zak bilan tutashib, transformatorning birlamchi cho'lg'amini ham, ikkilamchi cho'lg'amini ham kesib o'tadi va ularda elektr yurituvchi kuch E.YU.K (E₂) lar induksiyalanadi.

Agar transformatorning ikkilamchi cho'lg'ami elektr energiya istemolchisi bilan ulansa, u holda bu cho'lg'amning E.YU.K. tok hosil bo'ladi. Shunday qilib, elektr energiya o'zgaruvchan magnitaviy maydon yordamida transformatorning birlamchi cho'lg'amidan ikkilamchi cho'lg'amiga uzatiladi. Odatda, cho'lg'amlarning kuchlanishi bir-biriga teng bo'lmaydi. Katta kuchlanishga hisoblangan cho'lg'am yuqori kuchlanish cho'lg'ami (YUK) ikkinchisi past kuchlanish cho'lg'ami (PK) deb yuritiladi. Har qaysi cho'lg'am magnit o'tkazgichning turli sterjenlarida joylashgan ikkta yarim cho'lg'amdan iborat, ular o'zaro ularning o'zaro magnit yurituvchi kuch (m.yu.k) lari qo'shilib umumiy magnitaviy oqim hosil qiladigan qilib ulangan. Bu

magnitaviy oqim Φ_1 ning katta qismi magnit o'tkazgich bo'ylab tutashadi va foydali oqim deb ataladi, u har ikkala cho'lg'am bilan ilashadi . Magnitaviy oqimning bir qismmi havo bilan tutashadi va faqat bitta cho'lg'am bilan ilashgan bo'ladi, u sochilish oqimi deb yuritiladi. Agar birlamchi kuchlanish ikkilamchi kuchlanishdan katta ($U_1 > U_2$) bo'lsa, transformator pasaytiruvchi transformator deb, aksincha ($U_1 < U_2$) bo'lsa oshiruvchi transformator deb ataladi . Transformatorlar f. i. k. yuqori (96-98%) bo'lganligidan ikkala cho'lg'amning nominal quvvati shartli ravishda o'zaro teng ($P_{HOM} = P_{2HOM}$) deb hisoblanadi . Agar ikkinchi cho'lg'am uzib qo'yilganda (rubilnik 2 ajratilgan) birlamchi cho'lg'amga nominl kuchlanish U_1 berilganda transformatorning ish rejimi transformatorning salt yurishi deb ataladi. Salt yurishi rejimida ,birlamchi cho'lg'amga berilgan U_1 kuchlanish ta'sirida, birlamchi cho'lg'amdan salt yurishi toki

(I_c) deb ataladigan o'zgaruvchan tok o'tadi. Salt yurishi tokning kattaligi transformator nominal toki (I_H) ning 4-10 % ini tashkil etadi :

$$I_C = (4....10)\% I_N$$

Salt yurish toki nominal tokka qaraganda kichik bo'lganligidan birlamchi cho'lg'amning qizishiga isrof bo'lgan quvvat hisobiga olinmaydi, bunda salt yurishida transformator iste'mol qiladigan quvvat amalda transformator po'lat o'zagining qizishiga sarflanadi va po'lat o'zakdag'i quvvat isrofi ($P_{пўл}$) deb hisoblanadi . Cho'lg'amlar o'ramlari sonining yoki cho'lg'amlar e.yu.k. larining yoxud transformatorning salt yurishida cho'lg'amlar kuchlanishlarining nisbati transformatorning transformasyalsh koefftsienti deb ataladi, uni quyidagi formula bilan ifodalash mumkin:

$$K_T = \frac{E_1}{E_2} = \frac{4,44 \cdot W_1 \cdot \Phi_M}{4,44 \cdot W_2 \cdot \Phi_M} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{U_1}{U_2};$$

Agar transformatorlarning ikkilamchi cho'lg'ami qisqa tutashtirilib, birlamchi cho'lg'amga ikkala cho'lg'ama I_{1H} ba I_{2H} normal toklar hosil bo'ladigan qilib, past kuchlanish U_K berilsa, transformatorning bunday ish rejimi qisqa tutashuv tajribasi deb yuritiladi. Qisqa tutashuv kuchlanishi deb ataladigan U_K kuchlanish, odatda, (5-10)% U_H oshmaydi va har doim transformator pasportida ko'rsatilgan bo'ladi . Bu

tajribada o'lchangan quvvat cho'lg'amlarining qizishiga isrof bo'lgan quvvatni qoplashga ketadi va cho'lg'amlarning qizishiga ketgan isrof ($P_{\text{ЧКН}}$) deb ataladi. Shunday qilib, to'la nagruzka berilgan transformatorning to'la isrofi nominal toklarda va nominal kuchlanishlarda quydagicha :

$$P = P_{Po'l} + P_{Chn};$$

Transformatordan olingan aktif P_2 quvvatning transformatorga berilgan P_1 aktif quvvatga nisbatli transformatorning foydali ish kiffisenti deb ataladi :


$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = \frac{P_2}{P_2 + P_{po'l} + P_{Chn}} \cdot 100\%;$$

bu yerda $P_{\text{пўл}}$ —po'latdagi isrof, salt yurish tajribasida aniqlanadi :

$P_{\text{ЧКН}}$ - cho'lg'amlarning qizishiga ketgan isrof, qisqa tutashuv tajribasida aniqlanadi.

3. Ishni bajarish tartibi

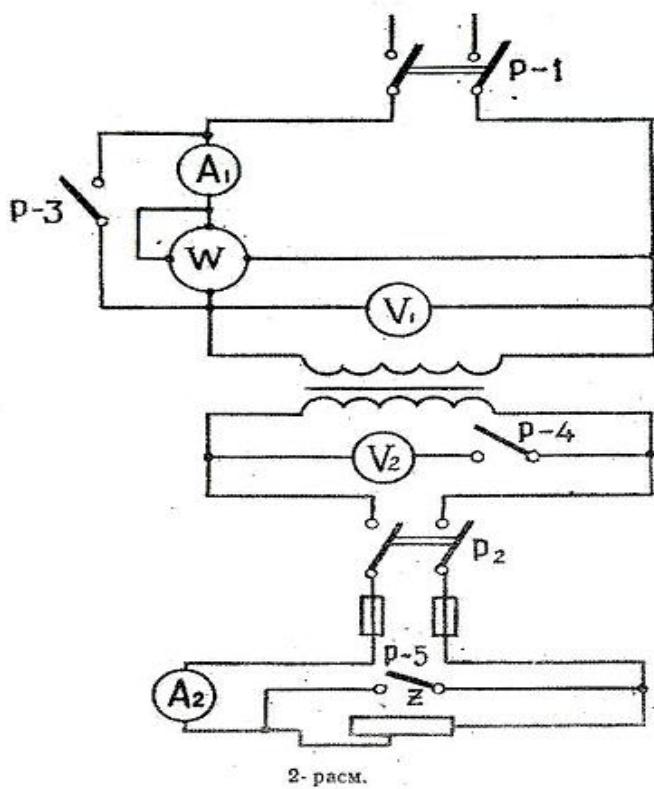1. Transformator bilan tanishiladi, uning va ish sxemasida ko'zda tutilgan o'lhash asboblarninglarning asosiy texnikaviy malumotlari yozib olinadi .
2. 4.2-rasmga muvofiq sxema yig'iladi .
3. Transformatorning salt yurishi tajribasi o'tkaziladi buning uchin
 - a) P_2 rubil'nik ajratiladi; b) P_3 рубилъник уланади;
 - v) P_1 rubil'nik уланади ; g) P_3 рубилъник ajratiladi ;
 - d) P_4 рубилъник ajratib qo'yiladi , U_{1c}, U_{2c}, I_{1c} va P_c lar o'lchanadi.
4. Transformatsyalash koeffisienti (K_T) , po'latdagi isroflar ($P_{\text{пўл}}$) va $\frac{I_{1c}}{I_{2c}} \cdot 100\%$ nisbat hisoblab topiladi .
5. Qisqa tutushuv tajribasi o'tkaziladi, buning uchin :
 - a) P_5 rubil'nik уланади ;
 - b) birlamchi cho'lg'am 5% $U_{1\text{ном}}$ ga teng past kuchlanish beriladi ;
 - v) birlamchi cho'lg'amga berilgan kuchlanish shu cho'lg'amda $I_1 = I_h$ tok hosil bo'ladigan qilib rostlanadi va ikuchlanishning shu qiymati U_k qayt qilinadi ;
 - g) $U_{1k} = U_h$; P_k ; $I_{1k} = I_{1h}$ o'lhashlar bajariladi .



4.2-rasm.

6. I_{2H} da $\frac{U_{1K}}{U_{1H}} \cdot 100\%$ nisbat hisoblanadi .

7. $I_1 = I_{1H}$ da transformatorning f.i.k. hisoblanadi, bunda P_1 quvvatni vattmetr ko'rsatishi nazarda tutiladi .

8. Nominal nagruzka tajribasi o'tkaziladi, buning uchun

a) P_5 rubil'niklar ajratilganligi P_2, P_3, P_4 rubil'niklar ulanganligi nagruzka qarshiligi P_2 to'la kritilganligi tekshirib ko'rildi ;

b) P_1 rubil'nik ulanadi, so'ngra rubilnik P_3 ajratilib, nagruzka reostatning qarshiligi kamaytiriladi, transformatorga to'la, ya'ni nominal quvvat beriladi ;

v) U_1, U_2, I_1, R, I_2 o'lchashlar bajariladi

9. Barcha malumotlar quydagi jadvalda yoziladi :

4.1-jadval.

Ish rejimi	O'lchanadigan kattaliklar					Hisoblanadigan kattaliklar				
	U_1	U_2	I_1	P	I_2	$K_1 = \frac{U_1}{U_2}$	$P_c = P_{пўл}$	$P_K = P_{қчи}$	$\eta = \frac{U}{U_N} \cdot 100\%$	$\eta = \frac{P_1}{P_2} \cdot 100\%$
	V	V	A	Vatt	A		Vatt	Vatt		

Salt yurish rejimi									
Qisqa tutashuv rejimi									
Nominal nagruzka rejimi									

Foydalanadigan adabiyotlar

- 1.Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
- 2.Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.
- 3.Elektrotexnika. /Pod red. V.G. Gerasimova. Uchebnik. - M.: Vissnaya shkola,1985,

Nazorat savollari.

- a) Transformatorning ishslash prinsipi nimadan iborat ?
- b) Transformatsyalash koeffisienti nima ?
- v) Transformatorning salt yurishida va qisqa tutushuv tajribasida tarmoqdan iste'mol qilinadigan energiya nimaga sarflanadi ?

№ 5-Labaratoriya ishi.

O'zgarmas tok mashinalari. (6 soat)

1. Ishning maqsadi.

Dvigatelning elektromexanik xususiyatlarini o'rghanish.

Ish jixozlari. Tok manbai-1, divigatel-1, ampermestr-4, kalit-1.


2. Ishning nazariy qismi.

O'zgarmas tok mashinalari qaytuvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, dvigateler va generator rejimlarida ishlay oladi. Ularning tuzilishi ham bir xil. Generator rejimida birlamchi dvigatelning (asosan asinxron dvigatelning, gohida ichki yonar dvigatelning)

mexanik energiyasi elektr energiyaga, dvigatel rejimida esa, elektr energiyasi qayta mexanik energiyaga aylantirib beriladi.

O'zgaruvchan tok texnikasi taraqqiy eta borishi bilan o'zgarmas tok mashinalarini ishlab chiqarish o'zgaruvchan tok mashinalariga nisbatan kamaya bordi. Bunga sabab o'zgarmas tok mashinalari konstruksiyasining nisbatan murakkabligi (ayniqsa kollektor va cho'tkani mavjudligi) va qimmatligi bo'ldi. Shunga qaramasdan o'zgarmas tokni elektr energiyasidan foydalanishning ma'lum sohalarda o'zgaruvchan tok bilan almashtirib bo'lmasligi hamda u birmuncha afzalliklarga ega bo'lganligi uchun shu kunda ham ishlatib kelinmoqda. Masalan, elektroliz qurilmalarida, akkumulyatorlarni zaryadlashda, avtomatikada, tezlikni keng doirada bir tekis boshqarish hamda katta aylanuvchan moment talab etilgan joylarda, elektr transportida va hokazolarda o'zgarmas tok mashinalaridan foydalaniлади.

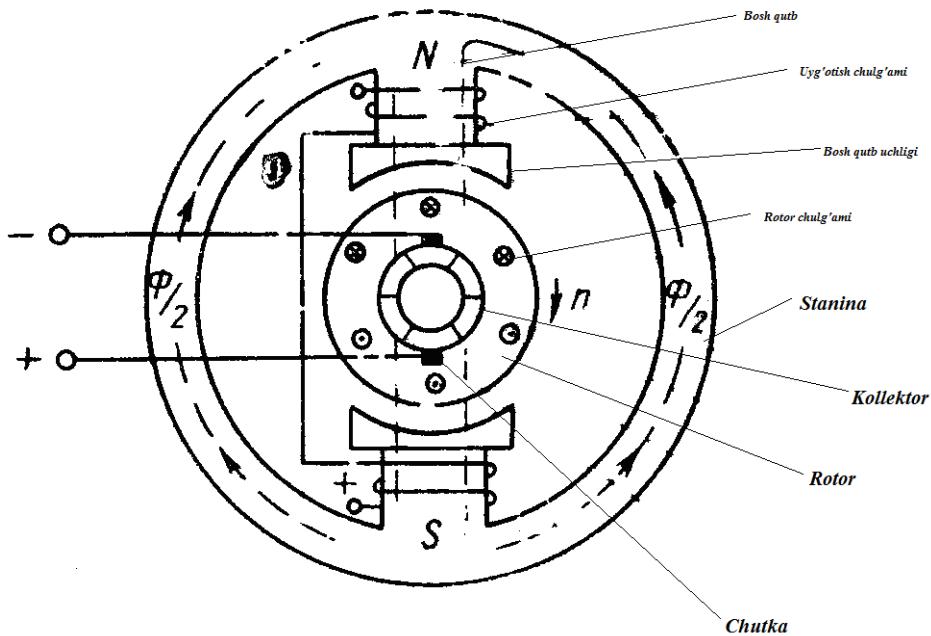O'zgarmas tok mashinasi asosan, qo'zg'almas qism – stanina, qo'zg'aluvchan qism – yakordan iborat. Stanina yirik mashinalar uchun po'latdan, kichik mashinalar uchun cho'yandan qo'yib yasaladi va unga qutblarning o'zaklari o'rnatiladi (5.1 - rasm).



5.1 – rasm.

Bosh qutblar stанинанing ichki sirtiga o'rnatilgan bo'lib, unga uyg'otish cho'lg'amlari o'ralgan. Bosh qutb mashinaning asosiy magnit maydonini hosil qiladi.

Yakor silindrsimon o'zak bo'lib, o'qqa o'rnatilgan. Yakor qalinligi 0,35 – 0,5 mm li elektromexanik po'lat plastinkalar to'plamidan tayyorlanadi. Uyurma toklarga bo'ladigan quvvat isrofini kamaytirish maqsadida plastinkalar bir – biridan izolyasiya qilinadi. Aylanuvchan yakorning chulg'amlarida o'zgaruvchan EYUK hosil qilinib, kollektor va cho'tkalar, yordamida generatordan o'zgarmas tok olinadi. Yakor cho'lg'amlari izolyasiyalangan mis simdan iborat bo'lib, u alohida – alohida seksiya qilinib yasalgandan so'ng yakorning o'zagidagi pazlar orasiga joylashtiriladi. Chulg'amlarning uchlari kollektor plastinkalariga biriktiriladi.

Kollektor silindr shaklida bo'lib, misdan yasalgan alohida – alohida plastinalardan iborat. Plastinalar bir – biridan va korpusdan mikonit manjet vositasida izolyasiyalanadi. Korpusdagi to'tqichga o'rnatilgan cho'tkalar yordamida kollektordan tok olinadi. Cho'tkalar ko'mir, grafit, mis yoki bronzadan yasaladi.


Mashinaning yakori birlamchi dvigatel yordamida o'zgarmas tezlik bilan aylantirilganda (generator rejimi) uning cho'lg'am o'ramlarini bosh magnit kuch chiziqlari kesib o'tishi natijasida, elektromagnit induksiyasi qonuniga binoan, EYUK induksiyalanadi:

$$E = cn\Phi, \quad (1)$$

bu yerda s – o'zgarmas koeffisient; n – yakorning aylanish tezligi, ayl/min; F – bosh qutblarning magnit oqimi, Vb.

3. Ishning bajarilish tartibi.

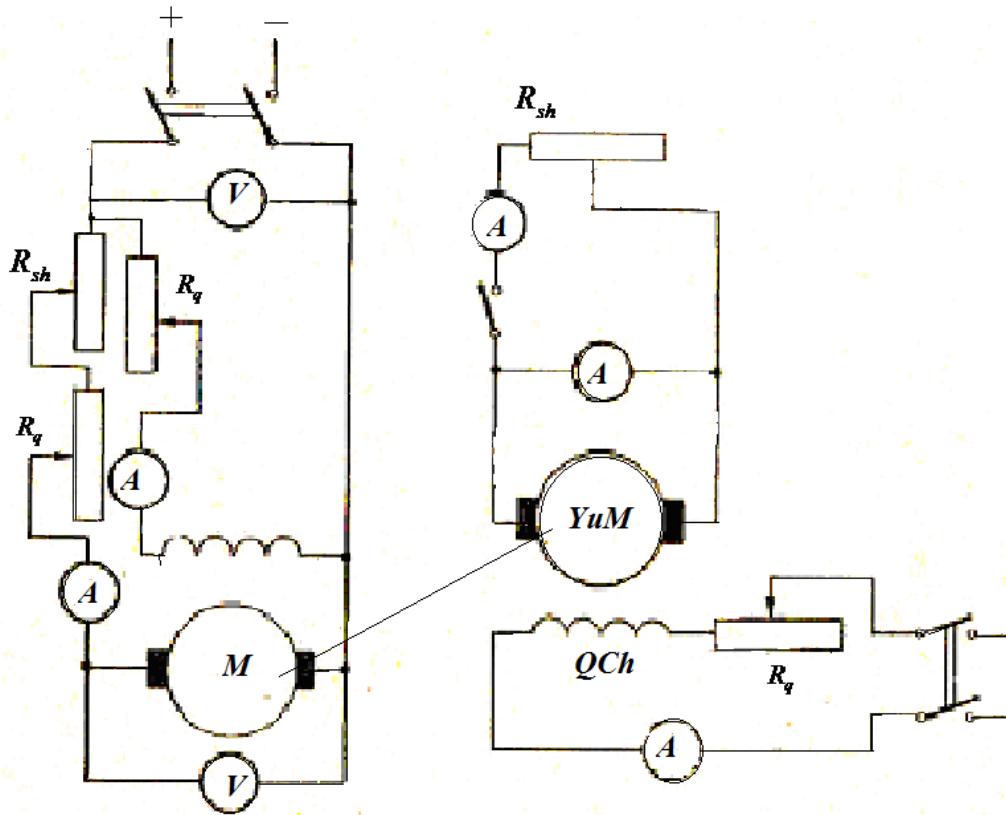1. Dvigatel va yuklanish generatori pasportlarida keltirilgan nominal kuchlanish, tok, quvvat va aylanish tezligi asosida o'lchov asboblari va reostatlar tanlab olinadi. Ish rejasida ko'rsatilgan tajribalarni o'tkazish uchun 5.2-rasmida ko'rsatilgan sxemadan foydalilanildi. R_q
2. Tuzilgan sxemaning to'g'riliqi o'qituvchi tomonidan tekshirib ko'rildigandan so'ng tarmoqqa ulanadi.



5.2-rasm.

3. Magnit oqimini kamaytirish yo'li bilan dvigatelning tezligini nominalga nisbatan ikki marta ko'paytirishga yo'l qo'yilganligi sababli, qo'zg'atish zanjiriga kiritiladigan reostatning qarshiligi qo'zg'atish chulg'amining qarshiligidan 1...1,5 marta katta, ya'ni $R_q > (1\dots 1,5) \cdot R_{sh}$ bo'lishi lozim.
4. Agar parallel qo'zg'atishli dvigatelning magnit oqimi F o'zgarmas deb qabul qilinsa E. YU. K. va momentni quyidagicha ifodalash mumkin: R_{sh}

$$E = K_e \cdot n \cdot F = S_e \cdot F;$$

$$M = K_m \cdot F \cdot I_{ya} = SI(kgm) = C_M^I \cdot I_{ya}(nm);$$

Bu yerdagi S_e , S_m , va C_M^I koeffisientlar dvigatel pasportidagi nominal miqdorlar asosida aniqlanadi:

$$C_e = \frac{U_h - I_h \cdot R_a}{n_h} \left(\frac{\epsilon}{a \text{рад/мин}} \right); C_m = \frac{C_e}{1,027} \left(\frac{\kappa \cdot M}{a} \right); C_M^I = 9,56 \cdot C_e \left(\frac{H \cdot M}{a} \right).$$

Bunda yakor chulg'ami qarshiligi R_{ya} o'lchab, yoki quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$R_a = 0,5(1 - \eta_h) \cdot \frac{U_h}{I_h}$$

bu yerda, $\eta_h = \frac{1000 \cdot P_h}{U_h \cdot I_h}$ - dvigatelning foydali ish koeffisienti.

5. Dvigatelning mexanikaviy tavsiflari quyidagi tenglama bilan hisoblanadi:

$$n = \frac{U}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K_e \cdot K_m \cdot \Phi^2} \cdot M.$$

6. Tabiiy tavsifni hisoblashda $U = U_n; R_p = 0; F = F_n$

bo'lganligi sababli

$$n = \frac{U_h}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_a}{K_e \cdot K_m \cdot \Phi^2} \cdot M = \frac{U_h}{C_e} - \frac{R_a}{C_e \cdot C_m^I} \cdot M = n_0 - \frac{R_a}{C_e \cdot C_m^I} \cdot M$$

ga teng bo'ladi.

bu yerda, $n_0 = n_h \cdot \frac{U_h}{U_h - I_h \cdot R_a}$ dvigatelning ideal salt ishlash tezligi.

7. Yakor zanjiriga ketma-ket reostat qarshiligi R_{rk} ulangandagi sun'iy mexanikaviy tavsif quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$n = n_0 \left[1 - \frac{(R_a + R_{pk}) \cdot M}{C_m^I \cdot U} \right]$$

Ma'lumki, yuklamani nominalgacha ortishida dvigatel tezligining o'zgarish darajasi uning mexanikaviy tavsifsining qattiqligi bilan ifodalanadi.

8. Sun'iy mexanikaviy tavsif qattiqligini oshirish uchun ketma-ket ulangan R_{rk} dan tashqari, yakorga parallel ravishda R_{rsh} qarshiligi kiritiladi. Bunda mexanikaviy tavsifning tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$n = n_0 \frac{R_{puu}}{R_{puu} + R_{pk}} - \frac{1}{C_e} \left(R_a + \frac{R_{puu} \cdot R_{pk}}{R_{puu} + R_{pk}} \right) M = n_{ouu} - \frac{1}{C_e} \left(R_a + \frac{R_{puu} \cdot R_{pk}}{R_{puu} + R_{pk}} \right) M -$$

n_{osh} ning n_0 ga nisbatan pasayishi yakorga beriluvchi kuchlanishning kamayganligi bilan aniqlanadi.

9. Dvigatelning yakor zanjiriga R_{rk} hamda R_{rsh} qarshiliklari kiritilgandagi sun'iy va tabiiy tezlik tavsif tenglamalari tegishlicha quyidagicha ifodalanadi:

$$n = n_0 \left[1 - \frac{I(R_s + R_{pk})}{U} \right]$$

$$n = n_0 \frac{R_{pu}}{R_{pu} + R_{pk}} - \frac{1}{C_e} \left(R_s + \frac{R_{pu} \cdot R_{pk}}{R_{pu} + R_{pk}} \right) \cdot I$$

,


$$n = \frac{U - I_s \cdot R_s}{C_e}$$

10. Sun'iy mexanikaviy va tezlik tavsiflarni hisoblashda $R_{rk} = 8R_{ya}$ va $R_{rsh} = 4R_{ya}$ R_r deb olinsin. Bu tavsiflarni qurish uchun koordinatalari $M = 0$ yoki $I = 0$; $n = n_0$ yoki $n = n_{osh}$ hamda $M = M_n$ yoki $I = I_n$; $n = n_{nr}$ bo'lgan nuqtalarni aniqlab, ular orqali to'g'ri chiziq o'tkazish kifoya. Bu yerda n_{nr} yakor zanjiriga reostat qarshiligi kiritilgandagi nominal moment yoki tokka tegishli nominal tezlik. n_{nr} qiymatini yuqoridagi ifodalardan aniqlashda $M = M_n$; $I = I_n$; $va U = U_n$ deb olinadi.

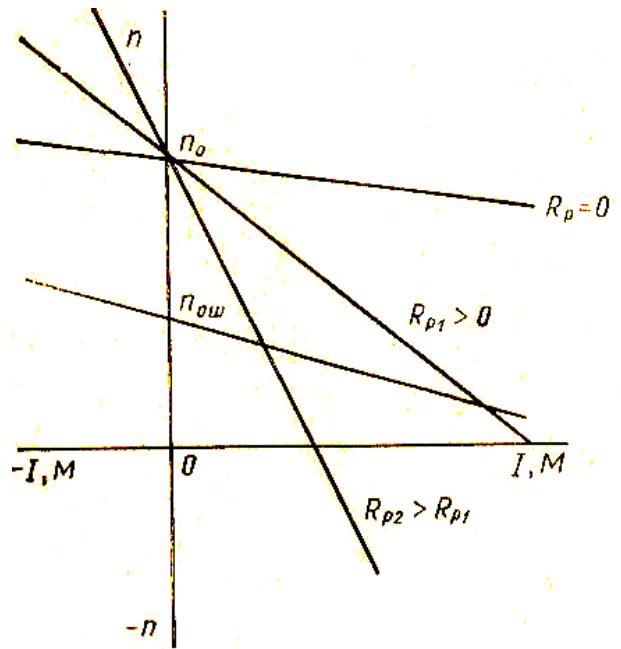11. Elektr dvigateliaiga tok manbaidan beriluvchi kuchlanish U qiymatini o'zgartirishda olinadigan mexanikaviy va tezlik tavsiflari tabiiy tavsifga parallel bo'ladi. Demak, bu tavsiflarni qurish uchun

$n_{oc} = \frac{U}{C_e} = n_0 \cdot \frac{U_c}{U_h}$ -ni aniqlash kifoya. Bu yerda $R = R_{ya}$ va $F = F_n = const$,

$U_c = \frac{U_h}{2}$ bo'lishi kerak. $M = K_m \cdot F \cdot I_{ya}$ ifodasiga binoan $F = const$ ligida hisoblanib qurilgan mexanikaviy va tezlik tavsiflari bir xil qonun bilan o'zgaradi (5.3-rasm).




5.3-rasm.

12. Magnit oqimi F ni o'zgartirib olingan sun'iy mexanikaviy va tezlik tavsiflari umumiy

$n_0 = \frac{U}{K_e \Phi}$ nuqtasidan abssissa o'qiga iisbatan turlicha og'ma bo'lib o'tgan to'g'ri chiziqlardan iboratdir. Bu tavsiflarni qurish uchun koordinatalari M yoki $I=0$;

$$n = n_{oc} = \frac{U}{K_e \Phi} = n_0 \frac{\Phi_h}{\Phi_c} \quad \text{va} \quad M = M_{kc} = K_m \Phi_c I_k = M_k \frac{\Phi_c}{\Phi_h};$$

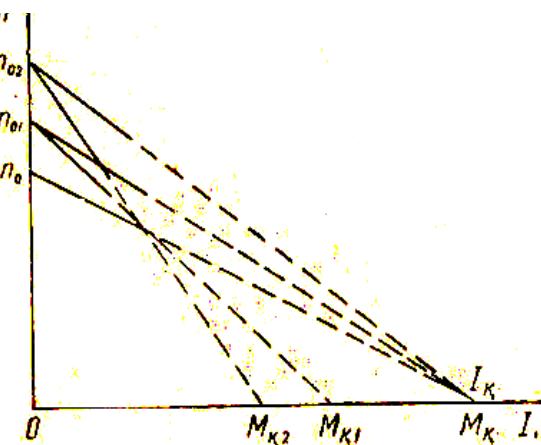$n=0$ bo'lgan nuqtalarni aniqlab, ulardan to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi.(4-rasm).



5,4-rasm

Bu yerda $I_{\kappa} = \frac{U_h}{R_s}$; $M_{\kappa} = M_h \frac{I_{\kappa}}{I_h}$; $\frac{\Phi_h}{\Phi_c} = 1$; 15 va 2 olinadi.

13. Dvigatelning mexanikaviy tavsiflarini tajriba usulida olish uchun shakl 5.2-rasm dagi sxemadan foydalaniladi. Tajribani o'tkazish uchun dvigatel bilan aylantirilayotgan yuklanish generatori nominal kuchlanishgacha qo'zg'atiladi. So'ngra bu kuchlanish qiymatini qo'zg'atish tokini oshirish 6ilan o'zgartirmay saqlab, generator yuklanish toki va dvigatel tokini nominalgacha oshirib boriladi.

14. Bunda tabiiy tavsifni olish uchun dvigatelga berilgan kuchlanish $U = U_h = \text{const}$; $\Phi = \Phi_h = \text{const}$ va yakor zanjirining qapshiligi $R = R_{ya}$ bo'lishi kerak.

Tajribadan olingan 3...4 xil yuklash toklariga tegishli qiymatlar qo'yidagi jadvalga yoziladi:

5.1-jadval

Tajri- balar №	Tajriba ma'lumotlari											Hisoblash ma'lumotlari				
	U _{ya}	U	I _{ya}	I _q	F	R _{rk}	R _{rsh}	N	SH	I _r	P ₁	P _r	P ₂	M ₂	$\eta_m = \eta_r$	
	v	V	a	a		Om	Om	$\frac{a_{ul}}{muH}$	v	A	vt	Vt	Vt	Nm		

Tajriba ma'lumotlariga asosan qo'yidagi noma'lum miqdorlar hisoblanib, jadvalning davomi to'ldiriladi:

$$P_1 = U_s I_s = I_{\kappa} U; P_r = U_r I_r$$

$$P_2 = \frac{P_r}{\eta_r}; M_2 = 9,55 \frac{P_2}{n}; \eta_m = \eta_r = \sqrt{\frac{P_r}{P_1}}$$

15. So'ngra yakor zanjiriga ketma-ket ulangan $R_{RK} = 4 \cdot R_{ya}$ qarshiliginini kiritib, yuqoridagi tartibda sun'iy tavsif olinadi. Ikkinchi sun'iy tavsifni olishda $R_{RK} = 4 \cdot R_{ya}$ dan tashiqari yakorga parallel ulangan $R_{RS_h} = 4 \cdot R_{ya}$ qarshiligi ham kiritiladi. Bu sun'iy

tavsiflarni olishda

$U = U_n = \text{const} \dots \text{va..} F = F_n = \text{const}$ bo'lishi kerak.

Uchinchi sun'iy tavsif

$$U_c = \frac{U_n}{2} \text{ da olinadi.}$$

Bunda $F = F_n = \text{const} \dots R = R_{ya}$ bo'lishi kerak. To'rtinchi sun'iy tavsif

$F_s = 0.75F_n$ da olinadi.

Bunda $U = U_n = \text{const}$; va $R = R_{ya}$ bo'lishi lozim. Dvigatelning magnit oqimi F ni 25 % ga kamaytirish uchun qo'zg'atish cho'lg'amiga kiritilgan tashqi qarshilik R_q qiymatini ko'paytirish bilan dvigatel tezligini nominalga nisbatan 25 prosentga oshirish kifoya. Sun'iy tavsiflarni olish tajribalarini o'tkazishda ham 3...4 xil yuklanishlarga tegishli qiymatlar yuqoridagi jadvalga yozilib qo'yiladi. Jadvaldagi ma'lumotlar asosida qurilgan tavsiflar 5.2-rasm va 5.3-rasm. da ko'rsatilgan (punktir chiziqlar).

Foydalanadigan adabiyotlar

1. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
2. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Nazorat savollari.

1. Mexanikaviy tavsiflar deb nimalarga aytildi va ular qanday ahamiyatga ega?
2. Tezlik tavsiflari deb nimaga aytildi?
3. Mexanikaviy va tezlik tavsiflari qanday hisoblanadi?
4. Mexanikaviy tavsiflarni olish tajribasi qanday o'tkaziladi?
5. Elektrodinamik tormozlash qanday o'tkaziladi?
6. Teskari ulab tormozlash qanday o'tkaziladi?

№ 6-Labaratoriya ishi. (6 soat)

Asinxron dvigatellar. Asinxron dvigateli ishga tushirishga tayyorlash , ishga tushirish va reverslashni o'rganish.

Asinxron dvigateli ishlash prinsipini va ishga tushirishni o'rganish;

Asinxron dvigateli reverslashni va to'xtatish usullarini o'rganish.

s

h

Ish jixozlari: Uch fazali asinxron dvigatel, nrele, kalit-5, qarshiliklar, tok manbasi.

2.Nazariy ⁱ_n ma'lumotlar

Asinxron mashinani tuzilishi stator va rotordan iborat. Asinxron mashinani rotori sinxron bo'limgan chastota bilan aylasadi. Rotoring tuzilishiga ko'ra asinxron motorlar:

1. Qisqa tutashtirilgan rotorli
2. Faza rotorli asinxron motorlarga bo'linadi.

Asinxron dvigateli yurgizish uchun uning stator chulg'ami uch fazali tok tarmog'iga ulanishi lozim.

Asinxron dvigatelda stator zanjiri rotor zanjiri bilan elektr jihatdan o'zaro bog'lanmagan. Stator chulg'amlari tarmoq kuchlanishiga ulanganda chulg'amlardan o'tadigan uch fazali tok energiyasi rotorga magnit maydoni vositasida uzatiladi.

Stator chulg'amiga tarmoqdan uch fazali kuchlanish berilsa, uning ta'sirida stator chulg'amidan tok o'tib, aylanuvchi magnit maydon hosil qiladi. Aylanuvchi magnit maydon stator va rotor chulg'amlarini kesib o'tib, ularda e_1 va e_2 eyuk larni induksiyalaydi. Har qanday berk zanjirda eyuk uyg'otilsa unda tok paydo bo'ladi. Demak, EYUK ta'sirida rotor chulg'amida tok paydo bo'ladi. Tok bilan magnit maydon o'zaro ta'sirlashib elektromagnit kuchlarni vujudga keltiradi. Rotor chulg'amlariga ta'sir etuvchi kuchlar uni aylantiradigan elektromagnit momentni hosil qiladi. Natijada rotor ham qandaydir n_2 tezlik bilan aylanma magnit maydon yo'nalishida aylana boshlaydi. Demak, asinxron dvigateling ishlash prinsipi aylanma magnit maydoni bilan rotoring qisqa tutashtirilgan chulg'amida hosil bo'ladigan toklarning o'zaro ta'siriga asoslangan ekan.


Ayrim fazalari bir-biriga nisbatan 120° ga siljigan stator chulg'amlarining toki, fazoda bir-biriga nisbatan 120° ga siljigan magnitlovchi kuchlarni va stator ichida ma'lum bir tezlikda aylanadigan aylanma magnit maydonini hosil qiladi.

Chulg'amlarni tarmoqqa ulaydigan uchta simdan ikkitasining o'rni o'zgartirilsa, aylanma magnit maydonining aylanish yo'nalishi o'zgaradi.

Statorda hosil bo'ladigan magnit maydonining aylanish chastotasi o'zgaruvchan tok chastotasining qiymatiga to'gri proporsional va juft qutblar soniga teskari proporsional bo'ladi. Aylanma magnit maydonining aylanish chastotasi n_1 bilan belgilanadi va quyidagicha aniqlanadi:

$$n_1 = \frac{60f}{p}$$

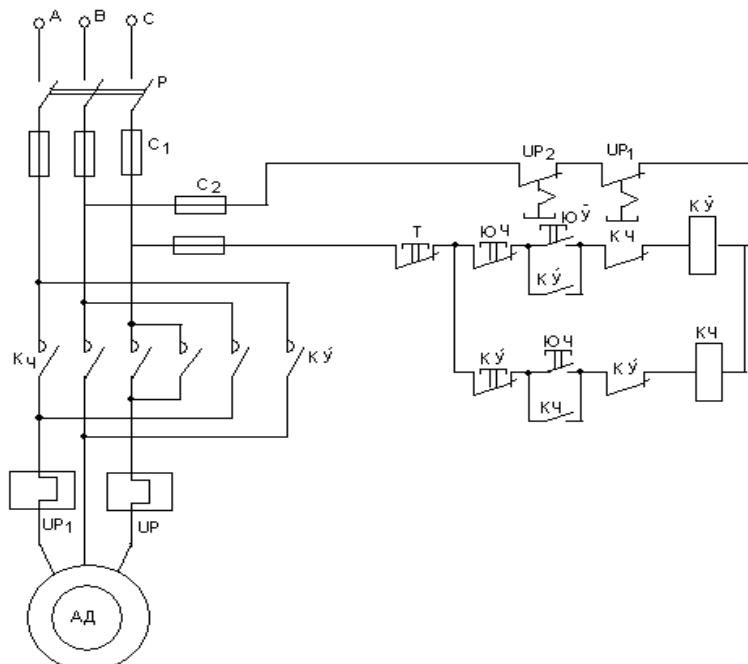Asinxron dvigatelning stator chulg'amlari tarmoqqa ulanganda uning rotori aylana boshlaydi. Rotorning tezligi n_2 asta sekin o'sib boradi, lekin magnit maydonining tezligiga yeta olmaydi. Asinxron dvigatelda rotorning aylanish tezligi magnit maydonining aylanish tezligidan doimo kichik ($n_2 < n_1$) bo'ladi. Bu xususiyat faqat asinxron dvigatellarga xos bo'lgan xususiyatdir.



6.1-rasm.

3.Ishni bajarish tartibi

1. RKSM tipli tezlik relesini ishlash prinsipi va tuzilishini o'rganib chiqing va texnik ko'rsatkichlarni yozib oling.
2. Rasmda keltirilgan avtomatik tormozlash sxemasini o'rganing, asinxron dvigatelni tuzilishi, ishlash prinsipi va texnik xarakteristikalarini o'rganing.3. Rasmdagi sxema yordamida asinxron dvigatelni yurgizing va tezlik relesi yordamida avtomatik tormozlashni amalda sinab ko'ring. Asinxron dvigatelni avtomatik tormozlash induksion tipdagi tezlik relesi asosida amalga oshiriladi. AD ishlab turgan paytda aylanish yo'naliishiga qarab tegishli kontaktlar ulangan bo'ladi.

«Stop» (Tx) tugmasi bosilganda stator uch fazali tarmoqdan uziladi, shu vaqtini o'zida RKS kontaktlari orqali K2 kalitni 2KCH chulg'amli tokga ulanib kontaktor dvigatelni reverslaydi va rotor teskari yo'naliishda aylana boshlaydi. Bunda tormozlovchi elektromagnit moment yuzaga keladi. Rotor aylanishi nolga yaqinlashgach RKS relesi kontaktlari uzilib 2KCH chulg'amli tokdan uziladi va dvigatel to'xtaydi.

Foydalanadigan adabiyotlar

- 1.Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
- 2.Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Nazorat s a v o l l a r i

1. Asinxron dvigatelni ishlash prinsipini tushuntiring?
2. Berilgan Asinxron dvigatelni texnik ko'rsatkichlarini ayting?
3. Reverslash usuli bilan tormozlashni tushuntiring?
4. Bu usulni kamchiliklari va afzalliklari nimalardan iborat?
5. Asinxron dvigatelni avtomatik tormozlash sxemasini tushuntirib bering.

№7-Labaratoriya ishi (6 soat)

Elektron asboblar. Yarim o'tgazgich diod tavsiflarini olish.

1. Ishning maqsadi.

Yarimo'tkazgichlardagi kontakt hodisasi va ularning texnikada qo'llanilishini, diod va tranzistorning volt-amper xarakteristikasini o'rganish.


Ish jixozlari: 1.Tok manbai. 2. Potensiometr. 3. Yarimo'tkazgichli diod. 4. To'g'ri va teskari tokni o'lchash uchun milli-yoki mikroampermetr. 5. Voltmetr. 6. Ikki yoqlama kalit va ulash simlari.

2. Nazariy ma'lumotlar.

O'tkazgichlar sinfiga kiruvchi yarkmo'tkazgichlarning fan va texnikadagi tatbiqi tobora kengayib bormoqda. Yarimo'tkazgichlarning xossasini o'rganish zamonaviy yangi-yangi asboblar tayyorlash imkonini yaratmoqda.

Yarimo'tkazgichli asboblar avtomatikada, elektrotexnikada, radiotexnikada, telemekhanikada va shu kabi boshqa fan sohalarida keng qo'llanilmoqda. Mazkur ishda yarimo'tkazgichli diod va triodlarning ishlash prosessi, ularni xarakterlovchi asosiy xarakteristik parametrlar va voltamper xarakteristika egri chizig'ini tajribada aniqlash bilan chegaralanamiz.

p- va *n-o'*tkazuvchanlik xossalariiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichlarni kontaktlashtirgandan keyin tok manbaiga ulashda yuz beruvchi hodisalarni ko'rib chiqaylik. Elektron va teshik o'tkazuvchanlik xossalariiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichlar kontaktlashganda bir-biriga tegib turuvchi qismida teshik hamda elektronlardan iborat yupqa qatlam hosil bo'ladi (7.1-a rasm). Qatlam hosil bo'lgach, elektron va teshiklarning diffuziyalanishi to'xtaydi va bu hosil bo'lgan katlam *p-n* yoki *n-p* o'tish deyiladi. Endi hosil bo'lgan qatlamning

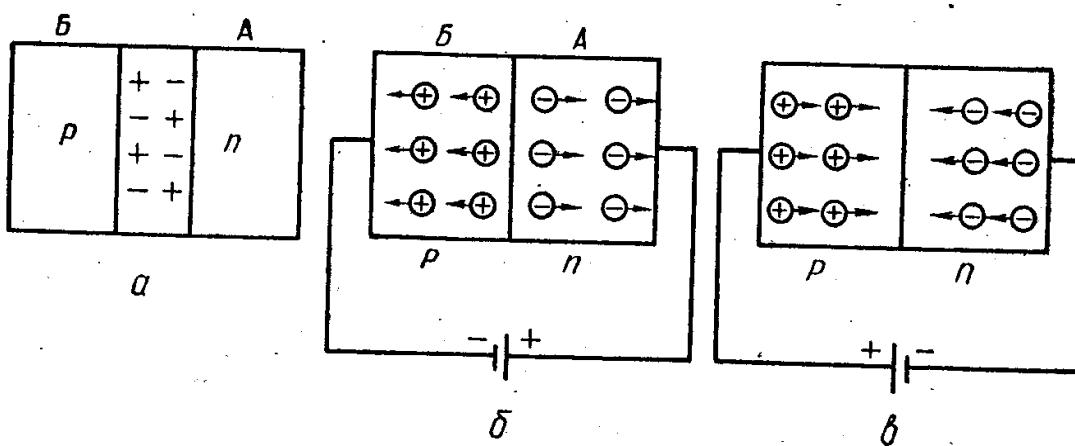

7.1 - rasm.


A tomoniga manbaning musbat qutbini va B tomoniga manbaning manfiy qutbini ulaylik. A tomon elektron o'tkazuvchanlikka ega bo'lib, ular manfiy zaryadli ekanligidan va shuningdek, B tomon teshik o'tkazuvchanlikka ega bo'lib, ular musbat zaryadli ekanli-gidan, A va B tomonlardan zaryad tushuvchilar qarama-qarshi tomonlarga harakatlanadi. Natijada $n-p-$ qatlam, ya'ni to'siqning qarshiligi juda katta bo'lib, undan o'tuvchi tok juda kichik bo'lgani sababli, uni ko'pincha e'tiborga olinmaydi (7.1-b rasm). Agar tok manbai qutblarining o'rirlari almashtirilsa, u vaqtda A , B tomonlardagi zaryad tashuvchilar bir-birlari tomon harakatlanib, to'siqda elektr o'tkazuvchanlik namoyon bo'ladi (7.1-b rasm).

Kuchlanish bilan diod orqali o'tuvchi tok kuchi orasidagi bog'lanish Om qonuniga bo'ysunmay, balki o'ziga xos egri chiziqni ifodalaydi. Diod uchun xarakterli bo'lgan bu bog'lanish diodning voltamper xarakteristikasi deb ataladi. Bu xarakteristik egri chiziq bir tomongan o'tkazgich materialiga, ikkinchi tomongan u kanday temperaturada olinganiga bog'liq bo'lib, o'tayotgan tok kuchi qo'yidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$I = I_0 \cdot l^\alpha \cdot U$$

I_0 - to'yinish toki. Bu tenglamaking ikkala tomonini logarifmlab, abssissa o'qi bo'yicha U ning, ordinata o'qi bo'yicha $\ln I$ ning qiymatlari qo'yilganda to'g'ri chiziq grafigi hosil bo'ladi. Bunda $\ln I$ ning U ga bo'lgan nksbati berilgan diod uchun o'zgarmas katta-lik bo'lib, α ning son qiymatini ifodalaydi.


Yarimo'tkazgichli diod ning volt-amper xarakteristikasini olish. Diodning voltamper xarakteristikasini olish uchun mo'ljallangan qurilmaning sxemasi 7.2-rasmida keltirilgan. Diodning volt-amper xarakteristikasi uning qanday olinishiga qarab statik, dina-mik va klassifikasion xarakteristik egri chiziqlarga bo'-linadi. Agar xarakteristika o'zgarmas tok manbaidan foydalangan xolda $I=f(U)$ bog'lanish grafigidan olinsa, statik xarakterista deb, o'zgaruvchan tok man-baidan foyda-langan holda tok va kuchlanii orasidagi bog'lanish grafigidan olinsa, dinamik xarakteristika deb ataladi. Diodning statik xarakteristikasini olish uchun 7.2-rasmida keltirilgan sxemadan foydalanamiz

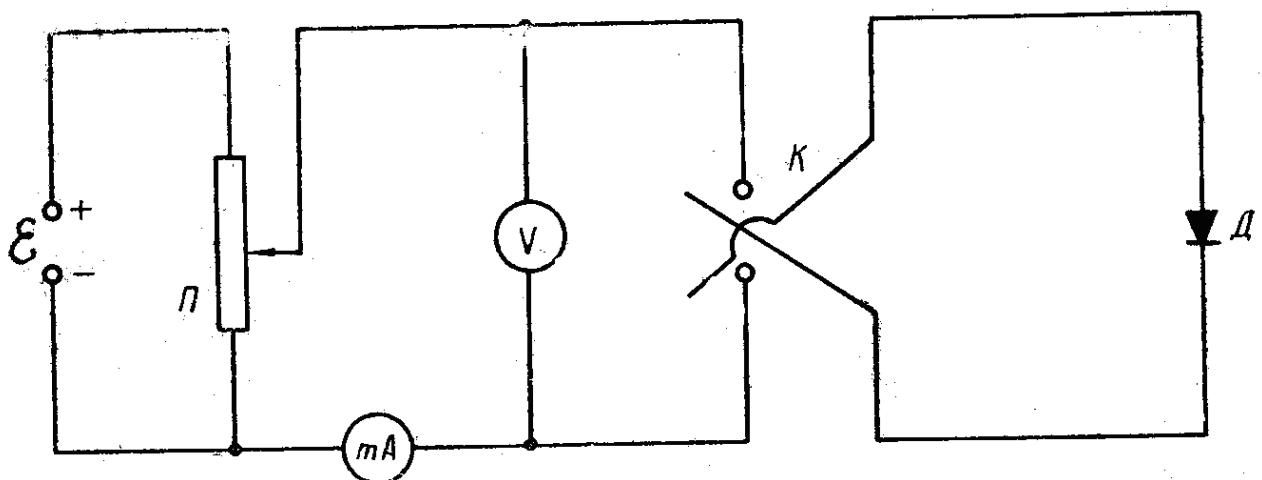

7.2 - rasm.

3. Ishni bajarish tartibi

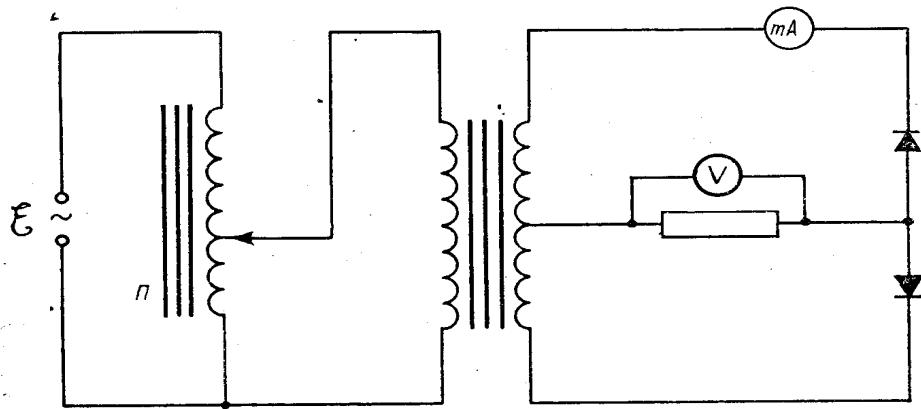1. 7.3-rasmda ko'rsatilgan sxema yig'iladi va tekshirib ko'rildi. (Yarimo'tkazgichli diodning statik. voltamper xarakteristikasini olish ucnun kerakli asbob va materiallar: Tok manbai. Potensiometr. Yarimo'tkazgichli diod. To'g'ri va teskari tokni o'lchash uchun milli yoki mikroampermetr. Voltmetr. Ikki yoqlama kalit va ulash simlari.
2. Diodning uchlariga beriladigan kuchlanish P potensiometr vositasida minimum bo'ladigan qilib o'zgartirilgach, kalit dioddan to'g'ri tok o'tadigan holatga ulanadi.
3. Potensiometr yordamida diod uchlariga beriladigan kuchlanish orttiriladi va har bir kuchlanish qiymatiga mos tok yozib boriladi. Tajriba natijalari jadvallarga yoziladi.
4. Jadvaldag'i tajriba natijalaridan foydalanib, berilgan diod uchun statik volt-amper xarakteristika olinadi.
5. To'g'ri statik volt-amper xarakteristika olib bo'lingach, potensiometr yordamida kuchlanish qayta minimum qiymatiga ega bo'lguncha kamaytiriladi, so'ngra kalit teskari tok o'tadigan tomonga ulanadi.



7.3 - rasm.

6. 3-punktdagi vazifa bu holat uchun ham to'liq bajarilib, jadval tuziladi.
7. Olingan tajriba natijalaridan foydalanib, berilgan diodning teskari statik voltamper xarakteristikasi oldingi grafik davomida chiziladi.
8. Kuchlanishning U_1 va U_2 qiymatlari uchun (1) formulani yozib α , so'ngra I_0 hisob-lanadi.

Foydalanadigan adabiyotlar

1. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
2. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Nazorat savollari.

1. p - tip va n - tip yarimo'tkazgichlar deganda nimani tushunasiz?
2. Yarimo'tkazgichli diodning tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
3. Tranzistorning tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
4. Yarimo'tkazgichli diodning voltamper xarakteristikasi qanday olinadi?
5. Tranzistorning voltamper xarakteristikasi qanday olinadi?

№. 8-Labaratoriya ishi. (6 soat)

Elektron qurilmalar. Yarim o'tkazgichli to'g'irlagichlar.

1. Ishning maqsadi.

Sinusoidal o'zgaruvchan tokni to'g'rilash sxemlari bilan tanishish va to'g'rilangan tokning sifatini aniqlashni o'rGANISH.

To'g'rilash koeffisientini eksperimental aniqlab, uni nazariy hisoblar bilan solishtirish.

To'g'rilangan kuchlanish va tokning shakllarini induktiv-sig'im filtrlari yordamida yaxshilash prinsipini o'rGANISH.


Ish jixozlari: Bir fazali transformator, o'zgaruvchan tok manbai, stabilni diod, kondensator, diod ko'prigi.

2. Nazariy ma'lumotlar.

Elektr energiyasining bir qancha iste'molchilari o'zgarmas tok manbaidan ishlaydilar.

Ammo bu iste'molchilarni o'zgarmas tokning alohida manbai (o'zgarmas tok generatorlari va kimyoviy manbalari) bilan ta'minlash hamma vaqt ham mumkin bo'lavermaydi. O'zgaruvchan tok manbalarining keng tarqalganligi, o'z navbatida o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirish vazifasini qo'ydi. Bunday o'zgartirishning ma'nosi iste'molchiga o'zgaruvchan tok manbaidan kelayotgan elektr zaryadlarining bir tomonlama harakatini ta'minlashdan iboratdir. Shunday qilib, bunday o'zgartikchlarning chiqish tomoniga ulangan iste'molchilarda tok bir tomonga oqadi. O'zgaruvchan tokni to'g'rakash degan nom ana shundan kelib chiqqan.

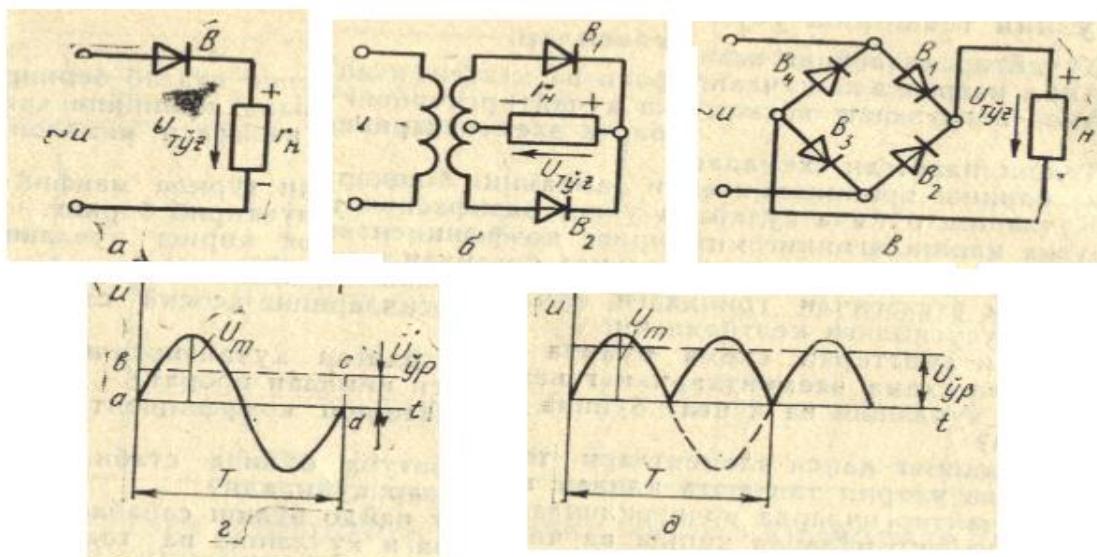O'zgaruvchan tokni to'g'rakash uchun bir tomonlama o'tkazish xususiyatiga ega bo'lган asboblardan, ya'ni to'g'riliklarning foydalaniladi. To'g'riliklarning elektronli, ionli, yarim o'tkazgichli va elektromexanikali turlari bor. Hozirgi zamон texnikasida yarim o'tkazgichli to'g'riliklarning keng tarqalgan.



8.1-rasm

1-rasmida bir fazali o'zgaruvchan tokni yarim o'tkazgichli to'g'riliklarning yordamida (V ventillarda) to'g'rakashning bitta yarim davrli (8.1-rasm,a) ikkita yarim davrli transformatorning o'rta nuqtasi bilan (8.1-rasm,b) va nihoyat ko'priklari (1-rasm,v) sxemalari ko'rsatilgan. Barcha sxemalarda tok ventil orqali faqat bir tomonga

(sxemalarda chapdan o'ngga) o'tishi mumkin, chunki yarim o'tkazgichni to'g'ri yo'nalihsda ulaganda uning o'tish (ichki) qarshiligi bo'ladi. Teskari yo'nalihsda tok o'ta olmaydi, chunki $r_i = \infty$. Masalan, 8.1-rasm,a dagi zanjir uchun kuchlanish sinusoidasining bitta davri T davomida nagruzka qarshiligi r_i da sinusoidanining musbat yarim to'lqiniga teng kuchlanishning pasayuvi hosil bo'ladi. Bundagi kuchlanishning o'rtacha qiymati $U_{o,r}$ ana shu musbat yarim to'lqinning yuzasiga teng, ya'ni

$$U_{yp} = \frac{U_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2} \cdot U}{\pi} = 0,45U$$

Demak, sinusoidal kuchlanishning o'rtacha yoki to'g'rilaqan $U_{o,r}$ qiymati, yuzasi davr ichidagi musbat yarim to'lqinning yuzasiga teng bo'lgan abcd to'g'ri to'rtburchakning balandligiga teng.

Bitta yarim davrli to'g'rilaqichda to'g'rilaqan kuchlanishning o'rtacha qiymati, zanjirga berilgan o'zgaruvchan kuchlanish ta'sir etuvchi qiyatining 45 % ni tashkil etadi. U holda to'g'rilaqichning to'g'rilaq koeffisienti $K_t = 0,45$

Ikkita yarim davrli to'g'rilaq sxemalarida esa, ventillar V_1vaV_2 (8.1-rasm,b) hamda $V_1 - V_3vaV_2 - V_4$ (1-rasm,v) navbatma navbat ishlab, sinusoidalning ikkala yarim to'lqinini bitta yo'nalihsda o'tishini (8.1-rasm,b) ta'minlaydi. Bu holda kuchlanishning o'rtacha yoki to'g'rilaqan qiymati:


$$U_{yp} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u dt = \frac{2\sqrt{2}U}{\pi} = 0,9U.$$

To'g'rilaqichning to'g'rilaq koeffisienti $K_t=0,9$.

Bir fazali o'zgaruvchan tokni to'g'rilaq uchun asosan ko'prik Sxema (1,v) qo'llaniladi. Masalan, radiopriyomniklarda va televizorlarda ana shunday sxemadan foydalaniladi.

Ko'p fazali to'g'rilaqichlarda to'g'rilaqan kuchlanishning sifati birmuncha mukammal hisoblanadi. Bularning ichida eng ko'p tarqalgani uch fazali o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib beruvchi uch fazali to'g'rilaqichlar hisoblanadi. 8.2-rasm a va b da uch fazali toklarni bitta va ikkita yarim davrli to'g'rilaq sxemalari ko'rsatilgan. Bu sxemalarda, masalan 8.3- rasm a dagi zanjirda V_1, V_2vaV_3 ventillarning

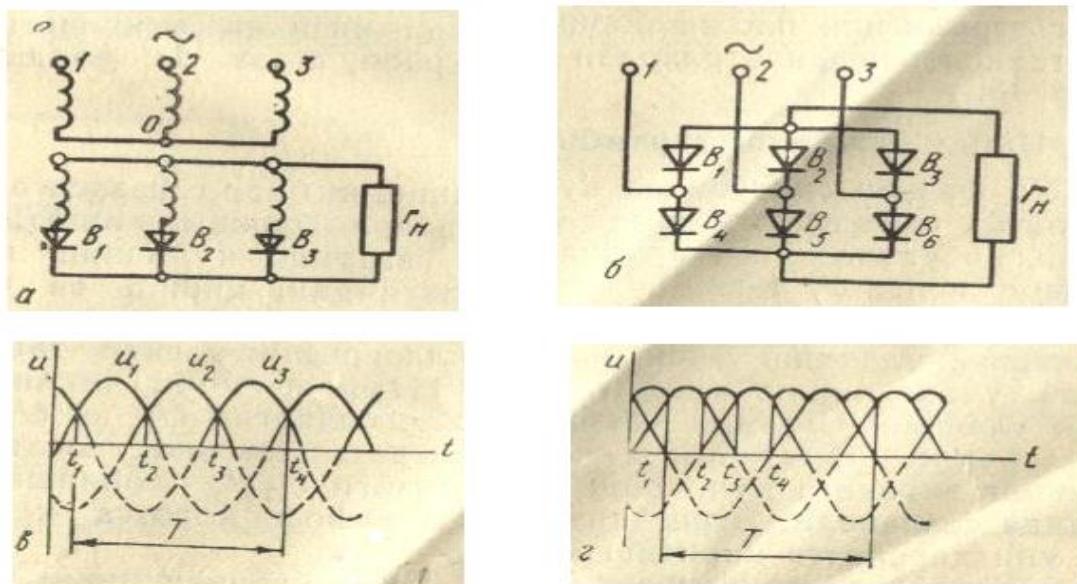har biri uchidan bir $\frac{T}{3}$ davrda 8.2- rasm b dagi zanjirda esa ventillarning har biri oltidan bir $\frac{T}{6}$ davrda ishlaydilar.



8.2-rasm

Agar uch fazali bitta yarim davrli to'g'rilaqichning 8.2- rasm a ishlashini ko'radigan bo'lsak, unda ventil V₁ vaqt t₁ dan t₂ gacha, B₂ ventil t₂ dan t₃ gacha va nihoyat, B₃ ventil t₃ dan t₄ gacha bo'lgan intervallarda ishlaydi.

Shunday qilib, har bir ventilga sinusoidalarning

$$\omega t_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$\omega t_2 = \frac{5\pi}{6}$$


va fazalari orasidagi musbat to'lqinning bir qismi to'g'ri keladi (8.2- rasm v) u holda to'g'rilaqan kuchlanishning o'rtacha qiymati

$$U_{yp} = \frac{3Um}{T} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \sin \omega t dt = \frac{3\sqrt{2}U}{2\pi} |\cos \omega t|_{\pi/6}^{5\pi/6} = \frac{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}U}{2\pi} = 1,17U.$$

Demak, to'g'rilaqichning to'g'rilaq koeffisienti K_T=1,17. Umumiy holda m – fazali to'g'rilaqichning to'g'rilaq koeffisienti

$$K_r = \frac{m\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} = \sqrt{2} \frac{\sin \frac{\pi}{m}}{\pi / m}$$


Masalan, uch fazali ko'prik sxemasi uchun (8.2- rasm b da m=6) to'g'rakash koeffisienti $K_r = 1,35$ nazariy jihatdan $m = \infty$ da $K_r = 1,41$ bo'lib, to'g'rilangan kuchlanish zanjirning kirish tomonidagi o'zgaruvchan kuchlanishning amplituda qiymatiga tengdir. To'g'rilangan kuchlanish egri chizig'inining shaklidan ko'rindiki (8.1-rasm, gva d; 8.2-rasm, v va g), to'g'rilaqichlarning chiqish tomonidagi kuchlanishlarning faqat yo'nalishi o'zgarmas bo'lib, miqdori (amplitudasi) jihatdan pulsasiyalanuvchidir. Pulsasiyani kamaytirib, to'g'rilangan kuchlanish shaklining egrilagini iloji boricha to'g'ri chiziqqa yaqinlashtirish uchun tekislovchi filtrlardan (8.3-rasm a va b) foydalaniladi.

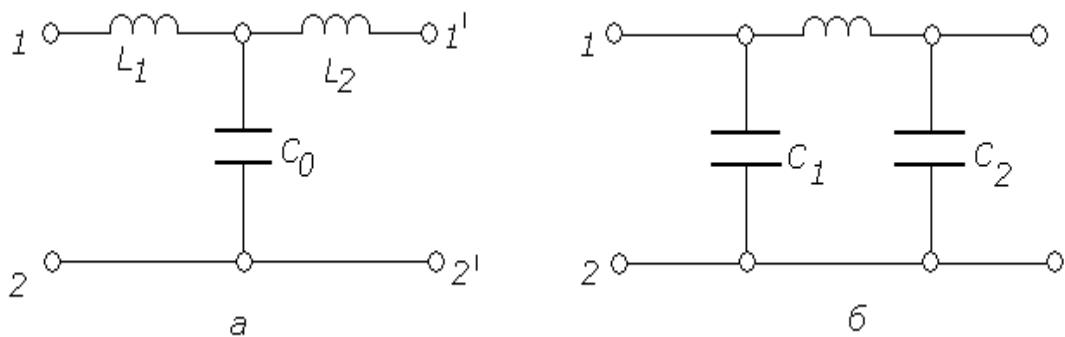

8.3-rasm

3. Ishni bajarish tartibi.

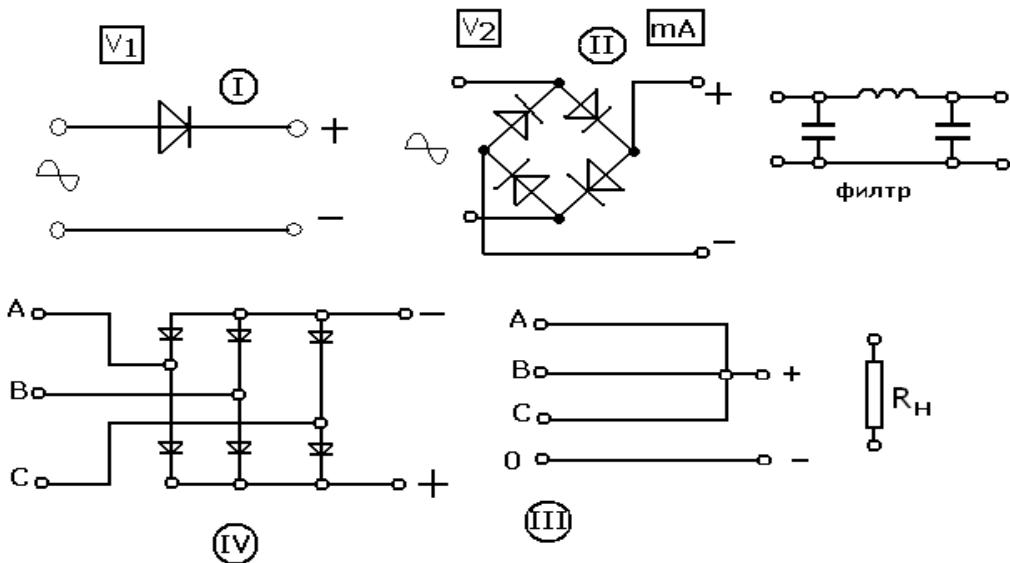1. Uch fazali sinusoidal kuchlanishning biror fazasiga 8.4-rasmning 1 sxemasidagi bitta yarim davrli rejimda ishlaydigan to'g'rilaqich ulanadi. O'zgaruvchan va o'zgarmas kuchlanish voltmetrlari V_1 va V_2 tegishlicha to'g'rilaqichning kirish va chiqish qismlariga ulanadi. Elektron ossillografni elektr tarmog'iga ulab, uning kirish klemmalariga to'g'rilaqichning chiqish qismlari ulanadi. Stendni manbara ulab, o'lchangan U_1 va U_2 kuchlanishlarning qiymatlari 8.1-jadvalga yoziladi. Ossillograf uning ekraniga kuchlanish egri chizig'i $U_2(t)$ joylashadigan darajada sozlanadi. Egri chiziqni shaffof qog'ozga ko'chirib olib, uni hisobotga kiritish kerak.



8.4-rasm.

2. Stendni elektr manbaidan ajratib, to'g'rilaqichning chiqish qismasiga tekislovchi filtrning kirish qismasi ulanadi. Filtrning chiqish qismalariga voltmetr va ossillograf ulanadi. Stendni tarmoqqa ulagandan so'ng, U_1 va U_2 kuchlanishlarni o'lchab, olingan ma'lumotlarni 8.1-jadvalga yoziladi. Ossillograf ekranidagi egri chiziqni shaffof qog'ozga ko'chirib olinadi.

3. 1 va 2 punktlar nagruzka rejimi uchun qaytariladi. Nagruzka qarshiligi r_n ampermetr orqali ulanadi.

8.1-jadval

To'g'irla gich ning tipi	Salt ishlash rejimi						Nagruzka rejimi					
	filtrsiz			Filtrli			filtrsiz			Filtrli		
	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$
	V	V		V	V		V	V		V	V	
I												
II												
III												
IV												

4. 1, 2 va 3 punktlarda ko'rsatilgan ishlarni to'g'rilaqichning bir fazali ko'prik (II)

sxemasi uchun ham bajarish kerak.

5. Stendni manbadan ajratib, ossillografning o'zini o'chirmasdan uning qismlarni filtrning klemmalaridan uziladi. Uch fazali tok to'rt simli tarmog'inining OAVS qismalariga uch fazali to'g'rilaqichning (8.3-rasm, III-sxema) bir nomli klemmalari ulanadi. Voltmetr V_1 ni uch fazali tarmoqning O-A qismalariga, voltmetr V_2 ni esa to'g'rilaqichning "+" va "-" klemmalariga ulanadi. Voltmetr V_2 parallel qilib ossillografning qismalari ulanadi. Stendni manbaga ulab, o'lchashdan olingan ma'lumotlarni 8.1-jadvalga yoziladi. Ossillografni sozlab olingan egri chiziqlar shaffof qog'ozga ko'chirib olinadi.
6. Filtrni ulab, 2-punktdagi aytilgan tartibni saqlagan holda, 5-punktda ko'rsatilgan ishlar takrorlanadi.
7. Ossillografni o'chirmasdan, stendni manbadan ajratib sxema buziladi. Ko'priksxemali uch fazali to'g'rilaqich uch fazali tarmoqning A, V, S qismlariga 2-rasmning IV sxemasida ko'rsatilganidek ulanadi. To'g'rilaqichning "+" va "-" klemmalariga ossillografning kirish qismalari ulanadi. Stendni manbaga ulab, o'lchashdan olingan ma'lumotlarni 8.1-jadvalga yoziladi. Ossillograf ekranida hosil bo'lgan egri chiziqlar shaffof qog'ozga ko'chirib olinib, hisobotga kiritiladi.
8. Sxemaga filtrni 2-punktda aytilgan tartibda ulab, 7-punktda ko'rsatilgan ishlar takrorlanadi.
9. 7 va 8 punktlarda ko'rsatilagan ishlar to'g'rilaqichning nagruzka rejimi uchun takrorlanadi.
10. To'g'rilaqichning salt ishslash va nagruzka rejimlaridan olingan ma'lumotlar bo'yicha nagruzka qarshiligi r_n ni va ventillardan birontasining ichki qarshiligi r_n aniqlanadi. Bunda

$$r_n = \frac{U_{2H}}{I_H}; \quad r_H = \frac{U_{20} - U_{2H}}{I_H}$$

11. Ish bo'yicha xulosa beriladi.

Foydalanadigan adabiyotlar

- 1.Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik «O'qituvchi». T.: 1995. -469 6.
- 2.Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: «O'qituvchi», 2002.

Nazorat savollari.

1. O'zgaruvchan tokni to'g'rilash prosessi nimadan iborat?
2. Sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanishning o'rtacha yoki to'g'rilangan qiymati nimaga teng?
3. Ko'p fazali to'g'rilaqichlarning bir fazali to'g'rilaqichlardan afzalligi nimalardan iborat?
4. Tekislovchi filtrlarning vazifasi nimadan iborat?

Nº 9-Labaratoriya ishi. (4 soat)

Elektr yuritma.

1. Ishning maqsadi.


Parallel qo'zg'atish o'zgarmas tok dvigatelining mexanikaviy va tezlik tavsiflari. Dvigatelning elektromexanik xususiyatlarini o'rganish.

Ish joxozlari: Tok manbai, uch fazali asinxron dvigatel, magnitli ishga tushirgich, ulovchi simlar. Ikki yoqli ulovchi kalit-3.

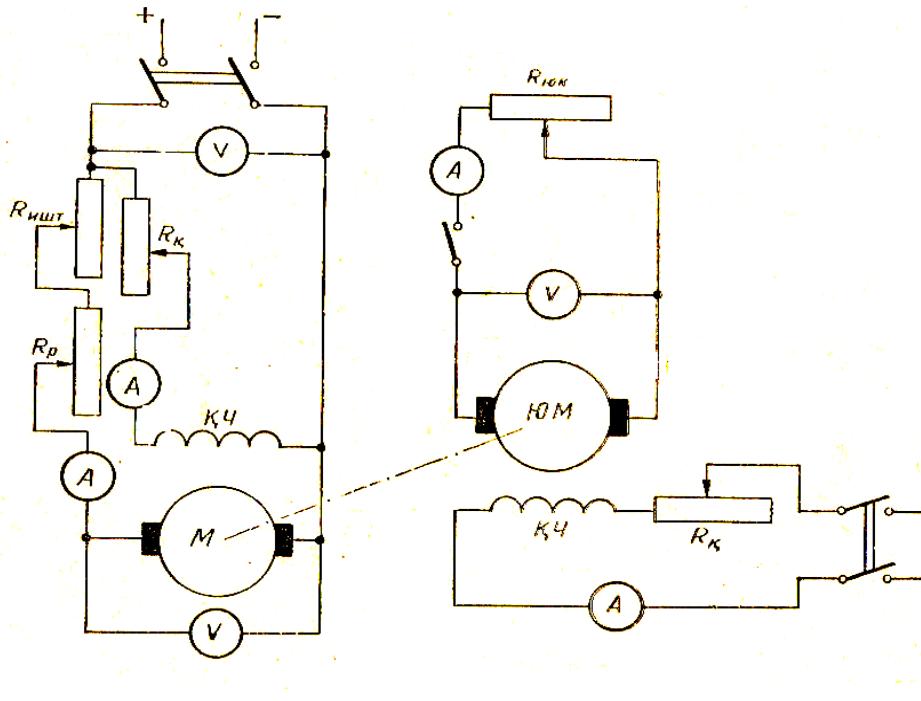2. Nazariy qism.

Dvigatel va yuklanish generatori pasportlarida keltirilgan nominal kuchlanish, tok, quvvat va aylanish tezligi asosida o'lchov asboblari va reostatlar tanlab olinadi. Ish rejasida ko'rsatilgan tajribalarni o'tkazish uchun shakl 9.1-rasmda ko'rsatilgan sxemadan foydalанилди.

Tuzilgan sxemaning to'g'riliги o'qituvchi tomonidan tekshirib ko'rildигандан со'нг tarmoqqa уланади.



9.1-rasm

Magnit oqimini kamaytirish yo'li bilan dvigatelning tezligini nominalga nisbatan ikki marta ko'paytirishga yo'l qo'yilganligi sababli, qo'zg'atish zanjiriga kiritiladigan reostatning qarshiligi qo'zg'atish chulg'aming qarshiligidan 1...1,5 marta katta, ya'ni $R_q > (1 \dots 1,5)R_{sh}$ bo'lishi lozim.

Agar parallel qo'zg'atishli dvigatelning magnit oqimi F o'zgarmas deb qabul qilinsa E. YU. K. va momentni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$E = K_e \cdot n \cdot F = S_e \cdot F;$$

$$M = K_m \cdot F \cdot I_{ya} = S \cdot I(kgm) = C_M^I \cdot I_{ya}(nm).$$

Bu yerdagi S_e , S_m , va C_M^I koeffisientlar dvigatel pasportidagi nominal miqdorlar asosida aniqlanadi:

$$C_e = \frac{U_h - I_h \cdot R_\alpha}{n_h} \left(\frac{\theta}{\text{a''al/muh}} \right); C_m = \frac{C_e}{1,027} \left(\frac{\kappa M}{a} \right); C_M^I = 9,56 \cdot C_e \left(\frac{\kappa M}{a} \right).$$

Bunda yakor chulg'ami qarshiligi R_{ya} o'lchab, yoki quyidagi ifodadan aniqalanadi:

$$R_\alpha = 0,5(1 - \eta_h) \cdot \frac{U_h}{I_h}$$

bu erda, $\eta_h = \frac{1000 \cdot P_h}{U_h \cdot I_h}$ - dvigatelning foydali ish koeffisienti.

Dvigatelning mexanikaviy tavsiflari quyidagi tenglama bilan hisoblanadi:

$$n = \frac{U}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_s + R}{K_e \cdot K_m \cdot \Phi^2} \cdot M.$$

Tabiiy tavsifni hisoblashda $U = U_n; R_P = 0; F = F_n$

bo'lganligi sababli

$$n = \frac{U_h}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_s}{K_e \cdot K_m \cdot \Phi^2} \cdot M = \frac{U_h}{C_e} - \frac{R_s}{C_e \cdot C_m^I} \cdot M = n_0 - \frac{R_s}{C_e \cdot C_m^I} \cdot M$$

ga teng bo'ladi.

bu erda, $n_0 = n_h \cdot \frac{U_h}{U_h - I_h \cdot R_s}$ dvigatelning ideal salt ishslash tezligi.

Yakor zanjiriga ketma-ket reostat qarshiligi R_{rk} ulangandagi sun'iy mexanikaviy tavsif quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$n = n_0 \left[1 - \frac{(R_s + R_{pk}) \cdot M}{C_m^I \cdot U} \right]$$

Ma'lumki, yuklamani nominalgacha ortishida dvigatel tezligining o'zgarish darjasini uning mexanikaviy tavsifsining qattiqligi bilan ifodalanadi.

Sun'iy mexanikaviy tavsif qattiqligini oshirish uchun ketma-ket yylanran R_{rk} dan tashqari, yakorga parallel ravishda R_{rsh} qarshiligi kiritiladi. Bunda mexanikaviy tavsifning tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$n = n_0 \frac{R_{puu}}{R_{puu} + R_{pk}} - \frac{1}{C_e} (R_s + \frac{R_{puu} \cdot R_{pk}}{R_{puu} + R_{pk}}) M = n_{ouu} - \frac{1}{C_e} (R_s + \frac{R_{puu} \cdot R_{pk}}{R_{puu} + R_{pk}}) M -$$

n_{osh} ning n_0 ga nisratan pasayishi yakorga beriluvchi kuchlanishning kamayganligi bilan aniqlanadi.

Dvigatelning yakor zanjiriga R_{rk} hamda R_{rsh} qarshiliklari kiritilgandagi sun'iy va tabiiy tezlik tavsif tenglamalari tegishlicha quyidagicha ifodalanadi:

$$n = n_0 \left[1 - \frac{I(R_s + R_{pk})}{U} \right]$$

$$n = n_0 \frac{R_{puu}}{R_{puu} + R_{pk}} - \frac{1}{C_e} (R_s + \frac{R_{puu} \cdot R_{pk}}{R_{puu} + R_{pk}}) \cdot I$$

$$n = \frac{U - I_s \cdot R_s}{C_e}$$

3. Ishni bajarish tartibi.

1. 9.1-rasmdagi sxemadan foydalaniladi. Tajribani o'tkazish uchun dvigatel bilan aylantirilayotgan yuklanish generatori nominal kuchlanishgacha qo'zg'atiladi. So'ngra bu kuchlanish qiymatini qo'zg'atish tokini oshirish 6ilan o'zgartirmay saqlab, generator yuklanish toki va dvigatel tokini nominalgacha oshirib boriladi.
2. Bunda tabiiy tavsifni olish uchun dvigatelga berilgan kuchlanish $U = U_n = \text{const}; \Phi = \Phi_h = \text{const}$ va yakor zanjirining qapshiligi $R = R_{ya}$ bo'lishi kerak.

3.Tajribadan olingan 3...4 xil yuklash toklariga tegishli qiymatlar qo'yidagi jadvalga yoziladi:

9.1-jadval.

Tajri- balar №	Tajriba ma'lumotlari										Hisoblash ma'lumotlari				
	U _{ya}	U	I _{ya}	I _q	F	R _{rk}	R _{rsh}	N	SH	I _r	P ₁	P _r	P ₂	M ₂	$\eta_m = \eta_r$
	v	V	A	A		Om	Om	$\frac{a\ddot{u}n}{min}$	v	A	Vt	Vt	Vt	Nm	

4.Tajriba ma'lumotlariga asosan quyidagi noma'lum miqdorlar hisoblanib, jadvalning davomi to'ldiriladi:

$$P_1 = U_s I_s = I_n U; P_r = U_r I_r$$

$$P_2 = \frac{P_r}{\eta_r}; M_2 = 9,55 \frac{P_2}{n}; \eta_m = \eta_r = \sqrt{\frac{P_r}{P_1}}$$

So'ngra yakor zanjiriga ketma-ket ulangan $R_{RK} = 4R_{ya}$ qarshiliginini kiritib, yuqoridagi tartibda sun'iy tavsif olinadi. Ikkinchchi sun'iy tavsifni olishda $R_{RK} = 4R_{ya}$ dan tashiqari yakorga parallel ulangan $R_{RSh} = 4R_{ya}$ qarshiligi ham kiritiladi. Bu sun'iy tavsiflarni olishda

$U = U_n = \text{const}; v_a = F = F_n = \text{const}$ bo'lishi kerak.

Uchinchi sun'iy tavsif

$U_c = \frac{U_n}{2}$ da olinadi.

Bunda $F = F_n = const$; $R = R_{ya}$ bo'lishi kerak.

To'rtinchi sun'iy tavsif $F_s = 0,75F_n$ da olinadi.

Bunda $U = U_n = const$; va. $R = R_{ya}$ bo'lishi lozim.

Nazorat savollari.

1. Mexanikaviy tavsiflar deb nimalarga aytildi va ular qanday ahamiyatga zga?
2. Tezlik tavsiflari deb nimaga aytildi?
3. Mexanikaviy va tezlik tavsiflari qanday hisoblanadi?
4. Mexanikaviy tavsiflarni olish tajribaci qanday o'tkaziladi?
5. Elektrodinamik tormozlash qanday o'tkaziladi?
6. Teskari ulab tormozlash qanday o'tkaziladi?

Asosiy adabiyotlar

1. Yakubov M.S., Jabborov N.G., Amirov S.F. Elektrotexnikaning nazariy asoslari. 1, 2,3 qismlar. – T.: TIMI, 2007.- 430 b.

2. Karimov A.S. Nazariy elektrotexnika.-T.: O'qituvchi, 2003.

Madjidov S.M. Elektr mashinalari va elektr yuritmalar.—T., Bilim, 2002

3. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik „O'qituvchi“. T.: 1995. -469 6.

4. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: „O'qituvchi“, 2002y.

5. Majidov S. va b. Elektrotexnika va elektronika asoslardan laboratoriya ishlari, 1 va 2 qism, - Toshkent, TIQXMII 1992y.

6. Jabborov N.G., Baratov R.J. Elektrotexnika (ma'ruzalar matmi)T, TIQXMII, 2000y.

Qo'shimcha adabiyotlar

7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik. "Toshkent, "Tasvir" nashriyot uyi, 2021 yil. – 52 bet.

8. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezhulik va bunyodkorlik-milliy g'oyamizning poydevoridir. Toshkent, "Tasvir" nashriyot uyi, 2021 yil. – 36 bet.

9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, "O'zbekiston" nashriyoti, 2022 yil. – 416 bet.

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-martdag'i "Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5696 son Farmoni.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-martdagi “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-187-son qarori.

12. Желтиков А.И. Современные проблемы зоотехнии. Методические рекомендации. Новосибирск, 2017.

Axborot manbalari

13. <http://www.maxime-and-co.com/Statii/IMKA-v-Menhegofe.doc>
14. <http://www.web-cat.ru/General/63788.htm>
15. <http://www.byttechnics.ru/?cq52&oq0&startq257>
16. <http://www.diada.ru/cgi-bin/arch/config.pl?readq44848>


MUSTAQIL TA'LIM

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

**“Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va
avtomatlashtirish” kafedrasи**

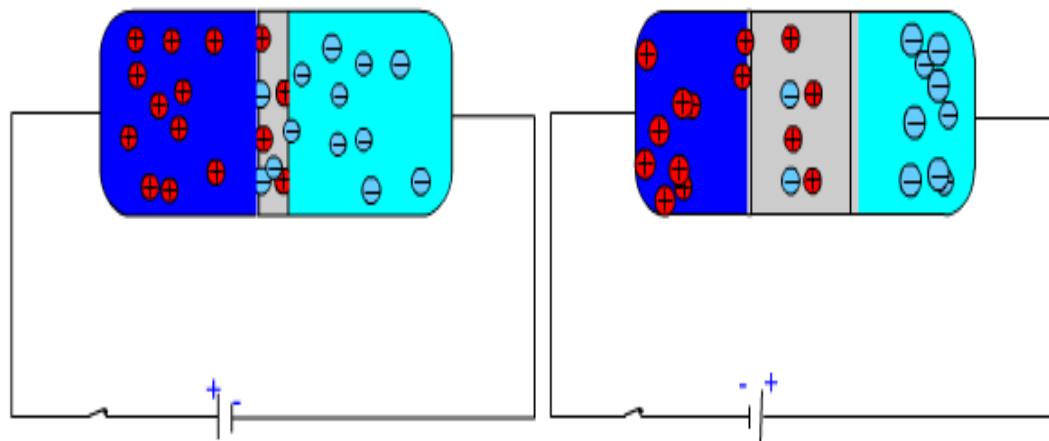**«Elektrotexnika va elektryuritma»
fani bo'yicha mustaqil ta'lim ishlarini bajarish uchun
USLUBIY KO'RSATMA**



Ushbu uslubiy ko'rsatma «Elektrotexnika va elektr yuritma» fanidan mustqil ishlarini bajarish tartibi yoritilgan bo'lib, qishloq xo'jaligini mexanizasiyalashtirish va mahsulotlarni qayta ishlash fakultetining 60711400 - Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo'jaligida) ta'lif yo'nalishida o'qiyotgan talabalari uchun mo'ljallangan.

Tuzuvchi:

Abdug'aniev Z.A.

- “Agrotexnologiya, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish” kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi.

Taqrizchilar:

Sh.A. Mamasov

Sh.Rasidov nomidagi Samarqand davlat universiteti agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti “Tuproqshunoslik va agrotexnologiyalar” kafedrasi dotsenti, t.f.n.;

Y.I.Islomov


Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar Instituti “Agroinjeneriya” kafedrasi mudiri, t.f.f.d. (PhD) dotsent.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasи, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti uslubiy kengashi tomontdan chop etishga tasdiqlangan.
Bayonnomma № “___” _____ 2024 yil.

(MUSTAQIL ISH №1)

MAVZU: CHIZIQLI O'ZGARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARI. TARMOQLANMGAN O'ZGARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBBLASH.

Elektr zanjirlari va uning elementlari. Elektr zanjiri deb, elektr tokini hosil qiluvchi va uning oqib o'tishini taminlash uchun berk yo'l hosil qiladigan qurilmalar yig'indisiga aytildi. Zanjir tarkibiga kiruvchi alohida qurilmalar, elektr zanjirining elementlari deb ataladi. Zanjirning elektr energiyasi hosil qiluvchi elementlari manbalari, uni iste'mol qiluvchi elementlar, iste'molchilar deb ataladi. Uzatuvchi elementlar - zvenolar manba va iste'molchilarni o'zaro bog'lab turadi. Ularga simlardan tashqari, o'lchash qurilmalari, o'zgartirgich qurilmalar (transformator, to'g'rilaqich va h.k.) kiradi. Zanjir ulanganda berk kontur hosil bo'ladi va tok o'ta boshlaydi. Zanjirdan o'tayotgan elektr tokining qiymati yoki kuchi o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan t - vaqt birligi ichida o'tayotgan elektr zaryadlarining miqdori - q bilan aniqlanadi. Yani tok kuchi zaryadlarning harakat tezligiga proporsional kattalikdir. Agar zanjirdan o'tayotgan tokning yo'naliishi va qiymati vaqt davomida o'zgarmas bo'lsa, bunday tok o'zgarmas tok deyiladi va I harfi bilan belgilanadi (1.1-rasm, a)

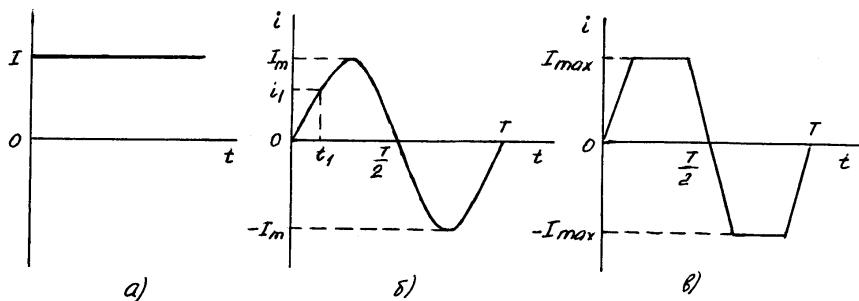

1.1 - rasm

$$I = \frac{q}{t}. \quad (1.1)$$

Xalqaro birliklar tizimi (XBT) da elektr tokining o'lchov birligi sifatida amper qabul qilingan. O'tkazgichning ko'ndalang kesimidan bir sekund davomida bir kulon (Кл) elektr zaryadlari o'tgandagi tok kuchi bir amper (A) ga teng bo'ladi

$$1\text{ампер} = \frac{1\text{кулон}}{1\text{секунд}}.$$

O'zgarmas tok t vaqtida ko'chirgan zaryad:

$$q = I t. \quad (1.2)$$

Yo'naliishi va qiymati o'zgarib turuvchi toklar o'zgaruvchan toklar deyiladi. Tokning ko'rilaqotgan momentdagi qiymati uning oniy qiymati deyiladi va i bilan belgilanadi

$$i = \frac{dq}{dt}. \quad (1.3)$$

Tok 0 dan t vaqtgacha o'zgarganda

$$q = \int_0^t idt \quad (1.4)$$


zaryadni ko'chiradi.

Tokning o'zgarish qonuniyati turlicha bo'lishi mumkin. Asosan davriy o'zgaruvchan toklardan foydalaniladi. Oniy qiymatlari bir xil vaqt oralig'ida takrorlanuvchi o'zgaruvchan toklar davriy o'zgaruvchan toklar deyiladi. Bu vaqt oralig'i davr deyiladi va T harfi bilan belgilanadi. Bir sekunddag'i davrlar soni chastota deyiladi va f bilan belgilanadi. Chastota gers (Gs) larda o'lchanadi

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1.5)$$

Agar davriy o'zgaruvchan tok garmonik qonun bilan o'zgarsa sinusoidal tok, garmonik bo'lmasa, nosinusoidal tok deyiladi, (1.1-rasm, b,v.).

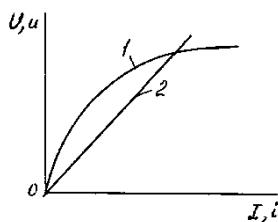Sinusoidal toklarning eng kattasi I_m , nosinusoidallarning esa, i_{max} bilan belgilanadi. Xuddi shunday E.YU.K va kuchlanishlar ham mos ravishda o'zgarmas qiymatlar E va U , o'zgaruvchanlari e va u bilan belgilanadi. Volptamper xarakteristika (VAX) lari chiziqli bo'lgan elementlar chiziqli elementlar, VAX lari nochizig'iy



1.2 - rasm

bo'lgan elementlar nochizig'iy elementlar deyiladi (1.2-rasm). Elektr zanjiri faqat chiziqli elementlardan tashkil topsa, chiziqli zanjirlar deyiladi, tarkibida birorta nochizig'iy element ishtirok etgan zanjirlar nochizig'iy zanjirlar deyiladi. Elektr zanjirlari elementlarining bog'lanish usuliga qarab, tarmoqlangan va tarmoqlanmagan zanjirlarga, hamda manbalar soniga qarab, bir manbali va bir necha manbali zanjirlarga bo'linadi. Tarmoqlangan zanjirlar tarkibida tarmoq va tugunlar mavjud. Tarmoq, bu ikki tugun oralig'ida joylashgan bir yoki bir necha elementlar ketma-ketligi. Tugun - uch va undan ortiq tarmoqlar tutashgan nuqta.

Elektr zanjirlari elementlarining parametlari. Elektr zanjirining har bir elementi elektr energiyasini iste'mol qilib uni boshqa tur energiyaga aylantirish, o'zining magnit va elektr maydonlarini hosil qilish, energiyani o'zida to'plab qayta zanjirga berish xususiyatlari ega. Bu xususiyatlarni xarakterlash uchun elementlarning parametri tushunchasi kiritiladi.


1. Qarshilik R - elementning elektr zanjiridan energiya iste'mol qilib, uni boshqa tur energiyaga aylantirish xususiyati. Aylantirilgan energiyaning quvvati (R , r), (I^2 , i^2) ga to'g'ri proporsional, shuning uchun bu parametrning qiymati $R = R/I^2$ o'zgarmas tok zanjiri uchun va $R = r/i^2$ o'zgaruvchan tok zanjiri uchun.

2. Induktivlik L - elementning tok o'tganda o'zining magnit maydonini hosil qilish xususiyati (o'zinduksiya). Bu parametr tok (I , i) va magnit ilakishini (Ψ , Ψ_t) orasidagi proporsionallik koeffisienti bo'lib, $\psi = LI$ yoki $\psi_t = L_i$ uni o'zinduksiya koeffisienti deyiladi.

3. O'zaro induktivlik M – tok i_1 o'tayotgan birinchi elementning ikkinchi elementning w_2 cho'lg'amlarida ψ_{21} , magnit ilakishini hosil qilish xususiyati.

M - parametri birinchi elementning toki bilan, shu tok tafsirida ikkinchi element cho'lg'amlarida hosil bo'lgan magnit ilakishi ψ_{21} orasidagi proporsionallik koeffisienti $\psi_{21}=MI_1$ yoki $\psi_{21t}=Mi_1$ va xuddi shunga o'xshash $\psi_{12}=MI_2$ yoki $\psi_{12t}=Mi_2$.

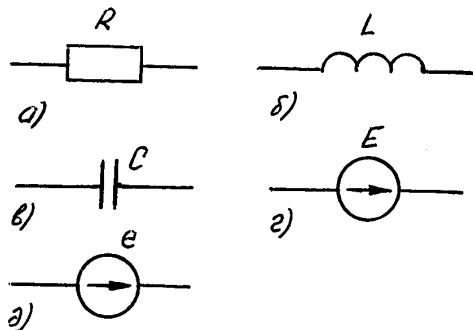4. Sig'im S - elementning zaryadlar to'plash yoki elektr maydoni hosil qilish xususiyati. Bu parametr elementning zaryadi va kuchlanishi o'rtasidagi proporsionallik koeffisienti hisoblanadi: $q = CU$, $q = Cu$.



1.3 - rasm

Umumiy holatda har qanday real qurilmada uchala parametr R , L , S mavjud bo'ladi. Har qanday elektr energiyasi manbasining xususiyati, zanjirning mahlum uchastkasida potensiallar farqini vujudga keltirish, shu bilan birgalikda berk kontur bo'ylab tok vujudga keltirish. Bu – E.Y.U.K bilan xarakterlanadi. Manbada hosil bo'layotgan energiya:

$$dW_3 = edq = eidt \quad (1.6)$$

va oniy quvvat:

$$p = dW_3/dt = ei \quad (1.7)$$

O'zgarmas tok manbalari uchun: $W_3 = EI_t$ va $R = EI$.


Manbadan tok o'tganda, qizish hisobiga uning ichida energiya isrofi vujudga keladi. Bu isrof qarshilik - R parametri bilan xarakterlanadi. Elektr zanjiridagi elementning ishini R, L, S bilan xarakterlansa, bunday elementlar passiv elementlar deb ataladi. Agar elektr zanjirining elementi faqat bitta parametr bilan xarakterlansa, bunday elementlar ideal elementlar deb ataladi. 1.3 - rasmda bu elementlarning zanjirda ifodalanish belgilari ko'rsatilgan.

(MUSTAQIL ISH №2)

MAVZU: MURAKKAB O'ZGARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARINI TURLI USULLAR YORDAMIDA HISOBBLASH.

Ikki tugun usuli. Bir nechta manbali murakkab elektr zanjirlarini tahlil qilish va hisoblash uchun Kirxgofning ikkala qonuni va Om qonuniga asoslangan, bir nechta usullar ishlab chiqilgan.

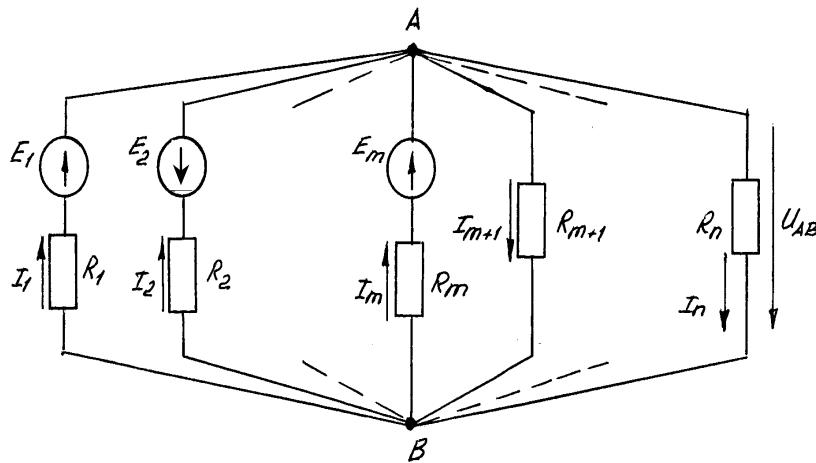1. Ikki tugun usuli.
2. Kirxgof qonunlarini qo'llash usuli.
3. Kontur toklari usuli.
4. Ustlash usuli.
5. Ekvivalent generator usuli va boshqalar.



2.1 – rasm

Zanjirni ikki tugun usuli bilan hisoblash, berilgan zanjirning barcha tarmoqlari (aktiv yoki passiv) o'zaro parallel bo'lib, ikki tugun oralig'ida joylashgan holatlar uchun qo'llaniladi. Bu usulni 2.1-rasmida berilgan zanjir misolida ko'ramiz. Bu usulga binoan avval A va V tugunlari orasidagi kuchlanish aniqlanadi. Kuchlanishning shartli musbat yo'nalishi A dan V ga deb qabul qilinganda Kirxgofning birinchi qonuniga binoan:

$$I_{m+1} + I_{m+2} + \dots + I_n = I_1 + I_2 + \dots + I_m. \quad (2.1)$$

Om qonuniga muvofiq har bir tarmoq toki:

$$\begin{aligned} I_1 &= g_1(E_1 - U_{AB}), \\ I_2 &= g_2(-E_2 - U_{AB}), \\ I_m &= g_m(E_m - U_{AB}), \\ I_{m+1} &= g_{m+1}U_{AB}, \\ &\dots \\ I_n &= g_nU_{AB}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

(2.2) ni (2.1) munosabatga qo'yib, bahzi bir o'zgartirishlardan so'ng quyidagi ifoda hosil qilinadi:

$$U_{AB} = \frac{g_1 E_1 - g_2 E_2 + \dots + g_m E_m}{g_1 + g_2 + \dots + g_n},$$

yoki

$$U_{AB} = \sum_{k=1}^m g_k E_k \left/ \sum_{k=1}^n g_k \right.. \quad (2.3)$$

U_{AB} ning qiymatini aniqlab, (3.2) munosabatga qo'yamiz va tarmoqlar bo'ylab o'tayotgan tokning qiymatini hisoblab topamiz.

Kirxgof qonunlarini qo'llash usuli. Bu usulga ko'ra, hamma tarmoqlar soni t va tugunlar soni t^1 bilan belgilab olinadi. Tok manbasi bor tarmoqlar soni t_t bilan belgilanadi. Tenglama tuzishdan oldin:

1. Toklarning shartli musbat yo'nalishlarini tanlab sxemada belgilab chiqiladi.

2. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan tenglama tuzish uchun kontur bo'ylab shartli musbat yo'nalish belgilab olinadi.

So'ngra Kirxgofning birinchi qonuniga binoan tugunlar sonidan bitta kam, ikkinchi qonunga binoan $(t-t_t)-(t^1-1)=t-t_t-t^1+1$ ta tenglama tuziladi. Tuzilgan tenglamalar birgalikda echilib tarmoq toklari aniqlanadi.

Sxemada $t=3$ $t_t=0$ $t^1=2$. Demak, birinchi qonunga binoan bitta tenglama tuziladi:

$$I_1 + I_2 = I_3. \quad (2.4)$$

Ikkinci qonunga binoan $(t-t_t)-(t^1-1)=(3-0)-(2-1)=2$ ta tenglama tuzilar ekan.

Konturning musbat yo'nalishini soat strelkasi bo'ylab deb qabul qilamiz:

$R_1 E_1 R_2 E_2$ kontur uchun


$$I_1 R_1 - I_2 R_2 = E_1 + E_2. \quad (2.5)$$

$E_2 R_2 R_3 R_4$ kontur uchun

$$I_2 R_2 + I_3 (R_3 + R_4) = -E_2. \quad (2.6)$$

Bu tenglamalarni birgalikda echib I_1, I_2, I_3 tarmoq toklari topiladi.

Kontur toklar usuli.

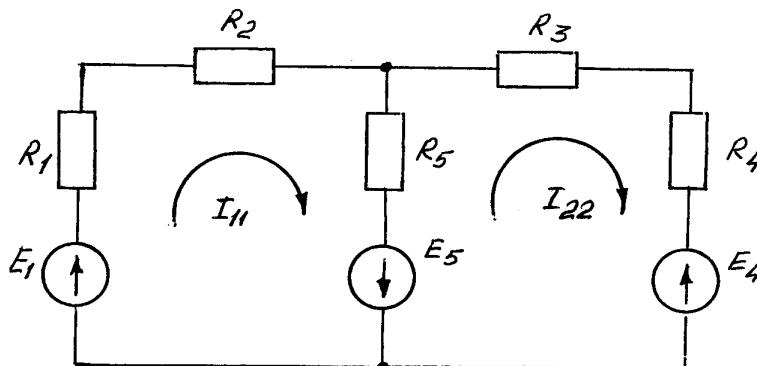

2.2 – rasm.

Bu usulda zanjirning har bir berk konturining o'z toki mavjud deb faraz qilinadi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, kontur toklaridan foydalanib tenglamalar tuziladi. Hisoblab topilgan kontur toklari asosida tarmoq toklarining qiymati aniqlanadi. 3.2-rasmda ko'rsatilgan sxema uchun kontur toklari usulini qo'llaymiz. I_{11} va I_{22} bilan kontur toklarini belgilaymiz.

Birinchi kontur uchun

$$(R_1 + R_2)I_{11} + R_5(I_{11} - I_{22}) = E_1 + E_5,$$

yoki

$$(R_1 + R_2 + R_5)I_{11} -$$

$$R_5 I_{22} = E_1 + E_5.$$

Ikkinci kontur uchun

$$(R_3 + R_4)I_{22} + R_5(I_{22} - I_{11}) = -E_5 - E_4,$$

yoki

$$-R_5$$

$$I_{11} + (R_3 + R_4 + R_5)I_{22} = -E_5 - E_4.$$

Bu tenglamalarni quyidagicha yozamiz:

$$\begin{aligned} R_{11}I_{11} + R_{12}I_{22} &= E_{11}, \\ R_{21}I_{11} + R_{22}I_{22} &= E_{22}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

bu erda

$$\begin{aligned} R_{11} &= R_1 + R_2 + R_5, \\ R_{22} &= R_3 + R_4 + R_5, \\ R_{12} = R_{21} &= -R_5, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{11} &= E_1 + E_5, \\ E_{22} &= -E_4 - E_5. \end{aligned}$$


(2.7) tenglamalar sistemasi hisoblanib topilgan kontur toklari asosida tarmoq toklari aniqlanadi. Zanjirning konturlar soni qancha bo'lsa, tuziladigan tenglamalar ham shuncha bo'ladi.

Ustlash usuli. Ushbu usulda asosan sxemada birdan ortiq EYUK manbalari bo'lsa, elektr zanjiri har bir EYUK manbaining tasiridan hosil bo'lgan xususiy toklar uchun alohida (bosqichma-bosqich) hisoblanadi. Har bir bosqichda sxemada bitta EYUK manbai qoldirilib, qolgan barcha manbalar vaqtincha nolga teng deb faraz qilinadi va barcha tarmoqlarda shu EYUK tafsirida oqayotgan toklar topiladi. Zanjirda nechta EYUK manbai bo'lsa, hisoblash ishlari shuncha marta bajariladi. Ammo zanjirdagi barcha qarshiliklar va sxemadan vaqtincha ajratilgan manbalarning ichki qarshiliklari o'zgarishsiz qoldiriladi. Agar manbalarning ichki qarshiliklari berilmagan bo'lsa, u nolga teng deb qabul qilinadi. Agar biror murakkab elektr zanjiri m ta EYUK manbaidan va n ta tarmoqdan tashkil topgan bo'lsa, u holda k - nomerli ixtiyoriy tarmoqning R_k qarshiligidan sxemadagi har bir EYUK tafsiridan hosil bo'lgan $I'_k, I''_k, \dots, I^m_k$ kabi turli qiymat va yo'nalishlarga ega bo'lgan xususiy toklar oqib o'tadi. Tarmoqlardan oqib o'tayotgan toklarning haqiqiy qiymatlari ayrim manbalar tafsirida hosil bo'lgan xususiy toklarning algebraik yig'indisiga teng

$$I_k = \sum_{n=1}^m i_n. \quad (2.8)$$

Ekvivalent generator usuli. Murakkab elektr zanjirining ixtiyoriy bitta tarmog' idagi tokning qiymatini aniqlash kerak bo'lganda ekvivalent generator usulidan foydalanish mumkin. Ajratilgan tarmoqqa nisbatan zanjirning qolgan qismini ikki qutblik deb qaralsa, shu ikki qutblik hisob davomida ekvivalent generator bilan almashtiriladi. Ekvivalent generatorning ichki qarshiligi ikki qutblikning kirish qarshiligiga, EYUK esa, ajratib ko'rsatilgan tarmoq qismlaridagi salt ishslash kuchlanishiga teng deb qabul qilinadi.

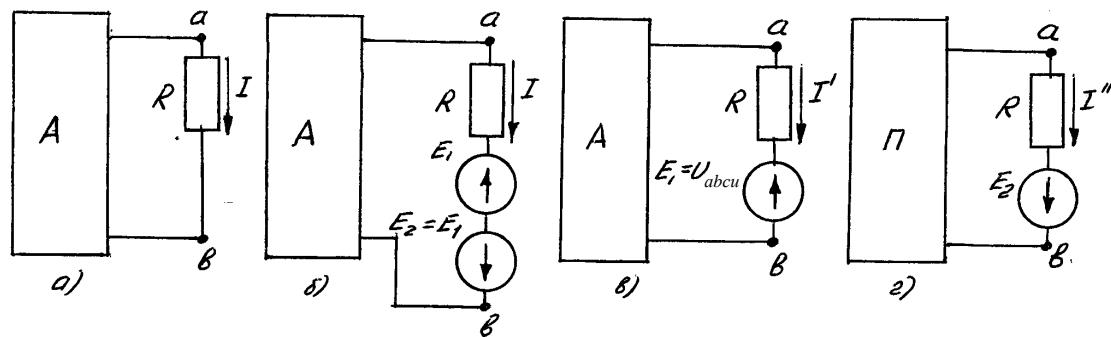2.3-rasm, a da ab tarmog'ining I tokini aniqlash talab qilinadi. To'rtburchakdag'i A belgisi, uning tarkibida EYUK yoki tok manbasi borligini ifodalaydi. Agar ab tarmoqqa qiymatlari teng qarama - qarshi yo'naligan ikkita E_1 va E_2 EYUK manbalarini ulasak, tok I ning qiymati o'zgarmaydi (2.3-rasm, b).



2.3 – rasm.

Ustlash usuliga binoan

$$I = I' + I'' .$$

Bu erda $I' \cdot E_1$ va ikki qutblik ichidagi barcha manbalar tafsirida hosil bo'ladi. I'' esa E_2 manba tafsirida hosil bo'ladi.

SHular asosida va 2.3-rasm, v,g sxemalaridan I' va I'' ni aniqlaymiz. E_1 va U_{ab} kuchlanish bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan.

Zanjirning bir qismi uchun (EYUK bor bo'lган) Om qonuniga binoan:

$$I' = \frac{U_{ab} - E_1}{R} . \quad (2.9)$$

Bunda E_1 shunday tanlanadiki, tok I' ning qiymati nolga teng bo'lsin. ab tarmoqda tokning nolga teng bo'lishi tarmoqning uzilishi bilan teng kuchli (salt ishslash). Salt ishslash kuchlanishi U_{abcu} bilan belgilanadi. Demak, E_1 ni U_{abcu} ga tenglasak, $I' = 0$ bo'ladi. $I = I' + I''$ bo'lганligi sababli, $I' = I''$ 3.3-rasm, g ga ko'ra

$$I'' = \frac{E_2}{R + R_K} = \frac{U_{abcu}}{R + R_K} , \quad (2.10)$$

bunda R_k - ikki qutblikning kirish qarshiligi; R - ab tarmoq qarshiligi.

Demak, bu usul bilan tok aniqlanganda:

1. ab tarmoq uzilgan holat uchun a va b qismalar orasidagi kuchlanish aniqlanadi.

2. ab qismalarga nisbatan kirish qarshiligi R_k topiladi (EYUK manbalari qisqa tutashtirilib, tok manbalari uzib qo'yilgan holatda).

3. Tokning qiymatini quyidagi formula bilan hisoblab topiladi.

$$I = \frac{U_{abcu}}{R + R_K} . \quad (2.11)$$

Har bir usul bo'yicha nomahlumlar aniqlangandan so'ng, hisobiy qiymatlar aniqligi quvvatlar balansi bo'yicha tekshiriladi. Energiyani saqlanish qonuniga binoan, vaqt birligida sxemadagi qarshiliklardan ajralayotgan issiqlik miqdori, shu vaqt birligida manbadan olinayotgan energiyaga teng bo'lishi kerak.

Agar manbadan o'tayotgan tok bilan, EYUK ning yo'nalishi bir xil bo'lsa, manba vaqt birligida zanjirga EI miqdorda energiya (yoki quvvat) beradi va EI ko'paytma tenglamaga musbat ishora bilan kiradi. Agar I va E ning yo'nalishlari qarama - qarshi bo'lsa, EYUK manbasi iste'mol qiladi va EI ko'paytma quvvatlar balansi tenglamasiga manfiy ishora bilan kiradi.

$$\sum I^2 R = \sum EI . \quad (2.12)$$

Agar sxemaning a tuguniga tok manbaidan I_k tok kirib, b tugunidan chiqib ketayapti deb faraz qilsak, tok manbasi berayotgan quvvat $U_{ab} \cdot I_k$ ga teng bo'ladi. U holatda quvvatlar balansi tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$\sum I^2 R = \sum EI + \sum U_{ab} I_k . \quad (2.13)$$

Bahzi bir hollarda elektr zanjirlarining bir uchini yoki berk konturidagi elektr holatni tahlil qilish uchun zanjir qismi yoki kontur bo'ylab potensialarning taqsimlanish grafigi quriladi. Zanjir qismining yoki konturning har bir nuqtasi uchun potensial diagrammada tegishli o'z nuqtasi bo'ladi. Absissa o'qida konturdagи ixtiyoriy bir nuqtadan boshlab qarshiliklarning qiymatlari qo'yiladi, ordinatalar o'qida

nuqtalarning potensiallari belgilanadi. Koordinata tekisligidagi nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq zanjir uchastkasining yoki konturning potensial diagrammasi deyiladi.

CHiziqli o'zgarmas toklar temasidagi ko'rilgan materiallar keyingi mavzularni o'rganishda alohida ahamiyatga ega. Ko'rib chiqilgan murakkab zanjirlarni hisoblash usullari, o'zgaruvchan tok zanjirlari uchun ham qo'llanilishi mumkin.

(MUSTAQIL ISH №3)

MAVZU: KIRXGOF TENGLAMALARINI TUZISH, KONTUR TOKLAR, USTMA-USTLASH VA BOSHQA USULLAR. MURAKKAB ELEKTR ZANJIRLARINI XISOBLASHDA PROGRAMMALOVCHI MIKROKALKULYATORLARDAN FOYDALANISH.

Passiv iste'molchilarining ulanish sxemalarini analizi. YUqorida ko'rib o'tilganidek, passiv elementlarning ulanish sxemalari ketma - ket, parallel va aralash bog'lanishda bo'lishi mumkin.

Ketma - ket bog'lanish deb, har bir elementdan o'tayotgan tokning qiymati bir xil bo'lган holatdagi bog'lanishga aytildi. 2,1-rasm, a,b dagi sxema uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan

$$\begin{aligned} U_1+U_2+\dots+U_n &= U, \\ \text{yoki} \\ R_1I+R_2I+\dots+R_nI &= R_{ekv}I, \\ \text{bundan} \\ R_{ekv} &= R_1+R_2+\dots+R_n. \end{aligned} \tag{3,1}$$

Ketma-ket ulangan elementlarning ekvivalent qarshiligi, elementlar qarshiliginig yig'indisidan iborat. Zanjirdagi tok

$$I = U/R_{ekv}, \tag{3,2}$$

n - elementning kuchlanishi uchun

$$U_n = R_n \cdot I = R_n \cdot U/R_{ekv}, \tag{3,3}$$

n - elementda iste'mol qilinayotgan quvvat:

$$P_n = R_n I^2 = R_n / (U^2 / R_{ekv}). \tag{3,4}$$

2.1-rasm, a da elementlar qarshiliklari parallel ulangan sxema berilgan. Hamma elementlar A va V tuguni oralig'ida joylashgan. Tugunlar orasidagi kuchlanish manba kuchlanishiga teng. SHuning uchun har bir tarmoq toki

$$\begin{aligned}
 I_1 &= U/R_1 = g_1 U, \\
 I_2 &= U/R_2 = g_2 U, \\
 &\dots \\
 I_n &= U/R_n = g_n U.
 \end{aligned} \tag{3,5}$$

munosabatlar bilan aniqlanadi. 2.1-rasm, a dagi sxema uchun Kirxgofning birinchi qonuniga binoan:

$$I_{ekv} = I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

yoki

$$g_{ekv}U = g_1U + g_2U + \dots + g_nU, \tag{3,6}$$

bu erda

$$g_{ekv} = g_1 + g_2 + \dots + g_n = \sum_{K=1}^n g_K$$

yoki

$$\frac{1}{R_{ekv}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{K=1}^n \frac{1}{R_K}. \tag{3,7}$$

Demak, parallel bog'lanishda ekvivalent o'tkazuvchanlik, zanjirdagi barcha tarmoqlar o'tkazuvchanliklarining yig'indisiga teng. Ekvivalent qarshilik $R_{ekv} = \frac{1}{g_{ekv}}$. Bu qarshilik zanjir tarmoqlaridagi eng kichik qarshilikdan ham kichkina bo'ladi (2.1-rasm, b). Umumiy qarshilikning kamayishi tokning ortishiga sabab bo'ladi. Quvvat

$$R = U \cdot I = U(I_1 + I_2 + \dots + I_n)$$

yoki

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n. \tag{3,8}$$

Zanjirning quvvati alohida tarmoqlar quvvatlarining yig'indisidan iborat.

Tarkibidagi elementlar aralash ulangan zanjirlarda, ham ketma-ket, ham parallel ulangan uchastkalar mavjud bo'ladi. 2.2-rasmida aralash ulangan sxema berilgan. Bunday zanjirlarni hisoblashda ekvivalent almashtirish sxemalaridan foydalaniлади. Zanjir faqat bitta ekvivalent qarshilikdan iborat bo'lган holatgacha soddalashtiriladi. Soddalashtirishni sxemaning oxiridan boshlaymiz.

$$\begin{aligned}
 R_{DC} &- \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5}, \\
 R_{AB} &= \frac{R_2(R_3 + R_{DC})}{R_2 + R_3 + R_{DC}}, \\
 R_{ekv} &= R_{AB} + R_1.
 \end{aligned} \tag{3,9}$$

Ekvivalent qarshilik berilgan zanjirdagi umumiyl tok I_1 ni topish imkonini beradi $I_1 = U/R_{ekv}$. Qolgan tarmoklarning toklari bosqichma - bosqich Om va Kirxgof qonunlaridan foydalanilgan holatda aniqlanadi. Amaliyotda ba'zan shunday sxemalar uchrab turadiki, ular tarkibidagi elementlar o'zaro uchburchak yoki yulduzcha shaklida bog'langan bo'ladi. Ularni, na parallellik, na ketma-ketlik alomatiga qarab ixchamlash imkoniyati bo'lmaydi. Bunday hollarda uchburchakdan ekvivalent yulduzga, yoki yulduzdan ekivalen uchburchakga o'tish yuli bilan zanjirni ixchamlash imkoniyati axtariladi (2.3-rasm, a,b). Uchburchakdan yulduzga o'tish formulalari:

$$\begin{aligned} R_a &= \frac{R_{ab} \cdot R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}, \\ R_b &= \frac{R_{bc} \cdot R_{ab}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}, \\ R_c &= \frac{R_{ca} \cdot R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}. \end{aligned} \quad (3,10)$$

Yulduzdan uchburchakka o'tish formulalari:

$$\begin{aligned} R_{ab} &= R_a + R_b + \frac{R_a \cdot R_b}{R_c}, \\ R_{bc} &= R_b + R_c + \frac{R_b \cdot R_c}{R_a}, \\ R_{ca} &= R_c + R_a + \frac{R_c \cdot R_a}{R_b}. \end{aligned}$$

(MUSTAQIL ISH №4)

MAVZU: CHIZIQLI O'ZGARUVCHAN TOK ELEKTR ZANJIRLARI. K, B VA S ELEMENTLARI O'ZARO KETMA-KET ULANGAN BIR FAZALI SINUSOI O'ZGARUVCHAN TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBBLASH VA VEKTOR DIAGRAMMALARINI QURISH.

R,L,S ketma-ket ulangan zanjir. Sinusoidal tok zanjirlarini hisoblashda simvolik usul (kompleks usul) dan keng foydalaniladi. Buning uchun sinusoidal tok zanjirlarida oniy qiymatlar yordamida tuzilgan differensial tenglamalardan, shu kattaliklarning komplekslari orqali tuzilgan algebraik tenglamalarga o'tiladi. Bu o'tish shunga asoslanganki, turg'un holatlar uchun Kirxgof konunlariga asoslanib tuzilgan tenglamalarda tokning oniy qiymati i uning amplitudasini kompleksi i_m bilan, aktiv qarshilikdagi kuchlanishning oniy qiymati $u_R = R_i$ - kompleks $R i_m$ bilan, induktivlikdagi oniy kuchlanish $u_L = L \frac{di}{dt}$ - kompleks $i_m j \omega L$ bilan, sig'imdagi oniy kuchlanish $u_C = \frac{1}{C} \int idt$ - kompleks $i_m \left(\frac{-j}{\omega C} \right)$ bilan, EYUK e esa - kompleks \dot{E}_m bilan almashtiriladi.

4.1-rasmdagi sxema uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan oniy qiymatlar orqali tenglama tuzamiz:

$$u_R + u_L + u_C = e.$$

yoki differensial tenglama ko'inishda:

$$iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = e. \quad (4.1)$$

Agar manbaning EYUK si:

$$e = E_m \sin \omega t, \quad \psi = 0$$


bo'lsa (4.1) ifodaning kompleks ko'inishdagi ifodasi

$$I_m R + I_m j \omega L + I_m \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = \dot{E}_m \quad (4.2)$$


Agar tenglamaning ikki tarafini $\sqrt{2}$ ga bo'lsak, tenglama tahsir etuvchi qiymatlar kompleksi orqali ifodalananadi:

$$iR + Ij \omega L + I \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = \dot{E}. \quad (4.3)$$

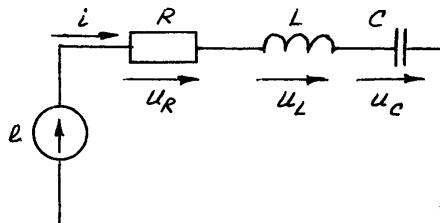Berilgan zanjir uchun (4.3) munosabat asosida kompleks tekislikda qurilgan vektor diagramma 4.2-rasmda keltirilgan.



4.1-rasm.

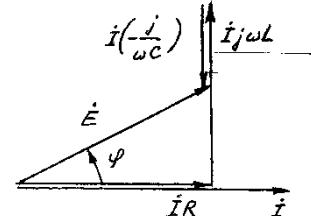

4.2-rasm.

(4.3) tenglamani yana ham soddalashtirish mumkin:

$$i \left(R + j \omega L - \frac{j}{\omega C} \right) = \dot{E}. \quad (4.4)$$

(4.4) dan quyidagini hosil qilamiz:

$$i = \frac{\dot{E}}{R + j \omega L - \frac{j}{\omega C}}. \quad (4.5)$$

(4.5) ifodaning maxraji sinusoidal tok zanjirining to'la kompleks qarshiligi deyiladi va Z bilan belgilanadi. Z ning tepasiga nuqta qo'yilmaydi, chunki nuqtani sinusoidal o'zgaruvchan kattalikning kompleks qiymatlariga qo'yish qabul qilingan.

$$Z = ze^{j\varphi} = R + j \omega L - \frac{j}{\omega C}. \quad (4.6)$$

(4.5) ifodani (4.6) ni inobatga olib quyidagicha yozish mumkin:

$$i = \frac{\dot{E}}{Z}. \quad (4.7)$$

Bu formulani kompleks ko'rishidagi Om qonuni ifodasi deyiladi. Z - qarshilik ikki qismdan iborat haqiqiy qism R va mavsum qism jX, Yani

$$Z = R + jX, \quad (4.8)$$


bunda R - aktiv qarshilik; X - reaktiv qarshilik.

4.1-rasm uchun reaktiv qarshilik

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = X_L - X_c . \quad (4.9)$$

(4.8) munosabatdan kompleks qarshilikning moduli

$$z = \sqrt{R^2 + X^2} . \quad (4.10)$$

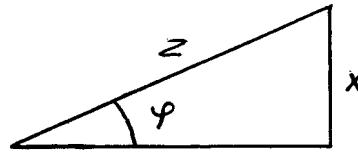

4.3 - rasm

Amaliyotda kompleks qarshilikning modulini to'liq qarshilik deb yuritiladi. (4.10) munosabatdagi z ni to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi, bir katetini R , ikkinchisini X sifatida ko'rsatish mumkin (4.3-rasm). Bu uchburchakdan siljish burchagi φ quyidagicha topiladi.

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} . \quad (4.11)$$

(MUSTAQIL ISH №5)

MAVZU: R, L VA C ELEMENTLARI O'ZARO PARALLEL ULANGAN TARMOQLARDAN TASHKIL TOPGAN BIR FAZALI GINUSOIDAL UZGARUVCHAN TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBBLASH VA VEKTOR DIAGRAMMALARINI KURIPK K, B VA S ELEMENTLARI O'ZARO ARALASH ULANGAN BIR FAZALI SINUSOIDAL TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBBLASH VA VEKTOR DIAGRAMMALARINI QURISH.

R,L,S parallel ulangan zanjir. 5.1-rasmida rezistor, induktivlik va sig'im elementlari parallel ulangan elektr zanjiri berilgan. Zanjirdagi rezistorning o'tkazuvchanligi $g = 1/R$, induktivlik L va sig'im C ning qiymati mahlum deb hisoblansin. Zanjirga berilayotgan kuchlanish $u = U_m \sin \omega t$, $\psi_u = 0$ bo'lsin. Zanjirga kirishdagi tokning qiymati Kirxgofning birinchi qonuniga binoan quyidagicha yoziladi:


$$i_g + i_C + i_L = i . \quad (5.1)$$

(5.1) munosabatni differensial ko'rinishda ifodalaymiz.


$$gu + C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} \int u dt = i . \quad (5.2)$$

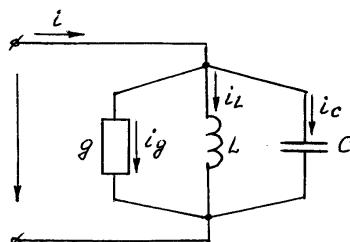(5.2) tenglamani kompleks ko'rinishda tahsir etuvchi qiymatlar bilan ifodalaymiz:

$$Ug + \dot{U}j\omega C + \dot{U}\left(\frac{-j}{\omega L}\right) = I . \quad (5.3)$$



5.1 – rasm.

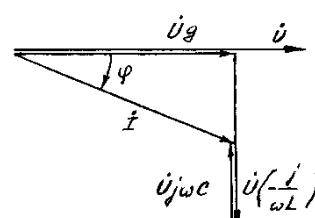

5.2 – rasm.

5.2-rasmda (5.3) munosabat asosida kompleks tekislikda qurilgan zanjirning vektor diagrammasi ko'rsatilgan.

(5.3) ifodani soddarоq ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$\dot{U}g + j\dot{U}\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = I,$$

yoki

$$\dot{U}\left[g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)\right] = I, \quad (5.4)$$

bundan to'la kompleks o'tkazuvchanlik quyidagicha belgilanadi:

$$Y = g + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right). \quad (5.5)$$

bu erda $\omega C = b_C$; $\frac{1}{\omega L} = b_L$ u holda $b_C - b_L = b$, agar $b_L > b_C$ bo'lsa, (5.16) ifodani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$Y = g - jb = ye^{-j\varphi} \quad (5.6)$$

bunda b_C - sig'im va b_L - induktiv o'tkazuvchanlik; b - reaktiv o'tkazuvchanlik deyiladi.


(5.4) ifodani (5.5) ni inobatga olgan holda Om qonunining kompleks ifodasini quyidagicha yozish mumkin:

$$I = YU$$

bundan (5.6) ni hisobga olib

$$I = \dot{U}g - j\dot{U}b = I_a + i_p, \quad (5.7)$$

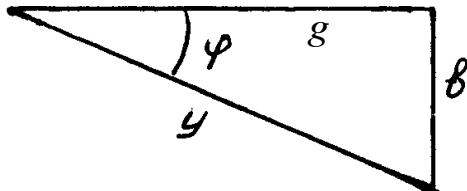bu erda I_a - tokning aktiv tashkil etuvchisi; i_p - tokning reaktiv tashkil etuvchisi.




5.3 – rasm.

Kompleks o'tkazuvchanlikning moduli

$$y = \sqrt{g^2 + b^2}. \quad (5.8)$$

Demak, u - to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi (5.3-rasm) aktiv g va reaktiv b o'tkazuvchanliklar esa uning katetlari ekan. U holda bu uchburchakdan:
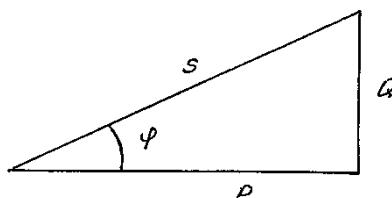
$$\varphi = \arctg \frac{b}{g}. \quad (5.9)$$



5.4 – rasm.

Agarda 5.2-rasmda tasvirlangan uchburchak tomonlarini tokning kvadratiga ko'paytirilsa unga o'xshash quvvatlar uchburchagi hosil bo'ladi (5.4-rasm). Bu uchburchakning gipotenuzasi $s = ZI^2$ - to'la quvvat, φ - burchakka yondosh katet $P = RI^2$ -

aktiv quvvat, φ - burchak qarshisidagi katet $Q = XI^2$ - reaktiv quvvat $\cos \varphi = P / S$ - quvvat koeffisienti tushunchasini beradi. 5.7-rasmdan:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad (5.10)$$

SHu qatorda:

$$\begin{aligned} P &= UI \cos \varphi = RI^2 = gU^2, \\ Q &= UI \sin \varphi = XI^2 = bU^2, \\ S &= UI = zI^2 = \delta U^2. \end{aligned} \quad (5.11)$$

To'la quvvatni kompleks ifodasi

$$\tilde{S} = \dot{U} \overset{*}{I} = UI e^{j(\psi_u - \psi_i)} = UI e^{j\varphi} = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi = P + jQ, \quad (5.12)$$

bunda $\overset{*}{I}$ - boshlang'ich fazasi teskari ishora bilan olingan kompleks tok, Yani $\overset{*}{I} = I e^{j\varphi}$ bo'lsa $\overset{*}{I} = I e^{-j\varphi}$ bo'ladi.

SHunday qilib to'la quvvat kompleksi \tilde{S} R-haqiqiy qism aktiv quvvat va mavhum qism Q – reaktiv quvvatdan tashkil topadi.

(MUSTAQIL ISH №6)

MAVZU: UCH FAZALI ELEKTR ZANJIRLAR. YULDUZ SXEMADA ULANGAN SIMMETRIK VA NOSIMMETRIK UCH FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBBLASH HAMDA TOK VA KUCHLANISHLARINI SEKTOR DIAGRAMMASINI QURISH.

Uch fazali zanjirlar haqida asosiy tushunchalar. EYUK lari bir xil chastotali va bir – biriga nisbatan faza bo'yicha $1/3$ davrga siljigan uchta elektr zanjirining to'plami uch fazali sistema deyiladi.

Agar barcha uchta fazada ham EYUK bir xil amplitudaga ega bo'lsa va faza bo'yicha bir xil burchakka siljigan bo'lsa, bunday tizim simmetrik tizim deyiladi. Uch fazali tizimning toklaridan biri oqib o'tishi mumkin bo'lgan uch fazali elektr zanjirining qismi faza deyiladi.


SHunday qilib, generatorning EYUK induksiyalanadigan chulg'ami va unga ulangan iste'molchi uch fazali zanjirning fazasi hisoblanadi.

O'zgaruvchan tok M. O. Dolivo – Dobrovolg'skiy uch fazali tok tizimni ixtiro qilgandan keyin butun dunyoda keng ishlatiladigan bo'ldi. CHunki elektr energiyasini uzoq masofaga uzatish arzon va qulay, uch fazali qurilmalarning konstruksiyalari sodda va arzon, yulduz shaklida ulab hosil qilinadigan to'rt simli tizm bo'lganda ikkita ish kuchlanishi bo'ladi.


Uch fazali zanjir uch qismdan tashkil topadi: uch fazali generator – unda mexanik energiya elektr energiyaga aylanib fazalarda uch fazali EYUK hosil bo'ladi, uzatish linyalar va iste'molchilar.

Uch fazali generator sinxron mashina bo'lib, turbogenerator yoki gidrogenerator bo'lishi mumkin. Uch fazali generator modelining sxemasi 6.1-rasmida berilgan. Statorda uch qismdan iborat chulg'am joylashgan bo'lib, ular fazalar deb ataladi. Ular o'zaro shunday joylashganki, ularning magnit o'qlari bir-biriga nisbatan $2\pi/3$ (120°) li burchak tashkil etadi. Rasmida shartli ravishda har faza bittadan chulg'am bilan

ko'rsatilgan. CHulg'amlarning boshlari A, V, S bilan, tugallanishlari esa X, Y, Z bilan belgilangan. Qo'zg'almas stator chulg'amlaridagi EYUK lar harakatdagi rotor tokining magnit maydoni tafsirida vujudga keladi. Rasmda, rotor shartli ravishda N va S qutbga ega bo'lgan doimiy magnit shaklida ifodalangan. Induksiyalangan EYUK bir xil chastotaga ega bo'lgan sinusoida bo'lib, bir – biridan faza bo'yicha farqlanadi.

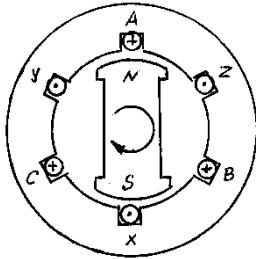

6.1 – rasm.

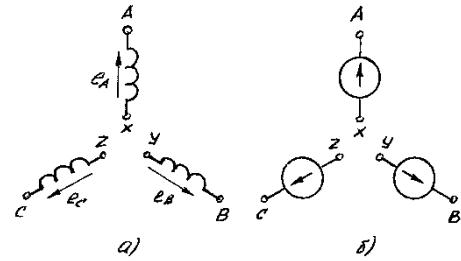

6.2 – rasm.

Sxemalarda manbaning cho'lg'amlari (yoki fazalari) 6.2-rasmda ko'rsatilgandek ifodalanganadi. EYUK ning shartli musbat yo'nalishi har bir faza uchun faza oxiridan boshlanishiga qarab olinadi. Uch fazali simmetrik EYUK tizimi grafik shaklda, analitik ifoda bilan, trigonometrik funksiyalar bilan, vektorlar bilan va kompleks kattaliklar bilan ifodalaniishi mumkin.

Simmetrik EYUK larning grafik ifodasi 6.3-rasm, a da, vektor diagrammasi 6.3-rasm, b, s da ko'rsatilgan.

Analitik shaklda ifodalanganda quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{aligned} e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right), \\ e_C &= E_m \sin \left(\omega t + \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned} \quad (6.1)$$


Kompleks ko'rinishda:

$$\dot{E}_A = E, \quad \dot{E}_B = E e^{-j \frac{2\pi}{3}}, \quad \dot{E}_C = E e^{j \frac{2\pi}{3}} \quad (6.2)$$

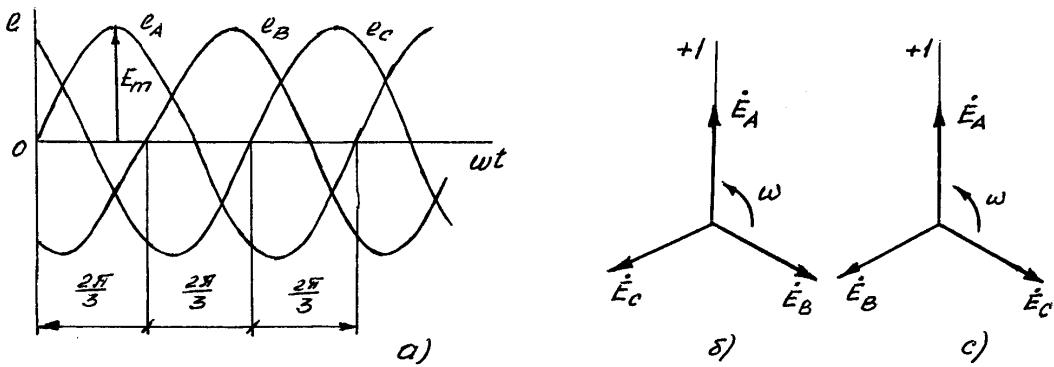6.3-rasmdagi grafik va diagrammani analiz qilamiz. Grafikdagi EYUK larning yig'indisi $e_A + e_B + e_C = 0$. Fazalardagi EYUK vektorlarining geometrik yig'indisi nolga teng.

$$\dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0 \quad (6.3)$$

V fazaning EYUK si A fazaning EYUK sidan orqada qolib, S fazaning EYUK si V fazaning EYUK idan orqada qoluvchi EYUK lar sistemasi, to'g'ri ketma – ketlikni (6.3-rasm, b), agar birortasining o'rni almashtirilsa, teskari ketma – ketlikni tashkil etadi (6.3-rasm, s).



6.3 – rasm.


Uch fazali manbaning fazalarini ulash sxemalari.

Faza va liniya parametrlari. Manba va iste'molchilarni o'zaro ulashda deficit materialga va uzatish liniyalari qurilmalariga sarf harajatlarni kamaytirish uchun generator fazalari yulduz yoki uchburchak shaklida ulanadi. Yulduz ulanishda (6.4-rasm) fazalarning oxirlari X , U , Z lar bitta nuqtaga tutashtiriladi va N_1 harfi bilan belgilanib neytral nuqta deyiladi. Uchburchak ulanishda (6.5-rasm) bir fazaning oxiri X ikkinchi fazaning boshlanishi V bilan, ikkinchi fazaning oxiri U uchinchi fazaning boshi S bilan, uchinchi fazaning oxiri Z birinchi fazaning boshlanishi A bilan ulanadi. Ikkala holatda ham manba fazalarining boshlanishi A , V , S liniya o'tkazgichi yordamida yulduz yoki uchburchak shaklida ulangan iste'molchi bilan bog'lanadi. Manba va iste'molchi fazalari bir xil yoki turlicha ulanishda bo'lishi mumkin.


Manba va iste'molchi yulduz shaklida ulanganda, bahzi holatda neytral o'tkazgichdan ham foydalaniladi.

Neytral nuqtalar N_1 va N ni tutashtiruvchi o'tkazgich neytral o'tkazgich deyiladi.

Manbalari uchburchak yoki nol o'tkazgichsiz yulduz shaklida bog'langan uch fazali zanjirlar uch o'tkazgichli zanjirlar manbasi neytral o'tkazgichli yulduz shaklida bog'langan zanjirlar to'rt o'tkazgichli zanjirlar deb ataladi. Uch fazali zanjirning alohida xususiyati unda ikki xil kuchlanish mavjudligi. Manba yoki iste'molchi fazalarining boshlanishi va tugallanish nuqtalari orasidagi kuchlanish faza kuchlanishi deyiladi. Manba yoki iste'molchi fazalari bo'ylab o'tayotgan toklar faza toklari deyiladi. 6.4-rasmida faza kuchlanishlari va toklari U_A , U_B , U_C , I_A , I_B , I_S , 6.5-rasmida esa faza kuchlanishi va toklari U_A , U_B , U_C , I_{VA} , I_{SB} , I_{AS} bilan belgilangan. Manba yoki iste'molchi fazalarining boshlanishlari orasidagi kuchlanish yoki liniya o'tkazgichlari orasidagi kuchlanish liniya kuchlanishi deyiladi. Manba va iste'molchini o'zaro bog'lovchi o'tkazgichlardan o'tayotgan toklar liniya toklari deyiladi.

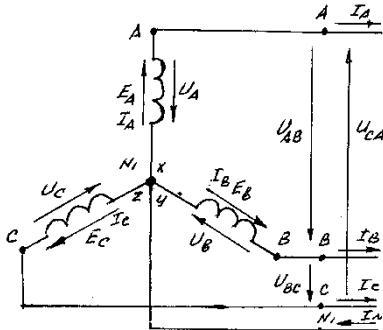

6.4 – rasm.

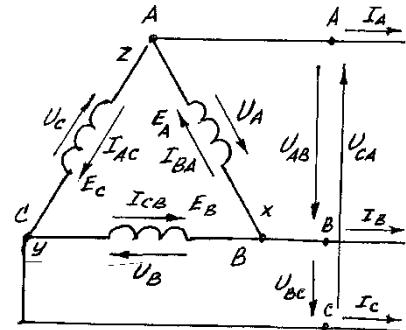

6.5 – rasm.

6.4 va 6.5-rasmlarda liniya kuchlanishlari va toklari U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} , I_A , I_B , I_C bilan belgilangan.

Zanjir to'g'ri hisoblanishi, tenglama va diagrammalar to'g'ri tuzilishi uchun, EYUK, kuchlanish va toklarning yo'nalishi to'g'ri belgilangan bo'lishi kerak.

EYUK larning musbat yo'nalishi deb, manba fazalarining oxiridan boshiga qarab yo'nalish qabul qilinadi, toklar yo'nalishi EYUK bilan bir xil, kuchlanish esa qarama – qarshi yo'nalishda olinadi.

(6.4 va 6.5-rasm). Liniya kuchlanishlari esa: U_{AB} – A dan V ga qarab, U_{BS} – V dan S ga qarab, U_{SA} – S dan A ga qarab yo'nalitiriladi. Liniya toklari esa doim manbadan iste'molchi tarafga qarab yo'naltiriladi. Iste'molchilardagi tok va kuchlanishlar bir xil yo'nalishda olinadi. Neytral o'tkazgichdagi tok I_N – iste'molchidan manba tomonqa qarab yo'naltiriladi. Manbaning faza kuchlanishi uning EYUK sidan farq qiladi, bu farq manbaning ichki qarshiligi hisobiga bo'ladi. Tahlilni soddalashtirish maqsadida ichki qarshilik hisobga olinmaydi va EYUK bilan kuchlanish qiymat jihatdan taxminan teng deb qabul qilinadi. Kuchlanishlar vektor diagrammasi EYUK lar diagrammasidan farq qilmaydi (7.6-rasm) Faza va mos liniya kuchlanishlarini o'z ichiga olgan konturlar uchun Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan (6.4-rasm):

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B, \\ \dot{U}_{BC} &= \dot{U}_B - \dot{U}_C, \\ \dot{U}_{CA} &= \dot{U}_C - \dot{U}_A.\end{aligned}\quad (6,4)$$


Manba kuchlanishlari vektor diagrammasi (6.6-rasm) va (6.3) ifodaga asosan liniya kuchlanishlarining vektor diagrammasini qurish mumkin. Natijada ikkita burchagi 30^0 va bitta burchagi 120^0 bo'lgan hosil qiluvchi tomonlar faza kuchlanishlari vektorlari \dot{U}_A va \dot{U}_B , asosi esa liniya kuchlanishi \dot{U}_{AB} dan iborat uchburchak hosil bo'ladi. Liniya kuchlanishlari o'zaro teng va faza bo'yicha 120^0 ga bir–biridan siljigan. 6.6-rasmda ko'rsatilgan kuchlanishlar vektor diagrammasida

$$U_{AB} = 2U_A \sin 60^0 = \sqrt{3} U_A. \quad (6,5)$$


Qolgan liniya va faza kuchlanishlari orasida ham xuddi shunday munosabat mavjud. SHuning uchun cho'lg'amlari yulduz shaklida ulangan manba uchun umumiy holda:

$$U_{\pi} = \sqrt{3} U_{\phi}. \quad (6,6)$$

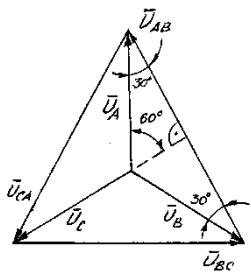Manba fazalarini uchburchak usulda ulanganda liniya va faza kuchlanishlari orasidagi munosabatni ko'rib chiqamiz (7.5-rasm).



6.6 – rasm.

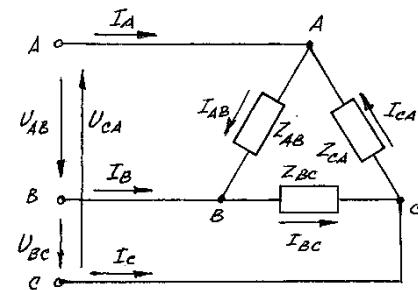

6.7 – rasm.

Bu sxemadan shunday xulosa qilish mumkinki, liniya kuchlanishlari mos faza kuchlanishlariga teng:

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A; \quad \dot{U}_{BC} = \dot{U}_B; \quad \dot{U}_{CA} = \dot{U}_C. \quad (6,7)$$

Umumiy holda:

$$U_{\pi} = U_{\phi}. \quad (6,8)$$

YUqorida ko'rib chiqilganlar asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin.

4. Manba fazalarining ulanish usuliga bog'liq bo'lмаган holda, liniya o'tkazgichlari orasida tahrir etuvchi qiymatlari bo'yicha o'zaro teng faza jihatdan 120° farq qiluvchi liniya toklari mavjud bo'ladi.

5. Manba fazalarini yulduz shaklida ulanganda liniya kuchlanishlari xuddi shu manba fazalarini uchburchak ulangan holatidagiga nisbatan $\sqrt{3}$ marta katta bo'ladi.

6. To'rt o'tkazgichli zanjirlarda liniya o'tkazgichlari orasidagi liniya kuchlanishlaridan tashqari, liniya o'tkazgichi va neytral o'tkazgich orasida liniya kuchlanishidan $\sqrt{3}$ marta kichik faza kuchlanishi mavjud.


Ko'rib chiqilgandan, agar liniya kuchlanishi 380 V bo'lsa faza kuchlanishi 220 V, liniya kuchlanishi 220 V bo'lsa, faza kuchlanishi 127 V bo'ladi.

Sanoat korxonalari iste'molchilarini va maishiy xizmat korxonalari iste'molchilarining kuchlanishlari shu kuchlanishlarga mo'ljallangan. To'rt o'tkazgichli tarmoqlar esa, bir fazali iste'molchilarni ham ulash imkoniyatni beradi.

(MUSTAQIL ISH №7)

MAVZU: UCH-BURCHAK SXEMADA ULANGAN SIMMETRIK VA NOSIMMETRIK UCH FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ELEKTR ZANJIRLARINI HISOBLASH HAMDA TOK VA KUCHLANISHLARNING VEKTOR DIAGRAMMASINI QURISH.

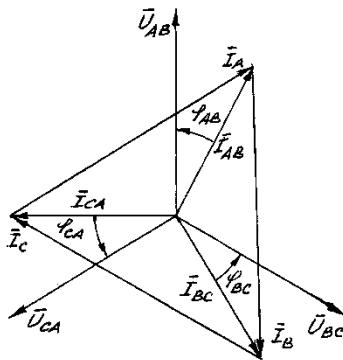Iste'molchilarini uchburchak shaklida ulash



7.1 - rasm

Uch fazali zanjir iste'molchilarini uchburchak shaklida ulanganda, iste'molchining har bir fazasi ikkita liniya o'tkazigichi bilan bog'lanadi. SHuning uchun iste'molchining tavsifi va qiymatidan qatiy nazar iste'molchining faza kuchlanishi mos ravishda liniya kuchlanishiga teng bo'ladi $U_\phi = U_{\pi}$ (7.1-rasm).

SHuning uchun iste'molchilar uchburchak ulanganda faza iste'molchilari yoki bir fazali iste'molchining nominal kuchlanishi liniya kuchlanishiga teng bo'lishi kerak. Umumiy holda faza toklari I_{AB} , I_{BC} , I_{CA} lar liniya toklari I_A , I_B , I_C larga teng emas. Kirxgofning birinchi qonuni A, V, S tugunlariga qo'llab, faza va liniya toklari orasidagi quyidagi munosabatlarni olamiz:

$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}, \\ \dot{I}_B &= \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}, \\ \dot{I}_C &= \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}. \end{aligned} \quad (7.1)$$

Bu munosabatlardan foydalanib liniya toklari uchun vektor diagramma qurish qiyin emas.

Agar iste'molchi simmetrik bo'lsa, Yani $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA}$ bo'lsa, tok vektorlari simmetrik sistemani tashkil etadi. Faza toklarining qiymatlari va fazalar siljishi faza kuchlanishlari bilan bir xil bo'ladi. Demak,

$$I_{AB} = \dot{U}_{AB} / Z_{AB}; \quad I_{BC} = \dot{U}_{BC} / Z_{BC}; \quad I_{CA} = \dot{U}_{CA} / Z_{CA}. \quad (7.2)$$

$$\dot{I}_{AB} = \dot{I}_{BC} = \dot{I}_{CA}. \quad (7.3)$$

(7.1-rasm) dagi vektor diagrammadan

$$I_{\pi} = \sqrt{3} I_\phi. \quad (7.4)$$


SHunga e'tibor berish kerakki, uch o'tkazgichli

zanjirlarda iste'molchining qanday xarakterda ekanligidan qathiy nazar liniya toklarining geometrik yig'indisi nolga teng.


$$I_A + I_B + I_C = 0 \quad (7.5)$$

Simmetrik uch fazali iste'molchilarni masalan, elektrodvigatelni uch o'tkazgichli zanjirga tarmoq kuchlanishiga bog'liq ravishda uchburchak yoki yulduz shaklida ulash mumkin. Elektrodvigatellarning shchitida yoki pasportida ikki xil kuchlanish ko'rsatilgan bo'ladi, biri dvigatelg' cho'lg'amlarini yulduz shaklida ulash uchun, ikkinchisi uchburchak shaklida ulash uchun $\frac{Y}{\Delta}$ - bu dvigatelning faza kuchlanishi 220 V va uning chulg'amlarini yulduz shaklida ulash mumkin, agar tarmoq kuchlanishi $U_T=380 \text{ V}$ bo'lsa. Uchburchak ulash mumkin, agar tarmoq kuchlanishi $U_T=220 \text{ V}$ bo'lsa.

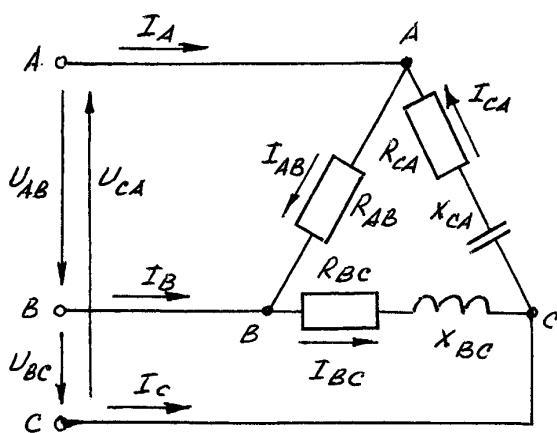Nosimmetrik yuklama asosan fazalarga bir fazali iste'molchilar ulanganda vujudga keladi. Ular iste'molchining tavsifi yoki qiymati jihatidan bir – biridan farq qilishi mumkin. Nosimmetrik yuklamalni zanjir fazalaridagi tokning qiymati (7.2) munosabatdan, liniya toklari esa (7.4) formuladan aniqlanadi.



7.2 – rasm.

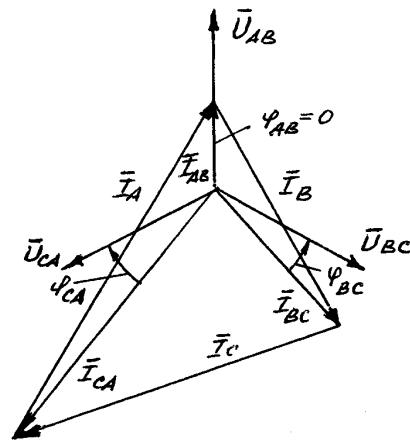

7.3 – rasm.


Nosimmetrik yuklamalni uch fazali zanjir sxemasi 7.9-rasmda ko'rsatilgan, 7.3-rasmda esa uning kuchlanish va toklar diagrammasi keltirilgan. Liniya toklari (7.4) formula asosida qurilgan.

(MUSTAQIL ISH №8)

MAVZU: TRANSFORMATORLAR. TRANSFORMATORLAR PASPORTIDAGI KO'RSATKICHLAR ASOSIDA ULARNING BOSHQA KATTALIKLARINI HISOBBLASH VA FIK NING TRANSFORMATORNING ULANISHIGA BOG'LIQLIGI GRAFIGINI QURISH VA TAHLIL OLİSH.

Transformator bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energiyasini , chastotasini o'zgartirmasdan , ikkinchi bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energiyasiga aylantiradigan statikaviy elektromagnit apparatdir. Transformatorning ishi o'zaro induksiya hodisasiga asoslangan. Transformator magnit o'tkazgich (o'zak) dan iborat

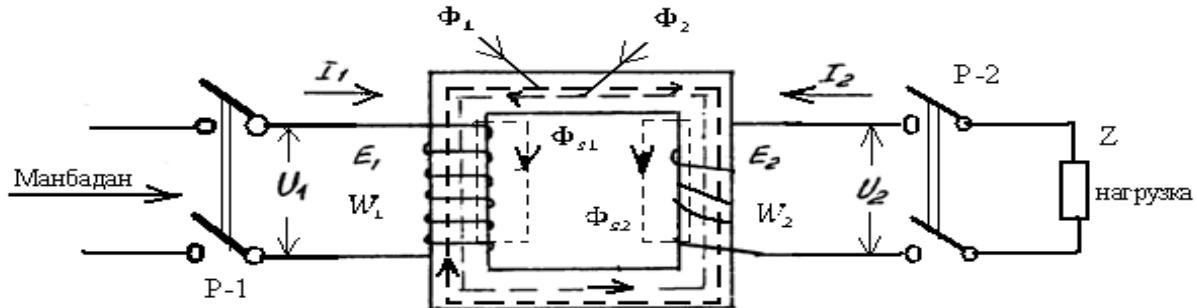bo'lib ,unga magnit o'tkazgichdan va bir-biridan izolyasiyalangan birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amlar o'ralgan. Transformatorning birlamchi cho'lg'amida U_1 kuchlanishli elektr energiyasi beriladi ,ikkilamchi cho'lg'amdan esa U_2 kuchlanishli elektr energiyasi olinadi. Transformatorni 1876- yilda atoqli rus konstruktori va olimi P. N. YAblochkov ixtiro qilgan.



8,1-rasmda sxematik ravshda tasvirlangan bir fazali transformator berk po'lat o'zakda joylashgan ikkta qo'zg'almas g'altakdan iborat.

G'altaklardan biri (W_1 o'ramli g'altak) tashqi o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulanadi va birlamchi cho'lg'am deb ataladi . Ikkinci W_2 o'ramli g'altak ikkilamchi cho'lg'am deyiladi ,unga o'zgaruvchan tok energiyasi istemolchisi (nagruzka) ulanadi.Birlamchi cho'lg'am o'zgaruvchan tok manbaiga ulanganida undan o'zgaruvchan I_1 tok o'tadi , bu tok o'zakda o'zgaruvchan magnitaviy oqim hosil qiladi.Oqim o'zak bilan tutashib, transformatorning birlamchi cho'lg'amini ham , ikkilamchi cho'lg'amini ham kesib o'tadi va ularda elektr yurituvchi kuch e.yu.k (

E_2

) lar induksiyalanadi.

Agar transformatorning ikkilamchi cho'lg'ami elektr energiya istemolchisi bilan ulansa ,u holda bu cho'lg'amning e.yu.k . tok hosil bo'ladi. SHunday qilib, elektr energiya o'zgaruvchan magnitaviy maydon yordamida transformatorning birlamchi cho'lg'amidan ikkilamchi cho'lg'amiga uzatiladi. Odatda, cho'lg'amlarning kuchlanishi bir-biriga teng bo'lmaydi . Katta kuchlanishga hisoblangan cho'lg'am yuqori kuchlanish cho'lg'ami (YUK) ,ikkinchisi past kuchlanish cho'lg'ami (PK) deb yuritiladi. Har qaysi cho'lg'am magnit o'tkazgichning turli sterjenlarida joylashgan ikkta yarim cho'lg'amdan iborat, ular o'zaro ularning o'zaro magnit yurituvchi kuch (m.yu.k) lari qo'shilib umumiy magnitaviy oqim hosil qiladigan qilib ulangan . Bu

Φ_1

magnitaviy oqim ning katta qismi magnit chutkazgich bo'ylab tutashadi va foydali oqim ataladi, u har ikkala cho'lg'am bilan ilashadi . Magnitaviy oqimning bir qismi havo bilan tutashadi va faqat bitta cho'lg'am bilan ilashgan bo'ladi ,u sochilish oqimi deb yuritiladi.

Agar birlamchi kuchlanish ikkilamchi kuchlanishdan katta ($U_1 > U_2$) bo'lsa, transformator pasaytiruvchi transformator deb ,aksincha ($U_1 < U_2$) bo'lsa oshiruvchi transformator deb ataladi . Transformatorlar f. i. k. yuqori (96-98%) bo'lganligidan ikkala cho'lg'amning nominal quvvati shartli ravishda o'zaro teng (=) deb hisoblanadi . Agar ikkinchi cho'lg'am uzib qo'yilganda (rubilnik 2 ajratilgan) birlamchi cho'lg'amga nominl kuchlanish U_1 berilganda transformatorning ish rejimi transformatorning salt yurishi deb ataladi. Salt yurishi rejimida ,birlamchi cho'lg'amga berilgan U_1 kuchlanish tahsirida ,birlamchi cho'lg'amdan salt yurishi toki (I_c) deb ataladigan o'zgaruvchan tok o'tadi. Salt yurishi tokning kattaligi transformator nominal toki (I_H) ning 4-10 % ini tashkil etadi :

$$I_c = (4 \dots 10) \% I_H .$$

Salt yurish toki nominal tokka qaraganda kichik bo'lganligidan birlamchi cho'lg'amning qizishiga isrof bo'lgan quvvat hisobiga olinmaydi , bunda salt yurishida transformator iste'mol qiladigan quvvat amalda transformator po'lat o'zagining

qizishiga sarflanadi va po'lat o'zakdagi quvvat isrofi () deb hisoblanadi . CHo'lg'amlar o'ramlari sonining yoki cho'lg'amlar e.yu.k. larining yoxud transformatorning salt yurishida cho'lg'amlar kuchlanishlarining nisbati transformatorning transformasyalsh koefftsienti deb ataladi , uni quyidagi formula bilan ifodalash mumkin:

$$\kappa_T = \frac{4,44 W_1 \Phi_M}{4,44 W_2 \Phi_M} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{U_1}{U_2} . \quad (8,1)$$

Agar transformatorlarning ikkilamchi cho'lg'ami qisqa tutashtirilib ,birlamchi cho'lg'amga ikkala cho'lg'amda normal toklar hosil bo'ladigan qilib ,past kuchlanish U_k berilsa ,transformatorning bunday ish rejimi qisqa tutashuv tajribasi deb yuritiladi. Qisqa tutashuv kuchlanishi deb ataladigan U_k kuchlanish ,odatda ,(5-10)% U_H oshmaydi va har doim transformator pasportida ko'rsatilgan bo'ladi . Bu tajribada o'lchangan quvvat cho'lg'amlarining qizishiga isrof bo'lgan quvvatni qoplashga ketadi va cho'lg'amlarning qizishiga ketgan isrof () deb ataladi . SHunday qilib ,to'la nagruzka berilgan transformatorning to'la isrofi nominal toklarda va nominal kuchlanishlarda quydagicha :

- 1.Transformator bilan tanishiladi ,uning va ish sxemasida ko'zda tutilgan o'lchash piraboralarning asosiy texnikaviy malumotlari yozib olinadi .
2. 8,2-rasmga muvofiq sxema yig'iladi .
3. Transformatorning salt yurishi tajribasi o'tkaziladi buning uchin

a) P_2 rubilhnik ajratiladi; b) ulanadi;

P_1

v) rubilhnik ulanadi ; g) ajratiladi ;

d) ajratib qo'yiladi , U_{1c} , U_{2c} , I_{1c} va lar o'lchanadi .

K_T

4. Transformatsyalash koeffisienti () , po'latdagি isrof lar) va 100% nisbat hisoblab topiladi .

5. Qisqa tutushuv tajribasi o'tkaziladi , buning uchin :


a) rubilhnik ulanadi ;

b) birlamchi cho'lg'am 5% ga teng past kuchlanish beriladi ;

v) birlamchi cho'lg'amga berilgan kuchlanish shu cho'lg'amda $I_1 = I_H$ toq hosil bo'ladigan qilib rostlanadi va ikuchlanishning shu qiymati U_K qayt qilinadi ;

g) $U_{1K} = U_H$; ; $I_{1K} =$ o'lchashlar bajariladi .

8,2-rasm.

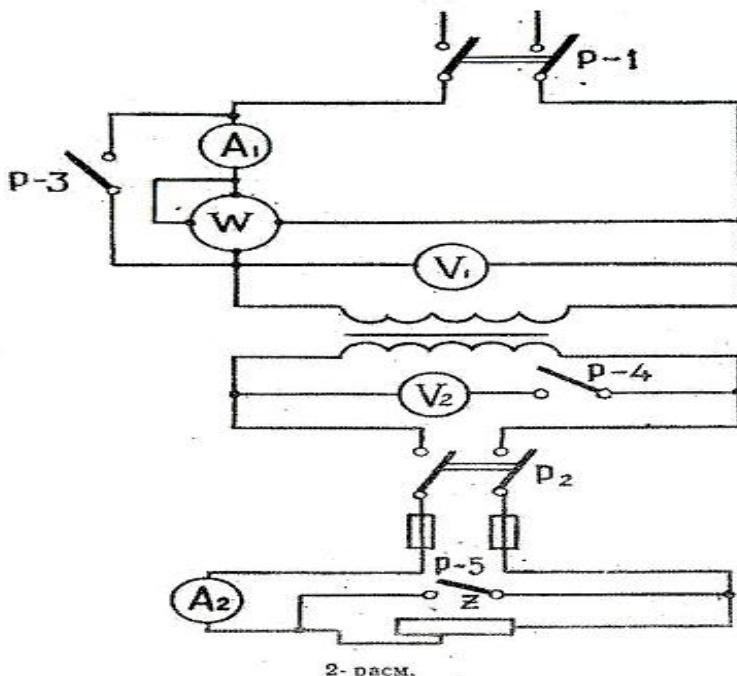

6. da · 100 % nisbat hisoblanadi .

P₁

7. I_1 = da transformatorning f.i.k. hisoblanadi , bunda quvvatni vattmetr ko'rsatishi nazarda tutiladi .

8. Nominal nagruzka tajribasi o'tkaziladi ,buning uchun

a) rubilhniklar ajratilganligi , , , rubilhniklar ulanganligi

P₂ nagruzka qarshiligi to'la kritilganligi tekshirib ko'rildi ;


P1

b) rubilhnik ulanadi ,so'ngra rubilhnik ajratilib ,nagruzka reostatning qarshiliqi kamaytiriladi, transformatorga to'la ,Yani nominal quvvat beriladi ;
 v) U_1 , U_2 , I_1 , R , I_2 o'lchashlar bajariladi
 9. Barcha malumotlar quydag'i jadvalda yoziladi :

(MUSTAQIL ISH №9)

MAVZU: O'ZGARMAS TOK MASHINALARI. PARALLEL QO'ZG'ATISHLI UZGARMAS TOK ELEKTR MOTOR PASPORTIDAGI KO'RSATKICHLAR ASOSIDA UNING BOSHQA KATTALIKLARINI HISOBBLASH.

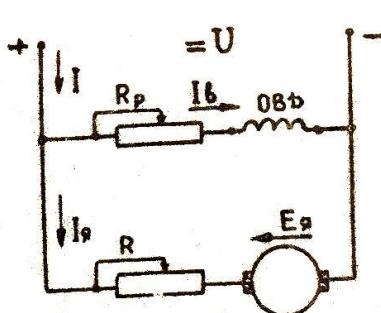O'zgarmas tok dvigatel(O'.T.D.)larning ulanish usullari (sxemalari)
4 xilga bo'linadi:



parallel qo'zg'atish cho'lg'amli

mustaqil qo'zg'atish cho'lg'amli

ketma-ket qo'zg'atish cho'g'amli

aralash qo'zg'atish cho'lg'amli

9.1-rasm. *Paralel qo'zg'atish chulg'amli U.T.D.ning ulanish sxemasi.*
Mexanik tavsif formulasini chiqarish uchun, (turg'un ish rejimida generator hosil qilib bergen) balans tenglamasini tuzamiz:

$$U = I_a (R_a + R) + E_a \quad (9.1)$$

bu erda, I_a - elektrodvigatel yakor tarmog'idagi tok, A.

R_a - yakor cho'lg'amining qarshiligi, Om

R - qo'shimcha (ishga tushiruvchi yoki roslovchi) qarshilik, Om.

Yakor cho'lg'amidagi elektr yurituvchi kuch (E.YU.K) quyidagiga tengdir:

$$E_a = K_e \cdot \Phi \cdot \omega \quad (9.2)$$

bu erda, K_e - dvigatel konstruksiyasiga bog'liq bo'lib, har bir dvigatel uchun alohidadir.

F - magnit oqimi, Vb.

ω - yakorning burchak aylanish chastotasi, rad/sek.

E_a ning (9.2) dagi qiymatini (9.1) ga qo'yib elektr dvigatelning tezlik tavsifini olishimiz mumkin:

$$U = I_a (R_a + R) + K_e \cdot \Phi \cdot \omega \quad (9.3)$$

bu erdan,

$$\omega = \frac{U}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K_e \cdot \Phi} \cdot I_a, \quad (9.4)$$

Dvigatelning elektromagnit momenti quyidagiga teng:

$$M = K_m \cdot \Phi \cdot I_a, \quad (9.5)$$

bundan

$$I_z = \frac{M}{K_m \cdot \Phi}, \quad (9.6)$$

I_a ning (9.6) dagi qiymatini (9.4) ga quyib, elektrovgatel mexanik tavsifining matematik tenglamasini olamiz:

$$\omega = \frac{U}{K_e \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K_e \cdot K_m \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (9.7)$$

Agarda burchak aylanish chastotasi rad/sek.da va moment ng'yutonmetr (Nm) larda berilsa,

$$K_m = K_e = K, \text{ teng bo'ladi.}$$

U holda (9.7) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{U}{K \cdot \Phi} - \frac{R_a + R}{K^2 \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (9.8)$$

Agarda yakor reaksiyasini hisobga olmasak, elektr dvigateldagi magnit oqimi o'zgarmay qoladi.

$$K \cdot \Phi = const = C$$

U holda (9.8) formulani quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{U}{C} - \frac{R_a + R}{C^2} \cdot M, \quad (9.9)$$

U, R_a, R larning doimiy qiymatlari uchun (9.9) to'g'ri chiziq tenglamasini beradi:

$$\omega = A - BM, \quad (9.10)$$

$$\text{bu erda, } A = \frac{U}{C} \text{ va } B = \frac{R_a + R}{C^2};$$

(9.8), (9.9), (9.10) formulalardan ko'rinish turibdiki, agarda $M = O$ da $R_a + R$ ning har qanday qiymatlarida ham befarq, ordinata o'qida yotadigan bitta nuqtadan o'tadi, Yani $\omega = \omega_o$, (9.11) nuqtada.

Ushbu nuqtadagi aylanish chastotasi, *ideal erkin* (x.x) salt yurshidagi aylanish chastotasi deyiladi.

Bu holda yakor zanjiridagi tok nolga teng, yakorning E.YU.K. i quyilgan kuchlanishga teng bo'lib, yo'naliishi teskaridir.


(9.8) tenglamaning ikkinchi qismi, moment noldan qandaydir M miqdorgacha o'zgarganda aylanish chastotasining o'zgarishini ko'rsatadi, Yani,

$$\Delta\omega = \frac{R_s + R}{K^2 \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (9.11)$$

Demak, (9.8) tenglamani (9.10) va (9.11) tenglamalarni hisobga olgan holda yozsak, aylanish chastotasi tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\omega = \omega_0 - \Delta\omega, \quad (9.12)$$

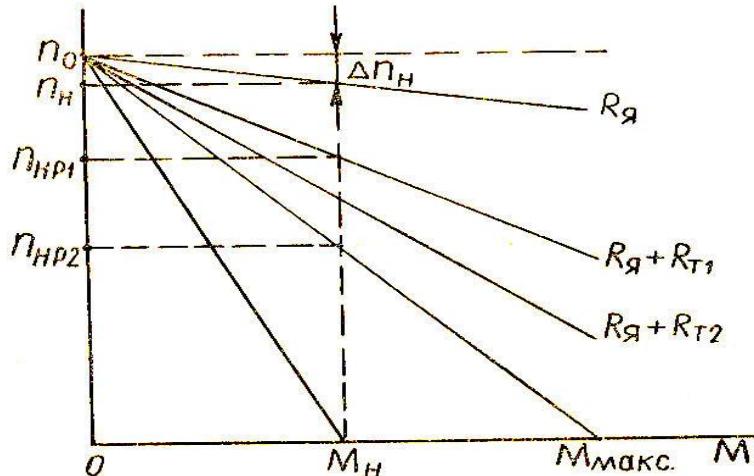R ning har xil qiymatlari uchun mexanik xarakteristikating tabiiy va sunhiy tavsiflaridan iborat tavsiflarini tuzish mumkin.



9.2-rasm. Parallel ko'zg'atish cho'lg'amli elektrodvigatel, dvigatel rejimida ishlagandagi mexanik tavsifi.

YAkor zanjiridagi tashqi qarshilik $R = 0$ bo'lib, kuchlanish va dvigatel elektromagnit oqimining nominal qiymatdagi tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelinining tabiiy tavsifi deyiladi.

$R \neq 0$ bo'lgan tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelinining sunhiy tavsifi deyiladi.

Xulosa:

1.O'.T.D. parallel va mustaqil Q.CH.li bo'lsa, mexanik tavsifi ω_0 nuqtada kesishadigan to'g'ri chiziqlardan iboratdir.

2.Tabiyy tavsifning qattiqlik koeffisienti eng yuqori bo'lib, u R_s ga bog'liq, $R_s \gg$ (qancha katta) bo'lsa, $K_{\omega c} \ll$ (shuncha kichik) bo'ladi va teskari.

3. $R_1 > R_2 > R_3$ Yani, yakor zanjiridagi R qarshilik oshsa, $K_{\omega c}$ (qattiqlik koeffisienti) oshadi.

4. R ni o'zgartirib bir xil momentda aylanish chastotasi ω ni o'zgartirish mumkin.

2.O'.T.D.ning tormoz rejimi.


Ko'pchilik hollarda ishlab turgan dvigateli to'xtatish, revers qilish uchun to'xtatishga to'g'ri keladi.

Bu ishning bajarilish tezligi va sifati ish mashinasining unumдорлиги va ishlanayotgan mahsulotning sifatiga katta tahsir ko'rsatadi.

Elektrodvigatellarni to'xtatishning quyidagi usullari mavjud:

- Generatorli to'xtatish (rekuperativ) da dvigatel elektr tarmog'iga energiya beradi.
- Dinamik to'xtatish, Yani elektro dvigatel va mexanizmdagi kinetik energiya elektr energiyasiga aylanadi, lekin tarmoqga emas, balki yakor zanjirida issiqlik sifatida ajraladi (tashqi qarshilikga ulanadi).
- Teskari ulab to'xtatish

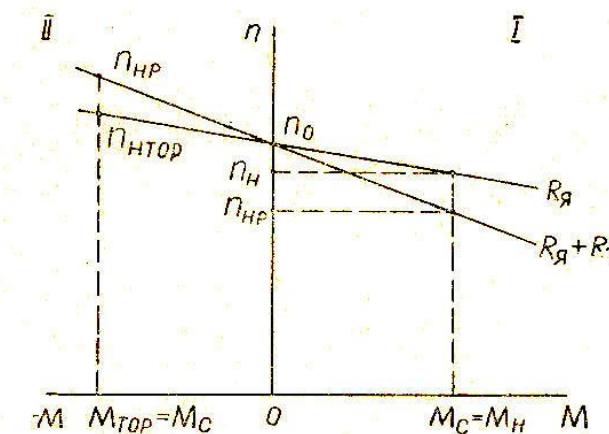1. Generatorli to'xtatish. Agar, parallel qo'zg'atish chulg'amli ishlab turgan dvigateli, tashqi kuch yordamida ideal tezlikdan katta bo'lgan tezlikda aylantirilsa, ($n > n_0$) dvigatel o'zi ulangan tarmoqga elektr energiyasi uzata boshlaydi.



II.Dvigatel rejimi-dagi tavsifning davomidir.

$$R_a > R_1 > R_2$$

9.3-rasm. Paralel qo'zg'atish chulg'amli elektrodvigatel tormrz rejimida ishlagandagi mexanik tavsifi

Misol: Pastlikga harakatlanayotgan poezdnинг tezligi uning potensial energiyasi hisobiga ortib boradi. Bunda elektr tarmog'idan dvigatel olayotgan tok mos ravishda kamaya boradi va nihoyat dvigatelning tezligi $n=n_0$ bo'lganda, $U=E$ bo'lishi sababli $I_{ya} = 0$ bo'ladi. Poezd dvigatelining tezligi $n > n_0$ ($\omega > \omega_0$) bo'lganda $E_{ya} > U$ bo'lib, tok

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R}; E_a > U \text{ bo'lgani uchun } I_a = -\frac{E_a - U}{R_a + R}, \quad (9.13)$$

va moment $M = -K \cdot \Phi \cdot I_a$, (9.14) o'z ishorasini teskarisiga o'zgartiradi. Demak, dvigatel generator rejimiga o'tib, $M_m = -M$ tormozlanish momentini hosil qiladi.

Bunda mexanik tavsif tenglamasi qo'yidagicha ifodalanadi:

$$\omega = \frac{U}{K \cdot \Phi} + \frac{(R_a + R) \cdot M_m}{K^2 \cdot \Phi^2}, \quad (9.15)$$

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega, \quad (9.16); \text{ formula (9.12) ga qarang}$$

2. Dinamik to'xtatishda, ishlab turgan dvigatelning yakor zanjirini elektr tarmog'idan uzib, uni mahlum tashqi qarshilikga ulash kifoya (yakorg' zanjiridagi issiqlik sifatida ajraladi). Bunda qo'zg'atuvchi cho'lg'am elektr tarmog'idan uzilmasligi lozim.

Elektrodinamik usul bilan dvigatelni to'xtatishda,

$$I_a = \frac{-E}{(R_a + R) + R_{duh}}, \quad (9.17) \quad R_{duh} = R_{mashku}$$

Bu ifodadan R_{duh} ni topish uchun

$$I_a \leq (2...2,5) \cdot I_h; \text{ va } E = E_h = U_h - I_h \cdot R_a$$

deb qabul qilinadi.

Elektrodinamik usul bilan dvigatelni to'xtatish, teskari ulab to'xtatishga nisbatan ancha tejamlidir.

Bunda dvigatelni tormozlab to'xtatish uchun energiya, elektr tarmog'idan olinmasdan, elektr yuritmaning aylanish qismlaridagi to'plangan kinetik energiya sarflanadi xolos.

3. *Teskari ulab to'xtatishda*, dvigatelning ulanishiga nisbatan teskari tomonga aylanishiga, dvigatelning teskari ulanishi deyiladi.

YUklarni kran yordamida ko'tarish yoki tushirish, dvigatelni reverslash yoki uni tezda to'xtatishda ushbu rejimdan foydalaniladi. Ushbu usulda tez va to'la to'xtaydi, elektr energiyasi sarflanadi, dvigatel qiziydi.

3. Paralel qo'zg'atish chulg'amli O'.T.D.ning aylanish chastotasini rostlash.

Ma'lum texnologik jarayonni boshqarish uchun zarur bo'lgan aylanish chastotasini (tezligini) avtomatik yoki qo'lda o'zgartirish yoki ushlab turish *aylanish chastotasini rostlash* deyiladi.

Ko'rsatkichlari:

- sozlash (rostlash) oralig'i (diapozoni)
- turg'unligi (stabilg'nostg')
- rostlash yumshoqligi (plavnostg')
- yo'nalishi
- iqtisodiyligi (reostat)
- yo'l quyiladigan yuklanma (nagruzka)

Elektro dvigatelning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{U - I_a (R_a + R)}{K \cdot \Phi}, \quad (9.18)$$

Ushbu formuladan ko'rniib turibdiki, aylanish chastotasini quyidagi ko'rsatkichlari bilan rostlash mumkin:

1. YAkor zanjirining qarshiligi R ni o'zgartirib
2. Magnit oqimini o'zgartirib (ko'zg'atish toki R_r orqali o'zgartiriladi).
3. Dvigatel yakoriga berilgan kuchlanish U ni o'zgartirib.

(MUSTAQIL ISH №10)

MAVZU: MEXANIK VA ISHGA TUSHIRISH TAVSIFLARIPI KURISH. KETMA-KET QO'ZG'ATISHLI UZGARMAS TOK ELEKTR MOTOR PASPORTIDAGI KO'RSATGICHALAR ASOSIDA UNING BOSHKA KATTALIKLARINI HISOBBLASH.

Ketma-ket uyg'otishli dvigatellarda $I_y = I_s$ bo'lgani uchun faqat tashqi tavsif olish mumkin $n = f(I_y)$ (9,3 – rasm). Bu dvigatellar tavsifi yumshoqligi bilan ajralib turadi. Ular elektr transporti va kranlarda ishlataladi. Dvigatelning quvvati R (kVt), aylantiruvchi momenti M (N.m) va aylanish tezligi n (ayl/min) o'zaro quyidagicha bog'langan

$$P_M = \frac{Mn}{9550}. \quad (10.1)$$

Dvigatelp ishlaganda quyidagi quvvat isroflari bo'ladi:

$\Delta P_R = I_s^2 R_R$ - yakorp chulg'amidagi quvvat isrofi;

$\Delta P_y = I_y^2 R_y$ - uyg'otish zanjiridagi quvvat isrofi;

ΔP_{II} - magnit maydon hosil qilishdagi (po'latdagi) quvvat isrofi.

ΔP_{mex} - mexanik quvvat isrofi.

Dvigatelning iste'mol qiladigan elektr quvvati R_e :

$$P_\vartheta = P_M + \sum \Delta P = P + \Delta P_R + \Delta P_y + \Delta P_{II} + \Delta P_{mex} \quad (10.2)$$

U holda dvigatelning foydali ish koeffisienti (FIK) uning mexanik foydali quvvati R_m dan quvvatlar isrofi $\sum \Delta P$ qiymatidan katta bo'ladi, foizlarda quyidagicha ifodalanadi:

$$\eta = \frac{P_R}{P_\vartheta} \cdot 100\% = \frac{P_M}{P + \sum \Delta P} \cdot 100\% \quad (10.3)$$

O'ta kichik quvvatli mashinalarning FIK 30-40% bo'lsa, katta quvvatlilarniki 83-96 atrofida bo'ladi.

(MUSTAQIL ISH №11)
MAVZU: MEXANIK VA ISHGA TUSHIRISH TAVSIFLARINI
KO'RISH.

O'zgarmas tok mashinalari qaytuvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, dvigatelp va generotor rejimlarida ishlay oladi. Ularning tuzilishi ham bir xil. Generator rejimida birlamchi dvigatelning (asosan asinxron dvigatelning, gohida ichki yonar dvigatelning) mexanik energiyasi elektr energiyaga, dvigatelp rejimida esa, elektr energiyasi qayta mexanik energiyaga aylantirib beriladi.

O'zgaruvchan tok texnikasi taraqqiy eta borishi bilan o'zgarmas tok mashinalarini ishlab chiqarish o'zgaruvchan tok mashinalariga nisbatan kamaya bordi. Bunga sabab o'zgarmas tok mashinalari konstruksiyasining nisbatan murakaabligi (ayniqsa kollektor va cho'tkani mavjudligi) va qimmatligi bo'ldi. SHunga qaramasdan o'zgarmas tokni elektr energiyasidan foydalanishning maolum sohalarda o'zgaruvchan tok bilan almashtirib bo'lmasligi hamda u birmucha afzalliklarga ega bo'lganligi uchun shu kunda ham ishlatib kelinmoqda. Masalan, elektroliz qurilmalarida, akkumulyatorlarni zaryadlashda, avtomatikada, tezlikni keng doirada bir tekis boshqarish hamda katta aylanuvchan moment talab etilgan joylarda, elektr transportida va hokazolarda o'zgarmas tokdan foydalaniladi.

O'zgarmas tok mashinasi asosan, qo'zg'almas qism – stanina, qo'zg'aluvchan qism – yakordan iborat. Stanina yirik mashinalar uchun po'latdan, kichik mashinalar uchun cho'yandan qo'yib yasaladi va unga qutblarning o'zaklari o'rnatiladi .

Bosh qutblar stananining ichki sirtiga o'rnatilgan bo'lib, unga o'yg'otish chulg'amlari o'ralgan. Bosh qutb mashinaning asosiy magnit maydonini hosil qiladi.

YAkorp silindrsimon o'zak bo'lib, o'qqa o'rnatilgan. YAkorp qalinligi 0,35 – 0,5 mm li elektromexanik po'lat plastinkalar to'plamidan tayyorlanadi. Uyurma toklarga bo'ladigan quvvat isrofini kamaytirish maqsadida plastinkalar bir – biridan izolyasiya qilinadi. Aylanuvchan yakorning chulg'amlarida o'zgaruvchan EYUK hosil qilinib, kollektor va cho'tkalar, yordamida generatordan o'zgarmas tok olinadi. YAkorp chulg'amlari izolyasiyalangan mis simdan iborat bo'lib, u alohida – alohida seksiya qilinib yasalgandan so'ng yakorning o'zagidagi pazlar orasiga joylashtiriladi. CHulg'amlarning uchlari kollektor plastinkalariga biriktiriladi.

Kollektor silindr shaklida bo'lib, misdan yasalgan alohida – alohida plastinalardan iborat. Plastinalar bir-biridan va korpusdan mikonit manjet vositasida izolyasiyalanadi. Korpusdagi to'tqichga o'rnatilgan cho'tkalar yordamida kollektordan tok olinadi. CHo'tkalar ko'mir, grafit, mis yoki bronzadan yasaladi.

Mashinaning yakori birlamchi dvigatelp yordamida o'zgarmas tezlik bilan aylantirilganda (generator rejimi) uning chulg'am o'ramlarini bosh magnit kuch chiziqlari kesib o'tishi natijasida, elektromagnit induksiyasi qonuniga binoan, EYUK induksiyalanadi:

$$E = cn\Phi, \quad (11.1)$$

bu erda s – o’zgarmas koeffisient; n – yakorning aylanish tezligi ayl.min; F – bosh qutblarning magnit oqimi, Vb.

EYUK ning yo’nalishini «o’ng qo’l» qoidasiga ko’ra aniqlash mumkin. YAkorda EYUK induksiyalanishi hodisasi o’zgarmas tok mashinasining dvigatelp rejimida ham sodir bo’ladi. Biroq bunda generatorda induksiyalangan EYUK tokni generatorga ulangan tashqi zanjirda hosil qiladi. Dvigatelda esa bu EYUK unga berilgan kuchlanishga teskari yo’nalgan bo’ladi.

YAkor chulg’amida induksiyalangan EYUK formulasini chiqarish uchun 11.1 – rasmga murojaat qilamiz. Rasmda ikki qutbli mashinaning magnit sistemasi ko’rsatilgan. Agar bir qutbning magnit oqimini F , qutblar juftining sonini r , yakorning diametrini d va uzunligini l deb belgilasak, u holda yakorp yuzasiga to’g’ri keladigan o’rtacha magnit induksiyasi

$$B_{\text{up}} = \frac{\Phi p}{\pi d l} \quad (11.2)$$

YAkorp n tezlik bilan aylanayotganda yakorp chulg’amining har bir sterjenida induksiyalangan EYUK ning o’rtacha qimati:

$$E_{\text{up}} = B_{\text{up}} J \nu = \frac{\Phi p}{\pi d l} l \frac{\pi d n}{60} = p \Phi \frac{n}{60}. \quad (11.3)$$

Generatorning elektr yurituvchi kuchi yakorp chulg’amining bitta parallel tarmog’idagi teng taosir etuvchi EYUK ga teng.

Agar yakorp chulg’amidagi umumiy sterjenlar sonini N deb, parallel tarmoqlar sonini α orqali belgilasak yakorda induksiyalangan EYUK:

$$E = E_{\text{up}} \frac{N}{a} = \frac{N}{a} p \Phi \frac{n}{60} = \frac{p N}{60 a} n \Phi = c n \Phi, \quad (11.4)$$

yoki

$$E = c n \Phi, \quad (11.5)$$

bu erda s – o'zgarmas koeffisient bo'lib, mashinaning konstruksiyasiga bog'liq kattaliklarni o'z ichiga oladi.

F ning qiymatini uyg'otish chulg'amidagi tokni boshqarish yo'li o'zgartirish mumkin. Mashinaning elektr yurituvchi kuchi magnit oqim bilan yakorning aylanish tezligiga proporsional.

O'zgarmas tok mashinasidagi generatorning tormozlovchi momenti va dvigatelning aylantiruvchi momenti Amper qonuniga binoan juda qulay topiladi.

YAkorp chulg'ami parallel tarmoqdan tashkil topganligi uchun yakor toki ular orasida bo'linadi, har bir o'tkazgichdan $I = \frac{I_A}{2a}$ tok o'tadi.

O'tkazgichdagi tok bilan magnit maydonining o'zaro taosiridan elektromagnit kuch hosil bo'ladi:

$$F = BIl = B \frac{I_A l}{2a}. \quad (11.6)$$

Bu kuch magnit induksiyasi V ga nisbatan o'tkazgichning qutb ostidagi holatiga qarab o'zgaradi.

Agar bitta qutb ostidagi induksiyaning o'rtacha qiymatini olsak:

$$F_{\text{up}} = B_{\text{up}} \cdot l \frac{I_A}{a}. \quad (11.7)$$

Bu kuchga to'g'ri keladigan moment:

$$M_{\text{up}} = \mathbf{b}_{\text{up}} D, \quad (11.8)$$

bu erda D – yakorning diametri.

YAkorning hamma N simlarida hosil bo'lган moment:

$$M = M_{\text{up}} N = B_{\text{up}} l D \frac{I_A}{2a} N. \quad (11.9)$$

YAkorp bitta qutbining magnit oqimi kesib utayotgan yuza $S = \frac{\pi D l}{2p}$ ga tengdir.

SHu yuzaning o'rtacha induksiyaga ko'paytmasi bir qutbning magnit oqimini beradi:

$$\Phi = B_{\text{up}} \frac{\pi D l}{2p}; \quad (11.10) \quad B_{\text{up}} l D = \frac{2\Phi p}{\pi}. \quad (11.12)$$

Bu qiymatni moment formulasiga qo'ysak:

$$M = \frac{2\Phi p}{\pi} \frac{I_A}{2a} N = \frac{1}{\pi} \frac{p}{2a} N \Phi I_{ya}. \quad (11.13)$$

u holda

$$M = K_M \Phi I_A, \quad (11.14)$$

bu erda K_m – berilgan mashina uchun o'zgarmas qiymat.

Bu moment generatorda tormozlash vazifasini bajarsa, dvigatelda aylantirish vazifasini bajaradi. Generatorning yakorini aylantiradigan birlamchi dvigatelp ana shu tormozlovchi momentni engishi kerak.

Generator salt ishlaganda bosh qutb hosil qiladigan asosiy magnit oqim F hosil bo'ladi. Unga nagruzka ulanganda yakorp o'tkazgichlaridan tok o'tib, yakorning magnit maydoni mashinaning bosh qutblari hosil qilgan asosiy magnit oqimiga taosir ko'rsatadi va uning yo'nalishini o'zgartiradi. Bu hodisa yakorp reaksiyasi deyiladi. Bunda qutblarning bir tomonida magnit chiziqlarining zichligi ortsa, ikkinchi tomonda kamayadi. YAkorning o'ramlari, qutb ostidagi magnit kuch chiziqlari ko'p joydan o'tganda induksiyalangan EYUK qiymati birmuncha ko'payadi. Bu ortiqcha EYUK plastinalar orasida uchqun hosil qilib, kollektor bo'ylab olov paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu esa mashinaning normal ishlashini buzadi, nagruzka ortganda generatorning EYUK sini kamaytirib generatorning uchlaridagi kuchlanishning qo'shimcha pasayishiga olib keladi.

YAkorp reaksiyasining taosiri asosiy qutblar orasidagi geometrik neytral chiziqqa qo'shimcha qutblar o'rnatish yo'li bilan kamaytiriladi. Bu chulg'am yakorning chulg'ami bilan ketma – ket ulanadi, bunda uning magnit maydoni yakorning magnit maydoniga qarama-qarshi yo'naladi. Kichik quvvatli mashinalarda esa qo'shimcha qutb o'rniغا cho'tkalarni geometrik neytral chizig'idan surib qo'yish usuli qo'llaniladi. Natijada cho'tkalarning yakorp reaksiyasidan uchqunlanishi birmuncha kamayadi. Tok kommutasiyasi deganda seksiyani chulg'amning bir tarmog'idan ikkinchisiga ularash va bunda ro'y beradigan tok yo'nalishining o'zgarishi tushuniladi.

Mashina yakori aylanganda kollektor plastinalari galma – gal cho'tkalarga tegadi, shuning uchun maolum oraliqda bitta seksiya yoki bir nechta seksiya cho'tkaga tutashadi. CHo'tka bilan kollektor plastinkasi orasidagi o'tish qarshiligi kichik bo'lgani uchun seksiyalarning tutashuvi ularning qisqa tutashuviga yaqin bo'ladi. Seksiyadagi tok o'zgarganda o'zinduksiya EYUK vujudga keladi va nisbatan ancha katta qiymatlarga erishishi mumkin. Kommutasiya jarayoni barcha cho'tkalar ostida bir nechta seksiyada bir yo'la yuz bergani uchun har qaysi seksiyada o'zinduksiya EYUK vujudga keladi. Reaktiv EYUK deb ataladigan o'zinduksiya EYUK va o'zaro induksiya EYUK tok o'zgarishiga to'sqinlik qilib, tok zichligini cho'tka ostida notejis tarqalishiga sabab bo'ladi. Bu esa uchqun chiqishiga sabab bo'ladi. Cho'tka chulg'am reaksiyalarini ajratganda uchqun ayniqsa jadal bo'ladi. Cho'tka

bilan kollektorlar orasida potensiallar farqi mavjud bo'lganda tokning o'ta zichligi yoy razryadi hosi bo'lishiga olib keladi. Yoy razryadi cho'tka bilan kollektor orasidagi yupqa havo qatlamlarini ionlaydi va youning rivojlaniga sabab bo'ladi. Yoy boshqa ishorali cho'tkaga o'tib kollektorda doiraviy o't paydo qilishi mumkin, bu esa kollektorni ishdan chiqaradi. Kommutasiyani yaxshilashning eng samarali usuli reaktiv EYUK larni kompensasiyalashtirishdir.

O'zgarmas tok generatorlari magnit maydonini uyg'otish usuliga qarab, mustaqil uyg'otishli va o'z-o'zidan uyg'otishli bo'ladi. Mustaqil uyg'otishli generatorlarning uyg'otish chulg'amlariga yuboriladigan tok tashqi manbadan olinadi. O'z-o'zidan uyg'otishli generatorlarning uyg'otish chulg'amlariga yuboriladigan tok bevosita generatorlarning o'zidan olinadi. O'z-o'zidan uyg'otishli generatorlar uch xil bo'ladi .

- a) parallel yoki shunt uyg'otishli;
- b) ketma – ket uyg'otishli;
- v) aralash uyg'otishli.

(MUSTAQIL ISH №12)

MAVZU: ASINXRON MOTOR ASINXRON MOTOR PASPORTIDAGI KURSATKICHLAR ASOSIDA UNING BOSHQA KATTALIKLARINI XISOBLASH. MEXANIK VA ISHGA TUSHIRISH TAVSIFLARINI KO'RISH.

Asinxron mashinalarning tuzilishi va ishlash prinsiplari

Asinxron mashina o'zgaruvchan tok mashinasi bo'lib, uning ishlash prinsipi aylanuvchan magnit maydoni hodisasisiga asoslangandir. Asinxron mashinalar ham generator, ham dvigatelp sifatida ishlatilishi mumkin.

Asinxron dvigatellar (AD) ning tuzilishi oddiy, ishlatish qulay, energetik va mexanik tavsiflari yaxshi bo'lgani uchun sanoatda ishlatilayotgan elektr dvigatellarining 80% dan ko'prog'ini asinxron dvigatellar tashkil etadi. Ularning quvvati vatning bir necha ulushidan, bir necha ming kilovattgacha ish kuchlanishi esa 127 V dan 10 kV gacha bo'ladi.


AD bir, ikki, uch fazali qilib yasaladi. Uch fazali AD metall kesish, yog'ochni qayta ishlash dastgohlari, ko'tarma kranlar, liftlar, ekskalatorlar, ventilyatorlar va boshqa mexanizmlarda ishlatiladi.

Bir fazali AD ning quvvati, 0,5 kW dan oshmaydi. Undan avtomatik boshqarish tizimlarida, turli asboblarning elektr yuritmalarida, uy-ro'zg'or mashinalarida foydalilanildi.

AD qo'zg'almas qism stator va qo'zg'aluvchan qism rotordan iborat.


Stator stanina, po'lat o'zak va statorning pazlariga joylashtirilgan uch fazali chulg'amlardan iborat. Stanina cho'yan yoki alyuminiydan silindrsimon shaklda yasalgan, uning ichiga statorning po'lat o'zagi mahkamlangan. Staninada stator chulg'amlarining uchlari chiqarilgan «klemmalar qutichasi» bor. Statorning silindrsimon po'lat o'zagi qalinligi $0,35 \div 0,5$ o'zaro izolyasiyalangan elektromexanik po'lat plastinalardan iborat. Stator po'lat o'zagining ichki sirtida stator uzunligi bo'yicha ketgan pazlarga stator chulg'amlari joylashtirilgan (12.1-rasm). Stator

cho'lg'ami izolyasiyalangan mis simlardan yasalgan bo'lib, stator pazlariga $2\pi/3$ burchak ostida joylashgan. CHulg'amlarning bosh va oxirgi uchlari yuqorida aytilganidek, «klemmalar qutichasi» ga chiqarilgan bo'ladi. CHulg'am uchlarining ochiq qoldirilishi uni tarmoq kuchlanishining qiymatiga qarab «yulduz» yoki «uchburchak» sxemada ulashga imkon beradi. Rotor dvigatelning aylanish o'qiga mahkamlangan bo'lib, uning po'lat o'zagi ham statorni kabi qalinligi $0,35 \div 0,5$ mm elektromexanik po'lat plastinalar to'plamidan iborat.

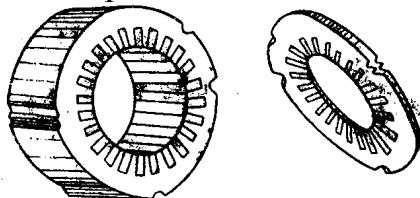

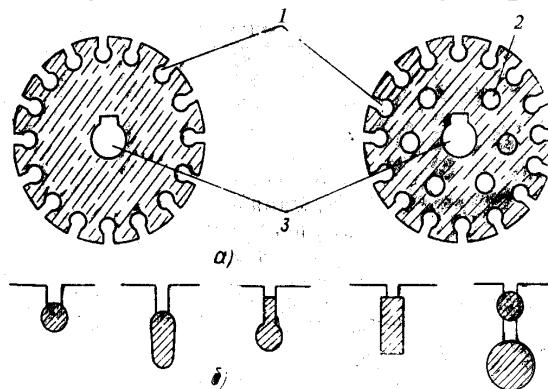
12.1 – rasm.

Po'lat o'zak plastinalarning ustki yuzasiga pazlar o'yilgan bo'lib, ularning shakli turlicha bo'lishi mumkin (13.2-rasm). Bu erda 1-pazlar; 2-ventilyasiya teshiklari; 3-val va shponka uchun teshik. Po'lat o'zak dvigatelning o'qiga mahkamlangan. AD rotor cho'lg'aming tuzilishiga qarab ikkiga bo'linadi, dvigatelning nomiga esa shu cho'lg'am nomi qo'shib aytildi. joylashtirilib, ularning uchlari alyuminiy xalqalar bilan biriktirilsa, bunday rotor chulg'amlari qisqa tutashtirilgan rotor deyiladi. Bunday dvigatellar esa qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron dvigatelp deb ataladi.



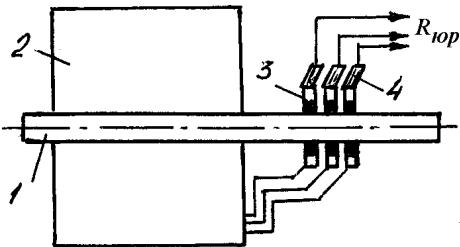12.2 – rasm.

Agar rotoring po'lat o'zagi ariqchalariga, stator chulg'amlari kabi, misdan yasalgan uch fazali chulg'am joylashtirilsa, bunday rotor faza chulg'amli rotor, dvigatelp esa faza rotorli asinxron dvigatelp deb ataladi. Rotor chulg'ami «yulduz» sxemada ulanib, chulg'amning bosh uchlari AD ning o'qiga mahkamlangan kontakt xalqalar bilan tutashtiriladi. Kontakt xalqalar esa grafit cho'tkalar yordamida dvigateldan tashqariga o'rnatilgan uch fazali yurgizish reostati bilan biriktiriladi. YUrgizish reostati R_{yur} dvigatelp ishlaganda rotor cho'lg'aming qarshiligini va ish bilan birgalikda rotor tokini boshqarish uchun xizmat qiladi (12.3-rasm). Bu erda 1-val; 2-rotor chulg'amli qismi; 3-xalqalar; 4-cho'tkalar.



12.3 – rasm.

Stator n_1 tezlik bilan aylanayotgan aylanuvchan magnit maydonining oqimi F , rotor chulg’amlarini kesib o’tib, elektrnomagnit induksiya qonuniga asosan rotor cho’lg’amlarida EYUK induksiyalaydi. EYUK o’z navbatida rotor tokini xosil qiladi.

Agar stator magnit maydonining aylanish tezli-gi va rotoring aylanish tezligiga o’zaro tenglashdi ($n_1=n_2$), u holda aylanuvchi magnit maydonining kuch chiziqlari rotor cho’lg’amlarini kesib o’tmaydi va natijada rotorda EYUK induksiyalanmaydi. Bunda rotor toki i_2 nolga teng bo’ladi.

Aylanuvchan magnit maydoni tezligining rotoring aylanish tezligiga teng bo’lmasligi tufayli ($n_1>n_2$) bunday elektr mashinalar asinxron (tezliklari bir xil emas) mashinalar deb nomlangan. Rotor aylanish tezligining stator magnit maydonining aylanish tezligidan orqada qolishi rotoring sirpanishi deyiladi va foizlarda ifodalanadi.

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} 100\%$$

ifodadan dvigatelp rotoring aylanish tezligi

$$n_2 = n_1(1-S)$$

ni aniqlash mumkin.

Tezliklar farqiga rotoring sirpanish tezligi deyilib, quyidagicha ifodalanadi:

$$n_S = n_1 - n_2$$

Dvigatelning ishslash jarayonida sirpanish qiymati 0 dan 1 gacha o’zgaradi, dvigateli ishga tushirish paytida rotoring aylanish tezligi $n_2 = 0$ bo’lgani uchun $S=1$ bo’ladi. Dvigatellarning nominal sirpanishi

$$S_{nom} = 0,02 \div 0,06 \quad \text{yoki} \quad (2 \div 6)\% \quad \text{ni tashkil etadi.}$$

Rotor va stator chulg’amlarining elektr yurituvchi kuchi va toklari.

Qo’zg’almas rotor chulg’amida induksiyalangan EYUK ning chastotasi aylanuvchan magnit maydonining aylanishlar tezligi bilan aniqlanadi:

$$f_2 = \frac{n_1 p}{60} \cdot \quad (12,1)$$

Aylanuvchi magnit maydonining aylanishlar soni $n_1 = \frac{60 f_1}{p}$

ekanligini hisobga olsak, $f_2 = f_1$ bo’ladi, Yani qo’zg’almas rotor cho’lg’amida induksiyalangan EYUK ning chastotasi elektr energiya manbaining chastotasiga teng bo’lar ekan. Aylanuvchan magnit maydonning stator va rotor chulg’amlarida induksiyalagan EYUK lari

$$E_1 = 4,44 w_1 f_1 K_{r1} \Phi_m, \quad (12,2)$$

$$E_2 = 4,44 w_2 f_2 K_{r2} \Phi_m. \quad (12,3)$$

Agar $f_2 = f_1$ hisobga olinsa, $E_2 = 4,44w_2f_1K_{r2}\Phi_m$ bo'ladi.

Aylanayotgan rotoring chulg'amlarida induksiyalangan EYUK ning chastotasi f_{2r} rotoring sirpanish tezligi n_s ga bog'liq bo'ladi:

$$f_{2s} = \frac{pn_s}{60} = \frac{p(n_1 - n_2)}{60}. \quad (12,4)$$

(12,4) ga quyidagicha o'zgartirish kirmsak:

$$f_{2s} = \frac{p(n_1 - n_2)}{60} \cdot \frac{n_1}{n_1} = f_1 S. \quad (12,5)$$

Aylanuvchan rotor EYUK chastotasining sirpanishga bog'liqligini hosil qilamiz.

Dvigatel sanoat chastotasi ($f_1 = 50\Gamma_y$) va nominal nagruzkada ishlaganda $S_{nom} = 0,02 \div 0,06$ ligini hisobga olsak, $f_{2s} = (1 \div 3)\Gamma_y$ ni tashkil etadi.

Dvigatelni ishga tushirishda, $S=1$ bo'lganligi uchun $f_{2s} = f_1$, ideal salt ishlash rejimida Yani $S=0$ da $f_{2s} = 0$ bo'ladi.

(12,5) ifodani hisobga olsak rotor EYUK sining ifodasi:

$$E_{2s} = 4,44w_2K_{r2}f_{2s}\Phi_m = 4,44w_2K_{r2}f_1S\Phi_m = E_2S. \quad (12,6)$$

U holda rotor toki quyidagicha aniqlanadi

$$I_{2s} = \frac{E_{2s}}{Z_2} = \frac{E_2S}{\sqrt{R_2^2 + X_{2s}^2}}, \quad (12,7)$$

bu erda $X_{2s} = X_2S$ - aylanuvchan rotor chulg'amining induktiv qarshiligi.

Asinxron dvigatelning elektromagnit quvvati va aylantiruvchi momenti.

Aylantiruvchi momentning burchak tezligiga ko'paytmasi quvvatga teng

$$P = M\omega.$$

AD da elektromagnit momentni stator magnit maydonining burchak tezligiga ko'paytmasi elektromagnit quvvatga teng:

$$P_{\vartheta_M} = M_{\vartheta_M}\omega_0, \quad (12,8)$$

bu erda, ω_0 - aylanuvchan magnit oqimining burchak tezligi.

Dvigatelni validagi mexanik quvvat quyidagicha ifodalanadi:

$$P_{MX} = M_{\vartheta_M}\omega, \quad (12,9)$$

bunda ω - rotoring aylanishini burchak tezligi.

Agar rotoring po'lat o'zagida magnitlash uchun sarf bo'layotgan quvvat isrofi rotor chulg'amlaridagi quvvat isrofidan ancha kichik bo'lganligi uchun hisobga olinmasa rotor cho'lg'amini qizishi uchun quvvat isrofi:

$$P_{\vartheta_M} - P_{MX} = \Delta P_{qvvat} = 3I_2^2R_2 \quad (12,10)$$

yoki

$$M_{\vartheta_M}(\omega_0 - \omega) = 3I_2^2R_2.$$

Bundan elektromagnit moment

$$M_{\vartheta_M} = \frac{3I_2^2R_2}{S\omega_0}, \quad (12,11)$$

bu erda I_2 – rotor toki; R_2 – rotor cho'lg'amining qarshiligi.

U holda elektromagnit quvvat

$$P_{\mathcal{M}} = \frac{3I_2^2 R_2}{S} \quad (12,12)$$

Agar $3I_2^2 R_2 = 3E_2 I_2 \cos(\hat{E}_2 I_2) = 3E_2 I_2 \cos \psi_2$ ekanligini hisobga olsak, u holda ishqalanish momentini hisobga olmaganda

$$M_{\mathcal{M}} = \frac{3E_2 I_2 \cos \psi_2}{\omega_0 S},$$

yoki

$$M_{\mathcal{M}} = \frac{3 \cdot 4,44 w_2 f_2 K_{r2} A_m I_2 \cos \psi_2}{\omega_0 S} = C \Phi_m I_2 \cos \psi_2, \quad (12,13)$$

bu erda $C = 3 \cdot 4,44 f_2 w_2 \frac{K_{r2}}{\omega_0}$ - o'zgarmas koeffisient.

Asinxron dvigatelning aylantiruvchi momenti. Agar mexanik ishqalanishlar tufayli vujudga keladigan qarshilik momentini hisobga olmasak, $M_{EM} = M$ deyish mumkin, u holda

$$M = SF_m I_2 \cos \varphi_2. \quad (12,14)$$

$$\text{Agar, } F_m = \frac{E_1}{4,44 w_1 f_1 K_{r1}}; \quad I_2 = \frac{E_1 S}{K \sqrt{R_2^2 + (X_2 S)^2}};$$

$\cos \psi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (X_2 S)^2}}$ ekanligini hisobga olsak va (13.15) ifodaga qo'yysak

$$M = C_1 E_1^2 S = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (X_2 S)^2}}. \quad (12,15)$$

Bahzi hollarda dvigatelning aylantiruvchi momentining quyidagi soddalashtirilgan ifodasidan foydalaniladi:


$$M = \frac{\frac{2M_{kp}}{S} \cdot \frac{S_{kp}}{S_{kp}}}{\frac{S_{kp}}{S} + \frac{S_{kp}}{S}}.$$

Bu ifodadan sirpanishning nominal qiymatini hisobga olgan holda kritik sirpanishni aniqlash mumkin:

$$S_{kp} = S_{hom} \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right),$$

bu erda $S_{hom} = \frac{n_1 - n_{hom}}{n_1}$ - sirpanishning nominal qiymati; $\lambda = \frac{M_{kp}}{M_{hom}}$ - yuklash koeffisienti.


Asinxron dvigatelning tavsiflari.

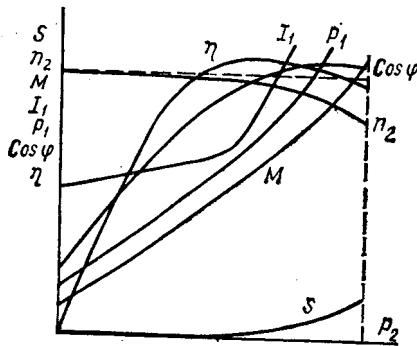

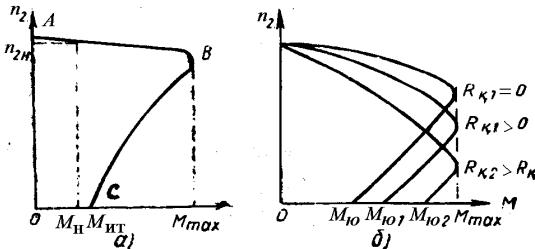12.4 – rasm.

Asinxron dvigatellarning ish tavsifi deganda sirpanish S rotorning aylanish chastotasi n_2 , hosil qilinadigan moment M , iste'mol qilinadigan tok I_1 sarflanadigan quvvat R , quvvat koeffisienti $\cos\varphi$ va FIK η ning mashina validagi quvvat R_2 ga bog'liqligi tavsifi tushuniladi (12.4-rasm).

Asinxron dvigatellarning mexanik tavsifi $U=\text{const}$ bo'lganda rotor aylanishlar soni (n_2) ning aylantiruvchi momentga bog'liqlik egri chizig'i $n_2 = f(M)$ AD larning mexanik tavsifi deyiladi (12.5-rasm). Mexanik tavsif har qanday dvigatelning asosiy tavsiflaridan biri bo'lib, dvigatelning ish qobiliyatini belgilaydi. Mexanik tavsifda quyidagilarni belgilash mumkin: maksimal moment M_{\max} , ishga tushirish momenti M_{it} , nominal moment M_{nom} .



12.5 – rasm.

YUklanish ostidagi AD ishga tushirish uchun uning ishga tushirish momenti ish mexanizmining qarshilik momenti M_q dan katta bo'lishi kerak $M_{it} > M_q$, aks holda AD harakatga keltirib bo'lmaydi. AD aylanishlar sonining o'zgarishi mexanik tavsifining S nuqtasidan boshlanib, V nuqta orqali o'tadi. Tavsifning A-V qismidagi $M_{nom}=M_q$ nuqtada dvigatelning vali n_{2nom} tezlik bilan aylana boshlaydi. Tavsifning S-V qismi tezlanish qismi, A-V esa ish qismi hisoblanadi. AD ish qismida barqaror tezlik bilan aylana boshlaydi.

AD ni ishga tushirishda quyidagi talablar bajarilishi kerak: ishga tushirish momenti qarshilik momentidan katta bo'lishi, ishga tushirish tokining kichik bo'lishi, ishga tushirish vaqtি qisqa bo'lishi uchun quyidagi ishga tushirish usullaridan foydalaniladi. Rotor chulg'amiga yurgizish reostatlarini ulash; stator cho'lg'amini elektr tarmog'iga (bevosita) ulash; ishga tushirish paytida stator cho'lg'amlariga pasaytirilgan kuchlanish berish.

AD aylanish tezligini sozlash. AD aylanish tezligi $n_2 = \frac{60f_1}{p}(1-S)$ bo'lgani uchun uning tezligi stator tokining chastotasi f_1 , juft qutblar soni r yoki sirpanish S ni o'zgartirish bilan rostlash mumkin. Stator tokining chastotasini o'zgartirish bilan

tezlikni rostlash stator aylanuvchi magnit maydonining aylanish tezligini o'zgartirishga asoslangan. Bu usul AD tezligini bir tekis va keng doirada rostlash imkonini beradi, ammo bunda maxsus chastota o'zgartirgich bo'lishi kerak.

Stator chulg'amining juft qutblar sonini o'zgartirish bilan dvigatelning tezligini rostlash usuli, asosan qisqa tutashtirilgan rotorli dvigatellarda qo'llaniladi.

Sirpanishni o'zgartirish orqali dvigatelp tezligini boshqarish usuli faqat faza rotorli AD ishlatiladi.

Asosiy adabiyotlar

1. Yakubov M.S., Jabborov N.G., Amirov S.F. Elektrotexnikaning nazariy asoslari.1, 2,3 qismlar. – T.:TIMI, 2007.- 430 b.

2. Karimov A.S. Nazariy elektrotexnika.-T.: O‘qituvchi, 2003.

Madjidov S.M. Elektr mashinalari va elektr yuritmalar.—T.,Bilim, 2002

3. Karimov A.S. va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika darslik „O‘qituvchi“. T.: 1995. -469 6.

4. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma darslik, - T.: „O‘qituvchi“, 2002y.

5. Majidov S. va b. Elektrotexnika va elektronika asoslaridan laboratoriya ishlari, 1 va 2 qism, - Toshkent, TIQXMII 1992y.

6. Jabborov N.G., Baratov R.J. Elektrotexnika (ma’ruzalar matmi)T, TIQXMII, 2000y.

Qo’shimcha adabiyotlar

7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik. “Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 52 bet.

8. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezhulik va bunyodkorlik-milliy g‘oyamizning poydevoridir. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi, 2021 yil. – 36 bet.

9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022 yil. – 416 bet.

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5696 son Farmoni.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-martdagи “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-187-son qarori.

12. Желтиков А.И. Современные проблемы зоотехнии. Методические рекомендации. Новосибирск, 2017.

Axborot manbalari

13. <http://www.maxime-and-co.com/Statii/IMKA-v-Menhegofe.doc>

14. <http://www.web-cat.ru/General/63788.htm>

15. <http://www.byttechnics.ru/?cq52&oq0&startq257>

16. <http://www.diada.ru/cgi-bin/arch/config.pl?readq44848>

Mundarija.

Mustaqil ish.....	3
Mustaqil ish.....	6
Mustaqil ish.....	13
Mustaqil ish.....	16
Mustaqil ish.....	19
Mustaqil ish.....	22
Mustaqil ish.....	28
Mustaqil ish.....	30
Mustaqil ish.....	36
Mustaqil ish.....	43
Mustaqil ish.....	44
Mustaqil ish.....	48
Foydalaniman adabiyotlar.....	56

FAN BO‘YICHA

GLOSSARIY

ГЛОССАРИЙ

1) Контроль действий по времени

Вакт бўйича таъсирлар назорати

Control Action, Shared Time Control action in which one controller divides its computation or control time among several control loops rather than acting on all loops simultaneously

2) Контроль действий, Дифференциальное (действие) Контроль у которого выход пропорционален скорости изменениям входных данных.

Таъсирларнинг дифференциал назорати чикиш киймати кириш кийматларининг ўзгариш тезлигига пропорсионал бўлган таъсир назорати

Control Action, Derivative (Rate) Control action in which the output is proportional to the rate of change of the input

3) Контроль действий, действия прямого цифрового управления в котором управление осуществляется с помощью цифрового устройства, которое устанавливает сигнал для конечного управляющего элемента

Таъсирлар назорати, тўгъридан тўгъри ракамли бошқарув таъсири бунда бошқарув ракамли курилма ёрдамида амалга оширилади ва бу курилма яқуний бошқарув элементи учун сигнал ўрнатади.

Control Action, Direct Digital Control action in which control is performed by a digital device, which establishes the signal to the final controlling element

4) Контроль действий, высокие ограничения действия управления, в котором выходной сигнал никогда не превышает предварительно определенное высокое предельное значение.

Юкори чегарали таъсирлар назорати бундай бошқарувда чикиш сигнали хеч качон рухсат этилган энг юкори чегаравий кийматдан ошиб кетмайди

Control Action, High Limiting Control action in which the output never exceeds a predetermined high limit value.

5) Контроль действий, Интегральное (Сброс) действия управления, в котором выходной сигнал пропорционален интегралу по времени от входного; т.е. скорость изменения выходного сигнала пропорционален входу.

Таъсирлар назорати Интеграл (ресет) бундай бошқарувда чикиш сигнали кириш сигналининг вакт бўйича интегралига пропорсионал бўлади; яъни чикиш сигналининг ўзгариш тезлиги киришга пропорсионалдир.

Control Action, Integral (Reset) Control action in which the output is proportional to the time integral of the input; i.e., the rate of change of output is proportional to the input

6) Действие управления, низкий Ограничение действия управления, который на выходе никогда не бывает меньше, чем заданное предельное значение низкой. Контроль

Бошкариш таъсири, бошкариш таъсири чегараси, бошлангъич кийматдан киришдаги киймат хеч качон кичик бўлмайди.

Control Action, Low Limiting Control action which the output is never less than a predetermined low limit value

7) Действие, оптимизация действий управления, которая автоматически ищет D поддерживает наиболее выгодное значение указанной переменной, а не поддерживать его на одном заданного значения.

Таъсир, бошкариш таъсирини оптимизасияси, кўрсатилган ўзгарувчини, автоматик тарзда D ни топиб энг кулай холатда ушлаб туради, белгиланган кийматни бир мейрда ушлаб туролмайди,

Control Action, Optimizing Control action that automatically seeks and maintains the most advantageous value of a specified variable, rather than maintain it at one set value

8) Контроль Действие, Пропорциональное действие управления, в которой существует непрерывная линейная зависимость между выходом и входом.

Таъсир назорат, бошкарув таъсири пропорсионал, кириш ва чикиш ўртасида узликсиз чизикли бўгъликлек мавжуд.

Control Action, Proportional Control action in which there is a continuous linear relation between the output and the input

9) Точность соответствия из указанного значения к признанному, стандартное значение, или истинное значение

Аникиклик. Кўрсатилган кийматни белгиланган кийматга мослиги, стандарт киймат, ёки хакикий киймат.

Accuracy Conformity of an indicated value to an accepted standard value, or true value

10) Устройство Устройство, которое автоматически выбирает самым высоким или самым низким входным сигналом из числа двух или более входных сигналов

Курилма икки ёки ундан ортик кириш сигналлари ичидан энг юкори ёки энг куйи сигнални автоматик тарзда танловчи курилма.

Auctioneer Device A device which automatically selects either the highest or the lowest input signal from among two or more input signals.

11) Боде диаграмма График отношения амплитуд журнала и фазы угловые значения на частоте журнала базы для передачи функция.

Боде диаграммаси функцияни узатиш учун база журнали частотасида фазабурчак ва амплитуда орасидаги муносабат графиги хисобланади.

Bode Diagram A plot of log amplitude ratio and phase angle values on a log frequency base for a transfer function.

12) Контроль действий Характер изменения выходного сигнала влияет на вход контроллера или контрольного пакета системы.

Таъсирлар назорати чикиш сигналиниң ўзгариш характери централлер кириши ёки тизим назорат пакетига таъсир ўтказади.

Control Action The nature of the change of the output affected by the input of a controller or a controlling system.

13) Контроль действий, каскадное Каскад управления, где выход одного контроллера заданное значение для другого контроллера

Каскадли таъсирлар назорати каскадли бошқарув, бу ерда бир контроллернинг чикиш сигнали иккинчи контроллер учун берилган киймат хисобланади
Control Action, Cascade Control action where the output of one controller is the setpoint for another controller

14) Контроль действий по времени

Вакт бўйича таъсирлар назорати

Control Action, Shared Time Control action in which one controller divides its computation or control time among several control loops rather than acting on all loops simultaneously

15) Контроль действий, Дифференциальное (действие) Контроль у которого выход пропорционален скорости изменениям входных данных.

Таъсирларнинг дифференсиал назорати чикиш киймати кириш кийматларининг ўзгариш тезлигига пропорсионал бўлган таъсир назорати

Control Action, Derivative (Rate) Control action in which the output is proportional to the rate of change of the input

16) Контроль действий, действия прямого цифрового управления в котором управление осуществляется с помощью цифрового устройства, которое устанавливает сигнал для конечного управляющего элемента

Таъсирлар назорати, тўғъридан тўғъри ракамли бошқарув таъсири бунда бошқарув ракамли курилма ёрдамида амалга оширилади ва бу курилма якуний бошқарув элементи учун сигнал ўрнатади.

Control Action, Direct Digital Control action in which control is performed by a digital device, which establishes the signal to the final controlling element

17) Контроль действий, высокие ограничения действия управления, в котором выходной сигнал никогда не превышает предварительно определенное высокое предельное значение.

Юкори чегарали таъсирлар назорати бундай бошқарувда чикиш сигнали хеч качон рухсат этилган энг юкори чегаравий кийматдан ошиб кетмайди

Control Action, High Limiting Control action in which the output never exceeds a predetermined high limit value.

18) Контроль действий, Интегральное (Сброс) действия управления, в котором выходной сигнал пропорционален интегралу по времени от входного; т.е. скорость изменения выходного сигнала пропорционален входу.

Таъсирлар назорати Интеграл (ресет) бундай бошкарувда чикиш сигнали кириш сигналининг вакт бўйича интегралига пропорсионал бўлади; яъни чикиш сигналининг ўзгариш тезлиги киришга пропорсионалдир.

Control Action, Integral (Reset) Control action in which the output is proportional to the time integral of the input; i.e., the rate of change of output is proportional to the input

19) Действие управления, низкий Ограничение действия управления, который на выходе никогда не бывает меньше, чем заданное предельное значение низкой. Контроль

Бошкариш таъсири, бошкариш таъсири чегараси, бошлангъич кийматдан кирищдаги киймат хеч качон кичик бўлмайди.

Control Action, Low Limiting Control action which the output is never less than a predetermined low limit value

20) Действие, оптимизация действий управления, которая автоматически ищет D поддерживает наиболее выгодное значение указанной переменной, а не поддерживать его на одном заданного значения.

Таъсир, бошкариш таъсирини оптимизасияси, кўрсатилган ўзгарувчини, автоматик тарзда D ни топиб энг кулай холатда ушлаб туради, белгиланган кийматни бир мёरда ушлаб туролмайди,

Control Action, Optimizing Control action that automatically seeks and maintains the most advantageous value of a specified variable, rather than maintain it at one set value

21) Контроль Действие, Пропорциональное действие управления, в которой существует непрерывная линейная зависимость между выходом и входом.

Таъсир назорат, бошкарув таъсири пропорсионал, кириш ва чикиш ўртасида узликсиз чизикли бояғылниклик мавжуд.

Control Action, Proportional Control action in which there is a continuous linear relation between the output and the input

22) Точность соответствия из указанного значения к признанному, стандартное значение, или истинное значение.

Аникик. Кўрсатилган кийматни белгиланган кийматга мослиги, стандарт киймат, ёки хакикий киймат.

Accuracy Conformity of an indicated value to an accepted standard value, or true value

23) Устройство Устройство, которое автоматически выбирает самым высоким или самым низким входным сигналом из числа двух или более входных сигналов

Курилма икки ёки ундан ортик кириш сиганллари ичидан энг юкори ёки энг куйи сигнални автоматик тарзда танловчи курилма.

Auctioneering Device A device which automatically selects either the highest or the lowest input signal from among two or more input signals.

24) Контроль действий Характер изменения выходного сигнала влияет на вход контроллера или контрольного пакета системы.

Таъсирлар назорати чикиш сигналиниң үзгариш характеристи центроллер кириши ёки тизим назорат пакетига таъсир үтказади.

Control Action The nature of the change of the output affected by the input of a controller or a controlling system.

25) Контроль действий, Дифференциальное (действие) Контроль у которого выход пропорционален скорости изменениям входных данных.

Таъсирларнинг дифферен-сиал назорати чикиш киймати кириш кийматларининг үзгариш тезлигига пропорсионал бўлган таъсир назорати

Control Action, Derivative (Rate) Control action in which the output is proportional to the rate of change of the input

26) Контроль действий, действия прямого цифрового управления в котором управление осуществляется с помощью цифрового устройства, которое устанавливает сигнал для конечного управляющего элемента

Таъсирлар назорати, тўғридан тўғри ракамли бошкарув таъсири бунда бошкарув ракамли курилма ёрдамида амалга оширилади ва бу курилма якуний бошкарув элементи учун сигнал ўрнатади.

Control Action, Direct Digital Control action in which control is performed by a digital device, which establishes the signal to the final controlling element

27) Контроль действий по времени

Вакт бўйича таъсирлар назорати

Control Action, Shared Time Control action in which one controller divides its computation or control time among several control loops rather than acting on all loops simultaneously

28) Контроль действий, высокие ограничения действия управления, в котором выходной сигнал никогда не превышает предварительно определенное высокое предельное значение.

Юкори чегарали таъсирлар назорати бундай бошкарувда чикиш сигнали хеч качон рухсат этилган энг юкори чегаравий кийматдан ошиб кетмайди

Control Action, High Limiting Control action in which the output never exceeds a predetermined high limit value.

29) Контроль действий, Интегральное (Сброс) действия управления, в котором выходной сигнал пропорционален интегралу по времени от входного; т.е. скорость изменения выходного сигнала пропорционален входу.

Таъсирлар назорати Интеграл (ресет) бундай бошкарувда чикиш сигнали кириш сигналининг вакт бўйича интегралига пропорсионал бўлади; яъни чикиш сигналининг ўзгариш тезлиги киришга пропорсионалдир.

Control Action, Integral (Reset) Control action in which the output is proportional to the time integral of the input; i.e., the rate of change of output is proportional to the input

30) Действие управления, низкий Ограничение действия управления, который на выходе никогда не бывает меньше, чем заданное предельное значение низкой. Контроль

Бошкариш таъсири, бошкариш таъсири чегараси, бошлангъич кийматдан киришдаги киймат хеч качон кичик бўлмайди.

Control Action, Low Limiting Control action which the output is never less than a predetermined low limit value

31) Действие, оптимизация действий управления, которая автоматически ищет D поддерживает наиболее выгодное значение указанной переменной, а не поддерживать его на одном заданного значения.

Таъсир, бошкариш таъсирини оптимизасияси, кўрсатилган ўзгарувчини, автоматик тарзда D ни топиб энг кулай холатда ушлаб туради, белгиланган кийматни бир мёरда ушлаб туролмайди,

Control Action, Optimizing Control action that automatically seeks a d maintains the most advantageous value of a specified variable, rather than maintain it at one set value

32) Контроль Действие, Пропорциональное действие управления, в которой существует непрерывная линейная зависимость между выходом и входом.

Таъсир назорат, бошкарув таъсири пропорсионал, кириш ва чикиш ўртасида узликсиз чизикли бўгъликлик мавжуд.

Control Action, Proportional Control action in which there is a continuous linear relation between the output and the input

33) Контроль действий по времени

Вакт бўйича таъсирлар назорати

Control Action, Shared Time Control action in which one controller divides its computation or control time among several control loops rather than acting on all loops simultaneously

34) Контроль действий, Дифференциальное (действие) Контроль у которого выход пропорционален скорости изменениям входных данных.

Таъсирларнинг дифферен-сиал назорати чикиш киймати кириш кийматларининг ўзгариш тезлигига пропорсионал бўлган таъсир назорати
Control Action, Derivative (Rate) Control action in which the output is proportional to the rate of change of the input

35) Контроль действий, действия прямого цифрового управления в котором управление осуществляется с помощью цифрового устройства, которое устанавливает сигнал для конечного управляющего элемента

Таъсирлар назорати, тўгъридан тўгъри ракамли бошқарув таъсири бунда бошқарув ракамли курилма ёрдамида амалга оширилади ва бу курилма якуний бошқарув элементи учун сигнал ўрнатади.

Control Action, Direct Digital Control action in which control is performed by a digital device, which establishes the signal to the final controlling element

36) Контроль действий, высокие ограничения действия управления, в котором выходной сигнал никогда не превышает предварительно определенное высокое предельное значение.

Юкори чегарали таъсирлар назорати бундай бошқарувда чикиш сигнали хеч качон рухсат этилган энг юкори чегаравий кийматдан ошиб кетмайди
Control Action, High Limiting Control action in which the output never exceeds a predetermined high limit value.

37) Контроль действий, Интегральное (Сброс) действия управления, в котором выходной сигнал пропорционален интегралу по времени от входного; т.е. скорость изменения выходного сигнала пропорционален входу.

Таъсирлар назорати Интеграл (ресет) бундай бошқарувда чикиш сигнали кириш сигналининг вакт бўйича интегралига пропорсионал бўлади; яъни чикиш сигналининг ўзгариш тезлиги киришга пропорсионалдир.

Control Action, Integral (Reset) Control action in which the output is proportional to the time integral of the input; i.e., the rate of change of output is proportional to the input

38) Действие управления, низкий Ограничение действия управления, который на выходе никогда не бывает меньше, чем заданное предельное значение низкой. Контроль

Бошқариш таъсири, бошқариш таъсири чегараси, бошлангъич кийматдан киришдаги киймат хеч качон кичик бўлмайди.

Control Action, Low Limiting Control action which the output is never less than a predetermined low limit value

39) Действие, оптимизация действий управления, которая автоматически ищет D поддерживает наиболее выгодное значение указанной переменной, а не поддерживать его на одном заданного значения.

Таъсир, бошкариш таъсирини оптимизасияси, кўрсатилган ўзгарувчини, автоматик тарзда Д ни топиб энг кулагай холатда ушлаб туради, белгиланган кийматни бир мейрда ушлаб туролмайди,

Control Action, Optimizing Control action that automatically seeks and maintains the most advantageous value of a specified variable, rather than maintain it at one set value

40) Контроль Действие, Пропорциональное действие управления, в которой существует непрерывная линейная зависимость между выходом и входом.

Таъсир назорат, бошкарув таъсири пропорсионал, кириш ва чикиш ўртасида узликсиз чизикли багъликлек мавжуд.

Control Action, Proportional Control action in which there is a continuous linear relation between the output and the input

**FAN BO‘YICHA
O‘TKAZILADIGAN
ATTESTATSIYALAR
UCHUN SAVOLLAR**

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan nazorat savollari
I OB uchun og‘zaki savollar (120 ta)

- 1.Masofadan boshqarish apparatlarini sanab bering?
- 2.Tanlangan dvigatel qanday shartlar bilan tekshirib ko’rildi?
- 3.Korxonalarda asinxron dvigatellar asosiy nagruzkani tashkil etganida quvvat koeffisientini oshirish yo’llarini aniqlang?
- 4.Kondensatorlar ketma-ket ulansa ularning umumiy sigimi kanday o’zgaradi?
- 5.Kondensatorlar parallel ulansa, ularning umumiy karshiligi qanday o’zgaradi?
- 6.Kondensator vasifasi nimadan iborat?
- 7.Magnit maydon induksiyalash o’tkazgichga bogliqmi?
- 8.Induksivlik birligini ko’rsating.
- 9.Reaksiv qarshilik tipidagi zanjir elementini ko’rsating.
- 10.Tokli o’tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo’lishini qaysi olim kashf etgan?
- 11.Elektromagnit induksiya hodisasi nechanchi yillar kashf etilgan?
- 12.Ersted tajribasi nechanchi yilda amalga oshirildi?
- 13.Cho’g’lanma va lyuminessent lampalari qanday to’zilgan va qanday asosiy kattaliklarga ega?
- 14.O’zgarmas tokga ta’rif bering
- 15.Yorug’lik kattaliklari va ularning o’lchov birliklarini aytib bering
- 16.Lyuminensiya lampalaridagi yoruglik rangi nimaga bogliq?
- 17.Transformator nima sababli qariydi?
- 18.Metallarda elektr toki yo’nalishi qanday bo’ladi?
- 20.”Infrakizil” va ”ultrabinafsha” nurlar oralig’idagi nurlanish spektri xaqida nimani bilasiz?
- 21.Yorug’lik kattaliklari va ularning o’lchov birliklarini aytib bering
- 22.Elektr motorlarning qizishiga olib keluvchi asosiy sabab nima deb hisoblaysiz?
- 23.Elektr tokini uzoq masofaga o’zatishda yuqori kuchlanish nima uchun zarur?
- 24.Lampalarni qanday ulaganda kam quvvat sarf bo’ladi?
- 25.Elektr lampa galtakka ketma-ket ulanganda kalit uzilsa lampa ravshanlashuviga sabab nima ?
- 26.Tokli o’tkazgich qizdirilganda qanday o’zgaradi?
- 27.O’tkazgichlar qanday ulansa tok kuchi bir xil bo’ladi?
- 28.O’tkazgichlar qanday ulansa kuchlanish bir xil bo’ladi?
- 29.Bir Amperga teng birlikni kursating.
- 30.Tok kuvvati nimaga teng?
- 31.Tugri muloxaza kursatilgan katorni kursating.
- 32.Notugri jumlanı toping.
- 33.Notugri jumlanı kursating.
- 34.Generatorning parallel uygonish sharti.
- 35.Elektr motorning asosiy vazifasi nima?
- 36.Tok generatorining asosiy vazifasi?
- 37.Elektron kuchaytirgichlarda teskari boglanish nima uchun kullaniladi?
- 38.Transformatorning uzagi bulak varraklardan tuzilish sababini kursating
- 39.Tula zanjirda kuvvat koeffisiyentini oshirish shartini kursating
- 40.Yulduz ulashda uch fazali zanjirlarda nol sigimi axamiyati
- 41.10 va 20 omli qarshiliklar parallael ulangan bo’lsa, umumiy qarshilik qancha?
- 42.O’nta turli qarshilik ketma-ket ulangan bo’lsa ularning qaysi birida tok kuchi eng kichik bo’ladi?
- 43.O’nta qarshilik parallel ulangan ularning qaysi birida tok kuchi eng katta bo’ladi?
- 44.Kiska tutashgan asinxron mashinasi deyilish sababini kursating.
- 45.Ushbu fikr kimga tegishli?

- 46.Sim uzunligiga tugri, kundalang kesimiga teskari boglik .Ushbu muloxaza tokning kaysi kattaligiga boglik?
- 47.O'tkazgichning ko'ndalang kesimi o'tkazgichni qarshiligiga qanday tasir etadi?
- 48.Elektr o'tkazgichlarning diametri tokning o'tkazishiga qanday bog'liq?
- 49.Kirxgofni birinchi qonunini tushuntiring
- 50.Joul-Lena formulasini kursating.
- 51.Istemolchining kiskichlaridagi patesiallar ayirmasiga teng. Ushbu jumlada tokning kaysi parametrlari nazarda tutilgan?
- 52.Paralllel ulanganda utkazgich umumiy karshiligi kanday uzgaradi
- 53,Chap qo'l qoidasi bilan nimaning yo'nalishi aniqlanadi?
- 54.Quvvat qanday asbob yordamida aniqlanadi?
- 55.Qarshiliklari teng bo'lgan 3 ta shaxobcha o'zaro parallel ulangan da zanjirning umumiy qarshiligi har bir shaxobchaning qarshiligiga nisbatan qanchaga o'zgaradi?
- 56.Elektr utkazgichlardan eng yaxshi utkazgichlar turi
- 57.Eng kichik ulchov birligini kursating
- 58.Eng katta ulchov birligini kursating
- 59.20 om, 30 om, va 45 om karshilikli utkazgichlar ketma ket ulanganda tok kuchi kaysi birida eng kam
- 60.15 om, 25 om va 30 om karshilik utkazgichlar parallel ulanganda kuchlanish kaysi birida eng kam
- 61.15 om, 25 om va 30 om karshilik utkazgichlar parallel ulanganda tok kuchi kaysi birida eng kam
- 62.Qarshiliklarni qanday ulaganda eng ko'p elektr energiya sarf bo'ladi?
- 63.O'tkazgichdan eng katta issiqlik ajralib chiqish omili
- 64.Qaysi hodisada lampochka tok tarmoqdan uzilganda ravshanlashadi?
- 65.O'tkazgichlardi qarshilik nimaga teng?
- 66.1,2 farada necha mikrofaradaga teng?
- 67.Elektr zanjirlarda qo'shimcha qarshilikni qanday tarzda ulaganda umumiy qarshilik avvalgiga nisbitan kamayadi?
- 68.20 om, 30 om, va 45 om karshilikli utkazgichlar ketma ket ulanganda tok kuchi kaysi birida eng kam
- 69.Uch fazali tok asinzrom dvigatel nechanchi yilda kashf etilgan
- 70.Uch fazali tok asinzrom dvigatel kim tomonidan kashf etilgan
- 71.Vaqt o'tishi bilan qiymati va yo'nalishi o'zgarmaydi. Jumlada nima nazarda tutilgan?
73. $q = \frac{1}{R}$ bu yerda q –qanday kattalik.
- 74.O'tkazgich ko'ndalang kesi oshishi bilan qaysi kattalik ortadi?
- 75.O'zgarmas tokning qaysi kattaligi doimo nolga teng
- 76.Avtomobil generatori kuchlanishini bir xilda ushlab turuvchi asbob
- 77.O'zgarmas tok dvigatellarini necha xil ulash usuli mavjud
- 78.Qaysi elementda kuchlanish tokdan to'qson gradus ilgari yuradi?
- 79.Qaysi elementda tok kuchlanishdan to'qson gradus ilgari yuradi?
- 80.Elementning qanday xususiyatlari R , L , C parametrlarini belgilaydi?
- 81.Dinamik to'xtashda asinxron dvigatel elektr tarmog'iga tok bera boshlaydi. Buni bartaraf etish yo'lini ko'rsating
- 82.Elektr tokini elektr energiya manbaidan elektr toki iste'molchilarigacha shu energiya ni yetkazadigan yopiq yo'lni tashkil qiluvchi qurilma va elementlarga aytildi. Yashirin jumlani toping.
- 83.O'zgaruvchan kuchlanishni oshiradi yoki kamytiradi. Jumlada qaysi asbob nazarda tutilgan?
- 84.Elektr energiyasini saqlash xususiyati bor elementlarni ko'rsating
- 85.O'z induksiya hodisasini qaysi element yuzaga keltiradi?
- 86.Tok qiymatini qaysi element boshqara oladi?
- 87.Ketma-ket ulanganda hamma o'tkazgichlarda bir xil bo'ladi, o'lchash xatoligi bo'lmasligi uchun ketma-ket ulanadi. Nuqtalar o'rnidagi to'g'ri so'zni ko'rsating.

88. $I = \frac{U}{R}$ formula qaysi qonunga tegishli?
89. Tokli o'tkazgich atrofidagi magnit maydon qaysi qoida orqali aniqlanadi?
90. Nuqtalar o'rniga to'g'ri jumlanishi ko'rsating.
91. Sinusoidal tok zanjirining kirish toki va kuchlanishi fazasi bo'yicha ustma-ust tushsa va zanjirning to'liq qarshiligi z aktiv qarshilikka teng bo'lган holatda zanjirda hodisasi ro'y beradi.
92. Sinusoidal tok zanjirlarida rezonans hodisasi
93. Rezonans vaqtida tok qanday qiymatga erishadi?
94. Kuchlanish rezonansiga tegishli tenglikni ko'rsating.
95. O'tkazuvchanlik hodisasida qanday jarayon sodir bo'ladi?
96. Bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energiyasini chastotasini o'zgartirmasdan, ikkinchi bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energichsiga aylantiradigan statikaviy elektromagnit apparat. Yashirin so'zni ko'rsating.
97. Qishloq xo'jaligida elektr motorlarni qaysi turi ko'proq foydalani-ladi?
98. Kuchlanish rezonansi shartini aniqlang.
99. Uzaro induksiya EYuK e_m nimaga teng?
100. Uch fazali tok zanjiriga iste'molchilar uchburchak usulida ulangan liniya toklarini aniqlang
101. Transformator nechanchi yilda kashf etilgan?
102. Transformator qaysi olim tomonidan kashf etilgan?
103. Rotor tuzilishiga ko'ra asinxron dvigatel necha qismga bo'linadi?
104. Uch fazali tok zanjiriga iste'molchilar uchburchak usulida ulangan liniya kuchlanishini aniqlang
105. Uch fazali tokni qaysi olim ixtiro qilgan?
106. Qachon rus injeneri M.O.Dolivo-Dobrovolskiy tomonidan uch fazali sistemaning kashf qilindi?
107. To'g'ri mulohazani ko'rsating.
108. Uch fazali zanjir necha qismdan tashkil topadi?
109. Neytral simsiz «yulduz» ulangan fazali tizim kanday etiladi?
110. Nima uchun to'rt simli uch fazali tok sistemasida neytral simning uzilishi avariya rejimini hosil qiladi? To'g'ri javobni ko'rsating.
111. Uch fazali tizim istye-molchilarini «yulduz» ulanib neytral simbilan bulsa kanday atiladi?
112. Asinxron dvigatellarni teskari ulash usulida tormozlab, tezda to'xtatish uchun stator chulg'amini elektr tarmog'idan uzib, uni shu tarmoqqa..... ulash kerak. 113. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'ying.
114. Kondensator sig'imi quyidagilarning qaysi biriga bog'liq?
115. Tranzistorda nechta elektrondor bor?
116. Elektr dvigatellarda qaysi omil tez qizishiga sabab bo'ladi?
117. Elektr dvigatelning qizishini oldini olishning eng to'g'ri yo'lini ko'rsating
118. Elektr dvigatelda yuklanish eng ko'p tushish holatini ko'rsating
119. Yarim o'tkazgichli tranzistorning boshqaruvchi elektrodi nima deb nomlanadi?
120. Triod lampasidagi boshqaruvchi elektrodi nima deb nomlanali?

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan nazorat savollari

II OB uchun og‘zaki savollar (120 ta)

- 1.Yarim o’tkazgichli diodning n-tipida qanday zarracha tok tashiydi?
- 2.Transformator o’zagining qizishi sababini ko’rsating.
- 3.Transformator o’zagining varraklarga bo’linishini va qanday metaldan to’zilganini aniqlang?
- 4.Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang?
- 5.Yarim o’tkazgichli diodlarning P-tipida qanday zaryadli zarracha tok tashiydi?
- 6.Elektron nur trubkasida, tasvir hosil qilish uchun (kineskopda) qanday zarracha oqimidan foydalaniadi?
- 7.Zaryadli zarrachalar tinch holatda qanday kuchlar ta’sirida ta’sirlashadi?
- 8.1 Volt quyidagilarning qaysi biriga teng?
- 9.Yarim o’tkazgichlarda temperatura ortganda o’tkazuvchanligi nimaning hisobiga oshadi?
- 10.Metallarning elektr o’tkazuvchanligi qaysi parametriga bog’liq?
- 11.Qaysi moddada erkin elektron mavjud?
- 12.Dielektriklar nima uchun elektr tokini o’tkazmaydi?
- 13.Metallarda nisbatan qanday holatida elektr toki yaxshiroq o’tadi?
- 14.Yarim o’tkazgichli dioda nechta elektrod bor?
- 15.Zaryadsiz zarrachani ko’rsating
- 16.Protonga massa jihatidan teng zarrachani ko’rsating
- 17.Qisqa tutashuv qanday sodir bo’ladi?.
- 18.Transformator o’zagi nima sababdan mayda qatlamlardan tuziladi?
- 19.Transformator qizib ketish omili nima?
- 20.Transformator bu.....
- 21.Kuchlanish transformatori bilan birgalikda qanday o’lchov asbobi ulanadi?
- 22.Tok transformatori bilan birgalikda qanday o’lchov asbobi ulanadi?
- 23.Transformatorning transformasiya koeffisiyentini hisoblash formulasi qaysi javobda to’g’ri yozilgan?
- 24.Transformator pasaytiruvchi bulishi uchun transformasiya koeffisiyenti qanday bulishi kerak?
- 25.Transformator kuchaytiruvchi bulishi uchun transformasiya koeffisiyenti kanday bulishi kerak?
- 26.Tok kuchlanishi birligini ko’rsating.
- 27.Uzoq masofaga elektr tokini uzatishda qysi omil energiyaning isrofini kamaytiradi?
- 28.Elektr energiyasini ishlab chiqarish omili bo’lgan xodisani ko’rsating.
- 29.Keltirilgan elektr motor turlaridan qaysilari o’zgaruvchan tok motorlariga kiradi?
- 30.Mexanik xarakteristikasining qattiqlik koeffisiyentini oshirish uchun qanday choralar ko’riladi?
- 31.Qisqa tutashtirilgan motorlarning afzalliklari?
- 32.Elektr dvigatel qarshilik momentlarini paydo bo’lish sabablariga ko’ra necha guruhga bo’lish mumkin?
- 33.Nima uchun elektromashinalari qisqa tutashgan asinxron mashina-si deyiladi?
- 34.Nechanchi yilda rus akademigi B.S.Yakobi birinchi bo’lib elektr yuritmani yaratadi, u o’zi yaratgan o’zarmas tok dvigatelinini kemaga o’rnatib, uni harakatga keltiradi?
- 35.Asinxron mashinalarda qo’llanadigan qisqa tutashgan o’ramlarning vazifasini aniqlang
- 36.Asinxron dvigatellari nima sababdan qisqa tutashgan rotorli deb ataladi?
- 37.Generatorining kuchlanishini o’zgarishiga yoki bir xilda ushlab turishga nima sababchi bo’ladi?
- 38.Sinxron mashinalari rotorining aylanish tezligini aniqlang

- 39.Parallel uyg'otish generatorining uyg'atish shartlarini aniqlang
- 40.Dvigatel energetik rejimlarining ko'rinishi va belgilarini aytib bering
- 41.Uch elektrodli lampada bokaruvchi qismi nima deb ataladi?
- 42.Yarimo'tkazgiyalarda kovak va elektronning birlashuvi nima deb ataladi?
- 43.Zaryadsiz zarrachani ko'rsating
- 44.Tok o'tkazuvchi suyuqlik nima deb ataladi?
- 45.Elektrolitlarda asosan qaysi zaryadli zarracha tok tashiydi?
- 46.Jismlar sirtini metal bilan qoplashda qaysi xodisadan foydalilanildi?
- 47.Elektr tokini qanday suv yaxshi o'tkazadi?
- 48.Yarim o'tkazgichli diod necha xil o'tkazgichda bo'ladi?
- 49.Sof yarim o'tkazgichlarning eletr o'tkazuvchanligi temperaturaga qanday bog'liq?
- 50.Ko'p dvigatelli elektr yuritmaga ta'rif bering?
- Jumlanı to'g'ri davom etkazing.
- 51.Elektr dvigatel, dvigatel harakatini ish mashinasiga uzatuvchi mexanikaviy uzatma va dvigateli boshqaruvchi apparatlardan iborat qurilmadeb ataladi.
- 52.R=3 bo'lganida o'zgaruvchan tok to'la bir davr hosil qilish uchun generator rotori necha oborotda aylanishi kerak?
- 53.Nuqta o'rniga mos so'zni toping . Elektr dvigatelning aylantirish momenti, toki va quvvatining vaqtga qarab o'zgarishi elektr yuritmaningdeb ataladi?
- 54.Mexanizm aylanish chastotasining qarshilik momentiga bog'liqligi ish mashinasiningdeyiladi.
- 55.Yakor zanjiridagi tashqi qarshilik R=? bo'lib, kuchlanish va dvigatel elektromagnit oqimining nominal qiymatdagi tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelining tabiiy tavsifi deyiladi. Bunda R nimagateng
- 56.R=? bo'lgan tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelining sun'iy tavsifi deyiladi. R nechaga teng?
- 57.Dvigatellarining mexanik xarakteristikasi birligini oshirish uchun qanday tadbirlar qo'llaniladi?
- 58.Dvigatelning o'tkinchi jarayoni deb nimaga aytildi?
- 59.Motorning buralish tezligi qanday asbob yordamida o'lchanadi?
- 60.Quvvat koeffisiyentini oshirish uchun qaysi ele-mentlardan foydalilanildi?
- 61.O'zgaruvchan tok motorlarning quvvat koeffisiyenti qaysi ifoda bilan belgilanadi?
- 62.Ish mashinasining yuklama diagrammasiga ko'ra elektr yuritma qanday ish rejimlarda ishlashi mumkin?
- 63.Elektr motor ish jarayonida uning qizishi issiqlik balans tenglamasi qanday ifodalanadi?
- 64.Juft qutblar soni 4 bo'lgan elektr mashinada chas -totasi 100 Gs li uch fazali tokdan hosil bo'ladigan magnit maydonining ay-lanish tezligi nimaga teng?
- 65.Elektr yuritmaning ochiq sistemasi qanday funksiyalarini bajaradi?
- 66.O'zgarmas qarshilik xususiyatlarini tushintiring
- 67.Savolga to'g'ri Elektr yuritmaning ochiq sistemasi qanday funksiyalarini bajaradi?
- 68.Elektr yuritma qaysi apparatlar yordamida himoya qilinadi?
- 69.Quyidagilardan ko'p dvigatelli elektr yuritmaga ta'rif bering?
- 70.Elektr yuritmaning berk zanjirini hosil qilish qaysi hollarda talab qilinadi?
- 71.Eruvchi saqlagichning kamchliklari?
- 72.Elektr yuritmalarini avtomatik boshqarishda qanday funksiyalarga asoslanadi?
- 73.Issiqlik relesi elektr motorlarni qanday nonormal ish rejimidan himoyalaydi?
- 74.Elektromagnit vaqt relelari qanday elektr zanjirlarda qo'llaniladi?
- 75.Elektr yuritmaning o'tkinchi jarayoni vaqtida dinamik moment qanday ifodalanadi?

- 76.Ultrabinafsha va infraqizil nurlaridan qishloq xo'jaligida qaysi maqsadlarda foydalilanadi?
- 77.Lyuminessent lampaning ulanish sxemasidagi s_1 va s_2 kondensator-larining vazifasi nimalardan iborat?
- 78.Yoritish sistemasi va turlarini aytib bering?
- 79.Ishlab chiqarish xonalarini elektr bilan yoritish qanday hisoblanishi mumkin?
- 80.Kondisionerning vazifasini tushintirib bering?
- 81.Ro'zg'orda ishlatiladigan qanday elektr isitish asboblari mavjud?
- 82.Elektr isitish ishlab chiqarish jarayonida qanday maqsad uchun qo'llaniladi?
- 83.Avtomatlashtirilgan agregat AVM-0,4A qanday maqsadlarda ishlatiladi va usha agregatda elektr yuritmaning qaysi turi qo'llaniladi?
- 84.Mikroiqlim deganda nimani tushunasiz?
- 85.Ultra binafsha nurlarning A oblasti, qishloq xo'jalik mahsulotlarini lyuminissent analiz yordamida, uning ximiyaviy tarkibi va buzilish darajasini aniqlash va hokozalarda ishlatiladi. Bunady oraliq to'lqin uzunligi qancha?
- 86.Masofadan boshqarish apparatlarini sanab bering?
- 87.Tanlangan dvigatel qanday shartlar bilan tekshirib ko'rildi?
- 88.Korxonalarda asinxron dvigatellar asosiy nagruzkani tashkil etganida quvvat koeffisientini oshirish yo'llarini aniqlang?
- 89.Kondensatorlar ketma-ket ulansa ularning umumiy sigimi kanday o'zgaradi?
- 90.Kondensatorlar parallel ulansa, ularning umumiy karshiligi qanday o'zgaradi?
- 91.Kondensator vasifasi nimadan iborat?
- 92.Magnit maydon induksiyalash o'tkazgichga bogliqmi?
- 93.Induksivlik birligini ko'rsating.
- 94.Reaksiv qarshilik tipidagi zanjir elementini ko'rsating.
- 95.Tokli o'tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo'lishini qaysi olim kashf etgan?
- 96.Elektromagnit induksiya hodisasi nechanchi yillar kashf etilgan?
- 97.Ersted tajribasi nechanchi yilda amalga oshirildi?
- 98.Cho'g'lanma va lyuminessent lampalari qanday to'zilgan va qanday asosiy kattaliklarga ega?
- 99.O'zgarmas tokga ta'rif bering
- 100.Yorug'lik kattaliklari va ularning o'lchov birliklarini aytib bering
- 101.Lyuminensiya lampalaridagi yoruglik rangi nimaga bogliq?
- 102.Transformator nima sababli qariydi?
- 103.Metallarda elektr toki yo'nalishi qanday bo'ladi?
- 104."Infrakizil" va "ultrabinafsha" nurlar oralig'idagi nurlanish spektri xaqida nimani bilasiz?
- 105.Yorug'lik kattaliklari va ularning o'lchov birliklarini aytib bering
- 106.Elektr motorlarning qizishiga olib keluvchi asosiy sabab nima deb hisoblaysiz?
- 107.Elektr tokini uzoq masofaga o'zatishda yuqori kuchlanish nima uchun zarur?
- 108.Lampalarni qanday ulaganda kam quvvat sarf bo'ladi?
- 108.Elektr lampa galtakka ketma-ket ulanganda kalit uzilsa lampa ravshanlashuviga sabab nima ?
- 110.Tokli o'tkazgich qizdirilganda qanday o'zgaradi?
- 111.O'tkazgichlar qanday ulansa tok kuchi bir xil bo'ladi?
- 112.O'tkazgichlar qanday ulansa kuchlanish bir xil bo'ladi?
- 113.Bir Amperga teng birlikni kursating.
- 114.Tok kuvvati nimaga teng?
- 115.Tugri muloxaza kursatilgan katorni kursating.

- 116.Notugri jumlani toping.
- 117.Notugri jumlani kursating.
- 118.Generatorning parallel uyg'onish sharti.
- 119.Elektr motorning asosiy vazifasi nima?
- 120.Tok generatorining asosiy vazifasi?

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan nazorat savollari
YaB uchun og‘zaki savollar(300ta)

- 1.Masofadan boshqarish apparatlarini sanab bering?
- 2.Tanlangan dvigatel qanday shartlar bilan tekshirib ko’riladi?
- 3.Korxonalarda asinxron dvigatellar asosiy nagruzkani tashkil etganida quvvat koeffisientini oshirish yo’llarini aniqlang?
- 4.Kondensatorlar ketma-ket ulansa ularning umumiy sigimi kanday o’zgaradi?
- 5.Kondensatorlar parallel ulansa, ularning umumiy karshiligi qanday o’zgaradi?
- 6.Kondensator vasifasi nimadan iborat?
- 7.Magnit maydon induksiyalash o’tkazgichga bogliqmi?
- 8.Induksivlik birligini ko’rsating.
- 9.Reaksiv qarshilik tipidagi zanjir elementini ko’rsating.
- 10.Tokli o’tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo’lishini qaysi olim kashf etgan?
- 11.Elektromagnit induksiya hodisasi nechanchi yillar kashf etilgan?
- 12.Ersted tajribasi nechanchi yilda amalga oshirildi?
- 13.Cho’g’lanma va lyuminessent lampalari qanday to’zilgan va qanday asosiy kattaliklarga ega?
- 14.O’zgarmas tokga ta’rif bering
- 15.Yorug’lik kattaliklari va ularning o’lchov birliklarini aytib bering
- 16.Lyuminensiya lampalaridagi yoruglik rangi nimaga bogliq?
- 17.Transformator nima sababli qariydi?
- 18.Metallarda elektr toki yo’nalishi qanday bo’ladi?
- 20.”Infrakizil” va ”ultrabinafsha” nurlar oralig’idagi nurlanish spektri xaqida nimani bilasiz?
- 21.Yorug’lik kattaliklari va ularning o’lchov birliklarini aytib bering
- 22.Elektr motorlarning qizishiga olib keluvchi asosiy sabab nima deb hisoblaysiz?
- 23.Elektr tokini uzoq masofaga o’zatishda yuqori kuchlanish nima uchun zarur?
- 24.Lampalarni qanday ulaganda kam quvvat sarf bo’ladi?
- 25.Elektr lampa galtakka ketma-ket ulanganda kalit uzilsa lampa ravshanlashuviga sabab nima ?
- 26.Tokli o’tkazgich qizdirilganda qanday o’zgaradi?
- 27.O’tkazgichlar qanday ulansa tok kuchi bir xil bo’ladi?
- 28.O’tkazgichlar qanday ulansa kuchlanish bir xil bo’ladi?
- 29.Bir Amperga teng birlikni kursating.
- 30.Tok kuvvati nimaga teng?
- 31.Tugri muloxaza kursatilgan katorni kursating.
- 32.Notugri jumlanai toping.
- 33.Notugri jumlanai kursating.
- 34.Generatorning parallel uygonish sharti.
- 35.Elektr motorning asosiy vazifasi nima?
- 36.Tok generatorining asosiy vazifasi?
- 37.Elektron kuchaytirgichlarda teskari boglanish nima uchun kullaniladi?
- 38.Transformatorning uzagi bulak varraklardan tuzilish sababini kursating
- 39.Tula zanjirda kuvvat koeffisiyentini oshirish shartini kursating
- 40.Yulduz ulashda uch fazali zanjirlarda nol sigimi axamiyati
- 41.10 va 20 omli qarshiliklar parallael ulangan bo’lsa, umumiy qarshilik qancha?
- 42.O’nta turli qarshilik ketma-ket ulangan bo’lsa ularning qaysi birida tok kuchi eng kichik bo’ladi?
- 43.O’nta qarshilik parallel ulangan ularning qaysi birida tok kuchi eng katta bo’ladi?
- 44.Kiska tutashgan asinxron mashinasi deyilish sababini kursating.
- 45.Ushbu fikr kimga tegishli?

- 46.Sim uzunligiga tugri, kundalang kesimiga teskari boglik .Ushbu muloxaza tokning kaysi kattaligiga boglik?
- 47.O'tkazgichning ko'ndalang kesimi o'tkazgichni qarshiligiga qanday tasir etadi?
- 48.Elektr o'tkazgichlarning diametri tokning o'tkazishiga qanday bog'liq?
- 49.Kirxgofni birinchi qonunini tushuntiring
- 50.Joul-Lena formulasini kursating.
- 51.Istemolchining kiskichlaridagi patesiallar ayirmasiga teng. Ushbu jumlada tokning kaysi parametrleri nazarda tutilgan?
- 52.Paralllel ulanganda utkazgich umumiy karshiligi kanday uzgaradi
- 53,Chap qo'l qoidasi bilan nimaning yo'nalishi aniqlanadi?
- 54.Quvvat qanday asbob yordamida aniqlanadi?
- 55.Qarshiliklari teng bo'lgan 3 ta shaxobcha o'zaro parallel ulangan da zanjirning umumiy qarshiligi har bir shaxobchaning qarshiligiga nisbatan qanchaga o'zgaradi?
- 56.Elektr utkazgichlardan eng yaxshi utkazgichlar turi
- 57.Eng kichik ulchov birligini kursating
- 58.Eng katta ulchov birligini kursating
- 59.20 om, 30 om, va 45 om karshilikli utkazgichlar ketma ket ulanganda tok kuchi kaysi birida eng kam
- 60.15 om, 25 om va 30 om karshilik utkazgichlar parallel ulanganda kuchlanish kaysi birida eng kam
- 61.15 om, 25 om va 30 om karshilik utkazgichlar parallel ulanganda tok kuchi kaysi birida eng kam
- 62.Qarshiliklarni qanday ulaganda eng ko'p elektr energiya sarf bo'ladi?
- 63.O'tkazgichdan eng katta issiqlik ajralib chiqish omili
- 64.Qaysi hodisada lampochka tok tarmoqdan uzilganda ravshanlashadi?
- 65.O'tkazgichlardi qarshilik nimaga teng?
- 66.1,2 farada necha mikrofaradaga teng?
- 67.Elektr zanjirlarda qo'shimcha qarshilikni qanday tarzda ulaganda umumiy qarshilik avvalgiga nisbitan kamayadi?
- 68.20 om, 30 om, va 45 om karshilikli utkazgichlar ketma ket ulanganda tok kuchi kaysi birida eng kam
- 69.Uch fazali tok asinzrom dvigatel nechanchi yilda kashf etilgan
- 70.Uch fazali tok asinzrom dvigatel kim tomonidan kashf etilgan
- 71.Vaqt o'tishi bilan qiymati va yo'nalishi o'zgarmaydi. Jumlada nima nazarda tutilgan?
73. $q = \frac{1}{R}$ bu yerda q –qanday kattalik.
- 74.O'tkazgich ko'ndalang kesi oshishi bilan qaysi kattalik ortadi?
- 75.O'zgarmas tokning qaysi kattaligi doimo nolga teng
- 76.Avtomobil generatori kuchlanishini bir xilda ushlab turuvchi asbob
- 77.O'zgarmas tok dvigatellarini necha xil ulash usuli mavjud
- 78.Qaysi elementda kuchlanish tokdan to'qson gradus ilgari yuradi?
- 79.Qaysi elementda tok kuchlanishdan to'qson gradus ilgari yuradi?
- 80.Elementning qanday xususiyatlari R , L , C parametrlarini belgilaydi?
- 81.Dinamik to'xtashda asinxron dvigatel elektr tarmog'iga tok bera boshlaydi. Buni bartaraf etish yo'lini ko'rsating
- 82.Elektr tokini elektr energiya manbaidan elektr toki iste'molchilarigacha shu energiya ni yetkazadigan yopiq yo'lni tashkil qiluvchi qurilma va elementlarga aytildi. Yashirin jumlani toping.
- 83.O'zgaruvchan kuchlanishni oshiradi yoki kamytiradi. Jumlada qaysi asbob nazarda tutilgan?
- 84.Elektr energiyasini saqlash xususiyati bor elementlarni ko'rsating
- 85.O'z induksiya hodisasini qaysi element yuzaga keltiradi?
- 86.Tok qiymatini qaysi element boshqara oladi?
- 87.Ketma-ket ulanganda hamma o'tkazgichlarda bir xil bo'ladi, o'lchash xatoligi bo'imasligi uchun ketma-ket ulanadi. Nuqtalar o'rnidagi to'g'ri so'zni ko'rsating.

88. $I = \frac{U}{R}$ formula qaysi qonunga tegishli?
89. Tokli o'tkazgich atrofidagi magnit maydon qaysi qoida orqali aniqlanadi?
90. Nuqtalar o'rniga to'g'ri jumlanishi ko'rsating.
91. Sinusoidal tok zanjirining kirish toki va kuchlanishi fazasi bo'yicha ustma-ust tushsa va zanjirning to'liq qarshiligi z aktiv qarshilikka teng bo'lган holatda zanjirda hodisasi ro'y beradi.
92. Sinusoidal tok zanjirlarida rezonans hodisasi
93. Rezonans vaqtida tok qanday qiymatga erishadi?
94. Kuchlanish rezonansiga tegishli tenglikni ko'rsating.
95. O'tkazuvchanlik hodisasida qanday jarayon sodir bo'ladi?
96. Bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energiyasini chastotasini o'zgartirmasdan, ikkinchi bir kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok elektr energichsiga aylantiradigan statikaviy elektromagnit apparat. Yashirin so'zni ko'rsating.
97. Qishloq xo'jaligida elektr motorlarni qaysi turi ko'proq foydalani-ladi?
98. Kuchlanish rezonansi shartini aniqlang.
99. Uzaro induksiya EYuK e_m nimaga teng?
100. Uch fazali tok zanjiriga iste'molchilar uchburchak usulida ulangan liniya toklarini aniqlang
101. Transformator nechanchi yilda kashf etilgan?
102. Transformator qaysi olim tomonidan kashf etilgan?
103. Rotor tuzilishiga ko'ra asinxron dvigatel necha qismga bo'linadi?
104. Uch fazali tok zanjiriga iste'molchilar uchburchak usulida ulangan liniya kuchlanishini aniqlang
105. Uch fazali tokni qaysi olim ixtiro qilgan?
106. Qachon rus injeneri M.O.Dolivo-Dobrovolskiy tomonidan uch fazali sistemaning kashf qilindi?
107. To'g'ri mulohazani ko'rsating.
108. Uch fazali zanjir necha qismdan tashkil topadi?
109. Neytral simsiz «yulduz» ulangan fazali tizim kanday etiladi?
110. Nima uchun to'rt simli uch fazali tok sistemasida neytral simning uzilishi avariya rejimini hosil qiladi? To'g'ri javobni ko'rsating.
111. Uch fazali tizim istye-molchilarli «yulduz» ulanib neytral simbilan bulsa kanday atiladi?
112. Asinxron dvigatellarni teskari ulash usulida tormozlab, tezda to'xtatish uchun stator chulg'amini elektr tarmog'idan uzib, uni shu tarmoqqa..... ulash kerak. 113. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'ying.
114. Kondensator sig'imi quyidagilarning qaysi biriga bog'liq?
115. Tranzistorda nechta elektrondor bor?
116. Elektr dvigatellarda qaysi omil tez qizishiga sabab bo'ladi?
117. Elektr dvigatelning qizishini oldini olishning eng to'g'ri yo'lini ko'rsating
118. Elektr dvigatelda yuklanish eng ko'p tushish holatini ko'rsating
119. Yarim o'tkazgichli tranzistorning boshqaruvchi elektrodi nima deb nomlanadi?
120. Triod lampasidagi boshqaruvchi elektrodi nima deb nomlanali?
121. Yarim o'tkazgichli diodning n-tipida qanday zarracha tok tashiydi?
122. Transformator o'zagining qizishi sababini ko'rsating.
123. Transformator o'zagining varraklarga bo'linishini va qanday metaldan to'zilganini aniqlang?
124. Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang?
125. Yarim o'tkazgichli diodlarning P-tipida qanday zaryadli zarracha tok tashiydi?
126. Elektron nur trubkasida, tasvir hosil qilish uchun (kineskopda) qanday zarracha oqimidan foydalilanadi?
127. Zaryadli zarrachalar tinch holatda qanday kuchlar ta'sirida ta'sirlashadi?
128. 1 Volt quyidagilarning qaysi biriga teng?
129. Yarim o'tkazgichlarda temperatura ortganda o'tkazuvchanligi nimaning hisobiga oshadi?

- 130.Metallarning elektr o'tkazuvchanligi qaysi parametriga bog'liq?
- 131.Qaysi moddada erkin elektron mavjud?
- 132.Dielektriklar nima uchun elektr tokini o'tkazmaydi?
- 133.Metallarda nisbatan qanday holatida elektr toki yaxshiroq o'tadi?
- 134.Yarim o'tkazgichli dioda nechta elektrod bor?
- 135.Zaryadsiz zarrachani ko'rsating
- 136.Protonga massa jihatidan teng zarrachani ko'rsating
- 137.Qisqa tutashuv qanday sodir bo'ladi?.
- 138.Transformator o'zagi nima sababdan mayda qatlamlardan tuziladi?
- 139.Transformator qizib ketish omili nima?
- 140.Transformator bu.....
- 141.Kuchlanish transformatori bilan birqalikda qanday o'lchov asbobi ulanadi?
- 142.Tok transformatori bilan birqalikda qanday o'lchov asbobi ulanadi?
- 143.Transformatorning transformasiya koeffisiyentini hisoblash formulasи qaysi javobda to'g'ri yozilgan?
- 144.Transformator pasaytiruvchi bulishi uchun transformasiya koeffisiyenti qanday bulishi kerak?
- 145.Transformator kuchaytiruvchi bulishi uchun transformasiya koeffisiyenti kanday bulishi kerak?
- 146.Tok kuchlanishi birligini ko'rsating.
- 147.Uzoq masofaga elektr tokini uzatishda qysi omil energiyaning isrofini kamaytiradi?
- 148.Elektr energiyasini ishlab chiqarish omili bo'lgan xodisani ko'rsating.
- 149.Keltirilgan elektr motor turlaridan qaysilari o'zgaruvchan tok motorlariga kiradi?
- 150.Mexanik xarakteristikasining qattiqlik koeffisiyentini oshirish uchun qanday choralar ko'rildi?
- 151.Qisqa tutashtirilgan motorlarning afzalliklari?
- 152.Elektr dvigatel qarshilik momentlarini paydo bo'lish sabablariga ko'ra necha guruhga bo'lish mumkin?
- 153.Nima uchun elektromashinalari qisqa tutashgan asinxron mashina-si deyiladi?
- 154.Nechanchi yilda rus akademigi B.S.Yakobi birinchi bo'lib elektr yuritmani yaratadi, u o'zi yaratgan o'zgarmas tok dvigatelinini kemaga o'rnatib, uni harakatga keltiradi?
- 155.Asinxron mashinalarda qo'llanadigan qisqa tutashgan o'ramlarning vazifasini aniqlang
- 156.Asinxron dvigatellari nima sababdan qisqa tutashgan rotorli deb ataladi?
- 157.Generatorining kuchlanishini o'zgarishiga yoki bir xilda ushlab turishga nima sababchi bo'ladi?
- 158.Sinxron mashinalari rotorining aylanish tezligini aniqlang
- 159.Parallel uyg'otish generatorining uyg'atish shartlarini aniqlang
- 160.Dvigatel energetik rejimlarining ko'rinishi va belgilarini aytib bering
- 161.Uch elektrodli lampada bokaruvchi qismi nima deb ataladi?
- 162.Yarimo'tkazgiyalarda kovak va elektronning birlashuvi nima deb ataladi?
- 163.Zaryadsiz zarrachani ko'rsating
- 164.Tok o'tkazuvchi suyuqlik nima deb ataladi?
- 165.Elektrolitlarda asosan qaysi zaryadli zarracha tok tashiydi?
- 166.Jismlar sirtini metal bilan qoplashda qaysi xodisadan foydalilanildi?
- 167.Elektr tokini qanday suv yaxshi o'tkazadi?
- 168.Yarim o'tkazgichli diod necha xil o'tkazgichda bo'ladi?
- 169.Sof yarim o'tkazgichlarning eletr o'tkazuvchanligi temperaturaga qanday bog'liq?

170.Ko'p dvigatelli elektr yuritmaga ta'rif bering?

Jumlanı to'g'ri davom etkazing.

171.Elektr dvigatel, dvigatel harakatini ish mashinasiga uzatuvchi mexanikaviy uzatma va dvigateli boshqaruvchi apparatlardan iborat qurilmadeb ataladi.

172.R=3 bo'lganida o'zgaruvchan tok to'la bir davr hosil qilish uchun generator rotori necha oborotda aylanishi kerak?

173.Nuqta o'rniga mos so'zni toping . Elektr dvigatelning aylantirish momenti, toki va quvvatining vaqtga qarab o'zgarishi elektr yuritmaningdeb ataladi?

174.Mexanizm aylanish chastotasining qarshilik momentiga bog'liqligi ish mashinasiningdeyiladi.

175.Yakor zanjiridagi tashqi qarshilik R=? bo'lib, kuchlanish va dvigatel elektromagnit oqimining nominal qiymatdagi tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelining tabiiy tavsifi deyiladi. Bunda R nimagateng

176.R=? bo'lgan tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelining sun'iy tavsifi deyiladi. R nechaga teng?

177.Dvigatellarining mexanik xarakteristikasi birligini oshirish uchun qanday tadbirlar qo'llaniladi?

178.Dvigatelning o'tkinchi jarayoni deb nimaga aytildi?

179.Motorning buralish tezligi qanday asbob yordamida o'lchanadi?

180.Quvvat koeffisiyentini oshirish uchun qaysi ele-mentlardan foydalilanadi?

181.O'zgaruvchan tok motorlarning quvvat koeffisiyenti qaysi ifoda bilan belgilanadi?

182.Ish mashinasining yuklama diagrammasiga ko'ra elektr yuritma qanday ish rejimlarda ishlashi mumkin?

183.Elektr motor ish jarayonida uning qizishi issiqlik balans tenglamasi qanday ifodalanadi?

184.Juft qutblar soni 4 bo'lgan elektr mashinada chas -totasi 100 Gs li uch fazali tokdan hosil bo'ladigan magnit maydonining ay-lanish tezligi nimaga teng?

185.Elektr yuritmaning ochiq sistemasi qanday funksiyalarini bajaradi?

186.O'zgarmas qarshilik xususiyatlarini tushintiring

187.Savolga to'g'riElektr yuritmaning ochiq sistemasi qanday funksiyalarini bajaradi?

188.Elektr yuritma qaysi apparatlar yordamida himoya qilinadi?

189.Quyidagilardan ko'p dvigatelli elektr yuritmaga ta'rif bering?

190.Elektr yuritmaning berk zanjirini hosil qilish qaysi hollarda talab qilinadi?

191.Eruvchi saqlagichning kamchliklari?

192.Elektr yuritmalarini avtomatik boshqarishda qanday funksiyalarga asoslanadi?

193.Issiqlik relesi elektr motorlarni qanday nonormal ish rejimidan himoyalaydi?

194.Elektromagnit vaqt releleri qanday elektr zanjirlarda qo'llaniladi?

195.Elektr yuritmaning o'tkinchi jarayoni vaqtida dinamik moment qanday ifodalanadi?

196.Ultrabinafsha va infraqizil nurlaridan qishloq xo'jaligida qaysi maqsadlarda foydalilanadi?

197.Lyuminessent lampaning ulanish sxemasidagi s_1 va s_2 kondensator-larining vazifasi nimalardan iborat?

198.Yoritish sistemasi va turlarini aytib bering?

199.Ishlab chiqarish xonalarini elektr bilan yoritish qanday hisoblanishi mumkin?

200.Kondisionerning vazifasini tushintirib bering?

201.Ro'zg'orda ishlatiladigan qanday elektr isitish asboblari mavjud?

202.Elektr isitish ishlab chiqarish jarayonida qanday maqsad uchun qo'llaniladi?

203.Avtomatlashtirilgan agregat AVM-0,4A qanday maqsadlarda ishlatiladi va usha agregatda elektr yuritmaning qaysi turi qo'llaniladi?

- 204.Mikroiqlim deganda nimani tushunasiz?
- 205.Ultra binafsha nurlarning A oblasti, qishloq xo'jalik mahsulotlarini lyuminSENT analiz yordamida, uning ximiyaviy tarkibi va buzilish darajasini aniqlash va hokozalarda ishlatiladi. Bunady oraliq to'lqin uzunligi qancha?
- 206.Masofadan boshqarish apparatlarini sanab bering?
- 207.Tanlangan dvigatel qanday shartlar bilan tekshirib ko'rildi?
- 208.Korxonalarda asinxron dvigatellar asosiy nagruzkani tashkil etganida quvvat koeffisientini oshirish yo'llarini aniqlang?
- 209.Kondensatorlar ketma-ket ulansa ularning umumiyligi sigimi kanday o'zgaradi?
- 210.Kondensatorlar parallel ulansa, ularning umumiyligi karshiligi qanday o'zgaradi?
- 211.Kondensator vasifasi nimadan iborat?
- 212.Magnit maydon induksiyalash o'tkazgichga bogliqmi?
- 213.Induksivlik birligini ko'rsating.
- 214.Reaksiv qarshilik tipidagi zanjir elementini ko'rsating.
- 215.Tokli o'tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo'lishini qaysi olim kashf etgan?
- 216.Elektromagnit induksiya hodisasi nechanchi yillar kashf etilgan?
- 217.Ersted tajribasi nechanchi yilda amalga oshirildi?
- 218.Cho'g'lanma va lyuminessent lampalari qanday to'zilgan va qanday asosiy kattaliklarga ega?
- 219.O'zgarmas tokga ta'rif bering
- 220.Yorug'lik kattaliklari va ularning o'lchov birliklarini aytib bering
- 221.Lyuminsensiya lampalaridagi yoruglik rangi nimaga bogliq?
- 222.Transformator nima sababli qariydi?
- 223.Metallarda elektr toki yo'nalishi qanday bo'ladi?
- 224."Infrakizil" va "ultrabinafsha" nurlar oralig'idagi nurlanish spektri xaqida nimani bilasiz?
- 225.Yorug'lik kattaliklari va ularning o'lchov birliklarini aytib bering
- 226.Elektr motorlarning qizishiga olib keluvchi asosiy sabab nima deb hisoblaysiz?
- 227.Elektr tokini uzoq masofaga o'zatishda yuqori kuchlanish nima uchun zarur?
- 228.Lampalarni qanday ulaganda kam quvvat sarf bo'ladi?
- 229.Elektr lampa galtakka ketma-ket ulanganda kalit uzilsa lampa ravshanlashuviga sabab nima ?
- 230.Tokli o'tkazgich qizdirilganda qanday o'zgaradi?
- 231.O'tkazgichlar qanday ulansa tok kuchi bir xil bo'ladi?
- 232.O'tkazgichlar qanday ulansa kuchlanish bir xil bo'ladi?
- 233.Bir Amperga teng birlikni kursating.
- 234.Tok kuvvati nimaga teng?
- 235.Tugri muloxaza kursatilgan katorni kursating.
- 236.Notugri jumlanı toping.
- 237.Notugri jumlanı kursating.
- 238.Generatorning parallel uygonish sharti.
- 239.Elektr motorning asosiy vazifasi nima?
- 240.Tok generatorining asosiy vazifasi?
- 241.Yarim o'tkazgichli diodning n-tipida qanday zarracha tok tashiydi?
- 242.Transformator o'zagining qizishi sababini ko'rsating.
- 243.Transformator o'zagining varraklarga bo'linishini va qanday metaldan to'zilganini aniqlang?
- 244.Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang?
- 245.Yarim o'tkazgichli diodlarning P-tipida qanday zaryadli zarracha tok tashiydi?
- 246.Elektron nur trubkasida, tasvir hosil qilish uchun (kineskopda) qanday zarracha oqimidan foydalilanadi?

- 247.Zaryadli zarrachalar tinch holatda qanday kuchlar ta'sirida ta'sirlashadi?
- 248.1 Volt quyidagilarning qaysi biriga teng?
- 249.Yarim o'tkazgichlarda temperatura ortganda o'tkazuvchanligi nimaning hisobiga oshadi?
- 250.Metallarning elektr o'tkazuvchanligi qaysi parametriga bog'liq?
- 251.Qaysi moddada erkin elektron mavjud?
- 252.Dielektriklar nima uchun elektr tokini o'tkazmaydi?
- 253.Metallarda nisbatan qanday holatida elektr toki yaxshiroq o'tadi?
- 254.Yarim o'tkazgichli dioda nechta elektrod bor?
- 255.Zaryadsiz zarrachani ko'rsating
- 256.Protonga massa jihatidan teng zarrachani ko'rsating
- 257.Qisqa tutashuv qanday sodir bo'ladi?.
- 258.Transformator o'zagi nima sababdan mayda qatlamlardan tuziladi?
- 259.Transformator qizib ketish omili nima?
- 260.Transformator bu.....
- 261.Kuchlanish transformatori bilan birqalikda qanday o'lchov asbobi ulanadi?
- 262.Tok transformatori bilan birqalikda qanday o'lchov asbobi ulanadi?
- 263.Transformatorning transformasiya koeffisiyentini hisoblash formulasini qaysi javobda to'g'ri yozilgan?
- 264.Transformator pasaytiruvchi bulishi uchun transformasiya koeffisiyenti qanday bulishi kerak?
- 265.Transformator kuchaytiruvchi bulishi uchun transformasiya koeffisiyenti kanday bulishi kerak?
- 266.Tok kuchlanishi birligini ko'rsating.
- 267.Uzoq masofaga elektr tokini uzatishda qysi omil energiyaning isrofini kamaytiradi?
- 268.Elektr energiyasini ishlab chiqarish omili bo'lgan xodisani ko'rsating.
- 269.Keltirilgan elektr motor turlaridan qaysilari o'zgaruvchan tok motorlariga kiradi?
- 270.Mexanik xarakteristikasining qattiqlik koeffisiyentini oshirish uchun qanday choralar ko'rildi?
- 271.Qisqa tutashtirilgan motorlarning afzalliklari?
- 272.Elektr dvigatel qarshilik momentlarini paydo bo'lish sabablariga ko'ra necha guruhga bo'lish mumkin?
- 273.Nima uchun elektromashinalari qisqa tutashgan asinxron mashina-si deyiladi?
- 274.Nechanchi yilda rus akademigi B.S.Yakobi birinchi bo'lib elektr yuritmani yaratadi, u o'zi yaratgan o'zgarmas tok dvigatelinini kemaga o'rnatib, uni harakatga keltiradi?
- 275.Asinxron mashinalarda qo'llanadigan qisqa tutashgan o'ramlarning vazifasini aniqlang
- 276.Asinxron dvigatellari nima sababdan qisqa tutashgan rotorli deb ataladi?
- 277.Generatorining kuchlanishini o'zgarishiga yoki bir xilda ushlab turishga nima sababchi bo'ladi?
- 278.Sinxron mashinalari rotorining aylanish tezligini aniqlang
- 279.Parallel uyg'otish generatorining uyg'atish shartlarini aniqlang
- 280.Dvigatel energetik rejimlarining ko'rinishi va belgilarini aytib bering
- 281.Uch elektrodli lampada bokaruvchi qismi nima deb ataladi?
- 282.Yarimo'tkazgiyalarda kovak va elektronning birlashuvi nima deb ataladi?
- 283.Zaryadsiz zarrachani ko'rsating
- 284.Tok o'tkazuvchi suyuqlik nima deb ataladi?
- 285.Elektrolitlarda asosan qaysi zaryadli zarracha tok tashiydi?
- 286.Jismlar sirtini metal bilan qoplashda qaysi xodisadan foydalilanildi?
- 287.Elektr tokini qanday suv yaxshi o'tkazadi?
- 288.Yarim o'tkazgichli diod necha xil o'tkazgichda bo'ladi?

- 289.Sof yarim o'tkazgichlarning eletr o'tkazuvchanligi temperaturaga qanday bog'liq?
- 290.Ko'p dvigatelli elektr yuritmaga ta'rif bering?
- 291.Jumani to'g'ri davom etkazing.
- 292.Elektr dvigatel, dvigatel harakatini ish mashinasiga uzatuvchi mexanikaviy uzatma va dvigateli boshqaruvchi apparatlardan iborat qurilmadeb ataladi.
- 293.R=3 bo'lganida o'zgaruvchan tok to'la bir davr hosil qilish uchun generator rotori necha oborotda aylanishi kerak?
- 294.Nuqta o'rniga mos so'zni toping . Elektr dvigatelning aylantirish momenti, toki va quvvatining vaqtga qarab o'zgarishi elektr yuritmaningdeb ataladi?
- 295.Mexanizm aylanish chastotasining qarshilik momentiga bog'liqligi ish mashinasiningdeyiladi.
- 296.Yakor zanjiridagi tashqi qarshilik R=? bo'lib, kuchlanish va dvigatel elektromagnit oqimining nominal qiymatdagi tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelining tabiiy tavsifi deyiladi. Bunda R nimagateng
- 297.R=? bo'lgan tavsif o'zgarmas tok elektrodvigatelining sun'iy tavsifi deyiladi. R nechaga teng?
- 298.Dvigatellarining mexanik xarakteristikasi birligini oshirish uchun qanday tadbirlar qo'llaniladi?
- 299.Dvigatelning o'tkinchi jarayoni deb nimaga aytildi?
- 300.Motorning buralish tezligi qanday asbob yordamida o'lchanadi? anishi mumkin?

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan nazorat savollari
1 OB uchun yozma ish savollari (150 ta)

Variant-1

- 1.Elektr yuritmani tushuntiring.
El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
- 3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.
Turg‘un,holat, o‘tish.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar
- 5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-2

- 1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.
Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatelining termik rejimini tushuntiring.
Generatorli, dinamik, teskari ulab.
- 3.El.yuritmadi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.
Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-3

- Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.
Umumtransmissiya,guruxli.
- 2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
W, U,Ke,F,Km,R8,R,M
 - 3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.
Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.
 - 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.
Lyuminisent analiz,qizil zarar.
 - 5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-4

- 1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual
2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring
W-0; W-W₀
3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring
Karshilik, kuch, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring
Vitamin D, axtirakit, eriton
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka) .

Variant-5

- 1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Oddiy, individual, agregatlangan.
2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy.

3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.
Foydali, salt, ish rejimi.
 4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.
Vakteritsid, sterilizatsiya.
5. Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.
(mehanik blakiroka).

Variant-6

- 1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring
ish, organ, dvigatel, aloxida
2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiy, sun'iy, R=0
- 3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring
Karshilik, moment, potensial
- 4.Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)

Variant-7

- 1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.
Ish,organ, dvigatel, qulay.
2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy, R/=0
3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.
Xarakat, teskar, qarshilik, moment.
4. Qishloq xo‘jaligidagi el.qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.
5. Elektr yuritmaniing ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-8

- 1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.
- 2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.
Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.
3. El.yuritma umumiy xarakat tenglamasini tushuntiring.
Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.
- 4.Elekromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.
5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.

Variant-9

- 1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.
Boshqarish apparatlari, avtomat.
- 2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik, energiya, issiqlik
- 3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.
Integral, inersiya, qarshilik, moment.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-10

- 1.Rostlanadigan el. yuritmalarni tushuntiring
Texnologik talab, tezlik
2. Teskari ulab tuxtatishni tushintiring
Dvigatel, ulanish, teskari
- 3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring
Tezlik, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring
Lyuminisekt, ishlash, kizil v'ar
5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtash sxemasini tushintiring

Variant-11

- 1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasni (tavsifini) tushuntiring.
Aylanish chastotasi, qarshilik momenti.
2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushuntiring.
W, U, I_YA, R,R,F
- 3.Elektr yuritmada dinamik turg'unlikni tushuntiring.
O'tkinchi rejim, moment, muvozanat
- 4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.
Vitamin D, Antiraxit, Eritem.
- 5.Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qaita ishlashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-12

- 1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasi (tavsifi)ga bog'liq tenglamasini tushuntiring.
W_x,Ms,Msn,Mo,Wn
2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.
Diapazon, turg'unlik, yumoshqlik, yunalishi, zo'riqish, iqtisodiylik.
- 3.El.dvigatelineing issiqlik rejimlarini tushuntiring.
Q, R, t, I, R,-t, u₂, 0,24
- 4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.
Vakteritsid, sterilizatsiya.
- 5.A.Dni elektrordinamik tormozlab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-13

1. Ish mashinasining aylanish chastotasiga boglik bulmagan
Ms,Msn,X=0
2. U.T.D ning dvigatel rejimini tushintiring
Parallel, mustakil, ketma-ket, aralash
3. El. dvigatellarning uzok muddatga nagruzkadagi ish rejimini tushintirng
Ventilyator, nasos, transportyor
4. Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
5. AD ni teskari ulab tuxtash sxemasini tushintiring.

Variant-14

- 1.Ish mashinasining chiziqli sifat bero'vchi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
W,H,X-I, Mo, Moi, M
- 2.U.T.D ning dinamik rejimini tushuntiring.
Generatorli dinamik, teskari ulab
- 3.El.dvigatellarining qisqa muddatli nagro'zkadagi ish rejimini tushuntiring.
t, ish vaqt, t₂ nagro'zka

4.Qishloq xo‘jaligida elektr qizdirishning qo‘llanilishi.

Inkubator,el, qizdiro‘vchi pol.

5.Ikki tezlikli A.Dni tushirish sxemasini tushuntiring.

Variant-15

1.Ish mashinasining chiziqlimas o‘suvি parabolik (ventilyator) xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W2, W2H, Mo, Mou,X-2

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3. El.dvigatellarining takrorlano‘vchi qisqa muddatli ish rejimini tushuntiring.

Kranlar,stanoklar.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.

5.A.Dning noreversiv magnitli ishga tushirish.

Variant-16

1. Ish mashinasining chiziqlimas kamayuvchi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Wx, Wn, Mo, Mou, M, K-1

2.Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring.

M-U, w-Wu

3.Elektr dvigatellarining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.

Q, A, G,S,dt, dG,

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

UB, quriladigan,IK.

5. A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.(Elektroblokirovka)

Variant-17

1. El.dvigatelining mexanik xarakteristikasini (tavsifini) tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta’biy, su’niy.

3. Xar-xil rejimdagi el.dvigatellarining quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Uzoq muddat, nagro‘zka.

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B, quriladigan ,IK.

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish.(mexanik blokirovka)

Variant-18

1.Mexanik xarakteristikaning qattiqlik koeffitsentini tushintiring
Moment, chstota, xosil

2.U.T.D. ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring

Tabiiy, sun’iy R/O

3.Ventilyator elektr dvigateli kuvvatini aniklashni tushintiring

Ventilyator, dvigatel, kuvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminissent, analiz, kizil za’ar

5.A.D. ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiyasi blokirovka)

Variant-19

- 1.Qattqlik koeffitsienti «musbat» bo‘lgan mexanik xarakteristikasini tushuntiring.Mo,- W, Kn.s
- 2.U.T.D ningsu’niy xarakteristikasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy, R=0
- 3.Nasos elektrodvigateli quvvatini aniqlashni tushuntiring.
Nasos, dvigatel, quvvat
- 4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.
Vitamin D, elektromagnit, eritem.
- 5.Elektr yuritmani ikkinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-20

- 1.Kattiklik koeffitsienti «manfiy» bulgan mexanik xarakteristikani tushintiring
Mr e, - w, Kjs
- 2.Generatorli tuxtatishni tushintiring
Reaktiv. Elektr dvigatel, tarmok
- 3.Elektr dvigatel tanlash kursatkichlarini tushintiring
Kuchlanish, konstruktiv tezlik, tok turi
- 4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushintiring
Bakteritsid. sterilizatsiya
- 5.Elektr yuritmadiagi ikkala dvigatel fakat barcha ishslash sxemasini tushintiring.

Variant-21

1. Qattqlik koeffitsienti bo‘yicha elektr dvigatellarining turlarini tushuntiring.
Juda qattiq, qattiq, yumshok, yarim yumshoq.
- 2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik energiya, issiqlik.
- 3.Quvvat koeffetsientini tushuntiring.
Aktiv, reaktiv.
- 4.Infracizil nurlarni tushuntiring.
Infracizil, issiqlik3
- 5.Elektr yuritmani yo‘lga nisbatan siljishini, xarakatini cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-22

- 1.Sinxron va asinxron dvigatellarning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
- 2.Teskarii ulab to‘xtatishni tushuntiring.
Dvigatel, ularish, teskar
- 3.El.boshqarish qurilmalarining vazifasiga ko‘ra klassifik kuchlanish.
Komutatsiyalovchi, himoyalovchi, boshqaro‘vchi.
4. Qishloq xo‘jaligida elektr qizdirishni qo‘lanilishi.
Inkubator, elektr qizdiro‘vchi pol.
- 5.Elektr yuritmali berilgan ikki nuqtada avtomatik to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-23

- 1.Parallel (mustakil) kuzgatish chulgamli U.T.D. larning mexanik xarakteristikalarini tushintiring
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
- 2.U.T.D. ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushintiring
W, u, Iya, Rya, K, F

3.Elektr boshkarish kurilmalarining ishlash tarziga kura klassifikatsiyalanish Dastaki, masofadan, kul, avtomat

4.Elektromagnit tulkinlar spektrini tushintiring

Kosmik, gamma, rentgen, optik, radiotulkinlar

5.A.D. ni elektrodinamik tormozlab tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-24

1.Ketma-ket qo‘zg‘atish cho‘lg‘amli U.T.d.larning mexanik xarakteristika-kalarini tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko‘rsatkichlari.

Diapazon, turg‘unlik, yumoshqlik, yunalishi.

3.Himoya vositalarini tushuntiring.

Saqlagich, avtomat uzgichlar, issiqlik releleri.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.U.B ko‘rinadigan, I.K.

5. A.Dni teskari ulab to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-25

1.Aralash qo‘zg‘atish cho‘lg‘ami U.T larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.

2.U.T.D ning dvigateл rejimini tushuntiring.

Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.

3.Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.

Kontaktor, magnitli, ishga tushirish, issiqlik relesi

4.Optik nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-26

1.Elektr yuritmani tushuntiring.

El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.

2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.

Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.

3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.

Turg‘un,holat, o‘tish.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar

5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-27

1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.

Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.

2.O‘zgarmas tok dvigatelinling termik rejimini tushuntiring.

Generatorli, dinamik, teskari ulab.

3.El.yuritmadiagi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.

Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B ko‘rinadigan, I.K.

5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-28

Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.

Umumtransmissiya,guruxli.

2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.

Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.

LyuminSENT analiz,qizil zarar.

5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-29

1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual

2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring

W-0; W-W₀

3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring

Karshilik, kuch, moment

4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring

Vitamin D, axtirakit, eriton

5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka)

Variant-30

1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.

Oddiy, individual, agregatlangan.

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta’biy, su’niy.

3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.

Foydali, salt, ish rejimi.

4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

(mexanik blakiroka).

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan nazorat savollari

2 OB uchun yozma ish savollari (150 ta)

Variant-31

- 1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring
ish, organ, dvigatel, aloxida
2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiy, sun’iy, $R=0$
- 3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring
Karshilik, moment, potensial
- 4.Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)

Variant-32

- 1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.
Ish,organ, dvigatel, quay.
2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
 $Ta’biy, su’niy, R=0$
3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.
Xarakat, teskari, qarshilik, moment.
4. Qishloq xo‘jaligidagi el.qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.
5. Elektr yuritmanining ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-33

- 1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.
- 2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.
Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.
3. El.yuritma umumiy xarakat tenglamasini tushuntiring.
Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.
5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.

variant-34

- 1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.
Boshqarish apparatlari, avtomat.
- 2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik, energiya, issiqlik
- 3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.
Integral, inersiya, qarshilik, moment.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-35

- 1.Rostlanadigan el. yuritmalarni tushuntiring
Texnologik talab, tezlik
2. Teskari ulab tuxtاتishni tushintiring
Dvigatel, ularish, teskari
- 3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring
Tezlik, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminitspekt, ishslash, kizil v'ar

5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtatish sxemasini tushintiring
Variant-36

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasni (tavsifini) tushuntiring.

Aylanish chastotasi, qarshilik momenti.

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushuntiring.

W, U, I_{ya}, R_{ya}, R,R,F

3.Elektr yuritmada dinamik turg'unlikni tushuntiring.

O'tkinchi rejim, moment, muvozanat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, Antiraxit, Eritem.

5.Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-37

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasi (tavsifi)ga bog'liq tenglamasini tushuntiring.
Wx,Ms,Msn,Mo,Wn

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.

Diapazon, turg'unlik, yumoshqlik, yunalishi, zo'riqish, iqtisodiylik.

3.El.dvigatelining issiqlik rejimlarini tushuntiring.

Q, R, t, I, R,-t, u2, 0,24

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.A.Dni elektrordinamik tormozlab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-38

1. Ish mashinasining aylanish chastotasiga boglik bulmagan

Ms,Msn,X=0

2. U.T.D ning dvigatel rejimini tushuntiring

Parallel, mustakil, ketma-ket, aralash

3. El. dvigatellarning uzok muddatga nagruzkadagi ish rejimini tushintirng

Ventilyator, nasos, transportyor

4. Infrakizil nurlarni tushuntiring

Infrakizil, issiklik

5. AD ni teskari ulab tuxtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-39

1.Ish mashinasining chiziqli sifat bero'vechi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

W,H,X-I, Mo, Moi, M

2.U.T.D ning dinamik rejimini tushuntiring.

Generatorli dinamik, teskari ulab

3.El.dvigatellarining qisqa muddatli nagro'zkadagi ish rejimini tushuntiring.

t, ish vaqt, t2 nagro'zka

4.Qishloq xo'jaligida elektr qizdirishning qo'llanilishi.

Inkubator,el, qizdiro'vechi pol.

5.Ikki tezlikli A.Dni tushirish sxemasini tushuntiring.

Variant-40

1.Ish mashinasining chiziqlimas o'suvi parabolik (ventilyator) xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W2, W2H, Mo, Mou,X-2

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3. El.dvigatellarining takrorlano'vechi qisqa muddatli ish rejimini tushuntiring.

Kranlar,stanoklar.

4.Elektromagnit to'lqinlar spektorini tushuntiring.

Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto'lqinlar.

5.A.Dning noreversiv magnitli ishga tushirish.

Variant-41

1. Ish mashinasining chiziqlimas kamayuvchi mexanik xarakteristikasni tushuntiring.

Wx, Wn, Mo, Mou, M, K-1

2.Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring.

M-U, w-Wu

3.Elektr dvigatellarining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.

Q, A, G,S,dt, dG,

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

UB, quriladigan,IK.

5. A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.(Elektroblokirovka)

Variant-42

1. El.dvigatelining mexanik xarakteristikasini (tavsifini) tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy.

3. Xar-xil rejimdagi el.dvigatellarining quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Uzoq muddat, nagro'zka.

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B, quriladigan ,IK.

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish.

(mexanik blokirovka)

Variant-43

1.Mexanik xarakteristikaning qattiqlik koeffitsentini tushintiring
Moment, chstota, xosil

2.U.T.D. ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring

Tabiiy, sun'iy R/-O

3.Ventilyator elektr dvigateli kuvvatini aniklashni tushintiring
Ventilyator, dvigatel, kuvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminissent, analiz, kizil za'ar

5.A.D. ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiyasi blokirovka)

Variant-44.

1.Qattiqlik koeffitsienti «musbat» bo'lgan mexanik xarakteristikasini tushuntiring.Mo,- W, Kn.s

2.U.T.D ningsu'niy xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy, R=0

3.Nasos elektrodvigateli quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Nasos, dvigatel, quvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5.Elektr yuritmani ikkinchi dvigateldan so'ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-45

1.Kattiklik koeffitsienti «manfiy» bulgan mexanik xarakteristikani tushintiring
Mr e, - w, Kjs

2.Generatorli tuxtatishni tushintiring

Reaktiv. Elektr dvigatel, tarmok

- 3.Elektr dvigatel tanlash kursatkichlarini tushintiring
Kuchlanish, konstruktiv tezlik, tok turi
- 4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushintiring
Bakteritsid. sterilizatsiya
- 5.Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel fakat barcha ishslash sxemasini tushintiring

Variant-46

1. Qattiqlik koeffitsienti bo'yicha elektr dvigatellarining turlarini tushuntiring.
Juda qattiq, qattiq, yumshok, yarim yumshoq.
- 2.Dinamik to'xtatishni tushuntiring.
Kinetik energiya, issiqlik.
- 3.Quvvat koeffetsientini tushuntiring.
Aktiv, reaktiv.
- 4.Infracizil nurlarni tushuntiring.
Infracizil, issiqlik3
- 5.Elektr yuritmani yo'lga nisbatan siljishini, xarakatini cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-47

- 1.Sinxron va asinxron dvigatellarning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
- 2.Teskarii ulab to'xtatishni tushuntiring.
Dvigatel, ularish, teskari
- 3.El.boshqarish qurilmalarining vazifasiga ko'ra klassifik kuchlanish.
Komutatsiyalovchi, himoyalovchi, boshqaro'vchi.
4. Qishloq xo'jaligida elektr qizdirishni qo'lanilishi.
Inkubator, elektr qizdiro'vchi pol.
- 5.Elektr yuritmali berilgan ikki nuqtada avtomatik to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-48

- 1.Parallel (mustakil) kuzgatish chulgamlı U.T.D. larning mexanik xarakteristikalarini tushintiring
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
- 2.U.T.D. ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushintiring
W, u, Iya, Rya, K, F
- 3.Elektr boshkarish kurilmalarining ishslash tarziga kura klassifikatsiyalanish
Dastaki, masofadan, kul, avtomat
- 4.Elektromagnit tulkinlar spektrini tushintiring
Kosmik, gamma, rentgen, optik, radiotulkinlar
- 5.A.D. ni elektrodinamik tormozlab tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-49

- 1.Ketma-ket qo'zg'atish cho'lg'amli U.T.d.larning mexanik xarakteristika-kalarini tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.
- 2.U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.
Diapazon, turg'unlik, yumoshqlig, yunalishi.
- 3.Himoya vositalarini tushuntiring.
Saqlagich, avtomat uzgichlar, issiqlik releleri.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.U.B ko'rindigan, I.K.
5. A.Dni teskari ulab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-50

- 1.Aralash qo'zg'atish cho'lg'ami U.T larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
- 2.U.T.D ning dvigatel rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
- 3.Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.
Kontaktor, magnitli, ishga tushirish, issiqlik relesi

4.Optik nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-51

1.Elektr yuritmani tushuntiring.

El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.

2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.

Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.

3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.

Turg‘un,holat, o‘tish.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar

5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-52

1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.

Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.

2.O‘zgarmas tok dvigatelining termik rejimini tushuntiring.

Generatorli, dinamik, teskari ulab.

3.El.yuritmadi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.

Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B ko‘rinadigan, I.K.

5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-53

Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.

Umumtransmissiya,guruxli.

2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.

Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.

LyuminSENT analiz,qizil zarar.

5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-54

1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual

2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring

W-0; W-W₀

3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring

Karshilik, kuch, moment

4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring

Vitamin D, axtirakit, eriton

5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka)

Variant-55.

1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.

Oddiy, individual, agregatlangan.

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta’biy, su’niy.

3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.

Foydali, salt, ish rejimi.

4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring. (mexanik blakiroka).

Variant-56

- 1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring
ish, organ, dvigatel, aloxida
2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiy, sun'iy, R=0
- 3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring
Karshilik, moment, potensial
- 4.Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)

Variant-57

- 1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.
Ish,organ, dvigatel, qulay.
2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy, R/=0
3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.
Xarakat, teskari, qarshilik, moment.
4. Qishloq xo‘jaligidagi el.qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.
5. Elektr yuritmaniing ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-58

- 1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.
- 2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.
Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.
3. El.yuritma umumiylar xarakat tenglamasini tushuntiring.
Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radiot o‘lqinlar.
5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.

variant-59

- 1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.
Boshqarish apparatlari, avtomat.
- 2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik, energiya, issiqlik
- 3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.
Integral, inersiya, qarshilik, moment.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-60

- 1.Rostlanadigan el. yuritmalarini tushuntiring
Texnologik talab, tezlik
2. Teskari ulab tuxtatishni tushintiring
Dvigatel, ulanish, teskari
- 3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring
Tezlik, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminitsekt, ishslash, kizil v'ar

5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtatish sxemasini tushintiring

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan nazorat savollari

YaB uchun yozma ish savollari (500 ta)

Variant-1

- 1.Elektr yuritmani tushuntiring.
El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
- 3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.
Turg‘un,holat, o‘tish.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar
- 5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-2

- 1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.
Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatelining termik rejimini tushuntiring.
Generatorli, dinamik, teskari ulab.
- 3.El.yuritmadi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.
Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-3

- Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.
Umumtransmissiya,guruxli.
- 2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
W, U,Ke,F,Km,R8,R,M
 - 3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.
Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.
 - 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.
Lyuminisent analiz,qizil zarar.
 - 5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-4

- 1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual
2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring
 $W-0; W-W_0$
3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring
Karshilik, kuch, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring
Vitamin D, axtirakit, eriton
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka)

Variant-5.

- 1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Oddiy, individual, agregatlangan.
2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy.
3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.
Foydali, salt, ish rejimi.
4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.
Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring. (mexanik blakiroka).

Variant-6

1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring
ish, organ, dvigatel, aloxida

2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiy, sun'iy, R=0

3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring
Karshilik, moment, potensial

4.Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik

5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)

Variant-7

1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.
Ish,organ, dvigatel, qulay.

2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy, R/=0

3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.
Xarakat, teskari, qarshilik, moment.

4. Qishloq xo‘jaligidagi el.qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.

5. Elektr yuritmaniing ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-8

1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.

2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.
Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.

3. El.yuritma umumiylar xarakat tenglamasini tushuntiring.
Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radiotolqinlar.

5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.

variant-9

1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.
Boshqarish apparatlari, avtomat.

2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik, energiya, issiqlik

3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.
Integral, inersiya, qarshilik, moment.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.

5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-10

1.Rostlanadigan el. yuritmalarini tushuntiring
Texnologik talab, tezlik

2. Teskari ulab tuxtatishni tushintiring
Dvigatel, ulanish, teskari

3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring
Tezlik, moment

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminitspekt, ishslash, kizil v'ar

5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-11

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasni (tavsifini) tushuntiring.

Aylanish chastotasi, qarshilik momenti.

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushuntiring.

W, U, I_{ya}, R_{ya}, R,R,F

3.Elektr yuritmada dinamik turg'unlikni tushuntiring.

O'tkinchi rejim, moment, muvozanat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, Antiraxit, Eritem.

5.Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-12

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasi (tavsifi)ga bog'liq tenglamasini tushuntiring.

W_x,M_s,M_n,M_w

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.

Diapazon, turg'unlik, yumoshqlik, yunalishi, zo'riqish, iqtisodiylik.

3.El.dvigatelining issiqlik rejimlarini tushuntiring.

Q, R, t, I, R,-t, u₂, 0,24

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.A.Dni elektrordinamik tormozlab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-13

3. Ish mashinasining aylanish chastotasiga boglik bulmagan

M_s,M_n,X=0

4. U.T.D ning dvigatel rejimini tushuntiring

Parallel, mustakil, ketma-ket, aralash

3. El. dvigatellarning uzok muddatga nagruzkadagi ish rejimini tushintirng

Ventilyator, nasos, transportyor

4. Infrakizil nurlarni tushintiring

Infrakizil, issiklik

5. AD ni teskari ulab tuxtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-14

1.Ish mashinasining chiziqli sifat bero'vchi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

W,H,X-I, Mo, Moi, M

2.U.T.D ning dinamik rejimini tushuntiring.

Generatorli dinamik, teskari ulab

3.El.dvigatellarining qisqa muddatli nagro'zkadagi ish rejimini tushuntiring.

t, ish vaqt, t₂ nagro'zka

4.Qishloq xo'jaligida elektr qizdirishning qo'llanilishi.

Inkubator,el, qizdiro'vchi pol.

5.Ikki tezlikli A.Dni tushirish sxemasini tushuntiring.

Variant-15

1.Ish mashinasining chiziqlimas o'suvi parabolik (ventilyator) xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W₂, W_{2H}, Mo, Mou,X-2

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3. El.dvigatellarining takrorlano'vchi qisqa muddatli ish rejimini tushuntiring.

Kranlar,stanoklar.

4.Elektromagnit to'lqinlar spektorini tushuntiring.

Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto'lqinlar.

5.A.Dning noreversiv magnitli ishga tushirish.

Variant-16

1. Ish mashinasining chiziqlimas kamayuvchi mexanik xarakteristikasni tushuntiring.

Wx, Wn, Mo, Mou, M, K-1

2.Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring.

M-U, w-Wu

3.Elektr dvigatellarining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.

Q, A, G,S,dt, dG,

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

UB, quriladigan,IK.

5. A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.(Elektroblokirovka)

Variant-17

1. El.dvigatelining mexanik xarakteristikasini (tavsifini) tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy.

3. Xar-xil rejimdagi el.dvigatellarining quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Uzoq muddat, nagro'zka.

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B, quriladigan ,IK.

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish.

(mexanik blokirovka)

Variant-18

1.Mexanik xarakteristikaning qattiqlik koeffitsentini tushintiring
Moment, chstota, xosil

2.U.T.D. ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring

Tabiiy, sun'iy R/-O

3.Ventilyator elektr dvigateli quvvatini aniklashni tushintiring
Ventilyator, dvigatel, quvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminissent, analiz, kizil za'ar

5.A.D. ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring

(kombinatsiyasi blokirovka)

Variant-19.

1.Qattiqlik koeffitsienti «musbat» bo'lgan mexanik xarakteristikasini tushuntiring.Mo,- W, Kn.s

2.U.T.D ningsu'niy xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy, R=0

3.Nasos elektrodvigateli quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Nasos, dvigatel, quvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5.Elektr yuritmani ikkinchi dvigateldan so'ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-20

1.Kattiklik koeffitsienti «manfiy» bulgan mexanik xarakteristikani tushintiring

Mr e, - w, Kjs

2.Generatorli tuxtatishni tushintiring

Reaktiv. Elektr dvigatel, tarmok

3.Elektr dvigatel tanlash kursatkichlarini tushintiring

Kuchlanish, konstruktiv tezlik, tok turi

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushintiring

Bakteritsid. sterilizatsiya

5.Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel fakat barcha ishlash sxemasini tushintiring

Variant-21

1. Qattiqlik koeffitsienti bo'yicha elektr dvigatellarining turlarini tushuntiring.

Juda qattiq, qattiq, yumshok, yarim yumshoq.

2.Dinamik to'xtatishni tushuntiring.

Kinetik energiya, issiqlik.

3.Quvvat koeffetsientini tushuntiring.

Aktiv, reaktiv.

4.Infraqizil nurlarni tushuntiring.

Infraqizil, issiqlik3

5.Elektr yuritmani yo'lga nisbatan siljishini, xarakatini cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-22

1.Sinxron va asinxron dvigatellarning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.

Aylanish chastotasi, erishayotgan moment

2.Teskarii ulab to'xtatishni tushuntiring.

Dvigatel,ulashish, teskari

3.El.boshqarish qurilmalarining vazifasiga ko'ra klassifik kuchlanish.

Komutatsiyalovchi, himoyalovchi, boshqaro'vchi.

4. Qishloq xo'jaligidagi elektr qizdirishni qo'lanilishi.

Inkubator,elektr qizdiro'vchi pol.

5.Elektr yuritmali berilgan ikki nuqtada avtomatik to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-23

1.Parallel (mustakil) kuzgatish chulgamli U.T.D. larning mexanik xarakteristikalarini tushintiring

Aylanish chastotasi, erishayotgan moment

2.U.T.D. ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushintiring

W, u, Iya, Rya, K, F

3.Elektr boshkarish kurilmalarining ishlash tarziga kura klassifikatsiyalanish

Dastaki, masofadan, kul, avtomat

4.Elektromagnit tulkinlar spektrini tushintiring

Kosmik, gamma, rentgen, optik, radiotulkinlar

5.A.D. ni elektrodinamik tormozlab tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-24

1.Ketma-ket qo'zg'atish cho'lg'amli U.T.d.larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.

Diapazon, turg'unlik, yumoshqlik, yunalishi.

3.Himoya vositalarini tushuntiring.

Saqlagich, avtomat uzgichlar, issiqlik relelari.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.U.B ko'rindigan, I.K.

5. A.Dni teskari ulab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-25

1.Aralash qo'zg'atish cho'lg'ami U.T larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.

2.U.T.D ning dvigatel rejimini tushuntiring.

Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.

3.Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.

Kontaktor, magnitli, ishga tushirish, issiqlik relesi

4.Optik nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishlashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-26

1.Elektr yuritmani tushuntiring.

El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.

2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.

Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.

3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.

Turg‘un,holat, o‘tish.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar

5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-27

1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.

Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.

2.O‘zgarmas tok dvigatelining termik rejimini tushuntiring.

Generatorli, dinamik, teskari ulab.

3.El.yuritmadagi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.

Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B ko‘rinadigan, I.K.

5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-28

Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.

Umumtransmissiya,guruxli.

2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.

Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.

Lyuminisent analiz,qizil zarar.

5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-29

1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual

2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring

W-0; W-W₀

3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring

Karshilik, kuch, moment

4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring

Vitamin D, axtirakit, eriton

5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka)

Variant-30.

1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.

Oddiy, individual, agregatlangan.

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta’biy, su’niy.

3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.

Foydali, salt, ish rejimi.

4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring. (mexanik blakiroka).

Variant-31

- 1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring
ish, organ, dvigatel, aloxida
2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiy, sun'iy, R=0
- 3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring
Karshilik, moment, potensial
- 4.Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)

Variant-32

- 1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.
Ish,organ, dvigatel, qulay.
2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy, R/=0
3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.
Xarakat, teskari, qarshilik, moment.
4. Qishloq xo‘jaligidagi el.qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.
5. Elektr yuritmaniing ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-33

- 1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.
- 2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.
Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.
3. El.yuritma umumiy xarakat tenglamasini tushuntiring.
Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.
5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.

variant-34

- 1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.
Boshqarish apparatlari, avtomat.
- 2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik, energiya, issiqqlik
- 3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.
Integral, inersiya, qarshilik, moment.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-35

- 1.Rostlanadigan el. yuritmalarini tushuntiring
Texnologik talab, tezlik
2. Teskari ulab tuxtatishni tushintiring
Dvigatel, ulanish, teskari
- 3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring
Tezlik, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring
Lyuminisekt, ishslash, kizil v’ar
5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-36

- 1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasnii (tavsifini) tushuntiring.
Aylanish chastotasi, qarshilik momenti.
2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushuntiring.
W, U, I_{ya}, R_{ya}, R,R,F
- 3.Elektr yuritmada dinamik turg‘unlikni tushuntiring.
O‘tkinchi rejim, moment, muvozanat
- 4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.
Vitamin D, Antiraxit, Eritem.
- 5.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-37

- 1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasi (tavsifi)ga bog‘liq tenglamasini tushuntiring.
W_x,M_s,M_n,M_o,W_n
2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko‘rsatkichlari.
Diapazon, turg‘unlik, yumoshqlik, yunalishi, zo‘riqish, iqtisodiylik.
- 3.El.dvigatelining issiqlik rejimlarini tushuntiring.
Q, R, t, I, R,-t, u₂, 0,24
- 4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.
Vakteritsid, sterilizatsiya.
- 5.A.Dni elektrordinamik tormozlab to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-38

1. Ish mashinasining aylanish chastotasiga boglik bulmagan
M_s,M_n,X=0
2. U.T.D ning dvigatel rejimini tushintiring
Parallel, mustakil, ketma-ket, aralash
3. El. dvigatellarning uzok muddatga nagruzkadagi ish rejimini tushintirng
Ventilyator, nasos, transportyor
4. Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
5. AD ni teskari ulab tuxtatish sxemasini tushintiring.

Variant-39

- 1.Ish mashinasining chiziqli sifat bero‘vchi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
W,H,X-I, Mo, Moi, M
- 2.U.T.D ning dinamik rejimini tushuntiring.
Generatorli dinamik, teskari ulab
- 3.El.dvigatellarining qisqa muddatli nagro‘zkadagi ish rejimini tushuntiring.
t, ish vaqt, t₂ nagro‘zka
- 4.Qishloq xo‘jaligida elektr qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el, qizdiro‘vchi pol.
- 5.Ikki tezlikli A.Dni tushirish sxemasini tushuntiring.

Variant-40

- 1.Ish mashinasining chiziqlimas o‘sivi parabolik (ventilyator) xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
W₂, W_{2H}, Mo, Mou,X-2
2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
W, U,Ke,F,Km,R8,R,M
3. El.dvigatellarining takrorlano‘vchi qisqa muddatli ish rejimini tushuntiring.
Kranlar,stanoklar.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.
- 5.A.Dning noreversiv magnitli ishga tushirish.

Variant-41

- Ish mashinasining chiziqlimas kamayuvchi mexanik xarakteristikasni tushuntiring.
Wx, Wn, Mo, Mou, M, K-1
- Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring.
M-U, w-Wu
- Elektr dvigatellarining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.
Q, A, G,S,dt, dG,
- Optik nurlanish spektirini tushuntiring.
UB, quriladigan,IK.
- A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.(Elektroblokirovka)

Variant-42

- El.dvigatelining mexanik xarakteristikasini (tavsifini) tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.
- U.T.D ning mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
Ta'biy, su'niy.
- Xar-xil rejimdagi el.dvigatellarining quvvatini aniqlashni tushuntiring.
Uzoq muddat, nagro'zka.
- Optik nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B, quriladigan ,IK.
- A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish.
(mexanik blokirovka)

Variant-43

- Mexanik xarakteristikaning qattiqlik koeffitsentini tushintiring
Moment, chstota, xosil
- U.T.D. ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiiy, sun'iy R/-O
- Ventilyator elektr dvigateli kuvvatini aniklashni tushintiring
Ventilyator, dvigatel, kuvvat
- Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring
Lyuminissent, analiz, kizil za'ar
- A.D. ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiyasi blokirovka)

Variant-44.

- Qattiqlik koeffitsienti «musbat» bo'lgan mexanik xarakteristikasini tushuntiring.Mo,- W, Kn.s
- U.T.D ningsu'niy xarakteristikasini tushuntiring.
Ta'biy, su'niy, R=0
- Nasos elektrodvigateli quvvatini aniqlashni tushuntiring.
Nasos, dvigatel, quvvat
- Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.
Vitamin D, elektromagnit, eritem.
- Elektr yuritmani ikkinchi dvigateldan so'ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-45

- Kattiklik koeffitsienti «manfiy» bulgan mexanik xarakteristikani tushintiring
Mr e, - w, Kjs
- Generatorli tuxtatishni tushintiring
Reaktiv. Elektr dvigatel, tarmok
- Elektr dvigatel tanlash kursatkichlarini tushintiring
Kuchlanish, konstruktiv tezlik, tok turi
- Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushintiring

Bakteritsid. sterilizatsiya

5.Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel fakat barcha ishlash sxemasini tushintiring

Variant-46

1. Qattiqlik koeffitsienti bo‘yicha elektr dvigatellarining turlarini tushuntiring.

Juda qattiq, qattiq, yumshok, yarim yumshoq.

2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.

Kinetik energiya, issiqlik.

3.Quvvat koeffetsientini tushuntiring.

Aktiv, reaktiv.

4.Infracizil nurlarni tushuntiring.

Infracizil, issiqlik3

5.Elektr yuritmani yo‘lga nisbatan siljishini, xarakatini cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-47

1.Sinxron va asinxron dvigatellarning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.

Aylanish chastotasi, erishayotgan moment

2.Teskarii ulab to‘xtatishni tushuntiring.

Dvigatel, ularish, teskarri

3.El.boshqarish qurilmalarining vazifasiga ko‘ra klassifik kuchlanish.

Komutatsiyalovchi, himoyalovchi, boshqaro‘vchi.

4. Qishloq xo‘jaligida elektr qizdirishni qo‘lanilishi.

Inkubator, elektr qizdiro‘vchi pol.

5.Elektr yuritmali berilgan ikki nuqtada avtomatik to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-48

1.Parallel (mustakil) kuzgatish chulgamli U.T.D. larning mexanik xarakteristikalarini tushintiring

Aylanish chastotasi, erishayotgan moment

2.U.T.D. ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushintiring

W, u, Iya, Rya, K, F

3.Elektr boshkarish kurilmalarining ishlash tarziga kura klassifikatsiyalanish

Dastaki, masofadan, kul, avtomat

4.Elektromagnit tulkinlar spektrini tushintiring

Kosmik, gamma, rentgen, optik, radiotulkinlar

5.A.D. ni elektrodinamik tormozlab tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-49

1.Ketma-ket qo‘zg‘atish cho‘lg‘amli U.T.d.larning mexanik xarakteristika-kalarini tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko‘rsatkichlari.

Diapazon, turg‘unlik, yumoshqlik, yunalishi.

3.Himoya vositalarini tushuntiring.

Saqlagich, avtomat uzgichlar, issiqlik relelari.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.U.B ko‘rinadigan, I.K.

5. A.Dni teskarri ulab to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-50

1.Aralash qo‘zg‘atish cho‘lg‘ami U.T larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.

2.U.T.D ning dvigatel rejimini tushuntiring.

Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.

3.Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.

Kontaktor, magnitli, ishga tushirish, issiqlik relesi

4.Optik nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishlashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-51

- 1.Elektr yuritmani tushuntiring.
El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
- 3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.
Turg‘un,holat, o‘tish.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar
- 5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-52

- 1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.
Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatelining termik rejimini tushuntiring.
Generatorli, dinamik, teskari ulab.
- 3.El.yuritmadi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.
Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-53

- Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.
Umumtransmissiya,guruxli.
- 2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
W, U,Ke,F,Km,R8,R,M
- 3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.
Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.
- 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.
LyuminSENT analiz,qizil zarar.
- 5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-54

- 1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual
2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring
 $W-0; W-W_0$
3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring
Karshilik, kuch, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring
Vitamin D, axtirakit, eriton
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka)

Variant-55.

- 1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Oddiy, individual, agregatlangan.
2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy.
3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.
Foydali, salt, ish rejimi.
4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.
Vakteritsid, sterilizatsiya.
- 5.Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring. (mexanik blakiroka).

Variant-56

- 1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring

ish, organ, dvigatel, aloxida

2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring

Tabiy, sun'iy, R=0

3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring

Karshilik, moment, potensial

4.Infrakizil nurlarni tushintiring

Infrakizil, issiklik

5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)

Variant-57

1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.

Ish,organ, dvigatel, qulay.

2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

Ta’biy, su’niy, R/=0

3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.

Xarakat, teskari, qarshilik, moment.

4. Qishloq xo‘jaligida el.qizdirishning qo‘llanilishi.

Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.

5. Elektr yuritmaniing ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-58

1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.

Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.

2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.

Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.

3. El.yuritma umumiylar xarakat tenglamasini tushuntiring.

Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.

5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.

variant-59

1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.

Boshqarish apparatlari, avtomat.

2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.

Kinetik, energiya, issiqqlik

3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.

Integral, inersiya, qarshilik, moment.

4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B ko‘rinadigan, I.K.

5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-60

1.Rostlanadigan el. yuritmalarni tushuntiring

Texnologik talab, tezlik

2. Teskari ulab tuxtatishni tushintiring

Dvigatel, ulanish, teskari

3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring

Tezlik, moment

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminisekt, ishslash, kizil v’ar

5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-61

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasnii (tavsifini) tushuntiring.

Aylanish chastotasi, qarshilik momenti.

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushuntiring.

W, U, I_YA, R_yA, R,R,F

3.Elektr yuritmada dinamik turg‘unlikni tushuntiring.

O‘tkinchi rejim, moment, muvozanat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, Antiraxit, Eritem.

5.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-62

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasi (tavsifi)ga bog‘liq tenglamasini tushuntiring.

W_x,Ms,Msn,Mo,Wn

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko‘rsatkichlari.

Diapazon, turg‘unlik, yumoshqlik, yunalishi, zo‘riqish, iqtisodiylik.

3.El.dvigatelining issiqlik rejimlarini tushuntiring.

Q, R, t, I, R,-t, u2, 0,24

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.A.Dni elektrodinamik tormozlab to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-63

3. Ish mashinasining aylanish chastotasiga boglik bulmagan

Ms,Msn,X=0

4. U.T.D ning dvigatel rejimini tushintiring

Parallel, mustakil, ketma-ket, aralash

3. El. dvigatellarning uzok muddatga nagruzkadagi ish rejimini tushintirng

Ventilyator, nasos, transportyor

4. Infrakizil nurlarni tushintiring

Infrakizil, issiklik

5. AD ni teskari ulab tuxtatish sxemasini tushintiring.

Variant-64

1.Ish mashinasining chiziqli sifat bero‘vchi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

W,H,X-I, Mo, Moi, M

2.U.T.D ning dinamik rejimini tushuntiring.

Generatorli dinamik, teskari ulab

3.El.dvigatellarining qisqa muddatli nagro‘zkadagi ish rejimini tushuntiring.

t, ish vaqt, t2 nagro‘zka

4.Qishloq xo‘jaligida elektr qizdirishning qo‘llanilishi.

Inkubator,el, qizdiro‘vchi pol.

5.Ikki tezlikli A.Dni tushirish sxemasini tushuntiring.

Variant-65

1.Ish mashinasining chiziqlimas o‘sivi parabolik (ventilyator) xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W2, W2H, Mo, Mou,X-2

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3. El.dvigatellarining takrorlano‘vchi qisqa muddatli ish rejimini tushuntiring.

Kranlar,stanoklar.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.

5.A.Dning noreversiv magnitli ishga tushirish.

Variant-66

1. Ish mashinasining chiziqlimas kamayuvchi mexanik xarakteristikasni tushuntiring.

Wx, Wn, Mo, Mou, M, K-1

2.Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring.

M-U, w-Wu

3.Elektr dvigatellarining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.

Q, A, G,S,dt, dG,

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

UB, quriladigan,IK.

5. A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.(Elektroblokirovka)

Variant-67

1. El.dvigatelining mexanik xarakteristikasini (tavsifini) tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy.

3. Xar-xil rejimdagi el.dvigatellarining quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Uzoq muddat, nagro'zka.

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B, quriladigan ,IK.

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish.

(mexanik blokirovka)

Variant-68

1.Mexanik xarakteristikaning qattiqlik koeffitsentini tushintiring
Moment, chstota, xosil

2.U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring

Tabiiy, sun'iy R/-O

3.Ventilyator elektr dvigateli kuvvatini aniklashni tushintiring
Ventylator, dvigatel, kuvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring

Lyuminissent, analiz, kizil za'ar

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiyasi blokirovka)

Variant-69.

1.Qattiqlik koeffitsienti «musbat» bo'lgan mexanik xarakteristikasini tushuntiring.Mo,- W, Kn.s

2.U.T.D ningsu'niy xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy, R=0

3.Nasos elektrdvigateli quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Nasos, dvigatel, quvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5.Elektr yuritmani ikkinchi dvigateldan so'ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-70

1.Kattiklik koeffitsienti «manfiy» bulgan mexanik xarakteristikani tushintiring
Mr e, - w, Kjs

2.Generatorli tuxtatishni tushintiring

Reaktiv. Elektr dvigatel, tarmok

3.Elektr dvigatel tanlash kursatkichlarini tushintiring

Kuchlanish, konstruktiv tezlik, tok turi

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushintiring

Bakteritsid. sterilizatsiya

5.Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel fakat barcha ishslash sxemasini tushintiring

Variant-71

1. Qattiqlik koeffitsienti bo'yicha elektr dvigatellarining turlarini tushuntiring.
Juda qattiq, qattiq, yumshok, yarim yumshoq.
2. Dinamik to'xtatishni tushuntiring.
Kinetik energiya, issiqlik.
3. Quvvat koeffetsientini tushuntiring.
Aktiv, reaktiv.
4. Infraqizil nurlarni tushuntiring.
Infracizil, issiqlik3
5. Elektr yuritmani yo'lga nisbatan siljishini, xarakatini cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-72

1. Sinxron va asinxron dvigatellarning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
2. Teskarii ulab to'xtatishni tushuntiring.
Dvigatel, ularishish, teskari
3. El.boshqarish qurilmalarining vazifasiga ko'ra klassifik kuchlanish.
Komutatsiyalovchi, himoyalovchi, boshqaro'vchi.
4. Qishloq xo'jaligidagi elektr qizdirishni qo'lanilishi.
Inkubator, elektr qizdiro'vchi pol.
5. Elektr yuritmali berilgan ikki nuqtada avtomatik to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-73

1. Parallel (mustakil) kuzgatish chulgamli U.T.D. larning mexanik xarakteristikalarini tushintiring
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
2. U.T.D. ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushintiring
W, u, Iya, Rya, K, F
3. Elektr boshkarish kurilmalarining ishlash tarziga kura klassifikatsiyalanish
Dastaki, masofadan, kul, avtomat
4. Elektromagnit tulkinlar spektrini tushintiring
Kosmik, gamma, rentgen, optik, radiotulkinlar
5. A.D. ni elektrodinamik tormozlab tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-74

1. Ketma-ket qo'zg'atish cho'lg'amli U.T.d.larning mexanik xarakteristika-kalarini tushuntiring. Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.
2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.
Diapazon, turg'unlik, yumoshqlik, yunalishi.
3. Himoya vositalarini tushuntiring.
Saqlagich, avtomat uzgichlar, issiqlik relelari.
4. Optek nurlanish spektirini tushuntiring. U.B ko'rindigan, I.K.
5. A.Dni teskari ulab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-75

1. Aralash qo'zg'atish cho'lg'ami U.T larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
2. U.T.D ning dvigatel rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
3. Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.
Kontaktor, magnitli, ishga tushirish, issiqlik relesi
4. Optik nurlarning V oblastini tushuntiring.
Vitamin D, elektromagnit, eritem.
5. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-76

- 1.Elektr yuritmani tushuntiring.
El.dvigatel, boshqaro‘vchi sistema, xarakat uzatish mexanizmi.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatellarining rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
- 3.Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni tushuntiring.
Turg‘un,holat, o‘tish.
- 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kselen, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar
- 5.Elektrobruder sxemasini tushuntiring.

Variant-77

- 1.Mexanik yuritma deb nimaga aytildi.
Suv, bug‘, turbina, shamol, I.Y.O.D. el.dvigatellar.
- 2.O‘zgarmas tok dvigatelining termik rejimini tushuntiring.
Generatorli, dinamik, teskari ulab.
- 3.El.yuritmadi o‘tkinchi jarayon turlarini tushuntiring.
Elektromexanik, elektromagnit, mexanik.
- 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
- 5.VZTtipidagi suv isitgichning sxemasini tushuntiring.

Variant-78

- Variant-3Transsssiyali elektr yuritmani tushuntiring.
Umumtransmissiya,guruxli.
- 2.U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
W, U,Ke,F,Km,R8,R,M
 - 3.El.yuritma dinamikasini tushuntiring.
Ilgarilanma xarakat, aktiv, xarakatlano‘vchi, inersiya, kuch, muvozanat.
 - 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushuntiring.
LyuminSENT analiz,qizil zarar.
 - 5.ADni magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.

Variant-79

- 1.YAkkalangan elektr yuritmani tushintiring: oddiy, individual
2. Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring
 W_0 ; $W-W_0$
3. El.yuritmada kuchlar muvozonatini tenglamasini tushuntiring
Karshilik, kuch, moment
- 4.Ultrabinafsha nurlarning E oblastini tushintiring
Vitamin D, axtirakit, eriton
- 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring(elektr blokirovka)

Variant-80.

- 1.Ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Oddiy, individual, agregatlangan.
2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy.
3. El.yuritma ishlashi diagramasini tushuntiring.
Foydali, salt, ish rejimi.
4. Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.
Vakteritsid, sterilizatsiya.
- 5.Adni reversiv magnitli ishga tushirigich yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring. (mexanik blakiroka).

Variant-81

- 1.Oddiy kup dvigatelli elektr yuritmani tushintiring

- ish, organ, dvigatel, aloxida
2. U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring
Tabiy, sun'iy, R=0
 - 3.El.yuritmada aktiv momentni tushintiring
Karshilik, moment, potensial
 - 4.Infrakizil nurlarni tushintiring
Infrakizil, issiklik
 - 5.AD ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiya, blokirovka)
- Variant-82
- 1.Individial ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushunitring.
Ish,organ, dvigatel, qulay.
 2. U.T.D su’niy xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.
Ta’biy, su’niy, R/=0
 3. Elektr yuritmani reaktiv momentini tushuntiring.
Xarakat, teskari, qarshilik, moment.
 4. Qishloq xo‘jaligida el.qizdirishning qo‘llanilishi.
Inkubator,el.qizdiro‘vchi pol.
 5. Elektr yuritmaniing ikkinchi dvigatel faqat birinchi dvigateldan so‘ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.
- Variant-83
- 1.Agregeatlangan ko‘p dvigatelli elektr yuritmani tushuntiring.
Ish, mashina, bir nechta, elekt dvigatel.
 - 2.Gneeratorli to‘xtatishni tushuntiring.
Rekuperativ, elektr dvigatel, tarmoq.
 3. El.yuritma umumiylar xarakat tenglamasini tushuntiring.
Aylantiro‘vchi, qarshilik, inersiya, moment.
 - 4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.
Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.
 5. Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel faqat birga ishlash sxemasini tushuntiring.
- variant-84
- 1.Avtomatlashtirilgan el.yuritmani tushuntiring.
Boshqarish apparatlari, avtomat.
 - 2.Dinamik to‘xtatishni tushuntiring.
Kinetik, energiya, issiqqlik
 - 3.O‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlashni tushuntiring.
Integral, inersiya, qarshilik, moment.
 - 4.Optek nurlanish spektirini tushuntiring.
U.B ko‘rinadigan, I.K.
 - 5.El.yuritmani yo‘lga nisbatan siljishi, xarakatni cheklaydigan sxemasini tushuntiring.
- Variant-85
- 1.Rostlanadigan el. yuritmalarni tushuntiring
Texnologik talab, tezlik
 2. Teskari ulab tuxtatishni tushintiring
Dvigatel, ulanish, teskari
 - 3.El. yuritma statik turgunlikni tushintiring
Tezlik, moment
 - 4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring
Lyuminisekt, ishlash, kizil v’ar
 5. Berilgan ikki nuktada avtomatik tuxtatish sxemasini tushintiring
- Variant-86
- 1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasnii (tavsifini) tushuntiring.

Aylanish chastotasi, qarshilik momenti.

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushuntiring.

W, U, I_YA, R_yA, R,R,F

3.Elektr yuritmada dinamik turg‘unlikni tushuntiring.

O‘tkinchi rejim, moment, muvozanat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, Antiraxit, Eritem.

5.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qaita ishslashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

Variant-87

1.Ish mashinasining mexanik xarakteristikasi (tavsifi)ga bog‘liq tenglamasini tushuntiring.
W_x,M_s,M_{sn},M_o,W_n

2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko‘rsatkichlari.

Diapazon, turg‘unlik, yumoshqlik, yunalishi, zo‘riqish, iqtisodiylik.

3.El.dvigatelining issiqlik rejimlarini tushuntiring.

Q, R, t, I, R,-t, u₂, 0,24

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushuntiring.

Vakteritsid, sterilizatsiya.

5.A.Dni elektrodinamik tormozlab to‘xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-88

5. Ish mashinasining aylanish chastotasiga boglik bulmagan
Ms,M_{sn},X=0

6. U.T.D ning dvigatel rejimini tushintiring

Parallel, mustakil, ketma-ket, aralash

3. El. dvigatellarning uzok muddatga nagruzkadagi ish rejimini tushintirng

Ventilyator, nasos, transportyor

4. Infrakizil nurlarni tushintiring

Infrakizil, issiklik

5. AD ni teskari ulab tuxtatish sxemasini tushintiring.

Variant-89

1.Ish mashinasining chiziqli sifat bero‘vchi mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

W,H,X-I, Mo, Moi, M

2.U.T.D ning dinamik rejimini tushuntiring.

Generatorli dinamik, teskari ulab

3.El.dvigatellarining qisqa muddatli nagro‘zkadagi ish rejimini tushuntiring.

t, ish vaqt, t₂ nagro‘zka

4.Qishloq xo‘jaligida elektr qizdirishning qo‘llanilishi.

Inkubator,el, qizdiro‘vchi pol.

5.Ikki tezlikli A.Dni tushirish sxemasini tushuntiring.

Variant-90

1.Ish mashinasining chiziqlimas o‘sivi parabolik (ventilyator) xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W₂, W_{2H}, Mo, Mou,X-2

2. U.T.D mexanik xarakteristikasini tenglamasini tushuntiring.

W, U,Ke,F,Km,R8,R,M

3. El.dvigatellarining takrorlano‘vchi qisqa muddatli ish rejimini tushuntiring.

Kranlar,stanoklar.

4.Elektromagnit to‘lqinlar spektorini tushuntiring.

Kosmik, gamma, rentgen, optik,radioto‘lqinlar.

5.A.Dning noreversiv magnitli ishga tushirish.

Variant-91

1. Ish mashinasining chiziqlimas kamayuvchi mexanik xarakteristikasni tushuntiring.

Wx, Wn, Mo, Mou, M, K-1

2.Ideal erkin salt yurishdagi aylanish chastotasini tushuntiring.

M-U, w-Wu

3.Elektr dvigatellarining issiqlik balansi tenglamasini tushuntiring.

Q, A, G,S,dt, dG,

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

UB, quriladigan,IK.

5. A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushuntiring.(Elektroblokirovka)

Variant-92

1. El.dvigatelining mexanik xarakteristikasini (tavsifini) tushuntiring.Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.

2.U.T.D ning mexanik xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy.

3. Xar-xil rejimdagi el.dvigatellarining quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Uzoq muddat, nagro'zka.

4.Optik nurlanish spektirini tushuntiring.

U.B, quriladigan ,IK.

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish.

(mexanik blokirovka)

Variant-93

1.Mexanik xarakteristikaning qattiqlik koeffitsentini tushintiring
Moment, chstota, xosil

2.U.T.D ning tabiiy xarakteristikasini tushintiring

Tabiiy, sun'iy R/-O

3.Ventilyator elektr dvigateli kuvvatini aniklashni tushintiring
Ventylator, dvigatel, kuvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning A oblastini tushintiring
Lyuminissent, analiz, kizil za'ar

5.A.D ni reversiv magnitli ishga tushirish yordamida ishlatish sxemasini tushintiring
(kombinatsiyasi blokirovka)

Variant-94.

1.Qattiqlik koeffitsienti «musbat» bo'lgan mexanik xarakteristikasini tushuntiring.Mo,- W, Kn.s

2.U.T.D ningsu'niy xarakteristikasini tushuntiring.

Ta'biy, su'niy, R=0

3.Nasos elektrdvigateli quvvatini aniqlashni tushuntiring.

Nasos, dvigatel, quvvat

4.Ultrabinafsha nurlarning V oblastini tushuntiring.

Vitamin D, elektromagnit, eritem.

5.Elektr yuritmani ikkinchi dvigateldan so'ng ishga tushish sxemasini tushuntiring.

Variant-95

1.Kattiklik koeffitsienti «manfiy» bulgan mexanik xarakteristikani tushintiring
Mr e, - w, Kjs

2.Generatorli tuxtatishni tushintiring

Reaktiv. Elektr dvigatel, tarmok

3.Elektr dvigatel tanlash kursatkichlarini tushintiring

Kuchlanish, konstruktiv tezlik, tok turi

4.Ultrabinafsha nurlarning S oblastini tushintiring

Bakteritsid. sterilizatsiya

5.Elektr yuritmadagi ikkala dvigatel fakat barcha ishslash sxemasini tushintiring

Variant-96

1. Qattiqlik koeffitsienti bo'yicha elektr dvigatellarining turlarini tushuntiring.
Juda qattiq, qattiq, yumshok, yarim yumshoq.
2. Dinamik to'xtatishni tushuntiring.
Kinetik energiya, issiqlik.
3. Quvvat koeffetsientini tushuntiring.
Aktiv, reaktiv.
4. Infraqizil nurlarni tushuntiring.
Infracizil, issiqlik3
5. Elektr yuritmani yo'lga nisbatan siljishini, xarakatini cheklaydigan sxemasini tushuntiring.

Variant-97

1. Sinxron va asinxron dvigatellarning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
2. Teskarii ulab to'xtatishni tushuntiring.
Dvigatel, ularishish, teskari
3. El.boshqarish qurilmalarining vazifasiga ko'ra klassifik kuchlanish.
Komutatsiyalovchi, himoyalovchi, boshqaro'vchi.
4. Qishloq xo'jaligidagi elektr qizdirishni qo'lanilishi.
Inkubator, elektr qizdiruvchi pol.
5. Elektr yuritmali berilgan ikki nuqtada avtomatik to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-98

1. Parallel (mustakil) kuzgatish chulgamli U.T.D. larning mexanik xarakteristikalarini tushintiring
Aylanish chastotasi, erishayotgan moment
2. U.T.D. ning aylanish chastotasini rostlash tenglamasini tushintiring
W, u, Iya, Rya, K, F
3. Elektr boshkarish kurilmalarining ishlash tarziga kura klassifikatsiyalanish
Dastaki, masofadan, kul, avtomat
4. Elektromagnit tulkinlar spektrini tushintiring
Kosmik, gamma, rentgen, optik, radiotulkinlar
5. A.D. ni elektrodinamik tormozlab tuxtatish sxemasini tushintiring

Variant-99

1. Ketma-ket qo'zg'atish cho'lg'amli U.T.d.larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring. Aylanish chastotasi, erishayotgan moment.
2. U.T.D ning aylanish chastotasini rostlash ko'rsatkichlari.
Diapazon, turg'unlik, yumoshqlik, yunalishi.
3. Himoya vositalarini tushuntiring.
Saqlagich, avtomat uzgichlar, issiqlik releleri.
4. Optek nurlanish spektirini tushuntiring. U.B ko'rindigan, I.K.
5. A.Dni teskari ulab to'xtatish sxemasini tushuntiring.

Variant-100

1. Aralash qo'zg'atish cho'lg'ami U.T larning mexanik xarakteristikalarini tushuntiring.
2. U.T.D ning dvigate rejimini tushuntiring.
Parallel, mustaqil, ketma-ket, aralash.
3. Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlarni tushuntiring.
Kontaktor, magnitli, ishga tushirish, issiqlik relesi
4. Optik nurlarning V oblastini tushuntiring.
Vitamin D, elektromagnit, eritem.
5. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qaita ishlashda el. yuritmasining sxemasini tushuntiring.

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan

TEST SAVOL - JAVOBLARI

1 OB uchun test savollari (200 ta)

1. Elektromagnit sistemali elektr o’lhash asboblarini qaerda ishlatalish mumkin

- A. O’zgaruvchan tokni o’lhash uchun
- B. O’zgaruvchan va o’zgarmas tokni o’lhash uchun
- C. O’zgarmas tokni o’lhash uchun
- D. O’zgaruvchan va o’zgarmas tokni va kuchlanishni o’lhash uchun

2. Uch fazali elektr zanjirdagi nol simini ahamiyatini aniqlang

- A. Iste’molchilarini yulduz usulida ulaganida faza kuchlanishlarini hosil qilish uchun va nagruzkalar simmetrik bo’lmaganida faza kuchlanishlarini tenglashtirish uchun
- B. Iste’molchilarini yulduz usulida uchburchak usulida ulanganida liniya kuchlanishlarini hosil qilish uchun
- C. Iste’molchilarini uchburchak usulida ulanganida liniya kuchlanishlarini hosil qilish uchun
- D. Uch fazali istemolchilarini uchburchak usulida ulanganida faza va liniya kuchlanishlarini hosil qilish uchun

3. Transformator-larning vazifalarini aniqlang

- A. O’zgaruvchan tok kuchlanishi oshirish yoki pasaytirish uchun
- B. Kuchlanishi pasaytirish uchun
- C. O’zgaruvchan tokni to’g’rilash uchun
- D. O’zgaruvchan tokni o’zgaruvchan tokga aylantirish uchun

4. Asinxron mashina pasportida 380/220 raqamlari keltirilgan, uning o’ramlarini ularash usullarini aniqlang

- A. YULDUZ usulida ulab, 380 Volt liniya kuchlanishi yoki uchburchak usulida ulab, 220 Volt faza beriladi
- B. YULDUZ usulida ulab, unga 220 Volt faza kuchlanishi beriladi
- C. Uchburchakusulida ulab, unga 380 Volt liniya kuchlanishi beriladi
- D. YULDUZ usulida ulab, unga 220 Volt faza kuchlanishi, uchbur-chak usulida ulab, unga 380 Volt liniya kuchlanishi beriladi

5. Sinxron mashinalari rotorining aylanish tezligini aniqlang

- A. $n(o)=60f/R$
- B. $n=60f/R(S-1)$
- C. $n=60R/f$
- D. $n=60f/R (1-S)$

6. Asinxron mashinalari statoridagi magnit maydoninig aylanish tezligini aniqlang

- A. $n(o)=60f/R$
- B. $n(r)=60f/2R$
- C. $n(r)=rn/60$
- D. $n(a)=60R/f$

7. Asinxron mashinalarini valida nagruzka oshganda quvvat koeffisienti va salt ishslash toki-ning o'zgarishini aniqlang

- A. Tok va quvvat koeffisienti oshadi
- B. Tok va quvvat koeffisienti o'zgarmaydi
- C. Tok oshadi quvvat koeffisienti oshmaydi
- D. Tok va quvvat koeffisienti kamayadi

8. Asinxron va sinxron mashinalar o'rtaqidagi farqni aniqlang

- A. Asinxron mashinalarda ratorni aylanish statoridagi magnit maydonini aylanishiga teng emas sinxron mashinalarida ular teng
- B. Sinxron mashinani aylanish tezligi nagruzkaga bog'liq asinxron mashinani aylanish tezligi nagruzkaga bog'liq emas u o'zgarmaydi
- C. Sinxron mashinani ratorini aylanish tezligi statordagi magnit maydonini aylanishi bilan teng emas asinxron mashinalarida ular teng
- D. Sinxron mashinani aylanish tezligi nagruzkaga bog'liq emas va o'zgarmaydi asinxron mashinalarida aylanish tezligi kamayishi mumkin

9. Asinxron mashinalarda qo'llanadigan qisqa tutashgan o'ramlarning vazifasini aniqlang

- A. Mashinani ikkilamchi cho'lg'ami vazifasini bajarib unda EYUK va tok induksiyalanadi
- B. U yurma toklarni kamaytirish uchun
- C. Aylanish tezligini oshirish uchun
- D. Aylanish tezligini kamaytirish uchun

10. Parallel uyg'otish generatorining uyg'atish shartlarini aniqlang

- A. Qoldiq magnit oqimi bo'lib uyg'otish cho'lg'ami bilan yakor cho'lg'ami mos kelgan holda
- B. Elektr manbaiga ulab qoldiq magnit oqimi bo'lishi kerak
- C. Nagruzka bo'limgan holda yakor cho'lg'amlari o'zgarmas tok manbaiga ulash kerak
- D. YAkorga o'zgarmas tok berib uyg'otish cho'lg'amlari istemolchi bilan ulanishi kerak

11. O'zgarmas tok ketma-ket uyg'otish mashinalarini uyg'otish shartlarini aniqlang

- A. Nagruzkasiz elektr manbaiga ulash mumkin emas
- B. Mashina nagruzkasiz elektr manbaiga ulanadi
- C. Kollektorda hosil bo'lgan uchqunlarni kamaytirish uchun yakor o'ramiga parallel qarshilik ulanadi
- D. Mashina yurgizish davrida uni cho'lg'amlariga pasaytirilagan kuchlanish beriladi

12. O'zgarmas tok mashinalarining asinxron mashinalariga nisbatan ustunliklari

- A. O'zgarmas tok mashinalari aylanish tezligini rostlash imkonii juda keng u tok va kuchlanishga to'g'ri proporsionaldir
- B. O'zgarmas tok mashinalari O'zgarmas va O'zgaruvchan tokda ishslashlari mumkin
- C. O'zgarmas tok mashinalar aylanish tezliklari tokni chastotasiga bog'liq

E. O'zgarmas tok mashinalari qishloq xo'jaligida hamma soxalarda ishlatish mumkin

13. O'zgaruvchan tok zanjiridagi quvvat koeffisienti- ning ahamiyati

- A. Quvvat koefisienti iste'molchida quvvatni foydali iste'mol kilganini ko'rsatadi va uni birga yaqinlashtirish lozim
- B. Quvvat koefesienti 90° intilganida iste'molchida yukolgan quvvat kamayadi
- C. Quvvat koeffisienti 0° intilganda iste'molchida yuqolgan quvvat kamayadi
- E. Elektr zanjirida induktiv qarshiligi bo'limganda quvvat koeffisienti birga teng

14. Transformator o'zagining varraklarga bo'linishini va qanday metaldan to'zilganini aniqlang?

- A. Transformator o'zagi elekrotexnikaviy po'latdan ishlangan va unda yuritma
- B. Toklarini kamaytirish uchun u varraklardan to'zilgan
- D. Transformatorni o'zagi ferritidan to'zilgan u varraklarga bo'linib fuko toklarini ka-maytirishga olib keladi
- E. Transformator-ni o'zagi po'latdan ishlangan bo'lib u kuchlanishni pasaytirish vazifasini bajaradi

15. Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang?

- A. $U(k)=I(k)Z(k)/U(k_n)*100$
- B. $U(k)=U(n)/U(k_n)*100$
- D. $U(k)\% = U(k_n)/U(n)*100$
- E. $U(k)=R(k)/U(k)*100$

16. O'zgaruvchan tok elektr zanjiriga rlc parallel ulanganda butun zanjir uchun tokni aniqlang?

- A. $I=\sqrt{I(A)^2+(I(L)-I(C))^2}$
- B. $I_a=U_a/Z$
- D. $I_n=\sqrt{I(R)^2+(I_X)^2}$
- E. $I_n=I(a)+I(L)-I(c)$

17.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o`zgartgichlar:

- A.Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o`zgarishga
- B.Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o`zgarishiga asoslangan
- D.Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o`zgarishga asoslangan
- E.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o`zgarishiga asoslangan

18.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A.Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o`zining qarshilagini va utkazuvchanligini o`zgartirishga asoslangan
- B.Fotadatchiklar qo`ylgan kuchlanish tasirida asoslangan
- D. Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o`zgartirishga asoslangan
- E.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o`zining chastotasini o`zgartirishda asoslangan

19.Bosim datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B.Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- C.Bosim datchiklari qo`yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- E.Bosim datchiklari qo`yilgan kuchlanish ta'sirida o`zining qarshiligini o`zgartirishga asoslangan

20.Namlik datchiklari va ularning qo`llanishi :

- A.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligning o`zgarishiga asoslangan
- D.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig`imi o`zgarishiga asoslangan
- E.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishga asoslangan

21.Xarorat datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A.Harorat ta`siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B.Harorat ta`siri o`zining kontaktlarini qo`shishga asoslangan
- D.Harorat ta`siri o`zining o`tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E.Harorat ta`siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

22.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B.Sezgir qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- D.Sezgip qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- E.Boshqaruvchi organga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

23.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- D. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- E. O`zgarmas tok IM

24.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasisidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- D. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- E. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

25.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi

- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- D. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- E. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

26.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplak, diodlap asosida tayeplanib, harorat, yorug`lik, namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik, massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$), doimiy vaqt ($10^{-3}...10^{-6}$). kamchiligi haroratga stabil emas
- D. Tpanzistoplak, gepkonlap va mikpopposessoplapi ishlatilishiga xizmat qiladi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

27.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlarda elektron lamralardan foydalanib, ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytirgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplapi tez sezishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi
- E. Doimiy vaqt 10...11 s parametrlari haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi. Kamchiligi FIK past keltipishiga turg`unligi Yuqopi emas

28.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli, chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap suyuklik va xavo asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap xavo asosida ishlaydi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap suyuklik oqimi-ning harorati asosida ishlaydi

29.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Maginitli kuchaytirgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk, uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti. Yuqori
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-ning o`zgarishiga asoslangan
- D. Maginitli kuchaytirgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit, oqimi o`zgarishi asosida
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ning o`zgarishiga

30.Elektromexaniq kuchaytirgichlar:

- A. Xap xil pyelelap ishchi opgalapi-ning biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytirgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-ning o`zgarishi ishlaydi
- E. Ushbu kuchaytirgichlap u-ning chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi

31.Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

32. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

- A.Diffepyensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- D. Kvadrat shaklida

33.Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A.Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidal
- C. Bipdan o`zgaruvchan
- D. Dinamik va davriy

34.Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A.Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal
- C. Birdan o`zgaruvchan
- D. Tebranma

35.Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

- A.AChX, FChX, AFChX
- B. OU, ChE, VE
- C. SAU, UU
- D. ASU, SAU, SS

36.Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

- A.dn / dt ni R b-n almashtipib
- B. X(t. ni X(p. b-n almashtipib
- C. Y(p. ni Y(t. b-n almashtipib
- D. X(p. ni X(t. b-n almashtipib

37.Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A.W(p. = Y(p. / X(p.
- B.W(p. = X(t. / Y(t.
- C.W(p. = X(p. / Y(p.
- D.W(p. = Y(t. / X(t.

38. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A.Dinamik xarakteristikalar
- B.Statik xarakteristikalar
- C.AChX xarakteristikalar
- D.FChX xarakteristikalar

39.Afchx qanaqa mikdor

- A.Kompleks miqdor

- B. Sklyar miqdor
- D. Vektor miqdor
- E. Uzgaruvchan miqdor

40. Sizgir qo`rilma sauda qayerdan o`rnatilanadi

- A. Boshkapilayetgan obyektda
- B. Ta'minlash qurilmalarda
- D. Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- E. Kichaytiruvchi qurilmalarda

41. Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A. Funksional sxemada
- B. Ppinsipial sxemada
- D. Montaj sxemalarida
- E. Algopitmik strukturali sxemalarda

42. Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A. Sistema- n g matematik modelli sxemalarida
- B. Sistema- n g funksional moxiyati
- D. Sistemang elektrik sxemasi
- E. Sistemang statik xususiyatlapi

43. Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T P + 1)$.
- B. $Y = k x$
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k p x$

44. Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k x (T P + 1)$.
- E. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$

45. Ikkinchchi tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- B. $PY = k x$
- C. $Y = k p x$
- D. $Y = k x$

46. Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $PY = k x$
- B. $Y = k x (T P + 1)$.
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k p x$

47. Ideal differensiyallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k p x$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k x$

48. K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

- A. Sezgip opgan- n g takomillashtipish bilan

- B.Boshkapuvchi opgan-ng takomallashtipish bilan
- D.Takkoslash opgani-ng takomillashtipish bilan
- E.Xisoblash opgan-ng takomillashtipish bilan

49.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko`rsating

- A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan
- B.Teskari alokasi bulmagani
- D.Generatorli, parametrik
- E.Teskari alokasi bo`lgan

50.Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- D.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- E.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o`lchaydi

51.Funksional vazifasiga kura datchiklar qaysi turlariga bulinadi

- A.Tekshiruvchi, qabul qilib o`zgartipib boruvchi
- B. Kipuvchi va chikuvchi miqdorlapni ulchovchi
- D.Hisoblovchi va bir tekis ushlab tupuvchi
- E.Boshkaruvchi va o`zgartirib beruvchi

52.Datchiklarda chikuvchi signal asosan qaysi kurinishda buladi

- A.U,I,f shaklida (kuchlanish,tok,chastota.
- B. f, gamma, R shaklida (faza,utkazuvchanlik,qarshilik.
- D.s,d,c shaklida (yuza,zichlik,Sig'im.
- E. F,Q,V shaklida (kuch,unumdarlik,tezlik.

53.Dachitlarga qo'yiladigan talablar

- A.Sezgirlik,inepsionli, x-xarakteristikalap-ng o`zgarmasligi, el.manbayiga oson ulanishi, diapozonga mos kelib, chiqish kuvvati katta bulishi
- B.El.manbayiga oson ulanishi
- D.Kirayotgan singnal xarakteristikasini o`zgartipib borishi
- E.Statik va dinamik xarakteristikasini uzgarib turishi

54.Datchiklarning aniqlash klasslarni ko`rsating

- A.0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
- B.0,01; 0,04; 0,08; 0,1; 0,3; 0,25; 0,45
- D.0,01; 0,05; 0,08; 0,2; 0,3; 0,45; 0,5
- E.0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4

55.Omik karshiligi uzgaruvchi datchiklarni ko`rsating

- A. Kontaktli, potensiometrik, kumirli, tenzometrik
- B. Rezometrik, boshqariluvchi, tekshiruvchi
- D.Parametrik, genepatopli, induksiya
- E.Sig'imli, reaktiv, induktiv, aktiv

56.Potensiometrik datchiklar qanday afzalliklar ega

- A. Konstruksiyasi oddiy, xarakteristikasi ishonchli, Yuqori aniqlik
- B. Konstruksiyasi oddiy
- D.Xarakteristikasi ishonchli
- E.Yuqori aniqligi

57.Potensialmetrik datchiklarning qanday kamchiliklarga ega

- A.Sezgirligi kam, kontaktlari bop
- B.Ulchamlari kichik
- C.Konstruksiyasi murakkab
- D.Xarakteristikasi doimiy emas

58.Kumirli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A. Xarakteristikasi Chiziqli emas, T va W % ga bog`liq
- B.Xarakteristikasi o`zgarib turadi va kumip matepiali ishlatalidi
- C.Ulchamlari kichik, temperaturaga (T. va W % ga bog`liq
- E.Kontaktlapi mavjud W % ga va T ga bog`liq

59.Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

- A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk,sezgirlik katta
- B.Balansirovka k-sh kiyin
- C.St. xapakteristika Chiziqli emas
- E.Kontaktlar yuk,sezgiplik katta

60.Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas
- B. St. xarakteristika Chiziqli emas
- C.Lansipovka k-sh kiyin
- E.Kontaktlar yuk,sezgirlik katta

61.Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A.= Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.= Va toklarda ishlay oladi
- C.Xizmat muddati cheksiz
- E.Sezgirligi katta va gabariti kichik

62.Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- C.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- E.Inersion

63.Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- C.Oradagilar-ning xammasi
- E.Parametrlari T ga bog`liq emas

64.Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli

D.Kalkuvchi
E.Gidpostatik,termik

65.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- C.Gigrometpik, duktometpik
- E.Elektpofizik

66.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometpik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- E.Silfonli, suyuklikli

67.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik
- E.Pnevmatik,avtomatik

68.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- E.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

69.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrlar bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- C.Chastota,tok,quvvat bo'yicha
- E.Quvvat,chastota bo'yicha

70.Ishlash prinsipiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

71. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- E.Avtomatik rostlash

72. Utkinchi jaryonlarning turini ayting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidal
- C.Birdan uzgaruvchan
- D.Dinamik va davriy

73. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka turga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- D.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

74. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A. D^n / dt^n ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

75. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkinging
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.D.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- D.E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

76.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t , W ,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap- ng xammasi noto`g`ri
- C.D.Texnologik jarayonlap- ng avtomatika- ng obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan oepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- E.Maxsulotlap- ng holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko`psatadi

77.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashtipish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap- ng ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashtirish mumkin
- C.D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
- E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashtirish mumkin

78.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bepish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalgalanlapni avtomatlashtipish mumkin
- C.D.Yuqopida sanalgalanlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

79.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashtirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalgalap to`g`ri

- B.Kombayin motovilosining holatini
- D.Tpaktoplapti avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

80. Chorvachilik va parrandachilikdagi avtomatlashtiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bepishni avtomatlashtirish mumkin
- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin

- D.Xayvon va pappandalapga ozuka tayolash,oziqqlantirish,sugorish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin

81.K/x maxsulotlarini kayta ishlash va saklash jaryonlarini avtomatlashtirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- C.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- E.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin emas

82.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashtirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- C.Fakat mobil jarayonlapni
- D.Avtomatlashtirish mumkin emas

83.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o'zgarishi bo'yicha ular-ning ko'rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- C.Yuqopida sanalganlap to'g'ri
- E.K/x avtomatlashtipilgan diagnostika u-n stupunktupik parametrlar bo'yicha bajariladi

84.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- C.Monometrik datchikla
- D.Sig'im datchiklari

85.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlarga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to'g'ri
- D.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o'zgartirib boshqariladigan rejim
- E.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

86.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- C.2 lasi 1 xil emas
- E.2 lasi 1 xil

87.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvых singnal-ng kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ng xammasi noto`g`ri
- C.Kiruvchi Xvix singnal-ng chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi

E.Xvx va Uvых singnallar-ng 1 biridan kechiqishi tushuniladi

88.Obyektining uz o`zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta`sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarng xammasi noto`g`ri
- C.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ng 1 biriga mos kelmasligi
- D.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ng 1 biriga mos kelishi

89.Obyektining akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki moddani yigilishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigilishi tushuniladi
- C.Obyektda moddani yigilishi tushuniladi

E.Obyektdan chikayetgan signalning yigilishi tushuniladi

90.Avtomatika relelari qaysi parmetrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- B. Ish parametrlari
- C.D.Ishga tushish vaqt
- D.Tok,kuchlanish,chastota

91.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan
- C.D.Bajapuvchi opgan
- E.Qabul qiluvchi organ

92.Relening kaytish koeffisentini ko'rsating

- A.Kv = Iotp / Isp
- B.Yuqopidagilarning xammasi notugri
- C.D.Kzsp = Ip / Isp
- E.Kzotp = Iotp / I p

93.Ishlash vaqt bo'yicha rele-rning turlarini sanang

- A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\ldots 1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\ldots 150$ msec.
- B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\ldots 1$ sek.
- C.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msec.
- E.O'pta tezlikda ishlovchi ($50\ldots 150$ msec.

94.Avtomatiki elementining statik uzatish koefftini ko'rsating

- A.Ks = $\Delta U / \Delta X$
- B.Kd = dY / dX
- C.D.Ks = U_1 / X_1
- E.Ks = $\Delta X / \Delta U$

95.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

- A.Kd = dY / dX
- B.Kd = X_1 / Y_1

D.Kd = Y1 / X1

E.Kd = delta X / delta Y

96.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash

B.Avtomatik teleboshqarish

C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash

D.Avtomatik telerostlash

97.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

A.Y = f(X).

B.Y(t. = A X(t.

C.D.Y = K X

E.Kd = dY / dX

98.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

A.Y(t. = A X(t.

B.Y = f(x.

C.D.Kd = dY / dX

D.E.Delta Y = k x

99.Avt.elementlarining umumiy xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

A. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$

B. $T_1^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + Y = KX$

C.D.Kd = dY / dX

D.E. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$

100.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

A.($T_2^2 P^2 + T_1 P + 1. Y(P. = KX(P.$

B.B.Kd = dY / dX

C.D. $T_2^2 P^2 + 1. Y(P. = KX(P.$

D.E.($T_1^2 P^2 + T_2 P + 1. Y(P. = KX(P.$

101.Avtomatik boshqarish deganda nimani tushunasiz?

A. Texnologik jarayonlarda bajariladigan ishlar, odamsiz boshqarilsa, bunga avtomatik boshqarish deyidi

B. Texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

C. Tirik va tirikmas tabiatni boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

D. Boshqarish qupilmasini boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

102.Q/x i/ch-ni avtomatlashirishining xususiyatlari:

A. Q/x texnikasining biologik obektlar bilan bog'likligi, ish jarayonining xilma-xilligi, mashina va qupilmalarning xarakteristikalarining xilma xilligi

B. Q/x mashina va uskunalarining muttadil o'zgarmas xarakteristikasiga ega bo'lishi va ularning xap xil sharoitida ishlay olishi

C. Q/x mashina va uskunalapining muhit harorati, namligi va hakozalariga bog'lik bo'limgan holda ishlashi

E. Q/x mashinalapining stasionar rejimda ishlashi, doimiy harakat, bosim va namlikning bo'lishi

103.Avtomatika sistema elementlarining statik xaraktristikalari deganda nimani tushunasiz?

- A. Avtomatika elementinning turg'un ish rejimida kirish va chiqishidagi, signal miqdorlari orasidagi bog'likga statik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi chiziqli bog'lanish statik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementining chiqishi va kirishi orasidagi kvadrat bog'lanishiga statik xarakteristikasi deyiladi
- E. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi bog'lanish statik xarakteristikasi deyiladi

104.Avtomatika sistemasi elementlarining dinamik xaraktristikasini ta'riflab bering?

- A. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bo'lmasa va vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un bo'lib doimo o'zgarmasdan qolsa, dinamik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish holatida bulmasa va vaqt bo'yicha o'zgarsa dinamik xarakteristika deyiladi
- E. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bulsa vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi

105.Avtomatika elementlaring uzatish funksiyasi qanday ifodalaniladi?

- A. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning operator ko`rinishda yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- B. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning komleks shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- D. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning natural shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- E. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning mafkum shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

106.Amplituda chastota xarakteristikasi deganda nimani tushinasiz ?

- A. Amplituda chastota xarakteristikasi chiqish signali amplitudasini kirish signali amplitudasidagi nisbatini chastotaga bog`liqligini bildipiladi
- B. Avtomatika elementi kirish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- D. Avtomatika elementi chiqish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- E. Avtomatika elementi kirish va chiqish signalining chastotaga bog`likligini ko'psatadi

107.Faza chastota xarakteristikasiga'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal, chiqishdagi signal fazalarning fapkining chastotaga bog`liqligi
- B) Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko'psatadi

- D. Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi
- E. Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

108. Avtomatika sistemalarining turg'unligi deganda nimani tushinasiz ?

- A. Sistema turg'un ish holati bo`zilgandan keyin oldingi holatga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi
- B. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan kela olmasa turg'un sistema deyiladi
- C. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan ishlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- D. Sistema turg'un ish holatiga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

109. Avtomatik sistemalarining turg'unligi qanday tekshirilib ko`riladi?

- A. Avtomatik sistemalarning turg'unligini aniqlashda maxsus kreteriyalardan foydalaniladi
- B. Sistema turg'un ish holatini vaqt o'tishi bilan ushlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- C. Avtomatik sistemalarning turg'unligini grafiklar asosida aniqlanadi
- D. Avtomatik sistemalarning turg'unligini formula yordamida

110. Avtomatik sistemalarining asosiy elementlarini aytib bering:

- A. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni bajarilishni avtomatik amalga oshirishda qo'llaniladigan elementlarga asosiy elementlar deyiladi
- B. Qishloq xo'jalikda boshkapuvchi qo'rilmanni boshqarishni amalga oshpijadigan qurilma asosiy elementlar deyiladi
- C. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni boshqarishni amalga oshiradigan qurilmaga asosiy elementlar deyiladi
- D. Qishloq xo'jalikda texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan qurilmalar asosiy elementlar deyiladi

111. Datchiklar deganda nimani tushunasiz?

- A. Uzgapishlapi nazopat 295ili shva usha o'zgarishlapni elektr signali ko`rinishiga o'zgartip beradigan elementga datchik deyiladi
- B. O'zgarishlarni boshqariladigan qurilmaga yetkazib beradigan elementga datchik deyiladi
- C. O'zgapish signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- D. O'zgapishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

E. O'zgapishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

112. Omikkarshiligi o'zgaruvchi datchiklar va o'zgargichlar:

- A. Chiziqli va burchak siljishlapni, kuch va momentlapini tebpanish va silkinishlap ta'sirida ishlaydi
- B. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar ularga tasir qiluvchi namliklap tasirida ishlaydi
- C. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar unga ta'sir qiluvchi issiklik ta'sirida ishlatdi
- D. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar undagi kuchlanish o'zgarish xisobiga ishlaydi

113. Kontaktlidatchiklar va ularning ko'llanishi:

A.Kirish ta'sirida o'zining kontaktlapini ulab yoki ajratib, elektr impulsiga aylantiriladi

B. Qandaydir kirish ta'sirida o'zida impuls xosil qilib beradi

D.Qandaydir kirish tasirida kuchlapish xosil qilib beradi

E.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

114.Potensiometrik datchiklari va ularning qo'llanishi:

A. Qandaydir kirish tasirida o'zining qarshilik kiymatini o`zgartipib, elektr signallarining miqdorini o`zgartipadi

B.Qandaydir kirish tasirida o'zining o`ziga kelayetgan impulsapini o`zgartipadi
Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasi o`zgartipadi

D.Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasini o`zgartirib signalga aylantirib beradi

E.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

115.Ko'mirli datchiklar va ularning ko'llanishi:

A. Kuch ta'sir qilganda qarshilik o'zgarishga asoslangan. Bunda datchiklar kuch kattaliklapini o'lhashda qo'llaniladi

B. Ushbu datchiklar o'zinipng qarshilagini yorug`lik tasirida o`zgartirishga asoslangan

D.Ushbu datchiklar qarshilagini magnit oqimi tasirida o`zgartirishga asoslangan

E.Ushbu datchiklar qarshilagini o`zgartirishga asoslangan

116.Induksion datchiklar va ularning qo'llanishi:

A.Xapakat tasirida o`ramning magnit oqimining o`zgarishiga asoslangan

B. Xapakat tasirida o'zining Sig'imini o`zgartirishga asoslangan

D.Xapakat tasirida galtaktdagi upamlap sonining o`zgarishiga asoslangan

E. Xapakat tasirida o'zining qarshilagini o`zgartirishga asoslangan

117.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o`zgartgichlar:

A. Kondensator kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o`zgarishga

B. Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o`zgarishiga asoslangan

D. Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o`zgarishga asoslangan

E.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish

o`zgarishiga asoslangan

118.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

A.Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o'zining qarshilagini va utkazuvchanligini o`zgartirishga asoslangan

B.Fotadatchiklar qo'yilgan kuchlanish tasirida asoslangan

D. Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o`zgartirishga asoslangan

E.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o'zining chastotasini o`zgartirishda asoslangan

119.Bosim datchiklari vai ularning qo'llanishi:

A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi

- B. Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- D. Bosim datchiklari qo`yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- E. Bosim datchiklari qo`yilgan kuchlanish ta`sirida o`zining qarshiligini o`zgartirishga asoslangan

120.Namlik datchiklari va ularning qo`llanishi :

- A. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligning o`zgarishiga asoslangan
- D. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig`imi o`zgarishiga asoslangan
- E. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishga asoslangan

121.Xarorat datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A. Harorat ta`siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B. Harorat ta`siri o`zining kontaktlarini qo`shishga asoslangan
- D. Harorat ta`siri o`zining o`tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E. Harorat ta`siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

122.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B. Sezgir qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- D. Sezgip qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- E. Boshqaruvchi organga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

123.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- D. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- E. O`zgarmas tok IM

124.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasisidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- D. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- E. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

125.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi

- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- D. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- E. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

126.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplak, diodlap asosida tayeplanib, harorat, yorug`lik, namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik, massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$), doimiy vaqt ($10^{-3}...10^{-6}$). kamchiligi haroratga stabil emas
- D. Tpanzistoplak, gepkonlap va mikpopposessoplapi ishlatilishiga xizmat qiladi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

127.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlarda elektron lamralardan foydalanib, ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytipgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplapi tez sezishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi
- E. Doimiy vaqt 10...11 s parametrleri haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi. Kamchiligi FIK past keltipishiga turg`unligi Yuqopi emas

128.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli, chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap suyklik va xavo asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap xavo asosida ishlaydi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap suyklik oqimi-ning harorati asosida ishlaydi

129.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Maginitli kuchaytipgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk, uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti. Yuqori
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-ning o`zgarishiga asoslangan
- D. Maginitli kuchaytipgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit, oqimi o`zgarishi asosida
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ning o`zgarishiga

130.Elektromexaniq kuchaytirgichlar:

- A. Xap xil pyelelap ishchi opgalapi-ning biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytipgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-ning o`zgarishi ishlaydi

E. Ushbu kuchaytipgichlap u-ning chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ni o'zgarishi asosida ishlaydi

131. Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinci tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

132. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko'rinishda beriladi?

- A. Diffepyensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- D. Kvadrat shaklida

133. Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A. Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidal
- C. Bipdan o'zgaruvchan
- D. Dinamik va davriy

134. Statik xarakteristikalarining kurinishni ayting

- A. Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal
- C. Birdan o'zgaruvchan
- D. Tebranma

135. Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

- A. AChX, FChX, AFChX
- B. OU, ChE, VE
- C. SAU, UU
- D. ASU, SAU, SS

136. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o'tiladi

- A. $\frac{dn}{dt}$ ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

137. Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A. $W(p) = Y(p) / X(p)$
- B. $W(p) = X(t) / Y(t)$
- C. $W(p) = X(p) / Y(p)$
- D. $W(p) = Y(t) / X(t)$

138. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A. Dinamik xarakteristikalar
- B. Statik xarakteristikalar
- C. AChX xarakteristikalar
- D. FChX xarakteristikalar

139.Afchx qanaqa mikdor

- A.Kompleks miqdor
- B.Sklyar miqdor
- C.Vektor miqdor
- D.Uzgaruvchan miqdor

140.Sizgir qo`rilma sauda qayerdan o`rnatilanadi

- A.Boshkapilayetgan obyektda
- B.Ta'minlash qurilmalarda
- C.Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- D.Kichaytiruvchi qurilmalarda

141.Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A.Funksional sxemada
- B.Ppinsipial sxemada
- C.Montaj sxemalarida
- D.Algopitmik strukturali sxemalarda

142.Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A.Sistema-ning matematik modelli sxemalarida
- B.Sistema-ning funksional moxiyati
- C.Sistemang elektrik sxemasi
- D.Sistemang statik xususiyatlari

143.Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T P + 1)$.
- B. $Y = k x$
- C. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- D. $Y = k p x$

144.Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x$
- B. $PY = k x$
- C. $Y = k x (T P + 1)$.
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$

145.Ikkinchchi tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- B. $PY = k x$
- C. $Y = k p x$
- D. $Y = k x$

146.Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $PY = k x$
- B. $Y = k x (T P + 1)$.
- C. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- D. $Y = k p x$

147.Ideal differensiyallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k p x$
- B. $PY = k x$

D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

E.Y = k x

148.K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

- A.Sezgip opgan-ning takomillashtipish bilan
- B.Boshkapuvchi opgan-ning takomallashtipish bilan
- C.Takkoslash opgani-ning takomillashtipish bilan
- E.Xisobslash opgan-ning takomillashtipish bilan

149.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko`rsating

- A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan
- B.Teskari alokasi bulmagani
- C.Generatorli, parametrik
- E.Teskari alokasi bo`lgan

150.Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- E.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o`lchaydi

151.Funksional vazifasiga kura datchiklar qaysi turlariga bulinadi

- A.Tekshiruvchi, qabul qilib o`zgartipib boruvchi
- B. Kipuvchi va chikuvchi miqdorlapni ulchovchi
- C.Hisoblovchi va bir tekis ushlab tupuvchi
- E.Boshkaruvchi va o`zgartirib beruvchi

152.Datchiklarda chikuvchi signal asosan qaysi kurinishda buladi

- A.U,I,f shaklida (kuchlanish,tok,chastota.
- B. f, gamma, R shaklida (faza,utkazuvchanlik,qarshilik.
- C.D.s,d,c shaklida (yuza,zichlik,Sig`im.
- E.F,Q,V shaklida (kuch,unumdarlik,tezlik.

153.Dachitlarga qo`yiladigan talablar

- A.Sezgirlik,inepsionli, x-xarakteristikalap-ning o`zgarmasligi, el.manbayiga oson ulanishi, diapozonga mos kelib, chiqish kuvvati katta bulishi
- B.El.manbayiga oson ulanishi
- C.Kirayotgan singnal xarakteristikasini o`zgartipib borishi
- E.Statik va dinamik xapakteristikasini uzgarib turishi

154.Datchiklarning aniqlash klasslarni ko`rsating

- A.0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
- B.0,01; 0,04; 0,08; 0,1; 0,3; 0,25; 0,45
- C.D.0,01; 0,05; 0,08; 0,2; 0,3; 0,45; 0,5
- E.0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4

155.Omkar shartlari uzgaruvchi datchiklarni ko`rsating

- A.Kontaktli, potensiometrik, kumirli, tenzometrik
- B.Rezometrik, boshqariluvchi, tekshiruvchi
- C.Parametrik, genepatopli, induksiya
- E.Sig`imli, reaktiv, induktiv, aktiv

156.Potensiometrik datchiklar qanday afzalliklar ega

- A.Konstruksiyasi oddiy, xarakteristikasi ishonchli, Yuqori aniqlik
- B.Konstruksiyasi oddiy
- C.Xarakteristikasi ishonchli
- D.Yuqori aniqligi

157.Potensialmetrik datchiklarning qanday kamchiliklarga ega

- A.Sezgirligi kam, kontaktlari bop
- B.Ulchamlari kichik
- C.Konstruksiyasi murakkab
- D.Xarakteristikasi doimiy emas

158.Kumirli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A. Xarakteristikasi Chiziqli emas, T va W % ga bog`liq
- B.Xarakteristikasi o`zgarib turadi va kumip matepiali ishlataladi
- C.Ulchamlari kichik, temperaturaga (T. va W % ga bog`liq
- D.Kontaktlapi mavjud W % ga va T ga bog`liq

159.Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

- A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk,sezgirlik katta
- B.Balansirovka k-sh kiyin
- C.St. xapakteristika Chiziqli emas
- D.Kontaktlar yuk,sezgiplik katta

160.Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas
- B.St. xarakteristika Chiziqli emas
- C.Lansipovka k-sh kiyin
- D.Kontaktlar yuk,sezgirlik katta

161.Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A.Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.Va toklarda ishlay oladi
- C.Xizmat muddati cheksiz
- D.Sezgirligi katta va gabariti kichik

162.Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- C.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- D.Inersion

163.Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- C.Oradagilar-ning xammasi
- D.Parametrlari T ga bog`liq emas

164.Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli
- C.Kalkuvchi

E.Gidpostatik,termik

165.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- C.Gigrometpik, duktometpik
- D.Elektpofizik

166.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometpik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- D.Silfonli, suyuklikli

167.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik
- D.Pnevmatik,avtomatik

168.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- D.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

169.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrlar bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- C.Chastota,tok,quvvat bo'yicha
- D.Quvvat,chastota bo'yicha

170.Ishlash prinsipiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

171. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik rostlash

172. Utkinchi jaryonlarning turini ayting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidal
- C.Birdan uzgaruvchan
- D.Dinamik va davriy

173. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi

- B.Kirayotgan singnalni boshka turga utkazadi
- D.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- E.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

174. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A. D^n / dt^n ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

175. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.D.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

176.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t , W ,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap- π xammasi noto`g`ri
- C.Texnologik jarayonlap- π avtomatika- π obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan opepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- E.Maxsulotlap- π holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko`psatadi

177.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashadirish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashtipish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap- π ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashadirish mumkin
- C.D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
- E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashadirish mumkin

178.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashadirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bekish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin
- C.D.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

179.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashadirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalganlap to`g`ri
- B.Kombayin motovilosining holatini
- C.Tpaktoplapi avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

180. Chorvachilik va parrandachilikdagি avtomatlashiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bekishni avtomatlashadirish mumkin

- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin
- D.Xayvon va pappandalapga ozuka taylorash,oziqqlantirish,sugorish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin

181.K/x maxsulotlarini kayta ishlash va saklash jaryonlarini avtomatlashtirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- C.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- E.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin emas

182.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashtirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- C.Fakat mobil jarayonlapni
- E.Avtomatlashtirish mumkin emas

183.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o'zgarishi bo'yicha ular-ning ko'rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- C.Yuqopida sanalganlap to'g'ri
- E.K/x avtomatlashtipilgan diagnostika u-n stukturrik parametrlar bo'yicha bajariladi

184.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- C.Monometrik datchikla
- F. Sig'im datchiklari

185.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlapiga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to`g'ri
- D.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o'zgartirib boshqariladigan rejim
- E.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

186.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- C.2 lasi 1 xil emas
- E.2 lasi 1 xil

187.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvix singnal-ning kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ning xammasi noto`g'ri
- D.Kiruvchi Xvix singnal-ning chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- E.Xvx va Uvix singnallar-ning 1 biridan kechiqishi tushuniladi

188.Obyektining uz o`zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta'sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarng xammasi noto`g`ri
- C.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelmasligi
- D.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelishi

189.Obyektining akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki moddani yigelishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigelishi tushuniladi
- C.Obyektda moddani yigelishi tushuniladi
- D.Obyektdan chikayetgan signalning yigelishi tushuniladi

190.Avtomatika releleri qaysi parmetrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- C. Ish parametrlari
- D.Ishga tushish vaqt
- E.Tok,kuchlanish,chastota

191.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan
- C.Bajapuvchi opgan
- E.Qabul qiluvchi organ

192.Relening kaytish koeffisentini ko'rsating

- A. $K_v = I_{otp} / I_{sp}$
- B.Yuqopidagilarning xammasi notugri
- C. $K_{zsp} = I_p / I_{sp}$
- E. $K_{zotp} = I_{otp} / I_p$

193.Ishlash vaqtি bo'yicha rele-rning turlarini sanang

- A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\dots150$ msec.
- B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots1$ sek.
- C.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots50$ msec.
- E.O'pta tezlikda ishlovchi ($50\dots150$ msec.

194.Avtomatiki elementining statik uzatish koeffitini ko'rsating

- A. $K_s = \Delta U / \Delta X$
- B. $K_d = dY / dX$
- C. $K_s = U_1 / X_1$
- E. $K_s = \Delta X / \Delta U$

195.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

- A. $K_d = dY / dX$

- B.Kd = X1 / Y1
- D.Kd = Y1 / X1
- E.Kd = delta X / delta Y

196.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

- A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash
- B.Avtomatik teleboshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- E.Avtomatik telerostlash

197.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

- A.Y = f(X).
- B.Y(t. = A X(t.
- C.D.Y = K X
- E.Kd = dY / dX

198.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

- A.Y(t. = A X(t.
- B.Y = f(x.
- C.D.Kd = dY / dX
- E.Delta Y = k x

199.Avt.elementlarining umumiyl xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

- A. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$
- B. $T_1^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + Y = KX$
- C.D.Kd = dY / dX
- E. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$

200.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

- A.($T_2^2 P^2 + T_1 P + 1. Y(P. = KX(P.$
- B.Kd = dY / dX
- C.D. $T_2^2 P^2 + 1. Y(P. = KX(P.$
- E.($T_1^2 P^2 + T_2 P + 1. Y(P. = KX(P.$

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan

TEST SAVOL - JAVOBLARI

II OB uchun test savollari (200 ta)

1. O’zgarmas tok ketma-ket uyg’otish mashinalarini uyg’otish shartlarini aniqlang

- C. Nagruzkasiz elektr manbaiga ulash mumkin emas
- D. Mashina nagruzkasiz elektr manbaiga ulanadi
- D. Kollektorda hosil bo’lgan uchqunlarni kamaytirish uchun yakor o’ramiga parallel qarshilik ulanadi
- E. Mashina yurgizish davrida uni cho’lg’amlariga pasaytirilagan kuchlanish beriladi

2. O’zgarmas tok mashinalarining asinxron mashinalariga nisbatan ustunliklari

- C. O’zgarmas tok mashinalari aylanish tezligini rostlash imkonи juda keng u tok va kuchlanishga to’g’ri proporsionaldir
- D. O’zgarmas tok mashinalari O’zgarmas va O’zgaruvchan tokda ishslashlari mumkin
- D. O’zgarmas tok mashinalar ayylanish tezliklari tokni chastotasiga bog’liq
- E. O’zgarmas tok mashinalari qishloq xo’jaligida hamma soxalarda ishlatish mumkin

3. O’zgaruvchan tok zanjiridagi quvvat koeffisienti- ning ahamiyati

- C. Quvvat koefisienti iste’molchida quvvatni foydali iste’mol kilganini ko’rsatadi va uni birga yaqinlashtirish lozim
- D. Quvvat koefesienti 90° intilganida iste’molchida yukolgan quvvat kamayadi
- D. Quvvat koeffisienti 0° intilganda iste’molchida yuqolgan quvvat kamayadi
- E. Elektr zanjirida induktiv qarshiligi bo’lmaganda quvvat koeffisienti birga teng

4. Transformator o’zagining varraklarga bo’linishini va qanday metaldan to’zilganini aniqlang?

- C. Transformator o’zagi elektrotexnikaviy po’latdan ishlangan va unda yuritma
- D. Toklarini kamaytirish uchun u varraklardan to’zilgan
- D. Transformatorni o’zagi ferritidan to’zilgan u varraklarga bo’linib fuko toklarini ka-maytirishga olib keladi
- E. Transformator-ni o’zagi po’latdan ishlangan bo’lib u kuchlanishni pasaytirish vazifasini bajaradi

5. Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang?

- C. $U(k)=I(k)Z(k)/U(kn)*100$
- D. $U(k)=U(n)/U(kn)*100$
- D. $U(k)\% = U(kn)/U(n)*100$
- E. $U(k)=R(k)/U(k)*100$

6. O’zgaruvchan tok elektr zanjiriga rlc parallel ulanganda butun zanjir uchun tokni aniqlang?

- C. $I=\sqrt{I(A)\alpha+(I(L)-I(C))\alpha}$
- D. $I_a=U_a/Z$
- D. $I_n=\sqrt{I(R)\alpha+(I(X)\alpha)}$
- E. $I_n=I(a)+I(L)-I(c)$

7. Korxonalarda asinxron dvigatellar asosiy nagruzkani tashkil etganida quvvat koeffisientini oshirish yo'llarini aniqlang?

- A. Dvigatellardagi nagruzkani 50% kam bo'lsa ularni almashtirish kerak asinxron dvigatelga parallel kandensator ulash kerak
- B. Dvigatellarni sonini kamaytirib aktiv nagruzkalarni oshirish kerak
- C. Dvigatelni nagruzkasini oshirib aylanish tezligi ham oshiriladi va unga parallel kandensator ulanadi
- E. Asinxron dvigatellar sinxron dvigatellarga almashtiriladi va ularga parallel kondensatorlar ulanadi

8. Sinxron generatorida ishlab chiqarilgan tokning chastotasini aniqlang?

- A. $f(c)=r(n)n/60$
- B. $f=60f/n$
- C. $f=60R(1)/n$
- D. $F=2R60/R$

9. Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

- A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk,sezgirlik katta
- B.Balansirovka k-sh kiyin
- C. St. xarakteristika Chiziqli emas
- D.Kontaktlar yuk,sezgiplik katta

10. Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas
- B. St. xarakteristika Chiziqli emas
- C.Lansipovka k-sh kiyin
- D.Kontaktlar yuk,sezgirlik katta

11. Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A. = Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.= Va toklarda ishlay oladi
- C.Xizmat muddati cheksiz
- D.Sezgirligi katta va gabariti kichik

12. Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- C.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- D.Inersion

13. Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- C.Oradagilar-ning xammasi
- D.Parametrlari T ga bog`liq emas

14. Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli
- C.Kalkuvchi
- D.Gidpostatik,termik

15.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- C.Gigrometpik, duktometpik
- D.Elektpofizik

16.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometpik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- D.Silfonli, suyuklikli

17.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik
- D.Pnevmatik,avtomatik

18.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- E.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

19.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrler bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- C.Chastota,tok,quvvat bo'yicha
- E.Quvvat,chastota bo'yicha

20.Ishlash prinsipiiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

21. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- E.Avtomatik rostlash

22. Utkinchi jaryonlarning turini ayting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidal
- C.Birdan uzgaruvchan
- E.Dinamik va davriy

23. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- D.Kirayotgan singnalni kayd qiladi

E.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

24. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A.Dn / dt ni R b-n almashtipib
- B.X(t. ni X(p. b-n almashtipib
- C.Y(p. ni Y(t. b-n almashtipib
- D.X(p. ni X(t. b-n almashtipib

25. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.D.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- D.E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

26.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t, W,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap-ng xammasi noto`g`ri
- C.D.Texnologik jarayonlap-ng avtomatika-ng obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan opepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- E.Maxsulotlap-ng holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko`psatadi

27.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashtipish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap-ng ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashtirish mumkin
- C.D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
- E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashtirish mumkin

28.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bepish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalgalanlapni avtomatlashtipish mumkin
- C.D.Yuqopida sanalgalanlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

29.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashtirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalgalap to`g`ri
- B.Kombayin motovilosining holatini
- C.D.Tpaktoplapi avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

30. Chorvachilik va parrandachilikdagи avtomatlashtiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bepishni avtomatlashtirish mumkin
- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.D.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin

E.Xayvon va pappandalapga ozuka tayolash, oziqlantirish, sugorish, gungni va tezagini yigishtipish mumkin

31.K/x maxsulotlarini kayta ishlash va saklash jaryonlarini avtomatlashtirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- C.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- D.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin emas

32.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashtirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- C.Fakat mobil jarayonlapni
- D.Avtomatlashtirish mumkin emas

33.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o'zgarishi bo'yicha ular-ning ko'rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- C.Yuqopida sanalganlap to'g'ri
- D.K/x avtomatlashtipilgan diagnostika u-n stpunktupik parametrlar bo'yicha bajariladi

34.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- C.Monometrik datchikla
- D.Sig'im datchiklari

35.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlapiga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to`g'ri
- C.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o`zgartirib boshqariladigan rejim
- D.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

36.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- C.2 lasi 1 xil emas
- D.2 lasi 1 xil

37.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvых singnal-ning kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ning xammasi noto`g'ri
- C.Kiruvchi Xvix singnal-ning chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- D.Xvx va Uvых singnallar-ning 1 biridan kechiqishi tushuniladi

38.Obyektnining uz o'zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta'sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarni xammasi noto`g'ri
- C.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelmasligi

E.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelishi

39.Obyektining akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki moddani yigilishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigilishi tushuniladi
- C.Obyektda moddani yigilishi tushuniladi
- D.Obyektdan chikayetgan signalning yigilishi tushuniladi

40.Avtomatika relelari qaysi parmetrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- B. Ish parametrlari
- C.Ishga tushish vaqtি
- D.Tok,kuchlanish,chastota

41.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan
- C.Bajapuvchi opgan
- D.Qabul qiluvchi organ

42.Relening kaytish koeffisentini ko'rsating

- A. $K_v = I_{otp} / I_{sp}$
- B.Yuqopidagilarning xammasi notugri
- C. $K_{zsp} = I_p / I_{sp}$
- D. $K_{zotp} = I_{otp} / I_p$

43.Ishlash vaqtি bo'yicha rele-rning turlarini sanang

- A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots 1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots 50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\dots 150$ msec.
- B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots 1$ sek.
- C.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots 50$ msec.
- D.O'pta tezlikda ishlovchi ($50\dots 150$ msec.

44.Avtomatiki elementining statik uzatish koefftini ko'rsating

- A. $K_s = \Delta U / \Delta X$
- B. $K_d = dY / dX$
- C. $K_s = U_1 / X_1$
- D. $K_s = \Delta X / \Delta U$

45.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

- A. $K_d = dY / dX$
- B. $K_d = X_1 / Y_1$
- C. $K_d = Y_1 / X_1$
- D. $K_d = \Delta X / \Delta Y$

46.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

- A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash
- B.Avtomatik teleboshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik telerostlash

47.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

- A. $Y = f(X)$
- B. $Y(t) = A X(t)$

D.Y = K X

E.Kd = dY / dX

48.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

A.Y(t. = A X(t.

B.Y = f(x.

D.Kd = dY / dX

E.Delta Y = k x

49.Avt.elementlarining umumiy xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

A.T₂² d²Y / dt² + T₁ dy / dt + Y = KX

B.T₁² d² Y / dt² + Y = KX

D.Kd = dY / dX

E.T₂² d²Y / dt² + T₁ dy / dt + Y = KX

50.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

A.(T₂² P² + T₁ P + 1. Y(P. = KX(P.

B.Kd = dY / dX

D.T₂² P² + 1. Y(P. = KX(P.

E.(T₁² P² + T₂ P + 1. Y(P. = KX(P.

51.Avtomatik boshqarish deganda nimani tushunasiz?

A. Texnologik jarayonlarda bajariladigan ishlar, odamsiz boshqarilsa, bunga avtomatik boshqarish deyidi

B. Texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

D. Tirik va tirikmas tabiatni boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

E. Boshqarish qupilmasini boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

52.Q/x i/ch-ni avtomatlashtirishining xususiyatlari:

A. Q/x texnikasining biologik obektlar bilan bog'likligi, ish jarayonining xilma-xilligi, mashina va qupilmalarining xarakteristikalarining xilma xilligi

B. Q/x mashina va uskunalarining muttadil o'zgarmas xarakteristikasiga ega bo'lishi va ularning xap xil sharoitida ishlay olishi

D. Q/x mashina va uskunalarining muhit harorati, namligi va hakozalariga bog'lik bo'lмаган holda ishlashi

E. Q/x mashinalapining stasionar rejimda ishlashi, doimiy harakat, bosim va namlikning bo'lishi

53.Avtomatika sistema elementlarining statik xaraktristikalari deganda nimani tushunasiz?

A. Avtomatika elementinning turg'un ish rejimida kirish va chiqishidagi, signal miqdorlari orasidagi bog'likga statik xarakteristika deyiladi

B. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi chiziqli bog'lanish statik xarakteristika deyiladi

D. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi kvadrat bog'lanishiga statik xarakteristikasi deyiladi

E. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi bog'lanish statik xarakteristikasi deyiladi

54.Avtomatika sistemasi elementlarining dinamik xaraktristikasini ta’riflab bering?

- A. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bo'lmasa va vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un bo'lib doimo o'zgarmasdan qolsa, dinamik xarakteristika deyiladi
- C. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish holatida bulmasa va vaqt bo'yicha o'zgarsa dinamik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bulsa vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi

55.Avtomatika elementlaring uzatish funksiyasi qanday ifodalaniladi?

- A.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning operator ko`rinishda yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- B.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning komleks shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- C.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning natural shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- D.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning mafkum shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

56.Amplituda chastota xarakteristikasi deganda nimani tushinasiz ?

- A.Amplituda chastota xarakteristikasi chiqish signali amplitudasini kirish signali amplitudasidagi nisbatini chastotaga bog`liqligini bildipiladi
- B.Avtomatika elementi kirish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- C.Avtomatika elementi chiqish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- D.Avtomatika elementi kirish va chiqish signalining chastotaga bog`liqligini ko`psatadi

57.Faza chastota xarakteristikasiga’rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal, chiqishdagi signal fazalarning fapkining chastotaga bog`liqligi
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`psatadi
- C.D.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi
- D.E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

58.Avtomatika sistemalarining turg'unligi deganda nimani tushinasiz ?

- A.Sistema turg'un ish holati bo'zilgandan keyin oldingi holatga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi
- B.Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan kela olmasa turg'un sistema deyiladi
- C.Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan ishlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- D.E.Sistema turg'un ish holatiga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

59.Avtomatik sistemalarining turg'unligi qanday tekshirilib ko`riladi?

- A.Avtomatik sistemalarining turg'unligini aniqlashda maxsus kreteriyalardan foydalilaniladi

B.Sistema turg'un ish holatini vaqt o'tishi bilan ushlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi

D.Avtomatik sistemalarning turg'unligini grafiklar asosida aniqlanadi

E.Avtomatik sistemalarning turg'unligini formula yordamida

60. Avtomatik sistemalarining asosiy elementlarini aytib bering:

A.Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni bajarilishni avtomatik amalga oshirishda qo'llaniladigan elementlarga asosiy elementlar deyiladi

B.Qishloq xo'jalikda boshkapuvchi qo'rilmanni boshqarishni amalga oshpipadigan qurilma asosiy elementlar deyiladi

D.Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni boshqarishni amalga oshiradigan qurilmaga asosiy elementlar deyiladi

E.Qishloq xo'jalikda texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan qurilmalar asosiy elementlar deyiladi

61.Datchiklar deganda nimani tushunasiz?

- A.Uzgapishlapi nazopat 316ili shva usha o'zgarishlapni elektr signali ko`rinishiga o'zgartipib beradigan elementga datchik deyiladi
- B.O'zgarishlarni boshqariladigan qurilmaga yetkazib beradigan elementga datchik deyiladi
- C.O'zgapish signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- D.O'zgarishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

E.O'zgapishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

62.Omikkarshiligi o'zgaruvchi datchiklar va o'zgargichlar:

- A.Chiziqli va burchak siljishlapni,kuch va momentlapini tebpanish va silkinishlap ta'sirida ishlaydi
- B.Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar ularga tasir qiluvchi namliklap tasirida ishlaydi
- C.Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar unga ta'sir qiluvchi issiklik ta'sirida ishlatdi
- D.Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar undagi kuchlanish o'zgarish xisobiga ishlaydi

63.Kontaktlidatchiklar va ularning ko'llanishi:

- A.Kirish ta'sirida o'zining kontaktlapini ulab yoki ajratib,elektr impulsiga aylantiriladi
- B.Qandaydir kirish ta'sirida o'zida impuls xosil qilib beradi
- C.Qandaydir kirish tasirida kuchlapish xosil qilib beradi
- D.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

64.Potensiometrik datchiklari va ularning qo'llanishi:

- A.Qandaydir kirish tasirida o'zining qarshilik kiymatini o'zgartipib,elektr signallarining miqdorini o'zgartipadi
- B.Qandaydir kirish tasirida o'zining o'ziga kelayetgan impulsapini o'zgartipadi
- C.Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasi o'zgartipadi
- D.Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasini o'zgartirib signalga aylantirib beradi

65.Ko'mirli datchiklar va ularning ko'llanishi:

- A.Kuch ta'sir qilganda qarshilik o'zgarishga asoslangan.Bunda datchiklar kuch kattaliklapini o'lchashda qo'llaniladi
- B.Ushbu datchiklar o'zinipng qarshilagini yorug`lik tasirida o'zgartirishga asoslangan
- C.Ushbu datchiklar qarshilagini magnit oqimi tasirida o'zgartirishga asoslangan
- D.Ushbu datchiklarqo'yilgan kuchlanish tasirida qarshilagini o'zgartirishga asoslangan

66.Induksion datchiklar va ularning qo'llanishi:

- A.Xapakat tasirida o`ramning magnit oqimining o'zgarishiga asoslangan
- B.Xapakat tasirida o`zining Sig'imini o'zgartirishga asoslangan
- C.Xapakat tasirida galtaktdagi upamlap sonining o'zgarishiga asoslangan
- D.Xapakat tasirida o`zining qarshilagini o'zgartirishga asoslangan

67.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o'zgartgichlar:

- A.Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o'zgarishga
- B.Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o'zgarishiga asoslangan
- C.Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o'zgarishga asoslangan
- D.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o'zgarishiga asoslangan

68.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A.Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o`zining qarshilagini va utkazuvchanligini o'zgartirishga asoslangan
- B.Fotadatchiklar qo'yilgan kuchlanish tasirida asoslangan
- C.Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o'zgartirishga asoslangan
- D.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o`zining chastotasini o'zgartirishda asoslangan

69.Bosim datchiklari vai ularning qo'llanishi:

- A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B.Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- C.Bosim datchiklari qo'yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- D.Bosim datchiklari qo'yilgan kuchlanish ta'sirida o`zining qarshilagini o'zgartirishga asoslangan

70.Namlik datchiklari va ularning qo'llanishi :

- A.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko'rinishiga aylantirib beradi
- B.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligninig o'zgarishiga asoslangan
- C.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig'imi o'zgarishiga asoslangan
- D.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o'zgarishga asoslangan

71.Xarorat datchiklari vai ularning qo'llanishi:

- A.Harorat ta'siri o`zining fizik xususiyatlarini o'zgarishiga
- B.Harorat ta'siri o`zining kontaktlarini qo'shishga asoslangan
- C.Harorat ta'siri o`zining o'tkazuvchanligi o'zgartirishga
- D.Harorat ta'siri o`zining ximik xususiyatlarini o'zgartirishda asoslangan

72.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B.Sezgir qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- C.Sezgip qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- D.Boshqaruvchi organga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

73.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- C. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- D. O`zgarmas tok IM

74.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- C. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- D. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

75.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi
- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- C. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- D. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

76.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplal, diodlap asosida tayeplanib,harorat,yorug`lik,namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik,massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$,doimiy vaqt) ($10^{-3}...10^{-6}$. kamchiligi haroratga stabil emas
- C. Tpanzistoplal,gepkonlap va mikpopposessoplarni ishlatilishiga xizmat qiladi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

77.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlarda elektron lamralardan foydalanib,ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytipgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplarni tez sezishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi

E. Doimiy vaqt 10...11 s parametrlari haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi.Kamchiligi FIK past keltipishiga turg'unligi Yuqopi emas

78.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A.Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli,chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B.Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap suyuklik va xavo asosida ishlaydi
- C.Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap xavo asosida ishlaydi
- D.Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap suyuklik oqimi-nng harorati asosida ishlaydi

79.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Magnitli kuchaytipgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk,uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti.Yuqori
- B. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-nng o`zgarishiga asoslangan
- C. Magnitli kuchaytipgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit,oqimi o`zgarishi asosida
- D. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-nng o`zgarishiga

80.Elektromexaniq kuchaytirgichlar:

- A.Xap xil pyelelap ishchi opganlapi-nng biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytipgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-nng o`zgarishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-nng o`zgarishi ishlaydi
- D. Ushbu kuchaytipgichlap u-nng chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-nng o`zgarishi asosida ishlaydi

81.Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinci tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

82. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

- A.Diffeypensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- D. Kvadrat shaklida

83.Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A.Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidial
- C. Bipdan o`zgaruvchan
- D. Dinamik va davriy

84.Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A.Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal

- D. Birdan o`zgaruvchan
- E. Tebranma

85.Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

- A.AChX, FChX, AFChX
- B. OU, ChE, VE
- C. SAU, UU
- D. ASU, SAU, SS

86.Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

- A. dn / dt ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

87.Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A. $W(p) = Y(p) / X(p)$
- B. $W(p) = X(t) / Y(t)$
- C. $W(p) = X(p) / Y(p)$
- D. $W(p) = Y(t) / X(t)$

88. Utkinchchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A.Dinamik xarakteristikalari
- B.Statik xarakteristikalari
- C.AChX xarakteristikalari
- D.FChX xarakteristikalari

89.Afchx qanaqa mikdor

- A.Kompleks miqdor
- B. Sklyar miqdor
- C. Vektor miqdor
- D.Uzgaruvchan miqdor

90.Sizgir qo`rilma sauda qayerdan o`rnatilanadi

- A.Boshkapilayetgan obyektda
- B.Ta'minlash qurilmalarda
- C.Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- D.Kichaytiruvchi qurilmalarda

91.Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A.Funksional sxemada
- B.Ppinsipial sxemada
- C.Montaj sxemalarida
- D.Algopitmik strukturali sxemalarda

92.Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A.Sistema-ning matematik modelli sxemalarida
- B.Sistema-ning funksional moxiyati
- C.Sistemang elektrik sxemasi
- D.Sistemang statik xususiyatlari

93.Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T P + 1)$

A.Y = k x

B.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

C.Y = k p x

94.Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

A.Y = k x

B.PY = k x

C.Y = k x (T P + 1 .

D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

95.Ikkinchি tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

A.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

B.PY = k x

C.Y = k p x

D.Y = k x

96.Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

A.PY = k x

B.Y = k x (T P + 1 .

C.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

D.Y = k p x

97.Ideal differensiyalovchi zveno tenglamasini ko'rsating

A.Y = k p x

B.PY = k x

C.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

D.Y = k x

98.K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

A.Sezgip opgan-ning takomillashtipish bilan

B.Boshkapuvchi opgan-ning takomallashtipish bilan

C.Takkoslash opgani-ning takomillashtipish bilan

D.Xisoblash opgan-ning takomillashtipish bilan

99.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko'rsating

A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan

B.Teskari alokasi bulmagani

C.Generatorli, parametrik

D.Teskari alokasi bo'lgan

100.Datchiklar nima vazifani bajariladi

A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi

B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi

C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi

D.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o'lchaydi

101.Funksional vazifasiga kura datchiklar qaysi turlariga bulinadi

A.Tekshiruvchi, qabul qilib o`zgartipib boruvchi

B. Kipuvchi va chikuvchi miqdorlapni ulchovchi

C.Hisoblovchi va bir tekis ushlab tupuvchi

D.Boshkaruvchi va o`zgartirib beruvchi

102.Datchiklarda chikuvchi signal asosan qaysi kurinishda buladi

A.U,I,f shaklida (kuchlanish,tok,chastota.

B. f, gamma, R shaklida (faza, utkazuvchanlik, qarshilik).

D.s,d,c shaklida (yuza, zichlik, Sig'im).

F. F,Q,V shaklida (kuch, unum dorlik, tezlik).

103.Datchitlarga qo'yiladigan talablar

A.Sezgirlik, inepsionli, x-xarakteristikalap-*ng* o`zgarmasligi, el.manbayiga oson ulanishi, diapozonga mos kelib, chiqish kuvvati katta bulishi

B.El.manbayiga oson ulanishi

D.Kirayotgan singnal xarakteristikasini o`zgartipib borishi

E.Statik va dinamik xapakteristikasini uzgarib turishi

104.Datchiklarning aniqlash klasslarni ko'rsating

A.0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0

B.0,01; 0,04; 0,08; 0,1; 0,3; 0,25; 0,45

D.0,01; 0,05; 0,08; 0,2; 0,3; 0,45; 0,5

E.0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4

105.Omik karshiligi uzgaruvchi datchiklarni ko'rsating

A. Kontaktli, potensiometrik, kumirli, tenzometrik

C. Rezometrik, boshqariluvchi, tekshiruvchi

D.Parametrik, genepatopli, induksiya

E.Sig'imli, reaktiv, induktiv, aktiv

106.Potensiometrik datchiklar qanday afzalliklar ega

A. Konstruksiyasi oddiy, xarakteristikasi ishonchli, Yuqori aniqlik

C. Konstruksiyasi oddiy

D.Xarakteristikasi ishonchli

E.Yuqori aniqligi

107.Potensialmetrik datchiklarning qanday kamchiliklarga ega

A.Sezgirligi kam, kontaktlari bop

B.Ulchamlari kichik

D.Konstruksiyasi murakkab

E.Xarakteristikasi doimiy emas

108.Kumirli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

A. Xarakteristikasi Chiziqli emas, T va W % ga bog`liq

B.Xarakteristikasi o`zgarib turadi va kumip matepiali ishlatalidi

D.Ulchamlari kichik, temperaturaga (T. va W % ga bog`liq

E.Kontaktlapi mavjud W % ga va T ga bog`liq

109.Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk, sezgirlik katta

B.Balansirovka k-sh kiyin

D.St. xapakteristika Chiziqli emas

E.Kontaktlar yuk, sezgiplik katta

110.Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas

D. St. xarakteristika Chiziqli emas

D.Lansipovka k-sh kiyin

E.Kontaktlar yuk, sezgirlik katta

111.Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A.= Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.= Va toklarda ishlay oladi
- C.Xizmat muddati cheksiz
- E.Sezgirligi katta va gabariti kichik

112.Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- D.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- E.Inersion

113.Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- D.Oradagilar-ning xammasi
- E.Parametrlari T ga bog`liq emas

114.Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli
- C.Kalkuvchi
- E.Gidpostatik,termik

115.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- C.Gigrometpik, duktometpik
- E.Elektpofizik

116.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometpik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- E.Silfonli, suyuklikli

117.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik
- E.Pnevmatik,avtomatik

118.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- E.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

119.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrlar bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- D.Chastota,tok,quvvat bo'yicha

E.Quvvat,chastota bo'yicha

120.Ishlash prinsipiiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

121. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik rostlash

122. Utkinchi jaryonlarning turini ayting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidal
- C.Birdan uzgaruvchan
- D.Dinamik va davriy

123. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- D.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

124. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A. $D^n y / dt^n = R$ b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

125. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- D.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

126.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t , W ,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap- ng xammasi noto`g`ri
- C.Texnologik jarayonlap- ng avtomatika- ng obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan opepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- D.Maxsulotlap- ng holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko'psatadi

127.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashтирish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashтипish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap- ng ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashтирish mumkin

D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashadirish mumkin

128.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashadirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bepish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin
- C.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

129.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashadirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalganlap to`g`ri
- B.Kombayin motovilosining holatini
- C.Tpaktoplapi avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

130. Chorvachilik va parrandachilikdagi avtomatlashiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bepishni avtomatlashadirish mumkin
- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin
- D.Xayvon va pappandalapga ozuka tayolash,oziqqlantirish,sugorish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin

131.K/x maxsulotlarini kayta ishslash va saklash jaryonlarini avtomatlashirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashadirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- C.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- E.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashadirish mumkin emas

132.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- C.Fakat mobil jarayonlapni
- E.Avtomatlashadirish mumkin emas

133.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o`zgarishi bo'yicha ular-ning ko`rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- D.Yuqopida sanalganlap to`g`ri
- E.K/x avtomatlashipilgan diagnostika u-n stpunktupik parametrlar bo'yicha bajariladi

134.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- C.Monometrik datchikla
- H. Sig'im datchiklari

135.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlapiga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to`g`ri
- D.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o`zgartirib boshqariladigan rejim
- E.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

136.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- C.2 lasi 1 xil emas
- E.2 lasi 1 xil

137.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvix singnal-ning kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ning xammasi noto`g`ri
- D.Kiruvchi Xvix singnal-ning chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- E.Xvx va Uvix singnallar-ning 1 biridan kechiqishi tushuniladi

138.Obyektining uz o`zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta'sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarni xammasi noto`g`ri
- D.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelmasligi
- E.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelishi

139.Obyektining akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki muddani yigilishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigilishi tushuniladi
- D.Obyektda muddani yigilishi tushuniladi
- E.Obyektdan chikayetgan signalning yigilishi tushuniladi

140.Avtomatika releleri qaysi parametrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- E. Ish parametrlari
- D.Ishga tushish vaqtqi
- E.Tok,kuchlanish,chastota

141.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan
- D.Bajapuvchi opgan
- E.Qabul qiluvchi organ

142.Relening kaytish ko'rsating

- A.Kv = Iotp / Isp
- B.Yuqopidagilarning xammasi notugri
- D.Kzsp = Ip / Isp
- E.Kzotp = Iotp / I p

143.Ishlash vaqtini bo'yicha relee-rning turlarini sanang

- A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\ldots 1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\ldots 150$ msec.
- B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\ldots 1$ sek.
- D.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msec.

E.O'pta tezlikda ishlovchi (50...150 msec.

144.Avtomatiki elementining statik uzatish koefftini ko'rsating

- A.Ks = delta U / delta X
- B.Kd = dY / dX
- C.Ks = U1 / X1
- D.Ks = delta X / delta U

145.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

- A.Kd = dY / dX
- B.Kd = X1 / Y1
- C.Kd = Y1 / X1
- D.Kd = delta X / delta Y

146.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

- A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash
- B.Avtomatik teleboshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik telerostlash

147.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

- A.Y = f(X).
- B.Y(t. = A X(t.
- C.D.Y = K X
- D.E.Kd = dY / dX

148.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

- A.Y(t. = A X(t.
- B.Y = f(x.
- C.D.Kd = dY / dX
- D.E.Delta Y = k x

149.Avt.elementlarining umumiy xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

- A. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$
- B. $T_1^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + Y = KX$
- C.D.Kd = dY / dX
- D.E. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$

150.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

- A.($T_2^2 P^2 + T_1 P + 1$. Y(P. = KX(P.
- B.B.Kd = dY / dX
- C.D. $T_2^2 P^2 + 1$. Y(P. = KX(P.
- E.E.($T_1^2 P^2 + T_2 P + 1$. Y(P. = KX(P.

151.Avtomatik boshqarish deganda nimani tushunasiz?

- A. Texnologik jarayonlarda bajariladigan ishlar, odamsiz boshqarilsa, bunga avtomatik boshqarish deyidi
- B. Texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi
- C.D. Tirik va tirikmas tabiatni boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi
- E. Boshqarish qupilmasini boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

152.Q/x i/ch-ni avtomatlashtirishining xususiyatlari:

- A. Q/x texnikasining biologik obektlar bilan bog'likligi, ish jarayonining xilma-xilligi, mashina va qupilmalarning xarakteristikalarining xilma xilligi
- B. Q/x mashina va uskunalarining muttadil o'zgarmas xarakteristikasiga ega bo'lishi va ularning xap xil sharoitida ishlay olishi
- D. Q/x mashina va uskunalapining muhit harorati, namligi va hakoza lariga bog'lik bo'lмаган holda ishlashi
- E. Q/x mashinalapining stasionar rejimda ishlashi, doimiy harakat, bosim va namlikning bo'lishi

153.Avtomatika sistema elementlarining statik xaraktristikalari deganda nimani tushunasiz?

- A. Avtomatika elementinning turg'un ish rejimida kirish va chiqishidagi, signal miqdorlari orasidagi bog'likga statik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi chiziqli bog'lanish statik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementining chiqishi va kirishi orasidagi kvadrat bog'lanishiga statik xarakteristikasi deyiladi
- E. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi bog'lanish statik xarakteristikasi deyiladi

154.Avtomatika sistemasi elementlarining dinamik xaraktristikasini ta'riflab bering?

- A. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bo'lmasa va vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un bo'lib doimo o'zgarmasdan qolsa, dinamik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish holatida bulmasa va vaqt bo'yicha o'zgarsa dinamik xarakteristika deyiladi
- E. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bulsa vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi

155.Avtomatika elementlaring uzatish funksiyasi qanday ifodalaniladi?

- C. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning operator ko`rinishda yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- D. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning kompleks shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- D. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning natural shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- E. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning mafkum shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

156.Amplituda chastota xarakteristikasi deganda nimani tushinasiz ?

- A. Amplituda chastota xarakteristikasi chiqish signali amplitudasini kirish signali amplitudasidagi nisbatini chastotaga bog`liqligini bildipiladi
- B. Avtomatika elementi kirish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- D. Avtomatika elementi chiqish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- F. Avtomatika elementi kirish va chiqish signalining chastotaga bog`likligini ko'psatadi

157.Faza chastota xarakterstikasiga'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining chastotaga bog`liqligi
- C) Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`psatadi
- D. Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi
- E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

158.Avtomatika sistemalarining turg'unligi deganda nimani tushinasiz ?

- C. Sistema turg'un ish holati bo`zilgandan keyin oldingi holatga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi
- D. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan kela olmasa turg'un sistema deyiladi
- D.Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan ishlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- E.Sistema turg'un ish holatiga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

159.Avtomatik sistemalarining turg'unligi qanday tekshirilib ko`riladi?

- C. Avtomatik sistemalarining turg'unligini aniqlashda maxsus kreteriyalardan foydalilanadi
- D. Sistema turg'un ish holatini vaqt o'tishi bilan ushlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- D.Avtomatik sistemalarining turg'unligini grafiklar asosida aniqlanadi
- E.Avtomatik sistemalarining turg'unligini formula yordamida

160. Avtomatik sistemalarining asosiy elementlarini aytib bering:

- C. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni bajarilishni avtomatik amalga oshirishda qo'llaniladigan elementlarga asosiy elementlar deyiladi
- D. Qishloq xo'jalikda boshkapuvchi qo'rilmanni boshqarishni amalga oshpi padigan qurilma asosiy elementlar deyiladi
- D.Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni boshqarishni amalga oshiradigan qurilmaga asosiy elementlar deyiladi
- E.Qishloq xo'jalikda texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan qurilmalar asosiy elementlar deyiladi

161.Datchiklar deganda nimani tushunasiz?

- A. Uzgapishlapi nazopat 329ili shva usha o'zgarishlapni elektr signali ko`rinishiga o'zgartipib beradigan elementga datchik deyiladi
- B. O'zgarishlarni boshqariladigan qurilmaga yetkazib beradigan elementga datchik deyiladi
- D.O'zgapish signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- E.O'zgapishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

162.Omikkarshiligi o'zgaruvchi datchiklar va o'zgargichlar:

- A. Chiziqli va burchak siljishlapni,kuch va momentlapini tebpanish va silkinishlap ta'sirida ishlaydi
- B. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar ularga tasir qiluvchi namliklap tasirida ishlaydi

- D. Omik qarshiligi o`zgaruvchi datchiklar unga ta'sir qiluvchi issiklik ta'sirida ishlatdi
- F. Omik qarshiligi o`zgaruvchi datchiklar undagi kuchlanish o`zgarish xisobiga ishlaydi

163.Kontaktlidatchiklar va ularning ko'llanishi:

- A.Kirish ta'sirida o'zining kontaktlapini ulab yoki ajratib, elektr impulsiga aylantiriladi
- B. Qandaydir kirish ta'sirida o'zida impuls xosil qilib beradi
- C.Qandaydir kirish tasirida kuchlapish xosil qilib beradi
- E.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

164.Potensiometrik datchiklari va ularning qo'llanishi:

- A. Qandaydir kirish tasirida o'zining qarshilik kiymatini o`zgartipib, elektr signallarining miqdonini o`zgartipadi
- B.Qandaydir kirish tasirida o'zining o`ziga kelayetgan impulsapini o`zgartipadi
- C.Qandaydir kirish tasirida o`zining chastotasi o`zgartipadi
- D.Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasini o`zgartirib signalga aylantirib beradi
- E.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

165.Ko'mirli datchiklar va ularning ko'llanishi:

- C. Kuch ta'sir qilganda qarshilik o`zgarishga asoslangan. Bunda datchiklar kuch kattaliklapini o'lchashda qo'llaniladi
- D. Ushbu datchiklar o`zinipng qarshiligini yorug`lik tasirida o`zgartirishga asoslangan
- E.Ushbu datchiklar qarshiligini magnit oqimi tasirida o`zgartirishga asoslangan

166.Induksion datchiklar va ularning qo'llanishi:

- A.Xapakat tasirida o`ramning magnit oqimining o`zgarishiga asoslangan
- B. Xapakat tasirida o'zining Sig'imini o`zgartirishga asoslangan
- C.Xapakat tasirida galtaktdagi upamlap sonining o`zgarishiga asoslangan
- E. Xapakat tasirida o'zining qarshiligini o`zgartirishga asoslangan

167.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o`zgartgichlar:

- A. Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o`zgarishga
- B. Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o`zgarishiga asoslangan
- D. Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o`zgarishga asoslangan
- E.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o`zgarishiga asoslangan

168.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A.Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o'zining qarshiligini va utkazuvchanligini o`zgartirishga asoslangan
- B.Fotadatchiklar qo'yilgan kuchlanish tasirida asoslangan
- D. Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o`zgartirishga asoslangan
- E.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o'zining chastotasini o`zgartirishda asoslangan

169.Bosim datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B. Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- C. Bosim datchiklari qo`yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- E. Bosim datchiklari qo`yilgan kuchlanish ta`sirida o`zining qarshiligini o`zgartirishga asoslangan

170.Namlik datchiklari va ularning qo`llanishi :

- A. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligninig o`zgarishiga asoslangan
- D. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig`imi o`zgarishiga asoslangan
- E. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishga asoslangan

171.Xarorat datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A. Harorat ta`siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B. Harorat ta`siri o`zining kontaktlarini qo`shishga asoslangan
- D. Harorat ta`siri o`zining o`tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E. Harorat ta`siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

172.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B. Sezgir qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- D. Sezgip qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- E. Boshqaruvchi organga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

173.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- D. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- E. O`zgarmas tok IM

174.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- D. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- E. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

175.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi

- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- D. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- E. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

176.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplak, diodlap asosida tayeplanib, harorat, yorug`lik, namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik, massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$), doimiy vaqt (10^-3...10^-6) kamchiligi haroratga stabil emas
- D. Tpanzistoplak, gepkonlap va mikpopposessoplapi ishlatilishiga xizmat qiladi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

177.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlarda elektron lamralardan foydalanib, ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytipgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplapi tez sezishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi
- E. Doimiy vaqt 10...11 s parametrlari haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi. Kamchiligi FIK past keltipishiga turg`unligi Yuqopi emas

178.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti 10...11 silkinishlapga chidamli, chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap suyklik va xavo asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap xavo asosida ishlaydi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap suyklik oqimi-ning harorati asosida ishlaydi

179.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Maginitli kuchaytipgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk, uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti. Yuqori
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-ning o`zgarishiga asoslangan
- D. Maginitli kuchaytipgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit, oqimi o`zgarishi asosida
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ning o`zgarishiga

180.Elektromexaniq kuchaytirgichlar:

- A. Xap xil pyelelap ishchi opgalapi-ning biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytipgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-ning o`zgarishi ishlaydi
- E. Ushbu kuchaytipgichlap u-ning chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi

181. Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

182. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

- A. Diffepyensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- D. Kvadrat shaklida

183. Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A. Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidial
- C. Bipdan o`zgaruvchan
- D. Dinamik va davriy

184. Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A. Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal
- C. Birdan o`zgaruvchan
- D. Tebranma

381. Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

382. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

- A. Diffepyensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- D. Kvadrat shaklida

383. Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A. Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidial
- C. Bipdan o`zgaruvchan
- D. Dinamik va davriy

184. Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A. Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal
- C. Birdan o`zgaruvchan
- D. Tebranma

185. Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

- A.AChX, FChX, AFChX
- B. OU, ChE, VE
- C. SAU, UU
- D. ASU, SAU, SS

186. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

- A. $\frac{dn}{dt}$ ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

187. Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A. $W(p) = Y(p) / X(p)$
- B. $W(p) = X(t) / Y(t)$
- C. $W(p) = X(p) / Y(p)$
- D. $W(p) = Y(t) / X(t)$

188. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A. Dinamik xarakteristikalar
- B. Statik xarakteristikalar
- C. AChX xarakteristikalar
- D. FChX xarakteristikalar

189. Afchx qanaqa mikdor

- A. Kompleks miqdor
- B. Sklyar miqdor
- C. Vektor miqdor
- D. Uzgaruvchan miqdor

190. Sizgir qo`rilmalarda qayerdan o`rnatalanadi

- A. Boshkapilayetgan obyektda
- B. Ta'minlash qurilmalarda
- C. Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- D. Kichaytiruvchi qurilmalarda

191. Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A. Funktsional sxemada
- B. Ppinsipial sxemada
- C. Montaj sxemalarida
- D. Algopitmik strukturali sxemalarda

192. Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A. Sistema- n g matematik modelli sxemalarida
- B. Sistema- n g funksional moxiyati
- C. Sistemang elektrik sxemasi
- D. Sistemang statik xususiyatlari

193. Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = kx(TP + 1)$
- B. $Y = kx$
- C. $Y = kx(T(2^2 P^2 + T(1. P + 1))$
- D. $Y = kx$

194.Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A.Y = k x
- B.PY = k x
- C.Y = k x (T P + 1 .
- D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

195.Ikkinchи tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.
- B. PY = k x
- C. Y = k p x
- D. Y = k x

196.Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- E. PY = k x
- F. Y = k x (T P + 1 .
- G.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.
- H.Y = k p x

197.Ideal differensiyalovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- I.Y = k p x
- J.PY = k x
- K.D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.
- L.E.Y = k x

198.K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

- M.Sezgip opgan-ng takomillashtipish bilan
- N.Boshkapuvchi opgan-ng takomallashtipish bilan
- O.Takkoslash opgani-ng takomillashtipish bilan
- P.Xisobslash opgan-ng takomillashtipish bilan

199.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko'rsating

- Q.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan
- R.Teskari alokasi bulmagani
- S.Generatorli, parametrik
- T.Teskari alokasi bo'lgan

200.Datchiklar nima vazifani bajariladi

- U.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- V.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- W.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- X.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o'lchaydi

“Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma”fanidan
TEST SAVOL - JAVOBLARI
YaB uchun test savollari (500 ta)

1. Elektromagnit sistemali elektr o'lhash asboblarini qaerda ishlatalish mumkin

- C. O'zgaruvchan tokni o'lhash uchun
- D. O'zgaruvchan va o'zgarmas tokni o'lhash uchun
- F. O'zgarmas tokni o'lhash uchun
- G. O'zgaruvchan va o'zgarmas tokni va kuchlanishni o'lhash uchun

2. Uch fazali elektr zanjirdagi nol simini ahamiyatini aniqlang

- C. Iste'molchilarini yulduz usulida ulaganida faza kuchlanishlarini hosil qilish uchun va nagruzkalar simmetrik bo'lmanida faza kuchlanishlarini tenglashtirish uchun
- D. Iste'molchilarni yulduz usulida uchburchak usulida ulanganida liniya kuchlanishlarini hosil qilish uchun
- F. Iste'molchilarni uchburchak usulida ulanganida liniya kuchlanishlarini hosil qilish uchun
- G. Uch fazali istemolchilarni uchburchak usulida ulanganida faza va liniya kuchlanishlarini hosil qilish uchun

3. Transformator-larning vazifalarini aniqlang

- C. O'zgaruvchan tok kuchlanishini oshirish yoki pasaytirish uchun
- D. Kuchlanishni pasaytirish uchun
- F. O'zgaruvchan tokni to'g'rilash uchun
- G. O'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokga aylantirish uchun

4. Asinxron mashina pasportida 380/220 raqamlari keltirilgan, uning o'ramlarini ulash usullarini aniqlang

- C. YUlduz usulida ulab, 380 Volt liniya kuchlanishi yoki uchburchak usulida ulab, 220 Volt faza beriladi
- D. YUlduz usulida ulab, unga 220 Volt faza kuchlanishi beriladi
- F. Uchburchakusulida ulab, unga 380 Volt liniya kuchlanishi beriladi
- G. YUlduz usulida ulab, unga 220 Volt faza kuchlanishi, uchbur-chak usulida ulab, unga 380 Volt liniya kuchlanishi beriladi

5. Sinxron mashinalari rotorining aylanish tezligini aniqlang

- C. $n(o)=60f/R$
- D. $n=60f/R(S-1)$
- F. $n=60R/f$
- G. $n=60f/R (1-S)$

6. Asinxron mashinalari statoridagi magnit maydoninig aylanish tezligini aniqlang

- C. $n(o)=60f/R$
- D. $n(r)=60f/2R$
- F. $n(r)=rn/60$
- G. $n(a)=60R/f$

7. Asinxron mashinalarini valida nagruzka oshganda quvvat koeffisienti va salt ishlash toki-ning o'zgarishini aniqlang

- C. Tok va quvvat koeffisienti oshadi
- D. Tok va quvvat koeffisienti o'zgarmaydi
- F. Tok oshadi quvvat koeffisienti oshmaydi
- G. Tok va quvvat koeffisienti kamayadi

8. Asinxron va sinxron mashinalar o'rtaqidagi farqni aniqlang

- C. Asinxron mashinalarda ratorni aylanish statoridagi magnit maydonini aylanishiga teng emas sinxron mashinalarida ular teng
- D. Sinxron mashinani aylanish tezligi nagruzkaga bog'liq asinxron mashinani aylanish tezligi nagruzkaga bog'liq emas u o'zgarmaydi
- F. Sinxron mashinani ratorini aylanish tezligi statordagi magnit maydonini aylanishi bilan teng emas asinxron mashinalarida ular teng
- G. Sinxron mashinani aylanish tezligi nagruzkaga bog'liq emas va o'zgarmaydi asinxron mashinalarida aylanish tezligi kamayishi mumkin

9. Asinxron mashinalarda qo'llanadigan qisqa tutashgan o'ramlarning vazifasini aniqlang

- C. Mashinani ikkilamchi cho'lg'ami vazifasini bajarib unda EYUК va tok induksiyalanadi
- D. U yurma toklarni kamaytirish uchun
- F. Aylanish tezligini oshirish uchun
- G. Aylanish tezligini kamaytirish uchun

10. Parallel uyg'otish generatorining uyg'atish shartlarini aniqlang

- C. Qoldiq magnit oqimi bo'lib uyg'otish cho'lg'ami bilan yakor cho'lg'ami mos kelgan holda
- D. Elektr manbaiga ulab qoldiq magnit oqimi bo'lisi kerak
- F. Nagruzka bo'limgan holda yakor cho'lg'amlari o'zgarmas tok manbaiga ulyash kerak
- G. Yakorga o'zgarmas tok berib uyg'otish cho'lg'amlari istemolchi bilan ulanishi kerak

11. O'zgarmas tok ketma-ket uyg'otish mashinalarini uyg'otish shartlarini aniqlang

- E. Nagruzkasiz elektr manbaiga ulyash mumkin emas
- F. Mashina nagruzkasiz elektr manbaiga ulanadi
- F. Kollektorda hosil bo'lган uchqunlarni kamaytirish uchun yakor o'ramiga parallel qarshilik ulanadi
- G. Mashina yurgizish davrida uni cho'lg'amlariga pasaytirilagan kuchlanish beriladi

12. O'zgarmas tok mashinalarining asinxron mashinalariga nisbatan ustunliklari

- E. O'zgarmas tok mashinalari aylanish tezligini rostlash imkonii juda keng u tok va kuchlanishga to'g'ri proporsionaldir
- F. O'zgarmas tok mashinalari O'zgarmas va O'zgaruvchan tokda ishslashlari mumkin
- F. O'zgarmas tok mashinalar aylanish tezliklari tokni chastotasiga bog'liq
- G. O'zgarmas tok mashinalari qishloq xo'jaligida hamma

soxalarda ishlatalish mumkin

13. O'zgaruvchan tok zanjiridagi quvvat koeffisienti- ning ahamiyati

- E. Quvvat koefisienti iste'molchida quvvatni foydali iste'mol kilganini ko'rsatadi va uni birga yaqinlashtirish lozim
- F. Quvvat koefisienti 90° intilganida iste'molchida yukolgan quvvat kamayadi
- F. Quvvat koeffisienti 0° intilganda iste'molchida yuqolgan quvvat kamayadi
- G. Elektr zanjirida induktiv qarshiligi bo'lmasagan quvvat koeffisienti birga teng

14. Transformator o'zagining varraklarga bo'linishini va qanday metaldan to'zilganini aniqlang?

- E. Transformator o'zagi elekrotexnikaviy po'latdan ishlangan va unda yuritma
- F. Toklarini kamaytirish uchun u varraklardan to'zilgan
- F. Transformatorni o'zagi ferritidan to'zilgan u varraklarga bo'linib fuko toklarini ka-maytirishga olib keladi
- G. Transformator-ni o'zagi po'latdan ishlangan bo'lib u kuchlanishni pasaytirish vazifasini bajaradi

15. Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang?

- E. $U(k)=I(k)Z(k)/U(kn)*100$
- F. $U(k)=U(n)/U(kn)*100$
- F. $U(k)\% = U(kn)/U(n)*100$
- G. $U(k)=R(k)/U(k)*100$

16. O'zgaruvchan tok elektr zanjiriga rlc parallel ulanganda butun zanjir uchun tokni aniqlang?

- E. $I=\sqrt{I(A)^2+(I(L)-I(c))^2}$
- F. $I_a=U_a/Z$
- F. $I_n=\sqrt{I(R)^2+(I_X)^2}$
- G. $I_n=I(a)+I(L)-I(c)$

17.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o`zgartgichlar:

- A.Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o`zgarishga
- B.Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o`zgarishiga asoslangan
- D.Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o`zgarishga asoslangan
- E.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o`zgarishiga asoslangan

18.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A.Fotadatchiklar yorug'lik tasirida o`zining qarshilagini va utkazuvchanligini o`zgartirishga asoslangan
- B.Fotadatchiklar qo`yilgan kuchlanish tasirida asoslangan
- D. Fotadatchiklar yorug'lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o`zgartirishga asoslangan
- E.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o`zining chastotasini o`zgartirishda asoslangan

19.Bosim datchiklari vai ularning qo'llanishi:

- A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B.Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- C.Bosim datchiklari qo`yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- E.Bosim datchiklari qo`yilgan kuchlanish ta'sirida o`zining qarshiligini o`zgartirishga asoslangan

20.Namlik datchiklari va ularning qo`llanishi :

- A.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligninig o`zgarishiga asoslangan
- D.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig`imi o`zgarishiga asoslangan
- E.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishiga asoslangan

21.Xarorat datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A.Harorat ta`siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B.Harorat ta`siri o`zining kontaktlarini qo`shishga asoslangan
- D.Harorat ta`siri o`zining o`tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E.Harorat ta`siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

22.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B.Sezgir qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- D.Sezgip qurilmaga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- E.Boshqaruvchi organga ta`sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

23.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- D. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- E. O`zgarmas tok IM

24.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasisidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- D. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- E. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

25.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi

- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- D. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- E. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

26.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplak, diodlap asosida tayeplanib, harorat, yorug`lik, namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik, massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$), doimiy vaqt ($10^{-3}...10^{-6}$). kamchiligi haroratga stabil emas
- D. Tpanzistoplak, gepkonlap va mikpopposesoslapni ishlatilishiga xizmat qiladi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

27.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlarda elektron lamralardan foydalanib, ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytirgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplapani tez sezishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi
- E. Doimiy vaqt 10...11 s parametrlari haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi. Kamchiligi FIK past keltipishiga turg`unligi Yuqopi emas

28.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli, chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap suyuklik va xavo asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap xavo asosida ishlaydi
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap suyuklik oqimi-ning harorati asosida ishlaydi

29.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Maginitli kuchaytirgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk, uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti. Yuqori
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-ning o`zgarishiga asoslangan
- D. Maginitli kuchaytirgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit, oqimi o`zgarishi asosida
- E. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ning o`zgarishiga

30.Elektromexaniq kuchaytirgichlar:

- A. Xap xil pyelelap ishchi opgalapi-ning biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytirgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytirgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-ning o`zgarishi ishlaydi
- E. Ushbu kuchaytirgichlap u-ning chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ning o`zgarishi asosida ishlaydi

31.Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- E. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

32. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

- A.Diffepyensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- E. Kvadrat shaklida

33.Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A.Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidal
- D. Bipdan o`zgaruvchan
- E. Dinamik va davriy

34.Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A.Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal
- D. Birdan o`zgaruvchan
- E. Tebranma

35.Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

- A.AChX, FChX, AFChX
- B. OU, ChE, VE
- D. SAU, UU
- E. ASU, SAU, SS

36.Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

- A.dn / dt ni R b-n almashtipib
- B. X(t. ni X(p. b-n almashtipib
- D. Y(p. ni Y(t. b-n almashtipib
- E.X(p. ni X(t. b-n almashtipib

37.Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A.W(p. = Y(p. / X(p.
- B.W(p. = X(t. / Y(t.
- D.W(p. = X(p. / Y(p.
- E.W(p. = Y(t. / X(t.

38. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A.Dinamik xarakteristikalar
- B.Statik xarakteristikalar
- C.AChX xarakteristikalar
- E.FChX xarakteristikalar

39.Afchx qanaqa mikdor

- A.Kompleks miqdor

- D. Sklyar miqdor
- D. Vektor miqdor
- E. Uzgaruvchan miqdor

40. Sizgir qo`rilma sauda qayerdan o`rnatilanadi

- A. Boshkapilayetgan obyektda
- B. Ta'minlash qurilmalarda
- D. Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- E. Kichaytiruvchi qurilmalarda

41. Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A. Funksional sxemada
- B. Ppinsipial sxemada
- D. Montaj sxemalarida
- E. Algopitmik strukturali sxemalarda

42. Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A. Sistema- n g matematik modelli sxemalarida
- B. Sistema- n g funksional moxiyati
- D. Sistemang elektrik sxemasi
- E. Sistemang statik xususiyatlapi

43. Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T P + 1)$.
- B. $Y = k x$
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k p x$

44. Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k x (T P + 1)$.
- E. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$

45. Ikkinchchi tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- B. $PY = k x$
- C. $Y = k p x$
- D. $Y = k x$

46. Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $PY = k x$
- B. $Y = k x (T P + 1)$.
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k p x$

47. Ideal differensiyallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k p x$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k x$

48. K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

- A. Sezgip opgan- n g takomillashtipish bilan

- B.Boshkapuvchi opgan-ng takomallashtipish bilan
- D.Takkoslash opgani-ng takomillashtipish bilan
- E.Xisoblash opgan-ng takomillashtipish bilan

49.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko`rsating

- A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan
- B.Teskari alokasi bulmagani
- C.Generatorli, parametrik
- E.Teskari alokasi bo`lgan

50.Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- E.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o`lchaydi

51.Funksional vazifasiga kura datchiklar qaysi turlariga bulinadi

- A.Tekshiruvchi, qabul qilib o`zgartipib boruvchi
- B. Kipuvchi va chikuvchi miqdorlapni ulchovchi
- C.Hisoblovchi va bir tekis ushlab tupuvchi
- E.Boshkaruvchi va o`zgartirib beruvchi

52.Datchiklarda chikuvchi signal asosan qaysi kurinishda buladi

- A.U,I,f shaklida (kuchlanish,tok,chastota.
- B. f, gamma, R shaklida (faza,utkazuvchanlik,qarshilik.
- C.D.s,d,c shaklida (yuza,zichlik,Sig'im.
- G. F,Q,V shaklida (kuch,unumdarlik,tezlik.

53.Dachitlarga qo'yiladigan talablar

- A.Sezgirlik,inepsionli, x-xarakteristikalap-ng o`zgarmasligi, el.manbayiga oson ulanishi, diapozonga mos kelib, chiqish kuvvati katta bulishi
- B.El.manbayiga oson ulanishi
- C.D.Kirayotgan singnal xarakteristikasini o`zgartipib borishi
- E.Statik va dinamik xarakteristikasini uzgarib turishi

54.Datchiklarning aniqlash klasslarni ko`rsating

- A.0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
- B.0,01; 0,04; 0,08; 0,1; 0,3; 0,25; 0,45
- C.D.0,01; 0,05; 0,08; 0,2; 0,3; 0,45; 0,5
- E.0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4

55.Omik karshiligi uzgaruvchi datchiklarni ko`rsating

- A. Kontaktli, potensiometrik, kumirli, tenzometrik
- B. Rezometrik, boshqariluvchi, tekshiruvchi
- C.D.Parametrik, genepatopli, induksiya
- E.Sig'imli, reaktiv, induktiv, aktiv

56.Potensiometrik datchiklar qanday afzalliklar ega

- A. Konstruksiyasi oddiy, xarakteristikasi ishonchli, Yuqori aniqlik
- B. Konstruksiyasi oddiy
- C.D.Xarakteristikasi ishonchli
- E.Yuqori aniqligi

57.Potensialmetrik datchiklarning qanday kamchiliklarga ega

- A.Sezgirligi kam, kontaktlari bop
- B.Ulchamlari kichik
- C.Konstruksiyasi murakkab
- D.Xarakteristikasi doimiy emas

58.Kumirli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A. Xarakteristikasi Chiziqli emas, T va W % ga bog`liq
- B.Xarakteristikasi o`zgarib turadi va kumip matepiali ishlatalidi
- C.Ulchamlari kichik, temperaturaga (T. va W % ga bog`liq
- E.Kontaktlapi mavjud W % ga va T ga bog`liq

59.Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

- A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk,sezgirlik katta
- B.Balansirovka k-sh kiyin
- C.St. xapakteristika Chiziqli emas
- E.Kontaktlar yuk,sezgiplik katta

60.Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas
- E. St. xarakteristika Chiziqli emas
- D.Lansipovka k-sh kiyin
- E.Kontaktlar yuk,sezgirlik katta

61.Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A.= Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.= Va toklarda ishlay oladi
- C.Xizmat muddati cheksiz
- E.Sezgirligi katta va gabariti kichik

62.Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- C.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- E.Inersion

63.Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- C.Oradagilar-ning xammasi
- E.Parametrlari T ga bog`liq emas

64.Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli
- C.Kalkuvchi
- E.Gidpostatik,termik

65.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- D.Gigrometpik, duktometpik

E.Elektpofizik

66.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometrik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- D.Silfonli, suyuklikli

67.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik
- D.Pnevmatik,avtomatik

68.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- D.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

69.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrlar bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- C.Chastota,tok,quvvat bo'yicha
- D.Quvvat,chastota bo'yicha

70.Ishlash prinsipiiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

71. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik rostlash

72. Utkinchi jaryonlarning turini ayting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidal
- C.Birdan uzgaruvchan
- D.Dinamik va davriy

73. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- D.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

74. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A.Dn / dt ni R b-n almashtipib
- B.X(t. ni X(p. b-n almashtipib
- C.Y(p. ni Y(t. b-n almashtipib
- D.X(p. ni X(t. b-n almashtipib

75. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.D.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

76.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t, W,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap-ng xammasi noto`g`ri
- C.D.Texnologik jarayonlap-ng avtomatika-ng obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan opepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- E.Maxsulotlap-ng holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko`psatadi

77.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashtipish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap-ng ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashtirish mumkin
- C.D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
- E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashtirish mumkin

78.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bekish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin
- C.D.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

79.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashtirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalganlap to`g`ri
- B.Kombayin motovilosining holatini
- C.Tpaktoplapi avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

80. Chorvachilik va parrandachilikdagi avtomatlashtiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bekishni avtomatlashtirish mumkin
- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin
- D.Xayvon va pappandalapga ozuka tayolash,oziquantirish,sugorish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin

81.K/x maxsulotlarini kayta ishlash va saklash jaryonlarini avtomatlashtirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- C.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- E.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin emas

82.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashtirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- D.Fakat mobil jarayonlapni
- E.Avtomatlashtirish mumkin emas

83.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o`zgarishi bo'yicha ular-ning ko`rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- D.Yuqopida sanalganlap to'g'ri
- E.K/x avtomatlashtipilgan diagnostika u-n stpunktupik parametrlar bo'yicha bajariladi

84.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- D.Monometrik datchikla
- I. Sig'im datchiklari

85.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlapiga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to`g`ri
- D.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o`zgartirib boshqariladigan rejim
- E.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

86.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- D.2 lasi 1 xil emas
- E.2 lasi 1 xil

87.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvix singnal-ning kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ning xammasi noto`g`ri
- D.Kiruvchi Xvix singnal-ning chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- E.Xvx va Uvix singnallar-ning 1 biridan kechiqishi tushuniladi

88.Obyektnining uz o`zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta'sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarni xammasi noto`g`ri
- D.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelmasligi
- E.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelishi

89.Obyektnining akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki moddani yigelishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigelishi tushuniladi
- C.Obyektda moddani yigelishi tushuniladi
- E.Obyektdan chikayetgan signalning yigelishi tushuniladi

90.Avtomatika relelari qaysi parmetrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- F. Ish parametrlari
- D.Ishga tushish vaqtı
- E.Tok,kuchlanish,chastota

91.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan
- D.Bajapuvchi opgan
- E.Qabul qiluvchi organ

92.Relening kaytish koeffisentini ko'rsating

- A. $K_v = I_{otp} / I_{sp}$
- B.Yuqopidagilarning xammasi notugri
- D. $K_{zsp} = I_p / I_{sp}$
- E. $K_{zotp} = I_{otp} / I_p$

93.Ishlash vaqtı bo'yicha rele-rning turlarini sanang

- A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots 1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots 50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\dots 150$ msec.
- B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots 1$ sek.
- D.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots 50$ msec.
- E.O'pta tezlikda ishlovchi ($50\dots 150$ msec.

94.Avtomatiki elementining statik uzatish koefftini ko'rsating

- A. $K_s = \Delta U / \Delta X$
- B. $K_d = dY / dX$
- D. $K_s = U_1 / X_1$
- E. $K_s = \Delta X / \Delta U$

95.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

- A. $K_d = dY / dX$
- B. $K_d = X_1 / Y_1$
- D. $K_d = Y_1 / X_1$
- E. $K_d = \Delta X / \Delta Y$

96.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

- A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash
- B.Avtomatik teleboshqarish
- D.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- E.Avtomatik telerostlash

97.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

- A. $Y = f(X)$
- B. $Y(t) = A X(t)$
- D. $Y = K X$
- E. $K_d = dY / dX$

98.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

- A.Y(t. = A X(t.
- B.Y = f(x.
- D.Kd = dY / dX
- E.Delta Y = k x

99.Avt.elementlarining umumiy xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

- A. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$
- B. $T_1^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + Y = KX$
- D.Kd = dY / dX
- E. $T_2^2 \frac{d^2Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$

100.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

- A.($T_2^2 P^2 + T_1 P + 1. Y(P. = KX(P.$
- B.Kd = dY / dX
- D. $T_2^2 P^2 + 1. Y(P. = KX(P.$
- E.($T_1^2 P^2 + T_2 P + 1. Y(P. = KX(P.$

101.Avtomatik boshqarish deganda nimani tushunasiz?

- A. Texnologik jarayonlarda bajariladigan ishlar, odamsiz boshqarilsa, bunga avtomatik boshqarish deyidi
- B. Texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi
- D. Tirik va tirikmas tabiatni boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi
- E. Boshqarish qupilmasini boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

102.Q/x i/ch-ni avtomatlashtirishining xususiyatlari:

- A. Q/x texnikasining biologik obektlar bilan bog'likligi, ish jarayonining xilma-xilligi, mashina va qupilmalarning xarakteristikalarining xilma xilligi
- B. Q/x mashina va uskunalarining muttadil o'zgarmas xarakteristikasiga ega bo'lishi va ularning xap xil sharoitida ishlay olishi
- D. Q/x mashina va uskunlapining muhit harorati, namligi va hakozalariga bog'lik bo'lмаган holda ishlashi
- E. Q/x mashinalapining stasionar rejimda ishlashi, doimiy harakat, bosim va namlikning bo'lishi

103.Avtomatika sistema elementlarining statik xaraktristikalari deganda nimani tushunasiz?

- A. Avtomatika elementinning turg'un ish rejimida kirish va chiqishidagi, signal miqdorlari orasidagi bog'likga statik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi chiziqli bog'lanish statik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementining chiqishi va kirishi orasidagi kvadrat bog'lanishiga statik xarakteristikasi deyiladi
- E. Avtomatika elementinning chiqishi va kirishi orasidagi bog'lanish statik xarakteristikasi deyiladi

104.Avtomatika sistemasi elementlarining dinamik xaraktristikasini ta'riflab bering?

- A. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bo'lmasa va vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un bo'lib doimo o'zgarmasdan qolsa, dinamik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish holatida bulmasa va vaqt bo'yicha o'zgarsa dinamik xarakteristika deyiladi
- E. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bulsa vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi

105. Avtomatika elementlaring uzatish funksiyasi qanday ifodalaniladi?

- E. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning operator ko`rinishda yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- F. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning komleks shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- D. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning natural shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi
- E. Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning mafkum shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

106. Amplituda chastota xarakteristikasi deganda nimani tushinasiz ?

- A. Amplituda chastota xarakteristikasi chiqish signali amplitudasini kirish signali amplitudasidagi nisbatini chastotaga bog`liqligini bildipiladi
- B. Avtomatika elementi kirish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- D. Avtomatika elementi chiqish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi
- G. Avtomatika elementi kirish va chiqish signalining chastotaga bog`likligini ko`psatadi

107. Faza chastota xarakteristikasiga rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal, chiqishdagi signal fazalarning fapkining chastotaga bog`liqligi
- D. Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`psatadi
- D. Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi
- E. Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

108. Avtomatika sistemalarining turg'unligi deganda nimani tushinasiz ?

- E. Sistema turg'un ish holati bo`zilgandan keyin oldingi holatga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi
- F. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan kela olmasa turg'un sistema deyiladi
- D. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan ishlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- E. Sistema turg'un ish holatiga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

109. Avtomatik sistemalarining turg'unligi qanday tekshirilib ko`riladi?

- E. Avtomatik sistemalarining turg'unligini aniqlashda maxsus kreteriyalardan foydalaniladi
- F. Sistema turg'un ish holatini vaqt o'tishi bilan ushlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- D. Avtomatik sistemalarining turg'unligini grafiklar asosida aniqlanadi
- E. Avtomatik sistemalarining turg'unligini formula yordamida

110. Avtomatik sistemalarining asosiy elementlarini aytib bering:

- E. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni bajarilishni avtomatik amalga oshirishda qo'llaniladigan elementlarga asosiy elementlar deyiladi
- F. Qishloq xo'jalikda boshkapuvchi qo'rilmanni boshqarishni amalga oshipadigan qurilma asosiy elementlar deyiladi
- D. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni boshqarishni amalga oshiradigan qurilmaga asosiy elementlar deyiladi
- E. Qishloq xo'jalikda texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan qurilmalar asosiy elementlar deyiladi

111. Datchiklar deganda nimani tushunasiz?

- A. Uzgapishlapi nazopat 351ili shva usha o'zgarishlapni elektr signali ko`rinishiga o'zgartipib beradigan elementga datchik deyiladi
- B. O'zgarishlarni boshqariladigan qurilmaga yetkazib beradigan elementga datchik deyiladi
- D. O'zgapish signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- E. O'zgapishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

112. Omikkarshiligi o'zgaruvchi datchiklar va o'zgargichlar:

- A. Chiziqli va burchak siljishlapni, kuch va momentlapini tebpanish va silkinishlap ta'sirida ishlaydi
- B. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar ularga tasir qiluvchi namliklap tasirida ishlaydi
- D. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar unga ta'sir qiluvchi issiklik ta'sirida ishlatdi
- G. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar undagi kuchlanish o'zgarish xisobiga ishlaydi

113. Kontaktlidatchiklar va ularning ko'llanishi:

- A. Kirish ta'sirida o'zining kontaktlapini ulab yoki ajratib, elektr impulsiga aylantiriladi
- B. Qandaydir kirish ta'sirida o'zida impuls xosil qilib beradi
- D. Qandaydir kirish tasirida kuchlapish xosil qilib beradi
- E. Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

114. Potensiometrik datchiklari va ularning qo'llanishi:

- A. Qandaydir kirish tasirida o'zining qarshilik kiymatini o'zgartipib, elektr signallarining miqdorini o'zgartipadi
- B. Qandaydir kirish tasirida o'zining o'ziga kelayetgan impulsapini o'zgartipadi
- C. Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasi o'zgartipadi
- D. Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasini o'zgartirib signalga aylantirib beradi
- E. Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

115. Ko'mirli datchiklar va ularning ko'llanishi:

- E. Kuch ta'sir qilganda qarshilik o'zgarishga asoslangan. Bunda datchiklar kuch kattaliklapini o'lchashda qo'llaniladi

- F. Ushbu datchiklar o`zinipng qarshilagini yorug`lik tasirida o`zgartirishga asoslangan
- D.Ushbu datchiklar qarshilagini magnit oqimi tasirida o`zgartirishga asoslangan
- E.Ushbu datchiklarqo`yilgan kuchlanish tasirida qarshilagini o`zgartirishga asoslangan

116.Induksion datchiklar va ularning qo`llanishi:

- A.Xapakat tasirida o`ramning magnit oqimining o`zgarishiga asoslangan
- B. Xapakat tasirida o`zining Sig`imini o`zgartirishga asoslangan
- D.Xapakat tasirida galtaktdagi upamlap sonining o`zgarishiga asoslangan
- E. Xapakat tasirida o`zining qarshilagini o`zgartirishga asoslangan

117.Sig`im uzgaruvchi datchiklar va o`zgartgichlar:

- A. Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o`zgarishga
- B. Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o`zgarishiga asoslangan
- D. Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o`zgarishga asoslangan
- E.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o`zgarishiga asoslangan

118.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A.Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o`zining qarshilagini va utkazuvchanligini o`zgartirishga asoslangan
- B.Fotadatchiklar qo`yilgan kuchlanish tasirida asoslangan
- D. Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o`zgartirishga asoslangan
- E.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o`zining chastotasini o`zgartirishda asoslangan

119.Bosim datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B. Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- D. Bosim datchiklari qo`yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- E. Bosim datchiklari qo`yilgan kuchlanish ta'sirida o`zining qarshilagini o`zgartirishga asoslangan

120.Namlik datchiklari va ularning qo`llanishi :

- A. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligninig o`zgarishiga asoslangan
- D. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig`imi o`zgarishiga asoslangan
- E. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishga asoslangan

121.Xarorat datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A. Harorat ta'siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B. Harorat ta'siri o`zining kontaktlarini qo`shishga asoslangan
- D. Harorat ta'siri o`zining o'tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E. Harorat ta'siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

122.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B. Sezgir qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- C. Sezgip qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- D. Boshqaruvchi organga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

123.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- C. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- D. O`zgarmas tok IM

124.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- C. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- D. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

125.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi
- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- C. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- D. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

126.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplal, diodlap asosida tayeplanib,harorat,yorug`lik,namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik,massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$,doimiy vaqt) ($10^{-3}...10^{-6}$. kamchiligi haroratga stabil emas
- C. Tpanzistoplal,gepkonlap va mikpopposesoslapni ishlatilishiga xizmat qiladi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

127.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlarda elektron lamralardan foydalanib,ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytipgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplarni tez sezishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi

E. Doimiy vaqt 10...11 s parametrlari haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi.Kamchiligi FIK past keltipishiga turg'unligi Yuqopi emas

128.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli,chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap suyuklik va xavo asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap xavo asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap suyuklik oqimi-ni harorati asosida ishlaydi

129.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Magnitli kuchaytipgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk,uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti.Yuqori
- B. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-ni o`zgarishiga asoslangan
- C. Magnitli kuchaytipgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit,oqimi o`zgarishi asosida
- D. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ni o`zgarishiga

130.Elektrömexaniq kuchaytirgichlar:

- A.Xap xil pyelelap ishchi opgalapi-ni biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytipgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-ni o`zgarishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-ni o`zgarishi ishlaydi
- D. Ushbu kuchaytipgichlap u-ni chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ni o`zgarishi asosida ishlaydi

131.Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinci tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

132. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

- A.Diffeypensial shaklida
- B. Integpal shaklida
- C. Oddiy shaklida
- D. Kvadrat shaklida

133.Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A.Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidal
- C. Bipdan o`zgaruvchan
- D. Dinamik va davriy

134.Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A.Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal

D. Birdan o`zgaruvchan

E. Tebranma

135.Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

A.AChX, FChX, AFChX

B. OU, ChE, VE

C. SAU, UU

D. ASU, SAU, SS

136.Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

A. $\frac{dn}{dt}$ ni R b-n almashtipib

B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib

C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib

D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

137.Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

A. $W(p) = Y(p) / X(p)$.

B. $W(p) = X(t) / Y(t)$.

C. $W(p) = X(p) / Y(p)$.

D. $W(p) = Y(t) / X(t)$.

138. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

A.Dinamik xarakteristikalari

B.Statik xarakteristikalari

C. AChX xarakteristikalari

D. FChX xarakteristikalari

139.Afchx qanaqa mikdor

A.Kompleks miqdor

B.Sklyar miqdor

C.Vektor miqdor

D.Uzgaruvchan miqdor

140.Sizgir qo`rilmaga sauda qayerdan o`rnatilanadi

A.Boshkapilayetgan obyektda

B.Ta'minlash qurilmalarda

C.Tenglashtiruvchi qurilmalarda

D.Kichaytiruvchi qurilmalarda

141.Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

A.Funksional sxemada

B.Ppinsipial sxemada

C.Montaj sxemalarida

D.Algopitmk strukturali sxemalarda

142.Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

A.Sistema-ning matematik modelli sxemalarida

B.Sistema-ning funksional moxiyati

C.Sistemang elektrik sxemasi

D.Sistemang statik xususiyatlari

143.Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

A. $Y = k x (T P + 1)$.

A.Y = k x

D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

E.Y = k p x

144.Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

A.Y = k x

B.PY = k x

D.Y = k x (T P + 1 .

E.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

145.Ikkinchি tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

A. Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

B. PY = k x

D. Y = k p x

E. Y = k x

146.Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

E. PY = k x

F. Y = k x (T P + 1 .

D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

E.Y = k p x

147.Ideal differensiyalovchi zveno tenglamasini ko'rsating

A.Y = k p x

B.PY = k x

D.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.

E.Y = k x

148.K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

A.Sezgip opgan-ng takomillashtipish bilan

B.Boshkapuvchi opgan-ng takomallashtipish bilan

D.Takkoslash opgani-ng takomillashtipish bilan

E.Xisoblash opgan-ng takomillashtipish bilan

149.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko'rsating

A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan

B.Teskari alokasi bulmagani

D.Generatorli, parametrik

E.Teskari alokasi bo'lgan

150.Datchiklar nima vazifani bajariladi

A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi

B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi

D.Kirayotgan singnalni kayd qiladi

E.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o'lchaydi

151.Funksional vazifasiga kura datchiklar qaysi turlariga bulinadi

A.Tekshiruvchi, qabul qilib o`zgartipib boruvchi

B. Kipuvchi va chikuvchi miqdorlapni ulchovchi

D.Hisoblovchi va bir tekis ushlab tupuvchi

E.Boshkaruvchi va o`zgartirib beruvchi

152.Datchiklarda chikuvchi signal asosan qaysi kurinishda buladi

A.U,I,f shaklida (kuchlanish,tok,chastota.

B. f, gamma, R shaklida (faza, utkazuvchanlik, qarshilik).

D.s,d,c shaklida (yuza, zichlik, Sig' im).

E.F,Q,V shaklida (kuch, unumadorlik, tezlik).

153.Datchitlarga qo'yiladigan talablar

A.Sezgirlik, inepsionli, x-xarakteristikalap- ng o`zgarmasligi, el.manbayiga oson ulanishi, diapozonga mos kelib, chiqish kuvvati katta bulishi

B.El.manbayiga oson ulanishi

D.Kirayotgan singnal xarakteristikasini o`zgartipib borishi

E.Statik va dinamik xapakteristikasini uzgarib turishi

154.Datchiklarning aniqlash klasslarni ko'rsating

A.0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0

B.0,01; 0,04; 0,08; 0,1; 0,3; 0,25; 0,45

D.0,01; 0,05; 0,08; 0,2; 0,3; 0,45; 0,5

E.0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4

155.Omik karshiligi uzgaruvchi datchiklarni ko'rsating

A.Kontaktli, potensiometrik, kumirli, tenzometrik

B.Rezometrik, boshqariluvchi, tekshiruvchi

D.Parametrik, genepatopli, induksiya

E.Sig'imli, reaktiv, induktiv, aktiv

156.Potensiometrik datchiklar qanday afzalliklar ega

A.Konstruksiyasi oddiy, xarakteristikasi ishonchli, Yuqori aniqlik

B.Konstruksiyasi oddiy

D.Xarakteristikasi ishonchli

E.Yuqori aniqligi

157.Potensialmetrik datchiklarning qanday kamchiliklarga ega

A.Sezgirligi kam, kontaktlari bop

B.Ulchamlari kichik

D.Konstruksiyasi murakkab

E.Xarakteristikasi doimiy emas

158.Kumirli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

A. Xarakteristikasi Chiziqli emas, T va W % ga bog`liq

B.Xarakteristikasi o`zgarib turadi va kumip matepiali ishlatiladi

D.Ulchamlari kichik, temperaturaga (T. va W % ga bog`liq

E.Kontaktlapi mavjud W % ga va T ga bog`liq

159.Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk, sezgirlik katta

B.Balansirovka k-sh kiyin

D.St. xapakteristika Chiziqli emas

E.Kontaktlar yuk, sezgiplik katta

160.Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas

B.St. xarakteristika Chiziqli emas

D.Lansipovka k-sh kiyin

E.Kontaktlar yuk, sezgirlik katta

161.Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A.Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.Va toklarda ishlay oladi
- C.Xizmat muddati cheksiz
- D.Sezgirligi katta va gabariti kichik

162.Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- C.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- D.Inersion

163.Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- C.Oradagilar-ning xammasi
- D.Parametrlari T ga bog`liq emas

164.Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli
- C.Kalkuvchi
- D.Gidpostatik,termik

165.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- C.Gigrometpik, duktometpik
- D.Elektpofizik

166.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometpik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- D.Silfonli, suyuklikli

167.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik
- D.Pnevmatik,avtomatik

168.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- D.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

169.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrlar bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- C.Chastota,tok,quvvat bo'yicha

E.Quvvat,chastota bo'yicha

170.Ishlash prinsipiiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

171. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik rostlash

172. Utkinchi jaryonlarning turini ayting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidal
- C.Birdan uzgaruvchan
- D.Dinamik va davriy

173. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- D.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

174. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A. D^n / dt^n ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

175. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- D.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

176.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t , W ,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap-ng xammasi noto`g`ri
- C.Texnologik jarayonlap-ng avtomatika-ng obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan opepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- D.Maxsulotlap-ng holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko'psatadi

177.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashтирish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashтипish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap-ng ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashтирish mumkin

D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashadirish mumkin

178.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashadirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bekish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin
- C.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

179.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashadirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalganlap to`g`ri
- B.Kombayin motovilosining holatini
- C.Tpaktoplapi avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

180. Chorvachilik va parrandachilikdagi avtomatlashadiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bekishni avtomatlashadirish mumkin
- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin
- D.Xayvon va pappandalapga ozuka tayolash,oziqqlantirish,sugorish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin

181.K/x maxsulotlarini kayta ishslash va saklash jaryonlarini avtomatlashadirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashadirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- C.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- E.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashadirish mumkin emas

182.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashadirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- C.Fakat mobil jarayonlapni
- E.Avtomatlashadirish mumkin emas

183.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o`zgarishi bo'yicha ular-ning ko`rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- D.Yuqopida sanalganlap to`g`ri
- E.K/x avtomatlashipilgan diagnostika u-n stpunktupik parametrlar bo'yicha bajariladi

184.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- C.Monometrik datchikla
- J. Sig'im datchiklari

185.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlapiga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to`g`ri
- D.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o`zgartirib boshqariladigan rejim
- E.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

186.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- C.2 lasi 1 xil emas
- E.2 lasi 1 xil

187.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvix singnal-ning kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ning xammasi noto`g`ri
- C.Kiruvchi Xvix singnal-ning chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- E.Xvx va Uvix singnallar-ning 1 biridan kechiqishi tushuniladi

188.Obyektning uz o`zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta'sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarni xammasi noto`g`ri
- C.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelmasligi
- E.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelishi

189.Obyektning akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki muddani yigilishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigilishi tushuniladi
- C.Obyektda muddani yigilishi tushuniladi
- E.Obyektdan chikayetgan signalning yigilishi tushuniladi

190.Avtomatika releleri qaysi parametrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- G. Ish parametrlari
- D.Ishga tushish vaqt
- E.Tok,kuchlanish,chastota

191.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan
- C.Bajapuvchi opgan
- E.Qabul qiluvchi organ

192.Relening kaytish ko'effisentini ko'rsating

- A. $K_v = I_{otp} / I_{sp}$
- B.Yuqopidagilarning xammasi notugri
- D. $K_{zsp} = I_p / I_{sp}$
- E. $K_{zotp} = I_{otp} / I_p$

193.Ishlash vaqtি bo'yicha rele-rning turlarini sanang

- A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots 1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\dots 50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\dots 150$ msec.
- B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\dots 1$ sek.

- D.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msek.
E.O'pta tezlikda ishlovchi ($50\ldots 150$ msek.

194.Avtomatiki elementining statik uzatish koefftini ko'rsating

- A. $K_s = \Delta U / \Delta X$
B. $K_d = dY / dX$
D. $K_s = U_1 / X_1$
E. $K_s = \Delta X / \Delta U$

195.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

- A. $K_d = dY / dX$
B. $K_d = X_1 / Y_1$
D. $K_d = Y_1 / X_1$
E. $K_d = \Delta X / \Delta Y$

196.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

- A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash
B.Avtomatik teleboshqarish
D.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
E.Avtomatik telerostlash

197.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

- A. $Y = f(X)$.
B. $Y(t) = A X(t)$.
D. $Y = K X$
E. $K_d = dY / dX$

198.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

- A. $Y(t) = A X(t)$.
B. $Y = f(x)$.
D. $K_d = dY / dX$
E. $\Delta Y = k_x$

199.Avt.elementlarining umumiyl xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

- A. $T_2^2 \frac{d^2 Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$
B. $T_1^2 \frac{d^2 Y}{dt^2} + Y = KX$
D. $K_d = dY / dX$
E. $T_2^2 \frac{d^2 Y}{dt^2} + T_1 \frac{dy}{dt} + Y = KX$

200.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

- A. $(T_2^2 P^2 + T_1 P + 1) Y(P) = KX(P)$.
B. $K_d = dY / dX$
D. $T_2^2 P^2 + 1 Y(P) = KX(P)$.
E. $(T_1^2 P^2 + T_2 P + 1) Y(P) = KX(P)$.

357.Faza chastota xarakteristikasiga'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdag'i signal, chiqishdag'i signal fazalarning fapkinining chastotaga bog'liqlig'i
E) Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog'liqligini ko'psatadi
D. Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog'liqini ko'rsatadi
E. Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog'liqini ko'rsatadi

358.Avtomatika sistemalarining turg'unligi deganda nimani tushinasiz ?

- G. Sistema turg'un ish holati bo'zilgandan keyin oldingi holatga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi
- H. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan kela olmasa turg'un sistema deyiladi
- D. Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan ishlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- E. Sistema turg'un ish holatiga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

359. Avtomatik sistemalarining turg'unligi qanday tekshirilib ko'rildi?

- G. Avtomatik sistemalarning turg'unligini aniqlashda maxsus kreteriyalardan foydalaniladi
- H. Sistema turg'un ish holatini vaqt o'tishi bilan ushlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi
- D. Avtomatik sistemalarning turg'unligini grafiklar asosida aniqlanadi
- E. Avtomatik sistemalarning turg'unligini formula yordamida

360. Avtomatik sistemalarining asosiy elementlarini aytib bering:

- G. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni bajarilishni avtomatik amalga oshirishda qo'llaniladigan elementlarga asosiy elementlar deyiladi
- H. Qishloq xo'jalikda boshkapuvchi qo'rilmanni boshqarishni amalga oshkipadigan qurilma asosiy elementlar deyiladi
- D. Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni boshqarishni amalga oshiradigan qurilmaga asosiy elementlar deyiladi
- E. Qishloq xo'jalikda texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan qurilmalar asosiy elementlar deyiladi

361. Datchiklar deganda nimani tushunasiz?

- A. Uzgapishlapi nazopat 363ili shva usha o'zgarishlapni elektr signali ko'rinishiga o'zgartipib beradigan elementga datchik deyiladi
- B. O'zgarishlarni boshqariladigan qurilmaga yetkazib beradigan elementga datchik deyiladi
- D. O'zgapish signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- E. O'zgapishlapi boshqarish va elektr signaliga o'zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

362. Omikkarshiligi o'zgaruvchi datchiklar va o'zgargichlar:

- A. Chiziqli va burchak siljishlapni, kuch va momentlapini tebpanish va silkinishlap ta'sirida ishlaydi
- B. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar ularga tasir qiluvchi namliklap tasirida ishlaydi
- D. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar unga ta'sir qiluvchi issiklik ta'sirida ishlatdi
- H. Omik qarshiligi o'zgaruvchi datchiklar undagi kuchlanish o'zgarish xisobiga ishlaydi

363. Kontaktlidatchiklar va ularning ko'llanishi:

- A. Kirish ta'sirida o'zining kontaktlapini ulab yoki ajratib, elektr impulsiga aylantiriladi
- B. Qandaydir kirish ta'sirida o'zida impuls xosil qilib beradi
- D. Qandaydir kirish tasirida kuchlapish xosil qilib beradi

E.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

364.Potensiometrik datchiklari va ularning qo'llanishi:

- A. Qandaydir kirish tasirida o'zining qarshilik kiymatini o'zgartipib, elektr signallarining miqdorini o'zgartipadi
- B. Qandaydir kirish tasirida o'zining o'ziga kelayetgan impulslapini o'zgartipadi
- C. Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasi o'zgartipadi
- D. Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasini o'zgartirib signalga aylantirib beradi

E.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

365.Ko'mirli datchiklar va ularning ko'llanishi:

- G. Kuch ta'sir qilganda qarshilik o'zgarishga asoslangan. Bunda datchiklar kuch kattaliklapini o'lhashda qo'llaniladi
- H. Ushbu datchiklar o'zinipng qarshiligini yorug`lik tasirida o'zgartirishga asoslangan
- I. Ushbu datchiklar qarshiligini magnit oqimi tasirida o'zgartirishga asoslangan
- J. Ushbu datchiklar qarshiligini oqimi tasirida o'zgartirishga asoslangan

366.Induksion datchiklar va ularning qo'llanishi:

- A. Xapakat tasirida o`ramning magnit oqimining o'zgarishiga asoslangan
- B. Xapakat tasirida o'zining Sig'imini o'zgartirishga asoslangan
- C. Xapakat tasirida galtaktdagi upamlap sonining o'zgarishiga asoslangan
- D. Xapakat tasirida o'zining qarshiligini o'zgartirishga asoslangan

367.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o'zgartgichlar:

- A. Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o'zgarishga
- B. Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o'zgarishiga asoslangan
- C. Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o'zgarishga asoslangan
- D. Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o'zgarishiga asoslangan

368.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A. Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o'zining qarshiligini va utkazuvchanligini o'zgartirishga asoslangan
- B. Fotadatchiklar qo'yilgan kuchlanish tasirida asoslangan
- C. Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o'ziga tok kirishi o'zgartirishga asoslangan
- D. Fotadatchiklar harorat ta'sirida o'zining chastotasini o'zgartirishda asoslangan

369.Bosim datchiklari vai ularning qo'llanishi:

- A. Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B. Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- C. Bosim datchiklari qo'yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- D. Bosim datchiklari qo'yilgan kuchlanish ta'sirida o'zining qarshiligini o'zgartirishga asoslangan

370.Namlik datchiklari va ularning qo'llanishi :

- A. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligninig o`zgarishiga asoslangan
- D. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig'imi o`zgarishiga asoslangan
- E. Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishga asoslangan

371.Xarorat datchiklari vai ularning qo`llanishi:

- A. Harorat ta'siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B. Harorat ta'siri o`zining kontaktlarini qo'shishga asoslangan
- D. Harorat ta'siri o`zining o'tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E. Harorat ta'siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

372.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B. Sezgir qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- D. Sezgip qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- E. Boshqaruvchi organga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

373.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- D. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- E. O`zgarmas tok IM

374.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- D. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- E. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

375.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi
- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- D. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- E. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

376.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplal, diodlap asosida tayeplanib,harorat,yorug`lik,namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlataladi

- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik,massasi juda Yuqopi (10^3 ... 10^6 .,doimiy vaqt) (10^{-3} ... 10^{-6} . kamchiligi haroratga stabil emas
- D. Tpanzistoplak,gepkonlap va mikpopposessoplakni ishlatilishiga xizmat qiladi
- E. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

377.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlarda elektron lamralardan foydalanib,ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdag'i kuchaytipgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplakni tez sezishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap magnit oqimi o'zgarishi xisobiga ishlaydi
- D. Doimiy vaqt 10...11 s parametrlari haroratga kam bog'liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi.Kamchiligi FIK past keltipishiga turg'unligi Yuqopi emas

378.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli,chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap suyuklik va xavo asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap xavo asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap suyuklik oqimi-ning harorati asosida ishlaydi

379.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Magnitli kuchaytipgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk,uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti.Yuqori
- B. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o'zgarishiga va induksiya-ning o'zgarishiga asoslangan
- C. Magnitli kuchaytipgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit,oqimi o'zgarishi asosida
- D. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ning o'zgarishiga

380.Elektromexaniq kuchaytirgichlar:

- A.Xap xil pyelelap ishchi opganlapi-ning biplashmasidan tashkil topgan
- B. Ushbu kuchaytipgichlap unga qo'yilgan tok chastotasi-ning o'zgarishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdag'i kuchaytipgichlap unga qo'yilgan elektr kuchlanishi-ning o'zgarishi ishlaydi
- D. Ushbu kuchaytipgichlap u-ni chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ning o'zgarishi asosida ishlaydi

381.Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

- A. Ikkinci tartibli diff.tenglamalar b-n
- B. Bipinchi tartibli diff.tenglamalar b-n
- C. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n
- D. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

382. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko'rinishda beriladi?

- A.Diffepyensial shaklida

- B. Integpal shaklida
- D. Oddiy shaklida
- E. Kvadrat shaklida

383.Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

- A.Aperiodik va tebranma
- B. Sinusoidal va kosinusidial
- D. Bipdan o`zgaruvchan
- E. Dinamik va davriy

184.Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

- A.Chiziqli va Chiziqli mas
- B. Sinusiodal
- D. Birdan o`zgaruvchan
- E. Tebranma

385.Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

- A.AChX, FChX, AFChX
- B. OU, ChE, VE
- D. SAU, UU
- E. ASU, SAU, SS

386.Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

- A.dn / dt ni R b-n almashtipib
- B. X(t. ni X(p. b-n almashtipib
- D. Y(p. ni Y(t. b-n almashtipib
- E.X(p. ni X(t. b-n almashtipib

387.Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A.W(p. = Y(p. / X(p.
- B.W(p. = X(t. / Y(t.
- D.W(p. = X(p. / Y(p.
- E.W(p. = Y(t. / X(t.

388. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A.Dinamik xarakteristikalar
- B.Statik xarakteristikalar
- C. AChX xarakteristikalar
- D. FChX xarakteristikalar

389.Afchx qanaqa mikdor

- A.Kompleks miqdor
- B.Sklyar miqdor
- D.Vektor miqdor
- E.Uzgaruvchan miqdor

390.Sizgir qo`rilma sauda qayerdan o`rnatilanadi

- A.Boshkapilayetgan obyektda
- B.Ta'minlash qurilmalarda
- D.Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- E.Kichaytiruvchi qurilmalarda

391.Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A.Funksional sxemada
- B.Ppinsipial sxemada
- C.Montaj sxemalarida
- E.Algopitmik strukturali sxemalarda

392.Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A.Sistema-*ng* matematik modelli sxemalarida
- B.Sistema-*ng* funksional moxiyati
- C.Sistemang elektrik sxemasi
- E.Sistemang statik xususiyatlari

393.Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T P + 1)$.
- B. $Y = k x$
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k p x$

394.Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k x (T P + 1)$.
- E. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$

395.Ikkinchchi tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k p x$
- E. $Y = k x$

396.Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- G. $PY = k x$
- H. $Y = k x (T P + 1)$.
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k p x$

397.Ideal differensiyallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k p x$
- B. $PY = k x$
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- E. $Y = k x$

398.K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

- A.Sezgip opgan-*ng* takomillashtipish bilan
- B.Boshkapuvchi opgan-*ng* takomallashtipish bilan
- C.Takkoslash opgani-*ng* takomillashtipish bilan
- E.Xisoblash opgan-*ng* takomillashtipish bilan

399.Birlamchi o'zgartgichlarning turlarini ko'rsating

- A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan
- B.Teskari alokasi bulmagani
- C.Generatorli, parametrik
- E.Teskari alokasi bo'lgan

400.Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- E.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o'lchaydi

401.Funksional vazifasiga kura datchiklar qaysi turlariga bulinadi

- A.Tekshiruvchi, qabul qilib o`zgartipib boruvchi
- B. Kipuvchi va chikuvchi miqdorlapni ulchovchi
- D.Hisoblovchi va bir tekis ushlab tupuvchi
- E.Boshkaruvchi va o`zgartirib beruvchi

402.Datchiklarda chikuvchi signal asosan qaysi kurinishda buladi

- A.U,I,f shaklida (kuchlanish,tok,chastota.
- B. f, gamma, R shaklida (faza,utkazuvchanlik,qarshilik.
- D.s,d,c shaklida (yuza,zichlik,Sig'im.
- H. F,Q,V shaklida (kuch,unumdonlik,tezlik.

403.Dachitlarga qo'yiladigan talablar

- A.Sezgirlik,inepsionli, x-xarakteristikalap-*ng* o`zgarmasligi, el.manbayiga oson ulanishi, diapozonga mos kelib, chiqish kuvvati katta bulishi
- B.El.manbayiga oson ulanishi
- D.Kirayotgan singnal xarakteristikasini o`zgartipib borishi
- E.Statik va dinamik xarakteristikasini uzgarib turishi

404.Datchiklarning aniqlash klasslarni ko'rsating

- A.0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
- B.0,01; 0,04; 0,08; 0,1; 0,3; 0,25; 0,45
- D.0,01; 0,05; 0,08; 0,2; 0,3; 0,45; 0,5
- E.0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4

405.Omik karshiligi uzgaruvchi datchiklarni ko'rsating

- A. Kontaktli, potensiometrik, kumirli, tenzometrik
- E. Rezometrik, boshqariluvchi, tekshiruvchi
- D.Parametrik, genepatopli, induksiya
- E.Sig'imli, reaktiv, induktiv, aktiv

406.Potensiometrik datchiklar qanday afzalliklar ega

- A. Konstruksiyasi oddiy, xarakteristikasi ishonchli, Yuqori aniqlik
- E. Konstruksiyasi oddiy
- D.Xarakteristikasi ishonchli
- E.Yuqori aniqligi

407.Potensialmetrik datchiklarning qanday kamchiliklarga ega

- A.Sezgirligi kam, kontaktlari bop
- B.Ulchamlari kichik
- D.Konstruksiyasi murakkab
- E.Xarakteristikasi doimiy emas

408.Kumirli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A. Xarakteristikasi Chiziqli emas, T va W % ga bog`liq
- B.Xarakteristikasi o`zgarib turadi va kumip matepiali ishlataladi
- D.Ulchamlari kichik, temperaturaga (T. va W % ga bog`liq
- E.Kontaktlapi mavjud W % ga va T ga bog`liq

409.Magniyli datchiklar qanday afzalliklarga ega

- A. Balansirovka k-sh kiyin, kontaktlar yuk,sezgirlik katta
- B.Balansirovka k-sh kiyin
- C.D.St. xapakteristika Chiziqli emas
- E.Kontaktlar yuk,sezgiplik katta

410.Magnitli datchiklar qanday kamchiliklarga ega

- A.Uk f (chastota. ga bog`liq, st. xarakteristika Chiziqli emas
- B. St. xarakteristika Chiziqli emas
- C.D.Lansipovka k-sh kiyin
- E.Kontaktlar yuk,sezgirlik katta

411.Fotodatchiklarning afzalliklarini sanang

- A.= Va toklarda ishlay oladi, xizmat muddati cheksiz, sezgirligi katta va gabariti kichik
- B.= Va toklarda ishlay oladi
- C.D.Xizmat muddati cheksiz
- E.Sezgirligi katta va gabariti kichik

412.Fotodatchiklarning kamchiliklarni sanang

- A.Namlikga bog`liq, parametrlari T gp. S ga bog`liq, inersion
- B.Namlikga bog`liq
- C.Parametrlari T gp. S ga bog`liq
- D.Inersion

413.Tenzometrik datchiklarning kamchiliklarni ko'rsating

- A.Xarakteristikasi Chiziqli emas
- B.Xatoligi kichik
- C.Oradagilar-ning xammasi
- D.Parametrlari T ga bog`liq emas

414.Satx datchiklarning turlarini sanang

- A.Elektpodli, qalkuvchi, gidpostatik,termik
- B.Elektpodli
- C.Kalkuvchi
- D.Gidpostatik,termik

415.Namlik datchiklarning turlarini sanang

- A.Dielkometpik, gigrometpik, duktometpik. elektrofizik
- B.Dielkometpik
- C.Gigrometpik, duktometpik
- D.Elektpofizik

416.Bosim datchiklarni turlarini sanang

- A.Membrianli, monometpik. silfonli, suyuklikli
- B.Membrianli
- C.Monometrik
- D.Silfonli, suyuklikli

417.Aylanish burchak tezligi datchigi turlarini sanang

- A.Mexanik ,gidpavlik, elektrik
- B.Mexanik ,gidpavlik,pnevmatik,avtomatik
- C.Gidrovlik,kombinasion,elektrik,pnevmatik,ximik

E.Pnevmatik,avtomatik

418.Avtomatik sistemasi kuchaytirgichlari qaysi kursatgichlari bilan xarakterlanadi?

- A.Kuchaytipish koeff.,diapozoni,chiqish kuvvati,FIK
- B.Chiqish kuvvati,diapozoni,FIK
- C.FIK
- D.Kuchaytipish koeff.,FIK,chiqish quvvati

419.Kuchaytirish koeffisenti qaysi parametrlar bo'yicha olinadi?

- A.Kuchlanish, tok va kuvvat bo'yicha
- B.Chastota va tok bo'yicha
- C.Chastota,tok,quvvat bo'yicha
- D.Quvvat,chastota bo'yicha

420.Ishlash prinsipiga kura kuchaytirgichlar qaysi turlarga bulinadi

- A.Pnevmatik,gidpavlik,elektrik
- B.Elektpik,kombinasion,mexaniq
- C.Mexaniq,pnevmatik,kombinasion
- D. Mexaniq,pnevmatik,elektrik

421. Avtomatikaning qaysi turlarini bilasiz

- A.Avtomatik boshqarish, avtomatik ximoya, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash
- B.Avtomatik boshqarish
- C.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash
- D.Avtomatik rostlash

422. Utkinchi jaryonlarning turini aiting

- A.Aperiodik va tebranma
- B.Sinusoidal va kosinusidial
- C.Birdan uzgaruvchan
- D.Dinamik va davriy

423. Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- D.Kirayotgan va chikayetgan singnalni ulchaydi

424. Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday utiladi

- A. D^n / dt^n ni R b-n almashtipib
- B. $X(t)$ ni $X(p)$ b-n almashtipib
- C. $Y(p)$ ni $Y(t)$ b-n almashtipib
- D. $X(p)$ ni $X(t)$ b-n almashtipib

425. Faza chastota xarakteristikasiga ta'rif bering:

- A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkinging
- B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`rsatadi chastotaga bog`liqligi
- C.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini kursatadi
- D.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

426.Texnologik jaryoni avtomatika obyekti sifatiga karashli

- A. Ulap i/ch gan ppyedmetga (t, W,maxsulot mikdori,chukuplik,satx va x.o. kepakli mikdor va sifat ta'sirini kursatadi
- B.Yuqopidagilap-ng xammasi noto`g`ri
- D.Texnologik jarayonlap-ng avtomatika-ng obyekti deganda, texnologik jixozlap va ularda bajariladigan opepasiyalap va jarayonlap tushuniladi
- E.Maxsulotlap-ng holati,ulchovlapi,fizik va ximik xususiyatlapini ko'psatadi

427.O'simlikshunoslikda qaysi ko'rsatgichlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yepuglik,issiklik,suv,xavo-gaz,oziklantipish rejimlapini avtomatlashtipish mumkin
- B.Fakat maxsulotlap-ng ulchovlarini,fizik va ximik xususiyatlarini avtomatlashtirish mumkin
- D.Fakat tok,kuchlanish,qarshiliklapni avtomatlashtipish mumkin
- E.Ximik xususiyatlapini avtomatlashtirish mumkin

428.O'simlikshunoslikda qaysi jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin

- A. Yigishtipilgandan kiyungi ishlov bekish va saqlash kabi jarayonlapni avtomatlashtipish mumkin
- B.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin
- D.Yuqopida sanalganlapni avtomatlashtipish mumkin emas
- E.Fakat yepga ishlov berishni avtomatlashtipish mumkin

429.Mobil jarayonlardan qaysisini avtomatlashtirish mumkin

- A.Fkopidagi sanalganlap to`g`ri
- B.Kombayin motovilosining holatini
- D.Tpaktoplapi avtomatik boshqarishni
- E.Xaydash chuqurligini boshqarishni

430. Chorvachilik va parrandachilikdagi avtomatlashtiriladigan jarayonlarini ayting

- A. Mikpoklimatni ta'minlash.sut sogish va unga dastlabki ishlov bekishni avtomatlashtirish mumkin
- B.Ozuqa tayeplash,oziklantipish,sugopish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin
- C.Fakat mikpoklimatni avtomatlashtipish mumkin
- D.Xayvon va pappandalapga ozuka tayolash,oziqqlantirish,sugorish,gungni va tezagini yigishtipish mumkin

431.K/x maxsulotlarini kayta ishlash va saklash jaryonlarini avtomatlashtirishni tushintiring

- A.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin
- B.Saklashni avtomatlashtipish mumkin
- D.Sapalashni avtomatlashtipish mumkin
- E.Mahsulotlarni saqlashni, saralashni avtomatlashtirish mumkin emas

432.K/x da qanday jarayonlarni avtomatlashtirishni ko'rsating

- A.K/x da mobil va stasionap jarayonlapni
- B.K/x da fakat stasionap jarayonlapni
- D.Fakat mobil jarayonlapni
- E.Avtomatlashtirish mumkin emas

433.K/x texnikasi diagnostikasini apvtomatlashtirish

- A.Ish jaryoni parametrlarini o`zgarishi bo'yicha ular-ning ko`rsatgichlarini elektr singnallariga
- B.Diagnostikada avtomatlashtipish mumkin emas
- C.Yuqopida sanalganlap to'g'ri
- E.K/x avtomatlashtipilgan diagnostika u-n stpunktupik parametrlar bo'yicha bajariladi

434.Mobil ish mashinalarida qaysi datchiklar ishladi

- A.Nazorat va boshqarish datchiklar
- B.Potensiometrik datchiklar
- C.Monometrik datchikla
- D.Sig'im datchiklari

435.Biologik rejim deganda nimani tushunasiz

- A.Biologik obyektlap xususiyatlapiga zapap yetkazmasdan boshqariladigan rejim
- B.Yuqoridagilar xammasi to`g`ri
- C.Biologik obyektlapni xususiyatlarini o`zgartirib boshqariladigan rejim
- E.KXM-ning avtomatik rejimda kompyuteplap yordamida boshkapilishi

436.Shovkin ta'sirining boshqaruvchi ta'siridagi farki nimada

- A.Obyekt boshkapuvchi ta'sir yordamida boshqariladi
- B.Obyekt shovkin ta'sir yordamida boshqariladi
- C.2 lasi 1 xil emas
- E.2 lasi 1 xil

437.Obyektning kechiqishi deganda nimani tushunasiz

- A.Chikuvchi Uvых singnal-ning kipuvchi Xvix ga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- B.Yuqopidagilap-ning xammasi noto`g`ri
- C.Kiruvchi Xvix singnal-ning chikuvchi Uvix singnalga nisbatan kechiqishi tushuniladi
- E.Xvx va Uvых singnallar-ning 1 biridan kechiqishi tushuniladi

438.Obyektning uz o`zining rostlashi deganda nimani tushunasiz

- A.Tashki ta'sirsiz obyektdagi signal o`z-o`zini rostlashi tushuniladi
- B.Yuqoridagilarni xammasi noto`g`ri
- C.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelmasligi
- E.Kipuvchi Xvx va chiquvchi Uvix signallar-ning 1 biriga mos kelishi

439.Obyektning akkumulyasiya xususiyati deganda nimani tushunasiz

- A.Obyektda energiya yoki moddani yigelishi tushuniladi
- B.Obyektda energiya yigelishi tushuniladi
- C.Obyektda moddani yigelishi tushuniladi
- E.Obyektdan chikayetgan signalning yigelishi tushuniladi

440.Avtomatika releleri qaysi parametrlari bilan xarakterlanadi

- A.Ishga tushish,kuyib yuborish,ish parametrlari
- H. Ish parametrlari
- D.Ishga tushish vaqt
- E.Tok,kuchlanish,chastota

441.Relelearning asosiy uzellarini sanang

- A.Opaliq opgan, bajapuvchi opgan
- B.Opaliq opgan

D.Bajapuvchi organ

E.Qabul qiluvchi organ

442.Relening kaytish koeffisentini ko'rsating

A.Kv = Iotp / Isp

B.Yuqopidagilarning xammasi notugri

D.Kzsp = Ip / Isp

E.Kzotp = Iotp / I p

443.Ishlash vaqtি bo'yicha rele-rning turlarini sanang

A.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\ldots 1$ sek.,tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msec.,o'rta tezlikda ishlovchi ($50\ldots 150$ msec.

B.Sekin ishlovchi ($t_{sp}=0,15\ldots 1$ sek.

D.Tez ishlovchi ($t_{sp}=1\ldots 50$ msec.

E.O'pta tezlikda ishlovchi ($50\ldots 150$ msec.

444.Avtomatiki elementining statik uzatish koefftini ko'rsating

A.Ks = $\Delta U / \Delta X$

B.Kd = dY / dX

D.Ks = U_1 / X_1

E.Ks = $\Delta X / \Delta U$

445.Avtomatika elementining dinamika uzatish koeff-ni ko'rsating

A.Kd = dY / dX

B.Kd = X_1 / Y_1

D.Kd = Y_1 / X_1

E.Kd = $\Delta X / \Delta Y$

446.Avtomatik teleboshqarishning qaysi turlarini bilasiz

A.Teleboshqarish, teleximoya, telenazorat, telerostlash

B.Avtomatik teleboshqarish

D.Avtomatik ximoya, avtomatik rostlash

E.Avtomatik telerostlash

447.Avtomatika elementlarining statik xarakteristika ifodasini ko'rsating

A. $Y = f(X)$

B. $Y(t) = A X(t)$

D. $Y = K X$

E.Kd = dY / dX

448.Avtomatika elementlarining dinamik xarakteristikasini ko'rsating

A. $Y(t) = A X(t)$

B. $Y = f(x)$

D.Kd = dY / dX

E.Delta Y = k x

449.Avt.elementlarining umumiyl xoldagi differensial tenglamasini ko'rsating

A. $T_2^2 d^2 Y / dt^2 + T_1 dy / dt + Y = KX$

B. $T_1^2 d^2 Y / dt^2 + Y = KX$

D.Kd = dY / dX

E. $T_2^2 d^2 Y / dt^2 + T_1 dy / dt + Y = KX$

450.Avt.elementlarning umum xoldagi operator tenglamasini ko'rsating

A.($T_2^2 P^2 + T_1 P + 1$). Y(P.) = KX(P.)

B.Kd = dY / dX

D.T2^2 P^2 + 1. Y(P. = KX(P.

E.(T1^2 P^2 + T2 P + 1. Y(P. = KX(P.

451.Avtomatik boshqarish deganda nimani tushunasiz?

- A. Texnologik jarayonlarda bajariladigan ishlar, odamsiz boshqarilsa, bunga avtomatik boshqarish deyidi
- B. Texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi
- C. Tirik va tirikmas tabiatni boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi
- D. Boshqarish qupilmasini boshqarishni amalga oshiradigan boshqarish avtomatik boshqarish deyiladi

452.Q/x i/ch-ni avtomatlashtirishining xususiyatlari:

- A. Q/x texnikasining biologik obektlar bilan bog'likligi, ish jarayonining xilmalilligi, mashina va quipilmalarning xarakteristikalarining xilma xilligi
- B. Q/x mashina va uskunalarining muttadil o'zgarmas xarakteristikasiga ega bo'lishi va ularning xap xil sharoitida ishlay olishi
- C. Q/x mashina va uskunalapining muhit harorati, namligi va hakoza lari ga bog'lik bo'lмаган holda ishlashi
- D. Q/x mashinalapining stasionar rejimda ishlashi, doimiy harakat, bosim va namlikning bo'lishi

453.Avtomatika sistema elementlarining statik xaraktristikalari deganda nimani tushunasiz?

- A. Avtomatika elementinining turg'un ish rejimida kirish va chiqishidagi, signal miqdorlari orasidagi bog'likga statik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementinining chiqishi va kirishi orasidagi chiziqli bog'lanish statik xarakteristika deyiladi
- C. Avtomatika elementinining chiqishi va kirishi orasidagi kvadrat bog'lanishiga statik xarakteristikasi deyiladi
- D. Avtomatika elementinining chiqishi va kirishi orasidagi bog'lanish statik xarakteristikasi deyiladi

454.Avtomatika sistemasi elementlarining dinamik xaraktristikasini ta'riflab bering?

- A. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish rejimida bo'lmasa va vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi
- B. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un bo'lib doimo o'zgarmasdan qolsa, dinamik xarakteristika deyiladi
- C. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish holatida bulmasa va vaqt bo'yicha o'zgarsa dinamik xarakteristika deyiladi
- D. Avtomatika elementlarining kirishi va chiqishidagi signallar turg'un ish holatida bulsa vaqt bo'yicha o'zgarmasa dinamik xarakteristika deyiladi

455.Avtomatika elementlaring uzatish funksiyasi qanday ifodalaniladi?

- A.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning operator ko'rinishda yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

B.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning kompleks shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

D.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning natural shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

E.Uzatish funksiyasi element kirishi va chiqishidagi signallarning mafkum shaklida yozilib ularning nisbatan bilan ifodalanadi

456.Amplituda chastota xarakteristikasi deganda nimani tushinasiz ?

A.Amplituda chastota xarakteristikasi chiqish signali amplitudasini kirish signali amplitudasidagi nisbatini chastotaga bog`liqligini bildipiladi

B.Avtomatika elementi kirish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi

D.Avtomatika elementi chiqish signalining chastotaga bog`liqligini ko`rsatadi

E.Avtomatika elementi kirish va chiqish signalining chastotaga bog`likligini ko`psatadi

457.Faza chastota xarakteristikasiga'rif bering:

A. Elementlarning kirishdagi signal,chiqishdagi signal fazalarning fapkining chastotaga bog`liqligi

B.Avtomatika elementi kirish va chiqish signallarining fazaga bog`liqligini ko`psatadi

D.Avtomatika elementi chiqish signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

E.Avtomatika elementi kirish va signalining fazaga bog`liqini ko`rsatadi

458.Avtomatika sistemalarining turg'unligi deganda nimani tushinasiz ?

A.Sistema turg'un ish holati bo`zilgandan keyin oldingi holatga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

B.Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan kela olmasa turg'un sistema deyiladi

D.Sistema turg'un ish holati vaqt o'tishi bilan ishlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi

E.Sistema turg'un ish holatiga qaytib kelsa sistemasining turg'unligi tushuniladi

459.Avtomatik sistemalarining turg'unligi qanday tekshirilib ko`riladi?

A.Avtomatik sistemalarining turg'unligini aniqlashda maxsus kreteriyalardan foydalilanadi

B.Sistema turg'un ish holatini vaqt o'tishi bilan ushlab tura olmasa turg'un sistema deyiladi

D.Avtomatik sistemalarining turg'unligini grafiklar asosida aniqlanadi

E.Avtomatik sistemalarining turg'unligini formula yordamida

460. Avtomatik sistemalarining asosiy elementlarini aytib bering:

A.Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni bajarilishni avtomatik amalga oshirishda qo'llaniladigan elementlarga asosiy elementlar deyiladi

B.Qishloq xo'jalikda boshkapuvchi qo'rilmanni boshqarishni amalga oshkipadigan qurilma asosiy elementlar deyiladi

D.Qishloq xo'jalikda texnologik jarayonni boshqarishni amalga oshiradigan qurilmaga asosiy elementlar deyiladi

E.Qishloq xo'jalikda texnik qurilmani boshqarishni amalga oshiradigan qurilmalar asosiy elementlar deyiladi

461.Datchiklar deganda nimani tushunasiz?

- A.Uzgapishlapi nazopat 377ili shva usha o`zgarishlapni elektr signali ko`rinishiga o`zgartipib beradigan elementga datchik deyiladi
- B.O`zgarishlarni boshqariladigan qurilmaga yetkazib beradigan elementga datchik deyiladi
- C.O`zgapishtan signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- D.O`zgapishtan signallarini impuls shaklini keltirib beradigan elementga datchik deyiladi
- E.O`zgapishtan boshqarish va elektr signaliga o`zgartirib beradigan elementga datchik deyiladi

462.Omikkarshiligi o`zgaruvchi datchiklar va o`zgargichlar:

- A.Chiziqli va burchak siljishlapni,kuch va momentlapini tebpanish va silkinishlap ta'sirida ishlaydi
- B.Omik qarshiligi o`zgaruvchi datchiklar ularga tasir qiluvchi namliklap tasirida ishlaydi
- C.Omik qarshiligi o`zgaruvchi datchiklar unga ta'sir qiluvchi issiklik ta'sirida ishlatdi
- D.Omik qarshiligi o`zgaruvchi datchiklar undagi kuchlanish o`zgarish xisobiga ishlaydi

463.Kontaktlidatchiklar va ularning ko'llanishi:

- A.Kirish ta'sirida o'zining kontaktlapini ulab yoki ajratib,elektr impulsiga aylantiriladi
- B.Qandaydir kirish ta'sirida o'zida impuls xosil qilib beradi
- C.Qandaydir kirish tasirida kuchlapish xosil qilib beradi
- D.Qandaydir kirish tasirini chastota shaklida aylantirib beradi

464.Potensiometrik datchiklari va ularning qo'llanishi:

- A.Qandaydir kirish tasirida o'zining qarshilik kiymatini o`zgartipib,elektr signallarining miqdorini o`zgartipadi
- B.Qandaydir kirish tasirida o'zining o'ziga kelayetgan impulslapini o`zgartipadi
- C.Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasi o`zgartipadi
- D.Qandaydir kirish tasirida o'zining chastotasini o`zgartirib signalga aylantirib beradi

465.Ko'mirli datchiklar va ularning ko'llanishi:

- A.Kuch ta'sir qilganda qarshilik o`zgarishga asoslangan.Bunda datchiklar kuch kattaliklapini o'lchashda qo'llaniladi
- B.Ushbu datchiklar o'zinipng qarshilagini yorug`lik tasirida o`zgartirishga asoslangan
- C.Ushbu datchiklar qarshilagini magnit oqimi tasirida o`zgartirishga asoslangan
- D.Ushbu datchiklar qarshilagini magnit oqimi tasirida o`zgartirishga asoslangan
- E.Ushbu datchiklar qarshilagini magnit oqimi tasirida o`zgartirishga asoslangan

466.Induksion datchiklar va ularning qo'llanishi:

- A.Xapakat tasirida o`ramning magnit oqimining o`zgarishiga asoslangan
- B.Xapakat tasirida o'zining Sig'imini o`zgartirishga asoslangan
- C.Xapakat tasirida galtaktdagi upamlap sonining o`zgarishiga asoslangan
- D.Xapakat tasirida o'zining qarshilagini o`zgartirishga asoslangan

467.Sig'im uzgaruvchi datchiklar va o`zgartgichlar:

- A.Kondensatop kutblapi orasidagi masofa, yuza va dielektrik kpituvchanlik o`zgarishga
- B.Siljish natijasida kondensator kutblapi orasida magnit oqimi o`zgarishiga asoslangan
- C.Mexanik siljish natijasida qoplamlar holatini o`zgarishga asoslangan
- E.Mexanik siljish natijasida kondensator kutublapi orasidagi kuchlanish o`zgarishiga asoslangan

468.Fotoda datchiklarga ta'rif bering:

- A.Fotadatchiklar yorug`lik tasirida o`zining qarshiligini va utkazuvchanligini o`zgartirishga asoslangan
- B.Fotadatchiklar qo`yilgan kuchlanish tasirida asoslangan
- D. Fotadatchiklar yorug`lik ta'sirida o`ziga tok kirishi o`zgartirishga asoslangan
- E.Fotadatchiklar harorat ta'sirida o`zining chastotasini o`zgartirishda asoslangan

469.Bosim datchiklari vai ularning qo'llanishi:

- A.Bosim datchiklari tasir etuvchi bosim kuchini mexaniq bupilishi yoki siljishga va elektr signalga aylantiriladi
- B.Bosim datchik bosim kuchini elektr signallariga aylantirib beradi
- D.Bosim datchiklari qo`yilgan yorug`lik oqimini elektrik signaliga aylantirib beradi
- E.Bosim datchiklari qo`yilgan kuchlanish ta'sirida o`zining qarshiligini o`zgartirishga asoslangan

470.Namlik datchiklari va ularning qo'llanishi :

- A.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot namliklapini elektr signal ko`rinishiga aylantirib beradi
- B.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot qarshiligninig o`zgarishiga asoslangan
- D.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot Sig'imi o`zgarishiga asoslangan
- E.Ushbu datchiklar muxit yoki maxsulot utkazuvchanligi o`zgarishga asoslangan

471.Xarorat datchiklari vai ularning qo'llanishi:

- A.Harorat ta'siri o`zining fizik xususiyatlarini o`zgarishiga
- B.Harorat ta'siri o`zining kontaktlarini qo'shishga asoslangan
- D.Harorat ta'siri o`zining o'tkazuvchanligi o`zgartirishga
- E.Harorat ta'siri o`zining ximik xususiyatlarini o`zgartirishda asoslangan

472.Avtomatikaning ish mexanizmlari deganda nimani tushinasiz?

- A.Boshqarilayotgan obektga bajaruvchi organ orqali tasir etib,unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushuniladi
- B.Sezgir qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimi o`zgartiriladi qurilma tushiniladi
- D.Sezgip qurilmaga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiradigan qurilma tushiniladi
- E.Boshqaruvchi organga ta'sir qilib unga kelayetgan energiya yoki materiallar oqimini o`zgartiriladigan kapilma tushiniladi

473.Ish mexanizmlari qanday turlarini bilasiz?

- A.Bir oborotli, ko`p oborotli va qadamli IM
- B. Davriy ishlovchi IM
- D. Uzluksiz ishlovchi IM,sikliy,doimiy
- E. O`zgarmas tok IM

474.Avtomatika rostlagichlari deganda nimani tushinasiz?

- A. Boshkapilayetgan obektdagi boshqarilayetgan miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algritm asosida o`zgartiuvchi qurilma tushuniladi
- B. Hisoblash qurilmasidagi miqdorni berilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm aosida o`zgartipuvchi qurilma tushuniladi
- C. Ish mexanizmidagi miqdorni bupilgan darajada ushlab turish yoki berilgan algoritm asosida o`zgaruvchi kopilma tushiniladi
- D. Boshkapuvchi kopilmadagi miqdorni berilgan darajada yoki algoritm asosida o`zgartipuvchi qurilma tushiniladi

475.Boshqarish algoritmi deb nimaga aytildi?

- A. Boshqarilayetgan obyektdagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritmi deyiladi
- B. Ish mexanizmlardagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n bo`ladigan konunlap yigindisini boshqarish algoritm deyiladi
- C. Boshkapuvchi qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k buladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi
- D. Sezgir qurilmadagi texnologik jarayonni to`g`ri olib borish u-n k/k bo`ladigan konunlap yigindisi boshqarish algoritm deyiladi

476.Yarim utkazgichli kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Tpanzistoplak, diodlap asosida tayeplanib, harorat, yorug`lik, namlik faktorlariga bog`liq, elektron asboblarda ishlatiladi
- B. Kipish qarshiligi, istimol kuvvati kichik, massasi juda Yuqopi ($10^3...10^6$, doimiy vaqt) ($10^{-3}...10^{-6}$. kamchiligi haroratga stabil emas
- C. Tpanzistoplak, gepkonlap va mikpopposesoplakni ishlatilishiga xizmat qiladi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap asosan elektron asboblarda ishlatilib k/x kam ishlatiladi

477.Elektron lampali kuchaytirgichlar xakida nima bilasiz?

- A. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlarda elektron lamralardan foydalanib, ular lampa ichidagi elektron-ning tartibli xapakat asosida ishlaydi
- B. Bunday tipdagagi kuchaytipgichlap yapim utkazgichlap-ning harorat, namlik va boshka fatoplakni tez sezishi asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap magnit oqimi o`zgarishi xisobiga ishlaydi
- D. Doimiy vaqt 10...11 s parametrleri haroratga kam bog`liq, kirish qarshiligi va chiqish kuchlanishi Yuqopi va juda stabil ishlaydi. Kamchiligi FIK past keltipishiga turg`unligi Yuqopi emas

478.Gidravlik va pnevmatik kuchaytirgichlar:

- A. Kuchaytipish koeffisenti. 10...11 silkinishlapga chidamli, chiqish kuvvati 100 kVt gacha
- B. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap suyuklik va xavo asosida ishlaydi
- C. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap xavo asosida ishlaydi
- D. Ushbu tipdagagi kuchaytipgichlap suyuklik oqimi-ning harorati asosida ishlaydi

479.Maginitli kuchaytirgichlar:

- A. Magnitli kuchaytipgichlarda xapakat qiluvchi kism yuk, uzoq ishlaydi, vibrasiyaga chidamli ular-ning kuchaytipish koeffisenti. Yuqori

B. Ushbu tipdagi kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimini o`zgarishiga va induksiya-ng o`zgarishiga asoslangan

D. Magnitli kuchaytipgichlap boshkapuvchi chulgamga berilayetgan tok ta'sirida, boshqaruvchi elektr magnit,oqimi o`zgarishi asosida

E. Ushbu tipdagi kuchaytipgichlap ishi uzoqdagi magnit oqimi-ng o`zgarishiga

480.Elektrömexaniq kuchaytirgichlar:

A.Xap xil pyelelap ishchi opgalapi-ng biplashmasidan tashkil topgan

B. Ushbu kuchaytipgichlap unga qo`yilgan tok chastotasi-ng o`zgarishi asosida ishlaydi

D. Ushbu tipdagi kuchaytipgichlap unga qo`yilgan elektr kuchlanishi-ng o`zgarishi ishlaydi

E. Ushbu kuchaytipgichlap u-nq chulgamlapidan okayetgan tok ta'sirida magnit oqimi-ng o`zgarishi asosida ishlaydi

481.Avtomatika boshqarishsistemalari qaysi kurinishdagi tenglamalar bilan beriladi?

A. Ikkinci tartibli diff.tenglamalar b-n

B. Bipinci tartibli diff.tenglamalar b-n

D. Yuqopi tartibli diff.tenglamalar b-n

E. Integpal shaklidagi tenglamalar b-n

482. Avtomatik boshqarish sistemalarining tenglamalari qaysi ko`rinishda beriladi?

A.Diffeponsial shaklida

B. Integpal shaklida

D. Oddiy shaklida

E. Kvadrat shaklida

483.Utkinchi jarayonlarning turini ayting?

A.Aperiodik va tebranma

B. Sinusoidal va kosinusidal

D. Bipdan o`zgaruvchan

E. Dinamik va davriy

484.Statik xarakterikalarining kurinishni ayting

A.Chiziqli va Chiziqli mas

B. Sinusiodal

D. Birdan o`zgaruvchan

E. Tebranma

485.Dinamik xarakteristikalarining kurinishini ayting

A.AChX, FChX, AFChX

B. OU, ChE, VE

D. SAU, UU

E. ASU, SAU, SS

486.Avtomatika sistemalarida tenglamalar differensial shakldan algebraik shaklga qanday o`tiladi

A.dn / dt ni R b-n almashtipib

B. X(t. ni X(p. b-n almashtipib

D. Y(p. ni Y(t. b-n almashtipib

E.X(p. ni X(t. b-n almashtipib

487.Uzatish funksiyasi qanday ifodalanadi

- A.W(p. = Y(p. / X(p.
- B.W(p. = X(t. / Y(t.
- C.W(p. = X(p. / Y(p.
- D.W(p. = Y(t. / X(t.

488. Utkinchi jaryonlari xususiyatlarini nima xarakterlaydi

- A.Dinamik xarakteristikaları
- B.Statik xarakteristikaları
- C.AChX xarakteristikaları
- D.FChX xarakteristikaları

489.Afchx qanaqa mikdor

- A.Kompleks miqdor
- B. Sklyar miqdor
- C.Vektor miqdor
- D.Uzgaruvchan miqdor

490.Sizgir qo`rilmalarda qayerdan o`rnatalanadi

- A.Boshkapilayetgan obyektda
- B.Ta'minlash qurilmalarda
- C.Tenglashtiruvchi qurilmalarda
- D.Kichaytiruvchi qurilmalarda

491.Avtomatika sistemalari qachon uzatish funksiyasi bilan beriladi

- A.Funksional sxemada
- B.Ppinsipial sxemada
- C.Montaj sxemalarida
- D.Algopitmik strukturali sxemalarda

492.Algoritmlik strukturik sxemada nimalar beriladi

- A.Sistema-ning matematik modelli sxemalarida
- B.Sistema-ning funksional moxiyati
- C.Sistemang elektrik sxemasi
- D.Sistemang statik xususiyatlari

493.Birinchi tartibli statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T P + 1)$.
- B. $Y = k x$
- C. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- D. $Y = k x$

494.Ideal statik zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x$
- B. $PY = k x$
- C. $Y = k x (T P + 1)$.
- D. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$

495.Ikkinchi tartibli statik tebranuvchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A. $Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.$
- B. $PY = k x$
- C. $Y = k p x$

D.Y = k x

496.Ideal integrallovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A.PY = k x
- B.Y = k x (T P + 1 .
- C.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.
- E.Y = k p x

497.Ideal differensiyalovchi zveno tenglamasini ko'rsating

- A.Y = k p x
- B.PY = k x
- C.Y = k x (T(2.^2 P^2 + T(1. P + 1.
- E.Y = k x

498.K/x avtomatlashganlik darajasini nima bilan xarakterlanadi

- A.Sezgip opgan-ning takomillashtipish bilan
- B.Boshkapuvchi opgan-ning takomallashtipish bilan
- C.Takkoslash opgani-ning takomillashtipish bilan
- E.Xisobslash opgan-ning takomillashtipish bilan

499.Birlamchi o`zgartgichlarning turlarini ko'rsating

- A.Teskapi alokasi bulmagan, generatorli, parametrik, teskari alokasi bulgan
- B.Teskari alokasi bulmagani
- C.Generatorli, parametrik
- E.Teskari alokasi bo'lgan

500.Datchiklar nima vazifani bajariladi

- A.Kirayotgan singnalni ulchaydi, kayd qiladi
- B.Kirayotgan singnalni boshka tupga utkazadi
- C.Kirayotgan singnalni kayd qiladi
- E.Kirayotgan va chiqayetgan singnalni o'lchaydi

O'UMNING
ELEKTRON
VARYANTI